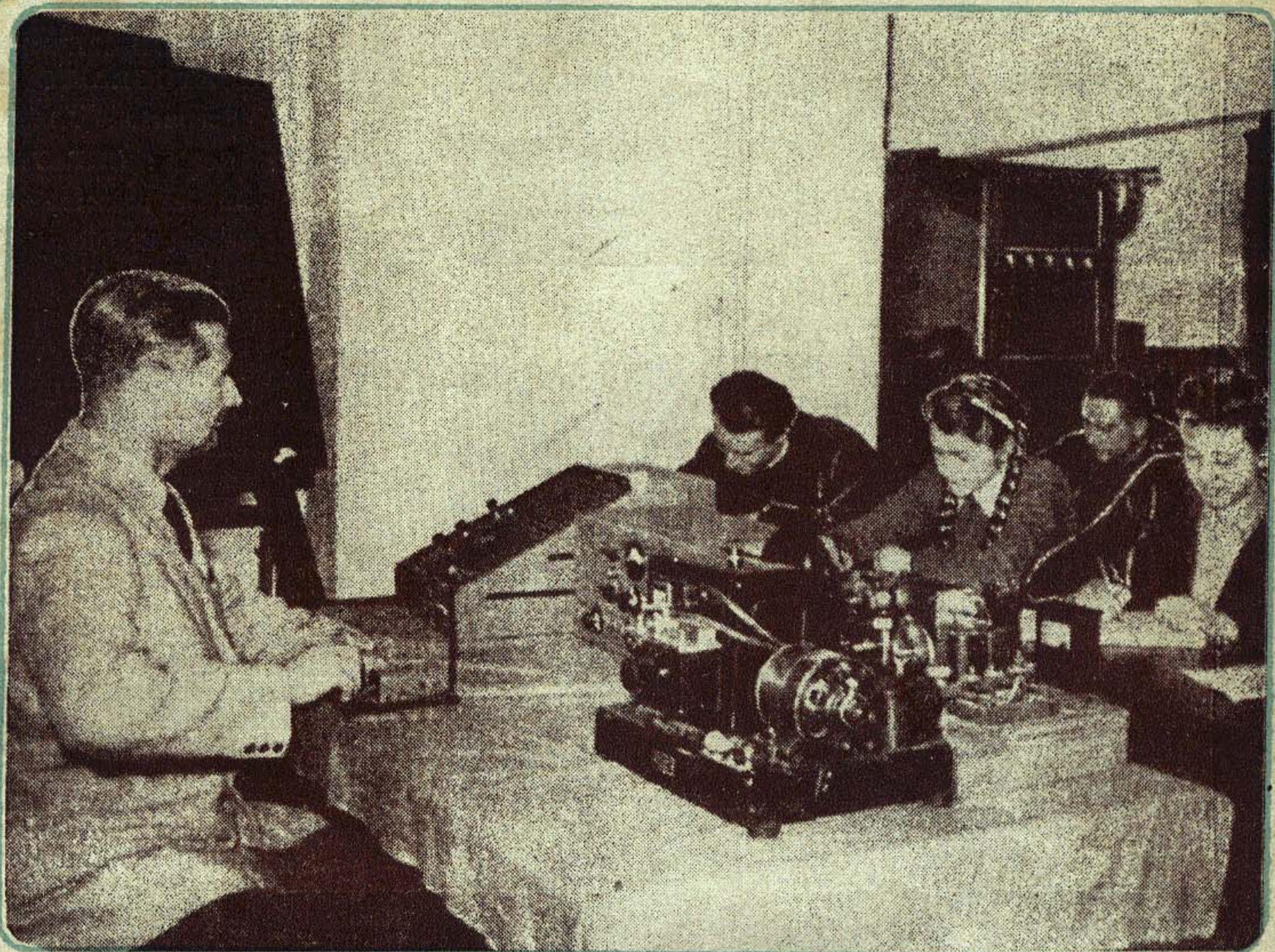


2  
1957



Radioamatorul



Nr. 2.

Anul II

FEBRUARIE 1957

## Spre noi succese în munca radiocluburilor

**I**nființarea primelor radiocluburi A.V.S.A.P. a marcat începutul unei noi etape în dezvoltarea radioamatorismului. Radiocluburile au un rol însemnat în pregătirea oamenilor muncii din patria noastră în specialitatea radio, în răspîndirea cunoștințelor de radiotehnică și radioamatorismului în rîndul maselor.

Problemele puse astfel în fața unui radioclub sunt multiple și variate. La încheierea primului an de activitate a radiocluburilor, putem constata o serie de succese și realizări însemnate.

Radiocluburile au reușit să grupeze în cadrul lor elemente dornice de a-și însuși cunoștințe de radio și a practica radioamatorismul, creindu-se astfel un prim nucleu, pe care se poate sprijini dezvoltarea activității lor viitoare. Alături de radioamatori vechi și experimentați, în radiocluburi activează cu multă rîvnă tineri muncitori, elevi, studenți, funcționari. De asemenea un mare număr de specialiști radio, tehnicieni și ingineri de la diferite instituții au fost atrași spre radioamatorism.

Pentru popularizarea radioamatorismului s-a dus o muncă de propagandă eficace, folosindu-se metode variante și atractive, cum ar fi: conferințe, demonstrații practice, afișe, vitrine, expoziții, articole de presă, știri radiodifuzate, diafilme etc. O acțiune de acest gen, încununată de succes, a fost seara tematică organizată nu de mult în București, la Complexul C.F.R. Grivița Roșie, în fața a peste 400 ascultători. După un referat cu subiectul „Radio și radioamatorismul” s-a demonstrat celor de față modul cum se desfășoară un QSO (o legătură) între stațiile Y03RCC, Y03KAA, Y03RD, Y03RF, apoi radioamatorul Y03GL a făcut imprimări la magnetofonul de construcție proprie.

Un fapt pozitiv însemnat este constituirea cadrelui organizațoric prevăzut în regulamentul radiocluburilor. S-au înființat astfel consiliile cluburilor și comisiile de revizie, din care fac parte oameni bine pregătiți și dornici de muncă. De asemenea s-au creat secțiile cluburilor — propagandă, învățămînt, unde scurte și ultra scurte, construcții și finanțări-administrativă — care au început să-și înțeleagă rolul și

sarcinile ce le revin, să conducă activitatea membrilor cu mai multă pricepere.

Progrese au fost realizate și pe linie de învățămînt. Forma de bază a învățămîntului în cluburi au constituit-o cursurile (electrotehnică și radiotehnică, recepție și transmitere Morse, traficul de radioamator), completate cu lucrări de laborator și construcții practice. Pe lîngă cursuri s-au mai organizat consultații tehnice și conferințe pe teme speciale pentru radioamatori avansați. În această muncă de pregătire a noilor cadre tinere de radioamatori au fost atrași ca lectori și instructori voluntari profesori, ingineri, tehnicieni și radioamatori fruntași.

În cadrul radiocluburilor funcționează stații colective de recepție și de emisie-recepție. Sunt tot mai des auzite în eter și mai apreciate stațiile colective Y03RCC și Y03KAA din București, Y02KAB din Timișoara, Y04KCA din Constanța, Y05KAD din Baia Mare și altele. Pe lîngă stațiile de recepție se pregătesc mulți radioamatori în vederea autorizării ca emițători la stații colective și individuale. Activitatea intensă a stațiilor colective este pe deplin ilustrată de numărul mare de QSL-uri primite din toate colțurile lumii.

Si pe linia construcțiilor, radiocluburile au avut oarecare activitate care pentru început poate fi considerată satisfăcătoare. Radiocluburile și-au construit aparate de măsură, radioreceptoare mai bune decât cele existente, etaje finale pentru emițătoarele de 20 W etc. De asemenea tinerii radioamatori au primit din partea radiocluburilor îndrumările și sprijinul necesar.

Participarea și rezultatele obținute la concursurile interne și internaționale din anul trecut de către membrii radiocluburilor sunt demne de remarcat. Măiestria radioamatorilor de unde scurte și a radiotelegrafistilor de viteză a făcut progrese. La concursurile de unde scurte am ocupat de regulă locul al treilea, reușind ca la concursul internațional din august să ne clasăm pe locul doi, atât la emițători cât și la receptori.

In anul trecut, activiști fruntași ai radiocluburilor A.V.S.A.P. au vizitat organizațiile similare din țările prietene. Acest fapt a contribuit la strângerea legăturilor de prietenie cu radioamatorii din țările lagărului democratic și la realizarea unui prețios schimb de experiență.

Baza materială a radiocluburilor s-a îmbunătățit, devenind satisfăcătoare pentru necesități de primă urgență. Radiocluburile au primit materiale documentare (cărți și reviste), generatoare de ton, aparate de recepție, stații de emisie-recepție, aparate de măsurat, scule și materiale de construcții. Această dotare a fost completată prin resurse locale.

Toate aceste realizări au creat premize favorabile pentru desfășurarea unei munci rodnice. Totuși activitatea radiocluburilor noastre mai are încă o serie de lipsuri care trebuie să înlătureze cît mai curând.

Astfel creșterea numărului membrilor nu este destul de satisfăcătoare și se desfășoară într-un ritm prea lent, deși există mulți membri A.V.S.A.P. care ar dori să practice radioamatorismul. De exemplu, radiocluburile Timișoara și Iași, care au mari posibilități, nu au făcut destule eforturi în această direcție. De asemenea printre membrii radiocluburilor sunt prea puține femei, din care cauză la două concursuri internaționale nu am putut intruni numărul de femei cerut de regulamentele respective.

Parte din membrii radiocluburilor nu desfășoară nici o activitate în colectiv și nici măcar individual, nu trăiesc viața clubului. Desigur că acești așa-zиși radioamatori nu-și au locul în radiocluburile noastre. Tot atât de nedorită este prezența celor care vin în cluburi aduși numai de interese personale, egoiste, sau care nu înțeleg să se supună disciplinii necesare într-o organizație.

Sarcinile care stau în fața unui radioclub sunt numeroase și ca urmare nu pot fi aduse la îndeplinire numai de șeful clubului. Greșit procedează acei șefi de club care caută să ducă muncă de unul singur, fără a antrena în rezolvarea problemelor întregul colectiv.

Rolul adunării generale, consiliului clubului și comisiei de revizie, ca organe de conducere colectivă a clubului, n-a fost destul de bine înțeleas și aplicat, să se aprecieze ca o simplă formalitate. Acest fapt a făcut ca în absența șefului clubului, munca să scadă sau chiar să stagneze complet, ca și cum acesta ar fi singurul element motor în activitatea clubului.

Nu procedează bine un șef de club care-și limitează activitatea numai la probleme tehnice, de detaliu, și neglijeză rolul de organizator al muncii în club, aşa cum au făcut tovarășii ing. Tanciu Mihai, șeful Radioclubului Central, și Ștefan Romulus, șeful Radioclubului regional Iași.

În radioclubul din Timișoara a domnit o lipsă de coeziune și unitate între radioamatori, din care cauză munca lor a fost sub nivelul posibilităților.

Și pe linia învățămîntului au fost lipsuri. Astfel la radioclubul Baia Mare aceste preocupări au fost slabе, menținindu-se sistemul „fiecare învăță cum poate” și neglijindu-se deci unul din principalele aspecte ale muncii în club.

Radioclubul Central nu a reușit să fie la înălțime, să constituie un exemplu demn de urmat de celelalte radiocluburi din țară. Chiar probleme esențiale, cum ar fi emisiunile regulate ale stației centrale și traficul QSL-urilor, n-au fost rezolvate decit în parte și discontinuu.

Desigur în fața radiocluburilor au stat și greutăți obiective, cum ar fi lipsa de materiale, imposibilitatea de a se asigura localuri corespunzătoare (în special radiocluburile Timișoara, Iași, Baia Mare), precum și lipsa de experiență a personalului cluburilor.

Anul 1957 trebuie să aducă un nou avînt și noi succese în munca radiocluburilor. Entuziasmul și elanul radioamatorilor trebuie să ajute la lichidarea deficiențelor și învingerea tuturor greutăților, pentru a ridica munca în cluburi la un nivel mai înalt.

Primul obiectiv îl constituie consolidarea organizatorică a radiocluburilor. În jurul radioclubului trebuie să se polarizeze energia creațoare a tuturor radioamatorilor din regiunea respectivă. Nu este de conceput radioamator, care se ține departe de club și nu-și aduce contribuția sa cît de modestă la înălțarea și dezvoltarea muncii în club. Adunarea generală a membrilor clubului trebuie să devină în adevăr organul superior de conducere, deoarece ea este aceea care discută și aprobă cele mai importante documente de linie: darea de seamă și planul de muncă trimestrial, și tot ea alege consiliul clubului și comisia de revizie.

În consiliul clubului trebuie aleși radioamatori bine pregătiți, cu o bună capacitate organizatorică și dorință de a duce în mod voluntar această muncă. Consiliul trebuie să tină sedințe regulate (lunar), axate pe probleme mari, principale, pe linia planului de muncă aprobat de adunarea generală. Conducerea colectivă a consiliului nu poate fi înlocuită prin hotărîrile individuale ale șefului clubului, dar pentru aceasta este necesar ca membrii consiliului să trăiască viața clubului, să înțeleagă sarcinile ce-i stau în față și să lupte pentru realizarea lor.

Colectivele secțiilor trebuie să încheie și angreneze în muncă. Fiecare secție are atribuțiile sale specifice și un domeniu propriu de acțiune, acesta este cadrul în care secția își desfășoară activitatea.

Radiocluburile trebuie să ducă o muncă de propagandă mai intensă, pentru lărgirea rîndurilor și atragerea membrilor A.V.S.A.P. spre această activitate. Este necesar ca cei mai buni absolvenți ai cercurilor de radiotelegrafiști să fie atrași spre radioamatorism și să devină membri ai radiocluburilor. O atenție specială se va da măririi numărului de femei în cluburi.

Pentru extinderea activității radiocluburilor, se vor crea filiale în orașele și chiar în întreprinderile unde există condițiile necesare de dezvoltare a radioamatorismului. Nu este indicat a înființa filiale în aceeași localitate, fapt care ar duce la o împărtiere a membrilor și a materialelor.

Al doilea obiectiv însemnat este ridicarea învățămîntului de o treaptă superioară. Noul regulament al radioamatorilor, elaborat de Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor, conferă drepturi mult mai mari radioamatorilor, însă în același timp și cerințele sunt mărite. Trebuie să urmăram exemplul radioamatorilor sovietici și să ne ridicăm nivelul pregătirii, asigurîndu-ne un prestigiu mai mare sub acest raport în întreaga lume. Examenele de calificare, ce vor avea loc în cursul acestui an, au rolul de a aprecia pe fiecare la justă valoare și a-i acorda certificatul merită. Pe această linie se va axa întreg învățămîntul în cluburi, pentru a putea trece în anul viitor la o nouă etapă: acordarea de categorii sportive.

Accentul se va pune în cluburi pe radioamatorismul de

unde scurte, iar în măsura posibilităților se va dezvolta și activitatea radioamatorilor constructori. Apreciem, că a sosit timpul să abordăm domeniul unidelor ultrascurte și în această privință radiocluburile sănătate să facă primii pași. De asemenea radiocluburile trebuie să formeze specialiști de performanță, cum sănătate radiotelegrafistii de viteză. Sfîrșitul anului 1957 trebuie să marcheze neapărat un progres în aceste două direcții.

Activitatea stațiilor colective ale radiocluburilor trebuie și mai mult intensificată, iar calitatea lucrului lor să se ridice la nivelul celor mai bune stații din țară.

Al treilea obiectiv constă în îmbunătățirea activității competiționale. Concursurile interne și internaționale vor fi pregătite cu toată atenția și se vor desfășura în cele mai bune condiții. Este absolut inadmisibil, ca stația unui radioclub să nu participe într-un concurs de unde scurte sau să fie codașă în clasament. Pentru stațiile colective clasate în frunte, se vor acorda premii speciale radiocluburilor și operatorilor respectivi. Radioamatorii nu trebuie să uite, că în concursurile internaționale de unde scurte, organizate de radiocluburile centrale ale țărilor lagărului socialist, pe lîngă clasamentul individual se face și un clasament pe echipe (țări). Este necesar să se acorde mai multă atenție concursurilor de radiotelefrafie și expozițiilor de construcții radio, în care să fie antrenați un număr mai mare de membri ai

cluburilor. Împorțanța competițiilor trebuie văzută și prin faptul că rezultatele obținute reprezintă elemente concrete de mare valoare în aprecierea nivelului tehnic al radiocluburilor și membrilor respective.

În sfîrșit, ultimul obiectiv este dezvoltarea bazei materiale a radiocluburilor. O bună parte din aparatelor și materialele necesare se procură și distribuie pe cale centralizată, dar acestea nu pot satisface în întregime nevoile. Este necesar să se completeze aceste materiale prin folosirea resurselor locale. De asemenea în cadrul radiocluburilor trebuie să se execute construcții prin care să se îmbunătățească dotarea existentă. Numai în acest mod, îmbinînd eforturile centrale cu cele pe plan local, vom reuși să asigurăm din punct de vedere material funcționarea radiocluburilor.

Radioclubul Central trebuie să-și îmbunătățească simțitor munca și să devină un model pentru toate celelalte cluburi.

În încheiere, putem trage concluzia că în anul trecut în munca radiocluburilor s-au obținut realizările destul de însemnante pentru început. Radioclubul constituie cadrul organizatoric cel mai potrivit pentru pregătirea radioamatorilor și educarea lor în spiritul muncii în colectiv. Îmbunătățind și dezvoltând zi de zi activitatea radiocluburilor, vom contribui la promovarea radioamatorismului în patria noastră și ridicarea lui la nivelul unei mișcări tehnico-științifice cu caracter de masă.

## Unele probleme ÎN DX TRAFFIC

In fond ce urmărim prin lucrul nostru pe benzi ? Fiecare dorim să realizăm legături bilaterale căt mai îndepărtate — DX-uri cum le spunem noi — cu țări, cu insule, sau cu regiuni căt mai variate din lumea întreagă. Întrecerea sportivă care se naște în acest fel, stimulată de diferite diplome și certificate de merit, este împlinită cu crearea de prietenii între radioamatorii de pretutindeni. Prin minunatele mijloace care stau la îndemâna radioamatorilor, de a-i pune în contact unul cu altul, de a face schimb de experiență tehnică și de a lega prietenii strîns că oameni, radioamatorismul aduce o contribuție efectivă în lupta pentru pace și bunățelelegere între oameni.

Ce ne trebuie pentru ca să lucrăm DX ? Sunt sigur că mulți vor răspunde: „stație de un kW“. Părerea mea este că o putere de 150 W, este mai mult decât suficientă pentru orice DX din lume ! Trebuie să fii destul de realist și să nu-ți închipui că vei putea lucra cu orice DX pe care îl vei chema, chiar dacă dispui de o stație de 1 kW ! Vei lucra mult mai multe DX-uri cu 100—150 W operînd aşa cum se cuvine.

Spre a fi un bun „vînător de DX-uri“ trebuie să ții seama, de următoarele :

### 1. FOLOSEȘTE UN PLAN PENTRU DX.

Cind condițiile de propagare sunt favorabile pe toate benzile și se aud DX-uri din toate colțurile lumii, nu pierde jumătate din timpul disponibil pentru a te decide ce bandă să alegi și ce antenă să folosești (dacă ai mai multe !). Cind în cele din urmă ai dat drumul, conațiile se schimbă și o iei de la început cu aceeași tocmeală. În sfîrșit, te-ai angajat într-un QSO DX cu VQ2GW pe „zece metri“, dar te neliniștește faptul că de obicei la acea oră apare FD4BD pe 14 MHz c.w. ! Asta-i tragedia ! Să nu poți fi niciodată fericit și liniștit ! Si va fi totdeauna aşa. atît timp cit nu îți vei impune o disciplină în lucru și nu vei folosi un plan aplicabil în trafic !

Un astfel de plan ar putea fi următorul : în zilele fără soț ale lunii uită DX-urile exotice ! Treci pe banda cu cea mai bună propagare și caută vechii prieteni, angajîndu-i în QSO-uri plăcute și amicale, făcînd diverse test-uri (incercări), informîndu-te de DX-uri rare etc. Personal am avut QSO-uri de acest fel care au durat și două ore și pot să vă asigur că nu m-am plăcut și nici nu m-am amărit că n-am lucrat DX ! Chiar dacă prietenul din același QTH te cheamă la telefon să-ți spună că este în acel moment

în legătură cu ZD9AE și că ar putea să te „păseze“, mulțumește-i frumos și spune-i că nu te interesează! Nu alerga numai după DX-uri, renunțind la frumusețea unei conversații cu un prieten! Dacă ZD9AE vrea să facă legătura cu tine, să te cheme el.

In zilele cu soț stai la pîndă și ciulește atent urechile pentru „rarități“. Cînd ai auzit pe „unul nou“, pune toată artilleria de DX în bătaie. Desigur, cu cît scorul de țări lucrate este mai mare, cu atît mai greu va fi să găsești ceva nou; atunci, pentru a sparge monotonia, ia-l în QSO pe UA3CR, Leonid din Moscova, sau pe ZSKK, Marie din Johannesburg.

## 2. FOLOSESTE UN SISTEM DE EVIDENȚĂ A LEGĂTURILOR

Nu e nevoie de ceva foarte complicat! In afară de documentele de stație — caietul de stație și carnetul de lucru — este foarte util un mic repertor cu indicativele lucrate înscrise alfabetic, cu numele operatorului notat într-un colț, și un număr de ordine cu ajutorul căruia să-l găsești în „log“. Totdeauna am fost măgulit cînd un DX îndepărtat, cu care poate am vorbit o dată într-un an, m-a chemat pe nume! Aceasta nu pentru că CE3AG mi-a ținut într-adevăr minte numele, ci doar pentru că utilizează un sistem de evidență a legăturilor. De asemenea cînd cinci, șase stații o cheamă pe OD5CD, ai mult mai multe șanse să-ți răspundă dacă pe lîngă indicativ o mai chemi și pe nume: Lily! Astă-i firea omenească; a lucrat o dată cu tine și totdeauna este mai plăcut să stai de vorbă cu o veche cunoștință!

## 3. FII UN BUN OPERATOR

Orice stație DX dorește să facă legătura cu cineva pe care poate să-l înțeleagă cu ușurință. O modulație proastă sau o manipulație defectuoasă nu are prea mari șanse să atragă DX-urile.

100 W modulți 90% și de bună calitate fac mai mult decît 500 W modulați 30%. De asemenea, o manipulație curgătoare, de tip electronic, va reuși cu mult mai sigur să scoată DX-ul mult căutat.

Perfecționează-ți felul preferat de lucru: fonia sau grafia, și rezultatele nu se vor lăsa așteptate!

## 4. ECHIPEAZĂ-TE PENTRU OPERARE „BREAK-IN”

(trecerea instantanee de pe recepție pe emisie)

Numerouse stații de DX sunt mult mai tentate să te lucreze dacă observă că ești echipat cu un sistem de lucru „break-in“ sau chiar cu un sistem rapid de comutare emisie-recepție; aceasta, în special, din cauză că poți trece mai ușor prin QRM. O dată cu îmbunătățirea condițiilor de propagare, cînd multe DX-uri trec ca stații locale, operează în același fel în care lucrezi cu un localnic.

## 5. TREBUIE SĂ ȘTI CÎND SĂ CHEMI „CQ DX”.

Chiar dacă nu alergi după o țară nouă poți avea numeroase legături DX plăcute, ca rezultat al unui „CQ DX“ bine plasat. Cînd banda este plină de semnale DX puternice, caută un loc liber și lansează

acolo apelul CQ DX. De nouă ori din zece va rezulta un QSO, deoarece în zilele aglomerate și stațiile DX le caută pe cele neinterferante.

## 6. VERIFICĂ-ȚI PERIODIC STAȚIA

Unul din avantajele stațiilor de putere redusă este că pot fi ușor întreținute. O dată pe lună fă o inspecție generală a stației: verifică tuburile, curăță praful etc. Aceasta se face fără prea multă bătaie de cap pentru cîțiva zeci de wați.

## 7. ALEGETI PRIETENII ÎN ETER

Pentru a deveni un „vinător de DX-uri“, trebuie să știi să-ți alegi prietenii cei mai potriviti din lumea „lupilor de mare“ ai eterului, aceasta nu din snobism, ci pentru că poți efectiv trage o mulțime de folosuri de pe urma ajutorului lor amical.

Mai întîi poți beneficia de o bogată experiență în materie de radiotehnică, nu numai teoretică car și practică, deoarece totdeauna vei avea un sprijin prețios pentru punerea la punct a stației, pentru diferite „test-uri“ cu antenele etc.

Apoi dacă te ții pe urmele „DX-manilor“ renumiți, care au și cîteva sute de wați în antene, ai multe șanse să lucrezi DX-uri, în cazul cînd îl ai ca prieten în eter. Totdeauna am fost ajutat în acest fel de renumiții operatori QRO ca: OK1MB, UA3BN, DM2ADL și alții, sporindu-mi scorul cu DX-uri.


## 8. ASCULTĂ BENZILE CU ATENȚIE

Ca să fii un bun „vinător de DX-uri“ trebuie să știi cum să asculti, atît înainte cît și în timpul QSO-urilor. De cele mai multe ori DX-ul, după care atergi cu desesperare, se găsește înghesuit de cele mai puternice „purtătoare“ de pe bandă ale stațiilor, care se acordă făcînd „test-uri“ uneori jumătate de oră! De aceea trebuie să folosești un sistem potrivit de detectare a lor. Există două metode:

A. Ascultă cele mai încărcate puncte de QRM de pe bandă! Sub 10—15 stații, care cheamă simultan pe aproximativ aceeași frecvență, vei descoperi „cauza“ care a produs acel tumult! Dacă este o vîrba de „ceva nou“, aceasta va constitui preocuparea ta pentru următoarele cîteva ore!

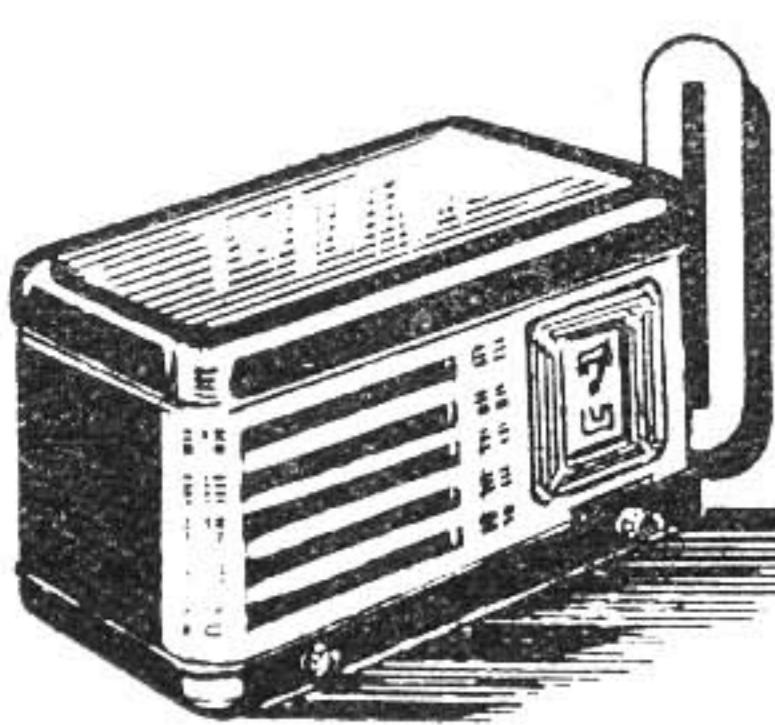B. Trage cu urechea la alții! Poate că aceasta nu e prea politic, vei spune, însă uneori se dovedește a fi profitabil! Cercetînd cu atenție banda, vei descoperi cu siguranță cîțiva din renumiții DX-mani în QSO cu diverse stații rare, pe care receptoarele lor de calitate le scot la iveală comod, în timp ce receptoarele obișnuite, legate la cîte o antenă Herf, nu le bagă în seamă. Aceasta te face să fii mai atent pe acel loc și într-adevăr descoperi, ținîndu-ți respirația, semnalele slabă ale stației DX! Recurgi atunci la ajutorul binevoitor și la „beam-ul“ (antena) eficace al prietenului de DX care te „pasează“ și... ai agățat una nouă, chiar dacă controlul tău nu este decît RST 339!

Pîndește și vinează! De fiecare dată cînd auzi un prefix ciudat, fă apel la memorie, pe care fiecare „vinător de DX“ trebuie să-o posede, și dacă nu cunoști (Urmare în pag. 30)



# **SUPERHETEROODINA**

**S**UPERHETERODINA simplă, pe care o vom descrie mai jos, este echipată cu tuburi din seria miniaturi (degetar) și are două game: unde lungi — 150...415 kHz (2000....723 m) și de unde medii — 520....1600 kHz (577....187 m). Sensibilitatea receptorului pe ambele game nu este mai mică de  $150 \mu\text{V}$ , iar selectivitatea depășește 20 dB. La o putere la ieșire, de 0,5 W coeficientul distorsiunilor nelineare nu depășește 10%. Banda de trecere este cuprinsă între 100...4000 Hz la o atenuare de 5 dB. Sensibilitatea la intrarea amplificatorului de AF este 200 mV iar nivelul zgomotului de fond nu este mai mare de 25 dB. Datorită tensiunii anodice joase și lipsei tubului redresor, receptorul nu consumă din rețea mai mult de 20 W.

Schema de principiu a aparatului de recepție se reproduce în fig. 1. Transformarea frecvenței se face în heptoda tip miniatură (degetar)  $6A2\pi$  ( $T_1$ ). La circuitul grilei de comandă a acestui tub se conectează, cu ajutorul comutatorului P, cele două circuite de intrare : pentru unde medii ( $L_2$ ,  $C_4$ ,  $C_2$ ) iar pentru unde lungi ( $L_4$ ,  $C_3$  și  $C_4$ ). Aceste circuite sunt cuplate inductiv cu antena, cu ajutorul bobinelor  $L_1$  și  $L_3$ . Condensatorul  $C_1$  aflat în circuitul antenei, protejează bobinele îm-

de M. HANZBURG și D. SKOROSPCIOV

notriva defectării, în cazul scurtcircuitării antenei cu firele rețelii de iluminat.

Oscilatorul este executat după schema în „trei puncte” cu anodul pus la pămînt pentru radiofrecvență; funcția anodului este îndeplinită de grila ecran. Circuitele oscillatorului pentru unde medii ( $L_7$ ,  $C_7$ ,  $C_6$  și  $C_{10}$ ) și pentru unde lungi ( $L_8$ ,  $C_8$ ,  $C_9$ ,  $C_{25}$  și  $C_{10}$ ) sunt conectate în circuitul grilei de comandă.

În circuitul anodic al schimbătorului de frec-

vență este conectat circuitul transformatorului de frecvență intermediară  $C_{13}$ ,  $L_5$  — acordat pe 465 kHz. Oscilațiile de frecvență intermedie amplificate de tubul 6K4 П ( $T_2$ ) și separate de circuitul  $C_{15}$   $L_9$ , sunt aduse prin condensatorul de separare  $C_{16}$  la detector, care lucrează pe o diodă cu semiconducator, tip ДГ-Ц7 (D). Sarcina detecto- rului se compune din rezistența  $R_1$  și potențiometrul  $R_5$ , care servește în același timp și ca regulator de intensi-

tate. Oscilațiile de audiofrecvență, luate de pe acest potențiometru se aduc prin condensatorul de cuplaj  $C_{18}$  la grila de comandă a tubului 6Ж2П ( $T_3$ ) care funcționează ca preamplificator de audiofrecvență.

În acest etaj lipsește rezistența de negativare și condensatorul de decuplare, ce se conectează în mod obișnuit în circuitul catodului tubului. Tensiunea de negativare necesară pentru funcționarea normală a tubului  $T_3$ , se obține prin rezistența  $R_6$  datorită curentului grilei de comandă a tubului.

Oscilațiile de audio-frecvență, amplificate de tubul  $T_3$  străbat condensatorul de cuplaj  $C_{20}$  și ajung la grila de comandă a tubului din ultimul etaj  $6\text{P}1\text{P}$  ( $T_4$ ).

Alimentarea grilelor ecran ale primelor două tuburi se face prin rezistența  $R_2$ , iar a tubului al treilea prin rezistența  $R_3$ .

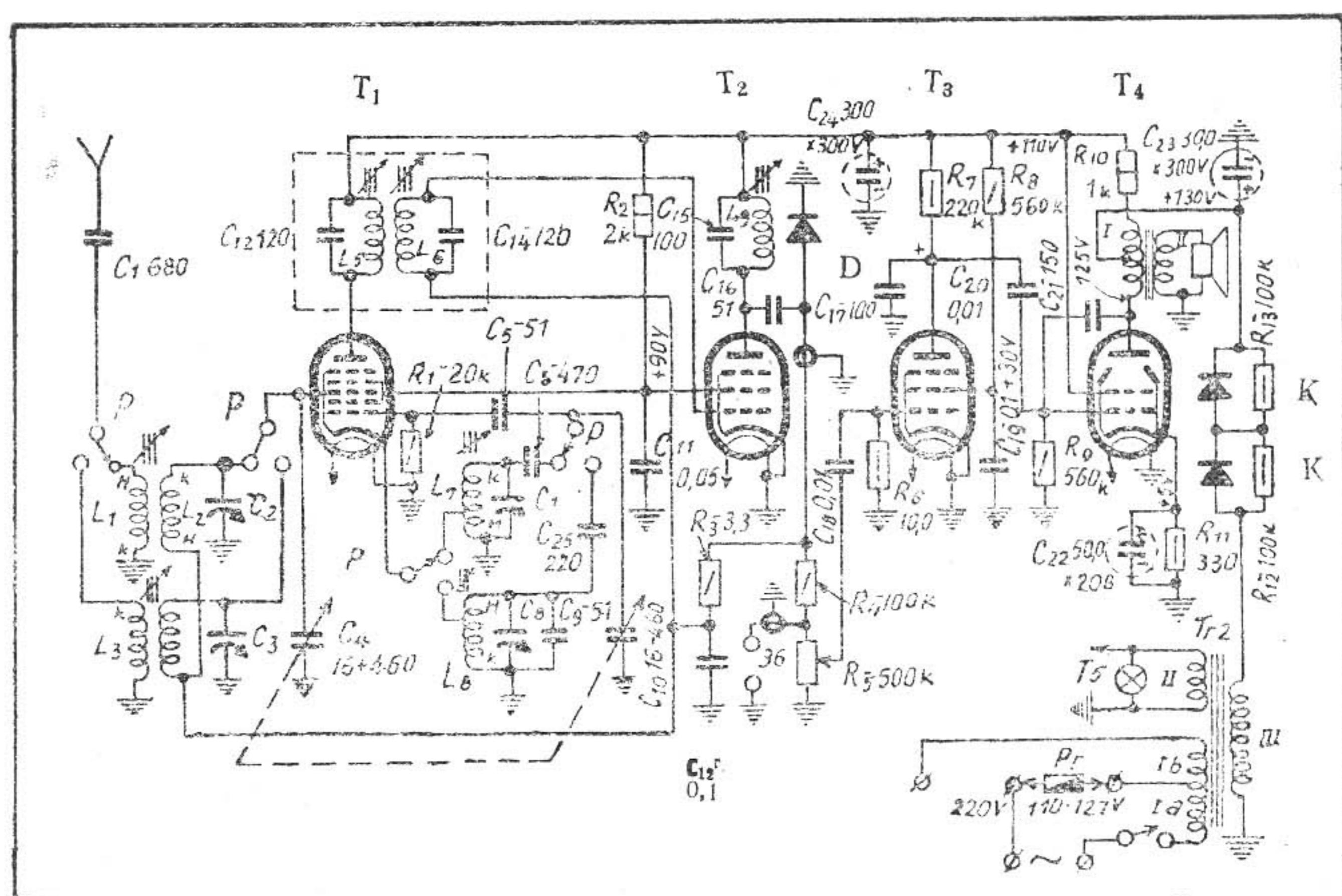


Fig. 1

Pentru a micșora distorsiunile la recepția posturilor de radio puternice sau situate în apropiere, aparatul are un dispozitiv de reglare automată a amplificării. Tensiunea CAA se ia de pe detector și prin filtrul  $R_3 C_{12}$  se aduce la grilele de comandă ale tuburilor  $T_1$  și  $T_2$ .

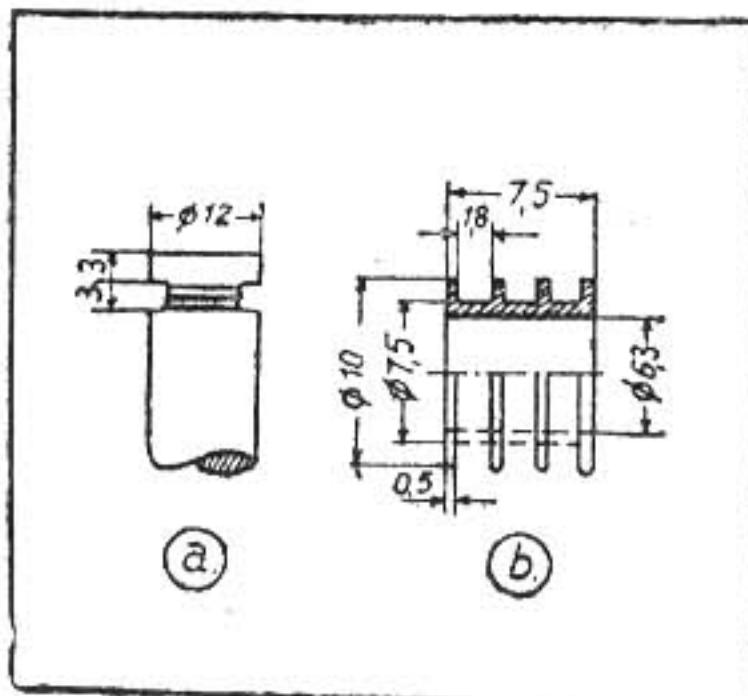


Fig. 2

Pentru a îmbunătăți tonalitatea, în receptor s-a aplicat o reacție negativă de tensiune, care cuprinde etajul final al aparatului. Reacția negativă se face prin cuplarea anodului tubului final cu grila lui de comandă, prin intermediul condensatorului  $C_{21}$ . Reacția negativă egalează caracteristica de frecvență în zona frecvențelor audio înalte.

Alimentarea aparatului de radio se face de la un redresor monofazat, echipat cu diodele plate cu semiconductori  $\Delta\Gamma$ -II 24 (K).

Aceste diode, la un curent pînă la 50 mA, pot suporta o tensiune inversă pînă la 200 V. Deoarece aparatul este alimentat cu un curent

T A B E L

Bobina	Numărul spirelor	Sîrma	Inductanță (fără mie- zuri) mH
L <sub>1</sub>	320	ПЭЛШО	0,10
L <sub>2</sub>	107	ЛЭАШО	7 × 0,07
L <sub>3</sub>	700	ПЭЛШО	0,10
L <sub>6</sub>	371	ПЭЛШО	0,12
L <sub>7</sub>	69 + 6	ЛЭШО	7 × 0,07
L <sub>8</sub>	133 + 10	ЛЭШО	7 × 0,07

de 35 mA, iar tensiunea inversă nu depășește 350 V, sănt folosite două diode  $\text{ДГ}-\text{Ц}$  24, legate în serie. Diodele plate produc însă o dispersie în raport cu rezistența inversă și la o conexiune în serie a acestor diode tensiunea inversă se distribuie pe ele în mod neuniform. La rîndul lui, acest fapt poate să scoată din uz diodele, în urma străpungerii lor consecutive. Pentru ca diodele să nu fie alese după rezistență inversă, ele sănt sunitate de rezistențele de egalizare  $R_{12}$  și  $R_{13}$ .

Bobinele circuitelor sunt bobinate pe carcase cilindrice, executate din sticlă organică sau ebonită, avînd diametrul de 12 mm, iar lungimea respectiv 22 și 16 mm. Fiecare carcăsa trebuie să aibă în interior filet M9×1 pentru miezul de carbonil tip CTP—8. Dacă radioamatorul nu va reuși să confeționeze astfel de carcase, ele pot fi executate din hîrtie groasă. În acest scop se unge cu clei o bandă de hîrtie și se înfășoară strîns, în cîteva straturi, pe un bețișor de 9,5 mm diametru. După ce cleiul s-a uscat, carcasele se impregnează cu lac de bachelită sau șelac. Diametrul exterior al carcaselor va avea 12 mm. Pentru ca miezul să aibă libertatea de mișcare în interiorul carcasei de hîrtie, se fac două tăieturi late de 3 mm, în părțile o-

puse ale carcasei și la 3 mm de la marginea ei. Apoi în aceste tăieturi se înfășoară într-un rînd o ață groasă, care va îndeplini funcția filletului. Aspectul părții de sus a carcasei de hîrtie se arată în fig. 2 a. Pe carcasele de 22 mm lungime sunt înfășurate, în perechi, bobinele  $L_1$ ,  $L_2$  și  $L_3$ ,  $L_4$ , iar pe carcasele de 16 mm bobinele  $L_7$  și  $L_8$ . Bobinajul se face în „fagure” cu două încrucișări pe o spiră. Dimensiunile și poziția bobinelor pe carcase sunt arătate în fig. 3, iar caracteristicile lor în tabel.

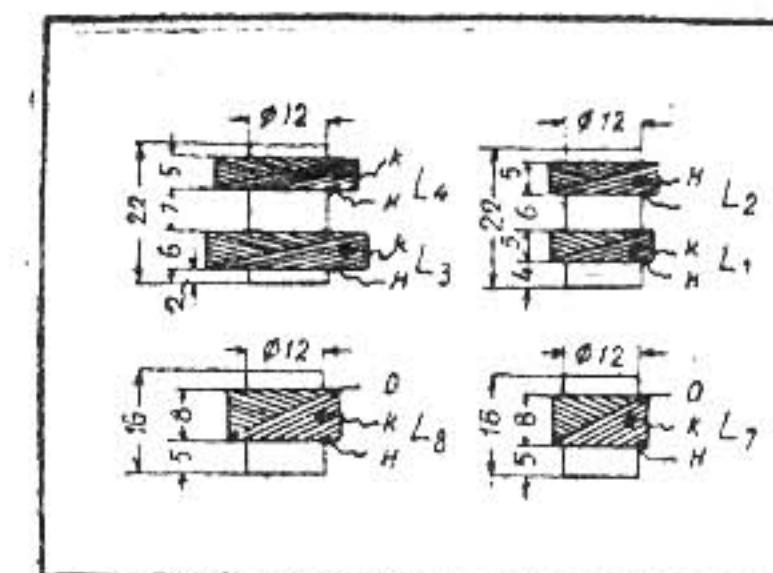


Fig. 3

Bobinele transformatorului de frecvență intermediară sunt executate pe carcase strunjite din sticlă organică conform dimensiunilor indicate în fig. 2 b. Fiecare bobină este compusă din trei secțiuni a 65 spire fiecare, sîrma ПЭЛ —1 0,12, înfășurată suprapus. Dacă nu se pot executa carcase din sticlă organică, pot fi făcute din hîrtie groasă lipită, de aceleași dimensiuni. Bobinele se introduc în miezurile de carbonil capsule tip СБ-1 a, ale căror jumătăți se lipesc apoi cu clei БФ-2.

Transformatorul de frecvență intermediară se montează împreună cu condensatoarele  $C_{13}$  și  $C_{14}$  pe o placă de getinax sau de textolit, de 2 mm grosime. Dimensiunile plăcii sunt date în fig. 4. Găurile de 13 mm, în care se montea-

ză bobinele circuitului de frecvență intermediară, se recomandă să se facă de 1 mm adâncime. Dacă acest lucru nu reușește radioamatorului, bobinele asamblate gata se lipesc astfel, încât miezurile să nu iasă din planul de dincolo al plăcii. Miezurile se vor lipi de placă cu cleiul БФ-2. Transformatorul de frecvență intermediară va fi inclus într-un ecran de aluminiu de 35 mm diametru. Pentru ca placa cu circuite să nu se miște în interiorul ecranului, se vor face pe margini cîteva tăieturi și o parte din ecran va fi îndoită înăuntru la o distanță de 4 mm de centrul circumferinței. Ecranul împreună cu placa se prinde de sasiu cu două suruburi. Circuitul  $L_9$ ,  $C_{15}$  se montează pe o placă de getinax sau de textolit de  $90 \times 35$  mm, fără ecran. Această placă cu alte piese montate pe ea, se plasează sub sasiu.

Dacă radioamatorul nu va fi în măsură să execute bobinele, ele pot fi luate din aparatul „Moscvici” sau radiola „Ural”. Condensatorul  $C_6$  va trebui să aibă în acest caz capacitatea de

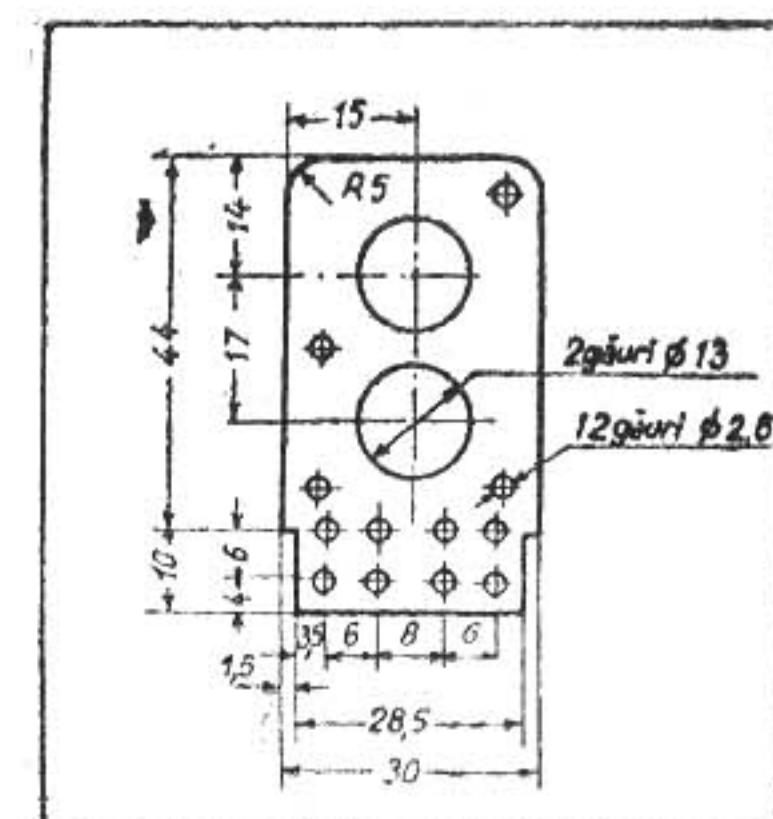


Fig. 4

430 pF,  $C_9 = 68$  pF și  $C_{25} = 200$  pF. Transformatorul și circuitele de frecvență intermediară pot fi luate de la aparatul „Rodina-52” sau „Record-52”. Desigur

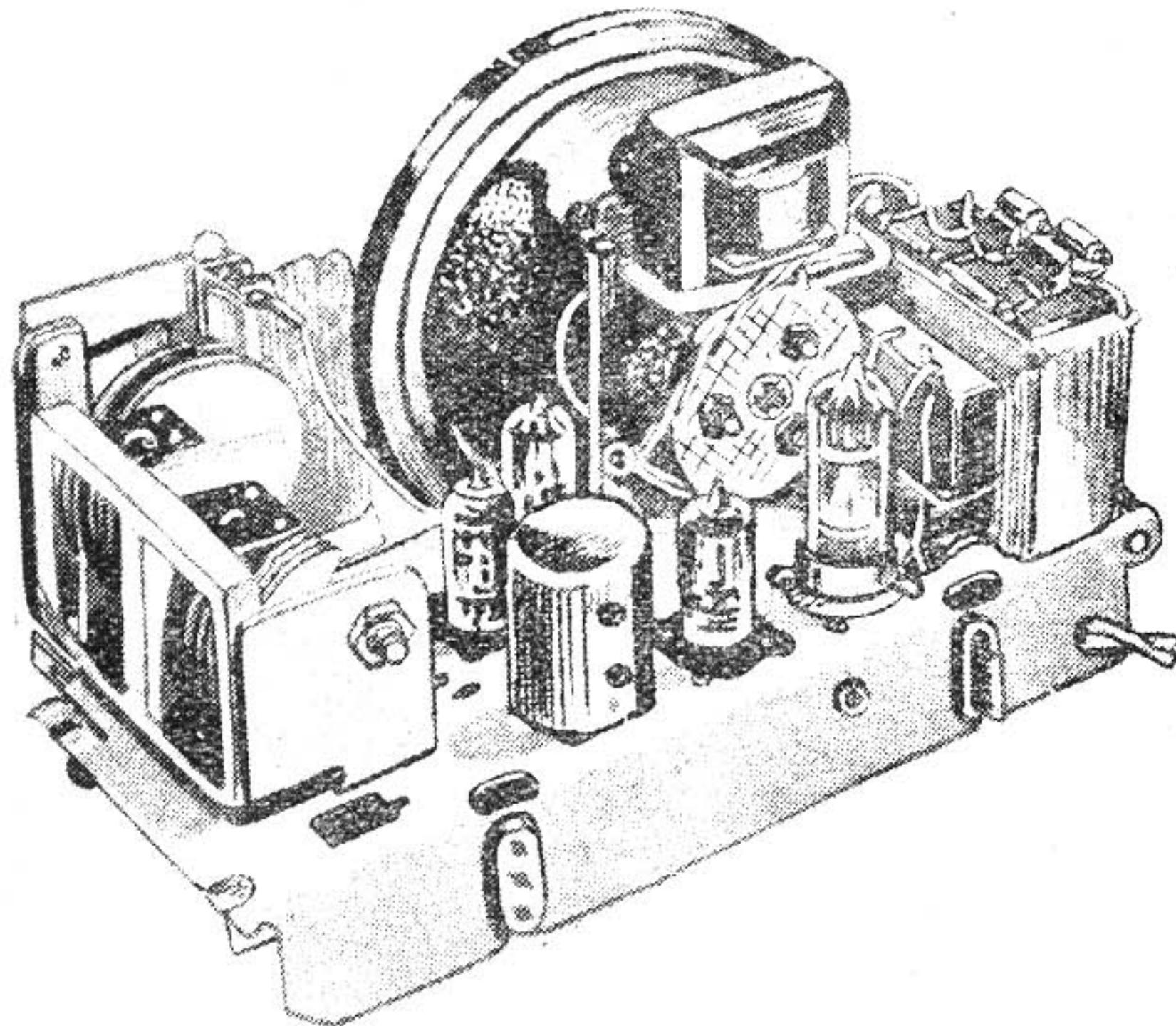


Fig. 5

că pot fi folosite și alte transformatoare de frecvență intermediară, calculate pentru 465 kHz.

Potențiometrul  $R_5$  este de tipul TK, cu între-rupător folosit pentru punerea și scoaterea din funcțiune a receptorului.

Difuzorul tip 1 ГД — 1

are bobină mobilă, cu 61 spire, conductor ПЭЛ — 1 0,16, iar rezistența bobinei mobile în curent continuu este 3,25 Ω. În cazul cînd lipsește, acest difuzor poate fi înlocuit cu un alt tip 1 ГД — 5 sau 1 ГД — 6. Deoarece re-

zistența bobinelor mobile la aceste difuzoare este mai mare, înfășurarea secundară a transformatorului de ieșire va avea 73 spire din același conductor.

Transformatorul de ieșire  $Tr_1$  este executat pe un miez din tole III — 16. Tolele sunt asamblate cap la cap cu întrefierul de 0,12 mm; grosimea pachetului 16 mm. Infășurarea I a și I b se compun din 2850 și 150 spire sîrmă ПЭЛ -10 0,10, iar infășurarea II din 60 spire sîrmă ПЭЛ -1 0,64.

Transformatorul de rețea  $Tr_2$  are miez din tole tip УШ — 19 (pachet de 28 mm grosime), asamblate suprapus. Înfășurarea I a are 838 spire sîrmă ПЭЛ -1 0,28 iar I b — 615 spire sîrmă ПЭЛ -1, 0,21. Infășurarea II are 40 spire sîrmă ПЭЛ -1, 1,0, și III — 840 spire sîrmă ПЭЛ -1 0,16.

Aparatul este montat pe un șasiu metalic în

formă de U întors, cu dimensiunile 275×110×50 mm. Deasupra șasiului sunt montate condensatoarele variabile, transformatorul de frecvență intermediară, difuzorul dinamic cu transformatorul de ieșire, tuburile și transformatorul de rețea  $Tr_2$ . Deasupra, pe scoaba acestuia din urmă, este fixată placa de getinax, pe care sunt montate diodele ДГ.Д 24 și rezistențele ce le sunteară. Amplasarea pieselor pe șasiu se arată în fig. 5.

Sub șasiu se găsesc condensatoarele electrolitice  $C_{22}$  și  $C_{24}$ , regulatorul de intensitate  $R_5$  și două plăci de montaj. Pe una din ele sunt montate bobinele schimbătorului de frecvență și comutatorul gamelor  $P_1$ , pentru care se folosește o placă cu patru secțiuni și două poziții.

Din revista „Radio“-URSS.

## Ameliorarea receptoarelor de trafic

**A** GLOMERATIA excesivă din benzile de amatori impune receptoarelor de trafic condiții de selectivitate excepționale.

Există diferite metode pentru a realiza acest deziderat, unele mai simple, altele mai complicate.

In articolul de față se vor indica două montaje, cu ajutorul căror se poate mări selectivitatea oricărui tip de receptor, în special pentru traficul în telegrafie. Atât primul montaj, cât și cel de-al doilea, se introduc în etajul de audiofrecvență al receptorului, cu deosebirea că primul se poate aplica chiar la ieșirea pentru căști, iar al doilea, între lampa finală și cea anterioară. Primul montaj este un simplu filtru de la care, bineînțe-

les, nu putem avea pretenții prea mari, pe cînd cel de-al doilea este un filtru în punte, cu reacție de audiofrecvență, cu performanțe foarte bune.

In fig. 1 este dată schema primului filtru. Se vede că elementele de bază sunt două șocuri,  $L_1$  și  $L_2$ , de cîte 6,5 H și o serie de condensatoare.

Desigur, că pentru a se realiza un filtru „trece-banda” de bună calitate, cum este de fapt cel de aici, se cer șocuri cu un Q foarte mare. Pentru acest scop, cele mai indicate ar fi cele de tip toroidal, însă sunt suficient de satisfăcătoare și cele de tip obișnuit. Aceste șocuri vor fi făcute de orice amator pe cîte un miez cît de mic

3—4 cm<sup>2</sup> secțiune — tole de ferrosiliciu), pe care se va bobina sîrma de 0,08 sau 0,10 mm diametru.

Numărul de spire, pentru a obține inductanță de mai sus, este în funcție de secțiunea miezului și de întrefier. Nefiind vorba de curent continuu care să treacă prin aceste șocuri, deci nepunîndu-se problema saturării fierului, întrefierul poate fi cît de mic. Practic se va lua egal cu 0,1 mm. In acest caz, formula care dă inductanța șocurilor este :

$$L = 12,56 \frac{QW^2}{e} \cdot 10^{-9} \text{ (Henry)}$$

unde :

$Q$  = Secțiunea miezului, în cm<sup>2</sup>;

$W$  = Numărul de spire ;

$e$  = Dimensiunea întregierului, în mm.

Nu am dat un exemplu concret oarecare deoarece fiecare amator poate dispune de mizeuri de diverse secțiuni și tocmai de aceea folosirea formulei are un caracter mai general de aplicare.

Se poate întâmpla ca, din diverse motive constructive, șocurile să nu iasă absolut identice unul cu celălalt sau să nu aibă valoarea exactă de 6.5 H. De aceea este necesar să se încerce și cu alte valori, pentru condensatoarele  $C_2$  și  $C_4$ , decât cele indicate în schemă, pentru obținerea selectivității maxime. Filtrul acesta lasă să treacă, cu minimum de atenuare, (10 dB) frecvența de 550 Hz, iar

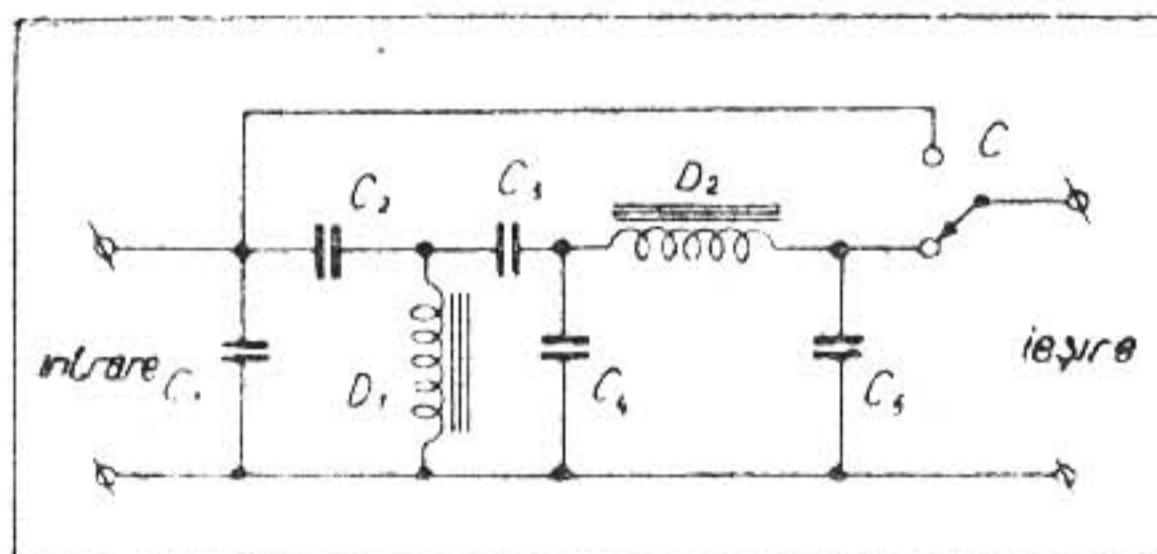


Fig. 1

în jurul frecvențelor de 1 000 Hz sau 200 Hz, atenuarea este de 50 dB.

Fără îndoială că filtrul respectiv nu este comparabil cu filtrele cu quart întrebunțate în etajele de frecvență intermediară din receptoare, însă, avându-se în vedere simplitatea lui, se poate considera că rezultatele sunt acceptabile.

Cu totul alta este însă situația cu cel de-al doilea tip de filtru, ce va fi descris mai jos. Calitățile sale îl fac să fie similar filtrelor cu quart și chiar, din anumite puncte de vedere, superior, prin utilizări multiple și în alte direcții.

Montajul este redat în fig. 2. În lumea radioamatorilor, acest tip de filtru este cunoscut sub denumirea de „selectoject”. De fapt, este o variantă perfectionată a sistemului de punte Wien, la care s-a introdus o reacție pozitivă.

Denumirea de mai sus reprezintă în mod sintetic posibilitățile de utilizare ale acestui aparat. El poate servi ca amplificator selectiv de audiofrecvență, ca oscillator de audiofrecvență și ca filtru de audiofrecvență cu reacție. Pentru traficul în telefonie, filtrul

servește la a înălța interferențele ca și în telegrafie unde, în plus, poate face ca un semnal nedorit să fie foarte mult atenuat, iar semnalul care interesează, chiar dacă este slab, să fie foarte mult amplificat. Tocmai acest mod de comportare al montajului îl face să fie asemănător filtrelor cu quart.

Pentru receptoare dispozitivul se introduce — în cele mai bune condiții — între tubul detector și cel preamplificator, sau între tubul preamplificator și tubul final. Cu alte cuvinte se recomandă o impedanță mare, atât la intrare, cât și la ieșire. Datorită tensiunilor mici de atac, pentru a nu se producă o slăbire sensibilă a nivelului audio pe traseul său, se recomandă a se folosi în selectoject, tuburi cu o pantă cât mai mare. Intrucât sunt folosite tuburi de tip dublă-triodă, cu catode separate, în acest scop cele mai potrivite sunt 6SL7, 6N9, ECC81, 6SN7 sau 6N8. Desigur, în lipsă, pot fi folosite 4 tuburi complet separate, cum ar fi 6C5, 6J5 sau 6F5 etc. Valorile pieselor sunt astfel alese, încât prin introducerea selectojectului nu se produce o atenuare generală sensibilă. La nevoie dacă din contra, se urmărește o creștere generală a nivelului de amplificare prin in-

troducerea selectojectului, se pot alege valori mai mari pentru rezistențele  $R_6$  și  $R_{10}$  din schemă. Gama de frecvențe între care funcționează prezentul montaj, este cuprinsă între 300 și 6 000 Hz, frecvența variind invers cu valorile rezistențelor de control a echilibrării punții,  $R_{11}$  și  $R_{12}$ . Teoretic, dacă valorile lor tind către zero, frecvența tinde către infinit. Practic însă, această frecvență este limitată de tuburile amplificatoare ale selectojectului.

Frecvența cea mai mică pe care poate lucra dispozitivul va fi atinsă atunci când reactanța capacitive a condensatoarelor  $C_4$  și  $C_5$  va fi egală cu rezistențele  $R_{11}$  și  $R_{12}$ . La acest montaj, cu piesele alese, valoarea cea mai mică a frecvenței este 160 Hz. Ea poate fi și mai mult micșorată, până la 80 Hz de pildă, dacă se vor lua  $C_4$  și  $C_5$  de cîte 4 000 pF cu valori respective din schemă pentru  $R_{11}$  și  $R_{12}$  sau invers, lăsînd valoare din schemă pentru  $C_4$  și  $C_5$  și făcînd pe  $R_{11}$  și  $R_{12}$  de cîte 1 MΩ. Din motive de maximum de randament, cît și economice, cea mai convenabilă soluție este de a lua valori mici pentru  $C_4$  și  $C_5$  și valori mari pentru  $R_{11}$  și  $R_{12}$ . Nu se recomandă valori mai mici de 500 pF pentru  $C_4$ — $C_5$  sau 5 MΩ pentru  $R_{11}$ — $R_{12}$ . La acest model,

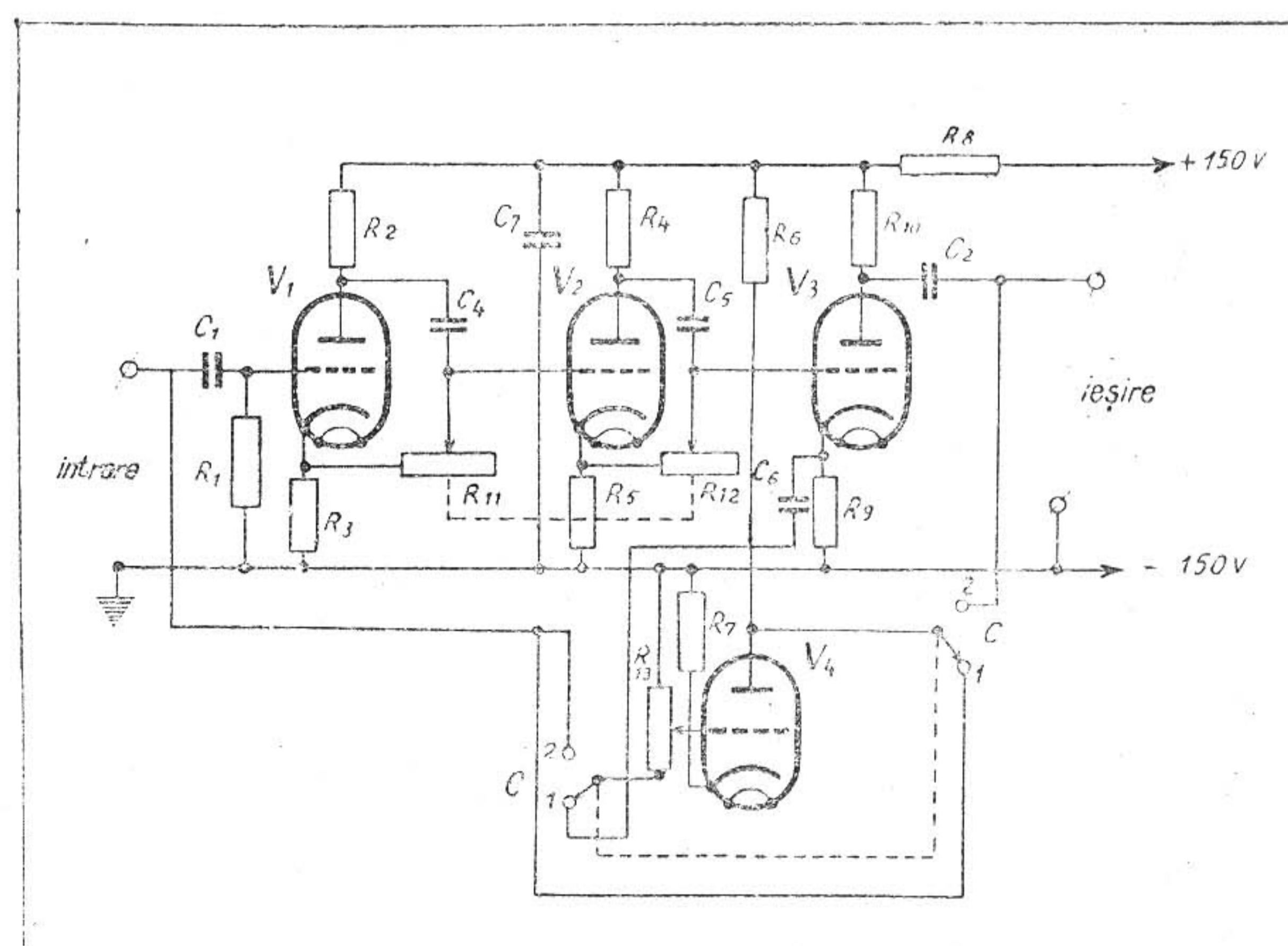


Fig. 2

performanțele încep să fi mai slabe la frecvențe mai mari de 6000 Hz.

Dacă se simte, însă, nevoie de a se obține performanțe superioare și la frecvențe mai mari de 6000 Hz, se recomandă ca  $C_4-C_5$  să aibă valori mici iar  $R_{11}-R_{12}$  valori mari.

Un factor important în buna funcționare a acestui montaj este ca impedanța sursei de alimentare electrică să fie cît mai mică. Aceasta se obține fie printr-o valoare mare a condensatoarelor de filtraj, ce vor trebui să fie de ordinul a  $20-40 \mu F$ , fie, cel mai bine, prin folosirea unui tub stabilizator cu neon, de tipul VR150.

Întrebuițarea tubului VR150 prezintă și alt avantaj și anume că împiedică posibilitățile de intrare în acrosaj ale filtrului, prin variațiile tensiunii rețelei de curent alternativ, mai ales atunci când montajului îl se cere condiția de maximum de selectivitate, deci la limita de acrosaj. Cu toate acestea, aparatul este suficient de stabil și în lipsa tubului VR150. Rezistențele  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_4$  și  $R_5$  trebuie alese cu multă grijă. Este mai puțin importantă valoarea lor în sine, adică dacă pentru  $R_2$  și  $R_3$  în loc de  $2000 \Omega$  cît e indicat în schemă, vom avea,  $1900 \Omega$  sau  $2100 \Omega$ , decât ca ambele să aibă valorile egale între ele.

Din schema de la fig. 2 se vede că selectojectul are numai trei comenzi exterioare și anume: un reglaj pentru controlul echilibrării punctii (controlul acordului), îndeplinit prin intermediul rezistențelor variabile  $R_{11}-R_{12}$ , un reglaj al selectivității, îndeplinit prin potențiometrul  $R_{13}$  și un comutator care face trecerea de pe poziția 1, când aparatul lucrează ca amplificator selectiv și oscilator, pe poziția 2, când lucrează ca filtru cu reacție.

Modul de manipulare al aparatului este în funcție de ceea ce dorim să obținem. Pentru lămurire, vom lua cîteva cazuri concrete.

Presupunem că în receptorul de bandă, recepționăm două emisii în telegrafie, foarte apropiate una de alta, deci interferindu-se. Să notăm una din aceste emisii cu A și cealaltă cu B.

Să zicem că emisia care ne interesează este A iar B jenează. Aici pot fi trei cazuri: I) A este mai slab decât B; II) A este egal cu B; și III) A este mai tare decât B.

Cazul I): Se acordă receptorul pe semnalul B. Se așează comutatorul C pe poziția 2, se acționează

— Lista de materiale pentru montajul din fig. 1.

$C_1 = 0,1 \mu F$ , izolament hîrtie  
 $C_2 = 0,01 \mu F$ , izolament mică  
 $C_3 = 1500 pF$ , izolament mică  
 $C_4 = 0,05 \mu F$ , izolament hîrtie  
 $D_1 = D_2 = 6,5 \text{ H}$   
 $C =$  comutator  $1 \times 2$  poziții

— Lista de materiale pentru montajul din fig. 2.

$C_1 = 0,01 \mu F$ , izolament mică; 400 V.  
 $C_2 - C_3 = 0,1 \mu F$ , izolament hîrtie; 200 V.  
 $C_4 - C_5 = 2000 pF$ , izolament hîrtie; 400 V.

potențiometrul  $R_{13}$  pînă când ne apropiem de pragul de acrosaj și apoi, prin manipularea grupului  $R_{11}-R_{12}$ , vom găsi opoziția în care semnalul B va dispare complet sau aproape complet. În acest moment, acordind receptorul pe semnalul A, acesta se va auzi cu tăria lui normală, fără interferență.

Cazul II): La semnale de intensități egale, filtrul nu este destul de eficace, mai ales când ambele semnale sunt foarte puternice. Manevrarea se va face, totuși, ca în cazul I), uneori obținându-se ameliorări.

Cazul III): Se va proceda ca în cazul I, însă semnalul B fiind deja slab față de A, folosirea selectojectului nu e absolut necesară.

Un alt mod de a folosi filtrul, în cadrul același exemplu cu cele două emisii A și B, este următorul:

Cazul I): Se recepționează semnalul A. Se așează comutatorul C pe poziția 1. Se aduce montajul la limita de acrosaj cu potențiometrul  $R_{13}$  și apoi, se regleză  $R_{11}-R_{12}$  pînă când semnalul A este foarte mult amplificat, în detrimentul semnalului B, care se va auzi acum foarte slab.

Cazurile II) și III), sunt similare celor expuse la explicațiile date pentru comutatorul C în poziția 2, deci nu le vom mai repeta aici.

Trebuie menționat faptul că folosind fie una din metode, fie cealaltă, se poate obține o selectivitate de ordinul a  $100-150$  Hz, ceea ce este remarcabil. Selectivitatea aceasta se va obține în imediata apropiere a punctului de acrosaj, la potențiometrul  $R_{13}$ . Cu cît ne vom depărta de acest punct, cu atit selectivitatea va fi mai puțin pronunțată. Contra situatiei de la recep-

$C_6 = 0,05 \mu F$ , izolament hîrtie; 400 V.  
 $C_7 = 32 \mu F$ , electrolitic; 350 V.  
 $R_1 = 1M\Omega$ ; 0,5 W.

$R_2 - R_3 = 2 k\Omega$ ; 2 W.

$R_4 - R_5 = 4 k\Omega$ ; 2 W.

$R_6 = 20 k\Omega$ ; 2 W.

$R_7 = 2 k\Omega$ ; 2 W.

$R_8 = 10 k\Omega$ ; 2 W.

$R_9 = 6 k\Omega$ ; 2 W.

$R_{10} = 20 k\Omega$ ; 2 W.

$R_{11} - R_{12} = 0,5 M\Omega$ , potențiometru.

$R_{13} = 0,5 M\Omega$ , potențiometru.

$C =$  comutator  $2 \times (1 \times 2)$ .

$V_1 - V_2 = 1/2 6SL7 + 1/2 6SL7$ .

$V_3 - V_4 = 1/2 6SL7 + 1/2 6SL7$ .

toarele cu reacție, la care se știe că chiar în preajma punctului de acrosaj semnalele puternice produc o blocare a aparatelor, la selectoject nu se produce sensibil acest proces.

Selectojectul se poate folosi atât pentru telegrafie, cât și pentru televizie. Performanțele cele mai bune, le dă însă la telegrafie.

Un alt mod de a folosi acest montaj, de data aceasta detasat de receptor, este ca generator de audiofreqvență, cu o caracteristică foarte bună și cu un nivel aproape constant pe întreg spectrul cuprins între  $300-6000$  Hz (în raport cu valoarea pieselor alese). Pentru acest scop, se va introduce în reacție montajul, cu ajutorul potențiometrului  $R_{13}$ , în imediata vecinătate a pragului de acrosaj. Reglajul frecvenței se va face de la rezistențele  $R_{11}-R_{12}$ , iar ieșirea se face la bornele notate pe schemă „ieșire”. În această situație, bornele „intrare” nu sunt folosite.

O altă întrebuițare, este la eliminarea fișitului de ac la pick-up. În situația aceasta, dispozitivul se va introduce între primul etaj de amplificare și următorul, al amplificatorului folosit. Se așează comutatorul C pe poziția 2, se regleză  $R_{13}$  către pragul de acrosaj și apoi se acționează  $R_{11}-R_{12}$  pînă când fișitul dispare. De obicei, frecvența fișitului de ac, este în preajma a  $5000$  Hz, deci ea se încadrează în spectrul acoperit de dispozitiv.

Fără îndoială că prin exemplele date mai sus, nu s-a epuizat toată gama posibilităților de folosire a acestui filtru cu calități multiple. Rămîne ca cei interesați, sănind seama de cele expuse în ansamblu, să-i poată da și alte aplicații.

# Schemă și mod de lucru și eficiență

**L**A ORICE radioamator, la începutul acestei interesante și frumoase preocupări eram veșnic în criză de piese..

De aceea în majoritatea cazurilor eram silit să aleg schema pentru care aveam majoritatea pieselor. Pentru cele care îmi lipseau, începeam obișnuitul schimb de piese cu alți molipsiți de aceeași preocupare sau goana prin poduri sau alte „dependințe“, pe la diferite rubedenii, care aveau vreun aparat vechi scos definitiv din uz. Vă închipuiți cît de „cosmopolit“ era noul montaj, având în vedere diferențele proveniente ale pieselor.

Datorita crizei de piese am recurs mai totdeauna, în primii ani de radioamatorism, la scheme improvizate, care foloseau un număr minim de tuburi electronice și piese. În articolul de față, voi prezenta un receptor pentru benzile de amatori de tipul 1-V-1, care utilizează un singur tub electronic dublu de tipul 6F7 (vezi fig. 1).

După cum reiese și din schemă, primul element al tubului 6F7, adică partea pentodă, este folosită în primul rînd ca amplificatoare de radiofrecvență. Curenții de radiofrecvență din antenă trec în primul circuit de acord, prin intermediul trimerului CT1, care se reglează o singură dată, valoarea sa depinzind de antena folosită. La o capacitate de cuplaj mai mare curba de selectivitate a primului circuit acordat scade. Desigur, nu trebuie să cădem nici în cealaltă extremă reglind acest trimer la o capacitate prea mică, care ar provoca o scădere a intensității semnalelor de radiofrecvență, deși ar asigura o curbă de selectivitate bună primului circuit acordat. Trimerul CT1 se reglează prin tatonări. Astfel, la o antenă de 42 m, pe care am întrebuințat-o la acest aparat, valoarea a fost de circa 20 pF. O caracteristică importantă a primului circuit acordat L<sub>1</sub>, CT2 este aceea că are acord fix și anume se reglează trimerul CT2 de la bobina corespunzătoare fixării benzi, astfel ca întreg circuitul să fie acordat în mijlocul benzii respective. Acest acord fix simplifică în mod serios punerea la punct a montajului, nemaifiind nevoie de alinierea celor două circuite de acord pe care le are montajul și folosindu-se un singur condensator variabil la cel de-al doilea circuit de acord.

Curenții de radiofrecvență amplificați de la placă pentodei trec în cel de-al doilea circuit de acord L<sub>2</sub>, CT3, CV1 de unde prin intermediul condensatorului fix cu mică C5 atacă grila părții triode a tubului, care este montată clasic, pentru detectie pe grilă. Negativarea grilei se asigură prin rezistența R<sub>6</sub>, care se leagă direct la catod.

Grupul L<sub>3</sub>, CV2 asigură etajului detector o reacție pozitivă, ce permite reglarea sensibilității etajului la valoarea sa maximă, iar cu reacția trecută peste limită permite receptia semnalelor de telegrafie nemo-dulată, care sunt percepute sub forma unor semnale

de audiofrecvență, din cauza interferenței lor cu semnalele generate de etajul detector.

Curenții de audiofrecvență din circuitul de placă al triodei trec prin bobina L<sub>3</sub>, sint opriți la capetele rezistenței chimice R<sub>6</sub> și se aplică prin intermediul lui C<sub>9</sub> și al primului circuit de acord la grila de comandă a pentodei, care joacă acum rolul de amplificatoare de audiofrecvență.

Rezistențele R<sub>5</sub> și R<sub>7</sub> decuplate de condensatoarele C<sub>6</sub> și C<sub>7</sub> elimină posibilitatea cuplării parazite a etajelor montajului prin sursa comună de alimentare anodică, precum și o serie de oscilații parazite nedonrite. Rezistența R<sub>1</sub> asigură legarea grilei de comandă a părții pentode la masă, dar opune o rezistență mare curenților de audiofrecvență ce sunt aplicati la capetele ei și, implicit, prin L<sub>1</sub>, CT2 pe grila de comandă.

Dat fiindcă R<sub>1</sub> se opune și curenților de radiofrecvență ceea ce ar duce la o înrăutățire considerabilă a amplificării etajului în radiofrecvență, legătura aces-tora la masa aparatului este asigurată prin C<sub>1</sub>, care are o capacitate mică pentru a prezenta o reactanță capacativă suficientă curenților de audiofrecvență.

De asemenea în circuitul de placă al părții pen-tode, unde apar atât curenți de radiofrecvență cât și curenți de audiofrecvență, bobina L<sub>2</sub> oprește curenții de radiofrecvență, pe care îi aplică pe grila triodei detectoare, iar curenții de audiofrecvență trec nestin-gheriți la căști, unde sunt transformați în vibrații so-nore.

Avem de-a face deci cu un montaj „reflex“ simplu și eficace, care dă rezultate bune în comparație cu numărul mic de piese folosite, rezultate asemănătoare cu cele ale unui 1-V-1 clasic, echipat cu trei tuburi electronice separate.

Voi arăta mai departe cum se reglează aparatul de față. Respectându-se întocmai datele de realizare a bobinelor, realizatorii acestui montaj vor avea aparatul în linii mari reglat în benzile de amatori de 14, 7, 3, 5 și 1,65 MHz.

Se va aduce etajul detector la punctul de sensibili-tate maximă cu ajutorul reacției pozitive și se va roti CV1 pînă se va recepționa o stație de radioamator, preferabil în fonie. Reglarea circuitului de acord L<sub>2</sub> CV1 pentru a cuprinde frecvențele benzii respective, se face cu ajutorul lui CT3. Se va recepționa apoi o stație, de preferință în mijlocul benzii respective, și se va regla CT2 pînă se va obține auditia maximă în căști. CT2, după cum am mai arătat, se regleză o dată pentru totdeauna, în aşa fel ca primul circuit de acord să fie acordat în mijlocul benzii respective, arînd acord fix. Se procedează în același fel pentru fie-care bandă în parte, după care montajul poate fi folosit fără nici un alt reglaj suplimentar. Trebuie însă

reamintit că reglarea lui CT1, în funcție de tipul de antenă folosit, este necesar să se facă înainte de reglarea celor două circuite de acord, dat fiindcă orice ajustare a sa ulterioră va provoca un dezacord ai primului circuit L1, CT2.

Radioamatorii care nu posedă condensator variabil cu aer de 20...30 pF, pot folosi un condensator variabil cu aer pe calit, de 100 pF, în serie cu un trimer pe calit de 25 pF, sau un condensator variabil cu aer de 450...500 pF, în serie cu un trimer pe calit de 20...25 pF. Trecerea de la o bandă la alta se face printr-un cumutator, căruia i se va acorda o atenție deosebită în privința calității, pentru a se evita pierderi de curenți de radiofrecvență sau cuplaje nedorite. De asemenea conexiunile etajului de radiofrecvență este bine să fie depărtate de cele ale etajului detector.

În locul tubului 6F7 pot fi folosite tuburile ECF1 sau ECF12, în care caz rezistența catodică R3 va avea 125 Ω. Tot astfel se pot folosi tuburile ECH4 sau ECH21, respectiv triode hexode ce nu au legătură interioară între grila triodei și grila a treia a hexodei. În cazul folosirii unui asemenea tub, grila a treia a hexodei se va lega la catodul tubului, iar rezistența catodică R3 va avea 150 Ω.


Rezultate mai slabe se pot obține folosind un tub

de tipul 6N7, în care caz rolul de amplificatoare de radiofrecvență și audiofrecvență este îndeplinit de o triodă, care are un factor de amplificare mai mic. În acest caz grupul R2, C2 poate fi eliminat, iar R3 va avea 1000 Ω sau nu se mai utilizează de loc.

Alimentarea aparatului se face dintr-un redresor oarecare, care folosește un autotransformator ce asigură cei 6,3 volți c.a. pentru filamentul tubului și în același timp circa 200 V c.c., indiferent că avem o rețea de 220 V sau 110 V c.a. Redresarea monofazică este efectuată cu ajutorul unui seleniu pentru 250 V.

Intregul aparat se montează pe un șasiu cu dimensiunile 18/12/6 cm. Ca ultimă recomandare, este bine ca bobinele primului circuit de acord L1 să fie toate montate sub șasiu și înconjurate de un blindaj la distanță de 2 cm de carcasele bobinelor. Între bobine, de asemenea se va lăsa o distanță de 2 cm. După cum reiese și din tabelul ce cuprinde datele referitoare la bobinaje, carcasele pentru L1 vor avea 5 cm lungime, iar trimerei se vor monta în capătul carcaselor, atât la primul circuit acordat cât și la al doilea. Panoul frontal are dimensiunile 18/16 cm.

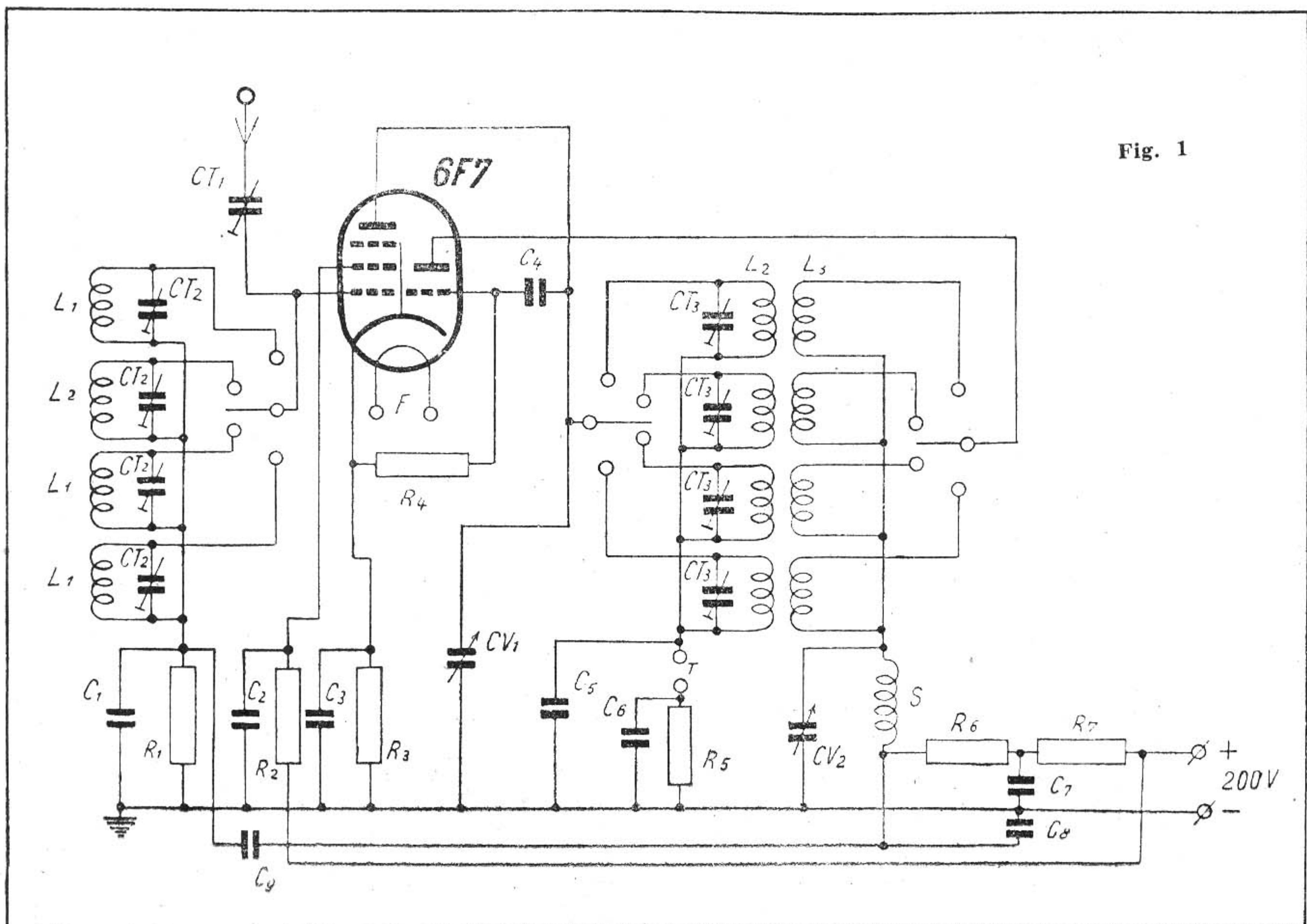Montajul de față permite studierea în mod practic a fenomenelor de amplificare în radiofrecvență și audiofrecvență, ca și detecția de grilă.



Dau în continuare datele bobinelor folosite de mine la acest montaj, pe care l-am executat cu sîrmă emaiată.

TABLE I

Bobina	Banda (MHz)	Observații				
		Numărul de spire	Diametrul sărmăi (mm)	Lățimea bobinajului (mm)	Diametrul carcăsei (mm)	Lungimea carcăsei (mm)
$L_4$	14	9	0,5	4	20	50
$L_1$	7	20	0,5	12	20	50
$L_1$	3,5	40	0,3	14	20	50
$L_2$	1,75	80	0,3	28	20	50
$L_2$	14	9	0,5	4	20	50
$L_2$	7	18	0,5	9	20	50
$L_2$	3,5	38	0,3	14	20	70
$L_2$	1,75	98	0,3	34	20	70
$L_3$	14	5	0,3	2	20	50
$L_3$	7	14	0,3	4	20	50
$L_3$	3,5	16	0,3	6	20	70
$L_3$	1,75	25	0,3	8	20	70

Cu acest montaj, în condiții optime de propagare, am recepționat multe DX-uri în telegrafie, iar în sonie numai pe cele puternice, selectivitatea sa fiind suficientă. Reiese deci că rezultatele oferite au fost foarte bune față de numărul pieselor și tuburilor folosite.

## LISTA DE MATERIALE

CT1	= condensator trimer pe calit	30 pF
CT2	= condensator trimer pe calit	30 pF
CT3	= condensator trimer pe calit	50 pF
CV1	= condensator variabil cu aer	20—25 pF
CV2	= condensator variabil cu mică	500 pF
C1, C5	= condensator fix	500 pF
C2, C3, C7	= condensator fix	0,1 $\mu$ F/300 v
C4	= condensator fix cu mică sau ceramic	50 pF
C6	= condensator fix	0,5 $\mu$ F/300 v
C8	= condensator fix	100 pF
C9	= condensator fix	5000 pF
R1	= rezistență chimică	300 K $\Omega$ /0,25 W
R2, R6	= rezistență chimică	100 K $\Omega$ /0,25 W
R3	= rezistență chimică	300 $\Omega$ /0,25 W
R4	= rezistență chimică	1 M $\Omega$
R5	= rezistență chimică	5 K $\Omega$ /0,25 W
R7	= rezistență chimică	20 K $\Omega$ /0,25 W
II	= un tub electronic 6F7 (sau alte tuburi, vezi textul)	
T	= căști rezistență interioară 2000...8000 $\Omega$	
C	= un comutator cu 3 pozitii a 4 contacte.	

In încheiere, mult succes celor ce vor realiza acest montaj.

Ing. GH. STĂNCIULESCU

# *Construcția capetelor de magnetofon*

**S**istemul de înregistrare a sunetului pe discuri a fost înlocuit de un nou sistem modern, rapid, cu multe calități și... capaciții (pentru constructori). Capul de înregistrare și redare este cel care dă mult de furcă amatorilor de astfel de construcții. Vom încerca în cele ce urmează o construcție oarecum analogă metodei industriale.

Miezul feros este format din două semicercuri de dimensiuni standardizate. Materialul folosit va fi permaloi sau miu-metal în tole de 0,2—0,3 mm grosime. Este recomandabil ca răierea să se facă pe o ștanță. Dacă vom folosi alt sistem de tăiere vom lăsa toleranțe în plus pentru a putea prelucra

ulterior la dimensiunile cerute. Se strîng totele în pachet cu o grosime de 7 mm și se prind între două platbande de fier, de circa 2 mm grosime, cu ajutorul cărora vom strînge pachetul spre a-l feri de disformări mecanice. Apoi pachetul se prelucraza cu o pilă fină, răzuind ușor pînă la dimensiunile și forma cerută (vezi fig). La fel se va prelucra și a doua jumătate simetrică.

Indepărtând apoi platbandele vom slefu fiecare tolă în parte pentru a nu avea rizuri de pilă. Apoi pentru a îmbunătăți calitatea magnetică a tolelor după prelucrare ele se recoc la  $700-1000^{\circ}$  înglobate în azbest sau nisip. După o reacție de aproximativ două ore urmează o răcire lentoare de cîteva ore. Se reface acum pachetul de 7 mm folosind ca liant lac de bachelită sau chiar celuloïd dizolvat în acetona.

Urmează operația cea mai gîngășă: șlefuirea suprafețelor de contact a celor două semicercuri. Pentru aceasta e necesară o piatră de șlefuit fină, cu o suprafață perfect plată și cu o granulație fină. Eventual se poate întrebuița hîrtie emeri fină, lipită pe o bucată de cristal. Mai este necesară o prismă metalică care ne va servi drept ghid de direcție. Șlefuirea se execută astfel: pe piatra de șlefuit se aşează prisma. Pe peretele lateral al prismei se sprijină pachetul exact perpendicular pe suprafața pietrei. Din cînd în cînd, în procesul de șlefuire, amîndouă jumătățile miezului se îmbină în poziția lor normală verificînd aderența pe toată suprafața fețelor de contact.

Suportul de prindere se confeționează din duraluminiu, cupru, bronz sau alamă cu dimensiunile din figură. Înfășurarea se va face direct pe miez izolându-l în prealabil cu pinză lăcuită, iar la capete se vor face doi pereti de textolit sau prespan subțire. Fiecare bobină va avea cîte 1500 spire sîrmă Ø 0,1 emailată — pentru cap universal. Cele două înfășurări se leagă în serie. Pentru cel de sters 100+100 spire sîrmă Ø 0,25 mm emailată.

La capetele folosite numai pentru redare, poate lipsi întrefierul din spate. În întrefierul de lucru se va introduce o foită de alamă sau bronz fosforos de 0,02 mm — pentru cap universal — și 0,2 mm — pentru cap de stergere. Întrefierul din spate se ia de obicei dublu.

Vom fi atenți la montarea capului, ca strîngerea să se facă uniform, strîngînd cîte puțin șuruburile suportului. Capetele pentru lucru pe două piste se vor face cu o înălțime a pachetului de 3,5 mm, pentru cel de stergere, și 2,9—3 mm pentru cel universal. Se recomandă ca aici capul să se facă chiar fără întrefierul din spate, spre a-i mări sensibilitatea.

J. J. HOTNEANU GRUIA

# CALCULUL SI CONSTRUCTIA TRANSFORMATOARELOR DE IESENRE

Ing. N. VILCOV

Formulele de calcul al transformatorului diferă în oarecare măsură după modul în care este realizat etajul final: etaj simplu, etaj în contratimp clasă A sau etaj în contratimp clasă B. În toate relațiile se introduc rezistențele în ohmi, inductanțele în henry, frecvențele în herți.

A) Etaj simplu. Se cunosc:  $R_s$ ,  $R_i$ ,  $R_a$ ,  $\eta$ ,  $f_j$ ,  $f_t$ ,  $M_j$ ,  $M_i$

$$(10) \quad n = \sqrt{\frac{\eta R_a}{R_s}}$$

$$(11) \quad L_1 = \frac{R_p}{6,28 f_j} \sqrt{M_j^2 - 1} \quad * * * \quad R_p = \frac{R_i R_a}{R_i + R_a}$$

$$(12) \quad L_s = \frac{R_r}{6,28 f_i} \sqrt{M_i^2 - 1} \quad * * * \quad R_r = R_i + R_a$$

$$(13) \quad \sigma = \frac{L_s}{L_1}$$

$$(14) \quad r_1 = \frac{R_a}{2} (1 - \eta)$$

$$(15) \quad r_2 = \frac{1}{n^2} r_1$$

$$(16) \quad R_i = 1,5 R_a$$

$$(17) \quad C_f = \frac{L_s}{R_f} 10^6$$

(dacă se introduce  $L_s$  în henry și  $R_f$  în ohmi, se obține  $C_f$  în microfarazi).

B) Etaj în contratimp clasă A. Se cunosc aceleași mărimi ca la etajul simplu. Eventual se dă „ $R_{aa}$ ” și în acest caz trebuie calculat „ $R_a$ ” cu ajutorul relației (9).

$$(18) \quad n = 2 \sqrt{\frac{\eta R_a}{R_s}}$$

$$(19) \quad L_1 = \frac{R_p}{6,28 f_j} \sqrt{M_j^2 - 1} \quad * * * \quad R_p = \frac{4 R_i R_a}{R_i + 2 R_a}$$

$$(20) \quad L_s = \frac{R_p \sqrt{M_i^2 - 1}}{6,28 f_i} \quad * * * \quad R_r = 2 (R_i + 2 R_a)$$

$$(21) \quad \sigma = \frac{L_s}{L_1}$$

$$(22) \quad r_1 = 2 R_a (1 - \eta)$$

$$(23) \quad r_2 = \frac{1}{n^2} r_1$$

$$(24) \quad R_f = 6 R_a$$

(URMARE DIN NUMARUL TRECUT)

$$(25) \quad C_f = \frac{L_s}{R^2 f} 10^6 \quad (\text{aceleași unități ca în relația 17}).$$

Măriniile obținute din aceste relații ( $n$ ,  $L_1$ ,  $L_s$ ,  $r_1$ ) se referă la întreg primarul transformatorului (nu la o jumătate de înfășurare).

C) Etaj în contratimp clasă B. Se folosesc tot relațiile (18) ... (25) introducindu-se însă în locul valorilor  $R_p$  și  $R_r$  valorile  $R''_p$  și  $R''_r$  date de relațiile :

$$(26) \quad R''_p = \frac{4 R_i R_a}{R_i + R_a}$$

$$(27) \quad R''_r = 4 (R_i + R_a)$$

Pe baza parametrilor electrici obținuți din relațiile (10) ... (27) se poate trece la calculul constructiv al transformatorului de ieșire.

Calculul constructiv al transasformatorului de ieșire constă în determinarea tuturor datelor necesare realizării sale practice. Acest calcul cuprinde următoarele etape :

- Alegerea materialului magnetic și determinarea dimensiunilor miezului transformatorului.
- Determinarea numărului de spire al înfășurărilor.
- Determinarea diametrelor conductoarelor.
- Verificarea așezării înfășurărilor pe miez, în febrastra acestuia.
- Verificarea inductanței de scăpări.

Ca punct de plecare în calculul constructiv al transformatorului vor servi parametrii electrici determinați pe baza relațiilor (10) ... (27). Vom diferenția și aici două metode de calcul după cum etajul final în care lucrează transformatorul va fi un etaj simplu sau în contratimp, rămânind ca la etajul în contratimp, după cum regimul

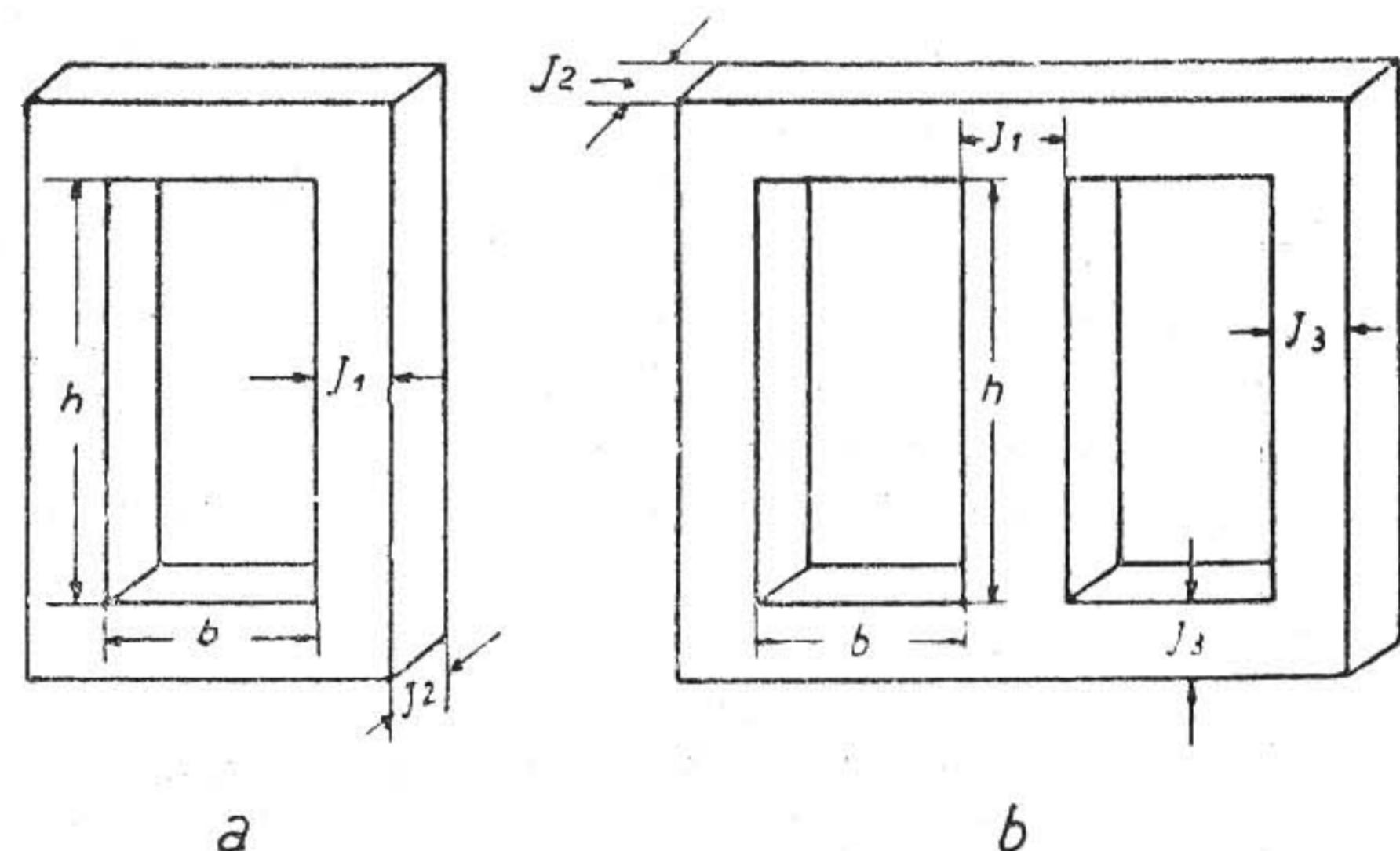


Fig. 6

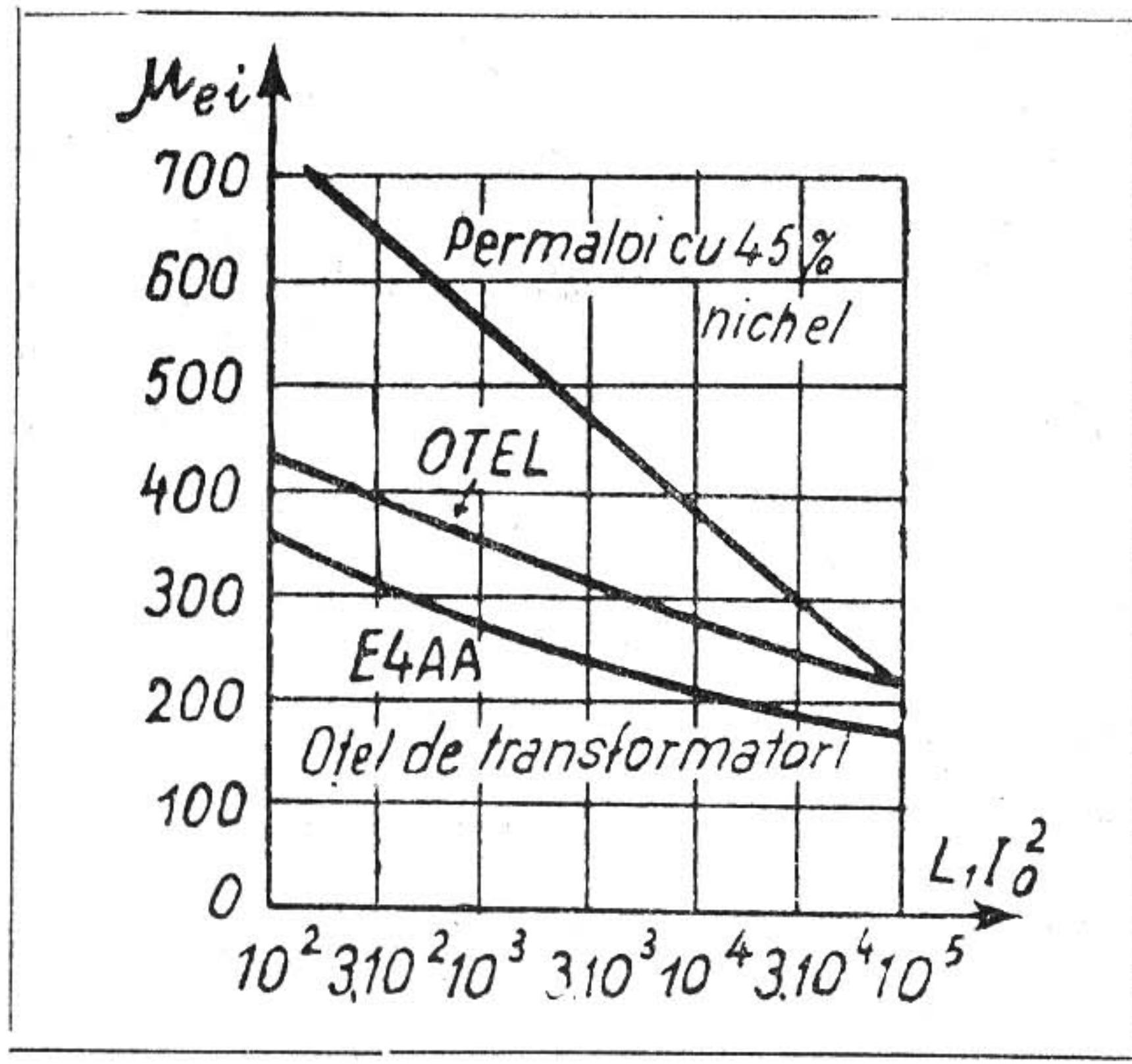


Fig. 7

de funcționare este în clasa A sau B, să se plece de la un grup de parametri sau altul. Necesitatea acestei diferențieri apare ca evidentă dacă se observă că montarea transformatorului de ieșire într-un etaj simplu sau în contratimp îi schimbă regimul magnetic de funcționare făcându-l să lucreze cu premagnetizare continuă în primul caz, și fără premagnetizare continuă în cel de-al doilea caz, după cum prin primarul transformatorului trece sau nu o componentă de curent continuu. Existența unui flux magnetic continuu prin miezul transformatorului va aduce o scădere a permeabilității magnetice și deci o scădere a inductanței proprii.

Alegerea materialului magnetic și determinarea dimensiunilor miezului constă în fond în alegerea tipului de tolă potrivit. În văzut mai înainte cum calitatea comportării transformatorului la frecvențele joase este cu atât mai bună cu cât inductanța proprie a primarului este mai mare. De aceea toalele de transformator vor fi totdeauna confectionate din oțel special pentru transformatoare cu permeabilitate ridicată. Unul din cele mai bune materiale este permaloialul cu o permeabilitate inițială de ordinul mililor. Întrebuițarea permaloialului în realizarea miezurilor permite de asemenea obținerea unei inductanțe de scăpări reduse și scăderea dimensiunilor și greutății transformatoarelor. Totuși, înțîndu-se cont că permaloialul este scump și are dezavantajul de a-și micșora mult permeabilitatea magnetică la premagnetizări, puternică următoarea indicație: pentru un factor de scăpări  $\sigma > 0,003$  se poate utiliza oțelul de transformatoare iar pentru  $\sigma < 0,003$  trebuie să recurgem la permaloil.

In ceea ce privește forma miezului el poate fi în simbure (fig. 6 a) sau în manta (fig. 6 b), în transformatoarele de ieșire utilizându-se aproape exclusiv cel de-al doilea tip de miez.

No vom referi în cele ce urmează numai la astfel de miezuri, observându-se doar că se va prefera un miez tip simbure pentru transformatoarele de ieșire care lucrează la tensiuni înalte (utilizați în amplificatoarele de radioficare).

În tabelul 4 sunt indicate cîteva tipuri de tolă din oțel de transformatoare. Alegerea unui tip sau altul se va face după valorile rezultante din calculul dimensiunilor miezului. În cele ce urmează vom întrebuița următoarele notații:

- A . . . . . constanta constructivă a transformatorului.
- $P_1$  . . . . . puterea de la ieșirea tubului (tuburilor) finale (în wați).
- $S_0 = h \times b$  . . . . . suprafața ferestrei (în  $\text{cm}^2$ ).
- $S_f = y_1 \times y_2$  . . . . . suprafața secțiunii miezului (în  $\text{cm}^2$ ).
- $l_f = 2h + 2b + 3,14 y^3$  . lungimea medie a liniei de forță în miez (în cm).
- $l_0$  . . . . . lungimea medie a unei spire din înfășurare (în cm).
- $I_0$  . . . . . componenta continuă a curentului prin primar (în mA).

Alegerea dimensiunilor miezului. Etaj simplu. Se calculează constanta constructivă a transformatorului:

$$A = \frac{L_1}{r_1 \mu_{ei}}$$

unde „ $\mu_{ei}$ “ este permeabilitatea magnetică inițială efectivă a materialului magnetic ales pentru miez (permeabilitatea inițială, considerind intrefierul optim). O valoare aproximativă pentru „ $\mu_{ei}$ “ se poate găsi din curbele trasate în fig. 7, după ce s-a calculat în prealabil produsul  $L_1 \cdot I_0^2$ . Din tabelul 4 se alege tipul de miez corespunzător valorii lui A imediat superioare față de valoarea rezultată din calcul.

Etaj în contratimp. Se pornește tot de la calculul constantei constructive a transformatorului:

$$A = \frac{L_1}{r_1 \mu_i}$$

unde „ $\mu_i$ “ este permeabilitatea inițială a materialului magnetic ales pentru miez. O valoare de orientare pentru „ $\mu_i$ “ se poate lua din tabelul 5. Alegerea miezului după valoarea constantei constructive se efectuează exact ca în cazul precedent folosind tabelul 4.

Tipul miezului	Dim. miezului (mm)				Date auxiliare		
	$y_1$	$y_2$	$y_3$	$h$	$b$	$I_0(\text{cm})$	$A$
E-10x10	10	10	6,5	18	6,5	5,85	$2,2 \times 10^{-5}$
E-10x15	10	15	6,5	18	6,5	6,85	$2,8 \times 10^{-5}$
E-10x20	10	20	6,5	18	6,5	7,85	$3,2 \times 10^{-5}$
E-12x18	12	18	8	22	8	8,2	$4,2 \times 10^{-5}$
E-12x24	12	24	8	22	8	9,4	$4,9 \times 10^{-5}$
E-14x14	14	14	9	25	9	8,24	$4,5 \times 10^{-5}$
E-14x21	14	21	9	25	9	9,64	$5,7 \times 10^{-5}$
E-14x28	14	28	9	25	9	11	$6,7 \times 10^{-5}$
E-16x16	16	16	10	28	10	9,28	$6,4 \times 10^{-5}$
E-16x24	16	24	10	28	10	10,9	$8,2 \times 10^{-5}$
E-16x32	16	32	10	28	10	12,5	$9,5 \times 10^{-5}$
E-19x19	19	19	12	3,5	12	11	$10 \times 10^{-5}$
E-19x28	19	28	12	33,5	12	12,8	$12,7 \times 10^{-5}$
E-19x38	19	38	12	33,5	12	14,8	$15 \times 10^{-5}$
E-22x22	22	22	14	39	14	13	$14 \times 10^{-5}$
E-22x33	22	33	14	39	14	15,2	$18 \times 10^{-5}$
E-22x44	22	44	14	39	14	17,4	$21 \times 10^{-5}$
E-26x26	26	26	17	47	17	15,4	$22 \times 10^{-5}$
E-26x39	26	39	17	47	17	18	$28 \times 10^{-5}$
E-26x52	26	52	17	47	17	20,6	$33 \times 10^{-5}$
E-30x30	30	30	19	53	19	17,6	$30 \times 10^{-5}$
E-30x45	30	45	19	53	19	20,6	$38 \times 10^{-5}$
E-30x60	30	60	19	53	19	23,6	$45 \times 10^{-5}$
E-35x52	35	52	22	61,5	22	23,8	$53 \times 10^{-5}$
E-35x70	35	70	22	61,5	22	27,4	$62 \times 10^{-5}$

TABELUL 4

Materialul magnetic	$\mu_i$
Oțel de transformator E4AĀ	400
Oțel XBII	500
Permaloi cu 45% nichel	2000
Permaloi cu 78% nichel	8000

TABELUL 5

Determinarea numărului de spire al înfășurărilor. Etaj simplu. Pentru transformatoarele de ieșire care transmit puteri sub 10 W, numărul de spire al înfășurării primare este dat de relația :

$$(28) \quad n_1 = 10 \frac{L_1 I_0}{S_f} \left[ 1 + \sqrt{1 + \frac{3000 S_f l_f}{L_1 I_0^2}} \right]$$

în care „ $S_f$ “ și „ $l_f$ “ au fost definite și depind de tipul de tolă ales. Pentru transformatoare de puteri care depășesc 10 W este posibil ca acest număr de spire să dea o inducție în miez inadmisibilă ca valoare și atunci „ $n_1$ “ se calculează, considerind o inducție maximă de 7000 gauși cu ajutorul relației :

$$(28') \quad n_1 = 3200 \frac{\sqrt{P_{Raopt}}}{f_j S_f}$$

unde  $P_{Ra}$ ,  $f_j$  și  $R_{Ra}$  sunt cunoscute de la calculul parametrilor electrici iar  $S_f$  (exprimat în  $cm^2$ ) depinde de tipul de tolă ales. În locul relației complicate (28) se poate utiliza pentru găsirea numărului de spire al primarului, cu o aproximare destul de bună, relația simplificată :

$$(28'') \quad n_1 \approx \frac{45 L_1 I_0}{S_f}$$

Numărul de spire din secundar se găsește din relația :

$$(29) \quad n_2 = \frac{n_1}{n}$$

Etaj in contratimp. Numărul total de spire din primar este dat de relația :

$$(30) \quad n_t = 450 \sqrt{\frac{L_1 l_f}{S_f}}$$

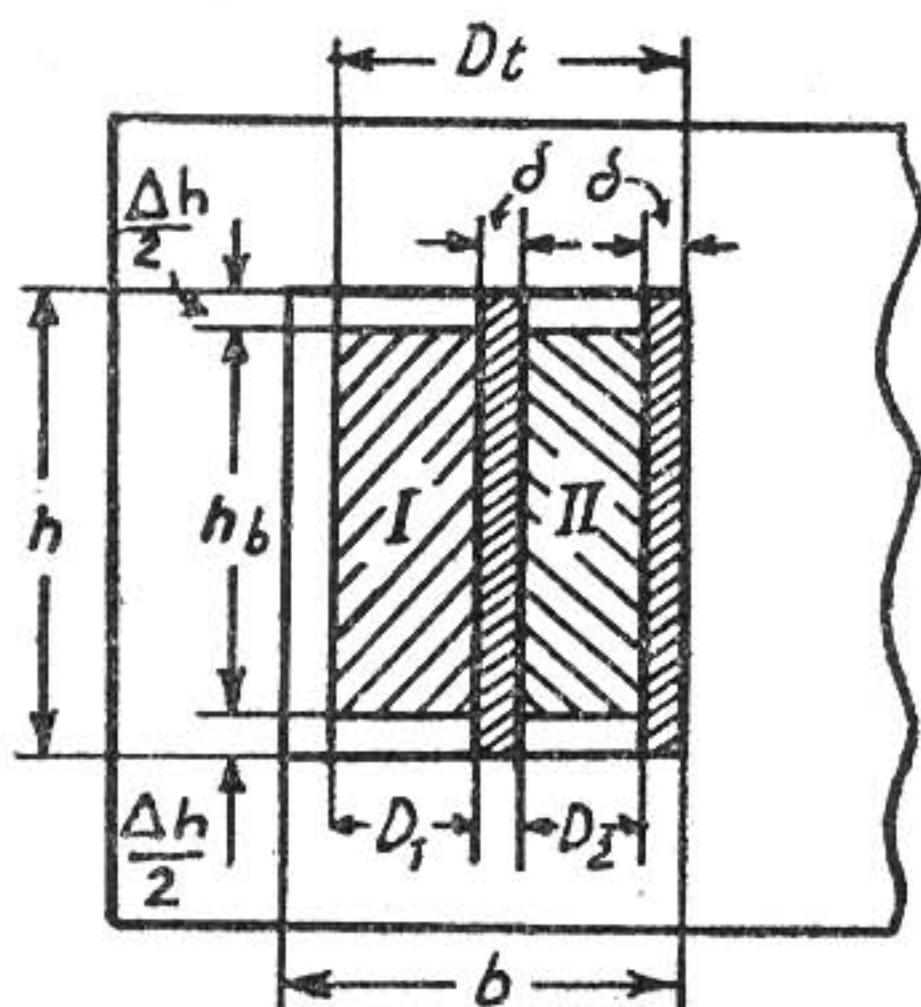


Fig. 8

Pentru aplicarea corectă a relației trebuie să nu se piardă din vedere că „ $L_1$ “ va avea valori diferite după cum etajul in contratimp lucrează în clasa A sau în clasa B. Numărul de spire din secundar se obține tot din relația (29).

Determinarea diametrului conductorelor \*). Diametrul sîrmei înfășurării primare (în mm) se găsește din :

$$(31) \quad d_1 = 15,10^{-3} \sqrt{\frac{I_0 n_1}{r_1}}$$

în care lungimea spirei medii „ $I_0$ “ se introduce în cm. Se alege un diametru standardizat imediat superior va

\*) Etapele, care urmează în calculul constructiv, nu diferă la etajul simplu față de cel in contratimp.

lorii date de (31). Diametrul sîrmei înfășurării secundare se obține cu ajutorul relației :

$$(32) \quad d_2 = d_1 \sqrt{n}$$

Cel mai mic diametru cu care se realizează conductorile de cupru pentru înfășurările transformatoarelor este de 0,05 mm. Dacă din caicul rezultă o valoare mai mică, se alege totuși 0,05 mm sau chiar mai mult și din relația :

$$(33) \quad r_1 = 0,0225 \frac{I_0 n_1}{d_1^2}$$

se găsește noua rezistență a înfășurării primare. Apoi se mărește rezistența secundarului micșorîndu-i diametrul „ $d_2$ “ astfel încît suma :  $r_1 + n^2 r_2$  să se păstreze constantă și egală cu cea obținută din calculul parametrilor electrici ai transformatorului.

Pentru a evita supraîncălzirea înfășurării primare se mai recomandă a se face o verificare a diametrului conductorului pe baza relației :

$$(34) \quad d_1 \geq 25 \sqrt{I_0 \cdot 10^{-3}}$$

Lungimea intrefierului din miezel transformatorului trebuie să aibă valoarea :

$$(35) \quad l_t = \frac{n_1 I_0}{8} \cdot 10^{-5} \text{ (în mm.)}$$

Verificarea așezării înfășurărilor pe miez. La transformatoarele de ieșire, pentru o bună stabilitate de funcționare se obișnuiește să se așeze în exterior înfășurarea primară, după cum se poate vedea din fig. 8. Pentru micșorarea inductanței de scăpări se utilizează bobinarea în straturi alternate (vezi fig. 9), înfășurarea care se secționează fiind cea primă. Verificarea așezării înfășurărilor în sarea miezelui diferă după cum bobinajul este neregulat sau în straturi.

Bobinaj neregulat. Un asemenea bobinaj se face cu mîna, oricum, de obicei fără straturi izolante între înfășurări. Se pun straturi izolante, numai cînd se utilizează conductor emailate de cupru. Numărul total de straturi izolante pentru o înfășurare bobinată neregulat, cu conductor emailat, variază între două și cinci, în funcție de numărul de spire și de tensiunea de lucru a înfășurării. Pentru conductor de diametre mici grosimea urui strat este de aproximativ 0,05 mm iar pentru diametre mari, de aproximativ 0,1 mm. Grosimea stratului izolant între înfășurarea primară și cea secundară se ia între 0,2 și 1 mm.

Inăltîmea bobinajului „ $h$ “ se obține scăzînd din inăltîmea fereștri „ $h$ “, spațiul nebobinat de pe carcăsa :

$$(36) \quad h = h - \Delta h, \text{ unde } \Delta h = 4 \div 8 \text{ mm.}$$

Grosimea înfășurării primare se determină din relația :

$$(37) \quad D_1 = \frac{d_1^{2iz} \times n_1}{K_{cu_1} \times h_b}$$

unde „ $d_1^{2iz}$ “ este diametrul conductorului cu izolație iar (urmare în pag. 20)

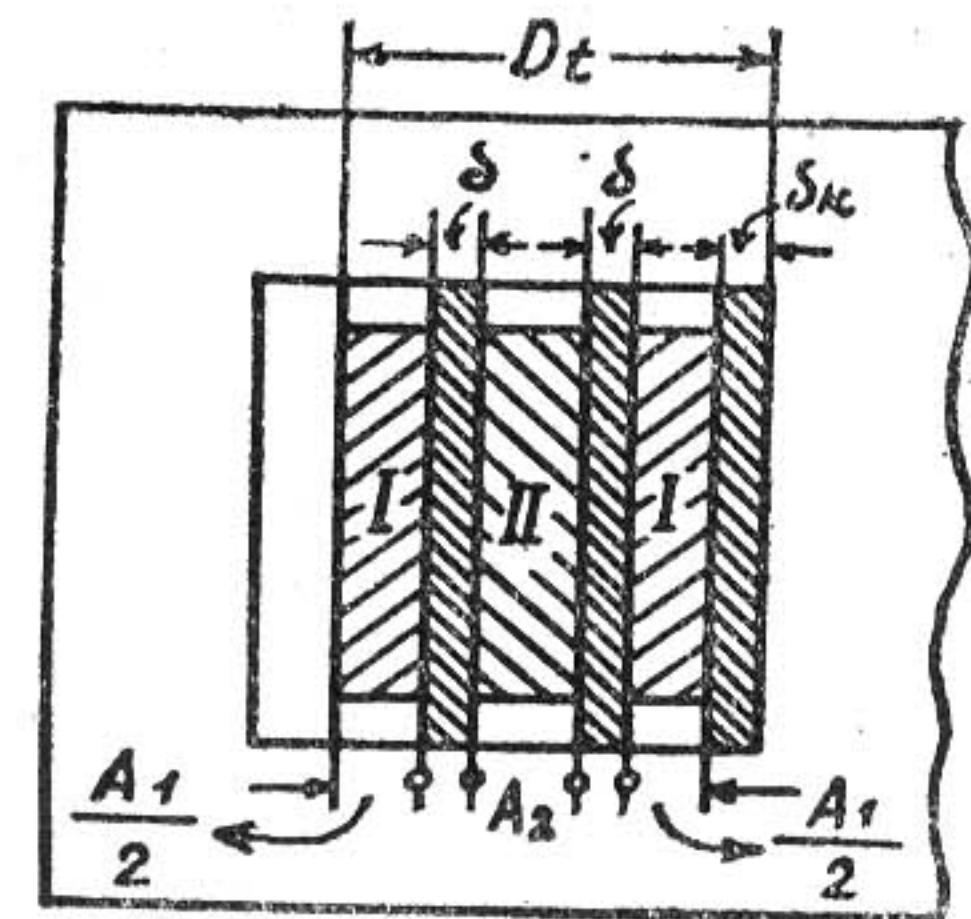


Fig. 9



ESIGUR, mulți dintre dumneavoastră cunoașteți acest indicativ. Este al stației colective de la „Șccala Medie Mixtă cu limba de predare maghiară” din Orașul Stalin. Radioamatorii receptori au avut probabil ocazia să audă vocea operatoarei stației, tovarășa Gall, iar emițătorii au fost fără îndoială bombardăți cu numeroase QSL-uri purtând indicativele membrilor acestei stații.

Cînd am intrat în camera ce adăpostește stația YO6KBA, tocmai sunase de ieșire. Odată cu mine au mai intrat vreo șase băieți și fete care s-au repezit să-și pună căstile la urechi. Deoarece toți erau „transportați” în eter, a trebuit să mă resemnez și să aștept câteva minute pînă au apărut două persoane „vîrstnice”. Erau profesorul de fizică Fejer Pavel și

profesoara de muzică Gall Sarolta.

Prin intermediul lor am făcut cunoștință cu tinerii radioamatori, care s-au despărțit cu greu de căstile lor.

„Tocmai ascultam YO2KAC — Palatul Pionierilor Timișoara — care vordea cu o stație din Republica Democrată Germană“.

Apoi ne-am împrietenit repede.

Naghi Ladislau mi-a spus că se scoală în fiecare dimineată la ora 5, își ia aparatul și recepționează în camera de baie, pentru a nu-și deranja membrii familiei care, bineînteleș, la ora aceea mai dorm. Mosner Dora, din clasa X-a, este radioamatoare de doi ani. Are indicativul YO6-1022. A început să strîngă materiale pentru a-și construi un receptor perfectionat. În ce privește viitorul.... dorește să se facă dentistă. Molnar Maria (YO6-860), fiica

unui miner, e o radioamatoare pasionată ca și colega ei Fogarassy Viorica. Si Forster Blaziu vrea să construască un receptor. Richter Ioan a început să lucreze la bobinarea unui transformator și se antrenează asiduu în telegrafie.

Mi-au arătat pe urmă „avearea lor” păstrată cu grijă: QSL-uri și scrisori primite din țară și din străinătate. Iată scrisorile lui Tolea (UO5KBR) de la un institut pedagogic din Uniunea Sovietică, în care le dă indicații prețioase referitoare la lucrul pe bandă. Un radioamator din Elveția (HB9VP) le cere informații despre activitatea lor ca școlari; bineînteleș i-au răspuns. Studenta Zika (YU1KL) din Iugoslavia le scrie despre succesele ei radioamatoricești.

Am văzut și „jurnalul stației”. Aici sunt transcrise fragmente, mai interesante, din scrisori; își scriu impresiile vizitatorii; sunt lipite diferite articole apărute în presă în legătură cu stația, precum și fotografii care „imortalizează” anumite momente importante (de pildă instalarea noii antene) și altele.

Intre timp în cameră au intrat trei fetițe și un băiețel de 10—11 ani. Sunt cei mai tineri membri ai cercului de radioamatori din școală, care deocamdată învață cu sîrg alfabetul



Profesorul Fejer Pavel se ocupă cu aceeași pasiune și de începători ca și de înaintați.



# TATIA YDGKBA

de M. MĂGUREANU



Cîteva Q.S.L.-uri primite de operatorii stației.

Morse. M-au asigurat însă că la anul vor fi și ei radioamatori. Numele lor este Bodo Edith, Iacob Magda, Cseh Erika și Gruber Iosif. Li puteți vedea și în fotografie.

Vă interesează desigur să știti cîți dintre elevii și elevele școlii se preocupă de radio? Aproape 200. Unii începători, alții mai avansati, dar toti au dorinta să devină emițători în „fonie” și „grafie”. Înăuntrul învățării radiotelearrafia și colecționează QSL-uri.

Am discutat apoi cu cei doi profesori

— Ce metode ati întrebuitat pentru a atrage atititia tineri spre radioamatorism?

— Nici o metodă deosebită. Am construit stația și am organizat cercul — ne răspunde cu

modestie tovarășul Fejer. Bineînțeles trebuie să menționez sprijinul A.V.S.A.P., care ne-a ajutat cu materiale tehnice și didactice.

— Greutăți din partea părinților nu ați avut?

— Într-o oarecare măsură... dar ele au fost lichidate repede. Așa de pildă, în urmă cu cîțiva timp, a venit aici tatăl elevii Mosner Dora, supărât că fetița „își pierde timpul” și vine tirziu acasă. L-am rugat să ia o cască și să asculte și el... Ce să vă spun, după vreo jumătate de oră fata voia să plece acasă dar el a stăruit să mai rămînă fiindcă era tocmai o „legătură interesantă”.

— Dar fată de telegrafie ce atitudine au elevii. O învăță cu plăcere?

Aici a intervenit tovarășa Gall:

— Cu multă plăcere. Am constatat și faptul că învățarea telegrafiei le dezvoltă auzul și inclinația spre muzică.

— Vreau să mai lămuresc o problemă delicată. Nu cumva pasiunea aceasta îi sustrage de la învățarea lecțiilor?

— Nu... răspund interlocutorii mei cu hotărîre. Dimpotrivă. Majoritatea membrilor cercului de radioamatori sunt elevi foarte buni... Naghi și Forster, cu care ați vorbit, au numai note maxime. De altfel toți știu că o notă slabă duce la îndepărarea din

cerc pe un timp limitat... dar asemenea cazuri s-au întîmplat rar.

Cîteva zile după această vizită am avut o discuție cu cîțiva membri ai corpului didactic din București în legătură cu problema politehnizării învățămîntului. Le-am povestit cele arătate mai sus și au rămas oarecum surprinși. Pentru ei politehnizarea se reducea numai la cultivarea „lotului școlar” și organizarea unui atelier de timplărie.

Oare experiența Școlii Medii Mixte Maghiare din Orașul Stalin nu ar putea fi folosită și extinsă?

Profesora Gall Șarolta la stație.



# Calculul și reglarea ETAJULUI DE PUTERE AL EMITATORULUI de amator

MULTI radioamatori sunt tenăti să credă, atunci cînd prima lor stație nu dă randamentul scontat, că „propagarea” le-a jucat un renghiu și, în asemenea situație, cauță de urgență un „corector” al acesteia: un tub de putere mai mare pentru etajul final. Aceștia nu știu însă că un etaj final, bine calculat, construit și reglat, fie el chiar și mai „debil” ca număr de wați, de multe ori corectează propagarea (bineînțeles cînd ea consumte!).

Condițiile de construire ale finalului sunt alese de amator în funcție de piesele disponibile la un moment dat. El știe ce tub final posedă, ce tensiune anodică îi poate oferi, cunoaște tensiunea de excitație necesară și, în aceste condiții, își pune problema obținerii maximului de putere și a unui randament bun. Presupunind cunoscute problemele de construire și alegere a schemei, vom trece direct la calcul și apoi la reglaj. A „regla” înseamnă a schimba mărurile necesare (tensiuni și curenti) pentru a ne așeza etajul nostru de putere în condiția optimă de lucru dinainte stabilită.

Vom defini acum cîteva măruri ce trebuie să fie cunoscute pentru a putea ști cum să reglăm și să calculăm un etaj de putere.

Clasa de funcționare este definită în funcție de punctul static de funcționare (tensiune anodică, de negativare etc.) și este ușor de ales, în cazul nostru, modifi-

cînd numai negativarea grilei de comandă și păstrînd constante celelalte tensiuni. Nu insistăm asupra celor trei clase de funcționare, fiind foarte cunoscute. Pe scurt, să ne amintim numai că în clasa A ne situăm cu negativarea în aşa fel ca punctul de funcționare să se găsească în mijlocul porțiunii drepte a curbei caracteristice de grilă. În clasa B, punctul de funcționare se alege în cotel inferior al caracteristicii, aproape de punctul unde currentul anodic se anulează. În clasa C negativarea se impinge mai departe, currentul anodic de repaus fiind nul, iar cel dinamic (în funcționare) are forma unor pulsuri. Aici mărimea tensiunii de negativare este determinată de „unghiul de deschidere” al pulsului de curent anodic. Cu ajutorul acestei noi mărimi — unghiul de deschidere — putem ști cât timp trece currentul prin tub și putem chiar să ne dăm seama de forma sa. Pentru a fixa noțiunile trebuie să știm că o sinusoidă completă are  $360^\circ$ , jumătate  $180^\circ$  și așa mai departe (fig. 1). Forma curentului de placă în clasa C reprezintă porțiuni de sinusoidă măsurate printr-un unghi, numit unghi de deschidere. Acest unghi variază simultan cu negativarea. Să analizăm puțin fenomenul sub formă grafică, fiind mai intuitivă. Vom studia clasa AB, B și C, deoarece clasa A nu se întrebunează în etajele de putere din motive de randament. Din figura 2 vedem că în clasa AB unghiul de deschidere este mai mare de  $180^\circ$ ; în clasa B  $180^\circ$ , iar în clasa C mai mic ca  $180^\circ$ , fiind invers proporțional cu tensiunea de negativare.

În calcule se lucrează cu o altă măsură a unghiului de deschidere, notată în tehnică cu litera  $\theta$  (teta) și este egală cu jumătate din valoarea reală a sinusoidei măsurată în unghi.

Acuma putem da o definiție mai elegantă a claselor: Clasa A — aceea care funcționează cu  $\theta$  de  $180^\circ$ ; clasa B —  $90^\circ$  și clasa C mai mic de  $90^\circ$ .

O altă noțiune este „regimul” de funcționare al tubului. Aceasta este o noțiune dinamică complexă în funcție de tensiunea de excitație și de impedanță din anodă. Deosebim trei regimuri de funcționare: subexcitat, critic și supraexcitat.

În regimul subexcitat, curentul de grătar este foarte mic față de curentul anodic și nu influențează forma acestuia; în supraexcitat reprezintă o parte comparabilă din curentul anodic, căruia îi turtește pulsul stricind formă sinusoidală. Regimul limită între cele două se numește regim critic. S-ar putea să apară oarecum bizar faptul că regimul de funcționare se schimbă cu impedanța din anodă, totuși, explicația este destul de simplă.

La vîrful pulsului pozitiv al tensiunii de excitație, curentul de grilă și cel anodic au valoare maximă. Tensiunea instantanea pe anodă va avea valoarea minimă și egală cu diferența dintre tensiunea anodică Ea și cea de radiofrecvență  $U_a$  max. adică :

$$I_a \min = E_a - U_a \max.$$

unde  $I_a \min$  este tensiunea minimă pe anodă.

Din curbele caracteristice ale tuburilor se observă o dependență pronunțată a curentului de grilă față de tensiunea anodică, în special în porțiunile de valori mici ale tensiunii de anodă. Prin schimbarea încărcării etajului final schimbăm impedanța din anodă deci și pe  $U_a$  max. și inevitabil pe  $I_a \min$  o dată cu care se schimbă sensibil și curentul de grilă și anume scăzînd impedanța din anodă scade și curentul de grilă,  $I_a \min$  crescînd. În felul acesta putem trece din regim supraexcitat în critic sau chiar subexcitat. În mod normal, emițătoarele de amator lucrează în regim supraexcitat, cînd nu au antena cuplată, și în critic cînd au antena cuplată corect — pentru transferul maxim de putere. Fenomenele sunt ceva mai complexe, dar cele de mai sus ilustrează destul de bine faptul că

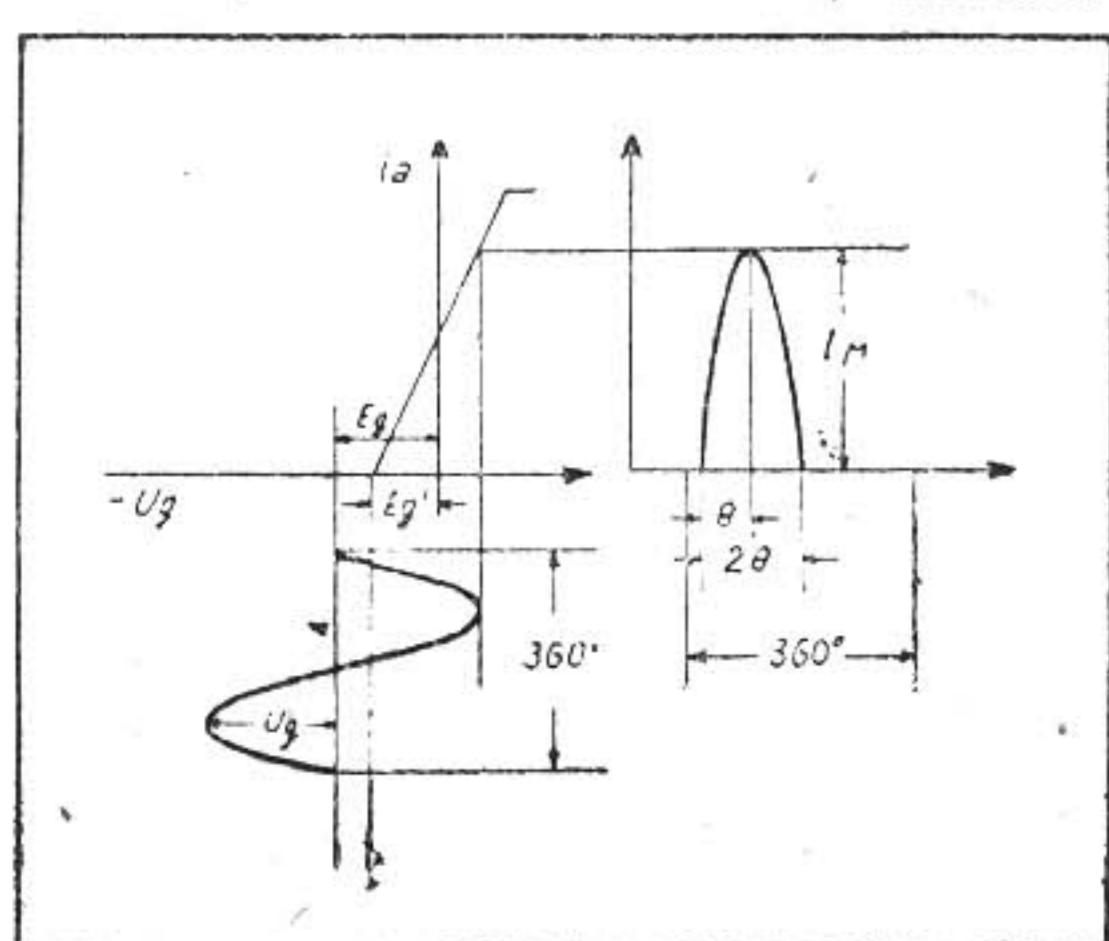


Fig. 1

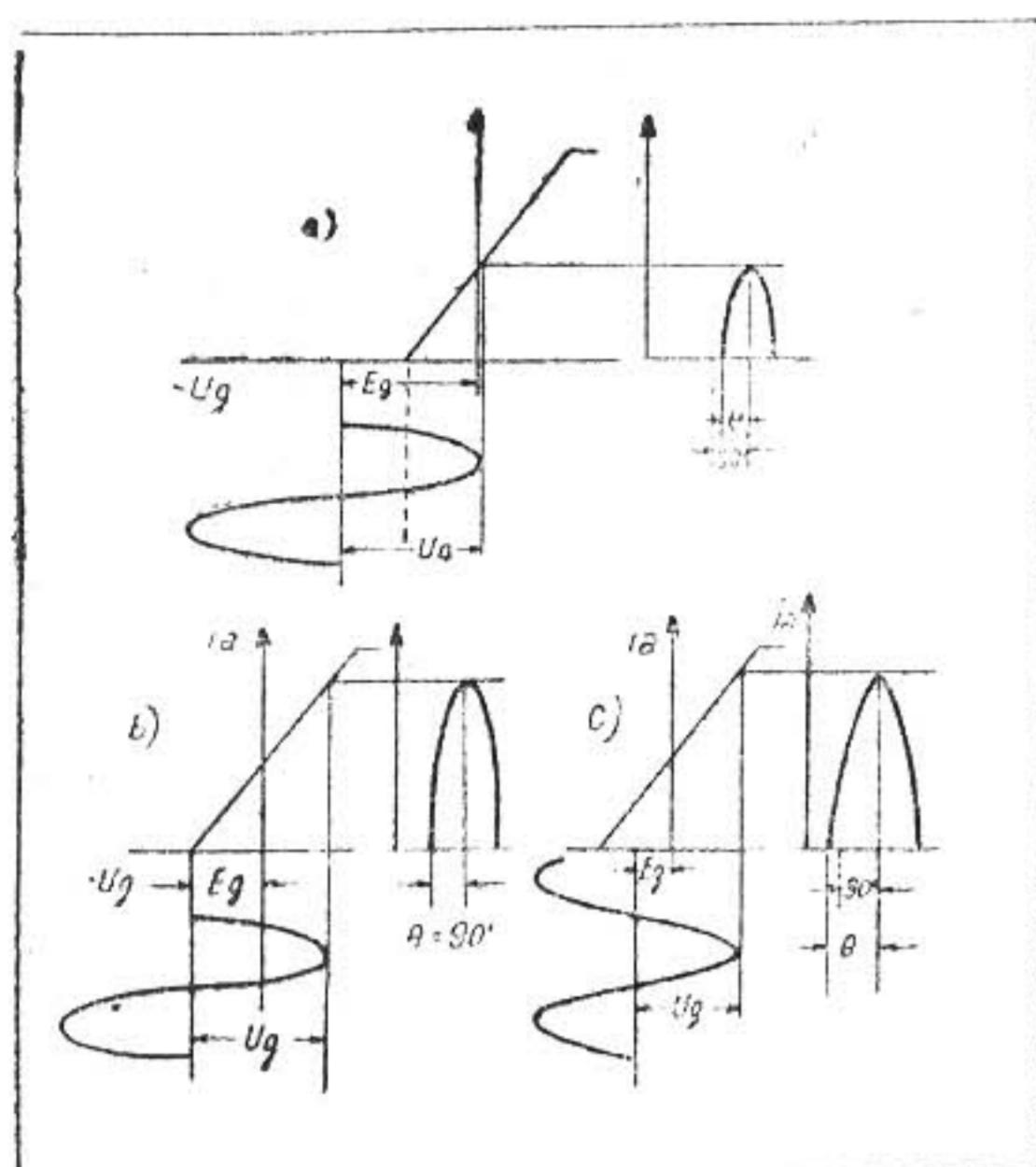


Fig. 2

„încărcarea” finalului afectează regimul de funcționare al tubului.

După ce cunoaștem aceste mărimi, va trebui să alegem valorile lor optime printr-un calcul simplificat și apoi finalul, odată construit, va fi reglat pentru a funcționa în condițiile dorite. Lucrând astfel, evităm bîjbîielile amatoricești și construim o stație de calitate superioară.

Acum, în lumina celor de mai sus, să învățăm să calculăm datele necesare construcției și reglării etajului de putere.

Amatorul lucrează întotdeauna în ipoteza extragerii puterii maxime din etajul final. Calculul ce urmează este făcut în această ipoteză și are valoare atât înainte cît și după construirea etajului de putere, contribuind și la reglarea sa.

Alegem valorile  $E_a$ ,  $I_m$ ,  $P_d$ , adică tensiunea anodică, pulsul maxim de curent și puterea disipată în funcție de tuburile și piesele disponibile. În calcule vom întrebuița aproximativ 0,9 din valoarea curentului maxim dat în catalog sub denumirea  $I_s$  sau  $I_e$ .

Va trebui acum să stabilim legătura între valoarea maximă  $I_m$  și componenta continuă  $I_o$  a curentului anodic. Din fig. 1 și 2 am văzut că forma curentului de placă este ca un puls de sinusoidă. Legătura între valoarea maximă și componenta continuă o dă un coeficient  $\alpha_0$  (citește aflat zero) în funcție de unghiul de deschidere  $\theta$ . Pentru componenta fundamentală  $\alpha_1$ , pentru armonica două,  $\alpha_2$ , s.a.m.d. Cele spuse se pot concretiza în formule simple:

$$I_{a0} = \alpha_0 I_m$$

$$I_{a1} = \alpha_1 I_m$$

$$I_{a2} = \alpha_2 I_m$$

Acești coeficienți sunt dați de graficul din figura 3.

Va trebui acum să alegem unghiul de deschidere  $\theta$ . Din figura 3 vedem că la  $\theta = 120^\circ$  componenta fundamentală  $I_a$ , (cazul tubului folosit ca amplificator) are valoarea maximă,  $\alpha_1$  având aici valoarea cea mai mare; așa-dar aici obținem puterea cea mai mare.

Se recomandă totuși să lucrăm cu  $\theta = 90^\circ$ , puterea scăzind foarte puțin, însă se îmbunătățește mult randamentul prin scăderea bruscă a componentei continue ( $\alpha_0$ ). Pentru tubul folosit ca dublor sau triplor de frecvență vom alege un  $\theta$  care dă maxime pentru  $\alpha_1$  respectiv  $\alpha_3$  adică 60 sau 40°.

În caz că nu ținem mult la puterea maximă și dorim un randament mai ridicat, vom alege un unghi cu o valoare cuprinsă între 70 și 90°.

Tensiunea alternativă pe anodă are amplitudinea circa 0,85—0,95 din tensiunea anodică adică:

$$U_{a\max} = (0,85 \div 0,95) E_a$$

Pentru triode se recomandă coefficientul 0,85 iar pentru pentode 0,9 pînă la tensiuni de ordinul a 1 000 volți. Pentru tensiuni mari se va utiliza 0,95.

Valoarea optimă a rezistenței echivalente a circuitului din anodă este:

$$R_{oe} = \frac{U_a}{I_a}$$

Puterea utilă de radiofrecvență se valorifică cu formula:

$$P_u = \frac{I_a U_a}{2}$$

De notat că  $I_a$ , și  $U_a$ , reprezintă amplitudini nu valori eficace.

Puterea consumată din sursă:

$$P_0 = I_{ao} F_a$$

Puterea disipată pe anodă:

$P_d = P_0 - P_u$  — valoarea ei nu trebuie să depășească valoarea dată în catalog.

Randamentul se notează cu litera  $\eta$  (citește eta) și are valoarea:

$$\eta = \frac{P_u}{P_0} \cdot 100\%$$

In cazul pentodelor va trebui să calculăm și rezistența necesară alimentării ecranului din sursa anodică. Calculul se face cu binecunoscuta și bătrîna lege a lui Ohm, știind că în general curentul de ecran este 0,15...0,25 din curentul anodic. De obicei este dat în cataloage. Trebuie să observăm însă că în cazul alimentării prin rezistență a ecranului și a negativării fixe separate, tensiunea ecranului trebuie stabilizată; în caz contrar, în pauzele de manipulare (adică fără excitare) ecranul ne-mai consumă, tensiunea să crește, iar punctul de funcționare se va muta din clasa C în B sau AB pînă la echilibrarea tensiunii și curentilor. Va suferi schimbări și regimul de funcționare. La apăsarea pe manipulator punctul de funcționare va reveni instantaneu la loc, producind fenomene tranzitorii cu o putere destul de mare și care jenează ascultătorii, sub formă de clicsuri și lătire de bandă.

Se recomandă ca alimentarea ecranelor etajului de putere să se facă din sursele de joasă tensiune care alimentează modulatorul sau celelalte etaje de radiofrecvență. În felul acesta tensiunea va fi aproape constantă ne mai avînd rezistențe în circuit. Același efect îl au variațiile tensiunii de placă la triode. Aici va trebui să punem pe sursa anodică rezistențe „blider” pentru a reduce variațiile de tensiune.

În ordine urmează problema grătarului de comandă, adică găsirea valorilor tensiunii de excitare și de negativare.

In ipoteza extragerii puterii ma-

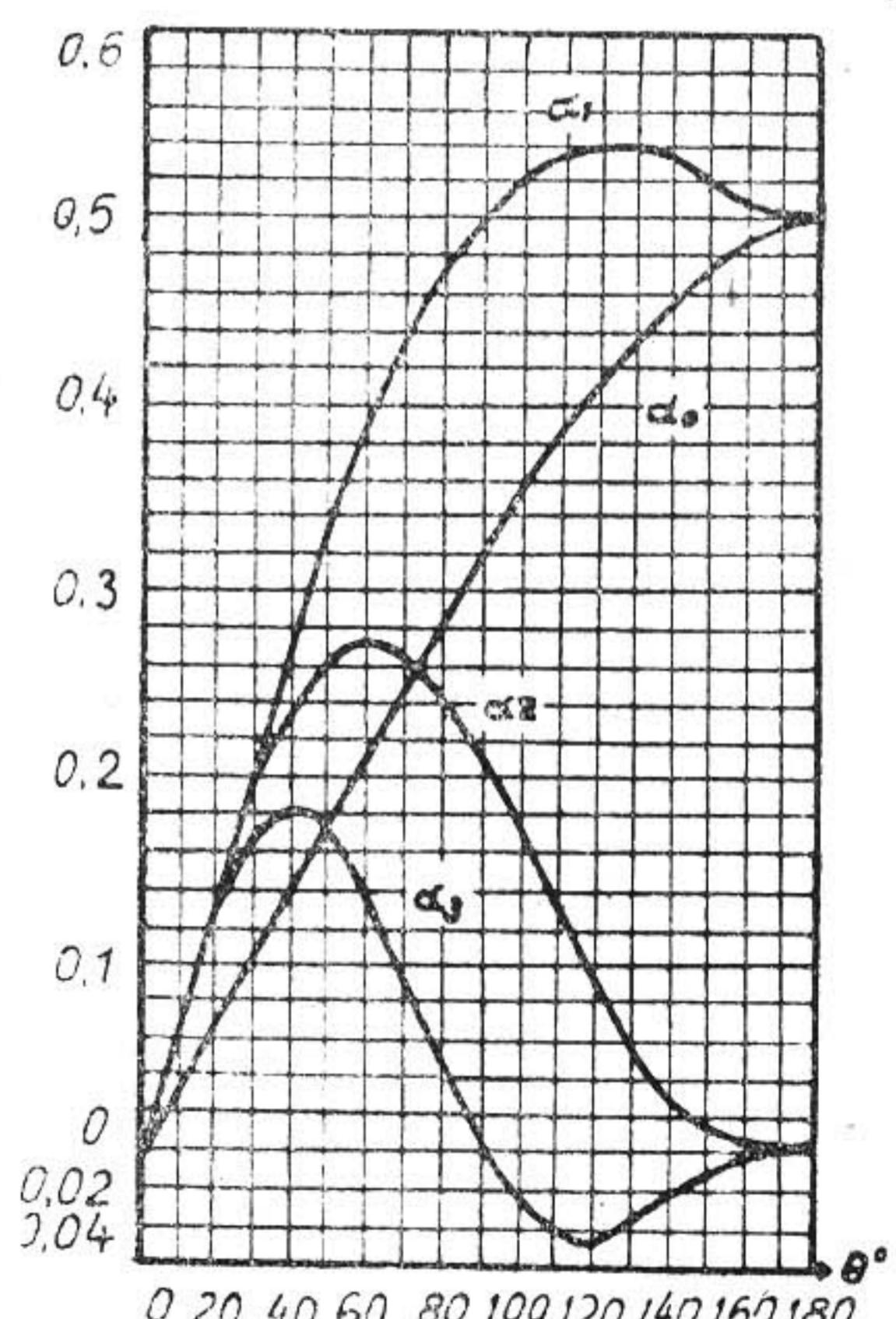


Fig. 3.

xime, amplitudinea tensiunii de excitație este dată de formula :

$$U_{g1} = \frac{IM}{S} \cdot \frac{1}{1 - \cos \theta} + \frac{U_{a1}}{\mu}$$

pentru triode, și

$$U_{g1} = \frac{IM}{S} \cdot \frac{1}{1 - \cos \theta}$$

pentru pentode.

In aceste formule vom întrebuița o valoare a pantei S redusă cu circa 15—20% față de cea dată în catalog.

Tensiunea de negativare se calculează cu ajutorul formulelor :

$$E_g = E'_g - (U_{g1} - \frac{U_{a1}}{\mu}) \cos \theta$$

pentru triode și

$$E_g = E'_g - U_{g1} \cos \theta$$

pentru pentode

Mărimea  $\cos \theta$  poate fi găsită în orice formular cu tabele matematice, în funcție de unghiul  $\theta$  ales.  $E'_g$  este determinat cu ajutorul caracteristicii de grilă conform fig. 4; în cataloge bune este dată valoarea sa.

Puterea necesară excitației este aproximativ :

$$P_{ex} = U_{g1} I_{g1}$$

Cu aceasta considerăm problema calculului terminată urmând un exemplu demonstrativ. Pentru a-



ceasta vom alege binecunoscuta pentodă LS50 cu următoarele date :  $E_a = 1000$  V;  $E_g = 300$  V;  $E_g = 0$ ;  $E'_g = 25$  V;  $I_e = 360$  mA;  $P_d = 50$  W;  $S = 5$  mA/V;  $\frac{1}{\mu} = D = 0,04$ .

Din motivele sus-amintite, vom alege  $\theta = 90^\circ$  și  $U_{a1} = 0,9 \times 1000 = 900$  V.

$$I_{a1} = \alpha_1 I_M = 0,5 \times 300 = 150$$

mA (s-a luat  $I_M$  redus față de  $I_e$ ).

$$R_{oe} = \frac{900}{0,50} = 6000 \Omega$$

$$I_{a0} = 0,52 \times 300 = 96$$

mA

$$P_o = 1000 \times 0,096 = 96$$

W

$$P_u = \frac{900 \times 0,150}{2} = \frac{135}{2} = 67$$

W

$P_d = 96 - 67 = 29$  W (deci mai putem încă mări considerabil puterea, având pentru disipație o rezervă de 20 W !).

$$\eta = \frac{67}{96} \times 100 = 70\%$$

deci un randament destul de bun.

Pentru circuitul ecranelor :

$$I_{g2} \approx 0,2$$

$$I_{a0} = 20$$

mA

$$R_{g2} = \frac{700}{0,02} = 3500 \Omega$$

In circuitul grilei de comandă :  $\cos \theta = 0$  căci  $\theta = 90^\circ$ . Așadar :

$$U_{g1} = \frac{0,300}{0,004} = \frac{300}{4} = 75$$

V. Aici am luat panta 4 mA/V adică redusă cu 20%.

$$E_g = E'_g = 25$$

V.

Cu aceasta calculul este terminat. Ne putem orienta foarte bine acum asupra unui etaj cu LS50.

Ing. OLARU OVIDIU  
Y03UD

## CALCULUL SI CONSTRUCȚIA TRANSFORMATOARELOR DE IEȘIRE (urmăre din pag. 15)

„ $K_{cu_1}$ ” este factorul de umplere al înfășurării care se alege din tabelul 6. Grosimea înfășurării secundare se determină introducând în relația (37),  $d_{2iz}$ ,  $n_2$ , și  $K_{cu_2}$ .

TABELUL 6

Diametrul conductorului neizolat (mm)	$K_{cu}$ pentru un bobinaj fară straturi izolante	$K_{cu}$ pentru un bobinaj cu straturi izolante
0,05	0,65	0,5
0,1	0,7	0,6
0,2	0,75	0,7
0,5	0,8	0,75

Spațiul total ocupat de bobinaj în fereastra miezului se calculează din relația :

(38)  $D_t = D_1 + D_2 + \delta k + m\delta$   
unde „ $m$ ” este numărul de straturi izolante de grosime „ $\delta$ ” între înfășurări. Spațiul „ $D_t$ ” trebuie să fie mai mic decât lățimea ferestrei „ $b$ ”. Dacă grosimea totală a bobinajului rezultată din calcul este mai mare decât lățimea ferestrei sau ocupă un loc mai mic decât 0,75 din aceasta, se va refa calculul transformatorului pentru un alt miez, cu o constantă constructivă mai mare, respectiv mai mică decât cea inițială.

*Bobinaj în straturi cu intercalări de straturi izolante.* Se determină numărul de straturi al înfășurării primare din relația :

$$(39) C_1 = \frac{d_{1iz} \times n_1}{hb}$$

iar grosimea înfășurării primare se calculează din :

$$(40) D_1 = (1,2 \div 1,4) [d_{1iz} C_1 + \delta_j (C_1^{-1})]$$

unde „ $\delta_j$ ” este grosimea unui strat izolant. Pentru un număr mare de straturi ale înfășurării, un conductor subțire și un raport mare între  $y_1$  și  $y_2$  se alege coeficientul 1,4. Pentru un conductor gros, un număr mic de straturi și un raport  $\frac{y_2}{y_1} = 1$  (secțiune patrată a mijlocului) se alege coeficientul 1,2. Numărul de straturi și grosimea înfășurării secundare se determină tot din relațile (39) și (40) în care se introduce mărimea  $n_2$ ,  $d_{2iz}$ ,  $C_2$ . Apoi, folosind relația (38) se găsește spațiul total ocupat de bobinaj și se verifică și aici așezarea bobinajului în fereastra miezului, ca și în cazul anterior.

*Verificarea inducției de scăpări.* Inductanța de scăpări se calculează din relația :

$$(41) L_s = \frac{1}{m^2} \times \frac{1,26 K_{10n_1}}{10^{8hb}} \times \left[ m\delta + \frac{D_1 + D_2}{3} \right]$$

Pentru o înfășurare nesectionată (fig. 8) avem  $n = 1$  și coefficientul experimental  $K = 0,85$ . În cazul distribuției înfășurării primare în două secțiuni (mai multe straturi alternante nu se utilizează din motive economice) vom avea  $m = 2$  și  $K = 0,95$  iar inductanța de scăpări se micșorează cam de patru ori.

Inductanța de scăpări obținută din relația (41) trebuie să fie mai mică decât cea rezultată din calculul electric al transformatorului. În caz contrar ea trebuie micșorată prin adaptarea unui bobinaj alternant.



*Petru*

## Începerătorii

### ÎNVĂȚAȚI SA FACETI LIPITURI

**S**E numește lipitură îmbinarea unor piese metalice cu ajutorul unor metale topite sau al unor aliaje care se topesc ușor.

Dar cum se lipesc diferitele piese?

Pentru aceasta este necesar un ciocan de lipit. Ciocanele de lipit se împart în electrice și simple. Primele, datorită unei rezistențe speciale, se încălzesc de la rețea de curenț electric; celelalte se încălzesc la o flacără de gaz, la un primus sau într-un cuptor. Acolo unde există electricitate, este mult mai comod să se folosească ciocanul de lipit electric (fig. 1).

In fig. 2 sunt reprezentate ambele tipuri de ciocane de lipit.

Metalele și aliajele cu ajutorul cărora se fac lipiturile se numesc aliaje de lipit. În mod obișnuit, pentru lipire se folosește un aliaj de lipit compus din două părți plumb și o parte cositor. Există și aliaje sub formă de chit (pastă).

Pentru operațiile de lipire este necesar de asemenea și un lichid de lipit, sau decapant, o substanță care împiedică oxidarea metalului în timpul lipirii. În lucrările de montaj radio drept decapant trebuie să se folosească colofoniu în bulgări sau o pastă specială tot pe bază de colofoniu. Uneori, colofoniu este dizolvat în spirit și se obține un decapant lichid.

Pentru a se obține o lipitură bună este necesar să se curete cu grijă suprafața pieselor sau conductoarelor care urmează a fi lipite. Aliajul de lipit nu aderă la o suprafață murdară sau oxidată.

Suprafețele metalice care urmează a fi lipite se curăță pînă la strălucire cu ajutorul unui cuțit, al unei lame de brici, sau al unei pile (fig. 2 b). Apoi, aceste suprafețe se cositoresc, adică se acoperă în prealabil cu aliajul de lipit. Metodele de cositorire sunt diferite și depind de forma și dimensiunile pieselor.

De cele mai multe ori, radioamatorul trebuie să lipească sîrme, deoarece majoritatea pieselor au borne

filiforme (de exemplu: rezistențe, condensatoare, bobinele).

Pentru a cositori un conductor el trebuie pus pe o bucată de colofoniu și apoi este atins cu ciocanul de lipit, care — în prealabil — a fost înmisiat în aliajul de lipit (fig. 2 d). Se poate proceda însă și ast-

Fig. 1


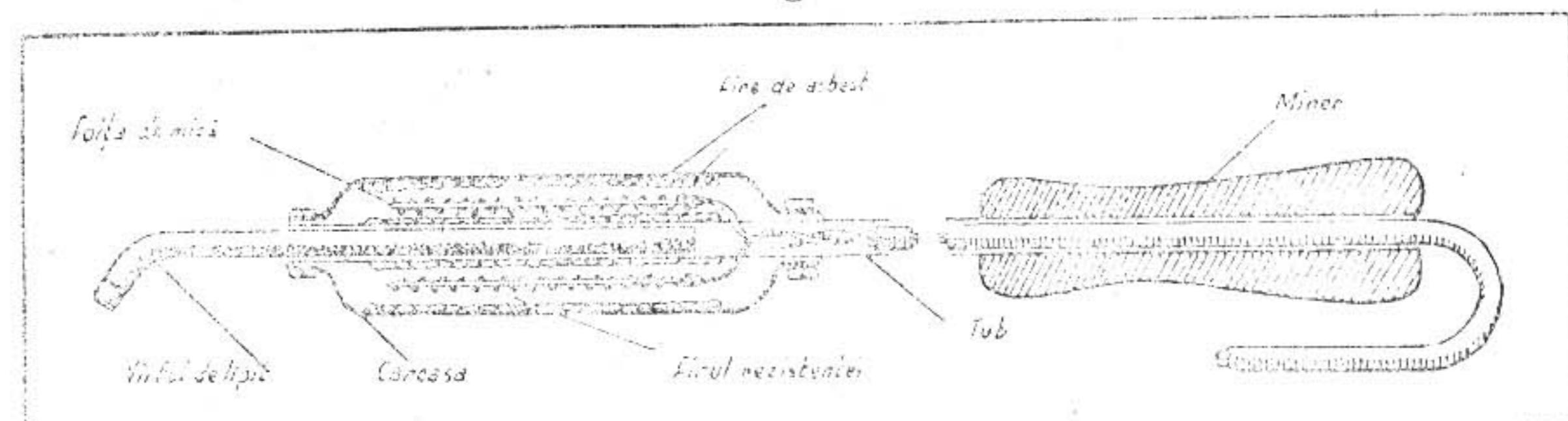


Fig. 2

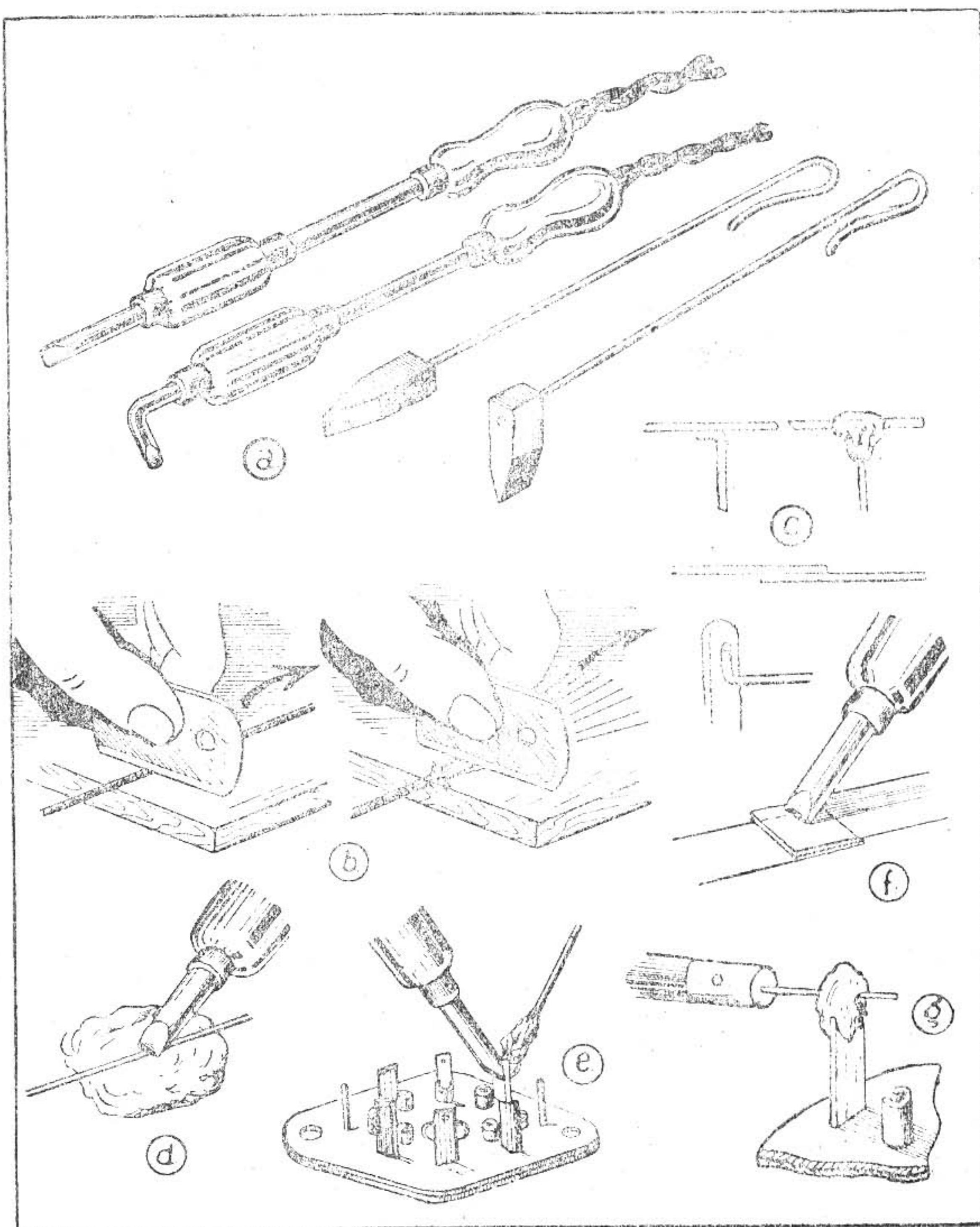

fel: lăind pe ciocanul de lipit o picătură de aliaj de lipit, îl muiem pe acesta în colofoniu și apoi purtăm virful ciocanului de lipit pe locul pregătit pentru cositorire. Această operație trebuie făcută foarte repede, pentru ca colofoniul să nu se ardă.

La lipirea a două sîrme, capătul uneia din ele trebuie cositorit, apoi aplicat la locul cositorit al celeilalte sîrme. După aceea, locul de imbinare se cositorește cu aliaj de lipit.

Dacă un conductor trebuie imbinat cu altul, ambele conductoare se aşează în aşa fel, încît să se suprapună (fig. 2 c).

Dacă este necesar să se cositoresc piese fixate rigid (de exemplu: cosele soclurilor tuburilor), este mai comod să se folosească degetul sau o bucată de sîrmă groasă, cu o granulă de colofoniu la capăt (fig. 2 e).

Procesul de cositorire poate fi accelerat, lăind aliajul de lipit în bucati mici.

Lipirea suprafețelor cositorite nu prezintă dificultăți deosebite. Piezele pregătite sunt apăsate una de cealaltă și apoi se apropie de ele un ciocan de lipit încălzit, cu aliaj la virf (fig. 2 f).

In cazul cînd capătul conductoru-

lui se lipește de o piesă plată, sau la un soclu de tub electronic, el trebuie indoit sau introdus într-o deschizătură, apoi pe piesa sau suportul respectiv se apasă ușor ciocanul cu aliaj de lipit (fig. 2 f, g).

În timpul lipirii este necesar să se urmărească ca ciocanul să fie bine încălzit; altfel el nu va topi bine aliajul și nu va da o lipitură trainică. Este dificil să se lucreze și în cazul cînd ciocanul de lipit este supraîncălzit, deoarece sprială de cositor de pe virful ciocanului se arde și ciocanul nu mai poate menține cositorul.

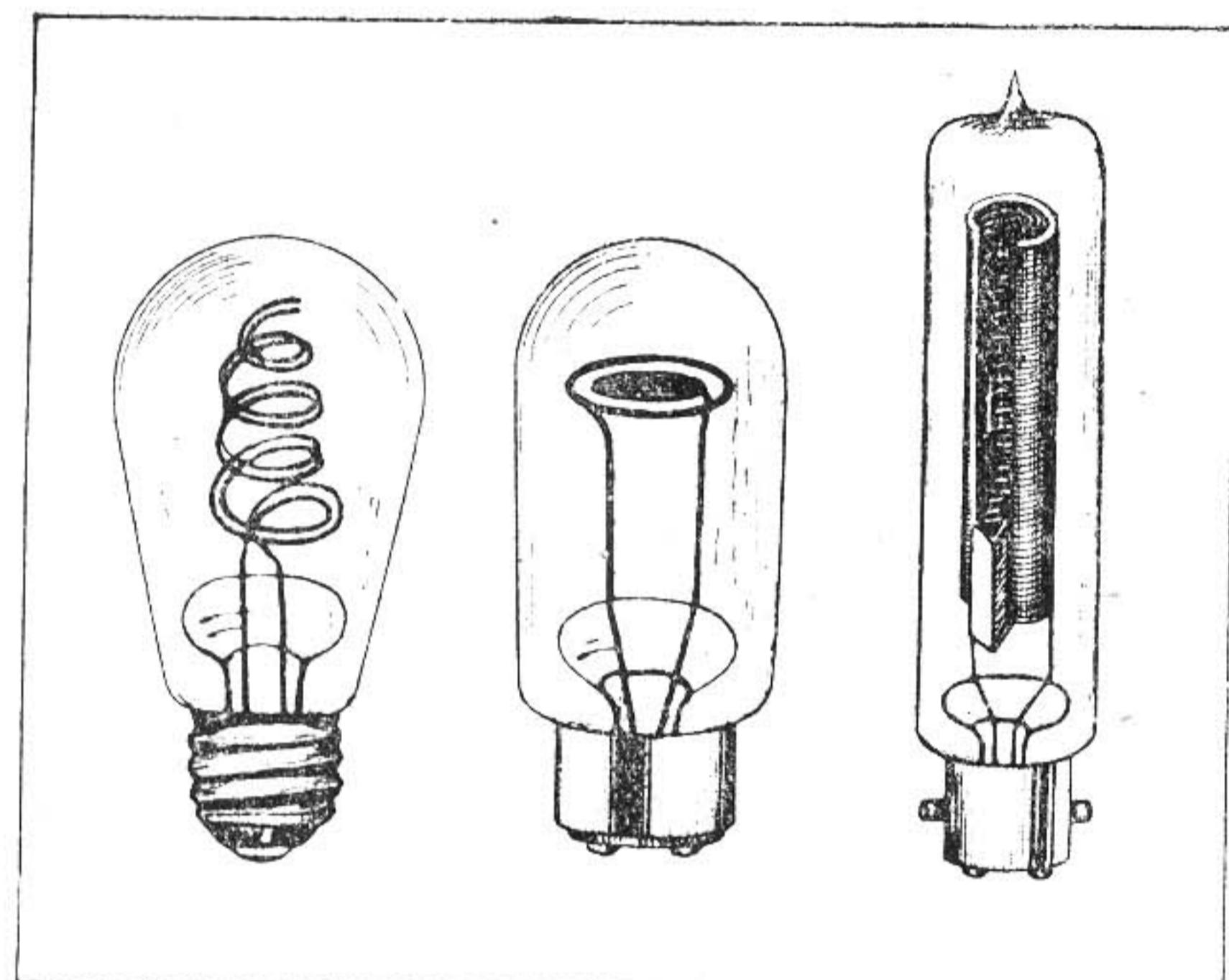


Fig. 1

**IF** ABRICAT în cele mai variate forme și mărimi posibile, becul cu neon a fost și rămîne (după... surubelnită!) cel mai ieftin, practic și sim-

plu instrument universal de verificare! Datorită acestor însușiri el nu trebuie să lipsească din laboratorul nici unui radioamator începător. Dacă nu ați văzut sau nu

posedați încă un asemenea exemplar, trebuie să știți că este constituit, ca orice bec electric de altfel, dintr-un balon sau tub de sticlă, umplut cu neon, și avînd în interior doi electrozi construiți în cele mai variate forme, în funcție de destinația și caracteristicilebecului (vezi fig. 1). În mod obișnuit, becul se conectează în circuitul rețelei electrice de iluminat avînd tensiunea egală cu tensiunea de aprindere pentru care a fost fabricat (110, 220 V etc.) și în serie cu o rezistență (absolut obligatorie) de ordinul a  $50\text{ k}\Omega - 1\text{ M}\Omega$ . Prin închiderea circuitului, becul se ilumină și, lucru deosebit de interesant, nu luminositatea sa crește cu intensitatea curentului ce-l străbate, ci suprafața porțiunii luminiscente. Tocmai pe această ciudată proprietate a sa se bazează majoritatea întrebuițărilor ce i se dau în laboratorul radioamatorului. Si acum, să trecem în re-

vistă cele mai importante operații ce se pot efectua cu ajutorul becului cu neon.

**Aproximarea valorii rezistențelor** se face montînd rezistență necunoscută în circuitul becului și comparînd mărimea porțiunii luminiscente cu aceea produsă prin conectarea unei alte rezistențe de valoare cunoscută. Se înțelege însă că pentru o determinare precisă, trebuie să dispunem de mai multe rezistențe de valori știute și de... puțină rutină.

Tot în acest fel putem afla dacă rezistența este întreruptă (becul se stinge), sau dacă este scurtcircuitată (suprafața luminiscentă rămîne constantă). Un potențiometru, un reostat sau, în general orice rezistență variabilă, poate fi de asemenea verificată în cel mai scurt timp, conectîndu-l cu cursorul și unul din capete în circuitul becului. Dacă piesa este „invalidă”, pata luminiscentă tremură prin mișcarea cursorului

## BECUL cu NEON

*cel mai ieftin instrument universal*

(stratul de grafit ce formează rezistență potențiometrului este discontinuu sau ars) ori dispare complet (rezistență întreruptă).

#### Verificarea continuă-

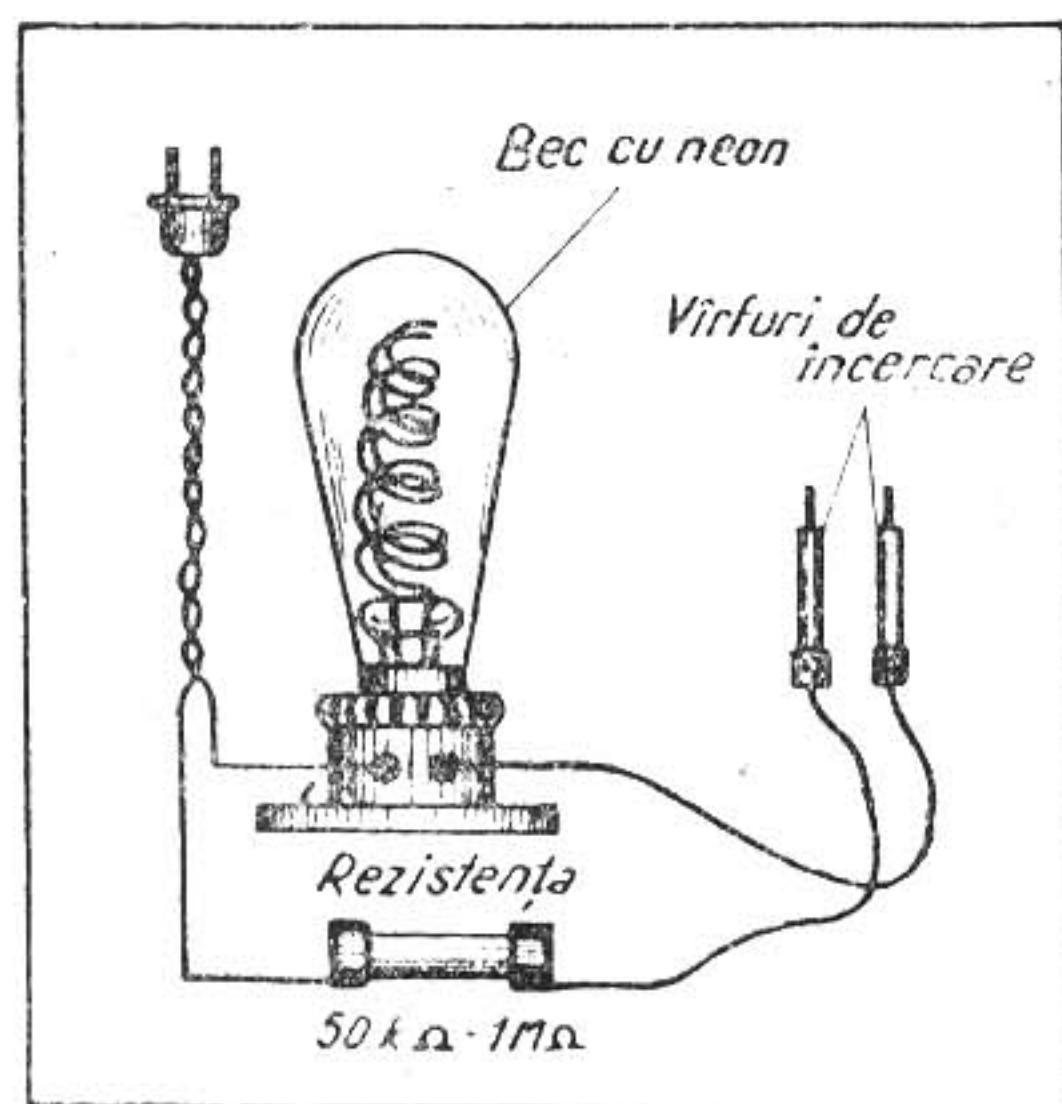


Fig. 2

**tății bobinelor** se face înscriind bobina în circuitul sus-amintit și dacă becul nu se aprinde înseamnă că... veți avea de schimbat o bobină. De aceeași manieră se procedează și pentru constatarea unui eventual scurtcircuit între două bobinaje învecinate.

**Validitatea condensatoarelor fixe** (cu dielectric mică, ceramică sau hîrtie) se face alimentând becul numai cu curent continuu. Curentul alternativ are proprietatea de a „străbate“ aceste condensatoare și, ca atare, nu poate fi utilizat.

**Tuburile electronice** (lămpile) se pot verifica și ele. Operația respectivă constă în primul rînd în cercetarea continuității filamentului, care se face tratîndu-l ca pe o rezistență oarecare. Curentul

ce trece prin filamentul tubului este prea slab pentru a-l arde, dar totuși suficient pentru a permite aprinderea becului. Dacă filamentul este bun, se verifică în continuare emisiunea catodică. Aceasta se face aplicînd tubului tensiunea de încălzire (tensiunea de filament) normală și conectînd becul cu neon în circuitul anodic (de placă). Dacă tubul are emisiune, becul se aprinde și apoi se stinge lent, pe măsură ce filamentul se răcește. În același fel se procedează ulterior cu restul electroziilor tubului. Ultima operație o constituie determinarea eventualelor scurtcircuite între electrozi, care se efectuiază intercalînd, prin permutări și combinări succesive, electrozii luati doi cîte doi în circuitul becului.

**Constatarea prezenței tensiunii de radiofrecvență**, în emițătoarele de radioamator, se face în modul cel mai simplu cu puțință, apucînd becul cu mâna de armătura metalică (dulie) și apropiindu-l cu partea de sticlă de circuitul în care trebuie să existe curentul de radiofrecvență. Dacă becul se aprinde, puteți spune și dumneavoastră: evrika!

În încheiere vă dezvăluim un secret: becuri cu neon se găsesc de vînzare la magazinul „Electrotehnica“ din București.

LA CEREREA UNOR CITITORI PUBLICĂM:

## CODUL Q PENTRU AMATORII

- QRA Numele sau localitatea
- QRB Distanță, depărtare
- QRG Frecvență (lungime de undă)
- QRH Variație a frecvenței (lungimii de undă)
- QRI Ton, notă
- QRJ Semnale slabe
- QRK Semnale tari
- QRL Ocupat
- QRM Interferență
- QRN Paraziți atmosferici
- QRO Putință mare
- QRP Putință redusă
- QRQ Manipulație rapidă
- QRS Manipulație înceată
- QRT Întreruperea transmisiunii
- QRU Terminat
- QRV Gata
- QRW Se semnalează lui... că este chemat pe... kHz
- QRX Așteptare, întîlnire
- QRZ Chemare
- QSA Inteligibilitate
- QSB Variație a tăriei semnalelor
- QSC Disperșiția totală a semnalelor din cînd în cînd
- QSD Manipulație defectuoasă
- QSL Dovadă de recepție
- QSO Legătură, comunicație
- QSP Retransmitere, releiere
- QSV Serii de „V“-uri
- QSX Recepție pentru... pe... kHz
- QSY Schimbare a frecvenței
- QSZ Transmitere repetată a fiecărei litere sau grup de litere
- QTC Comunicare
- QTH Poziție, situare, localitate
- QTQ Lucru în codul Q
- QTR Ora exactă
- QTU Orele de lucru

**NOTĂ:** Pentru a exprima o întrebare, se transmite prescurtarea și apoi semnul întrebării. Transmiterea prescurtării singure înseamnă afirmarea expresiei respective, iar pentru negații după prescurtare se transmite litera N.

**ABORATORUL** întreprinderii de stat cehoslovace „Tesla“ a experimentat un nou oscilator ce se distinge printr-o mare stabilitate de frecvență, coeficient de armonici redus și putere constantă la ieșire, pentru o bandă de frecvențe destul de largă.

Oscilatorul „Tesla“, cum este denumit astăzi în literatură, este întrebuințat cu succes și de către radioamatori.

La un emițător construit de fabrică și dotat cu un astfel de oscilator, alunecarea maximă de frecvență pentru un timp de lucru îndelungat, s-a constatat a fi  $\pm 0,002\%$ . Construit cu mijloace „amatoricești“, oscilatorul va fi desigur mai puțin stabil.

Majoritatea radioamatorilor însă nu au efectuat legături de ordinul orelor pe o frecvență fixă. Pentru legături de scurtă durată de ordinul 20–30 minute oscilatorul „Tesla“ oferă o stabilitate de frecvență de  $\pm 0,001\%$ .

Figura 1 reprezintă schema oscilatorului „Tesla“. Banda 2,5–27 MHz este împărțită în şase subbenzi, acordul săcindu-se cu ajutorul miezurilor de ferocart ale bobinelor  $L_1$ .

Inalta stabilitate a oscilatorului „Tesla“ simplifică emițătorul, oferind posibilitatea de lucru pe toate benzile fără a mai recurge la dublarea sau triplarea de frecvență.

## Nouă schemă de oscilator

În anul 1955, la expoziția engleză de creații radioamatoricești, radioamatorului David Decon G3BCM i s-a decernat premiul I pentru construcția unui emițător portativ, în care se întrebunță oscilatorul „Tesla“.

Schema redusă a oscilatorului „Tesla“ este dată în fig. 1b. Acordul în acest oscilator se face prin intermediul condensatorului variabil  $C_8$ .

Rezultate mai bune se obțin întrebunțind două condensatoare pe același ax, secțiunea a două  $C_9$  legându-se în paralel cu condensatorul  $C_1$ ; aceasta însă complică întrucâtva construcția oscilatorului. Extinderea benzilor de radioamatori pe întreaga scală este în funcție de alegerea condensatoarelor  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$ ,  $C_4$ ,  $C_8$ .

Valorile capacităților precum și a bobinelor  $L_1$ , pentru diverse benzi, sunt date în tabel. În afara valorilor pentru cele şase benzi de radioamatori, în acest tabel se mai dău valorile pentru frecvențele de 72–73 MHz (avându-se în vedere dublarea de frecvență ulterioară până la 144–146 MHz).

În oscilator pot fi utilizate tuburile 6Ж1П, 6Ж4, 6Ж5П precum și 6Н3П (o triodă lucrează ca oscillator, iar celalătă ca amplificatoare). De asemenea, se vor folosi piese de bună calitate. Circuitul oscillator se va introduce într-un ecran diamagnetic, iar distanța între bobină și ecran va fi egală cu cel puțin două diametre ale bobinei. Rezistența  $R_2$  se alege între limitele 1–10 k $\Omega$  de valoarea ei depinzind

TABEL

Banda MHz	$L_1$ μH	Nr. de spi- re	Dia- me- trul conduc- torul	Acordul cu condensatorul simplu $C_8$					Acord. cu două cond. pe același ax $C_1$ – $C_9$				
				$C_1$ pF	$C_2$ pF	$C_3$ pF	$C_4$ pF	$C_8$ pF	$C_1$ pF	$C_2$ pF	$C_3$ pF	$C_4$ pF	$C_8$ pF
1,8–2,0	25,0	46	0,25	565	30	4800	470	250	500	25	5000	580	115
3,5–3,8	13,0	33	0,32	285	20	2600	250	125	245	12	2350	235	75
6,0–7,15	7,0	24	0,50	140	10	1470	130	11,0	134	7	1250	125	0
14,0–14,35	3,5	17	0,65	68	5	700	68	11,0	62	3	600	57	7
21,0–21,45	2,5	14	0,80	44	3	475	37	5,5	41	2	350	33	7
28,0–29,7	1,7	12	1,0	31	2	300	20	11,5	26	2	210	21	7
72,0–73,0	0,7	1,7	1,60	8,5	—	130	2–8	1,5	7	—	150	2–8	2

coeficientul de armonici la ieșirea oscilatorului.

Valoarea rezistenței  $R_1$  se alege între limitele 27–75 k $\Omega$ . Valoarea capacității de cuplaj (de la anod la etajul următor) va fi cel mult de 100 pF.

În cazul lucrului în semi-duplex, manipularea se va face în catodul tubului sau prin punerea grilei la masă.

Bobinele au diametrul 15 m/m. Conductorul 1 mm Ø email. În tabel este dată valoarea unui singur condensator  $C_8$ – $C_9$ .

Pentru banda 72,0–73,0 MHz condensatorul de acord este  $C_4$ .

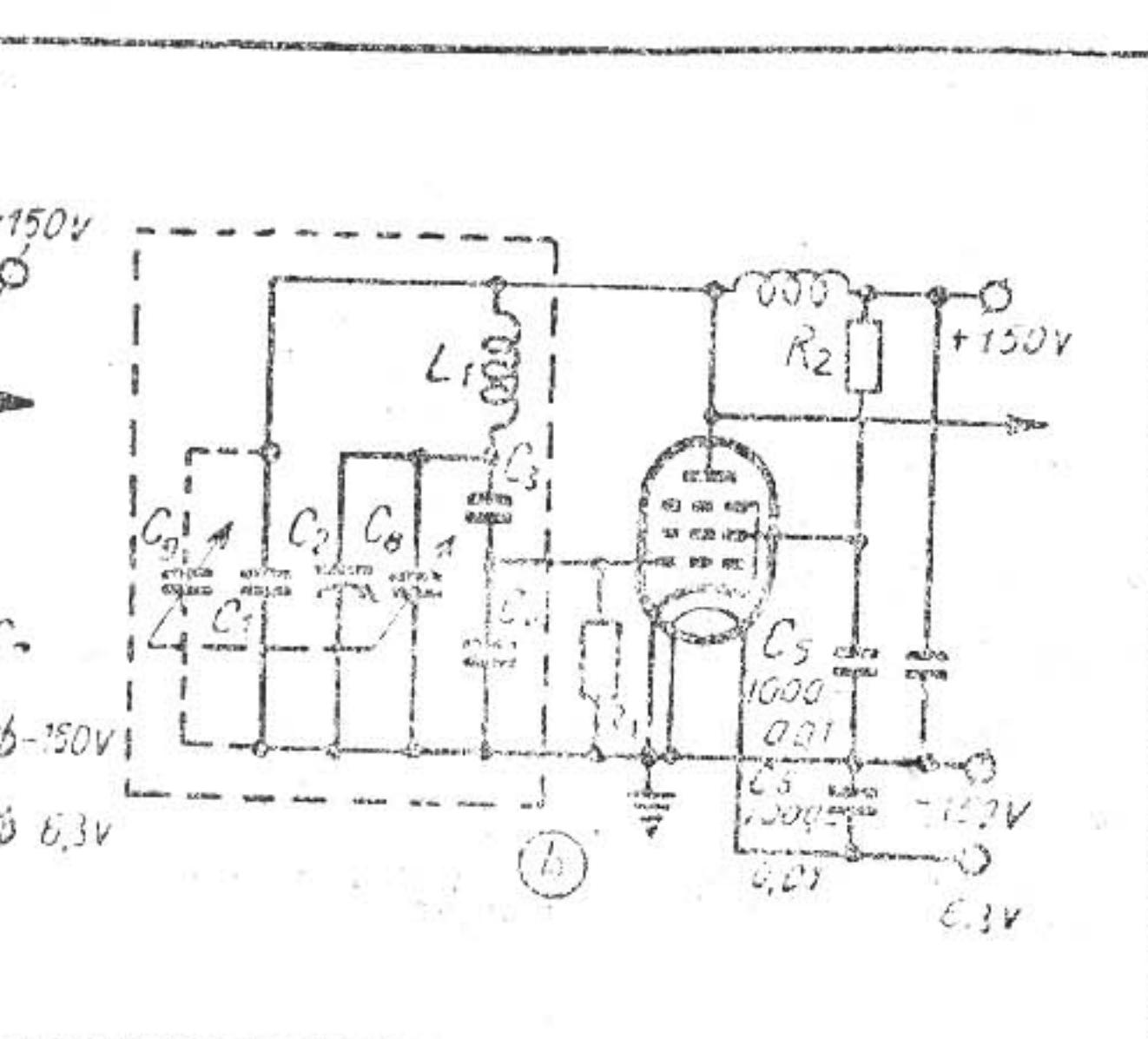


Fig. 1

# Cîteva antene pentru RADIOAMATORI

## DIPOLUL CU ALIMENTARE PRIN FIDER DE $500 \Omega$ .

Și în cazul acesta este vorba de un dipol în jumătate de undă, alimentat însă printr-un fider, de  $500 \Omega$ , alcătuit din două conductoare paralele. Paralelismul riguros al acestora se menține prin intermediul unor distanțiere izolante (spideri). Împedanța unei asemenea linii de alimentare se calculează cu ajutorul relației:

$$Z (\Omega) = 276 \lg \frac{D}{r}$$

unde:

$D$  = distanța între centrele celor două conductoare;

$r$  = raza unui conductor.

Dipolul este întrerupt la mijloc, unde se intercalează un izolator egal ca lungime cu distanța dintre conductoarele fiderului.

Ca și la antena de mai înainte, fiecare conductor al fiderului se conectează la jumătatea sa de antenă (vezi fig. 4a, publicată în numărul trecut).

Tipul acesta este poate cel mai indicat pentru începători.

Credem însă că este necesar să subliniem, în cazul de față, marea importanță pe care o prezintă acordarea justă a antenei pentru impedanță de lucru cerută. Astfel, trebuie să se știe că la capătul dinspre emițător al fiderului, impedanța acestuia poate să varieze între 75 și  $5.000 \Omega$  și, ca atare, pentru a obține un acord corect, este nevoie să se utilizeze, fie cîte un condensator în serie cu conductoarele fiderului, fie unul singur în paralel cu acestea (vezi fig. 4b).

De asemenea, este bine să arătăm că atunci cînd impedanța fiderului utilizat este de  $300 \Omega$ , se poate acorda antena „în serie”, pentru toate benzile. Avantajul său cel mai mare este că poate fi folosită pentru patru benzi, de ex. 80, 40, 20 și 10 metri, utilizându-se tot timpul același fider. Tabelul I indică astfel diferite combinații posibile între lungimile dipolului și fiderului, precum și modul de acord corespunzător.

(urmare din nr. trecut)



TABELUL I

Banda (MHz)	$L_1$ (m)	$L_2$ (m)	Acordul
3,5	41,48	20,74	paralel
7,0	41,48	20,74	»
14,0	41,48	20,74	»
28,0	41,48	20,74	»
7,0	20,74	30,50	»
14,0	20,74	30,50	»
28,0	20,74	30,50	»
7,0	20,74	20,44	serie
14,0	20,74	20,44	paralel
28,0	20,74	20,44	»

## DIPLOUL INDOIT (FOLDED DIPOLE)

Radiatorul acestei antene se execută din două conductoare — sau mai multe — paralele, așa cum se arată în fig. 5. Paralelismul acestora se păstrează cu ajutorul unor piese izolante de distanțare. Conductoarele sunt conectate la capete și unul din ele este întrerupt la mijloc, unde se intercalează un izolator.

Pentru dipolul simplu, format din două conductoare de aceeași grosime, impedanța atinge valoarea de aprox.  $300\Omega$ , la izolator, și se poate deci utiliza un fider „pan-glică” (două conductoare paralele, distanțate la cca 10...15 mm printr-o masă izolantă plastică).

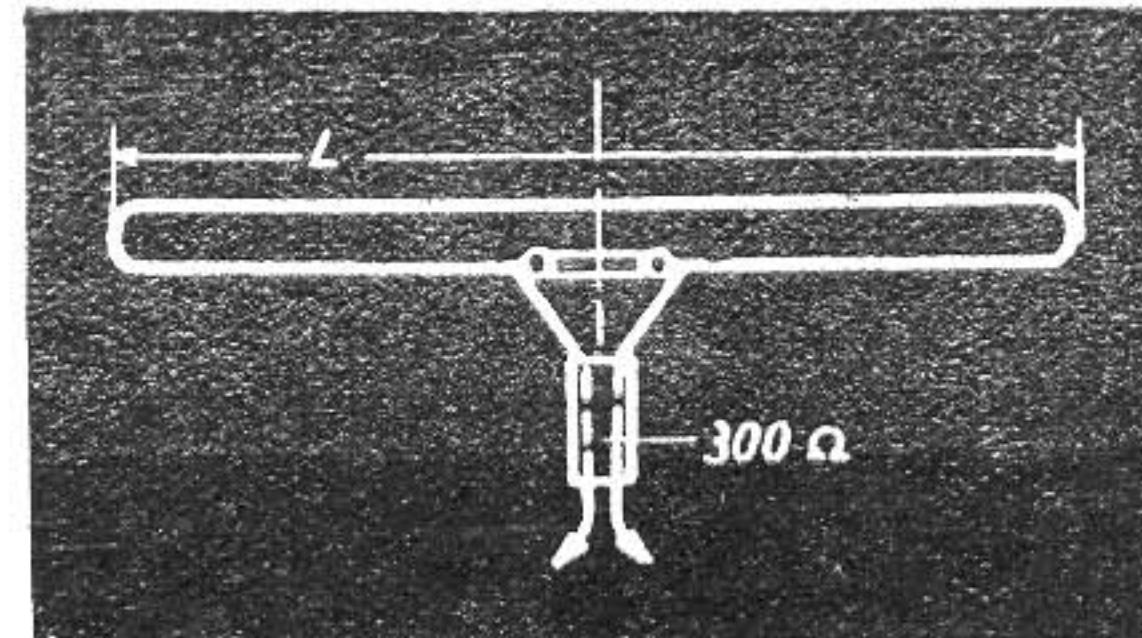


Fig. 5

Această antenă poate fi utilizată atât orizontal (cauzul cel mai frecvent) cît și vertical, însă în acest ultim caz va colecta, la recepție, ceva mai mulți paraziți. Instalată vertical, prezintă o caracteristică de radiație circulară.

Principala sa calitate o constituie faptul că este foarte ușor de acordat. Ea poate fi utilizată, pe aceeași bandă, de la cea mai înaltă pînă la cea mai joasă frecvență, fără reacordare. De asemenea, ea poate fi folosită pînă la frecvențe de 144 MHz, și chiar mai mult, ceea ce o face foarte populară ca antenă pentru U.S.

Lungimea L se determină cu ajutorul relației:

$$L(m) = \frac{142,7}{f(\text{MHz})}$$

în care :

$f$  = frecvență de lucru, aleasă în mijlocul benzii respective.

## ANTENA ÎN FORMĂ DE V ÎN-TORS (INVERTED V BEAM)

Antena în „V” îñtors este una din cele mai simple antene direcționale. Efectul său direcțional este foarte pronunțat, iar radiația are

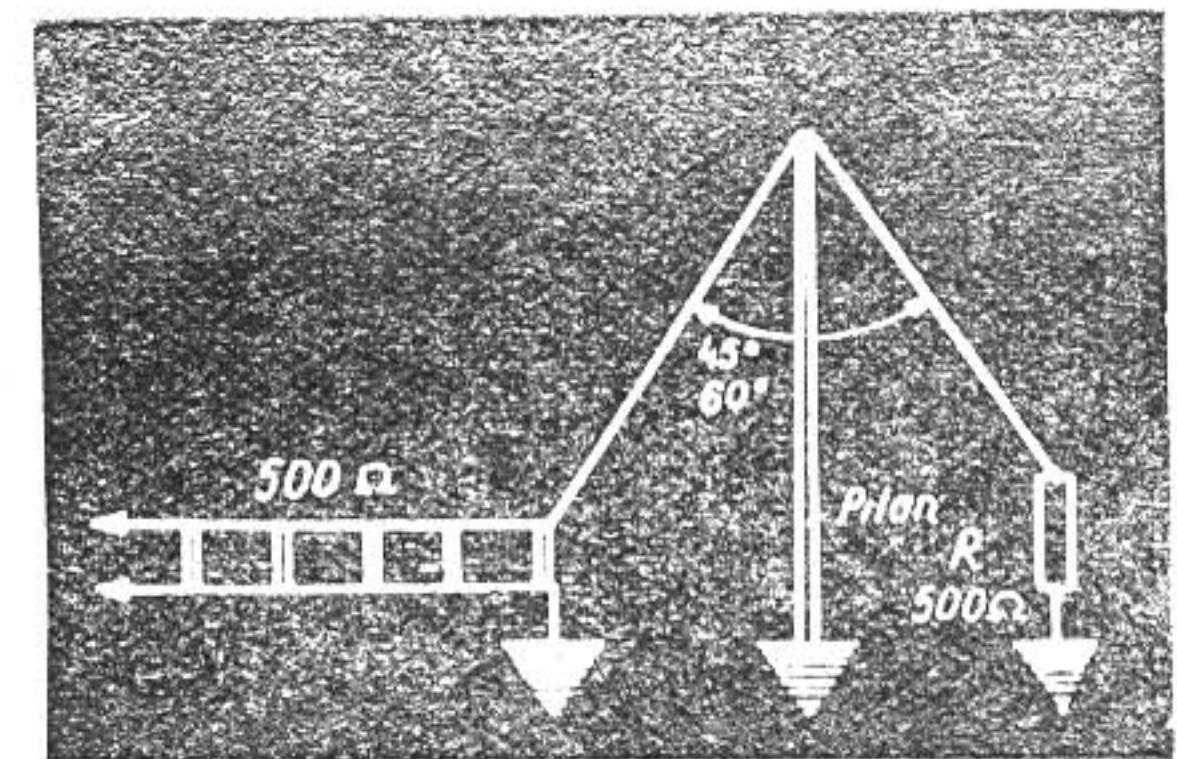


Fig. 6

loc numai într-un singur sens. Din păcate, ea nu este încă prea mult folosită de către radioamatori, deși calitățile de care dă dovedă pledează pentru o utilizare pe scară largă. Astfel ea dă, pe frecvență pentru care a fost calculată, un cîstig de cca. 8 dB peste dipolul normal, iar dacă frecvența de lu-

cru se mărește de cîteva ori (de exemplu de la 7 la 21 MHz), mai poate da încă un cîstig de 2 dB.

Pentru construirea unei asemenea antene, care se poate executa de către un singur om, nu este nevoie decît de un pilon (catarg), sîrma necesară și o rezistență. Din fig. 6 se poate vedea că ea constă dintr-un singur fir oblic, dus de la sol în vîrful pilonului și de acolo în jos, în partea șealaltă, unde se termină cu o rezistență pusă la pămînt. În această direcție (fiderrezistență) prezintă radiația maximă.

Impedanța rezistenței terminale este egală cu aceea a liniei de alimentare (fiderului) care are cca.  $500\Omega$ .

Ca o curiozitate, ținem să menționăm că această antenă a fost mult utilizată, și cu succes deosebit, de către expedițiile științifice antarctice.

#### ANTENA VERTICALĂ „GROUND PLANE”

Accesta este, fără îndoială, o antenă „en vogue” la data actuală, fiind folosită de foarte mulți radioamatori. În ultimă analiză, ea poate fi considerată ca o perfecționare a bătrînei antene Marconi la care, după cum știm, radiatorul are — teoretic — lungimea egală cu  $\frac{\lambda}{4}$ . Perfecționarea adusă constă în introducerea unor contragreutăți, la bază, tot în  $\frac{\lambda}{4}$ , care servesc drept „pămînt artificial ideal” (vezi fig. 7 a).

Impedanța radiatorului la baza antenei este de cca.  $30\Omega$ . Marele

avantaj pe care-l prezintă acest tip constă într-o caracteristică de radiație perfect circulară și un unghi de plecare extrem de favorabil pentru lucrul în DX. Personal am constatat însă că se poate lucra tot atât de bine și la distanțe mici.

Prin schimbarea unghiului făcut de planul orizontal, în care sunt așezate cele patru contragreutăți, cu radiatorul, se modifică unghiul de radiație și, deci, se poate obține și efect directiv.

Antena „ground plane” se alimentează printr-un cablu coaxial de  $52 \dots 75\Omega$ , care se conectează cu armătura (cămașa metalică) în punctul central comun de intersecție al contragreutăților și cu conductorul central la baza radiatorului. Radiatorul se poate executa din tub de duraluminiu, de orice diametru, sau dintr-un mânunchi de conductoare, suspendate de vîrful unui catarg și sudate — desigur — la ambele capete. Contragreutățile se execută din sîrmă de  $\varnothing 2 \dots 3$  mm.

Inălțimea radiatorului se determină cu ajutorul expresiei :

$$H(m) = \frac{713,232}{f(MHz)}$$

Iar lungimea unei contragreutăți (raza), din relația :

$$L(m) = \frac{731,52}{f(MHz)}$$

Cuplarea liniei de alimentare la etajul final al emițătorului se face inductiv, ca în fig. 7 b. Acordul se va considera perfect cînd măsurătorul de cîmp (dacă există) indică maximum de radiație sau, mai simplu, cînd un bec cu neon, aplicat cu partea de sticlă pe bobina de cuplaj, se luminează la maximum.

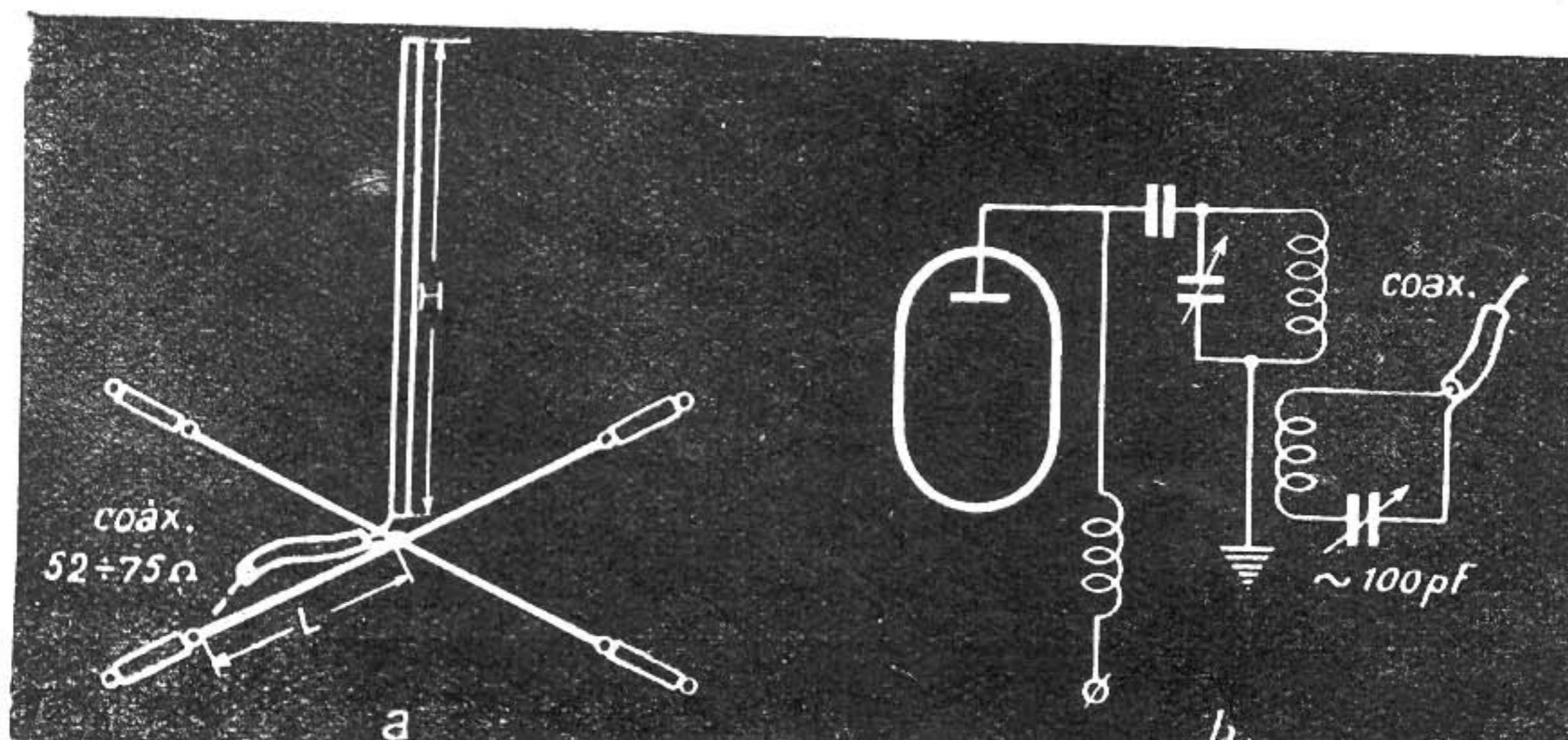


Fig. 7

#### ANTENE DIRECTIONALE ROTATIVE (BEAM-URI)

Sub această denumire sunt cunoscute în lumea radioamatorilor, acele faimoase „rotary beams” (anteene rotative) ce se montează în vîrful unor piloni sau turnuri.

Construirea unui „beam” corect constituie visul multor radioama-

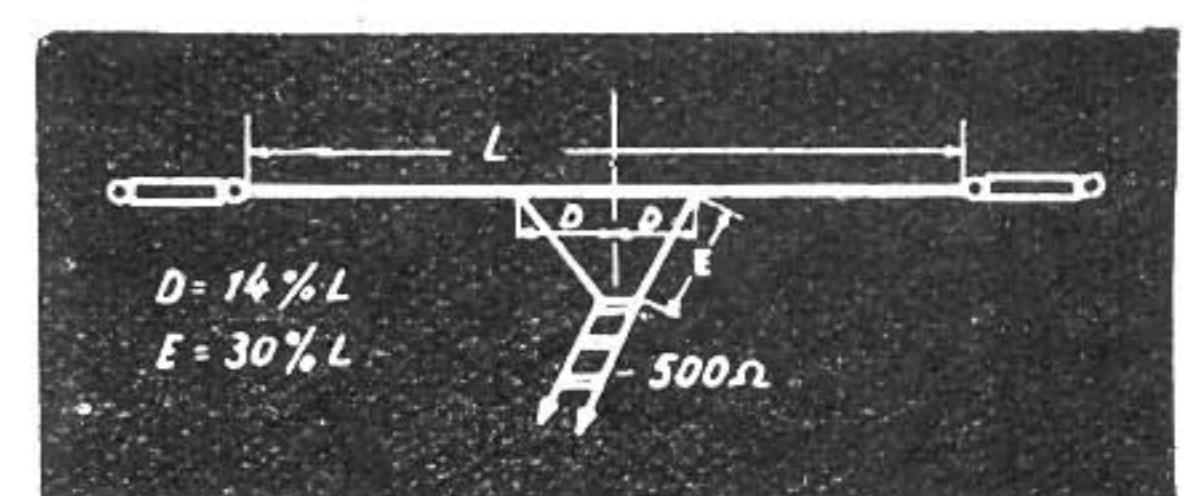


Fig. 8

tori care însă, ca multe visuri, nu este tocmai ușor de împlinit. „Beam-ul” este pretențios : el cere mult loc. Nu-i plac copacii, coșurile sau alte obstacole. De asemenea, mai pretinde un turn înalt de

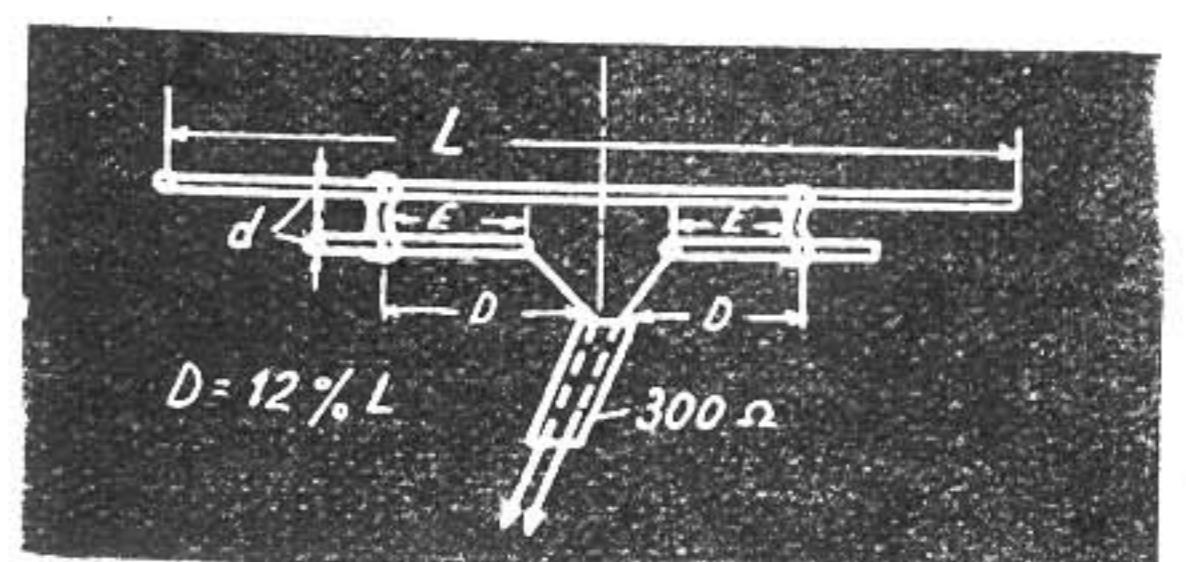


Fig. 9

10...15 m sau un pilon de aceeași înălțime, solid ancolat. Acestea toate costă însă bani și... pricepere. În plus, însă și antena propriu-zisă nu-i de loc ușor de construit. Pentru ea este nevoie de tuburi metalice, de un suport care să le sus-

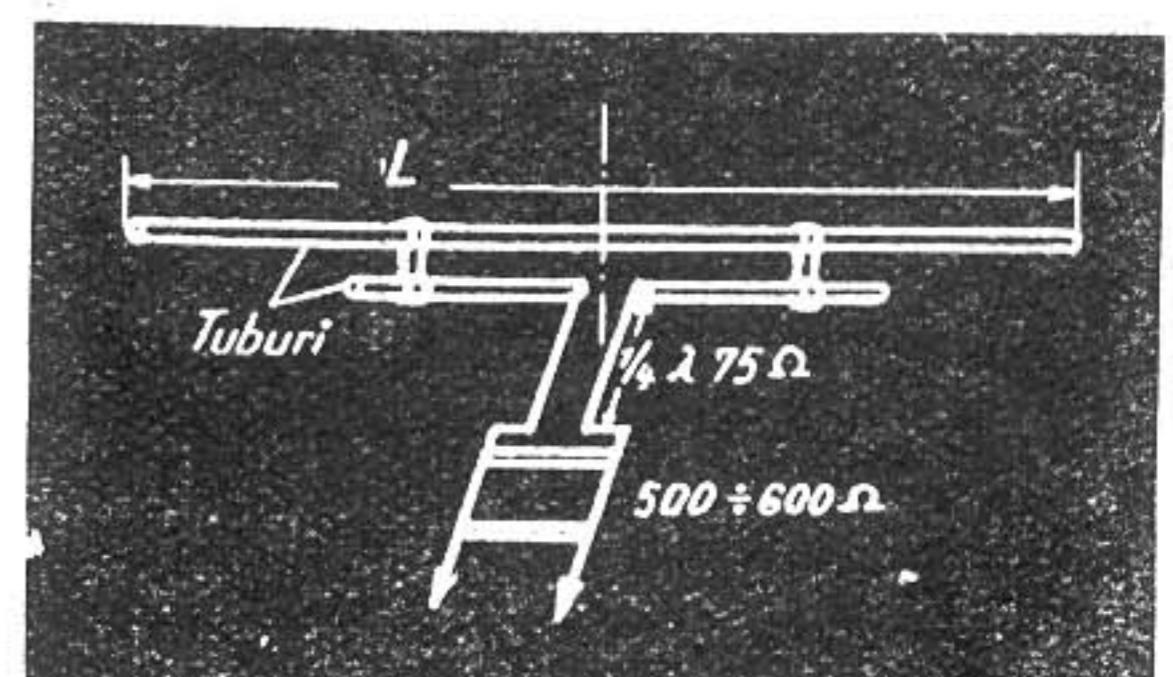


Fig. 10

țină și, desigur, de un mecanism cu care să se poată rota. Rezultă deci că nu este recomandabil să se ocupe cu aşa ceva cei care nu au dobândit destulă experiență cu alte antene.

Pentru cei care au mijloace ne-

cesare însă și nu pot rezista... îspitei, dăm mai jos datele și schițele strict necesare pentru o execuție reușită.

**Date pentru conectarea fiderului.** Orice „beam” se compune în general, dintr-un element activ (radi-

din diferite motive, nu se poate aplica sitsemul „ $\Delta$ ”.

**Conectarea „gama”** (γ) — fig. 11. Dimensiunile sunt indicate în figură.

În cazul în care se preferă pentru elementul activ (radiotor) un

14, cu elemente de același diametru,  $K = 9$ .

Trebuie să menționăm însă că datele indicate nu sunt rigurose exacte, mici ajustări ulterioare fiind necesare în aproape toate cazurile.

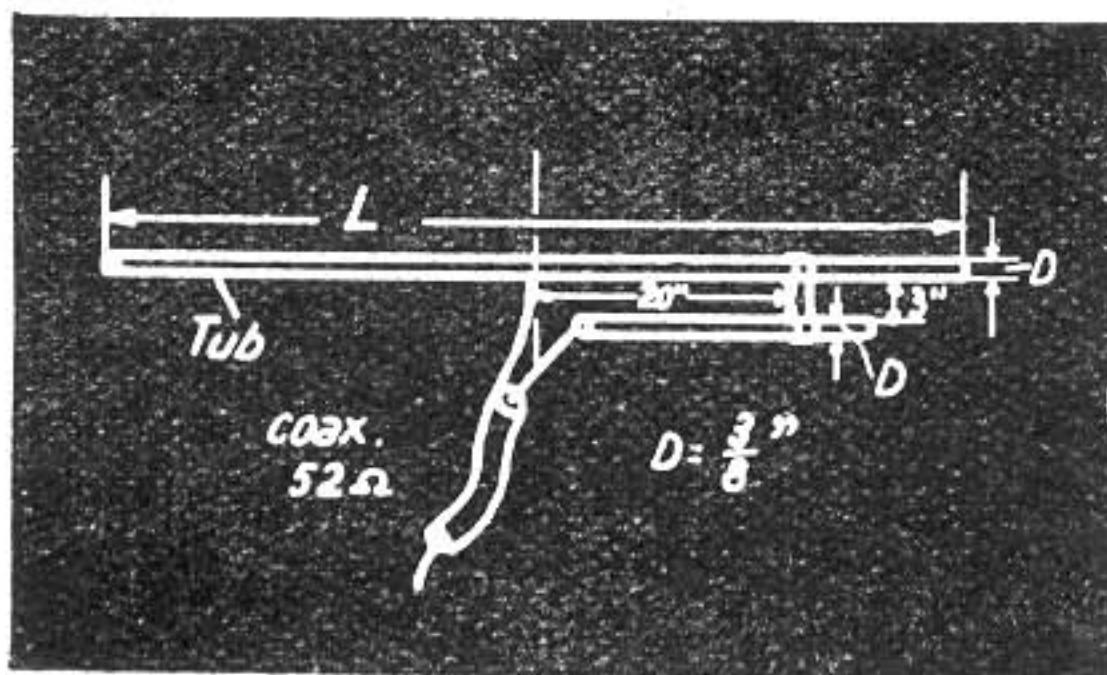


Fig. 11

torul) și unul sau mai multe elemente pasive (directoare și reflectoare).

Elementul pasiv este, de cele mai multe ori, un dipol clasic, la care se adaptează un fider oarecare.

Problema cea mai delicată o constituie tocmai adaptarea impedanței fiderului la impedanța cerută de dipol și, cum de obicei aceste două impedanțe sunt diferențiate, reiese în mod clar că va fi nevoie să se recurgă la un „transformator de impedanță” în punctul de conectare. După sistemul de transformare utilizat, conectările fideru-

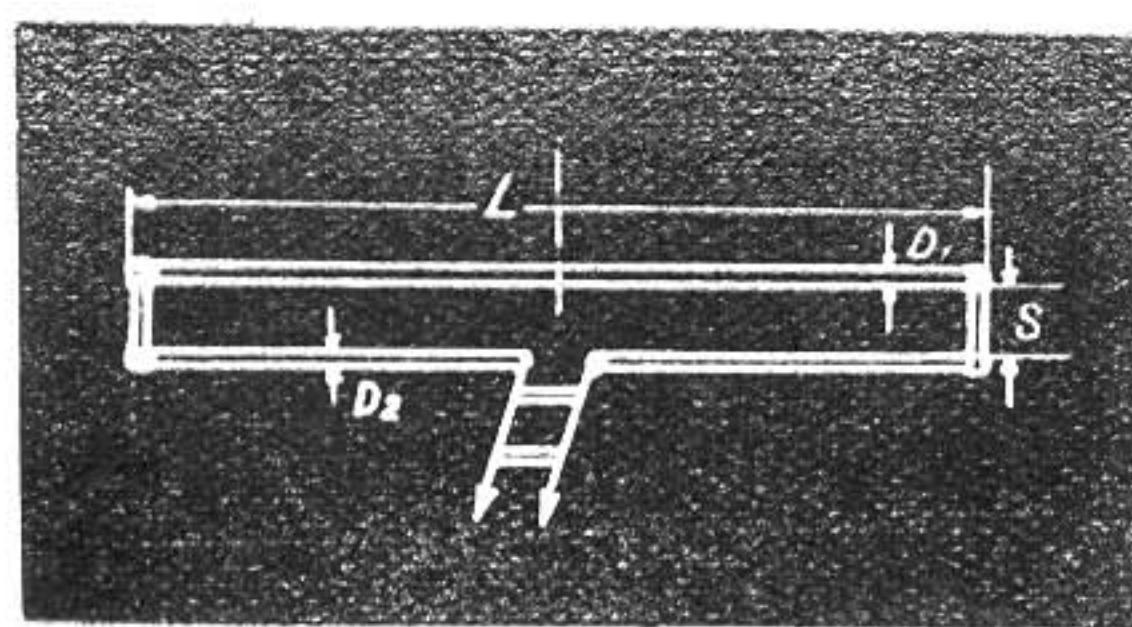


Fig. 12

lui capătă diverse denumiri. Cele mai frecvente conectări utilizate de către radioamatori sunt următoarele :

**Conectarea „delta”** (Δ) — fig. 8. Se aplică atunci cînd s-a ales pentru alimentare un fider de  $500 \Omega$ , în „scăriță”. Schița indică dimensiunile necesare.

**Conectarea „T”** — fig. 9. Se utilizează atunci cînd se poate procura — un fider panglică de  $300 \Omega$  (twin lead). Cele două segmente de acordare (A și B) au același diametru ca și radiotorul însăși.

**Conectarea „T” cu transformator** — fig. 10. Se utilizează atunci cînd

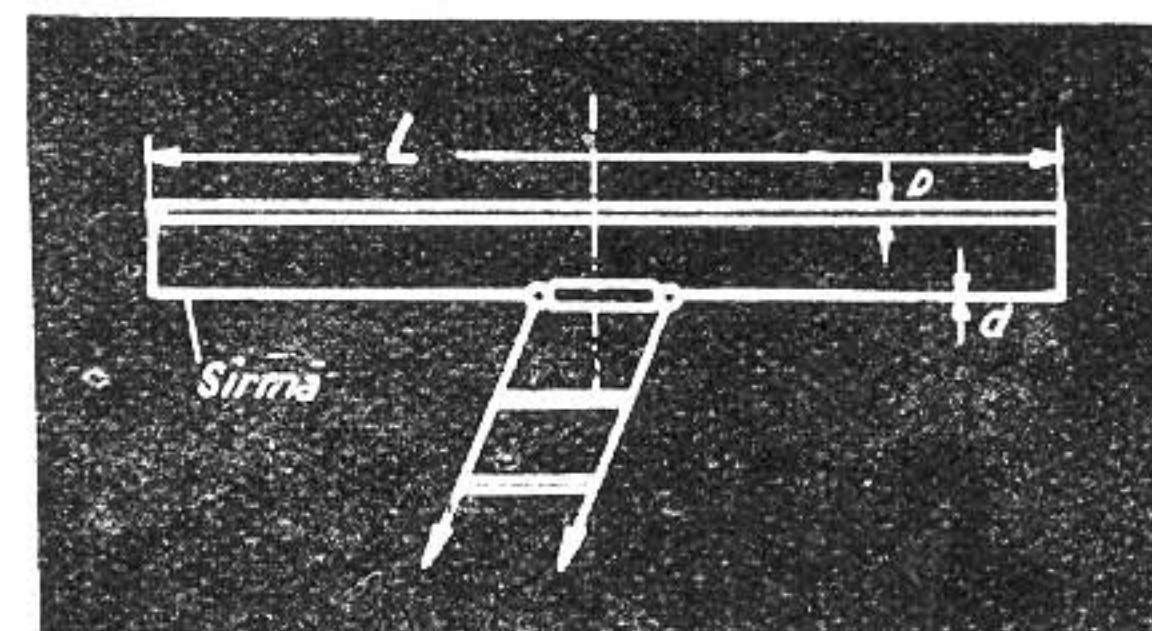


Fig. 13

„folded-dipole”, impedanța necesară pentru linia de alimentare — fider — se calculează înmulțind raportul de transformare a impedanței  $K$ , ( $K =$  impedanță fiderului/rezistență de radiație) care este indicat mai jos, cu rezistență de radiație, care se obține din tabelul II.

Astfel, pentru dipolul însoțit din fig. 12, cînd  $D_1 = D_2$ ,  $K = 4$ . Iar pentru :  $D_1 = 1"$ ,  $D_2 = 0,5"$  și  $S = 1,5"$ ,  $K = 6,9$ . Pentru dipolul din fig. 13, executat dintr-un tub

Fig. 14

În încheiere, dăm un exemplu de calcul pentru un „beam” :

$$\text{Lungimea radiatorului (pentru } 14,1 \text{ MHz)} L = \frac{142,7}{14,1} = 10,12 \text{ m.}$$

$$\text{Lung. direct. : } L_d = \frac{137,3}{14,1} = 9,73 \text{ m}$$

$$\text{Lung. reflect. : } L_r = \frac{151}{14,1} = 10,70$$

Rezistență de radiație (din tabelul II)  $Z_r = 50 \Omega$

Cîștiugul maxim : cca 8 dB (deci

T A B E L U L II

Tipul „beam”-ului	Lungimea radiatorului (m)	Lungimea reflectorului (m)	Lungimea directorului (m)			Dist. între elemente (λ)	Cîștiugul (dB)	Rezistența de radiație (Ω)
			dir. I	dir. II	dir. III			
Cu 2 elemente cu reflector	140,9 f (MHz)	149,5 f (MHz)	—	—	—	0,15	5	30
Cu 2 elemente cu director	140,9 f (MHz)	—	138,8 f (MHz)	—	—	0,10	5,5	15
Cu 3 elemente	142,7 f (MHz)	152,5 f (MHz)	135,7 f (MHz)	—	—	Dir. 0,10 Ref. 0,20	7	20
Cu 3 elemente	142,7 f (MHz)	151 f (MHz)	137,3 f (MHz)	—	—	Dir. 0,20 Ref. 0,20	8	50
Cu 4 elemente	142,7 f (MHz)	150 f (MHz)	134,8 f (MHz)	133,5 f (MHz)	—	0,20	9	31
Cu 5 elemente	142,7 f (MHz)	150 f (MHz)	134,8 f (MHz)	133,5 f (MHz)	132,4 f (MHz)	0,20	10	10

(conductorul superior) și dintr-un fir de cupru (conductorul inferior), avînd dimensiunile  $D = 1"$ ,  $d = 0,1"$  și  $S = 3"$ , raportul  $K = 11$ .

Pentru :

$$D=1", d=0,10" \text{ și } S=2" \quad K=14$$

$$D=1", d=0,10" \text{ și } S=1,5" \quad K=18$$

$$D=1", d=0,16" \text{ și } S=1" \quad K=24$$

$$D=1", d=0,10" \text{ și } S=1" \quad K=32$$

In cazul dipolului triplu din fig.

c majorare de 6,3 ori a intensității cîmpului electromagnetic, în direcția optimă de radiație).


În cazul utilizării unui folded dipol triplu drept element activ, avînd  $D = 1"$ ,  $d = 0,1"$  și  $S = 3"$  ( $K = 11$ ), rezultă că va fi nevoie de un fider de  $50 \times 11 = 550 \Omega$ , care se poate executa ușor de către oricine.

Ing. MIHAI TANCIU


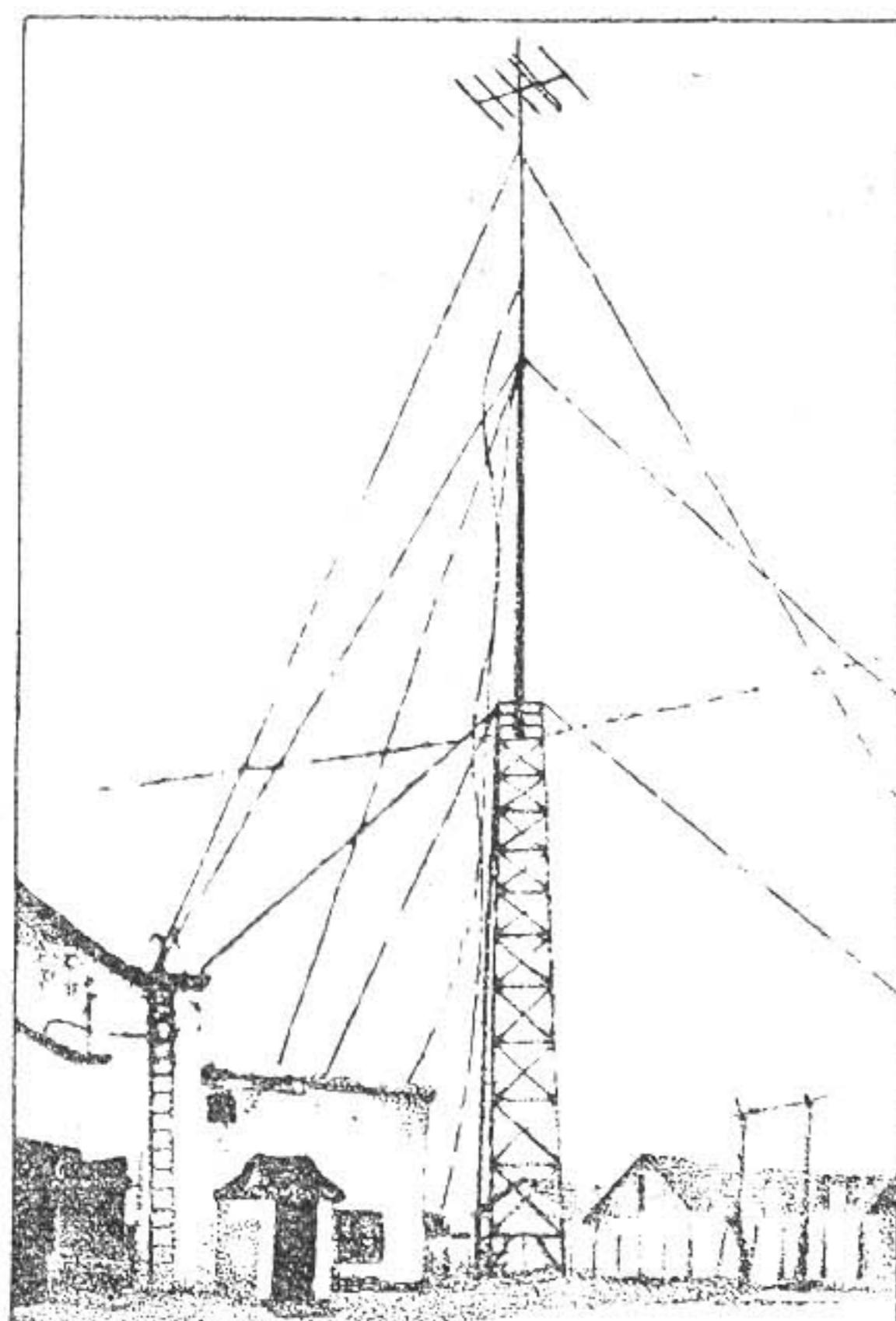
## ANTENA TELESCOPICĂ TURNANTĂ PENTRU TELEVIZIUNE

După cum se știe, emisiunile de televiziune ale stațiilor din Uniunea Sovietică sunt recepționate cu aparatelor obișnuite pe o rază de ordinul a 100 km. La întreprinderea Hidroproiect din Iaroslavl s-a construit o antenă — turn telescopică, care a permis recepționarea de emisii la o distanță de 205 km de telecentru, cu aparatelor de tip „Avanguard“. Antena constă dintr-o schelă



metalică înaltă de 16 m, pe care sunt așezate 2 tuburi telescopice din oțel, având lungimea maximă de 20 m și a căror ridicare și coborâre se face cu ajutorul unor trolii speciale. Acest sistem permite, o dată cu reglarea înălțimii, și reglarea direcționalității antenei, ceea ce duce la recepționarea de semnale chiar de la telecenrul din Moscova!

## NOI TUBURI ELECTRONICE: MICROMINIATURILE

Undele decimetrice sunt din ce în ce mai des folosite în telecomunicații.

Aceasta necesită montaje speciale în care se recurge la dubla schimbare a frecvențelor. Tuburile electronice care se folosesc în mod obișnuit ca amplificatoare în radiofrecvență nu corespund însă la frecvențe atât de înalte.

In asemenea aparate, se recurgea pînă acum la un montaj suplimentar, destul de complicat, pentru a reduce această frecvență și numai după aceea urmau etajele de amplificare.

Altfel recepția prezintă diformări, fiind acompaniată de un zgomot supărător.

O firmă americană a realizat un tub electronic denumit 6BY4, care corespunde acestui scop.

Prin concepția nouă constructivă, acest tub care formează un cap de serie denumită microminiaturi, este diferit de tuburile electronice cunoscute pînă acum. În construcția sa nu se face apel la sticlă. Acest tub se prezintă în forma unui cilindru înalt de numai 10 mm și de 8 mm în diametru, ce este format din trei segmenti de ceramică, despărțiti prin două inele metalice, ce corespund catodului și grilei.

La partea superioară a cilindrului este fixat contactul anodului, iar pe baza inferioară sunt cele două contacte ale filamentului.

Această triodă face parte, totuși, din seria de tuburi electronice în vid, datorită folosirii titanului, care are proprietatea de a absorbi moleculele de gaz ce se pot strecu și care ar compromite vidul.

Tubul are o pantă de 6 mA/volt, ceea ce reprezintă o performanță remarcabilă chiar pentru o triodă normală.


Ea se utilizează în montaj cu grila în masă, iar la frecvența de 900 MHz asigură o atenuare de 15 dB și permite trecerea unei benzi de 10 MHz, iar factorul de zgomot este de 8 dB. Între catod și grilă este o distanță de numai 15 microni.

Modul cum sunt dispuși electrozii și dimensiunile mici simplifică și micșorează construcțiile la care sunt folosite. Aceste microminiaturi se pot monta inseriate chiar în cablurile coaxiale.

Se pare că această nouă serie de tuburi va aduce contribuții importante viitoarei dezvoltări a televiziunii.
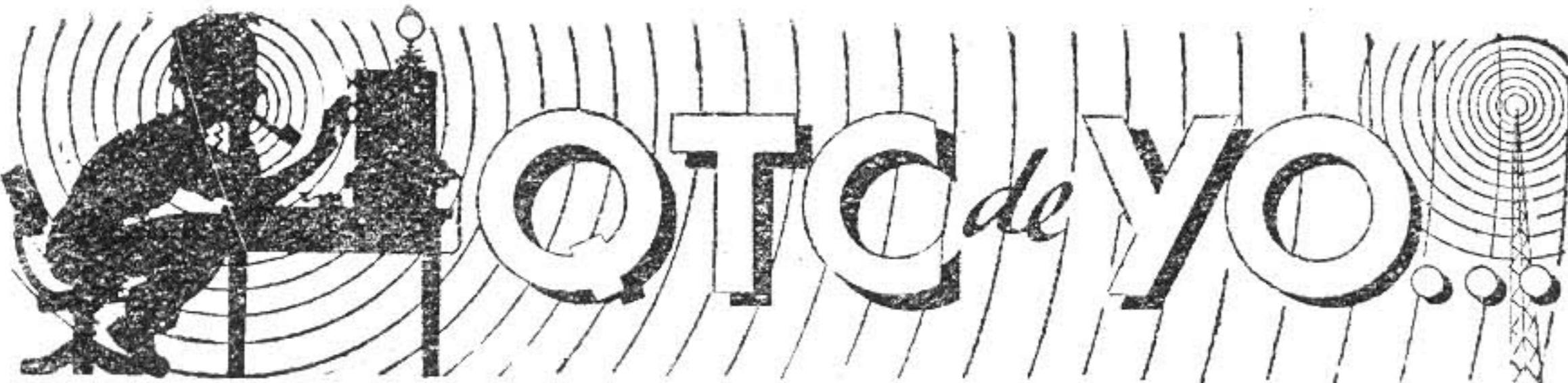
## ÎNREGISTRATOR ELECTRIC DE MĂRIMI MAGNETICE

Dacă greutatea și dimensiile corpilor magnetizate se măsoară cu ajutorul metrului, kilogramului etc., problema studierii calităților magnetice e mult mai dificilă. Pentru rezolvarea acestei probleme uzina de aparate electrice din Kiev a construit aparatul „U-55“ care servește la măsurarea mărimilor magnetice ale metalelor și aliajelor magnetizate, a tensiunii cîmpului magnetic, a valorii maxime a inducției, a rezistivității și permeabilității magnetice etc. În afară de acesta, la aparatul „U-55“ se pot stabili curbele caracteristicilor magnetice ale materialelor: dependența valorii maxime a inducției de valoarea maximă a tensiunii, dependența permeabilității de tensiune sau inducție și alte curbe necesare pentru calcule. Măsurările, înregistrările și trasarea curbelor se bazează pe cunoscuta lege a interdependenței dintre tensiunea cîmpului magnetic și inducția magnetică, și dintre curenții de magnetizare și forțele electro-dinamice.



## CALENDARUL CONCURSURILOR

Anul 1957 se anunță bogat în competiții sportive radioamatoricești. Potrivit unei tradiții stabilite, radiocluburile centrale ale țărilor din lagărul socialist vor organiza și în acest an concursuri de unde scurte și de radiotelegrafie de viteză, în care radioamatorii noștri vor trebui să facă față „asalturilor“ unor echipe redutabile, având la activul lor binemeritate succese.

Dăm mai jos calendarul concursurilor interne și internaționale :

### I. CONCURSURI INTERNE

1. Concursul republican al radioamatorilor de unde scurte, în luna aprilie.

2. Concursul de radiotelegrafie de viteză, în trei etape :

- etapa raională în luna iunie,
  - etapa regională în luna iulie,
  - etapa republicană în luna august.
3. Expoziții de construcții radio în două etape :
- etapa regională în luna octombrie,
  - etapa republicană în luna decembrie.

### II. CONCURSURI INTERNATIONALE

1. Concursul de unde scurte organizat de DOSAAF — U.R.S.S. în luna mai.

2. Concursul de unde scurte organizat de A.V.S.A.P. — Republica Populară Română în luna iunie.

3. Concursul de unde scurte organizat de DOSO — Republica Populară Bulgaria în luna septembrie.

4. Concursul de unde scurte organizat de LPZ — Republica Populară Polonă în luna octombrie.

5. Concursul de unde scurte organizat de SVAZARM — Republica Cehoslovacă în luna noiembrie.

6. Concursul de radiotelegrafie de viteză (urmează a se stabili).

Regulamentele acestor concursuri vor fi comunicate la timp.

WAEDC — Al doilea concurs de DX european (WAE)

Ultima din cele patru etape precedente :

Grafie II: 6 aprilie, 12,00 GMT — 7 aprilie, 24,00 GMT.

Obiectiv și punctaj. Europa lucrează cu celelalte continente și pentru fiecare QSO un punct. Totalul punctelor de pe toate benzile se înmulțește cu numărul total de țări diferite lucrate pe toate benzile. Pentru concurs se va avea în vedere lista oficială a țări-

lor și, în plus, toate districtele din următoarele țări vor conta separat pentru multiplicator: W/K, CE, ZS, VE, VK, PY și ZL. De asemenea IT.

Trafic QTC. Stațiile extra europene transmit în cursul legăturilor cu stațiile europene, dacă doresc, un QTC compus astfel: De ex. QTC 2/3 12,06/G6ZO/113 — 12,14/UA3BN/145 — 12,2/3OK1MB/67.

QTC 2/3 înseamnă : Seria de QTC-uri Nr. 2, compus din 3 QTC-uri care reprezintă stațiile, (cu orele și nr. de control pe care stația DX, cu care ești în legătură, le-a lucrat înaintea ta). Se pot transmite pînă

la cel mult 10 QTC-uri care nu se pot raporta decît o singură dată unei stații. Pentru fiecare QTC transmis și recepționat corect se cîștigă cîte un punct de către fiecare din cele două stații corespondente. Aceste puncte se adaugă la totalul punctelor obținute prin legăturile curente.

Loguri. Se întocmesc loguri separate pentru fiecare bandă după modelul de mai jos, și se trimit pe adresa Radioclubului Central, Căsuța Poștală 95, București.

GMT		CALL		MC	Nr. sent	Nr QTC revd	QTC	
QSO	QTC	QSO	QTC				Grupe	Quantity
0002		WIIIA		14	589001	579C01	QTC 1/2	
0008		UAØKKB		14	579C02	569004		
	0001		EAI			001		
			AB					
			LA4					
	0004		ZC			004		2

DIPLOME : WAYUR, YU-100, WOSA, HOSA.

R.P.F. Iugoslavia : Asociația Radioamatorilor Iugoslavi (S.R.J.) Post Box 48, Belgrad, a înființat diploma „WAYUR“ pentru orice stație de radioamator care face dovada că a lucrat cu toate cele 6 republii federale : YU1 — Serbia, YU2 — Croația, YU3 — Slovenia, YU4 — Bosnia și Herțegovina, YU5 — Macedonia, YU6 — Muntenegru. Stațiile europene trebuie să aibă lucrate cîte 3 stații din fiecare republică pe cel puțin două benzi, după data de 1 februarie 1950. Diploma se eliberează separat pentru grafie și fonie. A doua diplomă YU este cunoscută ca „YU-100“, pentru cel puțin 100 stații YU diferite, lucrate după 1 februarie 1950.

Belgia : Gruparea radioamatorilor din Anvers a Asociației Belgiene (U.B.A.) acordă diploma WOSA oricărei stații din Europa care face dovadă că a lucrat cu 6 stații din Anvers (fonie sau grafie) după data de 1 ianuarie 1954. Controlul minim CW RST 448 și Fone RS45.

Pentru receptorii care dovedesc recepționarea a 10 stații din Anvers în aceleasi condiții ca și pentru emițători, se acordă HOSA.

### EXPEDIȚIA ANTARCTICĂ JAPONEZĂ

In ziua de 8 noiembrie 1956 un grup de oameni de știință japonezi a părăsit Tokyo cu destinația Tara

prințului Harold la Polul Sud pentru a efectua observații științifice, în colaborare cu alte țări, în cadrul anului internațional geofizic.

Vaporul Soya Maru de 2300 tone transportă cea mai mare parte a cercetătorilor expediției antarctice, care sunt conduși de către dr. Takeshi Nagata, profesor la Universitatea din Tokyo și expert în problemele de magnetism terestru.

Grupul celor 53 de oameni de știință include 6 meteorologi, doi geografi, un oceanolog, doi geologi, trei experți în ionosferă, doi experți radio, trei experți în seismografie, unul în radiații cosmice și unul în lumi polare.

Echipamentul lor cuprinde printre altele un avion de tip ușor, două automobile pentru zăpadă, și sănii cu ciini.

Cartierul general al expediției face cunoscut că cca. 10 membri ai grupului vor fi lăsați chiar pe insulele Tara prințului Harold; printre aceștia va fi un inginer radio cu o stație completă de radioamator. Acest grup avansat intenționează să stabilească legături radioelectrice cu amatori din toată lumea, în limita timpului disponibil.

Acestei stații i s-a atribuit indicativul JA1JG iar operatorul este Toshio Sakuma (ex. JA3VO). Frec-

vențele de lucru ce se vor utiliza sunt următoarele: 7020, 7060, 7090, 14040, 14120, 14180, 21060, 21180, 21270 kHz., fonie și grafie. Stația va avea o putere de 1 kw și antene directive.

Expediția intenționează să se întoarcă în patrie în luna aprilie 1957.

#### RADIOAMATORII LA TIRGUL DIN LEIPZIG

Asociația pentru Sport și Tehnică din R. D. Germania face cunoscut că în ziua de 9 martie 1957 ora 20.30 (ora R.P.R.), în cadrul Tîrgului de primăvară din Leipzig, Radioclubul RFT din localitate organizează o demonstrație a radioamatorilor din Leipzig. Radioamatorii din țara noastră sunt invitați să urmărească demonstrația și eventual să realizeze legături cu radioamatorii din Leipzig.

\* \* \*

Următoarele stații au mai primit autorizația de emisie:

YO3KPA — St. colectivă a Palatului Pionierilor București.

YO3GK — Pavelescu Cezar, București.

YO5LA — Albu Francisc, Baia Mare.

YO6XW — Fălticeanu Nicolae, Sibiu.

## UNELE PROBLEME DE TRAFIC

(Urmare din pag. 4-a)

cărei țări aparține acel prefix, atunci cu siguranță este ceva care-ți lipsește!

### 9. FII ABIL PENTRU A LUCRA DX-URI.

In sfîrșit, pentru a fi un bun „vînător de DX-uri“ trebuie să cunoști o serie de șiretlicuri foarte utile, dintre care următoarele ar fi cele mai importante:

a) Deplasează-te cu 2—3 kHz de o parte sau de alta a furtunii de QRM stîrnită de un DX rar. Chiar stațile de sute de wați nu vor reuși să se facă auzite dacă toate cheamă pe aceeași frecvență; cel mult să se excludă una pe alta din luptă! Un ușor QSY pe frecvențe alăturate va fi foarte eficace.

b) Așteaptă puțin pînă „furtuna“ se mai potolește și rămîne doar ca un zumzet ușor; atunci transmite-ți indicativul de trei ori! Această întîrziere va fi foarte utilă de multe ori.

c) Dacă ești în urmărirea vreunei expediții de DX și ești la curent cu perioada în care stația expediției va fi QRV, caută să-o prinzi chiar din prima sau a doua zi, adică pînă ce nu a fost „simțită“ de „vînători“, sau așteaptă pînă în ultima zi, adică după ce a fost satisfăcută pofta celor mai mulți. Vei reuși mai ușor să scapi de QRM în felul acesta și sănsele de a o lucra vor fi mai numeroase. Dacă nu o poți lucra după primele patru sau cinci QSO-uri, renunță pentru moment și mulțumește-te să-i notezi caracteristicile: frecvență, ora, tonul, felul manipulației etc., și revino la pîndă a doua zi.

d) Controlează-ți cît mai des frecvența proprie, atât în grafie, cît și în fonie.

e) Transmite scurt apelurile pentru DX; după trei apeluri semnează de două sau trei ori. Dacă nu ti se

răspunde, repetă apelul. Dozează-ți apelurile atîta cît bănuiești că vei fi auzit; uneori în grafie nici nu este nevoie să chemi indicativul vizat, ci doar indicativul propriu, și va fi destul. Lucrul cel mai important în realizarea unui QSO este să ai imaginea. Trebuie să te situezi cu mintea în locul operatorului DX pe care vrei să-l lucrezi. Rămîni pe frecvența lui, ascultînd chiar 10—15 minute după ce nu-l mai auzi lucrînd; este foarte posibil ca și el să facă același lucru pentru a lăsa QRM-ul să se potolească.


f) Urmează instrucțiunile de trafic pe care le indică stația de DX. Unele, de exemplu, menționează ce porțiune de bandă vor asculta (de pildă, venind de la o frecvență mai mare pînă la frecvența proprie sau invers), altele indică după apel că vor asculta cu trei, patru kHz mai sus decît frecvența proprie. În acest caz nu ai nici o sansă să obții legătura răspunzîndu-i pe frecvența lui. Nu răspunde unei stații DX care cheamă „CQ Africa“!

g) Observă semnele speciale de trafic. Nu există metodă mai sigură de a nu face QSO cu JZØAG dacă îl chemi pe „zero beat“ cînd el a trecut pe receptia lui PAØKOP cu semnalul „pse KN“!

\* \* \*

Cu acestea închei capitolul „rețetelor“ pentru a lucra DX-uri. Bune sau rele, ele au constituit cheia secretului pentru DX-urile realizate pînă acum de subsemnatul și probabil de mulți alți „vînători ai eternului“. Ceea ce vreau să scot în evidență este faptul că fiecare trebuie să ne formăm o disciplină liber consimțită a traficului. Cu o muncă asiduă și pasionată, folosind un sistem corespunzător de lucru, vom reuși să ne situăm în rîndul operatorilor buni!

YO3RF

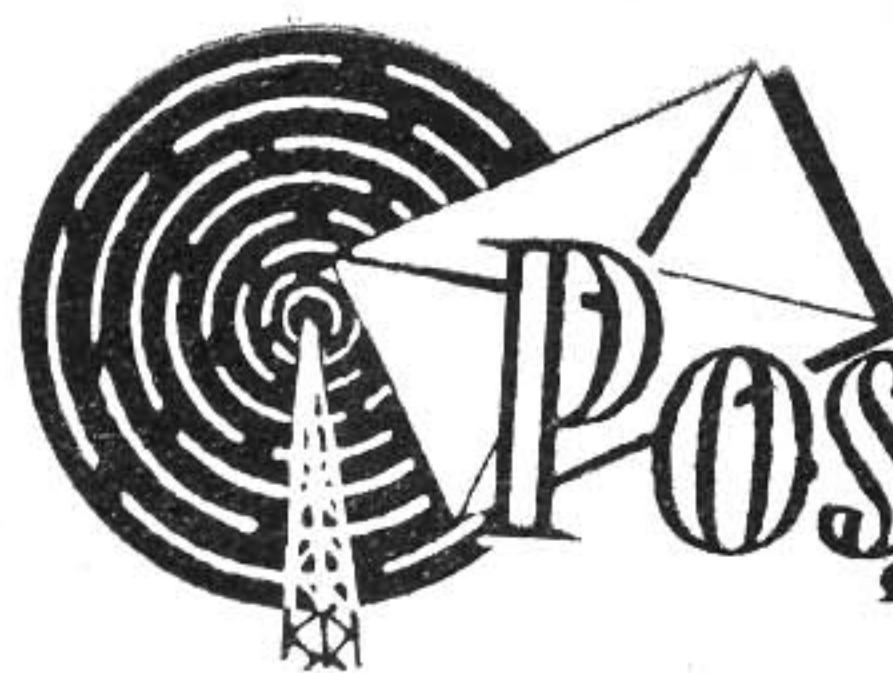

# Postăredacției

## **Ioanăș Ioan — Timișoara.**

1. Pentru a obține lămuriri în legătură cu problemele pe care le ridicăți este necesar să luați legătura cu șeful radioclubului regional Timișoara (str. 23 August nr. 25).

2. Un radioamator receptor trimite QSL-uri stațiilor pe care le recepționează, iar acestea la rîndul lor îi confirmă primirea trimițând QSL-uri proprii.

3. Fără îndoială există posibilitatea de a se construi o stație în cadrul facultății dvs., bineînțeles cu aprobarea conducerii facultății și cu îndeplinirea formelor legale pentru obținerea autorizației. Si această problemă o puteți discuta la radioclubul regional.

## **Nicolau Gh. — Sighișoara.**

1. Vom publica regulat și materiale pentru începători.

2. Istorul radiofoniei se găsește în diferite cărți și broșuri de specialitate sau de știință popularizată.

3. Materialele care vă interesează se găsesc la magazinele de specialitate.

## **Dobrin Dumitru — Galați.**

1. Adresați-vă Comitetului Organizatoric Regional Galați, unde veți afla formalitățile pe care trebuie să le îndepliniți pentru a deveni radioamator receptor.

2. Pieselete necesare construcțiilor diferitelor aparate se găsesc în comerț.

3. Pentru a cunoaște benzile de radioamatori consultați broșura „Traficul de radioamator” pe care o puteți obține de la A.V.S.A.P.

4. Revista noastră va publica schemele care vă interesează.

5. În numărul pe ianuarie al revistei găsiți toate indicativele emițătorilor din R.P.R.

6. Adresa Radioclubului Central este Căsuța Poștală 95 București.

## **Carmil Păuleț — Iași.**

Vă mulțumim pentru sugestiile trimise și vom căuta să ținem

seamă de ele. Considerăm totuși necesar să vă facem unele precizări:

1. Nu vom putea publica lectii despre electricitate și magnetism pentru începători. Acestea se găsesc în manualele didactice de specialitate.

2. Radiotelegrafia nu se poate învăța în mod teoretic ci numai în cadrul unui cerc de radiotelegrafiști, urmat cu regularitate.

3. Vom publica articole asupra calculului elementar al circuitelor, și indicații în legătură cu primele construcții. Vă anunțăm totodată că în curînd va apărea un Manual al radioamatorului începător, unde vor fi tratate metodic aceste probleme. De asemenea vom publica și scheme de aparate comerciale.

## **M. Andreeșcu — Tîrgoviște.**

Conform regulamentului radioamatorilor din R.P.R., radioamatorii de unde scurte pot construi și detine stații pe baza unui certificat de radioamator și a unei autorizații de instalare a stației. Pentru radioamatorii constructori nu se eliberează certificate.

## **Neagu M. Const. — Brăila.**

Revista noastră, prin specificul ei, se preocupă în primul rînd de popularizarea și dezvoltarea radioamatorismului de unde scurte din țara noastră. Aceasta nu înseamnă că celelalte categorii de radioamatori vor fi „uitați”. În revistă veți găsi articole și pentru cei ce fac primii pași în domeniul construcțiilor radio, ca și materiale care vor trata despre ultimele nouătăți în acest domeniu. Vom acorda pagini și problemelor de televiziune. Urmăriți-ne cu regularitate și credem că veți găsi răspuns la toate propunerile pe care le faceți.

Numerosi corespondenți cer să le recomandăm manuale de specialitate. Iată cîteva pe care le considerăm mai accesibile. Menționăm că unele dintre acestea sunt epuizate. Ele pot fi cerute la biblioteci publice sau la radiocluburi.

## PENTRU ÎNCEPĂTORI

**Ștefan Grosu**: Cunoștințe elementare despre electricitate și magnetism (Editura Energetică de Stat 1955).

**I. Spijevski**: Manualul radioamatorului (E.E.S. 1955).

**V. Borisov**: Tânărul radioamator (E.E.S. 1955).

**G. Davidov, V. Sipov**: Cum să citim schemele de radio (Editura Tehnică 1956).

**M. Ganzburg**: Cum se verifică și cum se regleză un radioreceptor (Editura Tehnică 1956).

**M. Ionescu**: Construții aparate de radio (Ed. Tineretului 1956).

**I. Andrei**: Televiziunea (Ed. Tineretului 1956).

## PENTRU AVANSATI

**V. Zarva**: Fenomene magnetice (E.E.S. 1954).

**I. Jerebțov**: Radiotehnica (Edit. Tehnică 1956).

**K. Sulghin**: Construirea receptoarelor de unde scurte pentru radioamatori (Ed. Tehnică 1956).

**I. Jerebțov**: Introducere în radio-tehnica undelor decimetrice și centimetrice (E.E.S. 1955).

**I. Simionescu**: Depanarea aparatelor de radio (E.E.S. 1954).

**I. Jofe**: Electroacustica (Ed. Tineretului 1956).

**C. Mazel**: Redresori și stabilizatori de tensiune (E.E.S. 1953).

**A. Beliaev, V. Loghinov**: Detectorii și amplificatorii cu cristal (E.E.S. 1953).

## NIVEL SUPERIOR

**V. Popov, N. Mansurov, S. Nicolaev**: Electrotehnica (E.E.S. 1954).

**N. Malov**: Curs de electrotehnică și radiotehnică (E.E.S. 1954).

**I. Kapțov**: Electronica (Ed. Tehnică 1956).

**B. Smirenin**: Manual de radiotehnică, 2 volume (E.E.S. 1953-54).

**I. Caganov**: Mutatori electronicici și ionici (E.E.S. 1953).

**A.V.S.A.P.** a editat pentru cercurile de radiotelegrafiști și radioamatorii începători **Manualul radiotelefrafistului** și **Traficul de radioamator**, iar pentru radioamatorii avansați **Catalog de tuburi electronice** (2 vol.).

În cursul anului 1957 va apărea **Manualul radioamatorului de unde scurte**, **Manualul radioamatorului constructor și Culegere de montaje pentru radioamator**.



Propagarea continuă să fie foarte variabilă, lucru indicat, încă din toamna trecută, de previziunile specialiștilor în materie. Activitatea solară este în continuă creștere, pe tele fiind uneori foarte vizibile chiar cu ochiul liber. Implicit, benzile de frecvențe mai mari (28 MHz) oferă condiții tot mai bune pentru DX, deocamdată numai în intervale de cîteva ore. Este cazul să menționăm că — pînă acum, cel puțin — apelul nostru „CQ YO fer DX“ a primit doar cîteva răspunsuri, mai ales... locale! Îl transmitem, însă în continuare pentru ca materialul prelucrat să fie cît mai variat și concludent și „stăm pe recepție“ pînă cel mai tîrziu la data de 20 a fiecărei luni.

Din materialul primit de la YO3CV, FZ, RD, RF și VA, reiese că:

Banda de 28 MHz (10 metri) începe să fie „în formă“, cu deosebire între orele 13—18, cu semnale foarte bune în fonie din Asia prin VS6CL și CY, VU2BM și JA2BK. Din Africa se remarcă ZD6RM, box 472, Blantyre, Nyassaland. America de nord este activă într-un număr mare de stații din W1, 2, 3, 4, 8, 9, Ø și — ceva mai rar — W6 și 7, toate cu S7+9!

Pentru amatorii de stații „mobile“ semnalăm ceva deosebit: G8 SB/M operatoare: Anita, la volanul mașinii sale!...

YO3FZ, care locuiește la o altitudine ridicată în... centrul Bucureștiului, a constatat o corelație foarte strînsă între tăria semnalelor și claritatea de vizionare a conturului soarelui.

Banda de 14 (MHz (20 metri) s-a prezentat mai slab decit în lunile anterioare, cu „deschideri“ între orele 11—18 și semnale variabile. Europenii veneau puternic în jurul orei 17, în timp ce alte continente se auzeau în jurul orei prînzului. Semnalăm pe EL1I, VR2BZ, MP4KAC și VK6LL, toți în fonie, JA1AF, 4S7BD, UH8KAA, VQ2DV și KZ5AU au delectat pe grafiști...

Banda de 14 MHz (20 metri) s-a menținut la un nivel destul de bun între orele 07—21,30. Pe continent am înregistrat:

Africa — semnale bune între orele 08—09 și 18—21, de la ZS6BL, VQ2IE, ET3AF/2 (operator SM5AES). ZS1OU și KD, CR6CZ, OQ5BT, ZE3JJ și FA8IH în grafie. Pentru foniști: ET2US și 3RL, ZS5DH și 6AOL, OQ5BO, VQ4AQ și HQ, FF8AP, EL5A, CN8MM. VQ4KRL informează că FB8BX este pe insula Kerguelen și lucrează zilnic pe 14185, 14210 și 14285 kHz.

Asia — semnale mijlocii între orele 07—08 și 15—19 în grafie de la KR6US, UA9CM, TA1YI, VS1GP, KR6SC JA4SZ și UL7KAB. În fo-

nie: UA9AA, AP2Z, KR6US și HZ1TA.

America de nord — prezintă aproape tot timpul, cu semnale foarte bune în grafie, din W1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 și Ø, plus diversi VE 1—3 și KV4AA, KL7BXJ, KL7BPM, KP4TB. În fonie, aceiași W plus KL7WAH, VE3HA, VE4DS, VE5BM, HH2Y și KL7ALD, în special între orele 08—09.

America de sud — este mai greu accesibilă, ca de obicei, între orele 08—09 și 20—21. Semnalăm în grafie pe LU2GV, CE3DZ, YV4AU, HK3FG și PY4AO, plus numeroși LU și PY noaptea între orele 01—03, însă fără posibilități de QSO. În fonie am avut pe CE2CO, PY2CK (se putea fără el?), YV5AK, CP1LF, LU3DGH și alții.



Oceania — se audă mai rar, între 08—09 și 16—19 cu semnale mijlocii de la ZL1FZ, VK5JT, KH6CBB, VK9CK, VR2BC, FK8AB și VK9AJ din insula Cocos.

Din Europa trebuie să semnalăm pe SV1AE din Atena și M1B din Republica San Marino, pe 14205 kHz, ambii în fonie. În grafie, fapt deosebit de rar: YO2KAB cu RST 559 și YO6XU cu RST 579 la București, între orele 17—17,30!

Pentru benzile de 7 MHz și 3,5 MHz nu avem nici un fel de rapoarte în privința DX-urilor. Ce fac amatorii emițători din categoria A?

#### ÎN ACEST NUMĂR:

Spre noi succese în munca radiocluburilor .....	1	Calculul și reglarea etajului de putere al emi-	
Unele probleme de trafic .....	3	țătorului de amator .....	18
O superheterodină simplă .....	5	Pentru începători (Invățați să faceți lipituri.	
Ameliorarea receptoarelor de trafic .....	7	Becul cu neon. Codul „Q“) .....	21
1—V—1 simplu și eficace .....	10	O nouă schemă de oscilator .....	24
Construcția capetelor de magnetofon .....	12	Cîteva antene pentru radioamatori .....	25
Calculul și construcția transformatoarelor de ieșire .....	13	Noutăți .....	28
La stația YO6KBA .....	16	QTC de YO .....	29
		Poșta redacției .....	31
		Cronica DX .....	32

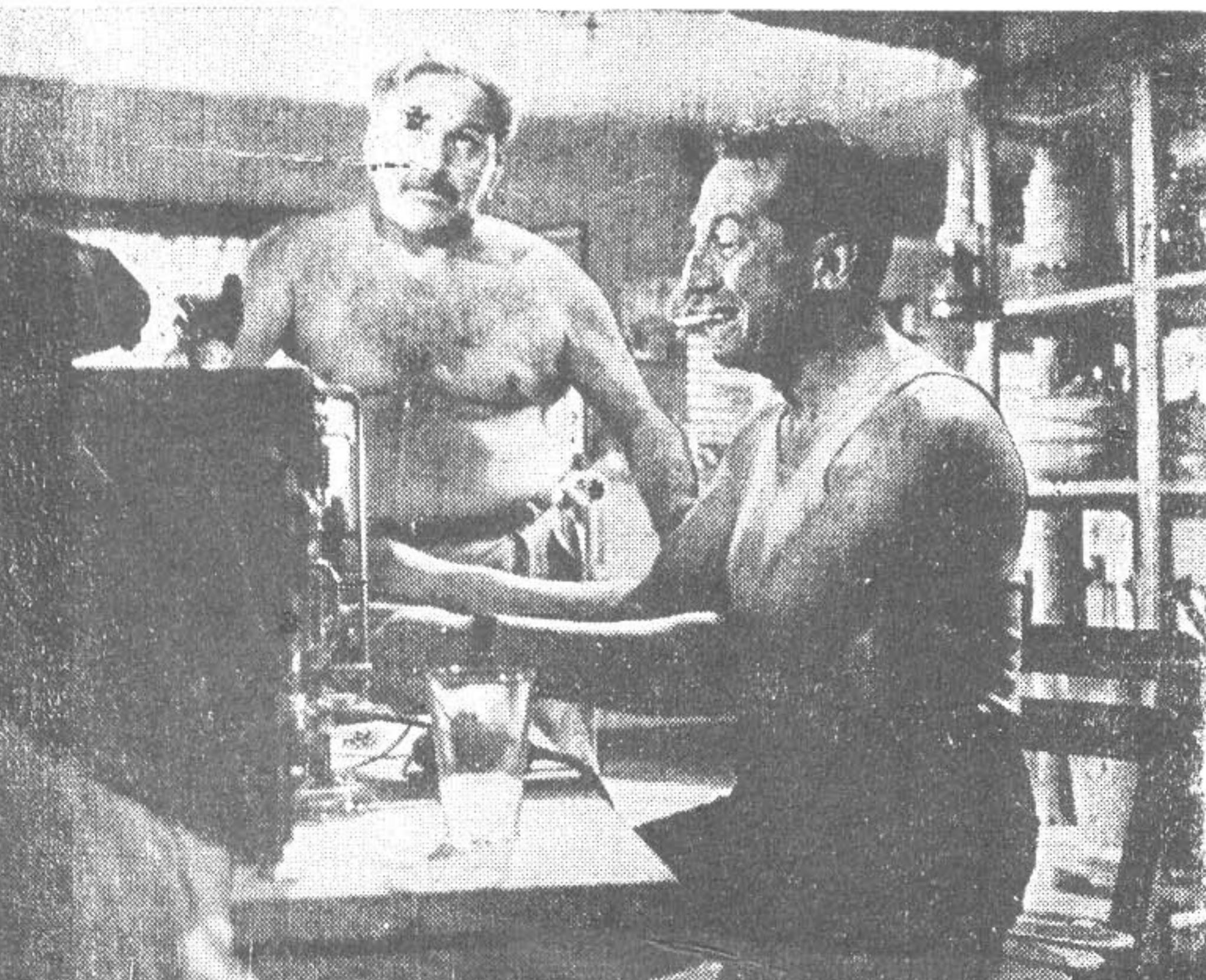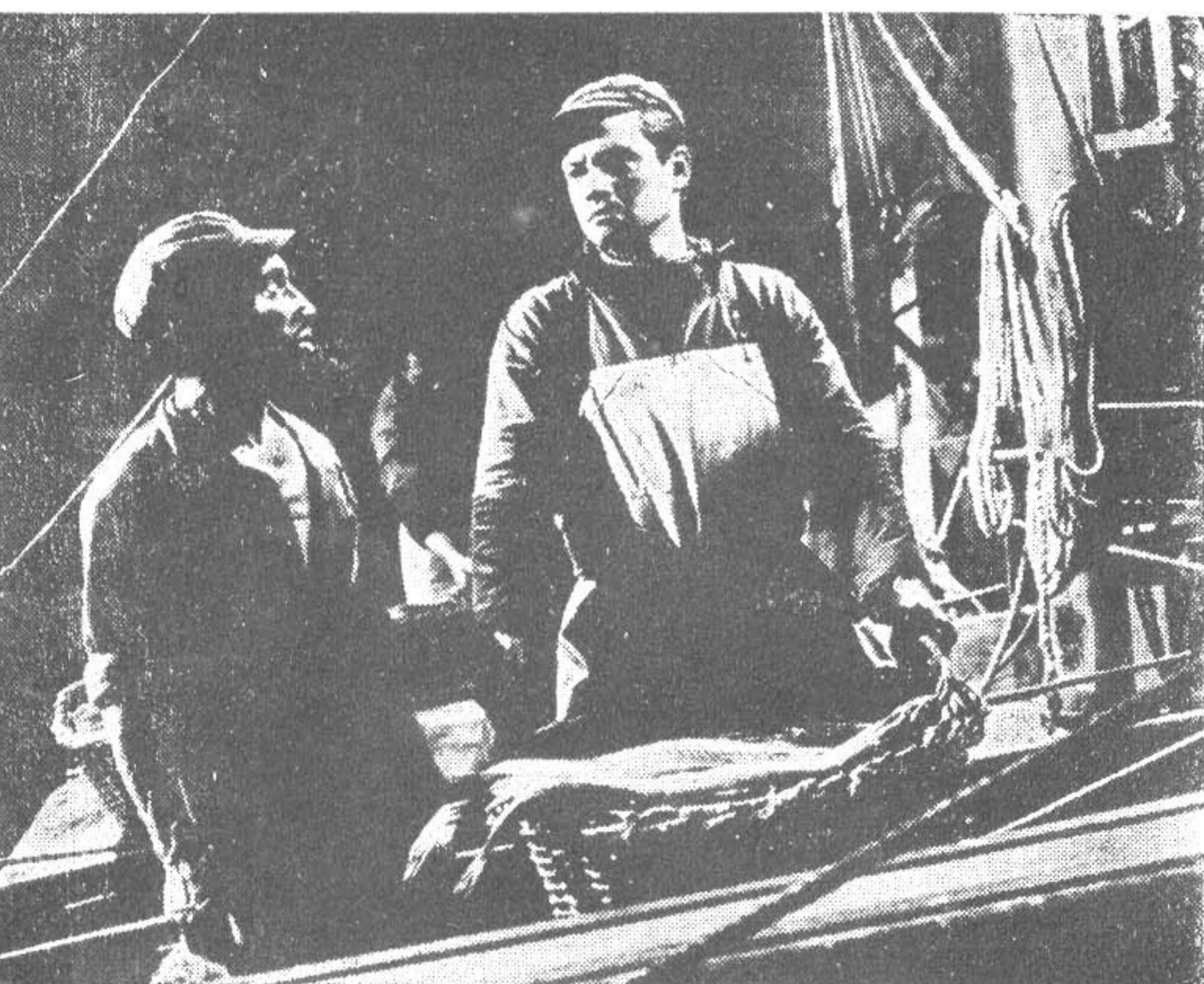

## Dacă toți tinerii din lume...

FILM DISTINS CU „MARELE PREMIU AL FESTIVALULUI CINEMATOGRAFIC DE LA KARLOVY VARY”

Scenariu : JAQUES REMY

Regia : CHRISTIAN JAQUE

In rolurile principale :

HÉLÈNE PERDRIERE

ANDRÉ VALMY

JEAN GAVEN

DOUDOU BARET

JEAN-LOUIS TRINTIGNANT

MIMO BILLI

MATHIAS WIEMAN

— Christine

— Le Guellec

— Jos

— Mohammed

— Jean-Louis

— Alberto

— Karl

La cîteva sute de mile de coasta bretonă, în apele Mării Nordului, navighează vasul de pescuit francez „Lutèce” din Concarneau.

La bord diosprezece marinari și căpitanul Le Guellec (foto 1).

Viața liniștită de pe vas este deodată întreruptă... Într-o dimineață unul din oameni cade bolnav. După el și alții... Marinarii prezintă simptome grave: vederea se împăenjenește, urechile nu mai aud, oamenii nu se mai pot ține pe picioare. Pe bord nu există medic.

La postul de radio de pe vas, căpitanul Le Guellec lansează apelul general: „SSTKXL Către toți! Către toți! Răspundeți urgent! Avem bolnavi la bord!...”. Dar nimeni nu răspunde. Emițătorul s-a defectat.

Este după amiază. Ora cinci fără un sfert. Alți marinari cad doborâți de boală. Sînt sănătoși numai căpitanul Le Guellec, secundul său, Jos, și fochistul vasului, arabul Mohammed, pe care Jos nu-l poate suferi (foto 2).

Le Guellec are pe vas și o mică stație de radioamator pe unde scurte. Apelul de pe vasul „Lutèce” se lansează în eter. Cine-l va intercepta?

La mii de kilometri depărtare, într-un sat african — Dapango — din Togo, italianul Alberto, proprietarul unui magazin și pasionat radioamator, recepționează împreună cu prietenul său, învățătorul Lagarrigue, apelul de pe „Lutèce” (foto 3). Ei cheamă imediat un medic și-l pun în legătură cu vasul „Lutèce”. Căpitanul vasului descrie simptomele bolii, apoi medicul pune diagnosticul. Este o boală deosebit de gravă: intoxicație botulică, datorită unor conserve de porc alterate. Singurul remediu este injectarea bolnavilor, în cel mult douăspreze ore, cu un ser care nu se prepară decât la „Institutul Pasteur” din Paris. Viața a doisprezece oameni depinde acum de acești radioamatori.

E ora opt seara. Din Togo, Alberto lansează un apel urgent: „Chemăm Parisul!... Răspunde Jean Louis — F8YT — un tânăr tehnician. El notează cu încordare comunicarea medicului din Togo, care-l trimite la un prieten al său din Paris, doctorul Largeau, rugîndu-l să procure serul.

(Continuare în pag. III-a copertă)



Apare lunar în 32 pagini. Abonamentele se fac la oficiile poștale sau la difuzorii de presă din întreprinderi și instituții și se primesc pînă în ziua de 16 a fiecării luni, cu deservire în luna următoare. Costul unui abonament: pe un an 30 lei, pe șase luni 15 lei. Prețul unui exemplar 2,50 lei.

Adresa redacției: București,  
Raionul Stalin, Bd. Dacia 13.

Telefon 1.07.30/92

Lei 2,50