

Recytorul Driva - bretelei -  
Cureni de mormoare -  
→ Calculul redresocerelor ~~eu~~ la ampi în securitate -  
→ Recopierea suprafație  
Cabilul certuri nici și la fără  
de retinere



TRĂIASCĂ 23 AUGUST,

*Ziua eliberării  
Patriei noastre  
de sub jugul fascist*



# RADIOAMATORUL

REVISTĂ LUNARĂ A ASOCIAȚIEI VOLUNTARE PENTRU SPRIJINIREA APĂRĂRII PATRIEI  
(A. V. S. A. P.) ȘI A MINISTERULUI TRANSPORTURILOR ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Nr. 8

A N U L II

AUGUST 1957

23 AUGUST  
MĂREAȚA ZI  
A ELIBERĂRII

La 23 August, poporul român sărbătorește aniversarea a 13 ani de la eliberarea patriei noastre de sub jugul fascist.

Măreața zi a eliberării, 23 August 1944, inscrie o pagină de glorie în istoria neamului nostru, vestind începutul unei noi ere pentru oamenii muncii din țara noastră.

Ofensiva nestăvilită a trupelor sovietice și strălucitele victorii repurtate împotriva mașinii de război hitleriste, au creat condiții favorabile pentru eliberarea poporului român. Organizate și conduse de Partidul Comunist Român, forțele patriotice au răsturnat dictatura fascistă și au pus capăt criminalului război antisovietic. Armata română s-a alăturat forțelor coaliției anti-hitleriste, în frunte cu Uniunea Sovietică, luptind pînă la înfrîngerea totală a agresorilor fasciști.

Luindu-și scara în propriile sale miini, poporul român a doborât monarhia și jugul imperialist, trecind apoi la făurirea statului democrat popular.

Sub conducerea și îndrumarea permanentă a Partidului, însuflareți de un fierbinte patriotism, oamenii muncii din patria noastră au cucerit pas cu pas mărețe victorii pe drumul construirii vieții noi. Într-un timp scurt s-au obținut însemnate succese în dezvoltarea economiei naționale. S-a creat o puternică industrie socialistă în slujba păcii și a progresului, luind ființă ramuri noi, inexistente în trecut în țara noastră, printre care și industria electrotehnică. Rezultate deosebite s-au obținut și în transformarea socialistă a agriculturii. Toate aceste mărețe realizări au permis o îmbunătățire simțitoare a nivelului de trai al oamenilor muncii. Pe plan internațional țara noastră și-a extins legăturile politice, economice și culturale cu alte țări, devinind un factor activ în lupta pentru pace și prietenie în lumea întreagă.

Eliberarea țării noastre a adus zori noi și în dezvoltarea mișcării radioamatorilor români, lichidind înapoierea noastră din trecut și în acest domeniu. În adevăr, înainte de 1944 nu se putea vorbi despre radioamatorism în țara noastră. Puținii radioamatori care existau pe atunci acționau pe cont propriu, nu se bucurau de nici o înțelegere și sprijin din partea statului, nu aveau o existență legală și adesea erau chiar impiedicați să-și desfășoare munca lor de studii și cercetări.

În anii regimului democrat-popular s-au pus bazele Asociației Radioamatorilor de Emisie-Recepție (A.R.E.R.) din R.P.R., care a grupat în cadrul ei cele mai bune elemente existente, și a început să coopteze noi membri dornici de a activa ca radioamatori. De asemenea, s-a întocmit un regulament asupra funcționării stațiilor de radioamatori, primul document legal care stabilea condițiile de activitate în acest domeniu.

Un mare pas înainte, o cotitură radicală în viața radioamatorilor noștri, s-a realizat în anul 1954 prin preluarea conducerii acestei mișcări de către Asociația Voluntară pentru Sprijinirea Apărării Patriei. Pe întreg cuprinsul țării noastre s-a inițiat o acțiune de atragere a oamenilor muncii spre radioamatorism, imprimîndu-se astfel mișcării un caracter mai larg, de masă. Radioamatorismul nu mai este astăzi la noi un domeniu necunoscut. Acolo unde altădată nici nu se pomenea măcar despre o asemenea activitate — cum ar fi regiunile Suceava, Galați, Cluj, Hunedoara și altele — avem astăzi sute de radioamatori și funcționează zeci de stații de recepție și de emisie-recepție. Numărul radioamatorilor, care activează în A.V.S.A.P., a depășit cifra de 2000, în rîndurile lor putindu-se numărul mulților, elevi, studenți, funcționari, tehnicieni, ingineri, medici, cu drept cuvînt oameni de toate vîrstele și profesiile, toți uniți prin dorința comună de a explora acest domeniu atât de atrăgător al radiotehniciei.

În localitățile mai însemnate au luat ființă radiocluburi și filiale ale lor, în care tinerii radioamatori își insușesc cunoștințele și deprinderile necesare acestei activități. Pe lîngă aceste cluburi s-au creat baze materiale, cuprinzînd tot felul de instrumente și aparate, care să permită desfășurarea unei munci colective cît mai rodnice. La București s-a înființat Radioclubul Central, care grupează elemente bine pregătite și îndrumăzează activitatea pe întreg teritoriul țării.

În atenția noastră a stat în primul rînd dezvoltarea radioamatorismului de unde scurte, acesta fiind domeniul cel mai interesant și mai folositor în activitatea de radioamator. În acest scop s-au înființat numeroase stații colective de recepție și de emisie-recepție pe lîngă cluburi, filiale, organele teritoriale A.V.S.A.P. și chiar în multe întreprinderi și instituții. Stațiiile colective de radioamatori ale Palatului Pionierilor din București sau Timișoara, ale Școlii Medii Mixte Maghiare din Orașul Stalin, ale întreprinderii Electroputere din Craiova, ale Casei Ofițerilor din Sibiu și multe altele au legături numeroase cu alte stații de radioamatori din întreaga lume. De asemenea, s-a încurajat înființarea stațiilor individuale de emisie.

Datorită acestor măsuri, măiestria radioamatorilor de unde scurte a crescut treptat, lucru care a ieșit în mod clar în evidență la concursurile internaționale organizate de țările lagărului socialist în ultimii ani, cînd țara noastră a ocupat în mod regulat locul al doilea sau al treilea.

Paralel s-a dezvoltat și intensificat activitatea radioamatorilor constructori. Lucrînd cu elan și pricere, în condiții tehnice adesea prea puțin satisfăcătoare, constructorii noștri au reușit totuși să obțină realizări însemnante: receptoare, emițătoare, aparate de măsură, magnetofoane, dispozitive de telecomandă etc.

Urmînd exemplul radioamatorilor sovietici, care au o activitate multilaterală, au început să se dezvolte încă două ramuri inexistente pînă acum: radioamatorismul de unde ultrascurte și radiotelegrafia de viteză, obținîndu-se succese promîțătoare.

O cotitură însemnată o constituie apariția noului regulament al radioamatorilor din R.P.R., care creaază condiții de activitate la un nivel tehnic corespunzător stadiului actual al radio-tehnicii și radioamatorismului.

Însuflareți de specificul entuziasm radioamatoricesc, și împinsî mereu înainte de setea de a cunoaște noi lucruri, radioamatorii din patria noastră merg cu pași siguri pe calea luminăoasă a progresului și își aduc modesta lor contribuție în opera de dezvoltare tot mai largă a culturii tehnice în rîndul maselor.

**I**n radiotehnică sunt considerate ca frecvențe ultraînalte toate frecvențele mai mari de 30.000 kHz, ceea ce corespunde la peste 30 milioane de oscilații executate de electronii dintr-un conductor, în timp de o secundă. Dacă ne referim la lungimea de undă corespunzătoare acestor frecvențe, pe care o determină relația:

$$\lambda \text{ (m)} = \frac{300.000}{f \text{ (kHz)}}$$

putem spune că avem de-a face cu unde ultrascurte, respectiv cu unde electromagnetice, a căror lungime de undă este mai mică decît 10 m.

Frecvențele ultraînalte, respectiv undele ultrascurte, au început să fie utilizate în tehnica abia în ultimii 10-15 ani.

În acest articol ne vom ocupa de utilizarea frecvențelor ultraînalte în aparatura radio militară.

Considerentul principal, pentru care se trece astăzi la construirea de stații radio militare, care să folosească undele ultrascurte, este următorul:

In războiul modern, mijlocul de legătură radio a devenit foarte răspîndit; rezultă că pe cîmpul de luptă, pe un teren restrîns ca suprafață, trebuie să funcționeze în mod normal un număr foarte mare de stații radio, fără a se conturba reciproc. Dacă aceste stații ar lucra în domeniul undelor scurte, intermediare, medii și lungi, respectiv de la 10 m (30.000 kHz) pînă la 3.000 m (100 kHz), n-am putea repartiza pentru suprafață respectivă, decît maximum 1.200 frecvențe de lucru diferite, cu un ecart de frecvență de 25 kHz. Dacă aceste stații lucrează însă în domeniul undelor ultrascurte, respectiv de la 1 m (300.000 kHz), pînă la 10 m (30.000 kHz), pe aceeași suprafață de teren am putea repartiza un număr de 2.700 frecvențe de lucru diferite, cu un ecart de frecvență de 100 kHz.

Pe lîngă acest considerent principal mai sunt și alte considerente care justifică construirea stațiilor radio militare noi, în domeniul undelor ultrascurte, și anume:

— se micșorează mult efectul zgromotelor parazite;

— legătura radio devine mai stabila decît pe unde scurte, intermediare, medii sau lungi;

— stațiile folosesc antene de dimensiuni reduse;

— nu apare la recepție fenomenul de fading;

— se poate folosi cu ușurință modulația în frecvență;

— se poate folosi cu ușurință modulația de impulsuri și deci realizarea legăturii radio pe mai multe canale.

# Utilizarea în aparatura militară a FRECVENTELOR ULTRAÎNALTE

Vom analiza succesiv, mai în detaliu, aceste considerente, pentru a putea aprecia la justă valoare avantajele oferite de frecvențele ultraînalte :

Efectul zgometelor parazite se micșorează din două considerente :

— paraziții atmosferici sunt foarte reduși în domeniul undelor ultracurte;

— perturbările produse de emițătoarele apropiate se micșorează simțitor, deoarece bătăia acestor emițătoare se reduce la limita vizibilității directe dintre antene, nu există unde indirecte care să se propagă la mare distanță și să perturbe alte legături radio și, în sfîrșit, avem posibilitatea să repartizăm frecvențe de lucru cu un mare ecart între stațiile apropiate.

Legătura radio este mai stabilă pe unde ultracurte decât pe alte game, tot din două considerente :

— propagarea acestor unde nu depinde practic de starea diferențelor straturi ale atmosferei și de natura solului;

— de asemenea, propagarea acestor unde nu depinde de ora din zi, sau noapte, de anotimp sau de ciclul de 11 ani al activității solare.

Antenele sunt de dimensiuni mai reduse, deoarece stațiile radio pentru a lucra cu randament maxim lucrează în general fie cu antene în sfert de lungime de undă, fie în jumătate de lungime de undă. În cazul undelor ultracurte, rezultă că antenele vor avea lungimi de ordinul metrilor, deci antene mici, ce vor lucra cu radiație maximă.

Nu apare fenomenul de fading, sau de stingere a audiției, deoarece undele ultracurte nu sunt reflectate de straturile ionizate ale atmosferei. Aceste unde străbat straturile ionizate și se pierd în spațiile interplanetare. Deci nu avem de-a face cu unde indirecte, reflectate de straturile ionizate, care să producă fenomenul de interferență cu undele directe, care se propagă la suprafața pământului; neavind interferență, nu avem nici fading.

Apare totuși un fenomen de interferență între o undă directă și o undă reflectată de un obstacol lateral; dacă aceste două unde ajung la stația corespondentă în fază, audiția se întăreste, iar dacă ajung în antifază, audiția slăbește sau chiar se stinge complet. În acest ultim caz, este suficient să deplasăm una din stații cu cîțiva metri, și audiția apare.

Se poate folosi modulația în frecvență, ținând cont de faptul că în domeniul undelor ultracurte disponuim de benzi largi de frecvență. Ori se știe că modulația în frecvență necesită benzi cu mult mai largi decât modulația în amplitudine. În timp ce la modulația în amplitudine ne sunt suficiente benzi de frecvență de la 5-10 kHz, la modulația în frecvență avem nevoie pentru o comunicație telefonică de o bandă de 25-30 kHz. Așa se explică faptul că aproape toate stațiile radio militare, construite în domeniul undelor ultracurte, lucrează cu modulația în frecvență.

Stațiile care lucrează cu modulație în frecvență mai prezintă în plus o serie de avantaje, care merită să fie scoase în evidență, și anume :

— oferă posibilitatea de eliminare a paraziților și a zgometelor interne ale receptorului, prin etajele limitatoare de amplitudine din receptoare, care rețin amplitudinile înalte, rezultate din modulația produsă de paraziți; receptorul radio detectează numai variația frecvenței semnalului;

— stația poate fi montată pe mașini cu sistemul de aprindere neecranat (mașini nedeparazitate);

— receptoarele pot fi construite cu o sensibilitate foarte mare, de ordinul milionilor de volt; atât acest avantaj, cât și cel precedent se datorează posibilității de introducere în receptor a unui etaj limitator, ceea ce nu este posibil în cazul modulației în amplitudine;

— fidelitatea comunicației și randamentul transmisiiei, respectiv bătăia stației, este mai mare, în comparație cu stațiile de putere egală, care lucrează ca modulație în amplitudine.

Toate aceste avantaje au făcut ca stațiile radio, cu modulație în frecvență, să capete prioritate față de stațiile cu modulație în amplitudine.

Se poate folosi modulația de impulsuri, care este specifică pentru frecvențele ultraînalte. Modulația de impulsuri a permis realizarea cu ușurință a transmisiunilor radio pe mai multe canale. Aparatele respective poartă denumirea de stații radioreleu.

Ca principiu de funcționare, stațiile radioreleu sunt alcătuite dintr-un lanț de stații de emisie-recepție, care sunt așezate cam din 50 în 50 km una de alta, între cele două puncte A și B între care trebuie stabilită legătura

prin radio. Emisiunile primului emițător din punctul A sunt recepționate de receptorul stației intermediare, care după ce amplifică semnalul, îl transmite automat la emițătorul aceleiași stații intermediare. Acesta transmite semnalul la a doua stație intermediară și așa mai departe, pînă ce semnalul este recepționat de receptorul din punctul B. Pentru transmisie în sens invers, din B către A, se întrebunează un alt lanț de stații de emisie-recepție.

Rezultă deci că la o stație intermediară trebuie să existe două emițătoare și două receptoare radio. De asemenea, la o stație intermediară se instalează patru antene cu efect directiv, orientate spre stațiile corespondente.

Stațiile radioreleu prezintă o serie de avantaje față de celealte mijloace de transmisie, avantaje pentru care ele capătă o importanță din ce în ce mai mare pe cîmpul de luptă, și anume :

— energia electromagnetică fiind radiată fasciculă, avem posibilitatea să lucrăm cu emițătoare radio de mică putere ;

— se realizează într-o mare măsură păstrarea secretului în emisiunile radio, deoarece interceptarea comunicărilor de către inamic este mult îngreutată ;

— se pot face transmisiuni pe mai multe canale, putînd merge pînă la 100 canale, deci 100 de convechiri telefonice simultane, fără perturbări reciproce ;

— se poate face ceea mai judicioasă combinare, cu ajutorul stațiilor de radioreleu, între transmisiunile cu fir și transmisiunile radio ;

— apelul și comunicările se fac cu multă ușurință, ca și la transmisiunile prin fire telefonice.

ACESTE AVANTAJE RIDICĂ TRANSMISIUNILE PRIN RADIORELEU LA UN LOC DE FRUNTE ÎNTR-CELELALE MIJLOACE DE TRANSMISIUNI. SE PARE CĂ ACEST NOU MIJLOC VA INLOCUI ÎN CURÎND ATÎT TRANSMISIUNILE PRIN FIRE, CÂT și TRANSMISIUNILE RADIO FOLosite pînă acum.

Din cele expuse mai sus rezultă importanța din ce în ce mai mare pe care o capătă tehnica frecvențelor ultraînalte în domeniul militar.

Dacă mai adăugăm și aplicațiile acestor frecvențe în aparatura de radio-locație — care a devenit indispensabilă pentru cîmpul de luptă modern — și în plus, considerăm aplicațiile în televiziune, rezultă în mod imperios necesitatea, pentru fiecare din noi, să ne însumăm cît mai temeinic cunoștințele legate de tehnica acestor frecvențe. Pe drept cuvînt se poate afirma că în ziua de astăzi nu se poate concepe o tehnică modernă de transmisie fără o aplicare pe scară largă a frecvențelor ultraînalte.

Inginer N. TATARU



Ascultați cu atenție banda !  
 Anunțați indicativul propriu regulat și la intervale frecvențe !  
 Transmiteți indicateivele complet !  
 Formulați clar și curgător frazele !  
 Evitați repetarea !  
 Păstrați modulația constantă !  
 Folosiți sistemul de lucru „break-in“ !  
 Folosiți alfabetul fonetic conventional !  
 Folosiți caietul de stație !

## Traficul în telefonie al statului de radioamatori

**T**ELEFONIA" reprezintă pentru marea masă a radioamatorilor incepători un punct de atracție deosebit în comparație cu telegrafia. Este desigur mai comod să receptionezi emisiunile de telefonie, iar cu puțină deprindere și cu un receptor de bună calitate, cu care se pot asculta benzile de amatori, s-ar părea că oricine poate să devină „radioamator“, în sensul că poate înțelege apelurile și QSO-urile diferitelor stații din lume.

Fără îndoială o legătură în telefonie este mai interesantă decit una în telegrafie; pare mai real, mai aproape de simțuri să poți auzi însăși vocea corespondentului cu care ai intrat în legătură. Într-un QSO în telefonie discuțiile sunt mai cuprinzătoare, posibilitățile de exprimare sunt mai variate și necesită mai puțin timp atât pentru experiențele pe care le efectuăm, cît și în conversațiile convenționale.

Aci însă ne lovim de dificultatea care constituie poate partea cea mai grea a traficului de telefonie. Dacă în telegrafie codurile și prescurtările ne stau la dispoziție pentru a ne înțelege cu amatori vorbind orice limbă, în telefonie trebuie să cunoaștem și să vorbim o limbă străină, care să ne permită a ne înțelege cu corespondentul nostru. Este, firește, greu să știi rușește, englezeste, franțuzește etc. ca să te poți înțelege într-adevăr cu amatori din toate colțurile lumii.

După cum am văzut în articolul din numărul precedent al revistei, în telegrafie putem de pildă să adresăm invitația de a transmite foarte simplu astfel: OH2YV OH2YV de YO6AW KN. În telefonie același lucru s-ar spune în felul următor: „OH2YV vă rog transmiteți, aici YO6AW care cu multă plăcere vă ascultă: Schimbăt!“ — aceasta bineînțeles exprimat în limba în care se duce legătura și potrivit

specificului traficului în limba respectivă.

Nu este suficient să cunoști o limbă străină pentru a face față unui trafic de telefonie; nu e desigur să traduci cuvânt cu cuvânt din românește mesajele pe care vrei să le transmiti, ci trebuie să cunoști și anumite particularități ale traficului în limba respectivă. În fiecare limbă există o anumită procedură de operare, care nu poate fi invățată decit numai cunoscând limba și urmărind cum se desfășoară traficul, care sunt expresiile specifice folosite și întregul mod de lucru. Aceasta nu se obține decit prin muncă perseverentă ca radioamator receptor.

Iată, de pildă, exemplu care l-am dat mai sus nu poate fi tradus aimodă în orice limbă, ci trebuie să se folosească modul specific de exprimare obișnuit în traficul limbii respective.

În telefonie de asemenea, prescurtările nu mai sunt necesare și nici nu-și mai au rost chiar ca în mesajele de telegrafie. Astfel prescurtarea „hi“ care, după cum știm, în telegrafie reprezintă rîsul, prin microfon nu ar mai avea nici un sens să fie transmis ca atare, atât timp cit în mod natural ne putem exprima „fonic“ rîsul!

S-a menținut totuși în practica traficului de fonie în unele limbi străine, cum ar fi engleză, spaniola, italiana etc., apelul general conventional „CQ“, care se rostește ca atare. În alte limbi (rusă, franceză, română etc.), acesta a fost înlocuit cu o exprimare mai dezvoltată: „Apel general, apel general, aici stația de radioamator din orașul Cimpina, YO3WL, cu un apel general pe banda de 40 de metri!“

Iată acum cîteva principii de care trebuie să ținem seama cînd operăm în telefonie o stație de radioamator, indiferent de limba folosită:

Ascultați cu atenție banda ! Este firesc să răspundem la semnalele cele mai puternice care se aud, dar ascultați cu grijă pentru a repăra toate chemările, căci printre cele slabe de multe ori stă ascunse difertite DX-uri. De asemenea, acordați o considerație mai mare emisiunilor de mai bună calitate, chiar dacă sunt mai slabe ca putere.

La fel ca pentru telegrafie vă reamintim: nu dați drumul stației în antenă înainte de a fi ascultat în prealabil frecvența pe care emiteți; riscăți să stînjeniți o legătură în curs și știm cu toții ce neplăcut este cînd, urmărind cu greutate cine știe ce DX rar, îți apare pe aceeași frecvență, blocindu-ți receptorul, emisiunea lui YO3... care începe să cheme „apel general“ !

Pentru reglajele stației folosiți o antenă falsă, iar test-uri „pe antenă“ faceți numai cînd propagarea nu este favorabilă pe banda respectivă, sau cel mult la orele cînd banda nu este aglomerată !

Evitați efectuarea legăturilor locale de lungă durată pe benzile de DX cînd „merge propagarea“; pentru discuții „amicale“ sau consultații tehnice aveți la dispoziție telefonul !!

Anunțați indicativul propriu regulat și la intervale frecvențe ! În apelul general trebuie să apără cel puțin odată indicativul stației proprii la 3—5 CQ-uri. Totdeauna 3 apeluri sistematizate sunt preferabile unei singure chemări lungi în care indicativul propriu nu este menționat decit o dată la sfîrșit ! Apelurile cu scurte intervale pentru a asculta banda vor economisi timpul și vor da cele mai bune rezultate.

Pentru identificarea stației transmiteți totdeauna indicativul propriu la sfîrșit; acesta este un gest de poliție care va fi apreciat. Nu spuneți: „Aici YO2BN care trece pe receptia lui YO5LC!“ ci: „Aten-

tiune YO5LC, aici YO2BN care trece ne recentie!“

*Transmiteti indicatiile complete!* Regulamentele de radiocomunicatii interne si internationale nu permit omisiunea de litere sau cifre din indicativul de apel! Nu este deci corect si nici regulalementar sa sunneti: „**YO5LC** aici **YO2BN** si **YO3CM** aici **YO2BN**“.

*Formulati clar si curaator frazele!* Nu amestecati subiecte disparate in mesajele pe care le transmiteti! Puneti intreburi precise si scurte, si treceti frecvent ne receptie pentru a obtine raspunsurile!

*Evitati repetarea!* Nu mai repetati inacum corespondentului tot ce va transmis el ca sa-i doveriti ca I-am intalnit! Sunneti doar ca totul a fost retransmis perfect si este suficient!

Viteza lucrului in telefonie dandu-se aproape in intregime de experienta si indemnarea operatorilor respectivi.

Obisnuiti-vă sa vorbiti intr-un ritm care sa fie perfect inteligibil, fara excese sau opriri prelungite, dind posibilitatea corespondentului sa-si noteze diferitele pasaje mai importante din mesajul Dvs. (puterea statiei, numele Dvs. QTH-ul etc!).

*Păstrati modulatia constantă!* Vorbiti la o distanta potrivita de microfon si totdeauna in fata lui, ca si altfel anar variatii sunaratoare de amplificare. De asemenea, păstrati liniste in camera cind se emite: in primul rand aceasta va va ajuta sa ascultati cu atentie handa si anii veti evita supranuntarea diferitelor zgomote peste emisiune, care uneori sunt destul de neplacute pentru partener, mai ales cind utilizati un microfon suficient de sensibil.

*Folositi sistemul de lucru „break-in“!* Comandati statia cu dispozitive de trecere rapida de la emisie la recentie, astfel ca sa puteti raspunde instantaneu corespondentului cind acesta a trecut pe receptie. Aceasta va ajuta sa reduceti lungimea mesajelor, si intregul OSO va fi mai activ. Evitati in acest mod si riscul de a fi interfirat in timp ce transmiteți, si deci sa vorbiti fara folos, in timp ce partenerul se straduieste sa va urmareasca prin QRM.

*Folositi alfabetul fonetic conventional!* De cate ori apare o indoiala in intelegera corecta a indicatiilor de apel a numelor proprii, adreselor etc. folositi alfabetul fonetic. De exemplu indicativul YO3KAA se va pronunta astfel: Yokohama Ontario 3 Kilovat Amsterdam, Amsterdам!

*Folositi caietul de statie!* In afara de obligatia de a nota ne scurt continutul unei legaturi in telefonie, acesta ne mai ajuta sa inscrivem diversele intreburi ale corespondentului pentru a-i raspunde complet si prompt!

Uneori se utilizeaza sistemul de lucru in „run“: mai multi amatori din aceiasi tara sau din tari diferite sunt reuniti impreuna in acelasi OSO in care ne rand fiecare operator vorbeste, iar ceilalati asculta.

Acest mod de lucru, dar si este bine condus de una din statile participant (in general de aceea ne ramane toti ceilalati o sursa mai buna), prezinta o serie de avantaje. De exemplu toate statile se raspund ne acelasi frecventa astfel ca interferenta se reduce foarte mult. In cazul in care toate statile pot trece rapid de la emisie la recentie OSO-nil devine foarte animat si interesant.

Dar lucru „in run“ poate deveni si foarte neplacut daca nu este bine condus si daca fiecare operator nu tine seamna de drepturile celor ne care le au toti. Mesajul trebuie formulat scurt si concis. Aca cum nu este placut sa astenam randul nu trebuie ca facem ne ceilalati sa ne astente! Nu profitati de faptul ca nu puteti fi onorati cind vorbiti la microfon! (aviz fotocililor nostri vorhăreti!! hi!).

Nu ierati un intreg OSO cu emisiunea Dvs. Daca voiti sa intrati intr-un OSO in tim si acesta este in curs semnalati-vă scurt prezena la momentul oportunit si nu intrati in OSO niciun ce nu ati fost invitat!

Cinditi-vă totdeauna cind lucrat in fonia ca nu sunteți la microfonul unei statii de radiodifuziune sau de radiodifuzare la care vorbiti pentru a fi ascultat de alii! Cu o statie de radioamator se fac legaturi bilaterale si toti avem drepturi egale! Numai astfel legaturile vor fi interesante si Dvs. veti fi apreciat ca operator!

Ca ultima recomandare pentru fotocilii noastri:

Păstrati o atitudine sobra si domnă cind vorbiti in fata microfonului! Nu uitati ca in fonia va notate asculta oricine cu un aparat obisnuit de radio chiar daca nu este radioamator, atit in tara, cit si peste hotare, si reputatia Dvs. personala ca operator, cit si prestigiul miscarii radioamatoricesti din tara noastră depinde de modul cum folosim statiile noastre!

Astfel vom dovedi lumii intregi ca radioamatorismul in patria noastră are aspectul unei activități de masă bine organizată, pusă în slujba progresului și al păcii.

Ing. G. Craiu  
YO3RF

## DISPOZITIV DE LUCRU ÎN EMISIE ȘI RECEPTIE CU ACEEAȘI ANTENĂ

Multe statii de radioamatori, moderne de altfel, sunt dotate cu un sistem (uneori complicat) de comutare si manete sau relee, necesare pentru a trece de la emisie la receptie.


Iata un dispozitiv simplu, care permite utilizarea aceleiasi antene in emisie si receptie, fara nici o comutare, fara pericol pentru receptor si fara o absorbtie măsurabila a puterii emisatorului.

Acest dispozitiv constă dintr-un circuit serie, cu o capacitate mică variabilă si cu un self puternic, dispus intre antena de emisie si receptor.

Intre conexiunea condensatorului variabil cu selful si masă, se află un tub cu neon de putere mică fără rezistență serie care derivă la masă toată energia de radiofrecvență periculoasă pentru receptor.

Tubul poate fi de 1/4 W si este suficient pentru o putere in antena de o sută de wați.

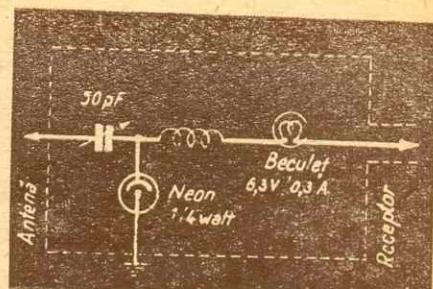Ca măsură de securitate suplimentară, un beculet de scală de 6.3 V/0.3 A poate servi drept fusibil



în serie cu intrarea receptorului.

Acest dispozitiv si legatura sa cu receptorul trebuie blindata, pentru a evita intrarea directă a înaltei frecvențe. Selful trebuie să permită acordul pe banda utilizată cu o capacitate serie mică. Reglajul, destul de fin, practic nu trebuie retusat intr-o bandă dată.

Cu acest aparat, care poate fi montat in jumătate de oră, break-in-ul integral, grafie sau fonie devine posibil.

Cu ajutorul acestui dispozitiv, corespondentul poate întrerupe ori cind lucrul pentru a cere repetarea unui cuvint sau unui semnal rău primit.

Se poate auzi, de asemenea, aproape imediat tot „QRM-ul“ survenit pe propria emisie.

# RECEPTORUL S.553 B<sub>2</sub>

Aparatul Doina este un receptor popular, la baterie, produs de fabrica Radio Popular. Ca schema, este o superheterodină cu patru tuburi.

Datele tehnice și performanțele receptorului sunt în linii mari următoarele:

Gamale de unde:

— Unde medii : 180—572 m (1600—525 kHz)

— Unde lungi : 1000—2000 m (300—150 kHz)

Frecvența intermediară : 473 kHz.

Consumul :

— Anodic : 13 mA

— Filamente : 175 mA

Puterea la ieșire : 150 mW cu 10% distorsiuni.

Sensibilitatea :

Unde medii : 150  $\mu$ V la intrare pentru 50 mW la ieșire.

Unde lungi : 100  $\mu$ V la intrare pentru 50 mW la ieșire.

Selectivitatea : Pentru  $\pm 9$  kHz o atenuare de 20 dB.

Fidelitatea totală a aparatului : 90...2500 Hz, cu o atenuare mai mică de 6 dB față de 400 Hz.

## Doina

În cele ce urmează vom explica funcționarea aparatului pe baza schemei de principiu din fig. 1.

Semnalul recepționat intră în bobina de antenă L (cu comutatorul pe poziția UM) sau — în cazul din fig. 1 — în bobina L<sub>3</sub> (cu comutatorul pe poziția UL).

O dată cu conectarea bobinei L<sub>3</sub> la antenă, comutatorul conectează și bobina de acord L<sub>4</sub> în grila III-a a tubului T<sub>1</sub>, bobina de reacție L<sub>7</sub> la grilele II și IV, precum și bobina de acord a oscillatorului L<sub>8</sub> la grila I-a a aceluiasi tub. Aceasta funcționează deci ca un convertor în care semnalul de la intrare este aplicat pe grila III-a, iar pe grila I-a găsim tensiunea oscillatorului local. Oscillatorul local este de tipul cu grilă

acordată și reacție în placă (rolul plăcii îl joacă grilele II și IV). Condensatorul C<sub>6</sub>, montat între grila de semnal și cea a oscillatorului, are rolul de a uniformiza sensibilitatea în gama de unde medii. Tensiunea de frecvență intermediară rezultată pe placă tubului T<sub>1</sub> este aplicată prin intermediu filtrelor L<sub>9</sub>C<sub>9</sub>, L<sub>10</sub>C<sub>10</sub> pe grila de comandă a tubului T<sub>2</sub>, care funcționează ca amplificator de frecvență intermediară. Este de remarcat existența rezistenței R<sub>3</sub>, care are scopul de a reduce tensiunea de ecran și deci consumul tubului, fără a scădea totuși pantă și deci amplificarea etajului. Semnalul astfel amplificat este detectat cu ajutorul diodei din tubul T<sub>3</sub> și a grupului de detec-

ție R<sub>7</sub>C<sub>23</sub>. Componenta de audiofrecvență este aplicată prin condensatorul C<sub>24</sub> — care blochează componenta continuă — pe potențiometrul R<sub>8</sub>, iar de aci, prin intermediu condensatorului de cuplaj C<sub>25</sub>, pe grila de comandă a tubului T<sub>3</sub>, care funcționează ca amplificator de tensiune de audiofrecvență. De pe placă tubului T<sub>3</sub>, semnalul este aplicat, prin condensatorul de cuplaj C<sub>27</sub>, pe grila tubului T<sub>4</sub>, amplificatorul final. Semnalul astfel amplificat intră în difuzor prin intermediu transformatorului de ieșire, care face adaptarea între impedanța bobinei mobile a difuzorului și impedanța necesară pe placă finalei de 11 k $\Omega$ . S-a luat impedanță de sarcină de 11 k $\Omega$ , și nu de 10 k $\Omega$  cît este indicată în catalog, deoarece, pentru a reduce consumul, s-a mărit negativitatea la —6 V (punctul de funcționare indicat în catalog se află la —4,5 V).

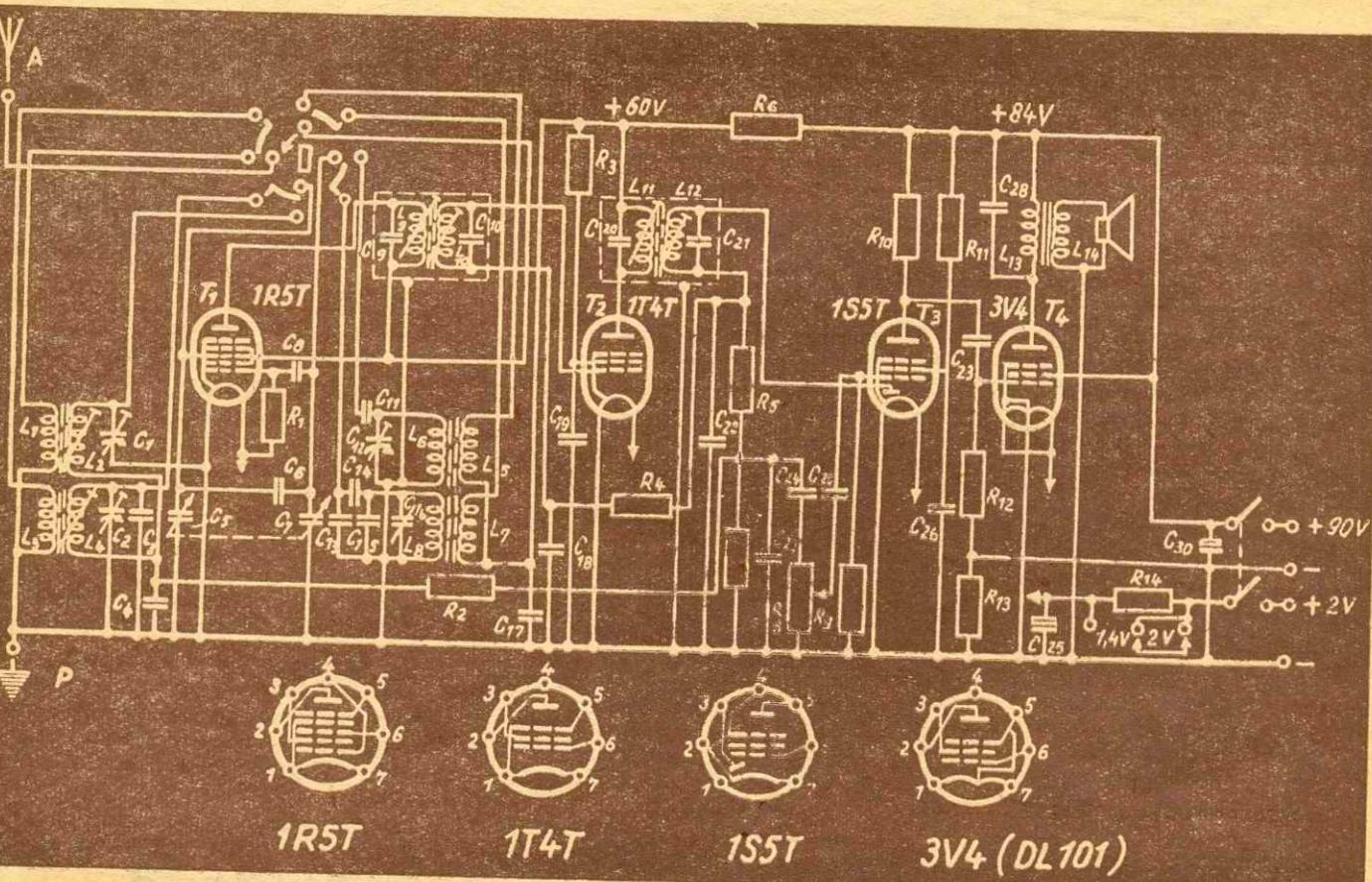


Fig. 1

### Alimentarea

Alimentarea cu tensiune înaltă se face dintr-o baterie anodică de 100—120 V luindu-se plusul anodic de la borna de 90 V, iar după ce tensiunea a mai scăzut, de la borna de 110 sau 120 V. Alimentarea filamentelor se face din elemente galvanice de 1,5 V, din acumulator de 1,2 V (feronichel), sau din acumulator de 2 V (cu plumb). În acest din urmă caz se reduce tensiunea prin introducerea în serie cu filamentele a rezistenței  $R_{14}$ , (se pune schimbătorul de filamente din spatele aparatului pe poziția 2 V). În paralel cu sursele de alimentare sunt montate două condensatoare electrolitice  $C_{29}$  și  $C_{30}$ , care au drept scop să scurteze impedanța internă a surselor, altfel etajele s-ar putea influența reciproc prin intermediul acestora, dând naștere la oscilații parazite.

Negativarea tuburilor se obține în felul următor. Tubul  $T_1$  primește ca tensiune de negativare componenta continuă rezultată pe rezistență de detecție  $R_7$ , prin intermediul filtrului  $R_2C_4$ , tensiune care servește și pentru controlul automat al amplificării. Tubul  $T_2$  primește tensiunea de C.A.A. prin intermediul filtrului  $R_4C_{18}$ . Tubul  $T_3$  obține negativarea cu ajutorul curenților inițiali de grilă de valoare mică, dar care curg printr-o rezistență mare de grilă  $R_g=5M\Omega$ . Pentru obținerea negativării de —6 V, necesară tubului  $T_4$ , se trece curentul total al

aparatului (suma curenților anodici și de ecran) prin rezistență  $R_{13}$ , montată între minusul anodic și masă. Oscilatorul funcționează cu negativare automată, obținută prin grupul  $C_8R_1$ .

Acordul frecvenței intermedie se face cu ajutorul miezurilor bobinelor  $L_9L_{10}$  și  $L_{11}L_{12}$ , iar acordul radiofrecvenței cu ajutorul miezurilor bobinelor  $L_1L_2$ ,  $L_5L_6$  și condensatoarelor semivariabile  $C_1C_{12}$  — pe unde medii, și a miezurilor bobinelor  $L_3L_4$ ,  $L_7L_8$  și condensatoarelor semivariabile  $C_2C_{16}$  — pe unde lungi.

Frecvențele de acord sunt:

Unde medii: 600 kHz și 1500 kHz.

Unde lungi: 165 kHz și 290 kHz.

Tot în fig. 1 se dau legăturile la soclu, văzute de jos, pentru tuburile receptorului.

Aparatul este asamblat pe un șasiu din tablă zincată. Toate bobinajele (transformatorul de ieșire, bobinele de F.I. și R.F.) sunt executate în fabrică. Transformatorul de ieșire este lamelat cu tole E10 și I10. Bobinele de F.I. și R.F. sunt de tipul fagure, bobinate pe carcase de bachelită Ø 8. Date mai amănunțite în legătură cu bobinajele transformatorului de ieșire și a bobinelor de R.F. sunt date în tabelele 1 și 2.

Receptorul „Ciocirlia”, produs ulterior de fabrica Radio Popular, are aceeași schemă de principiu ca și a aparatului Doina.

### Lista de materiale:

#### Condensatoare

$C_1$	trimer bobinat	45 pF	
$C_2$	trimer bobinat	45 pF	
$C_3$	mică	100 pF	500 V
$C_4$	hirtie	0,05 $\mu$ F	250 V/750 V
$C_5C_7$	variabil cu aer	2×500 pF min. 14 pF	
$C_6$	ceramic	5 pF	250 V
$C_8$	ceramic	50 pF	250 V
$C_9$	mica	100 pF	500 V
$C_{10}$	mica	100 pF	500 V
$C_{11}$	ceramic	510 pF	500 V
$C_{12}$	trimer bobinat	45 pF	250 V
$C_{13}$	ceramic	138 pF	250 V
$C_{14}$	ceramic	270 pF	500 V
$C_{15}$	ceramic	30 pF	250 V
$C_{16}$	trimer bobinat	45 pF	250 V
$C_{17}$	hirtie	0,1 $\mu$ F	500/1500 V
$C_{18}$	hirtie	0,01 $\mu$ F	250/570 V
$C_{19}$	hirtie	0,1 $\mu$ F	500/1500 V
$C_{20}$	mică	100 pF	500 V
$C_{21}$	mică	100 pF	500 V
$C_{22}$	hirtie	100 pF	500/1500 V
$C_{23}$	hirtie	100 pF	500/1500 V
$C_{24}$	hirtie	5000 pF	500/1500 V
$C_{25}$	hirtie	5000 pF	500/1500 V
$C_{26}$	hirtie	0,1 $\mu$ F	500/1500 V
$C_{27}$	hirtie	5000 pF	500/1500 V
$C_{28}$	hirtie	2200 pF	500/1500 V
$C_{29}$	electrolic	25 $\mu$ F	30/35 V
$C_{30}$	electrolic	30 $\mu$ F	160/175 V

#### Rezistențe

$R_1$	100 k $\Omega$	0,25 W	
$R_2$	2,5 M $\Omega$	0,25 W	
$R_3$	70 k $\Omega$	0,25 W	
$R_4$	5 M $\Omega$	0,5 W	
$R_5$	50 k $\Omega$	0,25 W	
$R_6$	5 k $\Omega$	0,5 W	
$R_7$	0,5 M $\Omega$	0,25 W	
$R_8$	1 M $\Omega$ sau 0,5 M $\Omega$		(Poten. log. chimic cu întrer.)
$R_9$	5 M $\Omega$	0,5 W	
$R_{10}$	1 M $\Omega$	0,5 W	
$R_{11}$	5 M $\Omega$	0,5 W	
$R_{12}$	5 M $\Omega$	0,5 W	
$R_{13}$	500 $\Omega$	0,5 W	
$R_{14}$	4 $\Omega$	2 W	bobinată.

TABEL I. — Transformator de ieșire

Infășurarea	Primară	Secundară
Număr de spire	3.200	65
Conductor	Cu E Ø 0,14 mm	Cu E Ø 0,6 mm
Rezist. în curent cont.	480 $\Omega$	0,45 $\Omega$

TABEL II. — Bobinele circuitelor de R. F.

Denumirea pe schematică	$L_1$	$L_2$	$L_3$	$L_4$	$L_5$	$L_6$	$L_7$	$L_8$	$L_9$	$L_{10}$	$L_{11}$	$L_{12}$
Lățimea bobinajului	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	7	7	7	7
Sîrma	Cu E + M 0,1	Lița RF 10×0,07			Cu E + M Ø 0,1				Lița RF 10×0,07			
Numărul de spire	300	123	1000	385	25	80	50	135	305	305	305	305
Rezistență în c.c. ( $\Omega$ )	24	2,5	97	33	1,8	6	3,4	10	7	7	7	7
Induc. fără miez de fier ( $\mu$ H)	920	160	10500	1515	7,5	63	23	190	955	955	955	970

# ADAPTOR PENTRU RECEPTIÖNAREA EMISIUNII

In ultimii ani își fac loc tot mai mult în radiodifuziune și în transmisuniile programului audio al televiziunii emisiunile modulate în frecvență.

Scopul acestui articol este de a descrie funcționarea, construcția și reglajul unui adaptor care permite receptiönarea acestor emisiuni, utilizând etajele de audiofrecvență ale unui receptor obișnuit (de modulație în amplitudine).

Pentru a putea înțelege particularitățile etajelor receptorului pentru unde modulate în frecvență (sau ale adaptorului), precum și avantajele acestui fel de modulație, vom face o scurtă comparație între semnalul modulat în amplitudine (M.A.) și cel modulat în frecvență (M.F.).

La M.A. unda modulată are frecvență constantă ( $f_0$ ), iar amplitudinea variază în ritmul modulației ( $f_m$ ).

La M.F. undă modulată are amplitudinea constantă, iar frecvența variază în jurul frecvenței purtătoare ( $f_0$ ) în ritmul modulației ( $f_m$ ) cu o deviație  $\pm \Delta f$ .

In ceea ce privește spectrul de frecvențe emise, la M.A. undă modulată se poate descompune în trei componente și anume, purtătoarea  $f_0$  — de amplitudine constantă — și cele două componente laterale  $f_0 - f_m$  și  $f_0 + f_m$ , a căror amplitudine variază cu amplitudinea semnalului de modulație. Lățimea benzii de frecvențe transmise va fi deci egală cu dublul frecvenței maxime de modulație. La M.F. spectrul se compune din purtătoare  $f_0$  și din mai multe perechi de componente laterale, distanța între două componente a căror amplitudine sunt egale cu amplitudinile.

Deviația maximă de frecvență corespunzătoare amplitudinii maxime a semnalului de modulație, se ia în prezent de 50—75 kHz de o parte și 50—75 kHz de cealaltă parte a frecvenței purtătoare, ceea ce ar însemna o bandă de frecvențe necesară de 100—150 kHz. Pentru a evita interferența cu stațiile vecine, care s-ar datora instabilității oscilatorului local, se alocă unei stații cel puțin 200 kHz.

Acest lucru nu ar fi posibil însă de realizat în gama undelor medii și nici în gama undelor scurte, unde din cauza aglomerării nu se poate avea o bandă mai mare de 9 kHz. Din acest motiv, modulația de frecvență este legată de utilizarea undelor ultrascurte, și anume se lucrează pe frecvențe între 50—100 MHz. Este sătul însă că undele ultrascurte, începînd de la 30 MHz, nu se propagă decât în linie dreaptă, distanță limită la care pot fi receptiöneate fiind limita vizibilității, adică aproximativ 50—60 km. În funcție de înălțimea an-

tenei de emisie  $h$  (metri) și a antenei de receptiöne  $a$  (metri) formula care dă distanța maximă la care se poate receptiöna stația (înînd semnalul de curbura pămînului) este :

$$D_o = 3,55(\sqrt{h} + \sqrt{a}) \text{ km}$$

In realitate, datorită faptului că la receptorul cu M.F. raportul semnal/parazit poate fi mai scăzut decît la M.A., și existenței într-o oarecare măsură a reflexiei și difracției undelor ultrascurte, distanța la care poate fi receptiönată stația crește la 100—150 km.

Dezavantajul propagării în linie dreaptă a undelor ultrascurte este compensat de o serie întreagă de avantaje, și anume :

a) Nivelul scăzut al paraziilor atmosferici.

b) Posibilitatea funcționării mai multor stații de emisie pe un teritoriu dat, utilizând aceeași frecvență sau frecvențe apropiate.



Fig. 1

c) Poosibilitatea de a aloca fiecărui stație o bandă de frecvențe de 200—250 kHz.

Avantajele modulației de frecvență sunt de asemenea importante :

1. Micșorarea influenței paraziilor industriali și atmosferici.

2. Micșorarea zgomotului propriu al receptorului.

3. Reducerea distorsiunilor nelineare și de frecvență.

4. Stabilitatea funcționării aparatului.

5. Lărgirea razei de transmisie pe undele u'trascurse datorită faptului că, pentru aceeași audiere, raportul semnal/zgomot necesar este de 10 ori mai mic decît la M.A.

Costul receptorului cu M.F. este azi aproape egal cu cel al receptorului cu M.A.

Schema bloc a receptorului pentru unde cu M.F. este dată în fig. 1 în care :

I. Etajul amplificator de radiofrecvență funcționează cu pentode sub 60—80 MHz, și preferabil cu triode cu grila la masă peste aceste frecvențe. Pentru receptiönarea postului local, poate lipsi din receptor (sau adaptor).

II. Etajul convertor. Se recomandă amestecul pe o singură grilă și evitarea tuburilor cu mai multe gri-

le (din cauza zgomotului). Scăderea influenței reciproce dintre semnalul de la intrare și oscilator se obține prin schemele în punte. Utilizarea pentodelor are avantajul că nu se amortizează circuitul de frecvență intermedieră (tubul are  $R_i$  mare) și nu trebuie compensată capacitatea dintre grilă și placă.

III. Amplificatorul de frecvență intermedieră F.I. (medie frecvență). Pe lingă amplificare și selectivitate, î se cere să asigure banda de trecere necesară de aproximativ 150 kHz. Frecvența intermedieră utilizată variază între 4—11 MHz. De obicei, ultimul etaj amplificator de F.I. are și rolul de limitator, eliminând modulația parazitară de amplitudine.

IV. Detectorul de frecvență transformă variațiile de frecvență în variații de tensiune.

a) Cel mai simplu tip de detector de frecvență este un detector obișnuit, cu diodă sau de grilă, cu circuitele dezacordante. Nu limitează însă deloc modulația de amplitudine (este sensibil deci la paraziți) și introduce importante distorsiuni nelineare.

b) Cu o caracteristică lineară și reglaj simplu este detectorul de frecvență de tip discriminator. Are nevoie însă de un etaj limitator înaintea sa, și de un semnal la intrare de 1—3 V (ceea ce necesită amplificatoare de radiofrecvență cu multe tuburi).

c) Detectorul de raport are avantajul că nu necesită o limitare prealabilă de amplitudine, cere un semnal mic la intrare (0.025—0.1 V) și furnizează tensiune continuă pentru controlul automat al amplificării. Detectorul din schema adaptorului descris mai jos este de tipul detector de raport.

V. Amplificatorul de audiofrecvență. Pentru a nu introduce distorsiuni de frecvență, trebuie să asigure trecerea uniformă a frecvențelor între 30—15.000 Hz. Condiții grele vor fi deci impuse transformatorului de ieșire și difuzoului.

Schema bloc a adaptorului va fi schema unui receptor cu modulație de frecvență, din care lipsește amplificatorul de audiofrecvență.

Adaptorul, a cărui schemă este dată în fig. 2, se compune dintr-un convertor, un amplificator de frecvență intermedieră și un detector de raport. Semnalul și tensiunea oscilatorului local se aplică pe o singură grilă. Oscilatorul local este de tipul în trei puncte, în care rolul plăcii și joacă ecranul. Circuitul oscilant al oscilatorului este format din bobina  $L_1$  și trimerul  $C_3$ , cu care se face și acordul brut al oscilatorului. Acordul fin se face prin apropierea

# LOR MODULATE IN FRECVENTĂ

sau depărtarea unei lamele de alamă de bobină  $L_3$ . Trimerii  $C_1$  și  $C_3$  permit accordarea adaptorului pe o frecvență între 56—68 MHz. Pentru a îmbunătăți condițiile de oscilație, s-a introdus în catodul tubului  $T_1$  circuitul  $C_6L_4$ , acordat pe o frecvență între 10—17 MHz. Dacă se alege în mod convenabil priza pe bobina  $L_3$  și se elimină cuplajul între bobinile  $L_2$  și  $L_3$ , atunci scad bruse atât influența semnalului de la intrare asupra oscilatorului, cît și radiația oscillatorului prin antenă. Aceasta se explică prin faptul că cele două circuite  $L_2C_1$  și  $L_3C_3$  stau în diagonalele unei punți echilibrate, formată din cele două secțiuni ale bobinelor  $L_3$ , și capacitatele grilă-écran și grilă-catod ale tubului.

Tubul  $T_2$  lucrează ca amplificator de frecvență intermediară. Filtrul de frecvență intermediară format din  $C_{13}$ ,  $C_{14}$ ,  $L_6$ ,  $L_7$ ,  $L_8$ ,  $C_{15}$ , este acordat — la fel ca și filtrul  $C_8L_5$  — pe frecvență de 4,5 MHz.

Detectorul de frecvență (de tip detector de raport) funcționează cu două diode cu germaniu de tipul  $\Delta\Gamma\text{II}$  — 1. Rezultate foarte bune se obțin și prin utilizarea unei double diode cu catozi separați, de exemplu  $6 \times 6\text{C}$  care se găsește mai ușor. Valoarea rezistenței  $R_{11}$  se determină experimental, în timpul echilibrării detectorului. Rezistența  $R_8$  are rolul de a atenua șocurile de tensiune produse de paraziții de forma impulsurilor. Filtrul  $R_7C_{21}$  are rolul de a deaccentua frecvențele înalte din spectrul audio, care au fost accentuate în aceeași măsură la emisie. (În spectrul audio, atât la vorbire cît și la muzică, amplitudinea

frecvențelor înalte este mai mică decât a celor medii, în timp ce paraziții care se suprapun peste semnal, în drumul de la emițător la receptor, au amplitudinea aproape uniformă în spectru, ceea ce duce la un raport mic semnal/parazit pentru frecvențele înalte. Pentru aceasta, la emisie, cu ajutorul unor circuite RC sau RL, se accentuează frecvențele înalte astfel încit, la recepție, avem același raport semnal/parazit pentru toate frecvențele audio. Pentru a nu introduce în modul acesta distorsiuni de frecvență, înainte de intrarea în etajul de audiofrecvență al receptorului, se introduce un circuit de deaccentuare pentru a restabili raportul inițial dintre ampli-

tudinile diferitelor frecvențe audio ale semnalului). Constanța de timp a filtrului de deaccentuare  $\tau = R.C$  trebuie să fie aceeași la emisie și la recepție și are de obicei valoarea de  $75 \mu\text{sec}$ .

Negativarea tubului  $T_1$  se face prin curentii de grilă (ce curg prin rezistența  $R_2$ ), iar a tubului  $T_2$  prin rezistența  $R_5$  din catod (prin care circulă curentul anodic și de ecran). Alimentarea cu tensiune anodică și de filamente se face din aparatul la care este instalat adaptorul.


Date în legătură cu bobinajele din schemă sint prevăzute în tabelul 1.

Bobinile  $L_2$  și  $L_3$  sunt fără carcasă și axele lor trebuie să fie perpendiculare. Distanța dintre  $L_1$  și  $L_2$  este 0,5 mm. Cele două secțiuni ale bobinei  $L_7$  trebuie să fie perfect simetrice. Pentru aceasta ele se bobinează simultan din două fire, a-

TABEL 1

urmare în pag. 27

Bobina	Nr. spire	Lung. bobinaj	Diam. bobinei	Diam. sîrmei	Felul sîrmei	Induc- tanța
$L_1$	6	1,5 mm	15 mm	0,18 mm	Cu E+Mătase	$0,9 \mu\text{H}$
$L_2$	5	14 mm	15 mm	2 mm	Cu argintat	$0,27 \mu\text{H}$
$L_3$	4	14 mm	15 mm	2 mm	Cu argintat	$0,18 \mu\text{H}$
$L_4$	18	10 mm	10 mm	0,35 mm	Cu E+Mătase	$2,7 \mu\text{H}$
$L_5$	75	15 mm	10 mm	0,1 mm	Cu E+Mătase	$29 \mu\text{H}$
$L_6$	38	6 mm	10 mm	0,1 mm	Cu E+Mătase	$10 \mu\text{H}$
$L_7$	$2 \times 18$	26 mm	15 mm	0,35 mm	Cu E+Mătase	$9 \dots 10,1 \mu\text{H}$
$L_8$	13	7 mm	10 mm	0,1 mm	Cu E+Mătase	$2,7 \mu\text{H}$

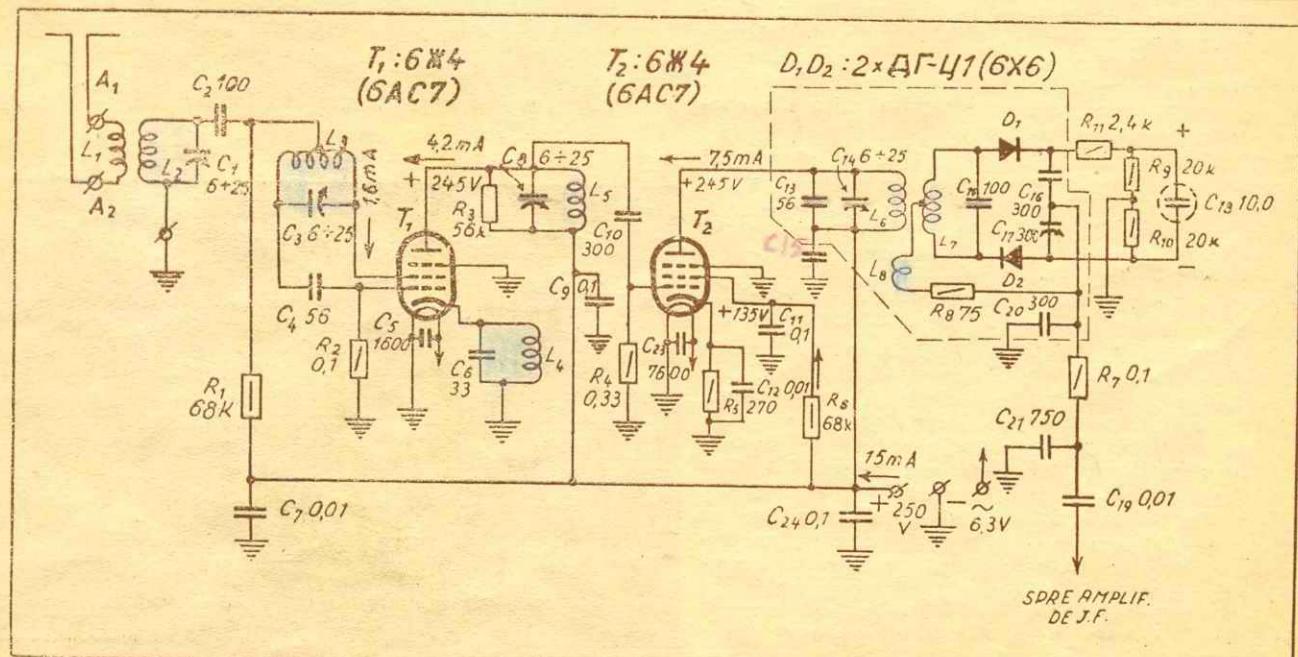

# ANTENA ROTATIVĂ DIRECTIONALĂ PENTRU TELEVIZIUNE

**D**atorită condițiilor de propagare pe unde foarte scurte și ultrascurte, deosebit de bune în anul acesta, pe ecranele receptoarelor de televiziune s-au putut recepționa de multe ori emisiuni ale diferitelor stații de televiziune de la distanțe foarte mari, ca: Leningrad, Moscova, Praga, Copenhaga, Milano, Paris, Londra etc.

Dacă lucrul acesta a fost posibil cu antene simple, dipol, antene directionale cu trei elemente, sau antene de tip lung (long wire), desigur, că, o antenă direcțională de mare randament și totodată rotativă, va da rezultate net superioare.

Prin intermediul tov. B. Millitz și R. Crammer, de la ziarul „Neuer West“, care de mai multă vreme sunt în corespondență cu radioamatorul de televiziune Heinrich Tammet din Tallin, am reușit să obținem datele unei antene speciale de recepție pentru televiziune. Antena aceasta a fost realizată și experimentată de tov. Tammet, obținind rezultate deosebite.

În rândurile ce vor urma, voi descrie această antenă, pe baza unei scheme trimise de autorul său.

Antena este cunoscută ca idee, în literatura de specialitate, sub denumirea de „antena schelet“ sau „Rahmenschlitzantenne“ în limba germană. Ea este constituită dintr-un rezonator în formă de cadru, având pe o parte trei reflectoare paralele între ele, echidistante, și făcind parte dintr-un plan paralel cu planul cadrului.

Tensiunea de radiofreqvență este culeasă prin intermediul transformator de adaptare a impedanței, format dintr-o linie cu conductori paraleli. Cu acest gen de transformator se pot adapta fideri de orice impedanță, cuprinsă între 75 și 300 ohmi. Fiderii ce se pot folosi sunt de tipul paralel sau coaxial. Întrebunțarea fiderului coaxial nu implică vreo altă adaptare sau simetrizare specială în plus față de fiderul paralel.

Radiatorul antenei, ca și reflectoarele, sunt montate pe un schelet de lemn, fiind izolate de acesta. Conductorul propriu-zis al antenei este constituit din tub de aluminiu sau cupru de 10–12 mm diametru.

Intrucât lungimea totală a conductorului ce constituie cadrul vibratorului (radiatorului) este destul de mare, și nu se pot eventual găsi tuburi atât de lungi, cadrul se va putea realiza și din buști mai mici, ce se vor suda între ele.

În cazul folosirii tuburilor de cupru, sudurile se vor face tot cu cupru, nu cu alamă.

Punctele de sudură vor fi, pe cît posibil, simetrice.

Intr-un punct bine definit, linia transformatorului de adaptare este scurt-circuitată printr-o bucată de tub din același material cu restul, fixată pe linie prin intermediul unor coliere.

Fiderii sunt conectați pe linia transformatorului de adaptare tot cu ajutorul a două coliere, strinse cu șuruburi.

Colierele nu se vor imobiliza pe linie decit în momentul în care s-a făcut adaptarea impedanței. Această adaptare se face în modul următor: se aşeză planul cadrului perpendicular pe direcția unei stații de televiziune, care emite mira de control.

Sensul corect al antenei este cu cele trei reflectoare în spatele planului cadrului, cind acesta se află perpendicular pe direcția emițătorului.

Se conectează fiderii paraleli la aparatul de recepție. Pentru televizoarele Temp 2, dacă fiderii au o impedanță de 300 ohmi, cuplarea lor se va face direct la bornele de antenă ale aparatului. Folosind cablul coaxial de 75 ohmi, de tipul ce se găsește în comert, va trebui să se introducă neapărat „adaptorul de impedanță“, care se livrează odată cu aparatul și se prezintă sub forma stekerului de antenă, ce conține

3 sau 4 rezistențe chimice, calculate special pentru acest scop.

Se regleză televizorul pentru obținerea unei miri de control cât mai clare. Apoi se deplasează colierele fiderilor de pe linia transformatorului de adaptare, pînă ce se obține pe ecranul televizorului imaginea cea mai luminosă și cu cel mai bun contrast, fără dubluri de imagine. Operația implică

mobilizarea a cel puțin doi oameni, unul care să privescă ecranul televizorului, iar celălalt să deplaseze colierele. Se menționează că ambele coliere trebuie să deplaseze deodată și ele nu trebuie să fie unul mai sus iar celălalt mai jos, ci la același nivel, indiferent că se folosesc fideri paraleli sau coaxiali. De asemenea, deplasarea colierelor se va face folosindu-se o re-

urmăre în pag. 27

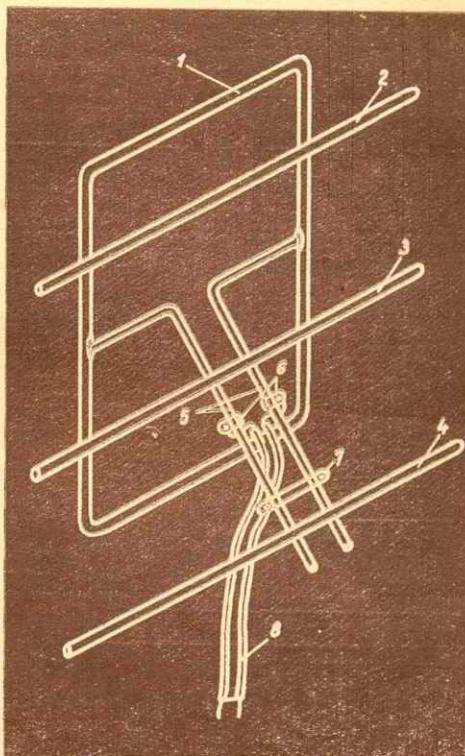


Fig. 1 — Antena schelet — vedere de ansamblu.

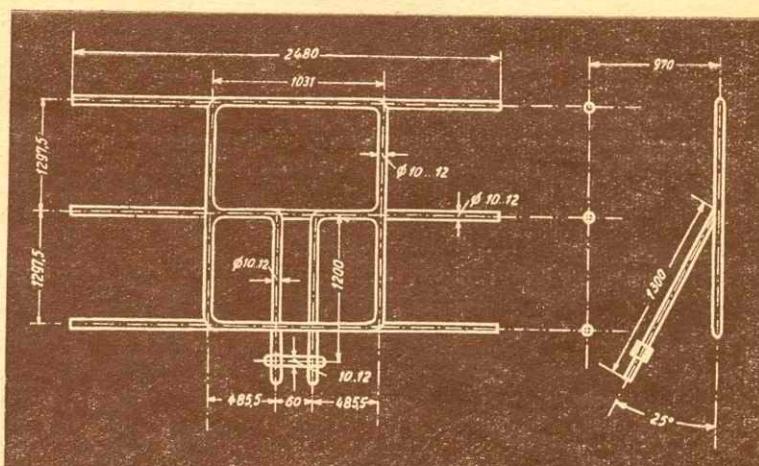


Fig. 2 — Antena schelet — detalii constructive.

# TRANSFORMATOR DE MODULAȚIE UNIVERSAL

Revista „Radio REF“ publică în Nr. 5/1957, sub semnatura lui F3MG, descrierea amănunțită a unui transformator de modulație universal. Aprecind că pentru majoritatea hamilor noștri construirea unei asemenea piese constituie un vechi deziderat, dăm, în rândurile care urmează, toate datele necesare pentru execuție.

## 1. Generalități.

Transformatorul a fost conceput pentru un push-pull de 807, clasa AB2, larg dimensionat, pentru o putere de 120–150 W și un curent (componenta continuă) de circa 200 mA.

Izolația, în special cea dintre secundar și masă,

contrareacții, fie utilizarea unui difuzor.

## 2. Date constructive.

a) Miezul utilizat: tole E + I obișnuite (pentru transformatoarele de alimentare).

Lungimea: 150 mm

Lățimea: 150 mm  
Grosimea pachetului: 57 mm

Secțiunea miezului: 25 cm<sup>2</sup>.

b) Bobinajele: (pentru numărul de spire a se vedea fig. 1).

Primarul și secundarul de înaltă impedanță: conductor emailat Ø 0,4.

Secundarul de joasă impedanță: conductor Ø 1,2 emailat.

I. Primarul simetric

straturi de prespan 0,5 mm parafinat, plus mai multe straturi de hirtie bachelizată.

Intre două înfășurări ale primarului se introduc două straturi de hirtie bachelizată.

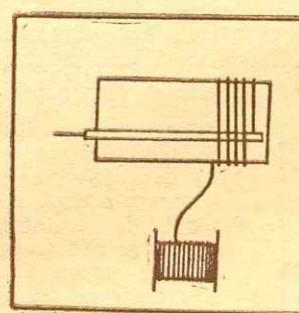


Fig. 2

Întreaga carcasa centrală se înfășoară cu trei straturi de prespan parafinat de 0,5 mm, plus cîteva straturi de hirtie bachelizată. Acest izolament formează un fel de nouă carcăsă, așezată peste demî-infășurările primarului, peste care se poate bobina secundarul, utilizând întreaga lățime a ferestrelor tolelor.

Între două înfășurări secundare se introduc 4 straturi de hirtie bachelizată.

Secundarul înaltă impedanță/secundarul joasă impedanță: 3 straturi de prespan 0,5 mm.

Conductorul emailat nu se bobinează prea aproape de marginea ferestrei, ci la cel puțin 10–15 mm,

Pentru a se începe un nou bobinaj, firul se introduce neapărat în tub izolant flexibil (warnisch), care traversează toată lățimea bobinajului, ca în fig. 2. Se recomandă ca toate capetele înfășurărilor să se dubleze sau să se execute din „lită“, pentru a împiedica ruperea ulterioară prin îndoiri repetitive.

De asemenea, pentru prizele intermediare, tubul de warnisch se va lăua lung cît fereastra, pentru a nu produce denivelarea straturilor bobinate ulterior.

c) Impedanțele (vezi fig. 3). Sunt calculate în ipoteza că transformatorul e ataçat de un etaj de putere de audiofreqvență, simetric (push-pull), avind o impedanță de 3800 Ω, de la o placă la alta — bornele 2—5 — sau de 7300 (bornele 1—6). Impedanțele de ieșire sunt cele indicate în fig. 3. Alte valori intermediare posibile n-au fost calculate.

## e) Rezultate

Etajul final în push-pull, echipat cu tuburile 807, clasa AB2 și experimentat cu acest transformator (420 V la placă și 300 V la ecran) a livrat o putere efectivă de audiofreqvență de 50 W (măsurată pe o sarcină rezistivă), ceea ce indică un randament de minimum 80%.

Măsurările făcute cu oscilograful au dat o curbă

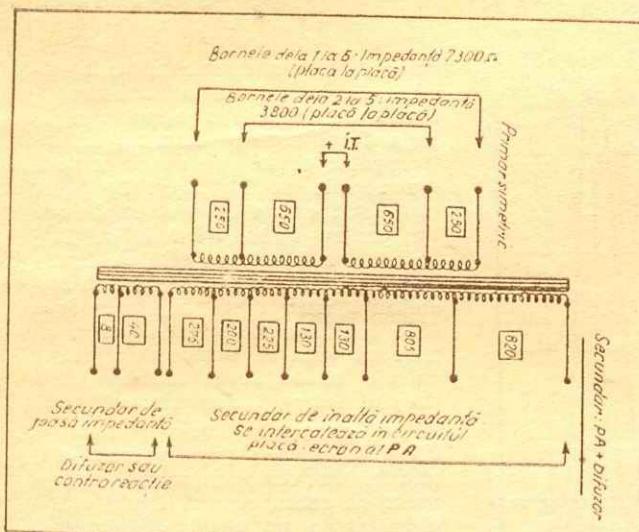


Fig. 1

a fost aleasă pentru a suporta cu ușurință tensiuni de ordinul a 2000 V.

Potibilitățile de a realiza diferite rapoarte ale impedanțelor sunt multiple: două la primar și un mare număr de combinații, la secundar. În acest fel se pot utiliza, practic, aproape toate tuburile finale de putere, atât pentru audiofreqvență (primar) cât și pentru etajul final (P.A.) al emițătorului modulator.

In plus, o înfășurare separată de joasă impedanță permite, fie montarea unei

(push-pull): Se bobinează în două jumătăți riguroz egale, dispuse una lîngă alta. Capetele înfășurărilor, care fac punct comun, se scot în exterior și se sudează.

II. Secundar: Capetele înfășurărilor, trecute prin tub de vinilin (warnisch), se scot dublate (răscucite), pentru a fi suple și rezistente, și se conectează la borne foarte bine izolate.

c. Izolația: (I se va acorda o grija deosebită!) Carcasa centrală: două

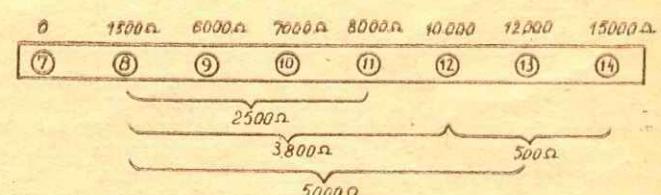


Fig. 3

pentru a evita eventualele atingeri cu tolele.

Fiecare strat se bobinează cu una sau două spire în minus, în raport cu precedentul.

de răspuns aproape lineară, de la 150 la 4000 Hz, iar controalele primite de la stațiile corespondente au indicat o bună calitate a modulației.

# O ANTENA GROUND PLANE MULTIBAND

**A**ntena descrisă, aici se caracterizează printr-o montare simplă, manipulare ușoară și proprietăți avantajoase de radiație față de toate antenele verticale cunoscute pînă acum, care lucrează, în majoritatea cazurilor, numai pe o singură bandă.

Elementele pe care trebuie să le avem în vedere la proiectarea unei antene sunt: diagrama de radiație; gradul de eficacitate, acordul, construcția mecanică și eventualele supraîncărări, care se pot ivi în cursul funcționării normale sau la turburări atmosferice.

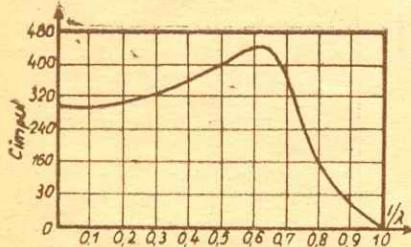


Fig. 1

Să luăm în considerație mai întîi primul element, folosind în acest scop fig. 1 și 2. Fig. 1 ne arată că puterea cîmpului radiat de la antenă verticală îngropată (tocmai aceasta este comportarea unei antene „ground plane“) crește dacă se mărește lungimea unde pînă la 0,64. În această privință, ne interesează în mod exclusiv radiația orizontală, care este hotărîtoare pentru lucrul DX. Totodată se modifică însă și radiația în plan vertical, după cum se vede în fig. 2. Constatăm că în diagramă apare un al doilea vîrf de radiație, atunci cînd raportul dintre lungimea antenei și lungimea de undă este mai mare de 0,5 și că atunci, la un anumit unghi, radiația se oprește. Aceasta este cunoscută caracteristică anti-fading, atât de apreciată de radiofoniștii pe unde medii. Pe noi amatorii nu ne interesează însă aceasta, deoarece unghurile mari de radiație nu se aplică decît în cazuri excepționale la unde scurte.

De aici deducem că antena noastră poate fi, pentru unda cea mai scurtă, fie de 0,5 λ sau de 0,64 λ, în funcție de faptul dacă se dorește „reducerea fadingului apropiat“ sau nu. Autorul a rezolvat această problemă, hotărîndu-se în favoarea unei antene în semiundă pentru banda de 28 MHz (10 metri), care reprezintă cea mai scurtă lungime de undă folosită. De aici rezultă că lungimea antenei pentru banda de 21 MHz este de 0,375 λ, pentru 14 MHz de 0,25 λ, și pentru 7 MHz de 0,125 λ.

A doua alternativă ar fi o antenă avînd pentru banda de 28 MHz o

de ing. Z KACHLICKI – SP3PK

lungimea de 0,64 λ, pentru 21 MHz 0,48 λ, pentru 14 MHz 0,32 λ și pentru 7 MHz 0,16 λ. O astfel de antenă ar avea un grad de eficacitate ceva mai ridicat, în funcție de raportul între lungimea antenei și lungimea de undă. Totodată ea ar fi mai dificilă din punct de vedere mecanic (lungime mai mare) și în afară de aceasta ar fi și mai anevoie de adaptat antena pe fiecare bandă la rezistența de circuit a liniei de alimentare.

Gradul de eficacitate este determinat de raportul între rezistența de sarcină și rezistența de radiație. În cazul nostru el este avantajos deoarece o dată cu creșterea rezistenței de sarcină (efect principal), crește și rezistența de radiație. În această privință funcționarea pe 7 MHz este cea mai nefavorabilă cu toate că și aici gradul de eficacitate al antenei este destul de mare (90%). Cauza este atît diametrul mare al radiatorului cit și conductibilitatea sa bună.

Adaptarea antenei la linia de ali-

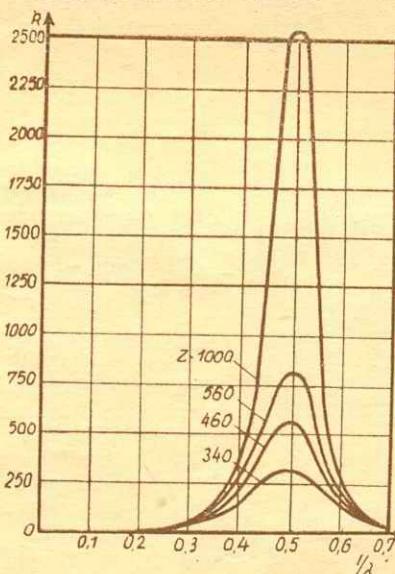


Fig. 2

mentare constituie o problemă destul de complicată, deoarece rezistența de radiație are un circuit deosebit pe fiecare bandă, de asemenea și rezistența echivalentă de intrare. În consecință s-ar putea ivi nevoia de a folosi cîte un întrerupător de circuit separat pentru fiecare bandă, ceea ce nu este prea comod pentru amatori.

L. L. Taylor, W8LVK, al cărui articol 1-am citit după construirea și încercarea antenei mele, folosește o bobină comună de serie pentru toate trei benzile (7, 14 și 21 MHz), care e plasată între radiator și

linia de alimentare. Radiatorul lui e construit din lită impletită și are, de aceea, o rezistență mică. Totuși rezultatele obținute nu sunt deosebit de bune, deoarece raportul de unde staționare în linie este destul de ridicat (mai mare ca 10).

Eu am folosit ca radiator un tub de duralumin cu pereti subțiri de Ø 40. Si aici rezistența circuitului nu este prea mare, astfel că modificările impedanței de intrare a circuitului pe diferențele benzii nu sunt nici ele prea mari. Valorile cifrice sunt următoarele: 7025 kHz =  $(7-j 260)$  Ω; 14050 kHz =  $(36+j 50)$  Ω; 21075 kHz =  $(165+j 100)$  Ω; 28100 kHz =  $(300-j 100)$  Ω. Cititorul, pe care-l interesează problema teoretică, va putea vedea în fig. 3 și 4 dependența părții reale și a celei imaginare a impedanței de intrare a radiatorului, în funcție de lungimea lui și de rezistența circuitului. Aceasta din urmă se calculează după formula  $z = 120$

21

(In — — 1).  
r

După calcule îndelungate, desigur grele, s-a dovedit că este posibil de a racorda această impedanță de intrare a circuitului la linia de alimentare, folosind un întrerupător comun de adaptare pentru benzile de 14, 21 și 28 MHz, completat cu un element suplimentar pentru banda de 7 MHz. Trebuie să mărturisesc aici că lungimea definitivă a radiatorului a fost stabilită abia după aceste calcule. Este foarte îndoialnic că vreun cititor să vrea să urmărească aceste calcule și de aceea indicăm de-a dreptul întregul dispozitiv (fig. 5). El se compune dintr-o bobină de  $0,8 \mu H$ , comună pentru toate lungimile, un condensator și un segment de cablu coaxial (stub) scurt-circuitat la un capăt și conectat paralel. Lungimea electrică a acestui segment este, pentru banda de 21 MHz, de  $1,25 \lambda$ . Pentru banda de 7 MHz se adaugă o bobină suplimentară, care se scurtează, printr-un releu, pentru celelalte lungimi.

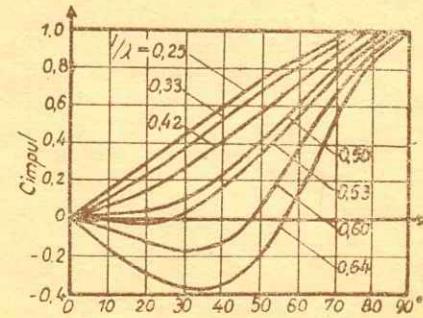


Fig. 3

Segmentul are sarcina următoare: pe banda de 21 MHz el are o rezistență proprie mare și de aceea nu influențează asupra antenei, pe banda de 28 MHz are caracter inductiv, pentru a reduce astfel capacitatea condensatorului și a realiza adaptarea la rezistența circuitului de intrare; pe benzile de 7 și 14 MHz, el are rolul de capacitate; condensatorul se mărește, deci și adaptarea cu mai puțini ohmi devine posibilă. Pe banda de 7 MHz se introduce bobina suplimentară. Lungimea efectivă a segmentului este de 10,70 metri, ceea ce corespunde scurtării dielectrice (cablu plin Oppanol). S-a folosit cablu coaxial de  $88 \Omega$ . Bobinele, condensatorul și releul se află într-o cutiuță din fibră, în care s-au intro-

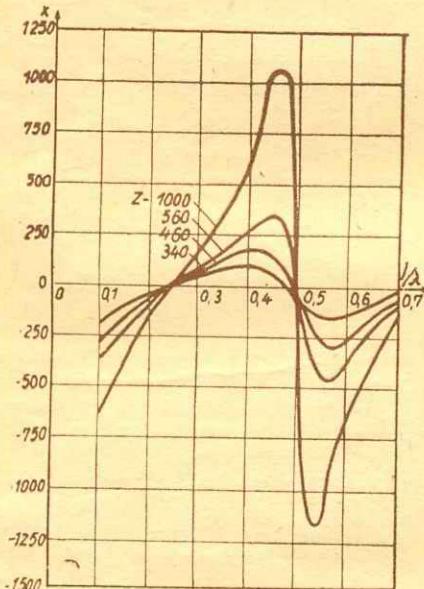


Fig. 4

dus și ambele cabluri și legăturile antenei, fixându-se apoi de stâlpul care susține radiatorul antenei.

Ne vom ocupa acum pe scurt de construcția antenei.

Radiatorul se fixează pe o bară de calită de  $\varnothing 30$ , legat flexibil de un stâlp de susținere de 3 m lungime și ancorat cu patru corzi de stilon (perlon). Acestea s-au dovedit foarte bune, fiind ușoare, elastice, rezistente la tracțiune, rezistente la intemperii și au proprietăți dielectrice bune. Trebuie să arătăm însă că în primele zile s-au întins; fiind însă din nou scurte, s-au menținut. Mai trebuie menționat un avantaj deosebit al segmentului de cablu coaxial. El formează un circuit permanent al radiatorului cu mantia cablului și stâlpul de susținere, constituind astfel un paratrăznet eficace. Capătul scurtcircuitat este izolat printr-un tub de polistiren, pe care s-a turnat o soluție de trolitul. Contra-greutatea este formată din patru sîrme de cupru blanc orizontale, întinse radial, de o lungime egală cu lungimea emițătorului, adică 530 cm.

Raportul de unde staționare este: la 7 MHz = 3,6 : 1; la 14 MHz = 2,2 : 1; la 21 MHz = 1,0 : 1; la 28 MHz = 1,1 : 1 și trebuie considerat ca foarte bun. Menționăm însă, în mod deosebit, că aceste valori se referă numai la cazul cînd se mențin toate valorile geometrice și electrice indicate mai sus. Orice deviere trebuie să fie urmată de o adaptare corespunzătoare. Dacă, de exemplu, impedanța cablului este diferită, se schimbă și raportul undelor staționare, ceea ce produce o scădere a lățimii benzii și o modificare a rezistenței de intrare. În cazuri extreme și îndeosebi atunci cînd izolația nu este suficientă, și deci nu rezistă la tensiune, iar antena funcționează „în QRO“, la un raport de stabilitate

a undei mai ridicat, se poate produce chiar și o deteriorare a cablului. Revenind la fig. 2, vom constata că antena radiază cel mai mult în plan orizontal (mai mult la suprafață) pe banda de 28 MHz, și că unghiul principal de radiație crește o dată cu creșterea lungimii de undă. Această comportare corespunde întocmai cerințelor amatorului de DX.

Vom adăuga cîteva învățături din practică. De la început era de la sine înteles că instalația va funcționa bine pe banda de 14 MHz, deoarece toate dimensiunile corespund pentru această bandă. Mai interesant este că a dat bune rezul-


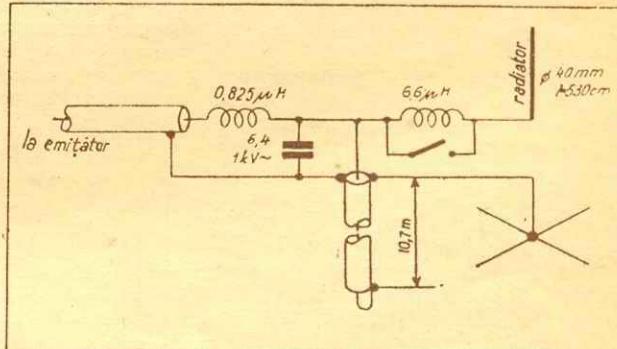
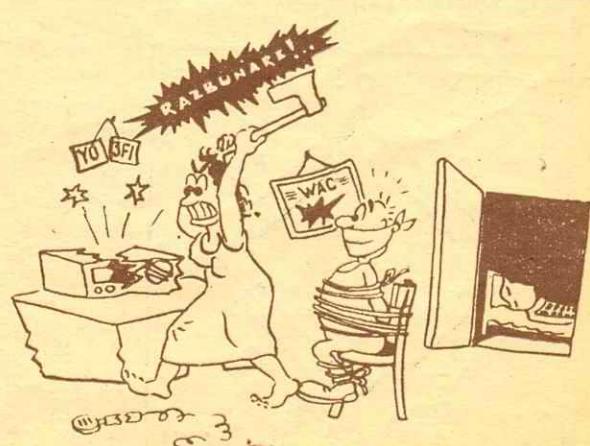


Fig. 5

tate și pe banda de 21 MHz, unde lungimea antenei nu este un multiplu al  $\lambda/4$ , precum și pe banda de 28 MHz, unde avem de-a face cu situația, altfel dificilă, a alimentării prin cablu cu impedanță redusă. S-au realizat legături rare. La competiția CQ 1955, primul loc a fost cîștigat pe 21 și 28, iar rezultările pe aceste benzi erau doar cu puțin mai slabe decît numărul de puncte al așilor mondiali, cu toate că activitatea s-a dus pe toate benzile. Inputul a fost de 100 wați.

Toate acestea dovedesc că această antenă nu este numai o inovație interesantă, ci și utilă, ea îndeplinind servicii apreciabile și meritind, astfel, oboseala instalării ei.

din *Funkamateur*

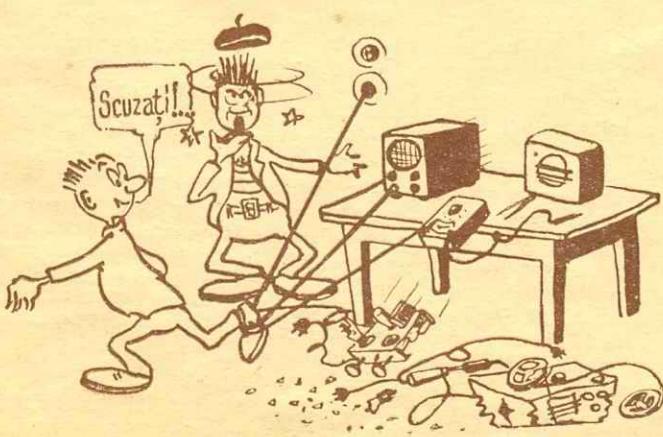

# Punte de măsură

**PUNTILE DE MĂSURĂ** sunt aparate care au la bază puntea Wheatstone montată în diverse combinații, și cu ajutorul cărora putem efectua măsurători de rezistențe, capacitate, inductanțe și uneori frecvențe.


Principial, puntea Wheatstone are schema din fig. 1. Se vede aci că puntea e formată din patru impedanțe,  $Z_1, Z_2, Z_3, Z_4$ . Aplicind între punctele 1 1' un generator de curent, iar între 2 2' un instrument ce măsură, acest instrument va indica un curent nul atunci cind (1)  $Z_1Z_3 = Z_2Z_4$ . Aceasta este proprietatea remarcabilă a punțiilor. Din relația (1) se vede că dacă cunoaștem trei din cele patru impedanțe o putem calcula ușor pe ultima. Scriind relația astfel :

(2)  $\frac{Z_1}{Z_4} = \frac{Z_2}{Z_3}$  se vede acum că e suficient să cunoaștem raportul  $\frac{Z_1}{Z_4}$  și pe  $Z_2$

pentru a putea determina pe  $Z_3$ . De aci deducem cea mai simplă construcție, cu jutorul căreia putem măsura rezistențe; montajul se vede în fig. 2. Aci R este o riglă gradată de circa 1 m lungime, AB un fir de nichelină fixat pe riglă, M un contact mobil,  $R_e$  o rezistență de valoare cunoscută (etalon), iar  $R_x$  rezistența de măsurat.

La capetele AB ale firului potențiomeric se aplică o tensiune de circa 4 volți. Apoi se plimbă contactul M pînă ce instrumentul I va indica un curent nul. De notat, ins-

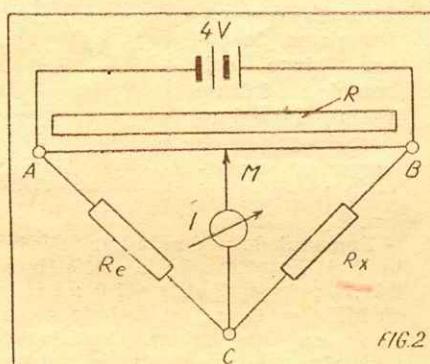trumentul I trebuie să fie un mihampermetru cu zero la mijloc (indicator de zero), iar firul potențiomeric se recomandă să aibă circa  $100\Omega$  pentru a nu se încălzi prin consumul propriu de curent. În momentul în care instrumentul indică zero se spune că puntea este la echilibru. În acest moment este valabilă relația :



(3)  $R_x = \frac{MB}{MA} \cdot R_e$ ;  $\frac{MB}{MA}$  este raportul rezistențelor secțiunilor respective din firul potențiomeric AB. Deoarece aceste rezistențe sunt proporționale cu lungimile respective citite pe riglă, vom înlocui în formulă pe MB și MA prin lungimile lor. De exemplu, să presupunem că avem în Re o rezistență de  $1000\Omega$  și găsim echilibrul punții la  $MB=66,6$  cm, iar  $MA=33,3$  cm. Rezultă :

$$R_x = \frac{66,6}{33,3} \cdot 1000 = 2000\Omega$$

Aparatul se poate simplifica și mai mult astfel : Între punctele A și B vom lega în locul acumulatorului un generator de ton sau un transformator de rețea, care să ne dea 4-8 V tensiune alternativă. Instrumentul indicator de zero I îl vom înlocui printr-o pereche de căști telefonice, iar echilibrul punții va fi indicat prin nul sau minimul intensității sunetului în casă. În felul acesta am realizat un aparat foarte puțin costisitor fără nici o piesă specială. Puntea alimentată în curent alternativ se pretează și la măsurări de capacitate și induc-

tanțe. Montând în Re un condensator etalon  $C_e$ , iar în  $R_x$  un condensator  $C_x$  de măsurat, la echilibru va fi înăpărțită aceeași relație (3) inversă, adică :

$$(4) C_x = \frac{MA}{MB} C_e$$


Pentru a măsura inductanțe cu puntea din fig. 2, alimentată în curent alternativ, vom brașa în Re o inductanță de valoare cunoscută, iar în  $R_x$  inductanță de măsurat. Formula folosită decurge tot din relația (3) :

$$(5) L_x = \frac{MA}{MB} L_e$$

De notat că în cazul măsurării de capacitate și inductanțe, în casă nu vom obține un sunet nul ci numai un minim de sunet, din cauza defazajelor introduse.

Aparatul descris pînă aci e simplu, ușor de construit chiar și de cei ce nu posedă cunoștințe temeinice de radiotehnică. Precizia măsurătorilor efectuate este suficientă pentru cerințele unui amator.

În cele ce urmează vom descrie un instrument de laborator pentru amatorii pretențioși. Aparatul poate măsura rezistențe între  $10\Omega$  și  $10M\Omega$ , iar capacitate între  $10\text{ pF}$  și  $10\text{ }\mu\text{F}$ . Clasică punte Wheatstone este montată pe un comutator pentru schimbarea gamei de măsură. Alimentarea punții se face cu curent alternativ de  $50\text{ Hz}$ , din transformator. Indicatorul de zero este o treflă catodică sau un ochi magic. Pentru simplificare, s-a exclus redresorul, tubul fiind alimentat în curent alternativ. Schema de principiu a aparatului se vede în fig. 3. Transformatorul  $Tr$  are o înfășurare primară pentru  $120$  și  $220\text{ V}$  și în continuare pînă la  $250\text{ V}$  pentru anodul ochiului magic. O înfășurare secundară de  $50\text{ V}$  și  $20\text{ mA}$  alimentează puntea, iar alta de  $6,3\text{ V}$  și  $0,2\text{ A}$  alimentează filamentul tubului. Pentru construcție putem înțrebui pachetele de tole de la oouă transformatoare de sonerie suprapuse. În acest fel vom obține un transformator de dimensiuni mici dar care totuși va corespunde

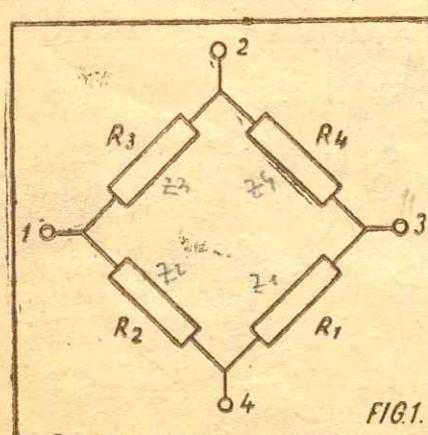

cerințelor acestui aparat. Tubul întrebuitat poate fi EM1, sau oricare alt ochi magic, și eventual o treflare catodică.

Puntea propriu-zisă (partea din stînga liniei punctate) este constituită din potențiometrul  $P_1$  (care formează două brațe ale punții), una din rezistențele sau condensatoarele etalon și rezistența sau condensatorul de măsurat ( $R_x$ , respectiv  $C_x$ ). Deoarece aparatul va măsura condensatoare mici, precum și rezistențe mari, va trebui ca întreaga punte să fie montată pe un panou dintr-un material izolant de bună calitate.

pe cea de măsurat. După cum veДЕI aparatul se pretează la întrebuitări multilaterale. Nu mai insist asupra construcției și a posibilităților de întrebuitare, ci voi trece la descrierea modului în care se efectuează o măsurătoare, și a etalonării aparatului.

Măsurătorile se efectuează în modul următor: În  $R_x$  se pune rezistența de măsurat; dacă rezistența este bună și nu este întreruptă, ochiul magic se va închide imediat, adică sectoarele luminoase se vor mări la maximum. Trecem comutatorul  $K$  în poziția I. Rotim repede butonul potențiometrului  $P_1$ .

10. Se observă că în acest mod aparatul va avea o gamă continuă pe scara I măsurind rezistențe de la  $0,1 \times 100 = 10 \Omega$ , pînă la  $10 \times 100 = 1000 \Omega$ . Pe scara II de la  $1000$  la  $100.000 \Omega$ , iar pe scara III de la  $0,1$  la  $10 M\Omega$ . Analog și pentru capacitați putem grada cadrul potențiometrului în două moduri: Primul este acela în care vom lega în  $R_x$  rezistențe cunoscute. De pildă, avînd la bornele  $R_x$  o rezistență de  $1000 \Omega$ , vom trece pe scara I și, acolo unde vom găsi echilibrul, vom nota pe cadrul lui  $P_1$  cifra 10. Trecem apoi pe scara II, găsim echilibrul și notăm pe cadrul cifra 0,01. Procedind analog vom găsi mai departe:  $0,1 : 0,2 : 0,3$  etc. Metoda are dezavantajul că necesită multe rezistențe — și încă rezistențe de bună calitate — spre a face o etalonare corectă.

Al doilea mod de etalonare este ceva mai simplu. Vom întrebui un fir potențiometric de nichelină lung de 1 m. Se recomandă ca firul să aibă o rezistență cît mai mare (cel puțin  $100 \Omega$ ). Se va lega firul ca în fig. 4. Comutatorul  $K$  se așează în poziția liber. Aranjem contactul C în aşa fel ca lungimea AC să fie  $AC=0,1 CB$ . Căutăm echilibrul și notăm pe cadrul potențiometrului raportul 0,1. Așezăm apoi punctul C aşa fel ca  $AC = 0,2 CB$ ; găsim echilibrul și notăm pe cadrul raportul 0,2. În mod analog procedăm mai departe. Subliniem că pentru rapoarte suprunitare gradăm din cifră în cîfră adică  $1 : 2 ; 3$  etc., nu din zecime în zecime, căci nu am avea loc pe cadrul. Eventual putem marca și jumătătile:  $1,5 ; 2,5$  etc.

Etolonarea aparatului fiind ultima operație rezultă că, o dată cu terminarea ei, aparatul este gata de funcționare.

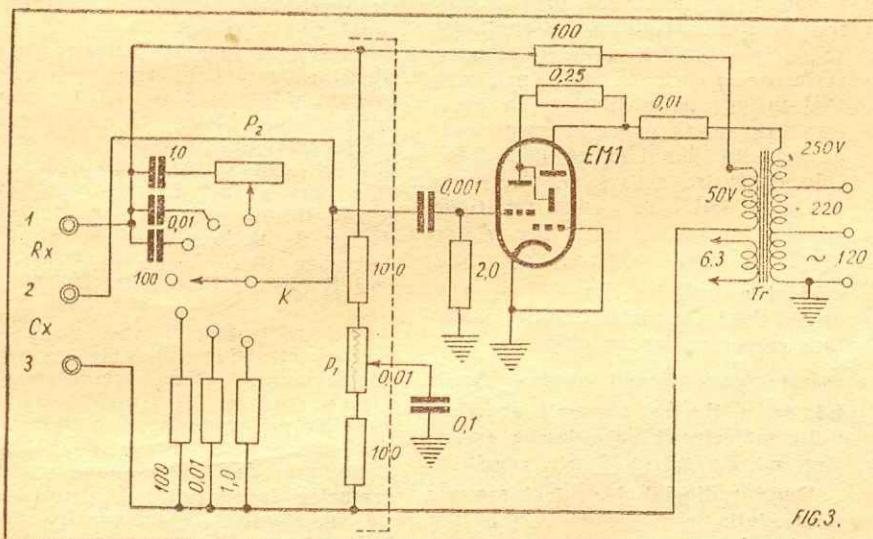



FIG.3.

Comutatorul  $K$  este un comutator simplu cu 7 poziții și cîte un contact. Pentru a nu utiliza un al doilea comutator necesar la trecerea de la măsurarea de capacitați la cea de rezistențe, s-au scos afară 3 borne în loc de 2. Bornele 1–2 pentru rezistențe, iar 2–3 pentru condensatoare. Acest lucru mai prezintă încă un avantaj, pe care-l vom explica în cele ce urmează.

Urmărind schema observăm că bornele 1–2 alcătuiesc un braț al punții, iar 2–3 celălalt braț. Așadar, cînd comutatorul  $K$  este pe contactul liber, putem extinde scările de măsură ale aparatului legind la bornele 2–3 rezistența etalon, iar la bornele 1–2 rezistența de măsurat. Pentru condensatoare, vom proceda invers, adică vom lega la 1–2 condensatorul etalon și la 2–3 pe cel de măsurat. Inversiunea este necesară pentru ca la potențiometrul  $P_1$  să rămînă valabil același raport pentru rezistențe și condensatoare. De asemenea, legind la bornele 2–3 primarul unui transformator, iar la bornele 1–2 secundarul, vom putea măsura direct raportul de transformare. Putem eventual măsura inductanță, avînd în  $C_x$  o inductanță etalon, iar în  $R_x$

Dacă ochiul magic nu indică zero tensiune în nici un punct, trecem pe scara II și.m.d. Să presupunem că am găsit echilibrul punții pe scara 2, adică avînd o rezistență etalon de  $10.000 \Omega$ , iar poziția lui  $P_1$  va indica raportul 0,3. Însamnă că avem la borne rezistență  $R_x = 10.000 \times 0,3 = 3.000 \Omega$ . Echilibrul punții, adică nulul tensiunii, este indicat de ochiul magic atunci cînd sectoarele intunecate sint maxime, iar sectoarele luminoase au contururi clare, bine conturate. Punctul este destul de critic și va trebui să lucrăm în două etape: mai întîi vom roti  $P_1$  repede pentru o reperare aproximativă a raportului și a gamei în care vom găsi echilibrul. Apoi vom roti  $P_1$  încet în jurul punctului de echilibru pentru o reperare exactă a acestuia. Va trebui să avem ochiul nostru „format”, adică să avem puțină experiență în găsirea echilibrului. De aceea, se recomandă ca înainte de a etalonă aparatul nostru să efectuăm cîteva măsurătoare pentru a căpăta experiență necesară unei etalonări corecte și precise.

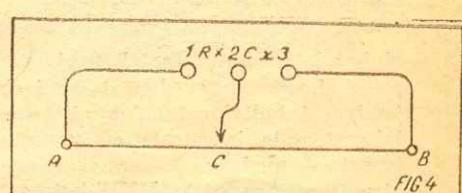Etolonarea este operația prin care gradăm cadrul potențiometrului  $P_1$  în rapoarte cuprinse între 0,1 și



Forma exterioară a construcției rămîne la latitudinea executantului, urmînd a fi aleasă în aşa fel ca să satisfacă atît frumosul, cit și utilul. Se recomandă o cutie triunghiulară — în secțiune — avînd panoul frontal inclinat. Acesta va cuprinde butoanele și tubul, așezate într-o montură asemănătoare cu cele de la aparatelor de radiocepție.

Si acum... spor la lucru!

Ing. OLARU OVIDIU  
YOSUD

# În vizită la UB 5

CIND TRENUL a pornit de la Ungeni îndreptindu-se spre capitala Ucrainei, știind că peste 18 ore mă voi întâlni cu amatorii din Kiev, m-am simțit foarte fericit.

Cu vreo trei săptămâni înainte de plecare, de câte ori întâlneam în eter o stație din Kiev, îi transmiteam următoarele: „Doresc să ne întâlnim personal. În curînd voi veni la radioclubul vostru!”

Fiecare operator al stației YO2KAC a ajutat la pregătirea „marilor întâlniri” pe care reprezentantul lor „operatorul George” le va avea cu amatorii din UB5. Am fotografiat stația noastră, unii au confectionat mici cadouri, alții au studiat pe hartă itinerariul, iar eu am extras din carnetele de lucru toate stațiile din Kiev cu care avusesem QSO-uri, notînd data și numele operatorilor.

In sfîrșit, am pornit la drum. Calea a fost lungă dar deloc obozitoare. Cind am ajuns în frumoasa capitală a R.S.S. Ucrainiene primul meu drum a fost să caut radioclubul central. Acesta se află în centrul orașului în apropiere de măreala statuie a lui Bogdan Hmelnîșki.

La radioclub am găsit o serie de radioamatori și astfel am putut cunoaște pe tov. Grigorjevski, șeful clubului, pe tov. Tartakovski, mestru al sportului radio, și stații colective și individuale. Am vizitat și laboratoarele înzestrate cu aparată bogat și modern. În sectorul construcții o grupă de UKW-iști, sub conducerea experimentatului Oleg Stepovici, făcea tocmai măsurători la un emițător pe 38-40 MHz, de curînd terminat.

In altă cameră este instalată stația UB5KAA, cunoscută amatorilor noștri din frumoasele legături, atât în fonie cât și în grafie. Operatorarea Y1 Ida-UB5-5034, aflind că sunt din Timișoara, i-a transmis imediat lui Panti (YO2BN) multe 88-uri.

In a treia cameră am văzut instalația pentru exercițiile de transmitere cu manipulatorul electronic. Biblioteca, atelierul și laboratorul sunt bogat dotate și mai ales foarte folosite.

Intr-o din săli am văzut un panou foarte interesant, utilizat pentru învățarea codului internațional și de prescurtări. Panoul avea o serie de cartonașe, de mărimea QSL-urilor; pe o jumătate a acestora era scrisă expresia respectivă, pe cealaltă jumătate un mic desen colorat ilustra sensul ei. Astfel la termenul QRX se vedea un tînăr cu flori în mînă, stînd nerăbdător lîngă un ceas electric, așteptind evident o întâlnire. La GM se văd doi bărbați cari întîlnindu-se se salută respectos iar în spate se vede soarele care tocmai răsare. Acest fel de o ilustra termenii specifici radioamatoricești prin desene expressive mi s-a părut foarte reușit.

După radioclubul central am vizitat stația republicană a tinerilor tehnicieni, care este un centru metodic și totodată for de îndrumare pentru mîile de cercuri tehnice din cadrul diferitelor școli elementare și medii. Aici sunt multe secții, dar pe mine m-a interesat mai mult secția de radiotehnică. Aceasta ocupă trei camere: una pentru construcții practice, alta pentru predare teoretică, iar în a treia era stația UB5KBD. La stația republicană se experimentează metode de predare, montaje pentru constructori amatori, se editează o serie de broșuri cu descrieri de aparate etc. Am văzut numeroase receptoare și emițătoare construite de elevi, precum și un televizor realizat de doi tineri amatori.

La alte stații de radioamatori din Kiev nu am fost, însă operatorii lor mi-au descris toată „biografia” și „starea lor materială”. Am văzut sute de QSL-uri venite de la DX-uri rare pentru UB5KAG stația facultății de radiotehnică. Mi s-a vorbit despre UB5KID stația radioclubului aviației civile, UB5KIA stația școlii tehnice de telecomunicație, iar operatorul Anatoli, student în anul V la institutul politehnic, mi-a explicat detailat cum a construit stația sa UB5DW, cu care și eu personal am avut mai multe legături.

Sunt multe stații în acest oraș, totuși UKW-iștii sunt cei mai numeroși în marea familie a radioamatorilor. Numai în Kiev există aproape 30 de stații active, dintre ai căror operatori sunt adevărați DX-mani. Astfel au reușit să stabilească legături telefonice pe 7 metri (această este banda pe care UKW-iștii sovietici o folosesc cel mai mult), legături cu orașele Novosibirsk, Tașkent, Barnaul, Rostov pe Don etc.

UKW-iștii organizează concursuri interesante numite „vinătoare de vulpi”. Unul din radioamatori, echipat cu un emițător, se ascunde afară din oraș, în pădure, sau unde vrea. Ceilalți radioamatori, echipați cu receptoare și antene portabile, căută să-l găsească.

UKW-iștii lucrează intens. Au și literatură multă în acest domeniu, precum și multe piese, ieftine și de bună calitate. Momentan este în curs schimbarea indicativelor de UKW din întreaga Uniune; dintr-un număr cum a fost (de ex. 035012) într-o formă asemănătoare indicativelor de unde scurte, dar în loc de prima literă U se va folosi litera R (de ex. RB5KAA, RA3KAE etc).

Alți radioamatori sunt pasionați pentru televiziune. Televizoare sunt atât de multe, încit cu greu se poate găsi o casă în tot Kievul care să nu aibă pe acoperiș cel puțin una din cunoscutele antene de televiziune, precum și recepționarea programelor îndepărtate. Pentru aceasta am văzut că și-au construit diverse preamplificatoare, precum și antene cu multe elemente.

Mulți sunt acei cari se interesează de construcția și experimentarea magnetofoanelor. În Kiev este și una din cele mai mari fabrici de magnetofoane din U.R.S.S. Aici se construiesc renumitele aparate Dnepr.

Se observă deci că în acest oraș radioamatorismul este multilateral dezvoltat. Nouă ne este cunoscută mai ales activitatea pe unde scurte, căci zilnic avem QSO-uri cu ei, dar și în celealte ramuri, ca undele ultracurte, construcții de televizoare, aparate de înregistrare magnetică a sunetului, instrumente de măsură etc, amatorii au ajuns la rezultate excepționale.

Numai două zile am stat în acest oraș, totuși la plecare m-am despărțit de amatori ca de niște prieteni vechi. Am aflat lucruri minunate din munca oamenilor sovietici, multe fiind adaptabile și în activitatea noastră. La rîndul meu am căutat să le vorbesc de radioamatorii YO, de succesele și greutățile noastre, de cluburile, laboratoarele, stațiile colective și individuale de la noi.

Cind am plecat am avut convinserea că tot ceea ce am văzut la Kiev voi vedea în curînd în toate orașele patriei mele.

GEORGE PATACKY  
YO2BO

# DM5MM

Mulți dintre radioamatorii noștri, precum și din alte țări, au cunoscut cîte ceva despre călătoria navei școală „Wilhelm Pieck”, plecată în cursul lunii mai 1957 din portul Greifenwald (R.D.Germania) și avînd ca întăț finală portul sovietic Odesa. Ulterior, din presă și de la radio, s-a aflat că pe navă lucrează și o stație de radioamator, avînd indicativul DM5MM/MM și, de asemenea, că se eliberează o diplomă specială pentru acei amatori care vor reuși să facă legături cu DM5MM/MM în cel puțin trei mări.

Mai multe detalii au putut fi aflate în cursul lunii iunie, cind YO3RD a început seria de legături cu stația de pe navă, legături pe care le-a continuat apoi, în mod regulat, pînă după plecarea din Odesa.

Așa s-a aflat că operatorul de la DM5MM/MM este inginerul Heinz Stiehm, care lucrează de pe bord cu un emițător de 30 wati, o antenă de tip lung, de 35 metri, și un receptor super RFT, cu 22 tuburi, de un tip foarte recent, și că echipajul este compus din 32 oameni, dintre care 12 marinari de profesie — 5 ofițeri și 7 matrozi — iar restul simpli membri ai GST (asociație din R.D.G. similară AVSAP).

Tot pe calea undelor s-a aflat că pe bord se mai găsesc un scriitor și un operator cinematografic al televiziunii germane, că nava este un vas cu pinze și motor cu o capacitate de 250 tone și, lucrul cel mai important, că după plecarea din Odesa, la 10 iulie, orele 10,00, va acosta la Constanța.

Și, pentru că un astfel de eveniment nu putea să fie omis din paginile „Radioamatorului” nostru în ziua precedentă sosirii lui DM5MM/MM, subsemnatii, improvizat în... reporteri, înfruntam canicula și aglomerația, specifice „sezonzului” și rutiei, într-un compartiment de a I-a al „personalului” de Constanța.

Ne întrebam atunci cum o fi arătit Heinz, cum or fi ceilalți membri ai echipajului, care o fi „clasa” vasului? Seamănă oare cu bătrînul nostru bric „Mircea”?

Timpul părea că se scurge teribil de încet dar, în cele din urmă, ne-a apărut în fața ochilor albastrul minunat al mării, întuit de frumosul nostru port, Constanța.

„Ajunseserăm... în sfîrșit.

Nu e greu de închipuit, pentru oricare dintre radioamatori, că primul nostru obiectiv a fost Radioclubul Regional AVSAP — Constanța, unde se află cunoscuta stație YO4KCA.

Conform unei înțelegeri pe care

o aveam cu DM5MM/MM, urma să mai facem o legătură, înainte de sosirea sa în port, în jurul orei 09,00, de la YO4KCA. Acest lucru l-am comunicat conducerii și, odată totul aranjat, a doua zi, la ora cu pricina, eram în fața aparatelor.

„DM5MM / MM de YO4KCA / YO3RD... Apelul pornește în spațiu și, după ce trecem pe receptie, puternic și calm răsună în căști ... YO4KCA/YO3RD de DM5MM/MM!... Este Heinz, care sosește, ca de obicei, prompt la întîlnire. Se găsesc la o distanță de numai 11 mile de port, înaintind cu 6,5 mile pe oră; astă înseamnă că în foarte scurt timp urmează să sosească. Ne luăm repede rămas bun, promițînd să ne întîlnim pe vas.

În port, pe bordul remorcherului 101, mai așteaptă și alți delegați,

Pe puntea lui „Wilhelm Pieck” sătăci, oameni nerăbdători așteaptă să intre în port.

Marinari? Dar unde sătăci sunt? Făcind o numărătoare aproxi-mativă, ne-am dat seama că erau vreo 30 la număr. Deci toți sătăci îmbrăcați marinari, indiferent de preocupările pe care le au acasă; cu alte cuvinte, disciplina e disciplină!... Ei, dar acum, unde o fi Heinz? Strigă: — Heinz! Heinz! — Nimic. Totuși Heinz reușește să se facă remarcat: unul din marinari apare în mină cu un carton pe care, cu litere de o șchioapă, stă scris „DM5MM”. Îi facem semne, strigindu-l din nou. Însfîrșit, ne remarcă și strigă și el: Liviu, Ovidiu!

Așa ne-am cunoscut „în video”; era frumos și în același timp, original.

După îndeplinirea formulelor de poliție marinări uzuale, ne îndreptăm spre port, lăsind în urmă nava școală. De abia acum urmează să aibă loc adevărată întîlnire.



Trei prieteni: George (YO3RF) Heinz (DM2ACB) și Liviu (YO3RD)

spre a porni în larg în întîmpinarea prietenilor de departe.

Plecăm. La ieșirea din radă ne salută silueta singură a farului.

În depărtare se zărește un punct, ce devine din ce în ce mai mare. Este nava mult așteptată. Rămînem însă surprinși: ea este foarte mică atât de mică încît ne întrebăm cum de a avut curajul să înfrunte valurile oceanului Atlantic, furtunile nesfîrșite din golful Biscaia, în fine, toate pericolele legate de o asemenea călătorie.

Și totuși, iată-o în fața ochilor noștri!

Aparatele fotografice tăcăne, radiodifuziunea face reportaje, cinematografia filmează din plin....

Pe cheu, lume multă, flori, mu-zică, oameni nerăbdători așteaptă momentul acostării.

Lin și majestuos, cu o parte din echipaj în picioare pe transversalele catargelor, nava se apropie de dană.

Se aruncă puntea și primul coboră căpitanul navei, un om ca la vreo 50 de ani. Are o figură simpatică, de lup de mare. După el, vin ceilalți membri ai echipajului.

Nu ne putem da seama încă, unde e Heinz. De pe remorcher nu-i putuse vedea bine figura.

Se intonează imnurile naționale și se țin cuvîntările de bun venit. În

(continuare în pag. 20)

# CALCULUL REDRESOARELOR

O problemă foarte importantă pe care radioamatorul este obligat să o rezolve în toate construcțiile de aparat radio (recepție, emisie, amplificatoare) este problema alimentării circuitelor.

Pentru aceasta dăm mai jos schemele cele mai ușe și calculul lor, la un nivel accesibil radioamatorilor.

In general, tuburile de radio necesită o alimentare anodică și de ecran cu o tensiune continuă, relativ înaltă (100–300 V), o alimentare de filament cu o tensiune alternativă sau continuă (de cîțiva volți) și o tensiune negativă pentru polarizarea grilelor.

Inainte de a alege schema de construit, radioamatorul trebuie să hotărască felul alimentării; aceasta pentru că schema (mai ales tuburile) diferă cu alimentarea.

Se stie că cea mai potrivită și economică alimentare se face de la reteaua electrică. De aceea, acolo unde există posibilitatea utilizării rețelei, alimentarea se va face de la rețea.

In locurile unde nu există rețea electrică, sau în cazul construirii unor aparate portative, alimentarea se face de la baterii. În acest caz, incălzirea tuburilor se va face de la baterile de incălzire, iar tensiunile anodice vor fi date de bateria anodică.

Pentru ambele scopuri se utilizează baterii uscate sau acumulatori. Dacă lipsește și reteaua și bateriile anodice, putem provoca un vibrator, și vom reuși, cu un singur acumulator, să obținem, prin intermediu vibratorului și a unui transformator, toate tensiunile necesare.

Intrucit alimentarea directă de la baterii e simplă, în cele ce urmează ne vom ocupa numai de alimentarea de la rețea.

## Alimentarea de la rețea

Schemele cele mai des utilizate sunt cele alăturate (1, 2, 3, 4).

1) Redresarea unei singure alternanțe — cu o diodă.

2) Redresarea unei singure alternanțe — cu celule de seleniu.

3) Recoresarea ambelor alternanțe — cu o dublă diodă.

4) Redresarea în punte — cu seleniu.

Scheme de redresare a unei singure alternanțe se recomandă pentru puteri mici, cel mult 10 W, pe cind schema cu redresare a ambelor alternanțe este de recomandat în toate cazurile.

Pulsăriile tensiunii redresate sunt mult mai mici în cazul redresării ambelor alternanțe. De aceea, a-

ceastă redresare este de preferat.

Alegerea uneia din schemele date se va face după cerințele aparatului de construit, dar mai ales după posibilitățile de procurare a pieselor necesare.

Inainte de a trece la calculul redresoarelor vom lămuri două noțiuni pe care le vom întîlni în calculele ce vor urma, și anume :

- rezistența fazei redresorului
- puterea de gabarit.

Se numește rezistența fazei redresorului circuitul în care are loc redresarea, și care se compune din rezistența interioară ( $R_i$ ) a tubului redresor (sau în cazul seleniului) rezistența unui element de seleniu înmulțită cu numărul elementelor care funcționează într-o perioadă adunată cu rezistența infășurărilor transformatorului ( $r_{tr}$ ) care iau parte la funcționarea fazei.

Pentru cazurile noastre, rezistența fazei are valorile :

Pentru schema 1 (fig. 1)  $R_f = R_i + r_{tr}$

Pentru schema 2 (fig. 2)  $R_f = N_{fr} + r_{tr}$

Pentru schema 3 (fig. 3)  $R_f = R_i + N_{fr}$

Pentru schema 4 (fig. 4)  $R_f = 2N_{fr} + r_{tr}$

$N$ =numărul total de celule de seleniu.

$N_f$ =numărul elementelor pe braț

$R_i$ =rezistența internă a tubului

$r_i$ =rezistența unei celule de seleniu.

Intrucit, la început (cind calculăm redresorul), nu avem transformatorul calculat, vom approxima valoarea lui  $r_{tr}$  cu cea obținută cu formula :

$$r_{tr} = K \frac{U_0}{I_0 \sqrt{U_0 I_0}}$$

unde  $U_0$ ,  $I_0$  sint tensiunile și curentul necesar (redresat), iar  $K$  are valorile : pentru schemele 1 și 2 :  $K=0,9$ , iar pentru schemele 3 și 4 :  $K=0,16$ .

Puterea de gabarit e semisuma voltamperilor din toate infășurările transformatorului, și depinde de montajul de redresare.

Ea are următoarele valori :

Pentru schemele 1 și 2 :  $P_{gab} = 0,95$

$U_2 I_2 + U_f I_f$

Pentru schema 3 :  $P_{gab} = 1,7 U_2 I_2 + U_f I_f$

Pentru schema 4 :  $P_{gab} = U_2 I_2 + U_f I_f$

## 1) Calculul redresorului.

Alegerea tubului sau a grupului de seleniu,

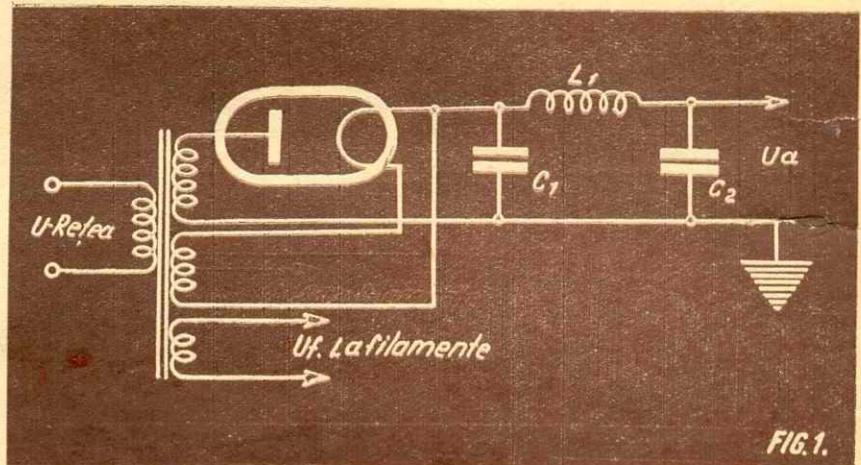


FIG.1.

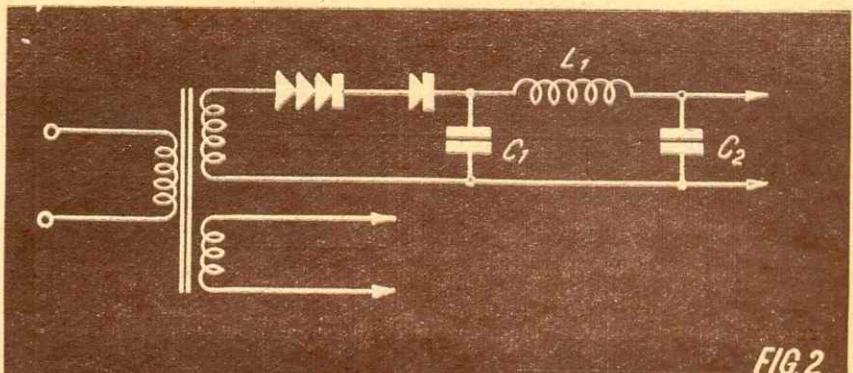


FIG.2.

După ce s-a ales schema de redresare se alege tubul sau grăupul de seleniu. Pentru aceasta, se calculează următorii parametri:

a) Curentul redresat într-un braț:  
 $I_0$  braț =  $I_0$  pentru schemele 1 și 2.

$$I_0 \text{ braț} = \frac{I}{2} \text{ pentru schemele 1 și 2.}$$

3 și 4.

b) Tensiunea inversă.

$U_{\text{inv}} = 3 U_0$  pentru schemele 1 și 2.

$U_{\text{inv}} = 2 U_0$  pentru schema 3.

$U_{\text{inv}} = 1.5 U_0$  pentru schema 4.

Se va căuta apoi în catalog un tub care să îndeplinească aceste trei condiții (sau se va verifica dacă tubul pe care îl putem procura îndeplinește aceste condiții).

In cazul utilizării seleniului se vor alege din tabela 1 dimensiunile celulei după curentul  $I_0$  braț, iar numărul de celule după tensiunea maximă admisibilă. Deoarece un disc rezistă la aproximativ 20 V numărul de discuri pe braț va fi:

$$U_{\text{inv}}$$

$$N = \frac{3,14 I_0 R_f}{20} \text{ unde } U_{\text{inv}} \text{ se calculează așa cum s-a arătat anterior.}$$

#### 2) Calculul transformatorului.

Vom determina mai întâi tensiunile și curenții în primarul și secundarul transformatorului. Pentru aceasta va trebui să calculăm doi coeficienți.

$$A = \frac{3,14 I_0 R_f}{m U_0} \quad D = 2 + \frac{3,65}{100 A}$$

Calculul lui  $R_f$  s-a dat anterior, iar  $m$  are următoarele valori:

Pentru schemele 1 și 2  $m=1$

Pentru schemele 3 și 4  $m=2$

Cunoșind coeficienții  $A$  și  $D$ ,  $U_2$  și  $I_2$  se vor calcula din expresiile:  $U_2 = U_0 (0,75 + 1,2 A)$  pentru toate schemele

$$I_2 = I_0 D \text{ pentru schemele 1 și 2}$$

$$I_2 = \frac{I_0 D}{2} \text{ pentru schemele 3 și 4.}$$

Notind cu  $U_1$  tensiunea rețelei, curenții din infășurarea primară se vor calcula astfel:

Pentru schemele 1 și 2

$$I_1 \text{ tot} = 1,2 \frac{U_2}{U_1} \sqrt{I_2^2 - I_1^2} + I_f \frac{U_f}{U_1}$$

Pentru schemele 3 și 4

$$I_1 \text{ tot} = 1,7 n I_2 + I_f \frac{U_f}{U_1}$$

Toalele folosite la noi în țară pentru transformatoarele mici au forma din fig. 5.

Miezul se alege în funcție de puterea de gabarit, care cu formulele date anterior se poate calcula fără nici o dificultate.

Alegind o tolă, determinăm grosimea pachetului de tole (c) din relația:

$$c = 1,6 Pgab \times a \times b \times h$$

valorile  $a$ ,  $b$ ,  $h$  în cm. sunt date de tola aleasă (fig. 5).

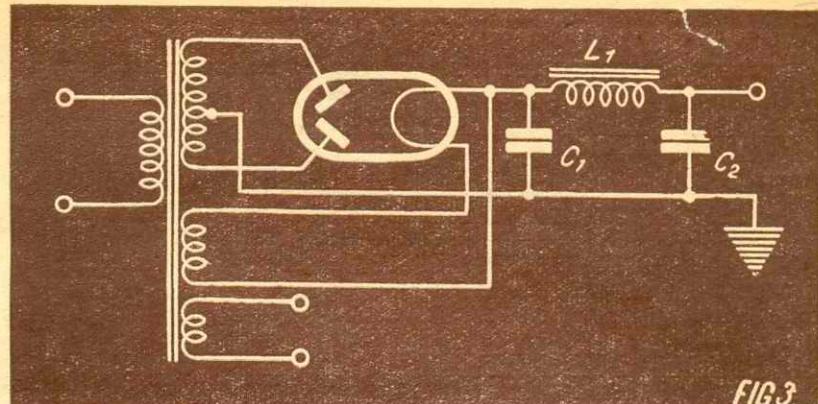


FIG.3.

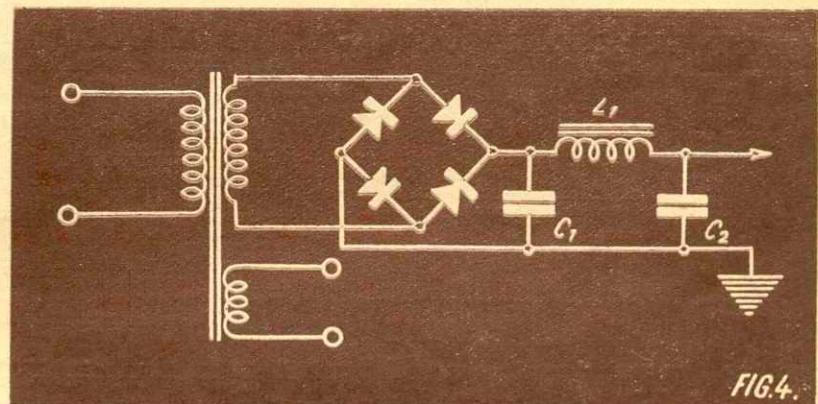


FIG.4.

Dacă  $c$  este mai mic decât  $a$ , putem alege o tolă mai mică, iar dacă  $c$  este mai mare decât  $a$  atunci inseamnă că tola e prea mică și deci trebuie să căutăm o tolă mai mare.

Numărul de spire se calculează cu formulele:

$w_1 = 50 U_1 / S$  — pentru infășurarea primară

$w_{2a} = 56 U_2 / S$  — pentru infășurarea anodică

$U_{2f} = 56 U_f / S$  — pentru infășurarea de filament, unde  $S$  este secțiunea fierului.

$$S = c \times a$$

Diametrul simei infășurărilor se determină în funcție de curentul care trece prin infășurare, cu formula:  $d = 0,65 \sqrt{I}$

#### 3) Calculul filtrului.

Capacitatea  $C_1$  se deduce din formula:

$$C_1 = \frac{20.000}{R_f} \text{ A}$$

iar valorile  $L_1$  și  $C_2$  din formulele:

$L(H) C_2 (\mu F) = 200$  pentru schemele 1 și 2

$L(H) C_2 (\mu F) = 50$  pentru schemele 3 și 4.

Alegerea miezului pentru bobina de soc.

Vom utiliza graficele 1 și 2.

Calculind expresia  $L_1 I_0$  ( $L$  se ia în  $H$ , iar  $I_0$  în  $A$ ) deducem valoarea  $S 1m$ , unde  $S$ =secțiunea fierului iar  $1m$ =lungimea medie a liniei magnetice.

Alegem o tolă, astfel ca să respectăm condițiile expuse la transformator:  $c/a = 1/2$  (fig. 1).

Calculăm apoi mărimea auxiliară:

$$L I^2$$

$$M = \frac{L I^2}{Qm}$$

$Qm$  în procente din  $1m$  și deducem din graficul 2 lungimea interferului optim și valoarea lui  $\mu_z$ . Lungimea totală a interferului optim este  $l_z = \frac{100}{100}$

Numărul de spire se deduce din formula  $w = l_0 \sqrt{\frac{L_1 m}{1,26 \mu z Qz}}$  unde  $L$  este inducțanța socului în  $H$ .

$1m$  este lungimea medie a liniei magnetice de forță

$Q$  este secțiunea oțelului miezului în  $\text{cm}^2$ .


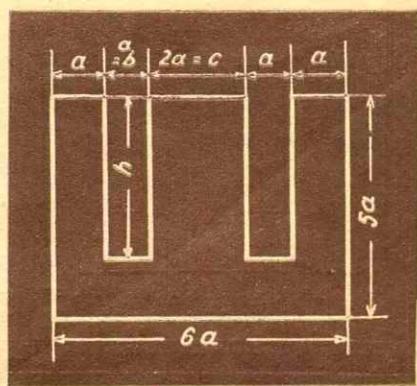


Fig.5

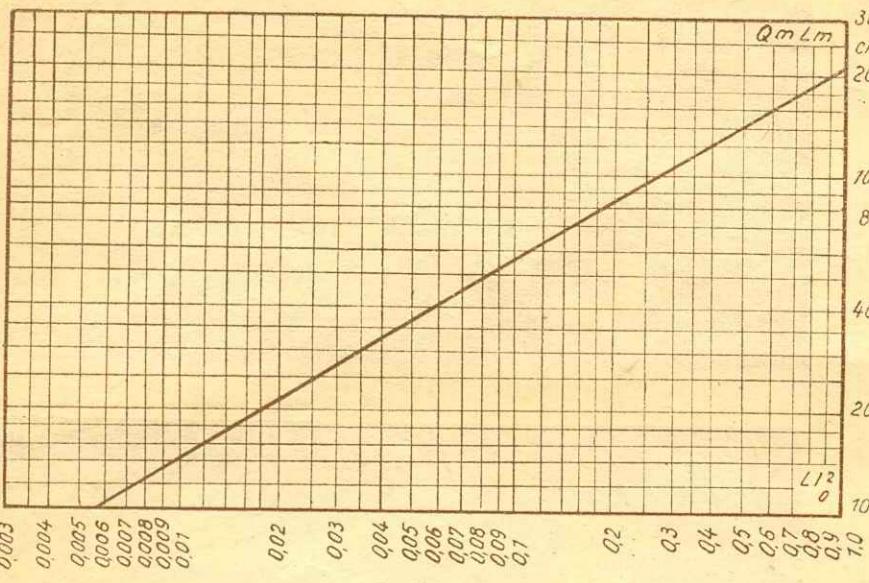

Graficul 1

$\mu_z$  este permeabilitatea magnetică a oțelului, înințind seama de interfe- rul optim.

Diametrul sîrmei se alege la fel ca la transformator.

Cu aceste date pezentate succint

#### PARAMETRII CELULELOR DE SELENIU

Diametru exterior mm.	5	6,5	7,2	10	18	20	25	30	35	45	50	67	80
Curentul redresat max. admisibil mA	2	3,5	4,5	10	25	35	75	125	140	275	330	670	1000
Rezistența interioară a unui disc $\Omega$	450	240	200	80	35	25	10	6	5	2,5	2	0,9	0,55

(turmeric din pag. 17)

final, o mare de oameni îi înconjoară pe oaspeți, oferindu-le flori. Toate-s bune dar, unde-i Heinz?

Problema o rezolvă însă... amabilitatea căpitanului, căruia ne adresăm în ultimă instanță.

Acesta îl ia pe Liviu de mînă și îl duce la un grup de mai mulți marinari: — „Iată-l pe Heinz“, spune el, zimbind.

Aveam în față un tînăr blond, cu ochi albaștri, slabuț, cu o figură simpatică.

— „Tu ești Heinz?“

— „Liviu... und... Ovidiu?“

Momentul e nespus de frumos. Cei trei prieteni se îmbrățișează. Lumea din jur privește curioasă, fără a ști că Heinz, Liviu și Ovidiu se cunoscuseră, de fapt, mai de demult, pe calea undelor, stabilind încă de atunci relații de prietenie, așa cum știi să lege între ei toți radioamatorii de pe glob.

Așa l-am cunoscut noi personal pe Heinz.

Nu e cazul să vă ascundem că, în aceeași zi, eram pe puntea navei, curioși să vedem, în fine, stația DM5MM/MM.

Instalația nu e mare. Emițătorul a fost construit personal de Heinz, în cadrul radioclubului din Schwerin, unde activează. Are un input de 30 wati și un oscilator pilot de tip ECO. Receptorul însă este ex-

trem de frumos: un super cu dublă schimbare de frecvență, cu vreo trei cristale de quarț, lucrind de la 35 kHz la 35MHz.

E un produs foarte recent „RFT“, cu tuburi miniatură (vreo 22 la număr), care are o greutate de numai... 50 kg. Chiar dacă puterea emițătorului nu e prea mare, în schimb însă, cu un asemenea receptor, se poate face față chiar și celor mai grele condiții de propagare...

Zilele următoare DM5MM a lucrat cu YO3RD/YO3RI (prima dată cînd Liviu a avut prilejul să-și audă propria stație în alt loc decit în receptoarele vecinilor din imobilul unde locuiește!), cu YO5KAI și cu YO3RF.

Probabil că s-ar fi putut lucra și cu alte stații YO însă, cînd ești musafir... e greu să poți rezista programului ospitalității noastre tradiționale.

Cele trei zile, cît nava a stat în Constanța, s-au scurs foarte iute.

Iată însă că a sosit și clipa despartirii.


Se fac pregătirile de plecare. Se aduc alimente și apă la bord. Matrozii, sus pe catarge, robotesc la desfacerea velelor.

Pe cheu acceași lume multă ca la sosire și... nelipsita fanfară. Chipurile par însă mai triste: „partir, c'est mourir un peu...“

putem foarte bine calcula atît redresorul, cît și transformatorul redresorului. De asemenea, principiile de calcul sunt valabile pentru orice transformatoare de rețea de puteri mici utilizând miez de fier E+I.

Sistemul de calcul expus este mult întrebuită de amatorii sovietici, și dă rezultate bune.

Ing. CONSTANTINESCU G.

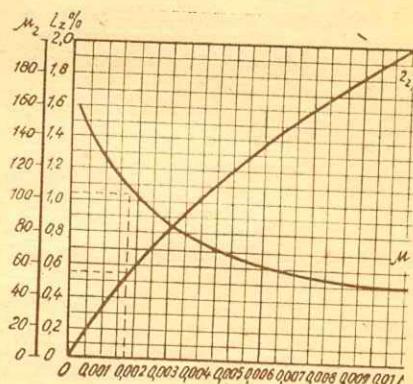

Graficul 2

Pe punte, strînși la provă, matrozi și ofițeri, în semn de rămas bun, cîntă vechi melodii marinărești germane, pe care le auzim pentru prima oară.

In acordurile muzicii, vasul se desprinde de cheu. Heinz și ceilalți prieteni ne fac semne de rămas bun cu mîinile, cu șepcile... Oare s-a terminat? Nu!

Pe un alt remorcher, ne îmbarcăm și noi, pentru a-i mai conduce o bucată de drum.

În clipa ieșirii din port, zeci de sirene de pe celelalte vase ancorate zguduie văzduhul, trimînd și ele salutul de rămas bun.

„Wilhelm Pieck“ este deja în larg. Toate velele sunt desfăcute, oferind din plin bombardele lor suprafete vîntului marin.

Două yole ale AVSAP-ului, precum și un alt vas, pe care se găsește o fanfară, îl conduc de asemenea pînă în larg.

Un fluierat de sirenă, un ultim salut și... remorcherul nostru se întoarce.

La orizont, corabia devine din ce în ce mai mică.

La revedere Heinz, la revedere dragi prieteni și... la reauzire DM5MM/MM!

Ing. Liviu Macoveanu  
Ing. Ovidiu Olaru

# Bobinele de acord

de Ing. A. MUNTEANU

La 27 iulie a.c. s-a stins din viață unul din pionierii radiooului din țara noastră — inginerul Aristide Munteanu. Pasionat al radiotehnicii, inginerul Munteanu a dus o activitate bogată pentru răspândirea și popularizarea radiotehniciei chiar de la începuturile introducerii radiooului la noi.

Încă înainte de 1930 el a publicat un mare număr de montaje radio și articole de inițiere în radiotehnică. Aceste articole au constituit pentru mulți dintre viitorii amatori, tehnicieni și ingineri prima luare de contact și prima inițiere în problemele de radio.

Din 1945 Aristide Munteanu a activat în cadrul Comitetului de Radio, iar mai tîrziu la Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor, folosind talentul său pedagogic pentru pregătirea cadrelor tinere de specialiști radio.

Avea concepții profund democratice, manifestate pe față chiar în perioada teroarei fasciste. Fire amicală, modestă, și extrem de servabil, s-a bucurat în cele mai largi cercuri de simpatie generală.

Odată cu el a dispărut un element marcant, un pionier al radiooului românesc, a cărui memorie va rămâne neștearsă în amintirea numeroșilor săi prieteni și elevi.

**Selectivitatea și amplificarea unui receptor depinde de circuitele acordate întrebuințate.**

Circuitul acordat este format dintr-o capacitate montată în serie sau în paralel cu o inductanță. Proprietatea fundamentală a circuitului este aceea că,

un factor de calitate bun. Inductanțele, adică bobinele, se schimbă de la o gamă la alta și, ca atare, ele trebuie confectionate de constructor. De calitatea lor va depinde calitatea întregului circuit. În cele ce urmează vom face cîteva considerații de or-

casele ieftine se fabrică din carton impregnat cu lac de bachelită („pertinax”) sau din bachelită. Pierderile în acest fel de carcase sunt apreciabile. Pentru un factor de calitate mai bun, se preferă carcase din material ceramic (calit) sau mase plasticice (trolitul etc.). De obicei bobinele pentru unde scurte se construiesc cu distanțe între spire; pentru aceasta carcasele ceramice și cele de trolitul se construiesc cu șanțuri în care se înfășoară sîrma pentru o mai bună stabilitate mecanică.

**Bobina cu înfășurare din ceramică argintată** este cea mai stabilă și cu un factor de calitate superior; ea nu poate fi construită decât de fabrică.

Calitatea inductanței depinde și de conductorul din care este construită bobina.

Pentru recepție este suficientă sîrma de 0,5–1 mm diametru, neizolată sau emailată; se preferă conductor din cupru argintat (dacă e posibil).

Pentru unde scurte vom prefera bobinele cu distanță între spire (bobinaj cu pas) pentru a avea o capacitate între spire cît mai mică.

## Calculul inductanței

Folosind un condensator variabil de capacitate maximă mare putem calcula

valoarea inductanței cu ajutorul formulei (1).

$$(1) L = \frac{25.333}{c \cdot f^2}$$

$$(1') L = \frac{0,29 \lambda^2}{c}$$

In ambele formule, C se dă în pF, f în MHz, iar  $\lambda$  în metri. Rezultă L în microhenri (vezi „Radioamatorul” nr. 6 pag. 24).

Iată un exemplu de aplicare a formulei:

Capacitatea de acord: 500 pF. Ce inductanță e necesară pentru banda 6–15 MHz (50–20 m)?

Din formula 1:

$$L = \frac{25.333}{500.6^2} = 1,45 \mu\text{H}$$

din formula 1':

$$L = \frac{0,29.50^2}{500} = 1,45 \mu\text{H}$$

Frecvența maximă deinde de capacitatea minimă de acord (capacitatea reziduală plus capacitațile parazite ale montajului). Formula practică este:

$$(2) f_{\max} = \frac{159,2}{\sqrt{LC_{\min}}}$$

$$(2') f_{\min} = 1,89 \sqrt{LC_{\min}}$$


Aci s-a întrebuințat valoarea lui  $C_{\min}$ . Toate valorile sunt exprimate în aceleasi unități ca formulele (1). De asemenea putem folosi foarte bine formulele (1) și pentru calculul frecvenței maxime, pur și simplu înlocuind pe  $C_{\max}$  prin  $C_{\min}$ .

Exemplu: Pentru cazul precedent luind  $C_{\min} = 40$  pF (capacitatea minimă a condensatorului plus capacitatea conexiunilor) găsim:

$$f = \frac{159,2}{\sqrt{1,45.40}} = 20 \text{ MHz}$$

$$\lambda = 1,89 \sqrt{1,55.40} = 15 \text{ m.}$$

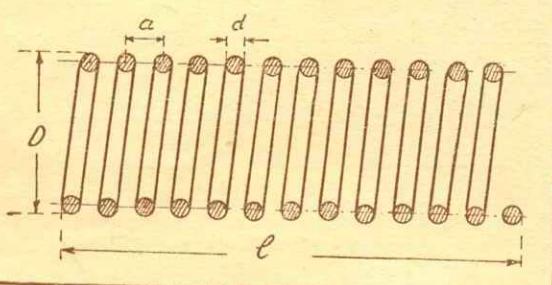După ce am stabilit valoarea inductanței, urmăză să stabilim dimensiunile fizice ale bobinei (diametrul, lungimea bobinajului și numărul de



Datele bobinei

la frecvența de rezonanță, prezintă la borne o impedanță (rezistență în curent alternativ) mare la circuiul derivatie, și o impedanță foarte mică la circuitul serie.

Pentru a putea varia frecvența de rezonanță, capacitatea se prezintă sub forma unui condensator variabil, care este construit de fabrică și are deci


din practic asupra bobinelor și a construcției lor.

### Bobine cilindrice

Există trei feluri de bobine cilindrice cu o înfășurare într-un singur strat:

**Bobina fără carcăsă**, construită din conductor masiv sau tub suficient de gros pentru ca să prezinte stabilitate mecanică. Acest fel de bobine se întrebunează mai ales în etajele de putere din emițătoarele de amator.

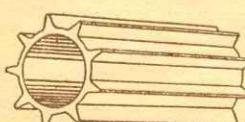
**Bobina cu carcăsă**, are înfășurarea făcută pe o carcăsă din material izolant de formă cilindrică. Înfășurarea se face cît mai strîns pentru a avea o stabilitate mecanică. Car-



Carcasa ceramică

spire). Vom folosi notațiile (vezi fig. 1):

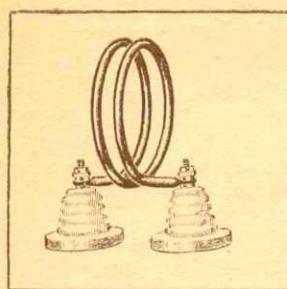- n — numărul de spire
- D — diametrul carcasei sau al bobinajului



Bobina fără carcăsă (pe „aer”)

l — lungimea bobinajului  
d — diametrul conducerii  
L — inductanță.

O mărime auxiliară foarte mult este raportul  $\frac{l}{D}$ . În general, pentru

bobine mici se lucrează cu  $l=D$  și  $l=2D$ . Pentru aceste două cazuri numărul de spire se află cu ajutorul formulelor simple:

$$(3) n = 12 \sqrt{\frac{L}{D}} \text{ pentru } l=D$$

$$(3') n = 4,5 \sqrt{\frac{L}{D}} \text{ pentru } l=2D$$

Aici L este exprimat în  $\mu\text{H}$ , iar D în cm.

Exemplu: a) Cîte spire vom bobina pe o carcăsă cu  $D=1$  cm și  $D=1$  cu o inductanță  $L=1,6 \mu\text{H}$ .


$$n = 12 \sqrt{\frac{1,6}{1}} = 14 \text{ spire}$$

b) Vrem să obținem o inductanță de  $20,5 \mu\text{H}$  având o carcăsă cu  $D=2$  cm

și vom ocupa cu bobina o lungime de 4 cm, deci  $l=2D$ . Rezultă:

$$n = 4,5 \sqrt{\frac{20,5}{2}} = 4,5 \sqrt{10,25} = 4,5 \cdot 3,13 = 14 \text{ spire}$$

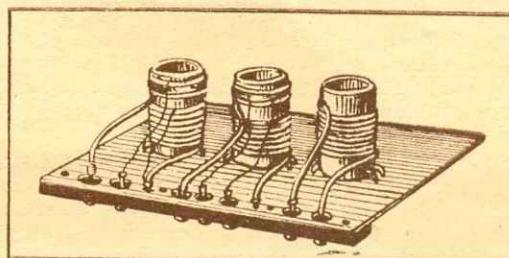sar, iar Tabelă II conține datele constructive ale bobinelor utilizabile în aparatul de emisie și recepție, grupate pentru valurile uzuale:  $l$ =lungimea înfășurării cu un singur



Grup de bobine cu carcăse cilindrice

Pentru practica radioamatoricească sunt suficiente cîteva date pe care le vom da în tabelele de mai jos.

Tabela I conține date pentru găsirea lui L neces-

rînd de spire,  $D$ =diametrul carcasei,  $d$ =diametrul firului în milimetri.

În aceste două tabele amatorul găsește toate datele necesare confectionării bobinelor pentru un receptor sau emițător.

TABELA I

A) Banda de 160 m = 1,8 MHz								
Cmax	pF	50	150	150	200	250	500	
L	µH	175	83	59	43,5	34,5	16,7	
B) Banda de 80 m = 3,75 MHz								
Cmax	pF	25	50	100	150	200	250	500
L	µH	81	41	20	13	9,8	7,8	3,7
C) Banda de 40 m = 7,5 MHz								
Cmax	pF	15	25	50	10	150	200	250
L	µH	33,5	20	10	4,85	3,15	2,35	1,85
D) Banda de 20 m = 15 MHz								
Cmax	pF	15	25	50	75	100		
L	µH	8,5	5,1	2,5	1,65	1,25		

TABELA II

A) $l = 2$ cm									D = 3,5 cm									
L	µH	6-6,5	1,25	7-8	1,8	2,5	3,15	3,7	5	10-11	12	13	1	1	1	1	1	
n	mm	1,7-1,8		1,6-1,7		1,5	1,3	1,2										
B) $l = 3,5$ cm	D = 3,5 cm									D = 3,5 cm								
L	µH	5	7,8	8,5	10	13	16,7	16,7	20	20	29	34,5	41					
n	mm	14-15	18	19	20	23,5	26	26	29	31	31	34,5	41					
C) $l = 5,4$ cm	D = 3,5 cm									D = 3,5 cm								
L	µH	5	7,8	8,5	10	13	16,7	20	34,5	41	49	50	59					
n	mm	17	21	22	24	27	31	34	45	49	50	59	59					
D) $l = 5$ cm	D = 5 cm									D = 5 cm								
L	µH	2,5	3,15	3,7	5	7,8	8,5	10	13	16	20	34	43					
n	mm	8	9,5	10	12	15	16	17	20	22	24	32	36					
E) $l = 7,5$ cm	D = 7,5 cm									D = 7,5 cm								
L	µH	5	7,8	8,5	10	13	16,7	20	34,5	43,5	59	81						
n	mm	10	12	13	14	16	18	20	26	30	34	40						
F) $l = 10$ cm	D = 10 cm									D = 10 cm								
L	µH	16,7	20	33,5	34,5	41	43,5	59	81	83	175							
n	mm	16	17	22	23	25	26	30	35	37	51							
D	mm	4	3,5	2,7	2,6	2,5	2,3	2	1,8	1,6	1,2							

# Un AMPLIFICATOR de înaltă fidelitate

Amplificatorul descris mai jos este destinat amatorilor cu oarecare rutină în domeniul construcțiilor de acest fel, care urmăresc obținerea unei caracteristici de frecvență cît mai liniare de-a lungul întregului spectru al frecvențelor audio. O instalație de acest fel merită să fie realizată în special atunci cînd și generatorul de semnale audio (microfon, cap de magnetofon etc.) și difuzoarele folosite sunt capabile să redea întreaga gamă a frecvențelor audio.

Amplificatorul se caracterizează prin folosirea pe scară largă a unor dispozitive de reacție negativă, selective sau independente de frecvență, precum și prin posibilitatea reglării independente a amplificării frecvențelor joase și înalte. Reacția negativă asigură o parte din corecțiile de frecvență necesare și totodată reduce distorsiunile neliniare la o valoare neglijabilă.

Privind schema electrică de principiu (fig. 1), observăm prezența a două etaje duble de preamplificare și corecție, echipate cu tuburile duble triode sovietice 6H9C (6SL7GT). Preamplificatorul prevăzut cu bornele de intrare marcate CR poate fi atacat de capul de redare al unui magnetofon, presupunând că acesta are o impedanță mare. Un cap de impedanță mică necesită un transformator de adaptare corespunzător. Corecția caracteristicii de frecvență a capului se obține cu ajutorul rețelei aflate în circuitul catodic al ambelor triode. Valorile elementelor acestei rețele sunt doar informative, și ele diferă după construcția capului, viteza de deplasare a benzii magnetice și tipul de bandă utilizat. Pentru a permite amatorului să-și efectueze singur ajustările necesare, indicăm mai jos modul în care fiecare element al rețelei de corecție afectează caracteristica de frecvență:

- Mărarea lui  $C_1$ : amplificare sporită a frecvențelor înalte,
- Modificarea lui  $C_3$ : respectiv L: mutarea frecvenței de rezonanță (pentru valorile din schemă: 5000 Hz).
- Micsorarea lui  $R_3$ : aplatizarea vîrfului de rezonanță (5000 Hz) și reducerea amplificării frecvențelor înalte.
- Mărarea lui  $R_5$ : amplificare sporită a frecvențelor joase.
- Mărarea lui  $C_5$  și  $R_5$ : mutarea maximumului la frecvențe

joase (în cazul valorilor din schemă: 100 Hz) spre frecvențe mai mici.

- Mărarea lui  $C_1$ : Micșorarea atenuării sub 100 Hz.

Preamplificatorul prevăzut cu bornele de intrare MC poate fi atacat de un microfon cu cristal (eventual dinamic, cu transformator). Deoarece microfonul cu cristal prezintă o caracteristică crescătoare spre frecvențe înalte, preamplificatorul avan-tajează amplificarea frecvențelor joase, linearizând astfel curba.

Amatorul, care nu intenționează să folosească acest amplificator pentru redarea benzilor de magnetofon, nu are decât să omită preamplificatorul respectiv, în care caz comutatorul I va avea numai două poziții respective. Valoarea rezistenței  $R_{17}$  poate fi modificată, eventual rezistența va fi chiar înălțărată (în funcție de felul microfonului utilizat).

Etajul de amplificare următor este echipat cu tubul sovietic 6K3 (6SK7) și servește la amplificarea tensiunilor primite de la cele două preamplificatoare. Un picup cu cristal (piezoelectric) va putea ataca direct grila de comandă a tubului 6K3. Caracteristica de frecvență a diferitelor doze cu cristal se deosebește foarte mult; de asemenea, se deosebesc și caracteristicile discurilor. Din această cauză nu s-a putut prevedea nici un sistem de corecție, acesta urmând să fie stabilit de la caz la caz (fiind însă absolut necesar pentru o redare fidelă a discurilor).

Tubul 6K3 debitează pe un sistem de control al tonalității, unde  $R_{17}$  reglează amplificarea frecvențelor înalte (10 dB) și  $R_{20}$  pe cea frecvențelor joase (10 dB). Cu ambele potențiometre la „minimum“, amplificatorul prezintă o curbă de răs-

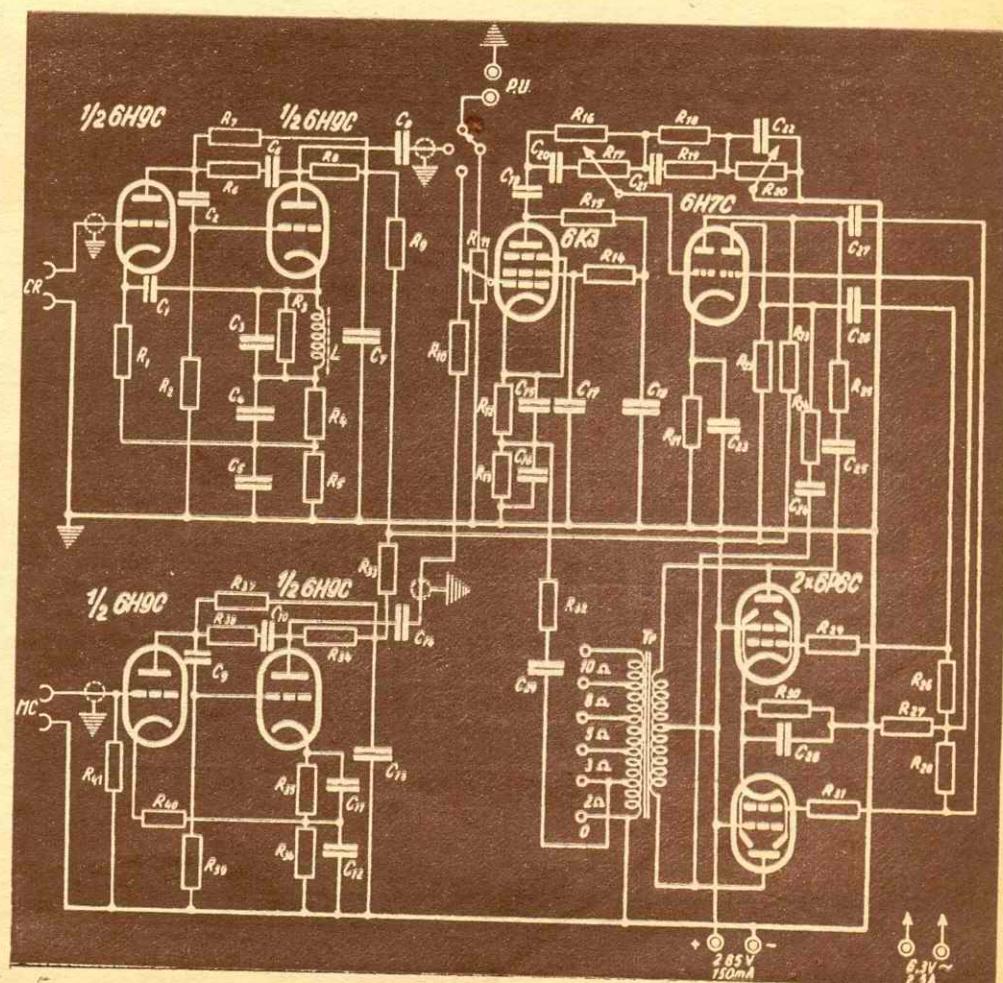


Fig. 1

puns liniară de la 50—10.000 Hz (până la transformatorul de ieșire).

Pentru excitarea etajului final în contra timp (push-pull) se folosește defazarea printr-un tub, 6H7C (6N7G), montat clasic.

Etajul final este prevăzut cu două tuburi 6П6С (6V6GT) alimentate la 250 V tensiune anodică și lucrând în clasa AB<sub>1</sub>. Pentru reducerea distorsiunilor se utilizează un sistem de reacție negativă independentă de frecvență. O parte din tensiunea de ieșire, culeasă la bornele secundarului de doi ohmi al transformatorului de ieșire, se a-

pe desen. S-au prevăzut impedanțe secundare multiple, pentru a se crea posibilitatea adaptării mai multor difuzeoare, conectate în serie sau paralel.

Redresorul care va alimenta acest amplificator va trebui să debiteze o tensiune continuă, foarte bine filtrată, de 250 V, la un curent de 150 mA (valoare acoperitoare). Ca tub redresor se poate folosi tipul AZ4 sau AZ12.

Puterea de ieșire utilă este de circa 10 wați, la un coeficient de distorsiuni neglijabil (maximum 14 wați).

In înceiere, cîteva curvinte emițătorilor YO: înlocuind transformatorul de ieșire cu un transformator de modulație adecvat, amplificatorul va putea fi utilizat pentru modularea pe placă și ecran a unui etaj final de radiofrecvență, lucrând în clasă C, avînd un input de circa 20 wați (de exemplu un tub 6L6 lucrând la o tensiune anodică de 325 V). El poate fi, de asemenea, utilizat pentru modularea pe grilă (de comandă, ecran sau supresoare) a unui etaj final de radiofrecvență de putere mare. Este neîndoios că — respectînd condițiile care asigură o modulație lineară, lipsită de distorsiuni — un astfel de modulator va putea asigura calitatea de „broadcasting“ atât de mult rîvnită de unii dintre tinerii noștri amatori de unde scurte. Totuși — și acest lucru trebuie arătat — aglomerata din benzile de amator împlică reducerea benzii de modulație la strictul necesar menținerii unei inteligibilități perfecte a vorbirii (maximum 2500 Hz). Privită din acest

## DATILE TRANSFORMATORULUI

Nr. înfășurăril	Nr. de spire	Diam. sîrmei (mm)	Felul sîrmei
1	800	0,15	cupru emailat
2	800	0,15	cupru emailat
3	800	0,15	cupru emalat
4	800	0,15	cupru emailat
5	51	1,2	cupru emailat
6	11	1	cupru emailat
7	18	1	cupru emalat
8	21	0,8	cupru emailat
9	13	0,8	cupru emailat

plică prin R<sub>32</sub>—C<sub>29</sub> în circuitul catodic al tubului 6K3. În acest fel, întreg amplificatorul este cuprins în rețea de reacție negativă și aceasta contribuie — datorită valorilor alese — la linearizarea curbei de frecvență.

Transformatorul de ieșire (T) poate fi construit în modul indicat în schiță, și respectînd datele din tabel. Pentru micșorarea inductan-

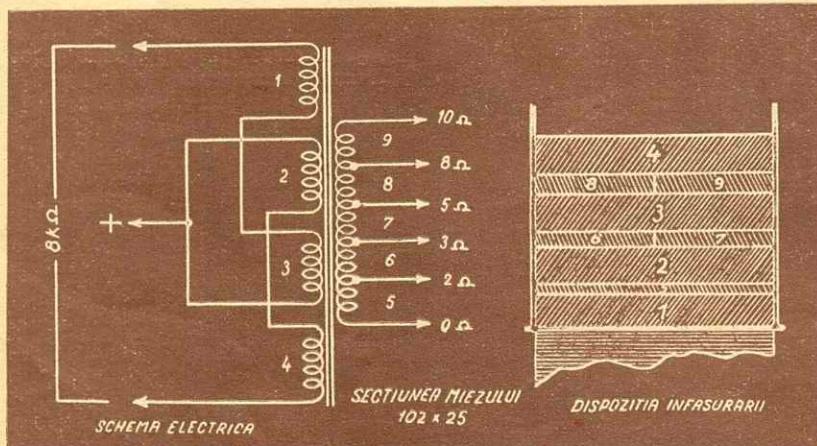


Fig. 2

iei de scăpări a transformatorului, înfășurările lui se vor împărți în mai multe părți, care se așeză alternativ, aşa cum se poate vedea

punct de vedere, construcția unui astfel de amplificator, care ar servi la modularea unui emițător de amator, nu este justificată.

## LISTĂ DE MATERIALE

R <sub>1</sub>	— 5 kΩ
R <sub>2</sub>	— 1 MΩ
R <sub>3</sub>	— 15 kΩ
R <sub>4</sub>	— 5 kΩ
R <sub>5</sub>	— 500 pF
R <sub>6</sub>	— 2 MΩ
R <sub>7</sub>	— 100 kΩ
R <sub>8</sub>	— 100 kΩ
R <sub>9</sub>	— 50 kΩ
R <sub>10</sub>	— 100 kΩ
R <sub>11</sub>	— pot. 1 MΩ
R <sub>12</sub>	— 2 kΩ
R <sub>13</sub>	— 100 Ω
R <sub>14</sub>	— 0,5 MΩ
R <sub>15</sub>	— 0,1 MΩ
R <sub>16</sub>	— 0,2 MΩ
R <sub>17</sub>	— pot. 1 MΩ
R <sub>18</sub>	— 20 kΩ
R <sub>19</sub>	— 0,1 MΩ
R <sub>20</sub>	— pot. 1 MΩ
R <sub>21</sub>	— 1,5 kΩ
R <sub>22</sub>	— 250 kΩ
R <sub>23</sub>	— 250 kΩ
R <sub>24</sub>	— 2 MΩ
R <sub>25</sub>	— 2 MΩ
R <sub>26</sub>	— 250 kΩ
R <sub>27</sub>	— 100 kΩ
R <sub>28</sub>	— 250 kΩ
R <sub>29</sub>	— 1 kΩ
R <sub>30</sub>	— 250 Ω
R <sub>31</sub>	— 1 kΩ
R <sub>32</sub>	— 20 kΩ
R <sub>33</sub>	— 50 kΩ
R <sub>34</sub>	— 100 kΩ
R <sub>35</sub>	— 5 kΩ
R <sub>36</sub>	— 200 Ω
R <sub>37</sub>	— 100 kΩ
R <sub>38</sub>	— 1 MΩ
R <sub>39</sub>	— 1 MΩ
R <sub>40</sub>	— 5 kΩ
R <sub>41</sub>	— 2 MΩ
C <sub>1</sub>	— 1000 pF
C <sub>2</sub>	— 0,01 μF
C <sub>3</sub>	— 0,02 μF
C <sub>4</sub>	— 25 μF/6 V
C <sub>5</sub>	— 0,5 μF
C <sub>6</sub>	— 0,02 μF
C <sub>7</sub>	— 8 μF/450 V
C <sub>8</sub>	— 0,02 μF
C <sub>9</sub>	— 0,01 μF
C <sub>10</sub>	— 500 pF
C <sub>11</sub>	— 25 μF/3 V
C <sub>12</sub>	— 0,5 μF
C <sub>13</sub>	— 8 μF/450 V
C <sub>14</sub>	— 0,02 μF
C <sub>15</sub>	— 25 μF/6 V
C <sub>16</sub>	— 0,25 μF
C <sub>17</sub>	— 0,5 μF
C <sub>18</sub>	— 0,5 μF
C <sub>19</sub>	— 0,02 μF
C <sub>20</sub>	— 100 pF
C <sub>21</sub>	— 1000 pF
C <sub>22</sub>	— 0,01 μF
C <sub>23</sub>	— 25 μF/12 V
C <sub>24</sub>	— 5000 pF
C <sub>25</sub>	— 5000 pF
C <sub>26</sub>	— 0,01 μF
C <sub>27</sub>	— 0,01 μF
C <sub>28</sub>	— 0,25 μF
C <sub>29</sub>	— 0,02 μF

L — 70 mH  
I — comutator 1×3 poz.  
T — vezi textul  
Tuburile: 6H9C (2 buc.)  
6H7C, 6K3, 6п6С (2 buc.)

# RECEPTOARE DE TIP SUPERREACTIONE

**P**rincipiul superreacției nu e recent. El a fost descoperit de Armstrong, în 1922, iar o contribuție importantă în perfecționarea sa a adus-o savantul român Dr. Titus Konteschweller. Cu multi ani în urmă receptoarele cu superreacție au avut epoca lor, însă au fost părăsite ulterior, datorită descoperirii superheterodinei.

Cu toate acestea ideia a fost reînănată în ultimii 15 ani, de data aceasta în domeniul undelor foarte scurte și ultrasecurte. Aici superreacția s-a dovedit a da rezultate foarte bune, fiind mult apreciată de radioamatori, datorită sensibilității sărăcătoare și mai ales, pentru simplitatea sa.

Spre deosebire de receptoare cu reacție obisnuite la care recentia unui semnal se face în mod continuu, la receptoarele cu superreacție, semnalul recepționat este întrerupt de un număr foarte mare de ori de secundă cu o frecvență de circa 20 000 Hz. Această întrerupere nu este senzație de ureche și, în ultimă instanță, semnalul apare totuși continuu. Frecvența aceasta se numește frecvență de căieră.

Tubul detector în condițiile de lucru ale superreacției, va amplifica deci de 20 000 ori pe secundă. Maximum de amplificare se va produce în fiecare fracțiune de timp egală cu 1/20 000 dintr-o secundă fiecare din acest interval corepunzând unui regim de lucru instabil al tubului detector, prin valoarea mare a rezistenței negative (a reacției) comparativ cu rezistența pozitivă a circuitului de grilă. În fiecare din acesta intervale oscilațiile declansate de semnalul incident cresc în amplitudine de la o seminșirondă la alta. Deci, eu cît vor fi mai multe oscilații în fracțiunile de timp de 1/20 000 secundă cu atât va fi mai mare amplificarea sau mai corect cunoscu amplitudinea ultimaj oscilații.

Din acestă cauză este exponențial săpul că montările cu superreacție sunt mult mai eficiente ne undele foarte scurte sau ultrasecurte unde frecvențele fiind foarte mari aceasta duce la amorsarea unui mare număr de oscilații în circuitul grilei detectoarei în același interval de 1/20 000 sec. Din punct de vedere practic, oscilațiile incidente recepționate sunt făcute aici cum și arătat și mai sus, cu o frecvență de 20 kHz.

Frecvența aceasta este produsă fie de un oscillator separat ca la superheterodine fie în cadrul aceluiasi tub. Montările cele mai simple nu folosesc oscilatoare separate. Simplificarea aceasta merge atât de departe, încât se poate realiza un montaj superreacție, cu un singur tub, așa cum se va vedea mai departe. Receptoarele cu superreacție pre-

zintă însă, în formele cele mai simple, un dezavantaj pentru radioamatorii din vecinătate. Ele pot genera oscilații de radiofrecvență în antenă, constituind astfel niște veritabile emițătoare, capabile de a produce interferențe neplăcute pe o rază de cîțiva km. în jurul anenei cu care sunt cuplate.

In regiuniile cu densitate mare de amatori se lucrează pe ultrasecurte, încărcă acesta este foarte supărător, însă, din fericire, el se poate remedia prin introducerea unui eaj separator de radiofrecvență — sau un amplificator de radiofrecvență — între antenă și detectoarea cu superreacție.

Cel mai simplu amplificator este cel aperiodic. Însă amplificarea sa este foarte mică, de ordinul a 1-5... 2 ori, spre deosebire de amplificatorul acordat, care poate oferi o amplificare mai mare.

Dacă se urmărește numai întăritarea efectului de radiatie a antenei, amplificatorul aperiodic este foarte corespunzător. Dacă se urmărește totodată și o creștere a sensibilității este recomandabil amplificatorul cu circuite acordate.

Schema unui astfel de amplificator este dată în fig. 1. El este conceput pentru o antenă asymmetrică, iar ieșirea sa, de asemenea, pentru un receptor cu intrare asymmetrică.

Din ceea ce se vede din schimbă, în locul unor circuite oscilante acordate în grilă și placă se folosesc două bobine de soc de radiofrecvență, S<sub>1</sub> și S<sub>2</sub>. Acestea sunt realizate bobinând căte 70 spire, cu conductor de cunună de 0,12-0,2 mm diametru izolat cu email și mătase sau dubluă mătase pe căte o carcăse ceramice sau de trolitul de 6-8 mm diametru. În linsă nuor astfel de corpuri se pot întâlni corpurile ceramice de la rezistențe chimice sau bobinante care au fost perfect curățate de poliul de grafit sau de conductorul rezistiv metalic.

Acest amplificator este cumpărat la receptorul cu superreacție printr-un mic trimer cu aer cu o capacitate de 30 nF. Tubul electronic poate fi de tip RAK5, 6Ж1П, 6Ж3П EF85 RV12P2000 sau 954 etc.

Amplificatorul se poate transforma în unul acordat înlocuind socurile cu circuite acordate formate din bobine și condensatoare variabile.

In acest caz cupleauți cu antena se poate face fie asymmetric, ca în schematică, prin intermediul unui mic trimer cu aer de circa 300F fie simetric, prin intermediul unei bobine de antenă. Această lucru este valabil și pentru circuitul oscilant din nodul tubului. Valorile condensatorilor variabile ale amplificatorului acordat, precum și datele bo-

binelor sunt identice cu acelea ale circuitului de intrare de la receptorul de tip superreacție din fig. 2. Indiferent dacă amplificatorul — se realizează aperiodic sau acordat, el va fi montat pe același șasiu cu detectorul cu superreacție, va fi bine ecranat de acesta, iar conexia între circuitul său de ieșire și cel de intrare al detectorului va fi cît mai secură.

In fig. 2 este dată schema unui receptor cu superreacție de tipul cel mai simplu, denumit și superreacție autodină sau superreacție cu relaxare de grilă.

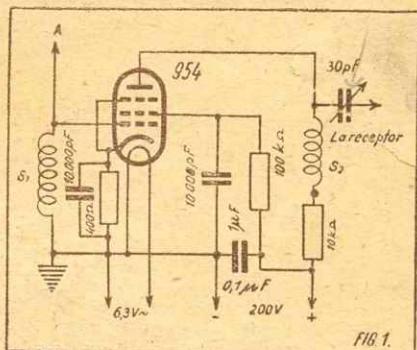


FIG. 1.

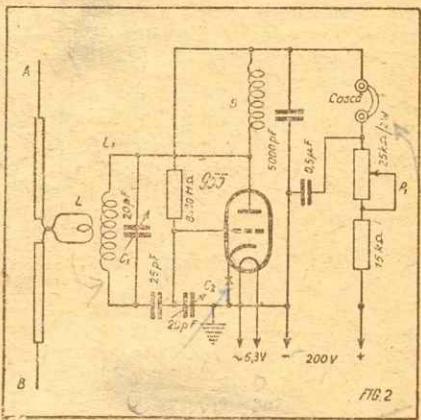


FIG. 2.

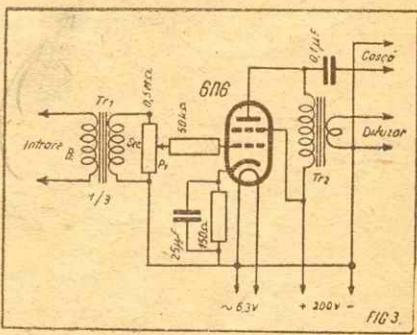


FIG. 3.

Frecvența de cădere este determinată de valoarea condensatorului și a rezistenței de grilă a tubului. Aparatul necesită puține piese, oferind o sensibilitate bună.

Funcționarea aparaturii este indicată printr-un fișier caracteristic în casă, astfel încât nu se receptă nează nici un semnal.

Este de menționat faptul că acest fișier înțelege atunci cînd receptorul este acordat pe un semnal nu prea slab. De asemenea, cu ajutorul acestor tipuri de receptoare se pot recepta semnale modulate nu numai în amplitudine, ci și în frecvență, selectivitatea lor nefiind prea mare. Nu se pot însă recepta semnale telegrafice nemodulate, care se vor auda ca într-o superheterodină fără oscilator local de bătăi (beat-oscillator).

Nivelul superreacției se reglează prin intermediul condensatorului variabil cu aer, de 20 pF, C<sub>2</sub>. Acordul se face cu ajutorul lui C<sub>1</sub>.

Bobina de soc S este realizată pe un corp ceramic sau de trolitul de 6...8 mm diametru, ca la amplificatorul de radiofrecvență aperiodic, având tot 70 spire, cu conductor de 0,12...0,2 mm diametru, cupru email + 2x mătase sau numai 2x mătase.

Dacă aparatul nu funcționează corect de la început, se poate introduce o bobină de soc și în circuitul de catod al tubului. Ea se va conecta în punctul indicat pe schema cu x.

Tubul folosit este o triodă. Se pot întrebui și alte tuburi decât cel recomandat în schimă, ca de pildă LD1, LD2 sau chiar RV12P2000 montat ca triodă (ecranul conectat la anod), precum și difereite pentode de tip miniatură, ce pot funcționa pe unde foarte scurte sau ultrascurte.

Antena necesară pentru acest aparat este de tipul dipol, constituită din două tige telescopice A și B, după cum se vede pe figură. Lungimea totală a antenei va fi egală cu jumătatea lungimii de undă pe care se face receptia ( $\lambda/2$ ). Pentru a se obține maximum de sensibilitate, este recomandabil să se regleze lungimea antenei pentru fiecare bandă în parte.

Conecțarea antenei la aparat se realizează cu un filer dublu, cu conductori paraleli sau răsuciti. Impedanța filerelor poate fi de 300 ohmi (se va vedea articolul din Nr. 4 al revistei, unde se expune problema filerelor).

Dacă se consideră că amplificarea de audiofrecvență nu este suficientă, aparatul poate fi prevăzut cu încă un tub, de data aceasta funcționând ca amplificator de audiofrecvență. Schema este dată în fig. 3.

In cazul folosirii amplificatorului, în locul căștilor de la fig. 2, se va introduce primarul transformatorului Tr<sub>1</sub>, de audiofrecvență, cu raport 1/3. Reglarea amplificării de audiofrecvență se realizează cu ajutorul potențiometrului P<sub>2</sub>. Ascoltarea se poate face fie în casă, fie într-un

Datele bobinelor L<sub>1</sub>

Banda	Diam. bobinei	Nr. spire	Lung. bobinaj.	Diam. coudut.
37—57 MHz	20 mm	9	35 mm	2 mm
65—100 MHz	17 mm	4	23 mm	2 mm
90—145 MHz	40 mm	1	—	2 mm

difuzor, prin intermediul transformatorului de ieșire Tr<sub>2</sub>.

Aparatul întreg se alimentează dintr-un redresor obișnuit, ca pentru orice alt aparat de radio, cu un filtraj mult mai bun.

Cit privește tubul amplificatorului audio, acesta poate fi de tipul 6П6, 6F6, EL3, AL4 etc.

Pentru toate aceste game, bobina L va avea 1 spiră, așezindu-se la capătul dinspre grilă al bobinei L<sub>1</sub>. Dacă se va realiza cu tuburi mi-

natură, întregul aparat va fi redus ca dimensiuni și, în plus, intrușit aceste tuburi lucrează cu tensiuni anodice mai mici decât cele indicate în scheme, aparatul va putea fi alimentat din baterii.

Ei va deveni în acest caz un aparat portativ, foarte ușil pentru acele competiții radioamatoricești cunoscute sub denumirea de „vinătoare de vu'pi”.

Ing. LIVIU MACOVEANU  
YO3RD

## SIFATURI PRACTICE

Determinarea raportului optim al impedanțelor unui transformator de modulație, al cărui secundar e prevăzut cu prize multiple, se face în felul următor :

a. Se calculează impedanța prezentată modulatorului de către etajul final de radiofrecvență (P.A.) Exemplu : pentru 600 V și 80 mA (current placă + ecran), impedanța va fi :

$$Z = \frac{600}{0,080} = 7500$$

b. se ia o rezistență de wattaj corespunzător și 7500 Ω și se conectează la bornele secundarului un voltmetru de curent alternativ, pus în poziția „750 V” sau mai mult.

c. Se atacă modulatorul cu un generator de audiofrecvență, care poate livra o tensiune stabilă la o frecvență de 800...1200 Hz (dacă nu-l aveți, se poate improviza dintr-un transformator de cuplaj de raport 1/3, montat, ca oscilator, în zece minute!).

d. Se caută poziția (priza) care dă la bornele rezistenței cea mai mare tensiune (faptul că voltmetrul nu indică exact frecvențele audio de lucru n-are importanță).

In acest moment, puterea transferată secundarului este maximă :

$$P = \frac{E^2}{R}$$

Controlul auditiv al calității : In general, este dificil să se incerce modulatorul, în plină putere, chiar în încăperea în care e instalat. Pentru a evita acest inconvenient, se conectează bobina mobilă a difuzorului în serie cu o rezistență (în cazul de față de 7500 Ω). În acest fel, difuzorul nu va primi decât o infinită fracțiune din puterea totală livrată.

Cu ajutorul microfonului sau al unui picup, branșat la intrare, ne putem da seama de calitatea modulatorului, la maximum de putere.

(urmare din pag. 9)

vind între ele un conductor de cupru de 0,18 (auxiliar), care se înălță după ce s-a impregnat bobinei cu un strat de lac coloidal.

Sfîrșitul unei jumătăți se leagă cu începutul celeilalte, și în punctul unde s-au unit cele două jumătăți ale bobinei  $L_7$  se leagă și începutul bobinei  $L_8$ , aceasta fiind bobinată între spirele bobinei  $L_7$ . Diametrul miezului bobinei  $L_7$  s-a luat 6 mm. Detectorul de raport este montat pe o placă de perfinax sau texolit, distanța între  $L_8$  și  $L_7$  fiind de 23 mm, apoi introduc într-un blindaj de aluminiu, de diametru 50 mm și înălțimea 80 mm (se poate utiliza placă și blindajul de la media frecvență a receptorului „Partizan”). Lamela de alamă sau aluminiu pentru acordul osculatorului are grosimea 0,5 mm și forma din fig. 3. Se fixează pe un ax (preferabil din texolit) și se montează la distanța de 1 mm de capătul bobinei  $L_8$ . Sasiul de dimensiuni  $200 \times 75 \times 35$  mm trebuie să aibă crearene între etaje pentru a evita apariția osculațiilor parazite.

#### Reglajul adaptorului

Există mai multe metode de a acorda etajele receptorului (adaptorului) cu M. F., unele din ele necesitând însă generațoare de semnal modulat în frecvență sau un oscilograf catodic. Unele metode — ca cea de mai jos — necesită un generator de semnale modulate în amplitudine, și un voltmetru de curent continuu de rezistență internă mare, cu zero la mijlocul scalei. Acestea se poate obține dintr-un microampmetru de  $50-0-50 \mu A$ , punând în serie niște rezistențe astfel încât să măsurăm pe totă scara 0,5, 5 și 10 V.

Acordul detectorului de raport și al etajului de frecvență intermedie:

Se conectează voltmetrul (pe scară de 5 V) la bornele condensatorului  $C_{21}$  și generatorul de semnal pe grila tubului  $T_2$  (printr-un condensator de 100—300 pF). Se taie modulația și se acordă generatorului pe frecvență intermediară (4,5 MHz), crescând amplitudinea pînă cînd pe instrument 0,5—1 V. Se dezacordă mult secundarul transformatorului detectorului (scoatem miezul din  $L_7$  sau punem în paralel 30 pF) și se acordă circuitul  $C_{13} C_{14} L_6$  pe indicația maximă a instrumentului. Se pune apoi generatorul pe grila tubului  $T_1$ , și se acordă circuitul  $C_8 L_5$  de asemenea pe indicația maximă a instrumentului. Se acordă apoi secundarul detectorului (cu ajutorul miezului bobinei  $L_7$ ) pe indicația zero a instrumentului de măsură. Dacă

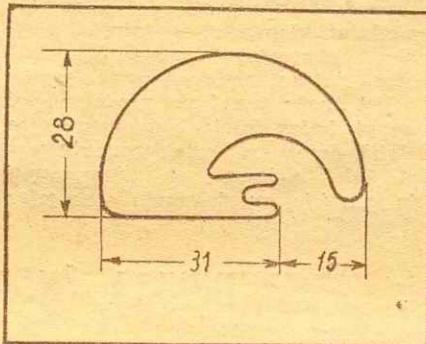


Fig. 3

avem cuplaje peste cuplajul critic, atunci la acordarea primarului se dezacordă puternic secundarul, prin montarea în paralel a unui condensator de 30—50 pF și invers, metodă care este mai indicată decît amortizarea circuitelor cu 200-500  $\Omega$ .

Acordul osculatorului și circuitelor de intrare.

Pentru aceasta trebuie să asigurăm acoperirea de către oscillator a unei de frecvențe propuse și co-

respondență dintre acordul circuitului de intrare și a osculatorului pe toată gama. În cazul montajelor în punte (cazul nostru) trebuie asigurată și echilibrarea punții pentru a elimina influența intrării asupra osculatorului și rădăția osculatorului prin antenă, adică alegerea prizei optime pe bobina  $L_8$ . Această echilibrare se face prin cuplarea intrării receptorului (bobina  $L_1$ ) la un amplificator de bandă largă, aceasta avind la ieșire un voltmetru electronic, pe care se urmărește indicația minimă. Se poate urmări minimul de semnal radiat dacă punem un fir de 2—3 m la intrarea receptorului (antenă) și urmărим fișăritul receptionat de un televizor din apropiere (acordat pe frecvența osculatorului). Acordul osculatorului și a circuitului de intrare pe o anumită frecvență se face foarte ușor urmărind maximul de audiere al canalului audio al postului de televiziune sau emisiunea altui post modulat în frecvență. Acordul fin se face, așa cum am arătat, cu ajutorul lamelei de alamă, care produce un dezacord de 1—2 MHz.

Performanțele obținute cu acest detector sunt următoarele: Sensibilitate: aproximativ 300  $\mu V$ . Raportul semnal/zgomot: 40 dB. Selectivitatea, pentru  $\pm 200$  kHz: 20 dB. Atenuarea frecvenței imagine: 20 dB. Atenuarea frecvenței intermedie: 40 dB. Banda de trecere (atenuare 6 dB): 250 kHz. Tensiunea la ieșire pentru  $\Delta f = \pm 75$  kHz este de 0,25 V. Calitatea sunetului este, așa cum am arătat, superioară unui receptor de clasa I cu M.A. Pentru recepționarea emisiunilor la distanțe mai mari este nevoie neapărat de o antenă pentru unde ultrashorte, bine orientată spre postul de emisie, și utilizarea unei scheme asemănătoare, dar cu amplificarea de radiofrecvență.

urmare din pag. 10

gletă din material izolant, astfel încît ele să nu fie atinse cu mâna.

O dată găsită poziția optimă a fiderilor, colierele vor fi imobilizate pe linia paralelă, cu cîte un șurub cu piuliță. Cu aceasta, reglarea antenei s-a terminat.

Antena oferă maximum de semnal numai atunci cînd planul cadrului este perpendicular pe direcția stației de emisie, reflectoarele fiind în spatele cadrului. Dacă antena se învîrtește cu  $180^\circ$  față de poziția optimă, semnalele recepționate vor prezenta un minimum. Ea poate re-

cepționa nu numai acele semnale ce sosesc după direcția unei drepte perpendiculare pe planul cadrului, ci și altele ce vin de pe direcții care fac un unghi de circa  $15^\circ$ , cu dreapta perpendiculară. Cu alte cuvinte, deschiderea totală a unghiului de recepție este de circa  $30^\circ$ .

Cîstigul pe care il dă această antenă este de 9 dB, deci mai bun decît al antenelor obișnuite de televiziune, chiar cu 3 elemente.

Este de menționat faptul că o antenă specială foarte complexă, cu 52 elemente, oferă un cîstig de abia dublu, adică 18 dB!...

Un mare avantaj al a-

cestei antene este și acela că, așa cum a fost ea dimensionată, se poate folosi pentru două canale de televiziune, canalul I și II, neavînd nevoie de vreo modificare specială. Cum acestea sint canalele cu un număr foarte mare de stații de televiziune, și care au cele mai multe șanse de a fi recepționate la distanță, antena va răspunde deci cerințelor curente.

In figurile din cuprinsul textului sint date toate dimensiunile necesare pentru realizarea acestei antene, în ceea ce privește partea electrică a ei. Nu s-au dat schițe și nici dimensiuni în privința sche-

letului de lemn, după cum nu s-au dat nici asupra sistemului de susținere sau de rotire a antenei, acestea putind să le imagineze oricine, după posibilități sau condițiile locale de amplasare. Se subliniază numai faptul că întregul sistem al antenei propriu-zise se va monta numai pe un schelet de lemn, nici decum metalic, iar pe de altă parte, atât cadrul, cât și cele 3 elemente, vor fi izolate bine, din punct de vedere electric, de scheletul de lemn, prin folosirea unor izolatori corespunzători.

Ing. Liviu Macoveanu  
YOSRD

# UN NOU SISTEM DE TELEVIZIUNE ÎN CULORI

Recent, a fost realizat un nou sistem de televiziune în culori, bazat pe utilizarea unui tub special (tubul Apple), prevăzut cu un singur tun electronic și având un ecran constituit prin asamblarea unor benzi verticale fine, ce pot avea, alternativ, o luminiscentă roșie, verde sau albastră (a se vedea fig 1). Nici o mască și nici un fel de electrozi de deflexie nu sunt folosiți aici, culoarea fiind obținută printr-o metodă nouă și originală.

Astfel, în loc de a obliga fasciculul electronic să lovească, la un moment dat, o suprafață elementară determinată, cum se întâmplă la tuburile clasice, el este lăsat să parcurgă o serie de benzi luminiscente, efectuând o mișcare de balenaj asemănătoare cu aceea care este

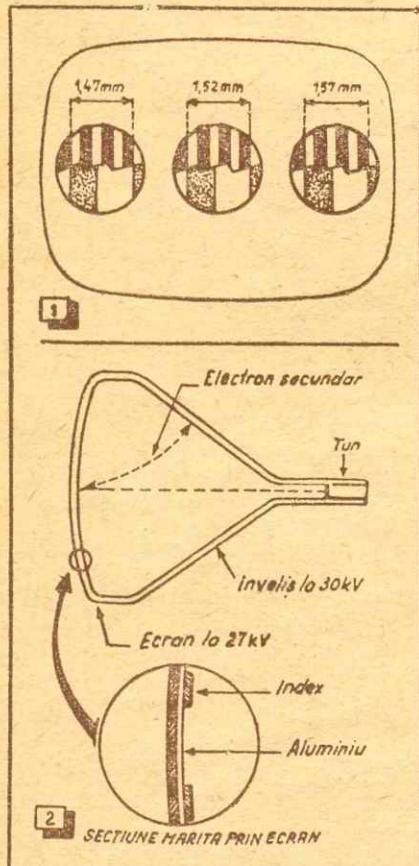


Fig. 1

practicată la tuburile monocromatice. Pentru a se obține ca fiecare "trio" de suprafete cromatice atinse să dea, prin adiție, culoarea dorită, este necesar să se moduleze fasciculul electronic în așa fel încât să se poată determina proporția fiecărei culori fundamentale și luminositatea relativă a culorii sintetizate. Comanda luminositatii relative nu implică probleme cu caracter particular, însă nu același lucru se întâmplă și cu comanda proporțiilor culorilor fundamentale. Aceasta din

urmă cere ca începutul fiecărui semnal de modulație de culoare să coincidă cu sosirea fasciculului pe o bandă roșie, în scopul de a șterge complet culoarea dată.

Sistemul Apple utilizează un artificiu ingenios pentru a rezolva problema: în fața fiecărei benzi cu luminiscentă roșie este dispusă o altă bandă dintr-un material cu emisie secundară puternică. Trecerea fasciculului prin această serie de benzi produce un curent pulsatoriu de emisie secundară, care constituie un semnal de informație asupra poziției fasciculului în raport cu structura luminiscentă.

Rezultă deci că nu se utilizează semnalele provenite de la emisia secundară provocată de fasciculul modulat, deoarece modulația complexă a acestuia din urmă ar altera natura acestor semnale. În tubul Apple, tunul electronic aruncă un al doilea fascicul, de intensitate slabă, care urmărește traectoria fasciculului primar sau „inscriptor” în opoziție cu fasciculul secundar denumit „indicator”.

Cu alte cuvinte, grație emisiei secundare provocată de fasciculul indicator, se obțin semnale de informație asupra poziției spotului imaginii, absolut independente. Aceste semnale sunt combinate cu semnalele de comandă a culorii și luminositatii pentru ca tensiunile rezultante să fie modulate în fază și în amplitudine, în așa fel încât spotul să ilumineze corect „trio-urile” cromatic elementare.

Combinarea diverselor semnale de colorație, luminositate și indicație este, evident, destul de complexă, dar această complexitate este ușor compensată prin simplificarea construcției tubului Apple. Figura 2 arată o secțiune integrală a acestui tub și o secțiune mărită a ecranului, în plan orizontal. Se poate observa că, în afară de tunul cu emisii diferite, structura mecanică generală nu este mai complexă decât aceea a tuburilor monocromatice. Ecranul prototipului este rectangular și măsoară în jurul a 53 cm — pe diagonală.

Tubul Apple s-a dovedit capabil să producă imagini de înaltă calitate, tot atât de bine în „alb și negru” sau în culori.

## ELECTRONICA ÎN AJUTORUL MEDICINII

**ELECTRONICA**, știință nouă, a devenit neînsipită în automatizarea instalațiilor industriale, în metodele de cercetare ale științei, în mașinile de calculat etc. Un alt domeniu în care electronica își face simțită prezența este medicina.

Dr. V. K. Zworykin de la R.C.A. și Dr. J. T. Farrar profesor la Universitatea Cornell au creat un sistem original pen'ru cercetarea diferențelor bolii ale tubului digestiv.

Este vorba de un emițător minuscul cu modulație de frecvență, ce se prezintă sub formă unei pilule care nu este greu de înghițit. Măsurind 27 mm lungime și 10 mm diametru, această pilulă conține, sub învelișul de materie plastică, un oscilațor minuscule cu transistor, alimentat de la un acumulator miniatură, căruia capacitate este suficientă pentru a-i asigura funcționarea timp de 15 ore. Bobinajul circuitului oscilant este făcut în așa fel, încât membrana flexibilă de cauciuc, care închide una din extremitățile capsulei, poate să exercite asupra lui o presiune mai mare sau mai mică. Deformările sub acțiunea acestor presiuni determină variații de frecvență ale oscillatorului. Această modulație de frecvență dă mărimea presiunilor pe care mușchii intestinali le exercită la trecerea pilulei.

Raza de acțiune a emițătorului miniatuur este de ordinul metrului.

Pentru a studia diferențele maladii ale intestinului, pacientul înghite o „pilulă-emisător”. Pilula se urmărește cu raze X și poate fi — la

nevoie — deplasată cu ajutorul unui magnet puternic, căci bobinajul cu selfinductie variabilă este făcut pe un miez feromagnetic.

Un receptor sensibil permite recepția undelor, care sunt emise pe o frecvență de ordinul unui MHz, și variații ale acestei frecvențe sunt puse în evidență de un galvanometru înregistrațor, sau de un osciloscop.

Sub forma sa actuală, pilula-emisător permite studierea psihologiei și patologiei intestinului, în cazul unor maladii, cum ar fi, de exemplu, colitele spasmotice sau ulceroase.

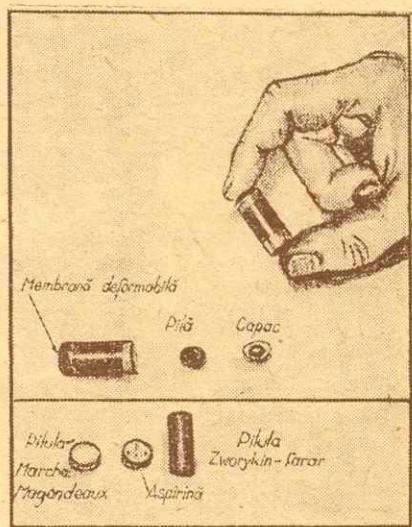


Fig. 2

Este de asemenea posibil să se facă emițătorul sensibil la variații ale temperaturii sau acidității tubului digestiv.

Reluind această temă, doi francezi, Magondeaux și Marchal, au creat un dispozitiv constituit dintr-un circuit oscilant pasiv cu cuarț, de dimensiuni ceva mai mari decât o pastilă de aspirină.

Emitătorul-receptor, care din ex-

terior excita cuarțul înghiștit de pacient, urmărește răspunsul său în timpul drumului prin sistemul digestiv și furnizează informații prețioase asupra stării sale: temperatura (prin abaterea de frecvență) presiunea și, mai ales, timpul exact de digestie. Această din urmă informație este furnizată într-un mod foarte simplu: cuarțul este înglobat în substanță de digerat și amortizarea sa se modifică

considerabil în timp ce aceste substanțe sunt asimilate de organism.

Savantul Manfred Von Ardenne, din Republica Democrată Germană, cunoscut din studiile sale asupra oscilografului și microscopului electronic, a realizat și el un sistem de studiu al tubului digestiv, în care este folosit un aparat de emisie numai de 24 m/m lungime.

## DE LA LABORATORUL DE ELECTRONICĂ AL INSTITUTULUI POLITEHNIC BUCUREȘTI

Unul din cele mai importante aparate construite în acest laborator este milivoltmetrul electronic, a cărui schemă se găsește mai jos.

Performanțele obținute sunt satisfăcătoare cerințelor utilizării acestui aparat.


Se pot măsura tensiuni a căror frecvență este compusă în bandă pe următoarele scări:

25 mV—50 mV—250 mV—500 mV—2,5 V—5 V.

Schema bloc conține două etaje de amplificare de curent alternativ, precedate și urmate de un etaj repetor catodic, ca transformator de impedanță.

Urmează o detecție pe punte cu cristal de germaniu și un instrument indicator de curent continuu.

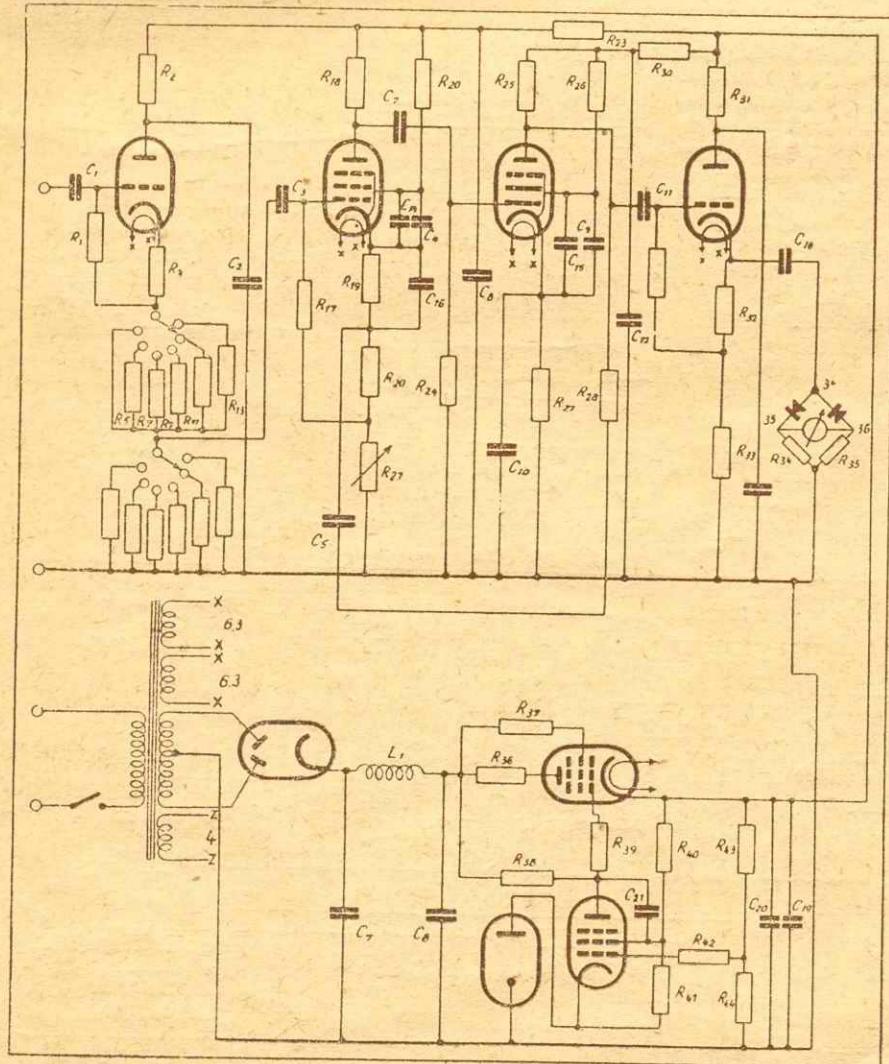Pentru evitarea unei eventuale cuplări a etajelor prin rezistență internă a sursei de alimentare, tensiunea de alimentare a etajelor se stabilizează electronic. Aparatul se utilizează în cadrul lucrărilor de laborator precum și în cadrul activității științifice a cadrelor didactice, fiind o piesă de mare utilitate.



## TELEVIZORUL „MIR“

Este un nou produs de calitate al industriei sovietice, echipat cu 21 tuburi și 10 diode cu germaniu. Ecranul său are dimensiunea de 34 × 34 cm și funcționează cu 500 linii pe orizontală și 550 linii pe verticală. Un regulator focal electric și o cursă ionică asigură reproducerea imaginii cu adevărat desăvîrșită. O antenă mobilă, prinată în interior, permite o recepție bună pe fiecare din cele cinci canale.

Două difuzoare rotunde și două eliptice asigură o reproducere musicală foarte fidelă.

Pe partea din spate a aparatului se găsesc bornele pentru antena extensioară și pentru picup.

In ceea ce privește comanda volumului sonor și imaginii la televizorul „Mir“ ea poate fi executată de la o distanță de 5 m.

În afara emisiunilor de televiziune, pot fi recepționate și stații de radio pe unde ultrascurte.

Consumul de curent al aparatului care poate fi conectat la o rețea de curent de 110, 127 și 220 volți, este de maximum 195 wați, în cazul unei recepții de televiziune sau radio, și de 80 wați, în cazul funcționării picupului. Aparatul costă 4200 ruble.

## ȘTIRI

● Primul emițător de televiziune a fost pus de curind în funcțiune în Slovacia, la Bratislava

● Noul emițător de televiziune de la Zagreb (R. P. F. Jugoslavia) emite programe experimentale zilnice. Se intenționează crearea unor studiouri regionale cu programe independente.

● În toamna anului 1956 a fost deschisă în S.U.A. prima universitate prin televiziune. Un emițător de televiziune transmite lecțiile care sunt ascultate și vizionate de studenți la locuințele lor. În acest fel se încearcă remedierea lipsei de spațiu pentru școli și a lipsei de cadre didactice.

● De la începutul acestui an, un emițător de televiziune din sectorul democrat al Berlinului (RDG) lucrează în canalul 5, după norma CCIR (atenție vinători de DX-uri... vizuale!).


# CONSULTAȚII

Tovărașul Dumitache Florin din Tîrgoviște ne întreabă:  
Ce este un „montaj reflex” și la ce folosește?

„Montaj reflex” este denumirea dată de către radiotehnicieni circuitelor în care un tub îndeplinește concomitent două funcții: amplificator de audiofreqvență și amplificator de radiofreqvență. Acest lucru este posibil datorită faptului că circuitele formate din elemente simple (rezistențe, condensatoare, bobine) ne permit separarea celor două feluri de curenți (vezi „Piese de montaj”, Nr. 5 al revistei).

Un montaj reflex îl creață în modul următor:

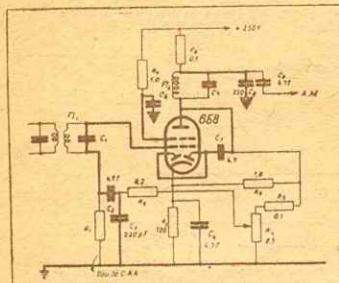Tubul amplifică mai întâi radiofreqvența sau frecvența intermediară; apoi aceasta este detectată, fil-



trată de urmele de radiofreqvență și după aceea, printr-un filtru separator, audiofreqvența rezultată e aplicată din nou aceleiași grile. După aceea tubul amplifică și audiofreqvența care e culeasă în anod, separată de radiofreqvență, amplificată concomitent, și apoi aplicată etajului următor.

Avantajul unui astfel de montaj constă în folosirea unui singur tub în loc de două. Montajul prezintă și cîteva neajunsuri și anume: filtrele de obicei nu sunt perfecte și, din cauza aceasta, se poate întâmpla ca la intrare să ajungă o dată cu audiofreqvența și radiofreqvența scăpată (pentru a două oară). Acest fapt poate face ca montajul să autooscileze, adică să producă fluiere supărătoare. Un alt inconvenient este faptul că tubul, amplificînd două feluri de curenți, nu va putea lucra decît pentru unul în condiții optime;

de asemenea, și distorsiunile vor fi mai mari.

Totuși rezultările obținute sunt multumitoare, iar economia realizată este apreciabilă, mai ales pentru montajele industriale unde punerea la punct nu e o problemă.

Pentru concretizare să luăm o parte din schema de principiu a receptoarelor „Bicaz” sau „Pionier”, fabricate la noi, sau a receptorului „Moscivici”, fabricat în U.R.S.S. Ambele sunt superheterodine populare și au cîte un etaj reflex cu pentoda 6B8. În fig. 1 găsim etajul reflex cu tubul 6B8.

In schemă este reprezentat cu linii groase, drumul curenților de radiofreqvență. De la etajul schimbător de frecvență intermediară F1, radiofreqvența este aplicată grilei tubului, iar circuitul e închis de C<sub>2</sub> și C<sub>3</sub>. Condensatorul C<sub>6</sub> este un seurt-circuit atât pentru radio cît și pentru audiofreqvență. În anod un circuit acordat pe F1<sub>2</sub> este legat la masă (capătul rece) prin C<sub>8</sub>, iar din anod, prin C<sub>5</sub>, tensiunea de radiofreqvență e aplicată diodelor detectoare. Audiofreqvența rezultată trece prin R<sub>5</sub> la potențiometrul regulator de volum, de unde merge mai departe prin filtrul de radiofreqvență R<sub>2</sub> C<sub>3</sub> și e aplicată, prin C<sub>2</sub> și F1<sub>1</sub>, grilei de comandă a aceluiși tub 658. Audiofreqvența amplificată e culeasă în anod la bornele rezistenței R<sub>8</sub> și e luată de la „capătul rece” (po-

## NOI STĂȚII AUTORIZATE

- YO5KAU C.O. A.V.S.A.P. Regiunea Oradea (categoria „B”).
- YO6KAR C.O. A.V.S.A.P. Raionul Deva (categoria „A”).
- YO3CS Cornășeanu Constantin, din București (categoria „A”).
- YO3AI Morar Ioan, din București (categoria „A”).
- YO3RP Raicu Mihai, din București (categoria „A”).
- YO3IK Moise Toma, din Buzău (categoria „A”).
- YO3IJ Alexe Eugen, din Buzău (categoria „A”).
- YO8MF Galan Petru, din Bacău (categoria „A”).

tentialul nul de radiofreqvență la circuitul F1<sub>2</sub>) și prin C<sub>9</sub> e aplicată etajului final sau etajului amplificator de audiofreqvență.

Tovărașul Timișescu Nicolae din Tîrgu Neamă ne întreabă ce receptor poate construi cu tuburile 1R5T, DF191 și DLL101.


Deoarece nu am mai publicat pînă acum un astfel de receptor, dăm schema lui (cea mai simplă din punct de vedere construcțional).

Receptorul este de tip superheterodină și are trei etaje: un etaj schimbător cu tubul 1R5T, un etaj detector cu reacție, avînd tubul DF191, și etajul final cu DLL101.

La detecție s-a întrebuințat reacția pentru a mări sensibilitatea monta-

jului. Alimentarea filamentelor se pot face dintr-o pilă sau acumulator de 1,5 V. la filamente, și o baterie anodică de 90 V. Transformatorul de frecvență intermediară poate fi confectionat dintr-un transformator de „Pionier” lăudând o singură bobină cu condensatorul respectiv. A lăturî, pe aceeași carcasă, vom mai bobina încă 30 spire sîrmă de 0,1 diametru izolată cu email și mătase (izolamentul nu contează) pentru infășurarea de reacție. Bobinile oscilatorului și ale circuitului de intrare vor fi alese tot din cele întrebunțiate în receptoarele construite de fabrică.

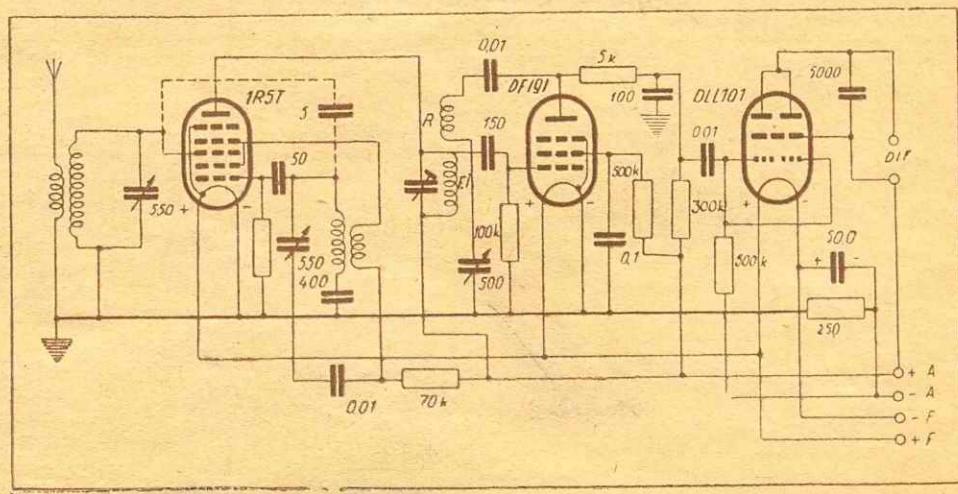Montarea și reglajul aparatului nu prezintă dificultăți.



1. Etaj de intrare  
2. Etaj de mixare  
3. Etaj de detectie



Luna iulie s-a caracterizat printr-o bogată activitate solară și — desigur — radioamatoricească.

Rezultatele au fost dintre cele mai roadnice, efectuindu-se multe legături cu DX-uri rare și foarte solicitate în „eter”.

Inainte de a face obișnuita expunere a DX-urilor luate sau auzite în YO, menționăm că pentru benzile 3,5 și 7MHz nu s-au primit date la redacție. Acest fapt este dovadă unei inexplicabile absențe a amatorilor receptori, dar mai ales a celor emițători din categoria A, de la urmărirea sistematică a condițiilor de propagare în aceste benzi, sau — dacă ele totuși au fost urmărite — devine evidentă lipsa unei coordanări centrale (prin RCC) a studioului propagării în TOATE benzile de amator.

In acest fel cronică, și de această dată, a fost lipsită de posibilitatea de a face cunoscute realizările amatorilor YO de emisie de toate categoriile din provincie (excepție YO2KAB din Timișoara).

Sint — credem — stări de lucru ce se cer neapărat remediate, mai ales într-un moment când, în cadrul A.G.I., atenția oamenilor de știință, ai căror auxiliari prețioși putem fi, se îndreaptă spre aceleași domenii de cercetare, proprii și nouă radioamatorilor.

Si acum... DX-urile luate de :

**YO3RF 14 MHz:** VS6DO(569), JAØGG(559, op. Yuta), W6AWT(559), op. Moli, ZD4CM(579, op. Mike, Hohoe, Ghana), ZL1AMO (569, Auckland), UL7GN(568, op. Anatoli, Alma-Ata), LU8EE(579, Rey), KL7PIV(599), XW8AG (op. Renuf, 579, Vientiane, Laos) FF8BF(57/89, op. Chas, Dakar), OQ5BM (op. Fonne, 569, Luluabourg), DM5MM/MM (op. Heinz, care a lucrat de pe vapor și în TEST-YO transmițind apoi logul prin radio, lui YO3RD), W6GRF/MM (op. Geo, 589, QTH în momentul legăturii fiind în largul portului Marsilia).

**YO3RF, 21 MHz.** UA9CM (598, op. Alecoej), XW8AG (579, op. Renuf). În fonie YO3RF a lucrat VQ2C și VQ2HJ, ambii folosind antene tip G4ZU (controalele 58/9+!).

**YO3CV,** foarte activ în 21 și 28 MHz și convins „fonist”, a reușit să contacteze numeroase rarități.

Iată cîteva :

**În 28 MHz:** ZD4BV (35/ 4/8, op. Tomy), PY4FQ (57/8, op. Roberto), ZP5CF (59+20! op. Fred), OQ5BK (59+, op. Frank).

**În 21 MHz :** VQ4DT (4/5 8), VQ6ST (58, op. Spencer), VS9AI (3/4 5/8 op. Bill), W8QVQ (58, Frank), VP5CM (58, op. Bill, Jamaïca), PJ2MC (4/5 8), VP7NV (57, op. Win din insulele Bahama, folosind un beam cubic), ZP5CF (59), 4S7YL (58/9), ZL2FT (58/9, op. Cliff), FB8BX (58/9.).

YO3ZA, unul din tinerii noștri performeri, aflăți în plină ascensiune, a realizat lucrind de preferință în 21 MHz: JA1KI (CW), ZE3JO (CW), UA9KSA (CW), CR5SP (Fone), FQ8AU (CW), KL7PIV (CW), ZL2GS (CW), YO3WL (!, QTH Ploiești, (CW), ZD6RM (CW), JA6AK (CW), și ZS6APQ (CW).

YO3FT, numai în 14 MHz a lăsat :

VS1GY (579, op. Pete), UH8KAA (559, op. Olga, grafistă și operațoare excelentă), HL2AJ (559, op. Yoon), VF8AC (569, op. Ralph), UA9KCC (56/89, op. Nikli, cu care s-au stabilit legături zilnice pentru verificarea propagării timp de 10 zile), CE3RE (55/89, Alex, cu care YO3FT a avut de asemenea skeduri zilnice, pentru același scop, tot timp de 10 zile), PY2OE (579, Val), LZ2KDO (578, op. Dimiter, first YO în 14 MHz!), ZS4IO (569, op. Piet), FB8XX (459, legătură efectuată în condițiuni de QRM extrem de grele), W4CXA (599, op. Prose), FE3AE (559, op. Marc), 3W8AA (589, op. Phan), YV4AU (588, Bill), UM8KAA (589, op. Boris, QTH Frunze), UAØKJA (559, op. Wolodia), VE2LU (579, op. Bruce), ZC4IK (589, Alex), ZL2AVQ (579, op. Doug, care ne comunică „if luck es gudconds U can QSO ZK1BG es ZK2AD, în Cook Islands...”), VU5AB și VU2NW (ambii 559), JA1AL (589, op. Mac), care face cunoscut că în momentul legăturii cu YO3FT a mai auzit VR2BN, VR3A, ZC5GL, YJ1AA și YJ1RF, toți foarte activi.

Nu este lipsit de interes să cunoaștem în ce condiții de DX lucrează JA1AL. Iată-le: „hr QSO nw b4 U, alsu ON4, OK, PAØ, LZ1, UA6, UI8 es... YO3FT hi! need TF es OX, vypse QSL, QSO for my DXCC es WAE...“

YO2KAB ne comunică prin radio următoarele DX-uri luate în 14 MHz: VR2BZ, CP3BE, KR6SK, JA7GO, UAØKJA, KW6CO, JAØAMF, YV5BY, YV5AB (fone), iar pe 28 MHz ZE2JE, OY5FS, OQ5GN și ZD6JL.

Succes în DX, YO2KAB !

Dintre receptori, au mai făcut comunicări YO3-1435 op. Andrei Giurgea și YO2-476 op. Aurel Ciurea.

Din log-ul primului extragem :

14MHz TF2WBO (589), CR6CK (599), KL7CDF (589), CP1CJ (559), HK3TH (589), YN1HK (57), UAØAJ (459).

21MHz PX1FC (599), FE8AH (589), EL1P (599), FB8BX (59+9), FF8BK (59+), W7FB (589), KG4AN (589), JA7AD (599).

Cel de-al doilea, YO2-476, din Curtici, ne trimite un extras din log-ul său, din care reproducem cîteva receptii, aşa cum au fost ele prezentate, interesant și conștiincios (sri only 14 MHz !, hir cond în 3,5 es 7 MHz ??) :

05.07.57 15.51 gmt 14 MHz VK2GW

UB5KBR-rst 569 near SYDNEY name is LYELL hW ? 569


05.07.57 16.46 gmt 14 MHz KA2KS VU1AG-ge om tnx fer qsy es long callur rst 559 name is JOHN es qth is YOKOHAMA 579

06.07.57 21.20 gmt MHz UAØKUV HA5DH-r ok dr om tks fer call ur rst 558 my qth is Chita op IWAN 57/89

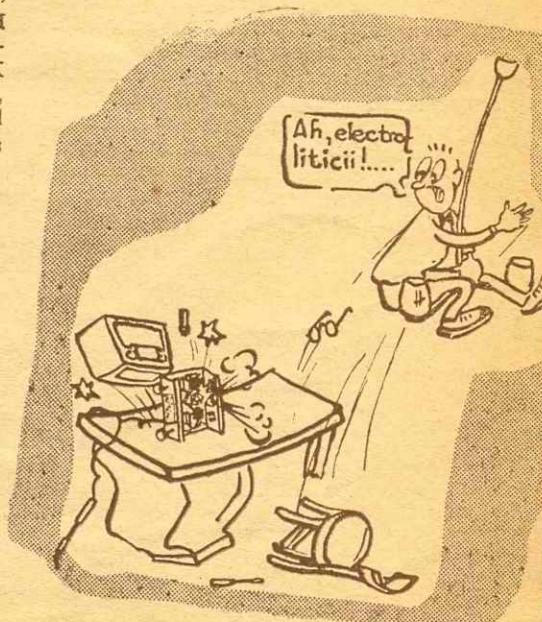08.07.57 18.13 gmt 14 MHz ZD2HAH

r ok George oc tnx ur rst 449 QRN thunderstorm qth BANO-KAN es name HARRY — qsl via RSGB 569

Si acum, la sfîrșitul unei luni de activitate neobosită, ne întrebăm, nu fără mirare : DX-uri sint, amatori YO sint, condiții de propagare sint și ele. Dece atunci lipsesc din rîndurile noastre indicativele tocmai a unora din vechii și încercări noștri vinători de DX ? Iată o întrebare la care am fi bucuroși să răspundă chiar ei printr-un temerar „CQ DX” !





Tev. Gheorghe Popovici — Timișoara.

Construcția, contra cost, a aparatelor de radio, precum și procurarea de piese detasate pentru cititorii, nu intră în preocupările revistei noastre. Nu vă putem satisface deci dorința exprimată în scrisoarea trimisă redacției.

Tov. Thury Zoltan — Com. Bucsa-Vasilevai.

Proiectarea unui receptor sau amplificator cu tuburi electronice cere cunoștințe echivalente cu pregătirea de inginer (electronică) și nu poate fi în nici un caz făcută numai cu ajutorul citorva formule simple, aşa cum greșit ati crezut.

Bobinele cu miez de ferocart se pot calcula exact, în baza unor formule relativ simple, atunci cind sunt cunoscute caracteristicile electrice ale materialului feros utilizat. Cum aceste date sunt în general necunoscute, amatorul este obligat să se limiteze la un calcul cu totul aproximativ, urmând ca dimensionarea finală să se facă pe cale experimentală.

Generatorul de ton (deci de audiofrecvență) nu poate servi decât la încercarea părții de audiofrecvență a unui receptor (curba de frecvență, sensibilitatea, etc.). Numai generatorul de înaltă frecvență (heterodina modulată) permite o încercare completă a performanțelor receptorului, semnalele emise de acesta din urmă parcurgând întregul circuit antenă-difuzor. În ambele cazuri este nevoie și de un

instrument, numit outputmetru, care se conectează în locul difuzorului și care permite măsurarea tensiunilor de ieșire. Un outputmetru se compune în esență dintr-un miliampmetru cu cadru mobil, combinat cu un redresor oarecare, montat de preferință în punte (cu cuproxid, diode, etc.).

Tov. Adet I. Dumitru

Informații în legătură cu școlile de maeștri, adrese, condiții de admitere etc. Sau publicat în ultima vreme în toate ziarele, așa că socotim că această problemă vă este de acum lămurită.

La alcătuirea viitoarelor numere ale revistei noastre vom ține seama de toate sugestiile trimise, pentru care vă mulțumim.

Tov. A. Moldovan — Gherla.

Numerele vechi ale revistei noastre sunt epuizate, iar pentru reclamații în legătură cu difuzarea revistei, vă rugăm să vă adresați direct organelor de difuzare și presei.

În numerele viitoare ale revistei noastre vom rezerva un spațiu mai larg diferitelor aparate de măsură pe care le poate utiliza un amator, descriind construcția, funcționarea și utilizarea acestora.

Tov. Bucsa Nicolae — Com. Măeruș, Reg. Stalin.

Construcția unui magnetofon (partea mecanică și electrică) va apărea într-un număr apropiat al revistei noastre. Combinarea unor scheme luată din diferite cărți nu și are rostul și nu poate oferi nici o garanție de bună funcționare.

Toale de permaloji pot fi înlocuite cu tole de fier silicios numai la extrema nevoie. Rezultatele vor fi mai puțin bune și în orice caz va fi nevoie de un etaj de amplificare suplimentar din cauza forței electro-motoare mai mici pe care o poate dezvolta un cap de redare astfel construit.

Abonamentele la revista „Radioamatorul“ se fac la Oficiile Poștale și difuzorii de presă din întreprinderi și instituții.

Prețul abonamentelor : pe un an 36 lei, pe 6 luni 18 lei. Prețul unui exemplar 3 lei.

Adresa redacției : București, Raionul Stalin, B-dul Dacia, 13, Telefon 1.07.30 interior 92.

## CONCURSUL

### QSL

In scopul ridicării calității artistice a QSL-urilor radioamatorilor din Republica Populară Română, revista „Radicamatorul“ organizează un concurs pentru cel mai frumos QSL.

— Concursul este deschis tuturor cititorilor revistei, indiferent dacă sunt sau nu radioamatori autorizați.

— Fiecare participant poate prezenta unul sau mai multe QSL-uri.

— Machetele prezentate pot fi, atât desene artistice, cât și fotomontaje în 1—3 culori. Machetele să aibă, de preferință, un specific radioamatoricesc.

— Lucrările premiate la concurs devin proprietatea AVSAP, care le va putea tipări pentru folosința radioamatorilor. De asemenea, AVSAP își rezervă dreptul de a achiziționa și alte machete prezentate la concurs, plătindu-le conform tarifei legale.

Concursul se închide la 30 septembrie 1957.

— Premiile ce se acordă sunt următoarele :

- premiu I lei 1.000
- premiu II lei 600
- premiu III lei 400

De asemenea, se va acorda un număr de mențiuni, constând în abonamente la revista „Radioamatorul“.

— Lucrările pentru acest concurs vor fi trimise pe adresa : Redacția revistei Radioamatorul — București — Raionul Stalin — B-dul Dacia 13.

Explicații coperta I-a :  
Vasul „Wilhelm Pieck“  
în portul Constanța. În  
medalion Heinz Stiehm,  
radiotelegrafistul navei

# DIN ACTIVITATEA RADIOAMATORILOR SOVIETICI



1. I. M. Tartakovski, maestru al sportului de radioamator, șeful stației colective UB5KAA.

2. Radioamatorul de unde ultrascurte Oleg Stanovici în timpul unui concurs „vînătoare de vulpi”.

3. La stația colectivă UA3NAE din Moscova.



# DETERMINAREA SECȚIUNII MIEZULUI DE FIER LA TRANSFORMATOARELE DE REȚEA

Se poate demonstra că mărimea netă a secțiunii miezului de fier a unui transformator monofazat de rețea, folosit în radio, este dată de relația:

$$(1) \quad Q = 141 \sqrt{\frac{S}{B}}$$

din care  $Q$  = secțiunea miezului de fier, în  $\text{cm}^2$ ;

$B$  = inducția magnetică în miez, în gauss;

$S$  = puterea aparentă nominală, în volt-amperi.

Relația dată este valabilă în ipotezele: raportul dintre greutatea fierului și a cuprului 3,5, densitatea de curent din înfășurări 2,6  $\text{A/mm}^2$  în frecvența rețelei de alimentare 50 Hz, frecvență industrială standardizată. Densitatea de curent indicată corespunde unei răciri convenabile a transformatorului.

Se recomandă ca material pentru miez tablă silicioasă pentru electro-tehnică, supraaliată (STAS 673-49), de 0,35...0,5 mm grosime.

## DESCRIEREA NOMOGRAIMEI

Nomograma alăturată permite calcularea relației (1). Se compune dintr-o scară  $S$  a puterii nominale, dată în volt-amperi, o scară  $B$  a inducției magnetice, exprimată în gaussi sau weberi pe metrul patrat, și scara răspuns  $Q$ , secțiunea miezului de fier netă, în  $\text{cm}^2$ .

Stînd puterea primară  $S$  a transformatorului, și alegerind o anumită inducție  $B$  în miez, se unesc punctele lor reprezentative de pe scările respective printr-o dreaptă. La intersecția cu scara răspuns  $Q$ , citim secțiunea fierului (la transformatoarele în manta, secțiunea miezului central).

Se recomandă o inducție magnetică de 10000...13000 Gs pentru tabla și-

licioasă supraaliată; pentru table silicioase mai slab aliate, se iau inducții magnetice maxime mai mici. În cazul cînd amatorul dispune numai de tablă neagră de fier, inducția magnetică să nu depășească 5000...6000 gauși.

## EXEMPLU:

Care trebuie să fie secțiunea miezului de fier la un transformator a cărui putere primară este de 65 wati?

În ipoteza că dispunem de tablă silicioasă supraaliată, alegerind o inducție magnetică  $B$  de 11000

gauși, dreapta ce unește punctele corespunzătoare de pe scările  $S$  și  $B$ , desenată întrerupt pe nomogramă, intersectează scara răspuns  $Q$ , în dreptul diviziunii.

$$Q = 10,9 \text{ cm}^2$$

Ing. SAAL CAROL

