



NOMOGRAMA PENTRU CALCULUL TRANSFORMATORILOR DE MICA PUTERE

Formule

$$\begin{aligned}
 1) S_{fe} &= 125 \sqrt{P_0} \\
 2) N_0 &= \frac{3.6 \cdot 10^5}{B V p} \\
 3) N &= N_0 \cdot U \\
 4) d &= 1.13 \sqrt{\frac{I}{J}} \\
 5) \rho &= I \cdot U
 \end{aligned}$$

$\frac{U}{(volti)}$

A

$b \cdot 10^3$

1

$2 \cdot 10^3$

2

$5 \cdot 10^3$

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

N_0

(Spire)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

S_{fe}

(cm^2)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

p

(wt)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I

$(ampere)$

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

d

(mm)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

j

(σ/mm^2)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Exemplu
Se dă:
 $P = 6.3 \text{ wt}$; $B = 7000 \text{ gauss}$
 $I_f = 10A$; $U_i = 6.3 \text{ V}$; $J = 2 \text{ a/mm}^2$








găsim:
 $S_{fe} = 3.2 \text{ cm}^2$, $N_0 = 3$
 $d = 20$, $\rho = 6.3 \text{ wt}$
 $d = 0.8 \text{ mm}$

Exemplu
Se dă:
 $P = 6.3 \text{ wt}$; $B = 7000 \text{ gauss}$
 $I_f = 10A$; $U_i = 6.3 \text{ V}$; $J = 2 \text{ a/mm}^2$

găsim:
 $S_{fe} = 3.2 \text{ cm}^2$, $N_0 = 3$
 $d = 20$, $\rho = 6.3 \text{ wt}$
 $d = 0.8 \text{ mm}$

Exemplu
Se dă:
 $P = 6.3 \text{ wt}$; $B = 7000 \text{ gauss}$
 $I_f = 10A$; $U_i = 6.3 \text{ V}$; $J = 2 \text{ a/mm}^2$

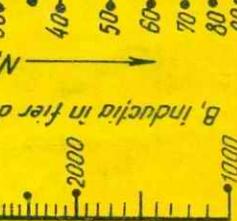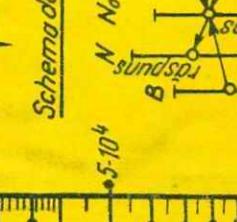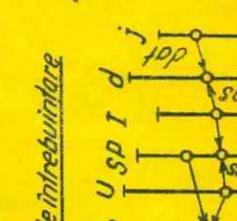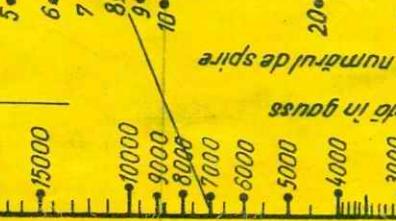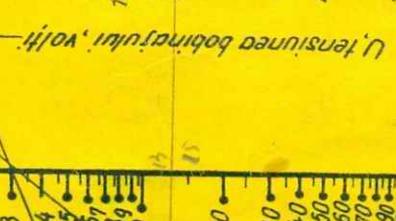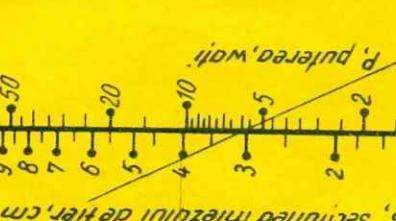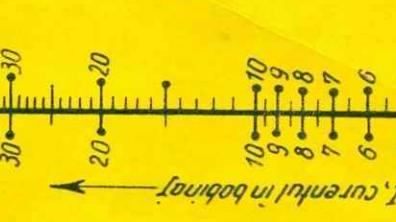găsim:
 $S_{fe} = 3.2 \text{ cm}^2$, $N_0 = 3$
 $d = 20$, $\rho = 6.3 \text{ wt}$
 $d = 0.8 \text{ mm}$



RADIOAMATORUL

REVISTĂ LUNARĂ A ASOCIAȚIEI VOLUNTARE PENTRU SPRIJINIREA APĂRĂRII PATRIEI
(A. V. S. A. P.) ȘI A MINISTERULUI TRANSPORTURILOR ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Nr. 9

A N U L II

SEPTEMBRIE 1957

LA APARIȚIA REGULAMENTULUI RADIOAMATORILOR DIN R. P. R.

Apariția „Regulamentului radioamatorilor din Republica Populară Română” reprezintă unul dintre cele mai de seamă evenimente petrecute în viața radioamatorilor noștri în ultimii ani. Așteptat cu multă nerăbdare, noul regulament este acum un fapt împlinit, care oferă radioamatorilor posibilitatea de a-și desfășura activitatea la un nivel corespunzător cerințelor tehnice moderne.

Avind ca îndreptar regulamentele similare din Uniunea Sovietică și țările de democrație populară, colectivul care a elaborat regulamentul a căutat ca acesta să corespundă în cea mai mare măsură condițiilor noastre actuale și să oglindească însemnantele schimbări survenite în activitatea radioamatorismului la noi, și anume: incadrarea mișcării de radioamatori în A.V.S.A.P. și crearea de noi forme organizatorice (radiocluburi, filiale, cercuri), dezvoltarea neintreruptă a radioamatorismului și tendința de a-l transforma într-o mișcare de masă, prin atragerea spre această preocupare a unui mare număr de oameni ai muncii, creșterea rapidă a numărului de stații de recepție și de emisie-recepție de radioamatori, înființarea stațiilor colective și rolul lor ca centre de pregătire a tinerilor radioamatori, ridicarea continuă a măiestriei tehnico-sportive a radioamatorilor noștri, intensificarea legăturilor cu radioamatorii din întreaga lume și participarea tot mai masivă a radioamatorilor români la concursurile interne și internaționale organizate. În aceste condiții, prevederile instrucțiunilor referitoare la activitatea stațiilor de radioamatori (datând din 1949) au devenit nesatisfăcătoare. Să ne gîndim numai la greutățile întîmpinate de radioamatorii de unde scurte în competițiile internaționale, cînd cu stații limitate la puteri de cîteva zeci de wati (iar pentru categoria A la 5 W) trebuiau să facă față unor concurenți străini ce operaau stații de zeci de ori mai puternice.

În cele ce urmează vom analiza sumar unele prevederi mai importante ale regulamentului, rămînind că o sarcină a fiecărui radioamator să-și însușească cît mai bine aceste prevederi.

În primul rînd, este de observat că în timp ce instrucțiunile vechi se referău numai la înființarea și folosința stațiilor de radio emisie și recepție de amatori, actualul regulament este mult mai cuprinzător,

tratînd problema radioamatorilor sub toate aspectele și delimitînd precis, din punct de vedere tehnic, această activitate.

Astfel, definind ce este radioamatorismul și problemele cuprinse în această activitate, rezultă din nou regulament (art. 1—2) preocupări mai largi, care îmbrișează diferitele categorii de radioamatori ce activează în A.V.S.A.P. (radioamatori de unde scurte, radioamatori de unde ultracurte, radioamatori constructori și radiotelegrafti de viteză).

Prin precizarea noțiunii „stație de radioamator” (art. 3 și 10) se clarifică și soluționează printr-un text legal problema materialelor care pot fi obținute de un radioamator. În lumina acestor prevederi, stația de radioamator cuprinde o aparatură bogată (recepțoare, emițătoare, aparate de măsură, scule și materiale), a căror cantitate nu este limitată decit de condiția de a fi folosite exclusiv pentru activitatea de radioamator. Într-adevăr, condițiile de lucru ale unui radioamator reclamă la data actuală o aparatură complexă, iar experimentările necesită materiale diverse. În același timp se exclude posibilitatea folosirii lor în scopuri comerciale. Este un punct de onoare pentru radioamatorii noștri de a respecta cu stricteță această cerință a regulamentului, meritind astfel increderea ce le-a fost acordată.

Referitor la puterea emițătoarelor se observă o mărire considerabilă a lor: stațiile categoria A de la 5 la 25 W (de 5 ori), cele categoria B de la 15 la 100 W (aproape de 7 ori), iar cele categoria C de la 50 la 400 W (de 8 ori). Stațiile colective pot atinge remarcabilă putere (pentru o stație de radioamator) de 1 kW. Să mai introduc în plus o nouă categorie de stații, numai pentru amatori de unde ultracurte, cu o putere pînă la 50 W.

În ce privește benzile de frecvență și tipul emisiunilor permise, de remarcat că stațiile de începători (categoria A) pot lucra și în banda de 40 m (7 MHz), însă numai în telegrafie (A1). Benzile de unde ultracurte sunt limitate de necesitățile Departamentului Poștelor și Telecomunicațiilor.

O soluționare justă este dată dreptului de a opera o stație prin introducerea certificatelor de radioamator, înălțînd astfel aprecieri subiective sau părti-

nitoare, și totodată acordindu-se radioamatorilor un document de calificare potrivit cunoștințelor ce posedă fiecare. Prin regulament se institue examene în vederea obținerii certificatelor, materiale cerute la examen și programul analitic fiind arătate în anexele nr. 1 și 2. Certificatele de radioamator receptor și radioamator emițător se acordă de organele locale A.V.S.A.P. și M.T.T., în scopul de a se evita deplasarea candidaților la distanțe mari.

Cunoștințele cerute unui radioamator receptor sunt identice cu cele prevăzute pentru cercurile A.V.S.A.P. de radiotelegrafiști, având în plus noțiuni de bază asupra regulamentului și traficului de radioamatori. Cunoștințele cerute radioamatorilor emițători clasa IV-a și a III-a sunt aceleași, pentru cei din urmă cerindu-se în plus recepție și transmitere Morse. Programele pentru radioamatorii emițători clasa II-a și I-a sunt mai dezvoltate, potrivit drepturilor speciale ce li se acordă, cuprindînd în plus față de celelalte categorii probe de cunoașterea unei limbi străine și lucru la stație. De remarcat că pentru radioamatorii de unde scurte este obligatorie cunoașterea receptiei și transmiterii Morse la vitezele: 30 semne/minut receptori, 40 semne/minut emițător clasa III-a, 60 semne/minut emițător clasa II-a și 80 semne/minut emițător clasa I-a. Cei care nu cunosc Morse pot obține certificatele corespunzătoare calificării, fără a mai (clasa IV-a).

Pentru obținerea certificatelor de clasă superioară nu se cere o condiție de vechime ca radioamator sau dovezii de activitate în acest domeniu (număr de țări luate, număr de QSL-uri, participare la competiții etc), în ideea de a da posibilitate celor calificați de a obține numai certificatele pentru unde ultrascurte trece printr-un stagiu într-o categorie inferioară.

Referitor la înființarea stațiilor de radioamatori, noul regulament aduce unele noutăți. Astfel, se înființază autorizații pentru stațiile de recepție — inexistente pînă acum — care se eliberează de Direcțiile Regionale P.T.T.R. în baza certificatelui de radioamator receptor. Eliberarea autorizațiilor pentru stațiile de emisie este făcută de M.T.T. Promovarea într-o categorie superioară nu este arbitrară, ci se face numai pe baza certificatelui de radioamator corespunzător.

Regulamentul precizează condițiile de lucru la stații colective. În scopul largirii colectivului de operatori, și pentru a da posibilitatea să opereze o stație mai puternică, la o stație colectivă de emisie sunt admisi și operatori care au certificate cu o clasă mai mică decît cea necesară pentru o stație individuală de aceeași putere. Astfel, un radioamator posedînd certificate de emițător clasa II-a poate opera o stație individuală categoria B (100 W) sau o stație colectivă categoria C (1000 W).

În regulament se prevăd dispoziții speciale pentru functionarea stațiilor mobile, a căror putere — indiferent de banda de frecvențe și certificatele posedat de radioamator — este limitată la 25 W. Prin aceasta se stimulează construirea și folosirea stațiilor mobile,

se oferă posibilitatea de a se face experimentări și a se organiza competiții în teren cu stații avînd alimentarea independentă de rețea (lucru intrat acum în tradiția radioamatorilor din alte țări) și în sfîrșit radioamatorii pot să-și desfășoare activitatea și pe timpul deplasării în altă localitate.

Un vechi deziderat al radioamatorilor este realizat prin permisiunea ce se acordă de a lucra la alte stații individuale sau colective de categorie corespunzătoare stației pentru care sunt autorizați. De asemenea, posibilitatea ca membrii unei familii, care locuiesc la aceeași adresă, să folosească o singură stație.

Prevederile art. 24, cu privire la desființarea stațiilor de radioamatori, sunt de asemenea un stimulent deoarece asigură radioamatorilor dreptul de a dispune după voie de materialele respective.

Asupra condițiilor tehnice și de exploatare a stațiilor de radioamatori sunt de făcut cîteva observații. În primul rînd receptoarele nu trebuie să cuprindă benzile de radiodifuziune, în caz contrar neputind beneficia de tariful redus ce se acordă stațiilor de radioamatori. Cerințele tehnice impuse stațiilor de radioamatori sunt în general destul de modeste și au rolul de a apăra astăzi pe radioamatori cît și alte servicii de radiocomunicații, de perturbările ce ar rezulta dintr-o construcție necorespunzătoare. Mai semnalăm ca un lucru nou o ușurare în ținerea documentelor de serviciu: carnetul de lucru este îmbunătățit, iar caietul de stație se ține într-un singur exemplar și nu mai constă dintr-un formular tip.

Un capitol interesant îl constituie cel care tratează despre controlul stațiilor de radioamatori. Regulamentul prevede sancțiuni pentru abaterile săvîrșite (avertisment scris, interzicerea folosirii frecvențelor peste 3800 kHz/secundă, suspendare temporară a autorizației, retragerea ei definitivă etc), care se aplică în raport de gravitatea abaterii.

În sfîrșit, pentru punerea în aplicare a regulamentului, M.T.T. și A.V.S.A.P. urmează să organizeze examene pentru eliberarea certificatelor de radioamator, preschimbarea vechilor certificate și eliberarea noilor autorizații. Radiocluburile, filialele lor și secțiile de radioamatori au sarcina de a organiza pregătirea radioamatorilor, potrivit programelor analitice respective, și de a întocmi formalitățile necesare în vederea eliberării documentelor de mai sus. Radioamatorilor le revine sarcina de a studia în detaliu prevederile regulamentului și a se conforma întocmai cerințelor lui.

Regulamentul radioamatorilor din R.P.R. conferă drepturi mari, la care nici nu ar fi putut spera în trecut, dar în același timp și îndatoririle ce le revin sunt mai mari sub raportul tehnic și al exploatarii stațiilor.

Radioamatori YO, fiți la înălțimea aprecierii și încrederii ce vi s-a acordat! Prin corectitudinea, seriozitatea, conștiințozitatea și calitatea lucrului vostru, dovediți pricopea voastră tehnică și devotamentul față de Patria noastră dragă! Înainte spre propășirea și înflorirea continuă a radioamatorismului în Republica Populară Română!

Vizită la UA3



Drumul de la Kiev la Moscova este lung, totuși foarte plăcut și interesant. Vagoanele au compartimente cu cîte patru locuri, care pot fi amenajate ușor pentru dormit. Însoțitorul aduce „la pat” ceaiuri care se prepară repede în samovarul vagonului. În tot timpul mersului se pot expedia din tren radiograme în toate colțurile lumii. Compartimentele sunt radioficate. Difuzarea revistelor și ziarelor de diferite limbi este asigurată pe tot traseul.

După o astfel de călătorie confortabilă am ajuns în capitala Uniunii Sovietice și m-am instalat la Hotelul Național. Din fereastra camerei mele se zărea zidul Kremlinului, cu frumoasele lui turnuri.

Prima vizită a fost la Radioclubul Central. Aici sunt zeci de camere și o activitate neobișnuit de vastă. Călăuzit de tovarășul președinte Donențko am trecut prin toate, admirind pe fiecare în parte.

La biroul de QSL-uri, vestitul P. O. Box 88 Moskow, trei angajați sortau zeci de mii de QSL-uri. Au un trafic imens. Aici am aflat că este în curs de tipărire un „call book” al radioamatorilor sovietici cu indicativ, numele și orașul lor.

În bibliotecă mii de cărți și reviste în toate limbile te fac să te simți în „raiul radioamatorilor”. La standul revistelor am văzut cele mai noi numere din Radio-Electronics, Radio und Fernsehen, Radiotechnika, Radio and television news, Amaterske radio etc. Bucuria mea a crescut cînd am zărit și „Radioamatorul” nostru.

În sala de Morse, cu o capacitate de 24 de locuri, se ținea tocmai un curs de perfecționare. Se recepționa în căști și se înregistra direct la mașina de scris. Într-un colț am zărit și un ondulograf.

O altă cameră este rezervată verificării logurilor de concursuri. Aici lucra un colectiv sub îndrumarea lui N. Kazanski UA3AF.

În laboratorul de unde scurte și ultrascurte se construia, se făceau măsurători, se experimenta. Printre aparatele terminate, am remarcat niște receptoare, un emițător de categoria a II-a și un converter pentru UKW. Interesantă realizare a fost și o antenă UKW cu multe elemente, învîrtită în poziția dorită de un motoras electric.

La secția televiziune se experimentau modificările ce trebuie făcute aparatelor „Temp 2” pentru a

recepționa constant programele îndepărtate. Praga, Berlin, Roma și Paris au fost prinse de multe ori în condiții bune. Unul din amatori, Serghei Sotnikov, a reușit, cu un televizor cu 23 lămpi, de construcție proprie, să recepționeze Londra, fără ca imaginea să dispară timp de 40 minute.

În atelierul mecanic al clubului m-am convins că radioamatorii au învățat să folosească strungul, mașinile electrice de găurit, polizoarele, precum și mașinile de bobinat. Felerile unelte, cu care este înzestrat atelierul, înlesnesc mult munca amatorilor și, totodată, aparatelor realizate sunt mai solide și mai frumoase.

Următorul laborator vizitat a fost cel pentru imprimarea sunetelor. Aici se construiau magnetofone și gramofone electrice. La laboratorul de măsuri unii și etalonau instrumentele construite de ei după cele industriale, alții construiau cîte un voltmetru electronic, o puncte R-L-C etc.

Trebuie să pomenesc și de o încăpere importantă, poate cea mai importantă dintre toate: este magazia de materiale a radioclubului. Lingă perete, pe rafturi înalte, stau în lázi speciale mii de lămpi de radio, condensatoare și rezistențe, socruri și potențiometre. Dintre difuzoare poți alege fie dintre cele mai mici, cu membrana ovală, sau din cele mai mari, pentru amplificatoare de mare putere. Emoție puternică îți produc și lázile pline cu minusculii transisitori sau cu sensibile instrumente de măsură.

Am văzut și stațiunea lui UA3FM, doctorul G. N. Fedorovski. Emitterul, de construcție proprie, dovedește înalte calități. În micul laborator am văzut, pe lîngă diferențele unelte și instrumente de măsură, și un magnetofon, un osciloscop catodic, precum și o foarte bogată bibliotecă personală. La ultima expoziție unională de radio a fost expus și encefalograful cu patru canale, construit de dr. Fedorovski, care de altfel era și lucrarea lui pentru titlul de aspirant.

Juriul a apreciat acest aparat și a răsplătit constructorul cu o diplomă, 1000 de ruble și un aparat de fotografiat. De altfel, încreșterea materială precum și clasificarea sportivă a radioamatorilor se face la toate expozițiile și concursurile organizate de D.O.S.A.A.F. Astfel

au patru categorii tehnico-sportive: cea mai înaltă, de maestru, apoi categoriile I, II și III. Pentru radiști, clasificările se fac în urma unui examen sau a unui concurs, iar pentru constructori cu ocazia expozițiilor.

Am fost și la Radioclubul Orășenesc, unde este și stația UA3KAE. Tocmai se ținea o adunare generală a membrilor. Am remarcat că amatorii au vorbit concret și scurt. S-a dezbatut o serie de probleme importante, totuși ședința nu a ținut mult. Printre altele s-a discutat ajutorul pe care radioamatorii îl vor da la realizarea unei competiții de sah „prin radio” între echipele de sahiști din Kiev și Moscova. S-a hotărât data, aparatul care li se pune la dispoziție, precum și operatorii care vor lucra. Iată o colaborare interesantă între diferitele categorii de sportivi.

La stația de emisie era tovarășul Baranov Alexandru, UA3-240, șeful stației, și operatorale Nina și Zvetlana. Au mai venit Iura UA3-434 și Aron UA3HA și încă mulți alții. După cîteva minute mi-au propus să încerc stația și să intru în legătură cu... YO2KAC. Am discutat îndelung cu tovarășii mei din Timișoara. După aceea, pînă seara tîrziu, m-am plimbat pe străzile Moscovei cu operatorii de la UA3KAE, povestindu-ne reciproc despre activitatea noastră, despre aparatelor construite, despre DX-urile realizate și încă multe alte lucruri, care nouă amatorilor ni se par atît de frumoase și importante.

La Moscova sunt multe de văzut. Timpul fiind scurt și prețios trebuie planificat cu grija. Astfel, în cîteva zile am reușit să vizitez Kremlinul și Mausoleul, Universitatea Lomonosov și Galeriile de Artă Tretiakov, am fost la Expoziția Unională de Agricultură și Industrie, am văzut „Călărețul de aramă” la Teatrul Mare, precum și un film la Stereo-Kino, adică cinematograf în relief, m-am plimbat cu vaporul pe canalul Moscova și am fost și în minunatele stațiuni ale metroului.

Încărcat cu materiale valoroase și învățămînt noi, m-am intors în tară cu hotărîrea de a aplica metodele de muncă ale amatorilor sovietici în cadrul Radioclubului regional Timișoara și la stația Palatului Pionierilor YO2KAC.

Prof. PATAKY GEORGE
Operator la YO2KAC

Reacția în etajele de amplificare ale radioreceptoarelor

de Ing. I. BERCOVICI

In etajele de amplificare ale radioreceptoarelor de orice tip (de la receptorul cu un singur tub, pînă la receptorul de trafic) se utilizează astfel în audiofrecvență cît și în radiofrecvență — cu diverse scopuri — montaje de reacție. Într-un montaj de amplificare fără reacție, dacă aplicăm un semnal alternativ „e” pe grilă, obținem la ieșire, pe sarcină, o tensiune alternativă U_a și un curent alternativ I_a . La un montaj de amplificare cu reacție, se introduce pe grilă, pe lîngă semnalul „e”, și o tensiune de reacție, care provine de la ieșire, și care este proporțională cu tensiunea sau curentul alternativ anodic, astfel încît, între catod și grilă, se aplică de fapt tensiunea alternativă :

1) $U_g = e + \alpha I_a - \beta U_a$, în care α și β poartă numele de factori de reacție, iar semnalul (—)provine din faptul că în general U_a este în antifază cu U_g

Clasificarea montajelor de reacție.

1. După modul de obținere a tensiunii de reacție de la ieșirea amplificatorului, reacția poate fi :

a) De tensiune — cînd tensiunea de reacție este proporțională cu U_a . O schemă simplă este dată în fig. 1, în care β , factorul de reacție, care arată că cîteva partea din U_a se introduce din nou pe grilă, are expresia $\beta = -\frac{R_2}{R_1 + R_2}$, deoarece

$$U_g = e + \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_a \text{ (s-a presupus că } \frac{1}{c_w} \ll R_1 + R_2 \text{ și } z \ll R_1 + R_2)$$

b) De curent — cînd tensiunea de reacție este proporțională cu I_a . O schemă simplă este dată în fig. 2, în care $\alpha = -R_c$, deoarece

$$U_g = e - R_c I_a$$

c) Mixtă — cînd tensiunea de reacție are două componente, una de tensiune, una de curent. O

schemă simplă este dată în fig. 3, în care $\alpha = -R_c$ $\beta = -\frac{R_2}{R_1 + R_2}$, deoarece $U_g = e - R_c I_a + \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_a$.

2. După modul de aplicare a tensiunii de reacție la intrarea amplificatorului, reacția poate fi :

a) Serie — cînd tensiunea de reacție se aplică pe grilă, în serie cu semnalul.

b) Derivație — cînd tensiunea de reacție se aplică pe grilă, în paralel cu semnalul.

3. După fază tensiunii, reacția poate fi :

a) Positivă — cînd tensiunea de reacție este în fază cu semnalul

$$(\alpha > 0; \beta > 0)$$

b) Negativă — cînd tensiunea de reacție este în antifază cu semnalul

$$(\alpha < 0; \beta < 0)$$

Pe lîngă tipurile de montaje de reacție enumerate mai sus, și combinațiile lor, mai întîlnim montaje complexe ca cele de reacție compensată, sau de reacție diferențiată.

Proprietățile tuburilor funcționând în montaje cu reacție.

Intr-un montaj de amplificare cu reacție, dacă noțăm cu S — panta tubului, cu μ — factorul de amplificare și cu R_i — rezistența internă a acestuia, putem considera că lucrează un tub echivalent, avînd parametrii :

$$(2) S' = \frac{S}{1 - \alpha S} \quad (3) \mu' = \frac{\mu}{1 - \beta \mu}$$

$$(4) R'_i = \frac{1 - \alpha S}{1 - \beta \mu} \cdot R_i$$

Amplificarea montajului fără reacție $a = \frac{\mu' Z}{R_i + Z}$ (în care Z este impedanța de sarcină) devine într-un montaj cu reacție a' , și satisfac relația :

$$(5) \frac{1}{a'} = \frac{1}{\mu'} + \frac{1}{Z S'} = \frac{1}{\alpha} - \beta - \frac{\alpha}{Z}$$

Dacă avem o reacție de tensiune, amplificarea de-

vine $a' = \frac{a}{1 - \beta a}$. Din această expresie rezultă că la o reacție pozitivă ($\beta > 0$) amplificarea crește în raportul $\frac{1}{1 - \beta a}$, iar la o reacție negativă ($\beta < 0$) amplificarea scade în același raport. Dacă la o reacție pozitivă β crește atît încît $\beta a = 1$, atunci amplificarea este infinită, adică montajul intră în oscilație.

Dacă în rețeaua de reacție intră nu numai rezistențe ci și reactanțe, factorii de reacție, și deci și amplificarea, vor varia cu frecvența. Aceasta înseamnă că prin alegerea convenabilă a rețelei de reacție putem modifica forma caracteristică de frecvență a amplificatorului. În schemele de la fig. 1—3 se realizează reacții negative.

Reacția pozitivă crește amplificarea, în schimb face amplificatorul nestabil, acesta putînd intra în oscilație datorită variației tensiunii de alimentare, variației sarcinii, sau înlocuirii tubului. Funcționări stabilite se obțin prin utilizarea reacției negative, care scade amplificarea, în schimb prezintă alte avantaje :

a) Reacția negativă reduce distorsiunile de neliniște în raportul $\frac{a}{a'}$.

aceasta înseamnă că aplicarea ei permite o mai bună utilizare a tubului în etajul final, adică la aceeași distorsion vom putea scoate o putere mai mare (bineînțeles aplicînd la intrare un semnal mai mare, deoarece amplificarea a scăzut).

b) In același raport $\frac{a}{a'}$ se reduce și zgomatul introdus în amplificator de o prostă filtrare a tensiunii anodice, sau de influența unor cîmpuri magnetice exterioare.

c) Reacția negativă serie produce o creștere a impedanței de intrare a amplificatorului în raportul $\frac{a}{a'}$

d) La o reacție de tensiune, impedanța de ieșire devine $Z_{ies} = \frac{Z_{ies}}{1 - \beta a}$












în care Z_{ies} este impedanța de ieșire fără reacție. La o reacție negativă de tensiune, scăzînd impedanța de ieșire, se obține o stabilizare a amplificării la variație de sarcină (reacția negativă de curent are un efect contrar).

e) Atît reacția negativă de tensiune, cît și cea de curent, au ca efect stabilizarea amplificării la variații ale tensiunii de alimentare sau la schimbări de tub.

Reacția în etajele de audiofrecvență. În aceste etaje (preamplificator și etaj final) se utilizează, de obicei, reacția negativă de tensiune — pentru că prezintă avantaje văzute mai sus. În afară de aceste montaje, cu rețeaua de reacție pur rezistivă, am spus că se utilizează și rețele care conțin reactanțe. O astfel de schematică, simplă, utilizată pentru tăierea frecvențelor finale, este cea din fig. 4, în care

$$C_1 = 100 - 300 \mu F, \text{ iar } R_1 = 0,5 M\Omega$$

La frecvențe joase, reactanța lui C_1 este mare, și tensiunea de reacție fiind mică, amplificarea nu scade. La frecvențe înalte, crește tensiunea de reacție și scade amplificarea. La receptia semnalelor telegrafice, banda de trecere a receptorului poate fi redusă pînă la 100—150 Hz. Cum urechea este mai sensibilă la frecvențele cuprinse între 400—1000 Hz, se alege frecvența bătăilor în acest interval și este de dorit — pentru eliminarea paraziților — ca amplificatorul să aibă amplificarea maximă în jurul acestelui frecvențe. Acest lucru se obține introducînd în rețeaua de reacție o punte acordată (în dublu T) pe frecvența aleasă f_0 , care în cazul din fig. 5 este $f_0 = 750$ Hz. Puntea lasă să treacă toate frecvențele afara de f_0 , frecvență pe care nu vom avea reacție nega-

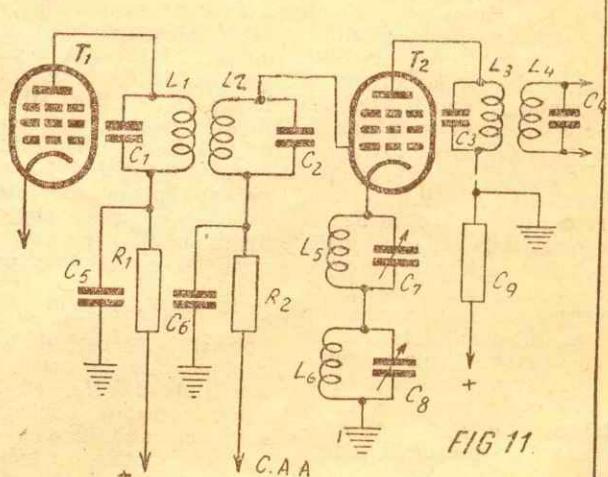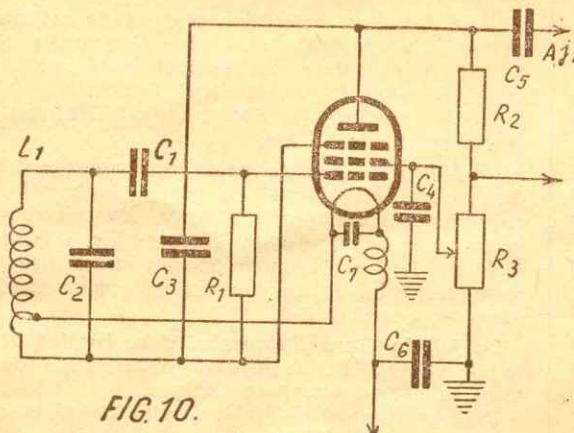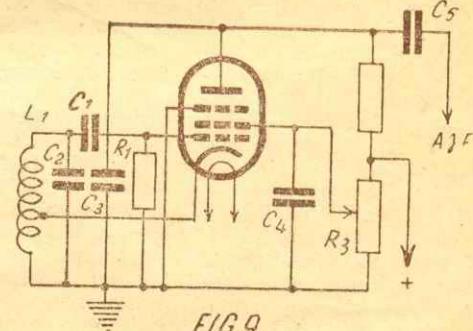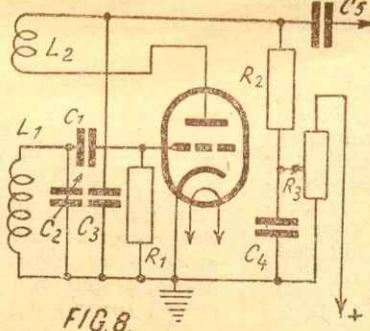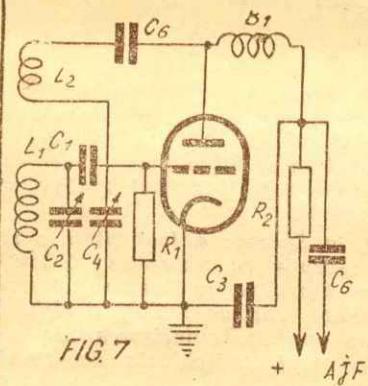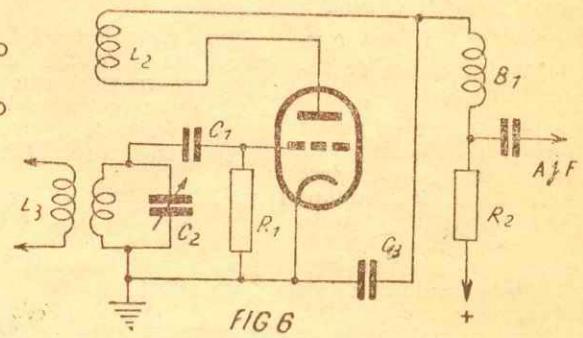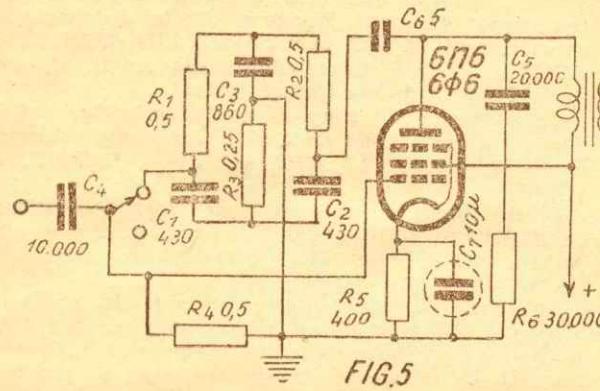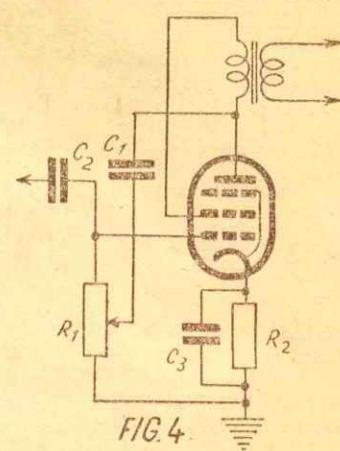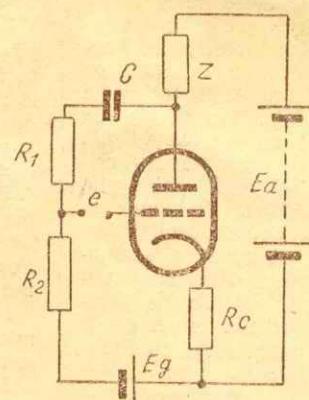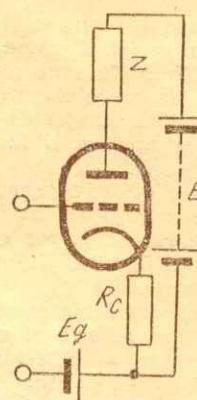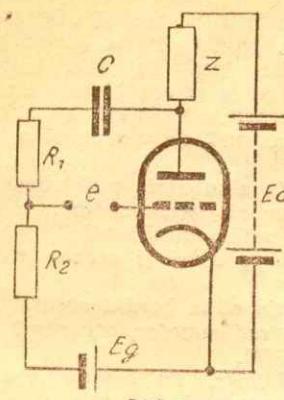

tivă, și deci amplificarea va prezenta aci un maxim.

Dacă vrem să acordăm puntea pe o altă frecvență f_0 , elementele punții se calculează astfel:

Se alege $C_1 = C_2 = 400 \dots 2000$
 pF $C_3 = 2C_1$

$$R_1 = R_2 = \frac{160.000}{f_0 \cdot C_1} \quad R_3 = \frac{1}{2}$$

R_1 , în care se exprimă C_1, C_2, C_3 în pF , R_1, R_2, R_3 în $M\Omega$ și f_0 în Hz.

Dacă se scade valoarea rezistenței R_4 , atunci se lărgește banda de trecere, amplificatorul fiind mai puțin selectiv. Dacă vrem ca puntea să nu sunteze ieșirea amplificatorului precedent, montăm între C_4 și grila o rezistență de $0,5 \dots 0,7 M\Omega$.

Reacția în etajele de radiofrecvență.

În receptoarele cu puține tuburi și circuite acordate, pentru a obține o creștere apreciabilă a sensibilității și a selectivității, se utilizează deseozi, în etajele amplificatoare de înaltă frecvență sau chiar în etajul de detectie, o reacție pozitivă. Un asemenea etaj cu reacție pozitivă este cel din fig. 6. El poate fi precedat de un etaj amplificator de radiofrecvență sau direct de circuitele de intrare. Circuitul L_1, C_2 aduce pe grila tubului semnalul de la intrare. R_1, R_2, C_1, C_3 și C_4 sunt elementele obișnuite ale detectorului de grilă, adică $R_1 = 1 \dots 1,5 M\Omega$, $R_2 = 0,1 \dots 0,3 M\Omega$, $C_1 = 50 \dots 100 pF$, $C_3 = 100 \dots 200 pF$ iar $C_4 = 10.000 \dots 20.000 pF$. L_2 este bobina de reacție cuplată inductiv cu L_1 și având un număr de spire ce variază între $30 \dots 70\%$ din numărul de spire ale lui L_1 . Dacă s-au conectat corect capetele bobinelor L_1 și L_2 , la apariția semnalului de radiofrecvență, componenta de radiofrecvență a curentului anodic trecând prin L_2 induce în bobina L_1 o forță electromotoare suplimentară, care se adaugă tensiunii de la intrare, măring astfel tensiunea de radiofrecvență de pe grilă, ceea ce echivalează cu o creștere a amplificării. Energia, ce se trahsmită din circuitul anodic în cel de grilă, acoperă într-o anumită măsură pierderile de energie din acest din urmă circuit (L_1, C_2), ceea ce echivalează cu o creștere a factorului său de calitate, și deci a selectivității. Dacă pierderile de energie sunt

compensate complet prin reacție (aceasta se întâmplă la cuplajul critic), atunci etajul intră în oscilație. Pentru recepționarea stațiilor care lucrează în telegrafie cu oscilații întreținute, se lucrează cu o reacție mai puternică, peste punctul critic, având astfel pe grila tubului două frecvențe apropiate, aceea a oscilațiilor proprii, și aceea a semnalului, prin a căror suprapunere apar bătăile de frecvență auzibile, și a căror durată corespunde cu durația semnalelor.

Bobina B_1 împiedică componenta de radiofrecvență să ajungă pe grila amplificatorului de audiofrecvență.

Inductanța bobinei L_1 se calculează în funcție de capacitatea maximă sau minimă a condensatorului C_2 , și de banda de frecvență, recepționată cu formula:

$$\text{L} = \frac{10^6}{4\pi^2 C_{\max} f_{\min}} \quad \text{sau}$$

$$\text{L} = \frac{10^6}{4\pi^2 C_{\min} f_{\max}},$$

în care se exprimă L în μH , C în pF și f în MHz. Reglarea reacției se poate face prin variația cuplajului dinure bobine, cu ajutorul unui condensator variabil, prin variația tensiunii anodice, sau prin variația tensiunii de ecran. Prima metodă are dezavantajul că dezacordă aparatul, în special pe unde scurte. În schema din fig. 7 reacția se regleză cu ajutorul condensatorului C_4 , care anulează o parte mai mare sau mai mică din inductanța bobinei de reacție L_2 . În aceste montaje reglarea reacției mai dezacordă aparatul, iar limitele de reglare a reacției depind de frecvența pe care este acordat circuitul L_1, C_2 . Aceste dezavantaje dispar la montajele din fig. 8, 9 și 10. Bobina L_1 se calculează aci cu aceeași formulă, iar la montajele din fig. 9 și 10 priza pentru bobina de reacție (care este o parte a circuitului oscillator), și care se găsește în circuitul catodic, se ia la $\frac{1}{3} \dots \frac{1}{4}$ din spirele

bobinei L_1 , începind de la capătul pus la masă. La montajul din fig. 10 (încălzire directă), bobina B_1 evită surcă circuitarea — în radiofrecvență — a bobinei de reacție prin sursa de a-

(urmare în pag. 13)

PESTE MĂRI SI ȚĂRI

În cursul lunii decembrie 1956, vasul „Dimitrov” părăsea portul Constanța, plecind într-o lungă călătorie. Timp de mai multe luni de zile, ocolind Africa (deoarece Canalul de Suez era blocat în urma agresiunii anglo-franco-israeliene), vasul a navigat spre Vietnam cu o încărcătură de tractoare și mașini agricole.

Despre călătoria aceasta s-au scris numeroase reportaje prin ziare. Desigur că fiecare cititor să simtă mindru de faptul că astăzi pavilionul Republicii Populare Române flutură pe mări și oceane astăzi de îndepărtăte.

Puțini sănătății care știu că la bordul vasului „Dimitrov” se găsește și un radioamator, tovarășul Platon Axente — YO4-945 MM.

La întoarcerea din călătorie, un corespondent al revistei noastre i-a răsfoit caietul de stație și a stat de vorbă cu tov. Platon.

Iată „performanțele” mai deosebite ale acestuia. A recepționat 41 stații japoaneze (toate districtele din această țară), 22 VK (australiene), 3W8 (QTH Hanoi), KC4USH — QTH Capul Adare din Antartica, auzit cu RST-479 în Marea Chinei de Sud.

De asemenea, în timp ce naviga prin Oceanul Indian și Marea Chinei de Sud, a auzit stații europene din UA9, UAØ, UL7, UH8, G, SVØ, DM2, F, LZ și alții.

Dintre stațiile românești au fost recepționate YO2KAB (cu 479) și YO8MS (cu 597) din Oceanul Indian, YO5KAI (cu 479) din Djakarta, iar YO3FT (cu 597), însă din Marea Egee.

Întrebăt asupra intențiilor pe care le are, tov. Platon a declarat că va solicita diplomele HAC și HAJ (după ce va primi QSL-urile tuturor districtelor JA). De asemenea, că intenționează să ceară autorizația de emițător maritim-mobil „vreau să fiu primul radioamator român MM”, a încheiat el.

S T I R I

• Cu câțiva ani în urmă, în regiunea Suceava se știau prea puține lucruri despre radioamatorism. Sub îndrumarea C. O. Regional A.V.S.A.P. Suceava, mulți membri dorinc de a se iniția în acest domeniu au fost grupați în colective și au început să „facă cunoștință” cu undele scurte.

In noiembrie 1955, la Suceava a luat ființă o stație colectivă de recepție cu indicativul YO8-034, având ca operatori pe tov. Dascălu Dumitru, Amariei Maria, Ungureanu Mihai, Tapliuc Rudolf și alții. De curind, primii doi au primit autorizarea de a-și construi și instala stații individuale de emisie-recepție.

Si la Botoșani există un început de activitate promițător. Cu ajutorul tov. Cirlan Constantin și Dvoira Sloim, se pregătesc noi radioamatori ca: electricianul Gheorghiu Lazăr, medicul Trocan Pompiliu, biologul Voiculescu Alexandru, elevii Croitoru Zalman și Nefantov Emilia etc.

La Vatra Dornei un vechi radioamator, tov. Moga Octavian, face lectii cu unii absolvenți ai cercului de radiotelegrafiști. Parte din aceștia, ca Gavrilaș Gheorghe, Apopii Haralambie, Vizaner Ana, Goleanu Izidor și Pintea Stelian și-au însușit cunoștințe teoretice și au început să construiască receptoare de bandă 0-V-1.


La fel, în Gura Humorului, tov. Ipsalat, telegrafist la Oficiul P.T.T., desfășoară o activitate de învățămînt în cadrul Casei de Cultură.

Bine ar fi ca și la Rădăuți și Fălticeni, unde există suficiente posibilități, să înceapă activitate în această direcție.

Urăm succes radioamatorilor din regiunea Suceava și aşteptăm noi vesti bune.

Magnetofonul

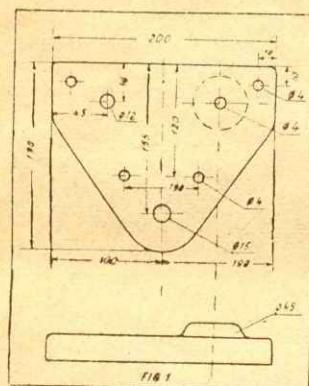Încă mai persistă în mintea multora imaginea bâtrinului gramofon cu pîlnie, care la vremea lui reprezenta o minune; astăzi un atare aparat constituie o piesă de muzeu, care provoacă zîmbetul celor care fac o comparație între modul de înregistrare și redare a sunetului în vechime și acum. Intr-adevăr, de la



gramofonul cu pîlnie la magnetofonul de azi, tehnica a făcut progrese uriașe. Calitățile înregistrării magnetice au făcut ca aceasta, treptat, să înlocuiască vechiul sistem de înregistrare pe discuri. Nu e cazul să numim aci avantajele sistemului magnetic, ci vom prefera să studiem felul în care se face înregistrarea.

Principiul sistemului de înregistrare constă în magnetizarea variabilă a unei pelicule de oxid de fier purtată de o bandă de material plastic, numită bandă de magnetofon, în ritmul vocii sau muzicii, de către un electromagnet special, numit cap de magnetofon. Pentru ca această magnetizare să fie variabilă este necesar ca banda să se deplaseze, cu o viteză perfect uniformă, prin fața capului de magnetofon. În felul acesta, curentul de audiofrecvență, ce străbate înfășurările capu-

lui, se va înregistra pe bandă sub forma unor mici magneti, de intensitate variabilă, așezăți cap la cap.

La retransmiterea înregistrării, banda magnetizată, deplasindu-se cu aceeași viteză ca și la înregistrare, în fața același sau altui cap de magnetofon induce în aceasta o forță electromotrice proporțională cu intensitatea cîmpului magnetilor respectivi. Așadar, în capul de magnetofon apare un curent de audiofrecvență, care este apoi amplificat și transmis, de către difuzor, în spațiu înconjurător, sub formă de sunet.

După cum se vede, principiul e foarte simplu. Nu tot așa este însă și realizarea unui astfel de aparat. Vom analiza pe scurt, în cele ce urmează, condițiile necesare construcției unui aparat de bună calitate.

In primul rînd, banda magnetică trebuie să aibă o viteză de deplasare perfect uniformă. Dacă viteza benzii variază, magnetii elementari, trecind mai repede sau mai încet prin fața capului de înregistrare, induc în el o frecvență nestabilă, întocmai ca la un alternator (generator de curent alternativ) la care variază turația. Acest lucru are un efect supărător, și în locul unui ton constant auzim un miorelăit. Prin urmare, la construcția unui magnetofon vom da o deosebită atenție construcției mecanismului de antrenare a benzii. Pentru a îndeplini acest deziderat,

amatorul va trebui să aleagă o construcție cît mai simplă, iar piesele mecanismului de antrenare vor trebui lucrate la strung, cu o precizie cît mai mare. Toate piesele ce se rotesc vor trebui să fie perfecționatice, să nu aibă jocuri și bătăi. Proba părții mecanice se poate face în felul următor: o bandă înregistrată pe un magnetofon bun, cu un singur ton, se redă în magnetofonul construit. Variațiile de ton vor da indicații asupra variației de viteză. În caz că nestabilitatea tonului e suportătoare, va trebui să reajustăm părțile rotitoare, eventual să le strunjim din nou.

De asemenea, vom căuta să folosim în construcțile de amator benzii cu forță coercitivă mare, cum ar fi de exemplu banda Agfa tip C.

In plus, se recomandă ca la o construcție de amator să se întrebuneze capete de magnetofon construite de fabrică. Numai după punerea la punct a aparatului se va putea înțelege folosirea unui cap construit. (Se recomandă construcția din Nr. 2/1957 al revistei „Radioamatorul“).

In privința motorului de antrenare a benzii, este bine ca acesta să fie un motor de gramofon, cu întreg mecanismul de reglare a vitezei. În felul acesta vom fi siguri că el funcționează în condiții optimale. Nu se recomandă folosirea motoarelor cu colector sau a motoarelor de ventilator.

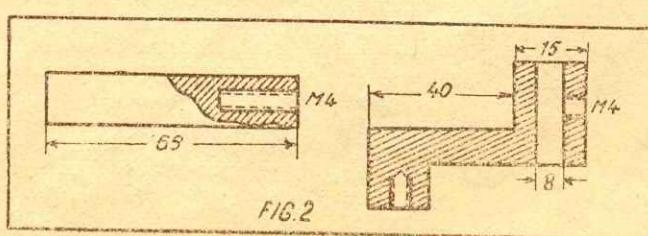


FIG.2

Acestea din urmă se pot foarte bine utiliza la mecanismele de derulare a benzii, unde interesează numai viteză și puterea motorului. In general, cu motoare de puteri între 75 și 150 W vom face față cu succes cerințelor unui magnetofon de amator.

După aceste generalități, vom trece la construcția practică a unui magnetofon. Amatorul își alege, după posibilități, o cons-

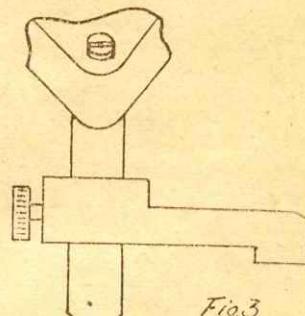


FIG.3

trucție simplă sau una mai pretențioasă. Pentru început, vom da o construcție a unui magnetofon adaptor. Acest magnetofon este alcătuit din trei părți. Prima se compune dintr-un șasiu metallic, care conține mecanismul de antrenare a benzii. Acest șasiu este astfel construit încât să se poată așeza pe platoul unui picup (gramofon cu motor electric), care poate fi, astfel, utilizat fie pentru discuri fie pentru magnetofon. Cea de a doua parte este picupul (gramofonul), iar cea de a treia preamplificatorul magnetofonului. Prima și a treia parte vor fi descrise mai departe și, în acest fel, amatorul își va putea construi singur un magnetofon.

Pentru deplină reușită a construcției va trebui să ținem seamă neapărat de principiile expuse anterior, precum și de cele ce urmează.

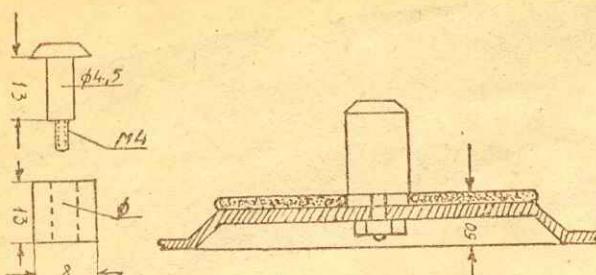


Fig.4

CONSTRUCȚIA MECANICA

Un magnetofon bun are neapărat nevoie, după cum am mai spus, de antrenarea benzii cu o viteză cît mai uniformă. Chiar și la acest magnetofon simplu va trebui să confectionăm piesele ce se rotesc la un strung bun. Să analizăm fiecare detaliu în parte. În fig. 1 se vede sasiul, găurile și forma ce trebuie dată. În dreapta și ambutisarea din dreapta cu diametrul de 45 mm se vor face cu ciocanul prin lovire ușoară. Tabla se va așeza pe o formă construită din lemn. Se recomandă întrebunțarea tablei de aluminiu de 1–1.5 mm grosime, pentru o prelucrare ușoară. Toate dimensiunile sunt indicate în desen. Fig. 2 reprezintă piciorul din spate, împreună cu suportul glisant, ce servește la centrarea și potrivirea nivelului. Sunt necesare cîte două exemplare din fiecare piesă. Ele se vor fixa cu șuruburi în cele două găuri din partea de sus a sasiului din fig. 1. Asamblarea se vede în fig. 3. Suportul rolei din dreapta se găsește în fig. 4. Șurubul central are un cap rotunjit, iar o parte din lungimea lui e nefiletată. Această parte se introduce într-un cilindru, ce se poate rota ușor pe șurubul strins. La fixare, între cilindru și sasiu, se pune o șaibă și se unge astfel ca cilindrul să nu aibă frecare mare de

sasiu. Partea punctată reprezintă o bucată de fetru, lipită de sasiu pentru a asigura frecarea rolei înințindu-se astfel banda întinsă. Eventual, aici „umflătura” sasiului se poate înlocui printr-o șaibă de metal sau ebonit de aceeași înălțime. În acest caz va trebui să construim șurubul mai lung. Suportul rolei din stînga se vede în fig. 5. Acesta este un suport mobil, care se va roti odată cu rola, antrenînd astfel banda. Șurubul de sus și cilindrul sunt identice ca în fig. 4. Partea punctată reprezintă un disc de fetru lipit pe discul de aluminiu (hașurat). Încările nesectionate sunt șaibe ce se ung pentru alunecare. Lagărul se confectionează din bronz, la fel ca și șaiba de curea. Șurubul port-rolă, cu discu și șaiba de curea, se vor îmbina prin însurubare. Lagărul se prinde prin trei șuruburi de sasiu. Toate — șuruburile și cilindrul — se confectionează din oțel. Șaiba de curea va avea un șanț semirotond cu un diametru de 3–4 mm.

In cele două găuri de pe sasiu, fixate la 120 mm de sus (fig. 1), vom fixa cîte un ghidaj ca în fig. 6. Ghidajul va avea o gaură filetată jos, pentru fixarea sa, și una filetată sus, pentru fixarea blindajului capetelor.

Si acum partea cea mai dificilă: cabestanul cu sistemul de cuplare cu discul motorului de pickup. Asamblarea și părțile componente se văd în fig. 7. Lagărul se construiește tot din bronz și se fixează tot în gaura din virful sasiului. Cabestanul și piesa conică de cuplaj se confectionează din duraluminiu. Axul va fi din oțel și se fixează în cabestan, prin presare la

cald. Piesa de cuplaj se fixează cu ajutorul unui șurub ce strînge axul. Cabestanul va avea pe el un inel de cauciuc.

E foarte important ca sistemul să fie centrat perfect. De aceea este necesară încă o polizare fină a cabestanului în strung, cu cauciucul fixat pe el. Pe talpa piesei de cuplaj se lipesc cu lac de bachelită un inel de fetru, pentru fricțiune cu platoul gramofonului. În partea de sus a rolei se găsește strunjita șaiba de curea cu șanțul identic ca la cealaltă.

Acum, cîteva cuvinte despre cureaua de transmisie. Vom putea întrebui că cuaciuc de ventil de bicicletă. La înăditură vom tăia capetele oblic și le vom coase foarte fin cu atâ subțire.

Important este ca înăditura curelei să nu provoace înăditura curelei să nu producă nici un salt cînd trece pe șaibe. Altfel rotația nu e uniformă. Capetele de magnetofon se vor așeza astfel: în dreapta cel de stergere, iar în stînga cel pentru înregistrare și redare. Ele se vor fixa la mijlocul distanței dintre ghidaj și cabestan, astfel ca banda să facă contact cu inelul de cauciuc al cabestanului pe 270° din circumferință.

De la capete va pleca un cablu blindat cu două fire. Blindajul va fi legat la masă împreună cu firul de masă

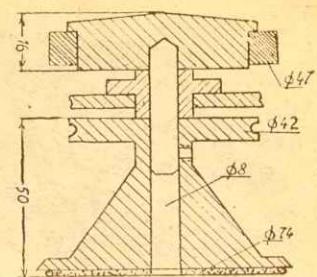


Fig.7

Din cele expuse se vede că nu e tocmai ușor de construit un magnetofon, redus chiar la cea mai simplă expresie. Buna reușită depinde și de ingeniozitatea și îndemnarea constructorului.

Să trecem acum la partea electronică.

AMPLIFICATORUL

Deoarece înregistrarea magnetică necesită anumite corecții de ton, precum și o amplificare mai mare, nu va fi suficient amplificatorul audio din aparatul de radio, ci va trebui să mai adăugăm un mic amplificator cu două tuburi. Schema se vede în figura 10. Prințul tub este o pentodă de tipul 6K8 montată ca în amplificator R.C. Cel de al doilea tub este un 6H8C, dublă triodă, cu catode separate. Prima triodă lucrează tot ca amplificatoare audio. Trioda două (cea din dreapta) lucrează ca oscilator de înaltă frecvență pentru stergere și înregistrare.

Amplificatorul se va lăra pe un sasiu metalic și se va acoperi cu o cutie metalică, ce va fi fixată de sasiu prin șuruburi. Se recomandă întrebunțarea aluminiului.

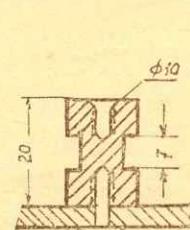


Fig.6

comun al celor două capete. Celelalte două fire se vor lega unul la un cap, iar altul la celălalt. Acest cablu va merge la amplificator.

Rolele de bandă se construiesc după datele din fig. 9. Mijlocul se va face din lemn, iar peretei din preșpan, sau mai bine perlinax, și se vor lipi cu lac de bachelită, apoi se vor vopsi.


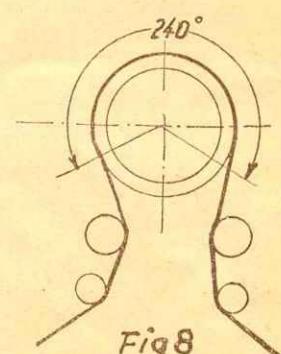


Fig.8

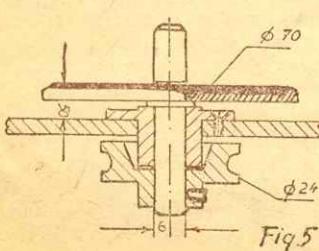

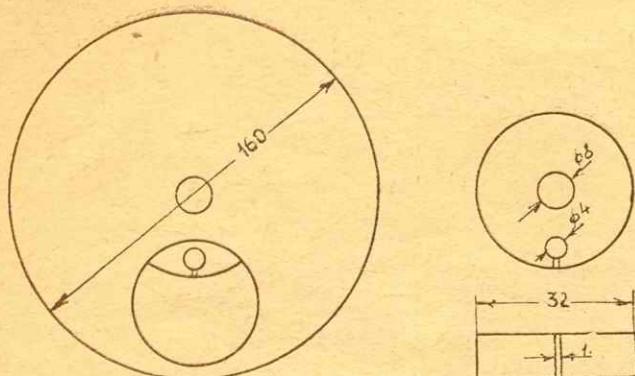


Fig. 9

Montarea cea mai judicioasă este aceea din schema. Este bine ca redresorul să fie blindat și căt mai departe de cele două tuburi. Conexiunile se vor executa căt mai scurte și mai aproape de sasiu. În nici un caz nu veți aşeza firele, ce alimentează tuburile la filamente, paralel, și aproape de vreo conexiune ce merge la un grătar de comandă. De asemenea, cele două fire parcurse de curentul alternativ necesar filamentelor se vor răsuci strâns. În acest fel, cîmpurile lor se anulează. Rezistențele și condensatoarele se vor fixa pe placă din pertinax, căci pentru a avea stabilitate. Orice vibrație mecanică, datorită relei fixării pieselor, poate duce la o microfonie a aparatului, care se poate traduce printr-un „urlet” la redare.

Panoul frontal va avea trei elemente de comandă: întrerupătorul de rețea, butonul comutatorului înregistrare-redare și butonul volum-controlului. De asemenea, vom fixa și regleta prevăzulă cu șapte bucle. Trei sunt necesare pentru cordonul ce merge la capetele magnetofonului, două vor fi necesare pentru cablul de adaptare la receptor, iar două pentru microfon, doză de picup sau radio, după natura înregistrării.

După aceste considerente constructive, să trecem la analiza schemei.

In general amplificatorul are o schemă clasică, la care s-au mai adăugat elementele necesare ridicării caracteristicii de frecvență,

relei cu condensatorul de 200 pF, prin care este alimentat capul de magnetofon. Folosind un cap universal, de fabricație sovietică, obținem o curăță de răspuns liniară între 70–5000 Hz, adică rezultatele sunt asemănătoare în ceea ce privește fidelitatea cu cele ale unui aparat de tip popular (Bicaz, de exemplu).

Oscilatorul funcționează cu cea de a doua triodă din tubul 6H8C. Curentul de polarizare trebuie să aibă o valoare mică (0,5-1 mA), iar curentul din capul de ștergere trebuie să fie maxim. Pentru aceasta, se aduce la rezonanță circuitul format din L_3 , în serie cu capul de ștergere, prin modificarea valorii condensatorului montat în serie cu capul de ștergere. Bobinele oscilatorului se vor înfășura pe o carcăsă cu diametrul 13 mm și lungă de 25 mm. Pentru L_1 vom înfășura 200 spire sîrmă, izolată cu email, de diametrul 0,09 mm. L_2 va avea 500 spire aceeași sîrmă, iar L_3 80–120 spire sîrmă emaiată de 0,2 mm diametru.

In privința tonalității, ea se poate modifica ajustând valorile grupurilor de corecție a caracteristicii de frecvență.

Acest aparat poate face înregistrarea așa cum este. Redarea se poate face prin aparatul de radio, sau se poate asculta în cască la bornele de ieșire. În timpul înregistrării putem controla nivelul optim și tonalitatea într-o casă montată la bornele de cuplare cu aparatul de radio.

Magnetofonul adaptor este relativ simplu, însă necesită puțină rutină în mînuire, pentru a putea obține rezultate frumoase.

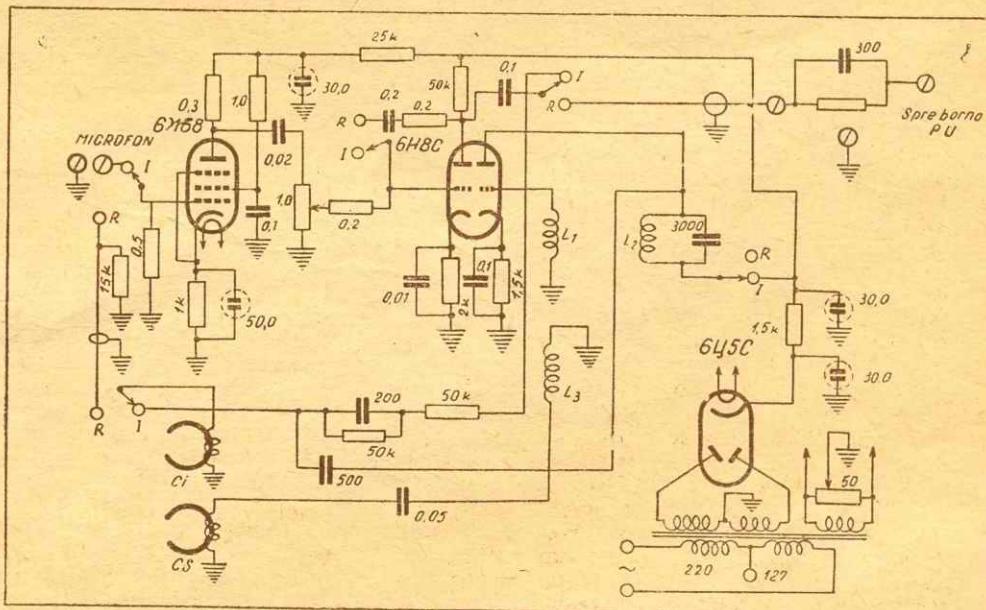


Fig. 10.

UN EMIȚĂTOR CU MODULATIE DE FRECVENTĂ REALIZAT ÎN ȚARA NOASTRĂ

de Ing. ANA BLAGA

Radiodifuziunea cu modulație de frecvență pe unde metrice permite o îmbunătățire apreciabilă a calității receptiei datorită unor factori (asupra cărora nu înștiințăm), precum și o acoperire a unui teritoriu întins cu o rețea de stații de radiodifuziune de puteri mici. Pentru a pune în evidență, în condiții concrete, avantajele modulației de frecvență față de modulația de amplitudine, și pentru a se face studii în legătură cu propagarea undelor metrico care apar la transmisionea cu modulație de frecvență, s-a pus problema proiectării și construcției unui emițător experimental cu modulație de frecvență pentru radiodifuziune. Problema a fost rezolvată în Institutul Politehnic București, la catedra de Radiocomunicații, de un colectiv condus de prof. Gh. Carăianu.

Alimentarea emițătorului se face din trei redresori: un redresor pentru tensiunea anodică a etajelor prefinal și final, un redresor pentru tensiunea anodică a etajelor de mică putere și un redresor cu seleniu pentru negativarea etajelor prefinal și final.

Emitătorul se compune dintr-un stelaj format din sășiuri metalice, pe care sunt montate etajele emițătorului. Pentru ca piesele și cablajul să fie ușor accesibile, la etajele de mică putere, tuburile sunt așezate pe o placă frontală, iar piesele și cablajul sunt fixate pe partea din spate a plăcii frontale.

Emitătorul este prevăzut cu o instalație de automatizare, care are ca scop pornirea automată a emițătorului și scoaterea lui din funcțiune în caz de defectiune.

Fiderul este construit dintr-un


(La intrarea amplificatorului se aplică tensiunea de modulație de nivel zero = 0,775 Vef). Pentru a măsura perturbațiile și nivelul de brum, care ar putea intra prin amplificatorul de A.F., s-au ecranaț cu grijă circuitele amplificatorului, s-au pus la pămînt filamentele și s-a filtrat suplimentar tensiunea anodică.

Oscillatorul folosește pentoda GAC7, în montaj cu cuplaj electronic, având circuitul oscilant de tipul în trei puncte cu priză pe bobină. Pentru a avea stabilitate de frecvență bună, capacitatea de acord are valoare mare (350 pF). Deviația de frecvență a oscillatorului, corespunzătoare deviației de frecvență finală de 75 kHz, este egală cu raportul între deviația finală și numărul de multiplicări.

$$\Delta f = \frac{75}{2 \times 3 \times 3} = \frac{75}{18} = 4,16 \text{ kHz.}$$

Tuburile de reactanță, cu circuite de defazare RC, se găsesc în paralel pe oscillator. Tuburile de reactanță s-au realizat folosind pentoda cu pantă mare 6AC7. Tubul de reactanță modulator este inductiv, iar tubul de reactanță — pentru controlul automat al frecvenței — este capacitive.

Dimensionarea oscillatorului și a tuburilor de reactanță s-a făcut urmărind obținerea unui compromis între stabilitatea de frecvență cît mai bună a oscillatorului și modulația parazită de amplitudine mică: distorsiuni cît mai mici. Stabilitatea de frecvență se asigură prin faptul că la variații ale tensiunilor de alimentare, cele două tuburi acționează în sens contrar asupra frecvenței centrale. Ușoara dezechilibrație a circuitelor de defazare realizează compensarea variației frecvenței oscillatorului datorită variației tensiunii de alimentare a oscillatorului și a tuburilor de reactanță. Reglajul este dificil, și mai rămâne pericolul dereglajului provocat de modificarea caracteristicilor tuburilor, aşa că s-a prevăzut și un sistem de control automat al frecvenței. Circuitele oscillatorului și ale tubului modulator sunt ecranate îngrijit, pentru a evita inducerea tensiunilor perturbatoare direct pe grila tubului modulator. Grilele ecran și catodele sunt decuplate bine atât pentru radiofrecvență, cât și pentru audiofrecvență. Amplificatorul de A.F., oscillatorul și tuburile de reactanță sunt alimentate dintr-o sursă stabilizată.

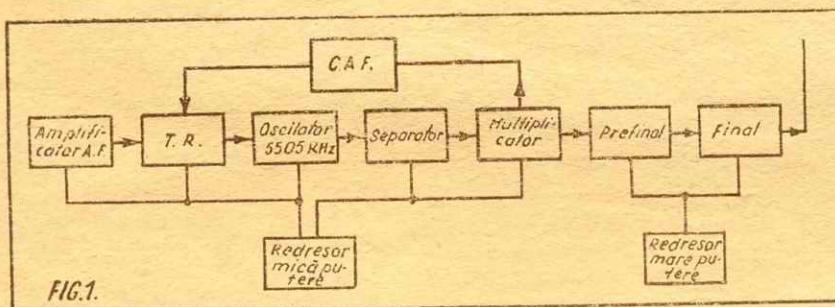

Descriere. Emițătorul are schema bloc dată în fig. 1. El se compune dintr-un amplificator de audiofrecvență, un oscillator cu frecvență de centru $f_0=5505 \text{ kHz}$, un tub de reactanță modulator, un tub de reactanță pentru controlul automat al frecvenței, un dublu cu un tub, un triplor cu două tuburi în contracimp, un al doilea triplor — cu cele două secțiuni ale tubului 829 B montate în contracimp (etajul prefinal) și finalul de asemenea cu tubul 829 B, având cele două secțiuni montate în contracimp.

Dispozitivul de control automat al frecvenței, folosit pentru stabilizarea frecvenței de centru, este format dintr-un oscillator cu cristal de quart pe frecvență de 3465 kHz, un schimbător de frecvență, un amplificator limitator lucrând pe frecvență intermediară de 615 kHz, un discriminator de frecvență și un indicator de deviație de frecvență, cu amplificator de curent continuu.

cablul coaxial cu impedanță de 40 ohmi. Radierea în spațiu se face cu ajutorul unui sistem de antene, format din trei etaje de antene tip morișcă, cu radiere omnidirectională în planul orizontal și direcțională în planul vertical, cu un cîstig de putere de 6 dB după direcția orizontală.

Amplificatorul de audiofrecvență este format din două secțiuni ale dublei triode 6N8. Prima secțiune lucrează ca amplificator RC cu reacție de curent, iar a doua ca amplificator cu cuplaj catodic, cu factor de reacție mare pentru reducerea distorsiunilor. Cu montajul folosit s-au obținut distorsiuni mici și o impedanță de ieșire/mică, ceea ce era necesar circuitului de accentuare. Aceasta se află la ieșirea etajului de joasă frecvență, pentru a se menține tensiunea utilă la un nivel ridicat (0,5 V...1,8 V) în porțiunea lanțului de audiofrecvență, în care pot apărea tensiuni de brum.

Etajul separator este realizat cu tubul 6V6. Circuitul anodic acordat este cuplat prin linie cu circuitul acordat de la intrarea primului dublor.

Etajele multiplicatoare de frecvență

Dubloul este de asemenea realizat cu tubul 6V6. Circuitul său anodic este cuplat capacativ cu intrarea în triplor. Triplorul este realizat cu două tuburi 6L6, montate în contratimp.

Proiectarea și realizarea etajului de radiofrecvență a urmărit:

1. Menținerea distorsiunilor nelineare și a modulației parazite de amplitudine în limitele cerute.

2. Asigurarea stabilității de funcționare și a stabilității față de oscilații.

3. Asigurarea puterii de excitație cerută de fiecare etaj.

Etajul prefinal triplor și etajul final folosesc tuburile 829 B, cu cele două secțiuni montate în contratimp. Circuitul anodic al triplorului este cuplat prin linie cu intrarea în etajul prefinal triplor, iar circuitul anodic al prefinalului este cuplat inductiv cu circuitul de grilă al tubului final. Tuburile sunt prevăzute și cu negativare fixă pentru limitarea curentului catodic, în cazul absenței tensiunii de excitație. Capacitatea de acord a circuitului final este mică, pentru a obține puterea de 80 W la frecvența de 100 MHz.

Controlul automat de frecvență (fig. 2)

Se compune dintr-un oscilator cu quart pe frecvență de 3465 kHz, folosind tubul 6V6 în montaj cu cupleajul electronic, cu circuitul anodic acordat pe armonica a treia, un

schimbător de frecvență cu heptoda 6A7, la care se aplică pe grila de comandă tensiunea dată de oscilatorul cu quart, iar pe grila a două de comandă se aplică o tensiune luată de la primul dublu de frecvență; un amplificator limitator, lucrând pe frecvență intermedie și = 615 kHz ($f_i = 2 \times 5505 - 3 \times 3465 = 615$ kHz); un discriminator de fază, cu dublă diodă 6H6, și un amplificator de C.C., pentru indicatorul deviației de frecvență față de frecvența de centru. Dispozitivul de control automat al frecvenței este alimentat de la o sursă de tensiune stabilizată. S-a folosit un oscilator cu quart, pe o frecvență de trei ori mai mică decât frecvența care se introduce în schimbător, pentru a se realiza o stabilitate de frecvență mai bună. Amplificatorul limitator are rolul de a amplifica tensiunea dată de schimbătorul de frecvență, și de a furniza o tensiune constantă discriminatorului. Modulația poate fi controlată la două borne pe panoul de C.A.F.

Automatizarea emițătorului permite conectarea tensiunii de alimentare a anodelor redresoarelor cu înfiriere, după aplicarea tensiunilor de încălzire a filamentelor, a tuburilor redresoare și ale celorlalte tuburi ale emițătorului. De asemenea, emițătorul ieșe automat din funcțiune în caz de defectiune. Această semnalizare se face și prin ajutorul unei sonerie. Pornirea și oprirea emițătorului se face de la un singur intrerupător. Pornirea emițătorului, intrarea în funcțiune a etajului final și defectarea sunt semnalizate și optic, cu lămpi de semnalizare. Controlul funcționării emițătorului se face cu ajutorul unei serii de aparete de măsură a curentilor și tensiunilor.

Performanțele emițătorului

S-au efectuat măsurători asupra

emițătorului și s-au găsit următoarele valori caracteristice:

— puterea de înaltă frecvență la ieșirea din emițător 65 W;

— frecvență de lucru 99,1 MHz;

— deviația de frecvență la 100% modulație 75 kHz;

— stabilitate de frecvență c.c.a. 110.5;

— banda de joasă frecvență 30—15.000 Hz, cu atenuare mai mică de 2 dB față de frecvența de 1000 Hz;

— factor de distorsiune sub 1.5% la 60 Hz, și sub 1% între 100 Hz și 7000 Hz;

— zgomot în MF — 56 dB față de modulație de 100% fără filtru de ureche, și — 70 dB cu filtru de ureche;

— accentuarea 75 u sec.;

— gradul de modulație de amplitudine parazitară circa 1%.


Concluzii

Emițătorul se află în exploatarea Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor din anul 1956.

S-a apreciat în primul rînd calitatea deosebită de bună a modulației. Datorită unei serii întregi de particularități de proiectare și realizare constructivă, s-au realizat performanțe deosebite în ce privește siguranța de funcționare și ușurința reglajului. Dovadă este faptul că, funcționând curent timp de un an, emițătorul n-a avut decât o singură pană.

Măsurările au arătat, de asemenea, concordanță perfectă între valurile teoretice impuse emițătorului și cele realizate practic.

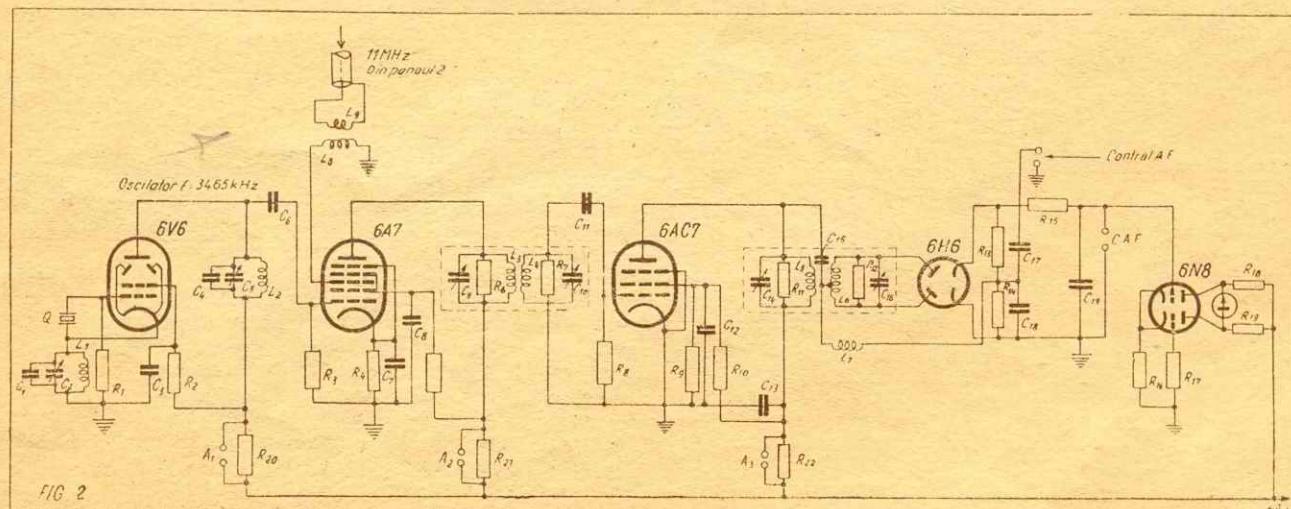Exploatarea emițătorului realizat a permis culegerea unei serii de date, necesare la proiectarea și realizarea rețelei de radiodifuziune cu M.F., pe unde metrice, în țara noastră.



PREAMPLIFICATOARE DE ANTENĂ

pentru televiziune


Pentru a se putea realiza recepția unor stații de televiziune îndepărtate, sensibilitatea celor mai multe dintre televizoare nefiind suficientă, se impune folosirea preamplificatoarelor de antenă cu ajutorul cărora această sensibilitate este mult crescută.

Sensibilitatea medie a părții video a unui televizor este de obicei mai mică decât a părții audio. În mod curent, această sensibilitate, la receptoarele cu amplificare directă, este de ordinul a $800 \dots 1000 \mu V$, iar la cele de tip superheterodină este între $100 \dots 500 \mu V$. Înțînd seama de absorbția foarte mare ce are loc, în domeniul undelor ultrascurte, cind este vorba de propagarea în undă directă, precum și de intensitatea de cîmp destul de redusă chiar cind condițiile permit o propagare indirectă, toate aceste fapte fac ca și o sensibilitate de $100 \mu V$ să nu fie suficientă, atunci cind se urmărește recepționarea la distanțe mai mari de 200 km, în ses. Este adevărat că folosind o antenă direcțională rotativă de mare randament, cum e de pildă antena descrisă în numărul trecut, se pot face recepții de la mari distanțe, chiar și cu sensibilități în jurul a $200 \mu V$, cum este cazul tipului de televizor sovietic Temp 2, fără întrebuițarea vreunui preamplificator de antenă, însă aceste recepții vor fi foarte capricioase, fiind mult influențate de condițiile de propagare. Ele se vor prezenta cu fadinguri mai mult sau mai puțin pronunțate, mai lungi sau mai scurte.

Este clar că intensitatea semnalului recepționat, scăzind la un fading sub $100 \mu V$, pe ecranul televizorului nu se va mai vedea nimic, cu toate că semnalul în sine există. În aceste condiții, dacă se folosește un preamplificator de antenă, cu ajutorul căruia sensibilitatea receptorului poate fi foarte mult mărită, chiar dacă intensitatea semnalului va ajunge de ordinul a cîțiva zeci de microvolți, pe ecran încă vor putea fi urmărite imaginile suficient de conformatibl. Imaginea va fi cu atît mai stabilă, cu cit amplificarea obținută cu ajutorul preamplificatorului va fi mai mare.

Există diferite tipuri de preamplificatoare de antenă, unele mai simple dind o amplificare mai mică, altele mai complicate dind o amplificare mai mare.

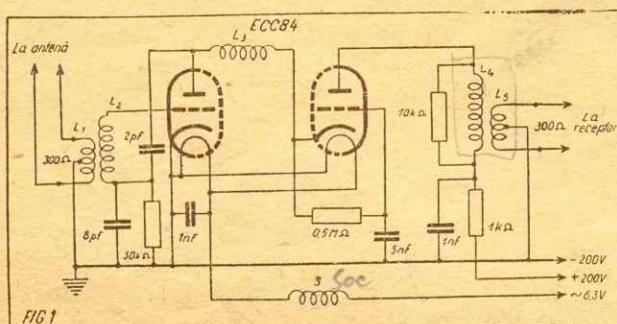În fig. 1 este dată schema unui preamplificator cu un singur tub, dubla triodă ECC 84, de tip miniatură. În locul său se poate folosi orice alt tip de




dublă triodă, miniatură, cu catode separate, dacă bineînțeles are caracteristici asemănătoare. Pream-

plicatorul poate fi folosit atât pentru canalul I, cât și II, avind o bandă suficient de largă.

Bobinele se realizează pe corpu de trolitul sau ceramică, de diametre corespunzătoare.

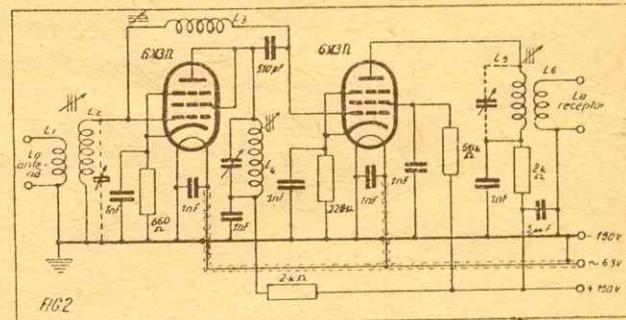Bobinele L_1 și L_5 se montează deasupra bobinelor L_2 , respectiv L_4 spre capetele cu potențialul masei. Socul de finală frecvență S se confectionează bobinând 35 spire din conductor de cupru emailat, cu diametrul de $0,5$ mm., deasupra unei rezistențe chimice de $1 k \Omega / 0,5 W$. Ca montaj în sine, montajul e de tipul cascadă, neprezintând nimic special.



Ca la orice montaj de ultrascurte, se vor folosi piese de cea mai bună calitate, condensatoare fixe cu dielectric mică sau ceramice, de formatul cel mai redus cu putință, iar conexiunile vor trebui să fie cît mai scurte. Se recomandă ca bobinele din circuitul anodic al celei de a două triode să fie ecrilate față de primele bobine și să aibă axele perpendiculare.

Acordarea pe frecvență optimă se face prin apropierea sau depărtarea spirelor bobinelor.

Amplificarea ce se poate obține cu acest montaj este de ordinul 10. Pentru adaptarea, la intrare, la o impedanță de 75Ω cît au cablurile ccaxiale uzuale, se face reducind la jumătate numărul de spire al bobinei L_1 .

În fig. 2 este schema unui alt preamplificator, cu două tuburi, din care primul, deși pentodă, lucrează totuși ca triodă. Lărgimea de bandă a preamplificatorului este de ordinul a $10 \dots 15$ MHz, deci se poate folosi pentru două canale. Cu toate acestea este mai bine să se facă un set de bobine separate pentru fiecare canal, așa după cum este indicat și în tabelul de bobine.

Pentru a se reduce zgomatul de fond, în locul tubului 6Ж3П se poate folosi tipul 6Ж1П. În acest caz, însă, se va majora numărul de spire de la bobinele L_1 , L_2 , L_3 și L_4 , deoarece tubul 6Ж1П are capacitațile interne mai mici decit 6Ж3П.

Pentru acord se folosesc miezuri de cupru sau alamă, sub forma unor șuruburi sau cilindri, introduse în interiorul carcaserelor bobinelor. În plus, se pot folosi și trimeri cu capacitatea de $8 \dots 30$ pF, montați în paralel cu bobinele (desenați punctat pe schemă). Dacă se folosesc astfel de trimeri, va fi necesar să se reducă puțin din numărul de spire al bobinelor pe care le vor sunta. Ca montare, la bobine se vor respecta aceleasi reguli ca la primul preamplificator.

Amplificarea obținută este de ordinul 15 ... 20. In-

trarea este prevăzută pentru cablul coaxial, a căruia ecranare se va lega la masă.

Ieșirea este de asemenea pentru cablu coaxial.

Așa că L_1 , cît și L_6 sunt dimensionate pentru o impedanță de 75 ohmi.

In locul tubului 6K3P se pot folosi următoarele alte tuburi: 6AC5 sau EF96.

Inainte de a închide acest articol, trebuie menționat faptul că punerea la punct a oricărui din aceste preamplificatoare se poate realiza ușor numai cu ajutorul unui undametru dinamic (grid-dip-metru) și a emisiunii locale a postului de televiziune, în clipele cînd se emite tablă de control (mira).

Fără acest undametru, reglarea va fi foarte dificilă.

De asemenea, în special la preamplificatorul din fig. 2, se cere o atenție deosebită în ceea ce privește ecranarea etajelor între ele, a bobinelor, precum și buna decuplare la masă, întrucât astfel sunt foarte multe șanse ca preamplificatoarele să intre în reacție, alterindu-și astfel total calitățile.

Ing. LIVIU MACOVEANU
YO3RD

In continuare prezentăm un preamplificator de televiziune, realizat de YO3WL, tov. Ion Răduță din Cîmpina.

Montajul din fig. 3 este așa numitul „cascod“ în care cel de-al doilea tub primește radiofrecvența pe catod, oferind o mare reducere a zgromotului de fond. Totodată este foarte simplu de manevrat și nu cere aparataj special pentru punerea lui la punct.

Schela indică toate datele pieselor, exceptând bobinele. Trebuie menționat că acestea nu sunt critice, în afară de L_2 care va fi riguros construit, după următoarele date: pe o carcă din material izolant de cea mai bună calitate (calit, trolitul) cu diametrul 12 mm vor fi bobinate 5 spire, lungimea bobinajului fiind de 6 mm. Bobina L_1 pentru cuplarea antenei cuprinde 3 spire și va fi înfășurată peste L_2 după ce, în prealabil, pentru distanțare și izolare, s-a înfășurat un inel de celuloid, gros de 0,5 mm. Aceasta în cazul unui cablu de coboare cu impedanță 300 ohmi/mtru, dar numărul de spire poate fi modificat prin tatonări, între 1 și 3 spire, în funcție de impedanță și de capacitatea proprie a cablului de coboare.

Bobinele L_3 și L_4 , bobinate spiră îngă spiră, pe bare sau tuburi de calit $\varnothing = 6$ mm, cuprind respectiv 11 și 14 spire. Socal „S“ cuprinde 15 spire, bobinat tot spiră îngă spiră pe o rezistență chimică de 100 ohmi, izolată cu lac.

Toate bobinele se construiesc cu sîrmă de cupru emailată, cu $\varnothing = 0,65$ mm.


Condensatorul variabil de acord de la circuitul de intrare are capacitatea maximă de 30 pF și, pentru a ocupa un volum mic, s-a folosit un trimer cu aer.

La ieșire a fost folosit un cuplaj capacitive, deoarece cel inductiv reducea prea mult amplificarea. Indiferent de impedanță de intrare a receptorului, ieșirea se va cupla direct la bornele de antenă ale receptorului. În cazul cînd receptorul nu are intrare simetrică (cum are „Temp-2“), se va încerca inversarea bornelor de ieșire, folosindu-se poziția cu amplificarea mai mare (în care bornele de masă ale preamplificatorului și receptorului coincid).

Alimentarea preamplificatorului a fost realizată cu un redresor foarte mic, celula de filtraj nefiind deloc pretențioasă.

Transformatorul de rețea, cu secțiunea miezului de fier de 3 cm², cuprinde ca înfășurare primară 2040 spire cu sîrmă emailată $\varnothing = 0,18$ mm (în cazul unei rețele de 120 V) sau 3740 spire cu sîrmă $\varnothing = 0,1$ mm (în cazul unei rețele de 220 V), iar ca înfășurare secundară cuprinde 2040 spire cu sîrmă $\varnothing = 0,1$ mm pentru tensiune anodică și 107 spire cu sîrmă $\varnothing = 0,5$ mm pentru filamente.

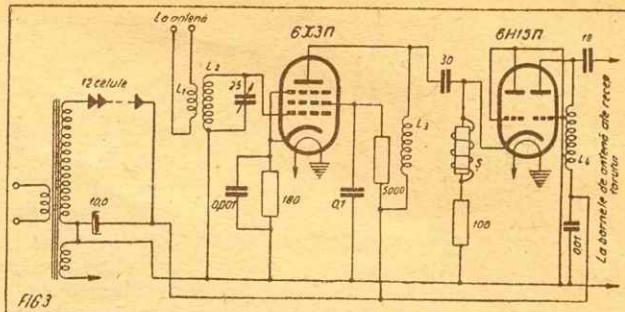Celula redresoare este cea obișnuită la aparatele



„Pionier“ sau oricare alta, care să debiteze un curent de maximum 15 mA la o tensiune de 120 V.

Si acum, despre tuburile întrebuițate.

In cazul de fată am întrebuițat tuburi tip „miniatur“ 6K3P și 6H15P pe care le-am avut la dispozitie. Pot fi cu succes întrebuițate și alte tuburi din seria 40, 80, 90 sau chiar octale, primul tub fiind o pentodă cu pantă fixă, iar al doilea o triodă cu factor mare de amplificare.

Menționez, că acordul preamplificatorului este destul de critic și trebuie refăcut la fiecare schimbare de bandă (canal).

I. RĂDUȚĂ
YO3WL

(urmare din pag. 6)

lmentare, iar $C_8=1000-2000$ pF înălătură influența circuitelor de incălzire asupra etajului.

Pentru celelalte elemente ale montajului, valorile se aleg la fel ca la montajul din fig. 6.

Uneori, în aparatele de tip superheterodină, pentru a mări selectivitatea, se realizează în etaje de frecvență intermedie sau negativă o reacție pozitivă. O metodă simplă este mărirea capacității grila-anod prin montarea între acestei electrozi a unei capacități mici de 1...3 pF. Dezavantajul este că în felul acesta scade stabilitatea amplificatorului de frecvență intermedie, apărând pericolul oscilațiilor la variația tensiunii de alimentare, sau la schimbarea tubului. Un montaj, care permite creșterea selectivității fără a utiliza o reacție pozitivă și fără a ascuți curba de selectivitate (deci fără a îngusta banda de trecere a receptorului), este cel din fig. 11. Acesta este dimpotrivă un montaj cu reacție negativă, în care circuitele L_5C_7 și L_6C_8 sunt acordate unul pe o frecvență superioară, și celălalt pe o frecvență inferioară frecvenței intermedie. Ele vor produce astfel reacții negative, reducând amplificarea pe aceste frecvențe, și îndrepătind astfel flancurile curbei de trecere a amplificatorului. Cele două circuite vor produce totuși o oarecare

atenuare și pe frecvență intermedie, așa că, în ansamblu, amplificarea etajului scade datorită acestei reacții. Variind concomitent pe C_7 și C_8 , putem varia în anumite limite și banda de trecere.

Reacții parazite

Afără de reacția pozitivă sau negativă, realizată de noi prin rețea de reacție, se mai produc în receptoare și reacții negative sau pozitive parazite, care duc la apariția oscilațiilor parazite făcînd receptiile imposibile. Căile pe care se produc aceste reacții sunt:

a. Capacitatea internă placă-grilă.

b) Inducții magnetice între o bobină din circuitul anodic și una din circuitul de grilă.

c. Inducții de cîmp electric între piese din circuitul anodic și de grilă.

d. Rezistența surselor comune de alimentare a difiterelor etajelor.

e. La frecvențe foarte mari, inducția legăturilor la soclu.

f. Așezarea nerățională a conexiunilor.

g. Influența transformatorului de ieșire asupra cerului de la intrare, cînd au pierderi mari.

Evitarea acestora se face printr-o așezare ratională a pieselor pe sasiu, prin decuplări de audio și radio frecvență, și, atunci cînd e nevoie, prin ecranarea difiterelor elementelor ale montajului.

SUPERHETERODINA monolampră

In articolul de față voi prezenta un nou montaj din categoria celor la care numărul de tuburi electronice și piese este redus la minimum posibil, utilizându-se toate resursele pe care le oferă tubul electronic respectiv.

Montajul a fost experimentat pentru recepția benzilor de radioamatori de 14, 7 și 3,5 MHz, pre-

placă a triodei oscilatoare Bobinele oscillatorului sunt prevăzute cu cîte o priză unde se leagă catodul tubului electronic. Circuitul oscillator se conectează cu un capăt la grila 1 a hexodei, prin intermediul condensatorului C_1 (negativarea grilei fiind asigurată prin intermediul rezistenței R_1). Celălalt capăt al circuitului de a-

lui de frecvență intermedieră și, pe cale inductivă, trec în secundarul acestuia. Din secundarul transformatorului curenții sunt aplicati părții triode din tubul electronic ce funcționează ca detectoare în caracteristică de grilă. A trebuit să renunțăm la amplificarea în frecvență intermedieră datorită numărului mic de tuburi folosit. Etajul detector are și o reacție pozitivă prin C_5 , L_1 , $CT3$ care asigură o sensibilitate și o selectivitate optimă aparatului. Reacția pozitivă se regleză o singură dată avînd numai două poziții și anume: cînd se recepționează semnalele telefoniice se aduce reacția pînă în apropierea punctului de acroșaj, iar pentru semnalele telegrafice nemodulate se trece reacția peste punctul de acroșaj. Trimerul $CT3$ se regleză pentru poziția fonie, iar

în paralel cu el se conectează condensatorul C_1 , în serie cu un intrerupător. La închiderea intrerupătorului I, reacția trece peste limită, etajul detector intră în acroșaj, iar oscilațiile locale, prin interferență cu semnalele de radiofrecvență, dau naștere unor frecvențe audio. Aceasta este poziția „telegrafie“.

In circuitul de placă al triodei găsim bobina de soc de radiofrecvență S , care nu permite trecerea curenților de radiofrecvență, permitînd însă trecerea curenților de audiofrecvență. Aceștia din urmă trec prin intermediul unui transformator de audiofrecvență-raporor-1/3-1/5 — la grila 3 a hexodei, prin circuitul oscillator de acord. Condensatorul C_6 suntează secundarul transformatorului de audiofrecvență, permînd închiderea la masă a circuitului de acord de la intrarea etajului schimbător de frecvență. Deci partea hexodă a tubului electronic este solicitată pentru a doua oară, de data aceasta ca amplificatoare de


audiofrecvență. Avem de-a face, aşadar, cu un montaj „reflex“.

Curenții de audiofrecvență amplificati apar în circuitul de placă al hexodei, trec prin primarul bobinajului de frecvență intermedieră la căști, unde sunt transformați în vibrații sonore. Condensatorul C_9 permite scurgerea curenților de frecvență intermedieră la masa aparatului, fără a fi silită să treacă prin căști, care le-ar opune o mare rezistență și ar altera calitatea receptiei.

Montajul permite recepția benzilor de unde scurte de la 15—50 m și de la 40—90 m, și a benzii de unde medii. Condensatoarele variabile de la oscillator și modulator sunt pe același ax, iar $CV3$ servește la extensia benzilor de radioamatori de 14, 7 și 3,5 MHz.

Montajul poate fi construit și cu un singur condensator variabil de mică capacitate, 15—20 pF, care se montează pe circuitul oscillator în paralel cu un trimer de 100 pF. Circuitul modulator L_1 , L_2 va fi acordat tot prin intermediul unui trimer de 100 pF, cu ajutorul căruia se va face acordul în mijlocul benzii respective. Această modificare nu va duce decit la o mică reducere a selectivității și tăriei aparatului, avînd însă în schimb avantajul unui acord mult mai ușor, manipularea aparatului reducindu-se la manevrarea condensatorului variabil de 15—20 pF de la oscillator.

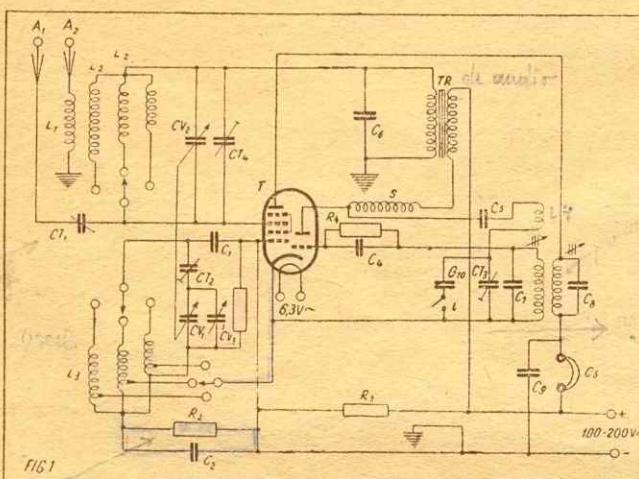Cu acest sistem nu mai putem recepționa însă decît benzile de radioamatori, iar bobinajele trebuie să fie mult mai îngrijite calculate și construite pentru a le putea acorda



cum și a benzii de unde medii.

In mod normal, într-o superheterodină clasică avem cel puțin 4 tuburi electronice, dintre care primul îndeplinește funcția de schimbător de frecvență, al doilea de amplificator de frecvență intermedieră, al treilea de detector și ultimul de amplificator de audiofrecvență. De obicei, tuburile ce produc detectia și amplificarea în audiofrecvență se montează în același balon.


Montajul de față folosește un singur tub electronic de tipul triodă-hexodă, fără legătură între grila triodei și grila 3 a hexodei.

Partea hexodă a tubului este folosită în primul rînd ca schimbătoare de frecvență. Oscilațiile locale sunt produse între grila 1 a hexodei și catodul ei, în sistemul oscillator cu cuplaj electronic, grila ecran a hexodei ținând loc de

cord al oscillatorului se leagă la masă prin intermediul grupului C_2 , R_2 , care asigură negativarea necesară pentru grila 3 a hexodei. In mod practic, acest grup de negativare poate să lipsească, introducerea lui provocînd o mică diferență la intensitatea semnalelor.

Semnalele de radiofrecvență venite din exterior se aplică, prin intermediul unui alt circuit de acord, pe grila 3 a hexodei. Cuplajul cu antena se poate face inductiv sau capacativ. In cazul unui cuplaj capacativ, $CT1$ se va regla la o valoare de circa 20 pF, pentru a obține o selectivitate și o sensibilitate bună. Reglajul lui $CT1$ va depinde în mare măsură de tipul de antenă folosit.

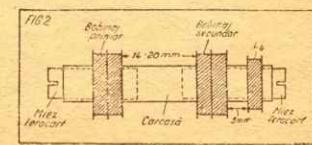
In circuitul de placă al hexodei apar curenții de frecvență intermedieră (în cazul nostru 475 kHz), care sunt opriți de bobinajul primar al transformatoru-



exact în benzile de amatori respective.

La tabela de bobine voi indica datele necesare confectionării bobinajelor, atât în primul caz, cit și în al doilea.

Alinierea montajului se reduce la acordarea circuitului de intrare pentru a recepționa, cu semnal maxim, radiofrecvențele care, împreună cu oscilatorul local, dă o frecvență rezultantă intermediară de 475 kHz, și apoi acordarea secundarului bobinajului de frecvență intermediară, cu ajutorul miezului reglabil de ferocart, și reglarea trimerului CT3 pentru poziția telefonic (urmând ca prin închiderea între rușinătorului, să deci branșarea lui C_{1c}, să avem poziția telegrafie).

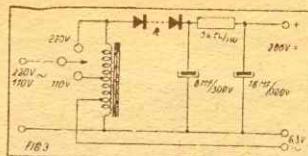

Pentru cei care își vor confectiona în regim propriu bobinajele de frecvență intermediară dau mai jos datele necesare. Pe o carcăsă de material izolant cu diametrul de 8 mm, cu miezuri reglabile de ferocart la ambele capete, se vor bobina în cîte două sânturi alăturate un număr de 285 spire sîrmă de cupru, izolată cu email, de 0,10 mm diametru.

Lățimea întregului bobinaj va fi de maximum 8 mm. În același fel se execută și secundarul transformatorului de frec-

vență intermediară. La celălalt capăt al carcăsei. Între cele două bobinaje, adică între primarul și secundarul transformatorului de frecvență intermediară, vom avea minimum 14 mm și maximum 20 mm.

Bobina L₄ se va bobina la capătul carcăsei dinspre partea bobinajului secundar al transformatorului de frecvență intermediară, și va avea 100 spire sîrmă de cupru izolată cu email de 0,1 mm. L₄ va fi la 5 mm de bobinajul secundar.

In paralel cu primarul și secundarul lui FI se vor pune condensatoare trimeri de 50 pF.

Întregul transformator de frecvență intermediară este reprezentat în fig. 2.

Mai usor este dacă se

poate procura din comerț un transformator de frecvență intermediară căruia i se va adăuga, numai spre capătul unde se găsește bobinajul secundar, bobinajul L₄ la 5 mm distanță de bobinajul secundar.

Alimentarea montajului se face de la orice redresor obișnuit capabil să dea un curent redresat bine filtrat de circa 200 V și 6,3 V curent alternativ necesar alimentării filamentului tubului electronic. În caz că nu avem un asemenea redresor ne vom construi unul după schema de la fig. 3; schema în care autotransformatorul folosit are o secțiune de bobinaj mai groasă, capabilă să debiteze 6,3V ~ și cîteva sute de miliamperi nece-

→ pag 21

TABEL DE BOBINE

(pentru un singur condensator variabil de mică capacitate la oscilator și acord fix la bobina de intrare)

Nr. crt.	Bobinajul	Banda	Nr. spire	Lățimea bobinajului	Priză de catod la spiră :	Diam. carcăsă	Felul sîrmei	Observații
1.	L ₁	14 MHz	5	Spiră lîngă spiră	—	20 mm	0,3 mm Ø, cu email	La 3 mm de L ₂
2.	L ₁	7 MHz	8	"	—	"	"	"
3.	L ₁	3,5 MHz	15	"	—	"	"	"
4.	L ₂	14 MHz	9	"	—	"	0,5 mm Ø, cu email	—
5.	L ₂	7 MHz	20	"	—	"	"	—
6.	L ₂	3,5 MHz	40	"	—	"	"	—
7.	L ₃	14 MHz	9	"	3	"	"	—
8.	L ₃	7 MHz	20	"	5	"	"	—
9.	L ₃	3,5 MHz	40	"	8	"	"	—

TABEL DE BOBINE

(pentru două condensatoare variabile de 500 pF pe un ax)

Nr crt.	Bobinajul	Banda	Nr spire	Lățimea bobinaj.	Priză de catod la spiră:	Diametrul carcăsei	Felul sîrmei	Observații
1.	L ₁	15–50m	5	Spiră lîngă spiră	—	20mm	0,3 mm Ø, cu email	La 3 mm de L ₂
2.	L ₁	40–90m	7	"	1	20mm	"	"
3.	L ₁	200–600m	25	3mm	—	10mm cu ferocart	0,1 mm Ø, cu email	In sănt alăturat cu L ₂
4.	L ₂	15 – 50m	7	Spiră lîngă spiră	—	20mm	0,5 mm Ø, cu email	—
5.	L ₂	40–90m	18	"	—	20mm	"	—
6.	L ₂	200–600m	80	8mm	—	10 mm cu ferocart	0,15 mm Ø, cu email	—
7.	L ₃	15–50m	7	Spiră lîngă spiră	3	20mm	0,5 mm Ø, cu email	—
8.	L ₃	40–90m	18	"	5	20mm	"	—
9.	L ₃	200–600m	66	8mm	10	10 mm cu ferocart	0,15 mm Ø, cu email	Pentru priza de catod se numără spirele din coloana 6 începind de la masa aparatului.

(Urmare in pag. 21)

la RADIoclubul din CONSTANȚA

Există părerea, destul de răspîndită nu numai printre cei neinițiați, că radioamatorismul este practicat la noi numai în cîteva centre aşa zise „cu tradiție”, ca de pildă București, Timișoara, Ploiești, Craiova sau Orașul Stalin...

„Constanța? N-o să ai de văzut mare lucru pe acolo” m-au asigurat vreo cîțiva.

Mărturisesc că această idee preconcepță, cu care am pornit la drum, nu-mi dădea deloc imbold la lucru. În ultimă instanță hotărîsem chiar să înlocuiesc proiectatul reportaj cu un material critic de tip „pamflet” cu titlul „pînă cînd va mai dăinui indolența?”, sau ceva asemănător.

Este ușor de înțeles, dacă se ține seama de cele de mai sus, de ce radioclubul Constanța a însemnat pentru mine o plăcută surpriză.

Surpriza a inceput chiar din... perioada de aclimatizare, adică de la prima vizită făcută la radioclub, care este instalat într-o clădire spațioasă și are nu mai puțin de patru săli: sala de telegrafie, stația de emisie-recepție, laboratorul și biroul șefului radioclubului. Este, din acest punct de vedere, mai bine înregistrat decît multe dintre radiocluburile regionale „cu tradiție”.

1. În laborator se desfășoară o activitate intensă

Am văzut afișat pe perete un tabel cuprinzînd aproape 100 de nume. Sînt numele membrilor radioclubului, toți radioamatori cu indicativ.

„Acum un an nu erau nici 20” — mă informeaază tov. Lupu Damian, șeful radioclubului.

Cu ocazia acestei prime luări de contact am făcut cunoștință și cu tov. Romînu Stefan, șeful secției de unde scurte, unul dintre cei mai „bătrâni” radioamatori din localitate (deși nu are decît vreo 30 de ani), care ne-a dat o serie de informații prețioase.

„În urmă cu cîțiva ani, spune el, am încercat sădanic să inițiez împreună cu alți doi tovarăși un cerc de radiotelefrafie pentru tinerii din Constanța, dar fără succes. Abia după ce AVSAP a preluat conducerea și organizarea radioamatorismului am simțit, în sfîrșit, că avem o „mamă” care are grija de noi. Datorită condițiilor create de către Comitetul Regional AVSAP numărul celor care se preocupă de radioamatorism crește mereu. Muncitori și tehnicieni din șantierele navale, elevi și funcționari, activează ca operatori ai stației de emisie, ca receptori sau constructori. Dacă în urmă cu un an printre membrii radioclubului nu se număra nici o femeie, azi avem în cadrul stației colective trei tovarășe, iar alte opt urmează cursurile de perfectionare Morse, și ar ajuns să recepționeze 50–60 semne pe minut.

Diplomele primite pînă acum de stația noastră colectivă YO4KCA și anume, S6S (lucrat toate continentele), WAC și ZMT, reprezentă și ele răsplata pentru activitatea neobosită a operatorilor stației. Așteptăm să ne sosească, în curind, alte patru diplome pentru care am îndeplinit condițiile“.

Tovarășul Romînu, cu volubilitatea ce-l caracterizează, ne-a mai dat și alte informații interesante, pe care am avut ocazia să le verificăm pe „teren” cîteva ore mai tîrziu.

O după amiază de caniculă. Pe străzi se văd puțini trecători, în special dintre cei îmbrăcați mai... sumar, ceea ce denotă că vin ori se duc la „plaja modernă”. Si totuși la radioclub domnește o activitate intensă. În sala de telegrafie, un grup de tineri recepționează în colectiv, în laborator este o adevărată aglomerație; alți cîțiva membri repartizează QSL-urile sosite.


Profit de ocazie pentru a cunoaște pe unii dintre aceștia.

...Iată un tînăr cu o figură de poet; înalt, uscățiv, puțin adus de spate: este Dragomir Gheorghe, tehnician la atelierele M.T.T. Iși petrece tot timpul liber meșterind la un emițător de construcție proprie. „Imi mai lipsesc cîteva piese, ne spune el, dar sper să le procur și să termin aparatul în curind”.

— Ce te-a făcut să devii radioamator?

— Este greu de găsit un motiv; radioamatorismul este ca un microb; e suficient să vîi în contact cu el și gata... te-ai contaminat. Pot să vă spun însă altceva, un lucru pe care vă rog să-l scrieți. Deși sunt tehnician de mult timp, niciodată n-aș fi acumulat cunoștințele radiotehnice, pe care le am în prezent, dacă nu aș fi devenit radioamator. Radioamatorismul a contribuit mult la ridicarea nivelului meu profesional.

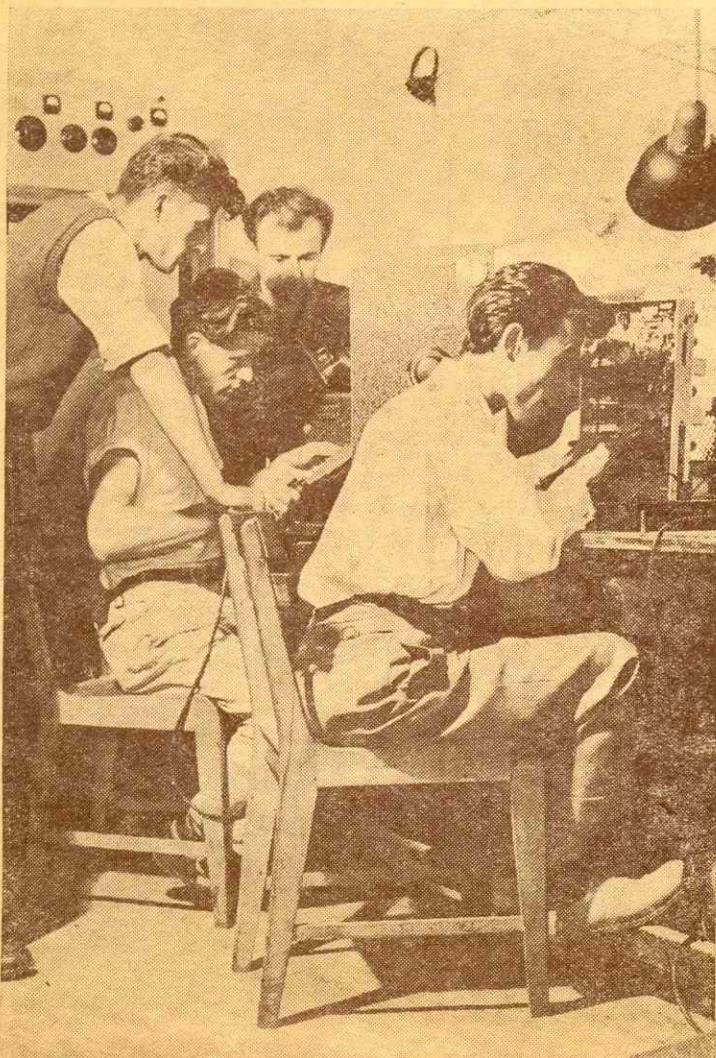...Am cunoscut apoi doi elevi. Lă inceput aveam impresia că au venit la radioclub pentru a cere vreo





2. „Aici este FB8 -- insula Noul Amsterdam”, il lămurește tov. Romînu pe președintele Comitetului Regional

informație. M-am înșelat. Sunt „vechi” radioamatori și buni cunoscători ai problemelor de tehnică și trafic radioamatoricesc.

Mai întâi să vi-i recomand: Olimpiu Dumitriu (YO4-1137) și Viorel Teodorescu (YO4-1205), ambii din clasa zecea. Pe scurt, povestea lor este următoarea: În aprilie 1956 s-au prezentat la radioclub exprimându-și dorința să învețe telegrafia. Lî s-a răspuns că abia în noiembrie încep cursurile. Fără să se descurajeze au cerut permisiunea să asiste la antrenamentul radiotelegraștilor avansați. Lî s-a admis. Până în noiembrie au ajuns să transmită și să recepționeze cu o viteză de peste 90 semne pe minut și erau și radioamatori confirmați. Acum au depus actele pentru a obține autorizația de emițător.

Despre Viorel am aflat și o mică întâmplare cam... neplăcută. În noaptea de 5 mai, fiind Concursul Internațional în cinstea Zilei Radiofoniei, a considerat că trebuie să fie și el prezent la stație. Ca urmare a plecat de acasă fără voie (mai precis sărind pe fereastră pentru a nu fi simțit) și s-a întors abia dimineață. Bineînțeles de aici a ieșit o mică anchetă din partea respectivului tată (care totuși îl simțise cind a plecat) dar până la urmă lucrurile s-au aranjat cum e mai bine.

In cel privește pe Olimpiu, el are o pasiune deosebită pentru antene. Tovarășii de la radicclub l-au poreclit „Olimpiu-antenă”. Mi-a explicat și mie cum a calculat antena vizitorului său emițător („o combinație de windom cu longwire” mă lămuște el).

Apoi cei doi băieți mi-au arătat cîteva din QSL-urile lor: ZL1ARM (Noua Zeelandă receptionată cu un O-V-1), KC4USN (Polul Sud), PX1FC (Andora), RAEM (celebrul explorator polar sovietic Ernest Krenkel) și multe altele.

...Tovarășul Mocanu Constantin nu e constantean, e din Tulcea. Era supărăt. „Sunt zeci de oameni în Tulcea care doresc să practice radioamatorismul, dar pînă acum nu avem încă autorizație de emisie pen-

tru stația colectivă și nici aprobarea de a constitui o filială a radioclubului. Nu știu de ce durează atât. Pe urmă e și problema materialelor; la magazinele Ferometal din oraș refuză să ne vîndă piesele necesare construcțiilor; căcă le cumpărăm pentru speculă; de unde să știe vînzătorii ce nevoi au radioamatormii? Ar trebui să scrieți despre asta în revistă, ne sugereză tovarășul Mocanu. (Profităm de ocazie pentru a semnala organelor în drept că situația aceasta este valabilă și pentru alte localități, nu numai pentru Tulcea).


...Pentru a fi obiectivi ar trebui să vorbim aici și despre alți pasionați ai sportului cu undele electro-magnetice, care preferă să-și petreacă orele libere în fața aparatelor de unde scurte, decât să se „bronzee” la soare pe malul mării. Ar trebui să pomenim despre Borteanu Constantin (nemulțumit că revista nu publică mai multe emițătoare), de Hoga Ion și Platon Axente (ambii „maritim mobili”), primul pe „Transilvania” și al doilea pe „Dimitrov”), de Constantin Radu, Kahane Leopold, Crainicov Constantin, Taran Mioara și Florescu Olimpia (cei mai buni radiotelegrași din regiune) și despre mulți alții.

Totuși asupra unuia trebuie să mă opresc ceva mai mult. Vă amintiți că la începutul acestor rînduri am afirmat că radioclubul din Constanța a însemnat pentru mine o surpriză plăcută. Am aflat și care este secretul succeselor obținute de acest radio-club: este sprijinul pe care îl primește din partea Comitetului Regional AVSAP, și în primul rînd din partea tov. Minisan, președintele Comitetului, care pune mult susținut pentru a stimula dezvoltarea radioamatorismului în Constanța. Nu trece zi să nu se intereseze ce DX-uri au mai realizat, cum stau cu construcțiile, dacă numărul membrilor a sporit și ce nevoi mai are radioclubul.

Iată de ce sintem convingi că în curînd Constanța va lăsa în urmă centre „cu tradiție” în radioamatorism.

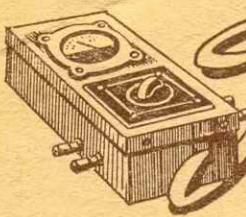3. Fiecare Q.S.L. primit este un prilej de bucurie





Instrument UNIVERSAL

de Ing. A. MUNTEANU


D e multe ori, puși în situația de a ne procura instrumentul indicator necesar pentru construirea unui volt-ampermetru universal, ne lipsesc o serie de date precise ca rezistență ohmică proprie și intensitatea de curent necesară pentru producerea indicației maxime,

măsurătorilor de prim control, ce se pot executa cu o baterie de buzunar de 4,5 volți. Numai cu ajutorul lor ne putem convinge că instrumentul indicator nu este defect și poate fi folosit la construirea volt-ampermetrului universal.

METODA DE PRIM CONTROL

Conform fig. 1, legăm instrumentul cu cadru mobil în serie cu rezistența R de 9000 ohmi, și aplicăm tensiunea bateriei de buzunar. Acul indicator se deplasează; dacă se oprește la capătul scalei înseamnă că prin instrument trece $4,5:9000 = 0,0005$ amperi = 0,5mA = 500 microamperi; deci este un indicator sensibil și corespunde scopului.

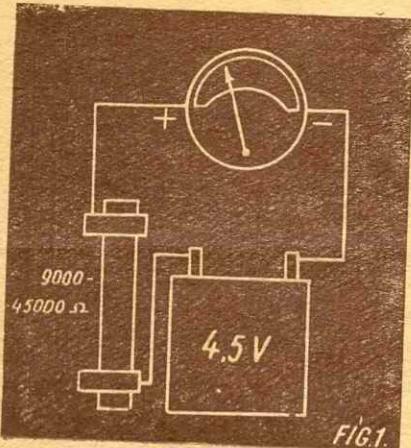
Dacă acul se oprește în mijlocul scalei, vom înlocui rezistența R cu cea de 4500 ohmi; acul indicator ajunge la capătul scalei și ne dovedește că instrumentul este un miliampermetru de 1 mA, căci $4,5:4500 = 0,001$ A = 1 mA. Este o sensibilitate apreciabilă, însă instrumentele indicate de 2–3 mA nu mai sunt suficient de sensibile, și volt-



date care se pot afla exact numai prin măsurări execute într-un laborator, folosind puntea de măsurat rezistențe, și instrumente etalon pentru comparație.

In momentul cumpărării, însă, trebuie să ne asigurăm cunoașterea valorilor aproximative. De aceea, pornim în căutarea instrumentului respectiv echipați cu o baterie de buzunar, cîteva rezistențe ohmice și un metru de sîrmă de conexiuni. Piesa „cheie“, pe care o căutăm este un miliampermetru de curent continuu, care necesită, pentru indicația maximă, o intensitate de curent cit mai redusă (sub 1 miliamper).

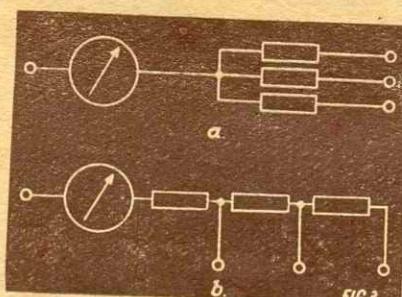
Din cîteva rezistențe bobinate, avînd coliere de contact, pregătim, prin mutarea colierelor, cîteva valori, și anume: una de 9000 ohmi, alta de 45000 ohmi și o a treia de 4500 ohmi, valori adeseavate



metrul construit ar avea o consumație proprie de curent atât de mare, încit în aparatul de radio nu mai poate fi folosit cu succes.



Ajungind acasă cu instrumentul indicator, putem afla și rezistența ohmică proprie R_i . Pentru aceasta avem nevoie de o celulă de acumulator de plumb, care livrează 2 volți (încărcat proaspăt) și de o bucată de sîrmă de rezistență (cromnicel, manganin, constantan etc.) de 100 cm lungime și de 0,1–0,2 mm diametru. Intindem această sîrmă între două șuruburi cu piulițe fixate într-o scindură, la distanță de 100 cm, și aplicăm tensiunea de 2 V din celula de a-

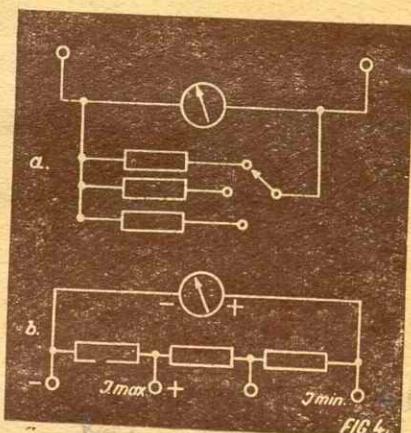cumulator. Putem considera, conform fig. 2, acest fir întins drept un divizor de tensiune: dacă la capătul minus tensiunea este considerată de 0 volți, fiecare centimetru spre plus înseamnă un spor de tensiune cu 0,02 volți = 20 milivolți. Pentru luarea unei fracțiuni din



tensiunea divizată, folosim o clemă crocodil. Legăm instrumentul cu cadru mobil între polul (–) și clemă, și pornim cu aceasta, foarte incit, de la capătul (–), pe firul de rezistență, spre (+). Acul instrumentului va începe să indice; neprim cu clemă acolo unde obținem indicația maximă și citim distanța între capătul (–) și poziția clemelii: exemplu: această distanță este de 3 cm și, prin urmare, instrumentul indicator, primind $3 \times 20 = 60$ milivolți, dă indicația maximă. Ce putem deduce?

Din proba cu R cunoscut = 9000 ohmi și tensiunea de 4,5 V ne-a rezultat și necesar pentru indicația maximă, de 0,5 mA. Dacă tensiunea direct aplicată de 60 mV produce aceeași indicație maximă, putem calcula rezistența proprie a instrumentului indicator, cu $60:0,5 = 120$ ohmi. Astfel valorificăm aceste rezultate, stabilind valorile: $I_i = 0,5$ mA; $R_i = 120$ ohmi,

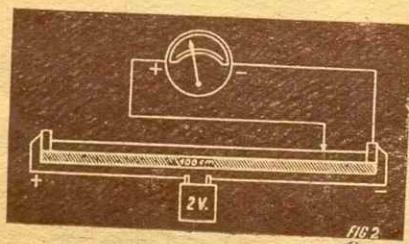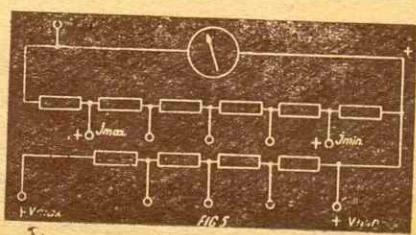

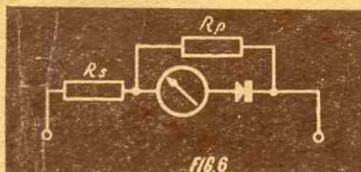


FIG.6.

deducem și sensibilitatea unui voltmetru de curent continuu, ce poate fi construit cu acest instrument, exprimând valoarea R serie cu „ohmi pro volt” = $\frac{1}{I_i}$ în cazul exemplului nostru $1 : 0,0005 = 2000$ ohmi pro volt.

Toate aceste măsurători trebuie definitivatate într-un laborator, de exemplu la clubul de radio. Orice lipsă de atenție duce la aplicarea unei tensiuni exagerate la bornele instrumentului indicator și îl ardem într-o fracțiune de secundă.

PRINCIPIUL COMUTARII

Cunoscind parametrii ca I_i , R_i , putem construi ușor un voltmetru sau ampermetru de curent continuu, mai greu un volt-amper-mili-

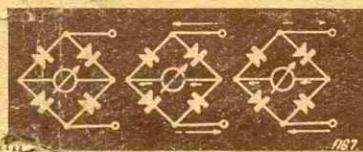


FIG.7.

ampermetru, tot de curent continuu, și, cu și mai mare dificultate, unul universal, comutabil pentru curent continuu și alternativ. Pentru acest instrument, ca să fie sensibil în toate gamele, ne trebuie un instrument indicator de 100 microampere= $0,1$ mA, iar R_i se ridică la cîteva sute de ohmi.

Folosirea unui atare indicator, ca voltmetru de curent continuu, este indeobște cunoscută (fig. 3). Pentru alegerea unei game de tensiune, din mai multe game disponibile, se utilizează fie montajul a, cu rezistențe separate pentru fiecare gamă, fie montajul b, cu rezistențe puse în serie.

Același instrument indicator poate fi folosit ca milliampermetru și ampermetru, avînd rezistențe paralele (șunturi) eligibile (fig. 4). Monajele 4 a sunt periculoase, deoarece în timpul trecerii de la un

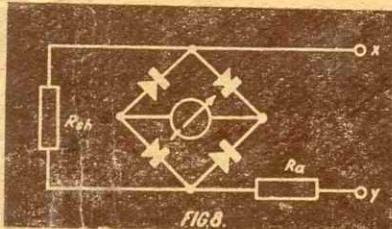


FIG.8.

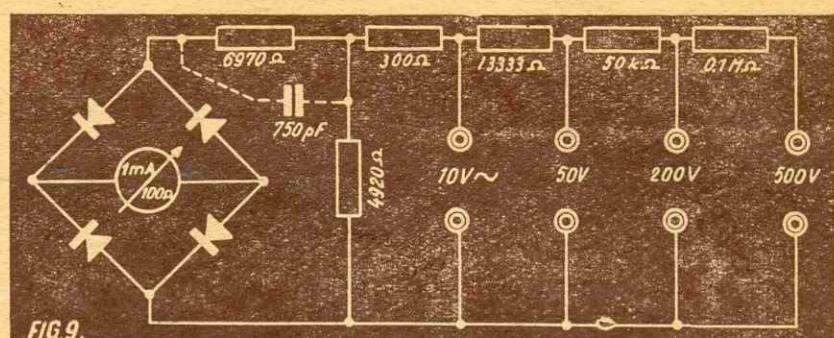


FIG.9.

sunt la altul, instrumentul indicator se găsește în pericol de ardere; în schimb, montajul b scutește indicatorul de pericolul arderii; alegerea gamei se face fie prin comutator unipolar, fie prin alegere de bucșe.

De aici, pînă la volt-ampermetrul de curent continuu, nu mai este decît un pas, pas care micșorează însă sensibilitatea instrumentului indicator (fig. 5). Șunturile inseriate se găsesc în permanentă legate în paralel cu indicatorul, iar rezistențele de serie ale voltmetrului sint conectate unipolar cu borna +. Nu este necesar nici un comutator; borna (+) se folosește la toate măsurătorile, iar bornele (-) se aleg, prin introducerea fișei (bânanei) cordonului „minus” într-o bucșă din volt-ampermetrului.

VOLT-AMPERMETRUL ALTERNATIV.

Pentru a putea măsura tensiuni și intensități de curent alternativ, este necesar să folosim o unitate redresoare (cuproxid), deoarece instrumentul indicator poate fi acționat numai prin curentul redresat.

Celula redresoare cu cuproxid, intercalată într-un circuit de c.a., permite trecerea alternanțelor numai într-o direcție, iar în direcția opusă alternanțele întîmpină o rezistență mult mai mare. Orice instrument indicator poate deveni voltmetru de c.a., dacă este pus în serie cu o celulă redresoare, insă (fig. 6) trebuie să le protejăm pe ambele printre rezistențe paralele R_p . Contrar, în timpul semiperioadelor nereditate, celula ar avea de suportat toată tensiunea măsurată, deci ar fi străpunsă, iar prin rezistență de serie R_s instrumentul ar primi o tensiune alternativă, dacă nu ar mai indica. Odată cu prevederea R_p am redus și sensibilitatea instrumentului indicator.

In consecință, se folosesc montaje redresoare, cu 4 celule în puncte (fig. 7), care livrează curent redresat în timpul ambelor semiperioade. Insă nici instrumentul echipat cu puncte redresoare nu poate fi considerat ca instrument indicator decât după completarea fig. 8.

Se prevede o rezistență R_{sh} , prin care va trece o bună parte a curentului alternativ măsurat (deci se reduce sensibilitatea indicatorului).

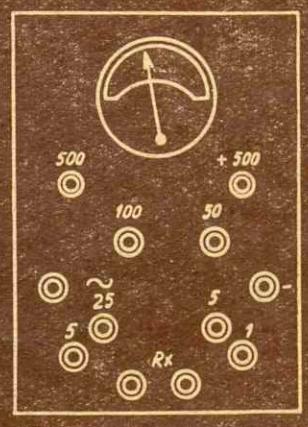
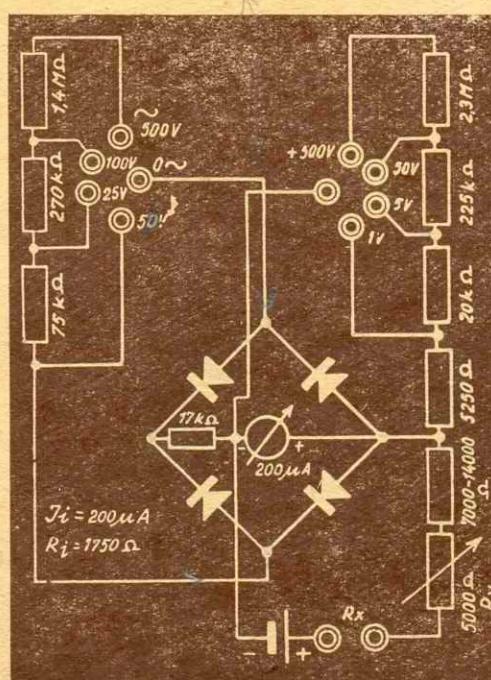


FIG.10.

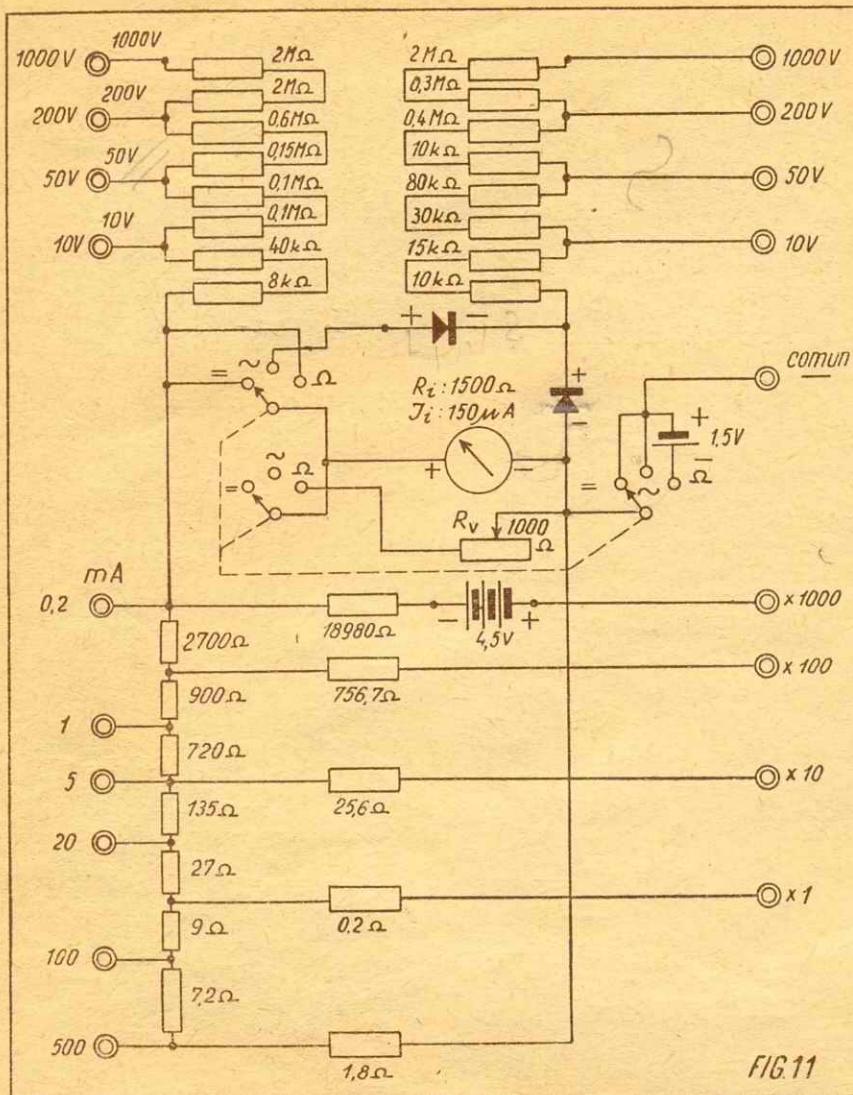


FIG.11

Că să obținem o valoare certă a sistemului indicator+redresor în puncte, se prevede o rezistență de egalare (de adaptare) pusă în seria R_a . Abia astfel putem conta pe valoarea precis ajustabilă a acestui sistem combinat, și putem lega de bornele x și y rezistențele de serie ale unui voltmetru, sau rezistențele paralele ale unui ampermetru.

Exemplul I. Dispunem de un instrument indicator de 1 mA. Il folosim ca voltmetru de curent alternativ. Ca voltmetru de curent continuu ar fi avut o sensibilitate de 1 mA, deci rezistențele de serie calculate cu 1000 ohmi provolt. În montajul de c.a., împreună cu puntea redresoare și cu rezistențele de adaptare, sensibilitatea sa scade la 1/3. Fig. 9 arată montajul. Scala, desenată în diviziuni egale, nu mai este valabilă la măsurarea tensiunilor alternative de către după executarea mai multor corecțări.

Exemplul II. Cu cît este mai sensibil instrumentul indicator, cu atit se reduce diferența între deviațiile acului, obținute la măsurarea tensiunilor alternative, și scala cu

diviziuni egale. Dacă folosim un instrument indicator cu $I_i = 200$ microamperi, putem construi un voltmetru universal pentru c.c. și c.a., având buceșe separate pentru c.c. și pentru c.a., alegerea gamelor făcindu-se prin alegerea buceșelor, iar scala este valabilă pentru c.c. și c.a. Este cel mai simplu montaj, redat în fig. 10. Alegerea R_s depinde de R_i a instrumentului indicator, căci R_s trebuie să fie cel puțin de 10 ori R_i . Acest instrument poate fi executat și ca voltmetru de c.c. și c.a. într-o casetă mică, devenind „voltmetru de buzunar”. I se poate adăuga și un dispozitiv de măsură rezistențe: o baterie tubulară de 1,5 V, în serie cu o rezistență de 7000 ohmi și o rezistență variabilă R_v , servind pentru ajustarea indicației maxime (=zero ohmi R_x) atunci cînd buceșele R_x sunt scurtecircuite. După această ajustare, buceșele R_x sunt libere pentru a fi conectate cu rezistență necunoscută. Dacă în caseta voltmetrului putem păla o baterie de buzunar tubulară de 3 V, R_v va fi de 14000 ohmi.

Exemplul III. Voltmetrul universal, ori căt de sensibil și precis nu poate fi numit instrument analizor, deoarece nu permite cunoașterea situației circuitelor de alimentare într-un aparat electronic. În acest scop ne trebuie un instrument folosibil ca voltmetru universal și miliampermetru, având dispozitiv de ohmetru.

Fig. 11 înfățișează schema unui instrument universal corespunzător acestor exigențe. Măsoară tensiunile de c.c. în gamele de 0–10 V, 0–50 V, 0–200 V și 0–1000 V, tensiunile de c.a. în aceleași game, însă folosind alte buceșe de răcordare cordoanelor izolate, armate la capă-



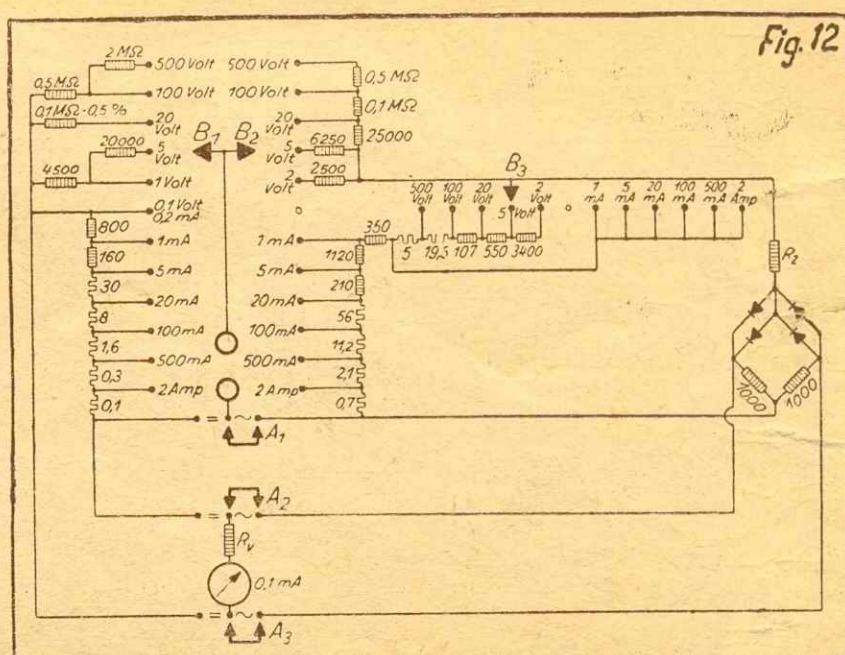


Fig. 12

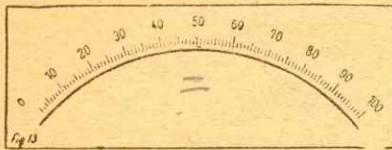te cu fișe — banane — (peste care se trece tub de cauciuc) și avind vîrfuri atașabile, lungi și bine izolate. Măsoară și intensități de curent continuu: 0,2 mA, 1 mA, 5 mA, 20 mA, 100 mA și 500 mA. Pentru măsurarea rezistențelor are o



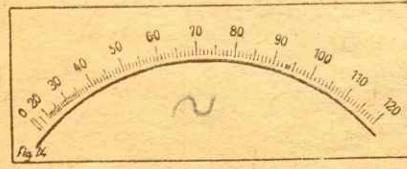baterie de 4,5 V în interior, o rezistență variabilă pentru ajustarea poziției „O ohm” și, cu o singură scală elongată în valori ohmice, poate măsura rezistențe de ohmi, zeci de ohmi, sute de ohmi și kilohmi. Avantajul construcției este simplicitatea comutatorului cu 2×3 contacte, cu pozițiile de c.c., c.a. și ohmmetru. Toate amânuntele necesare sunt date în schema de principiu.



Exemplu IV. Dificultatea, întâmpinată de amatorul constructor la realizarea unui volt-ampermetru, este găsirea unui comutator corespunzător. În fig. 12 avem schema cu toate valorile, afară de R^v care servește pentru mărirea rezistenței interne a instrumentului indicator, la 1000 ohmi. Asemenea instrumente de $0,1 \text{ mA} = 100 \text{ microamperi}$ au

(continuare din pag. 15)

sari filamentului. Redresarea se face cu un redresor uscat cu seleniu, cu un număr suficient de celule pentru a lucra fără pericol de deteriorare la 220 V ~

Montajul este simplu. Poate fi realizat ușor și să rezulte bune, ținând seama de faptul că folosește un singur tub și are totodată o selectivitate superioară unui montaj


1-V-1, datorită filtrului de bandă FI.

Sensibilitatea sa este de asemenea bună datorită reacției pozitive de pe etajul detector.

Cu acest montaj, folosind o antenă Hertz de 20

nu vor fi lineare, ei la începutul scalei sunt mai strânse și spre indicația maximă se largesc nelinear (fig. 14). Deci trebuie desenate două scale: una pentru măsurători c.c., alta pentru măsurători c.a. Cu cît este mai sensibil instrumentul ales, cu atât se reduce diferența între cele două scale. Iar atunci cînd va funcționa și ca ohmmetru, vom desena încă o scală. În fig. 15 avem un exemplu; iar pozițiile comutatorului trebuie să fie foarte sigure, clar notate, ca în exemplu din fig. 16.

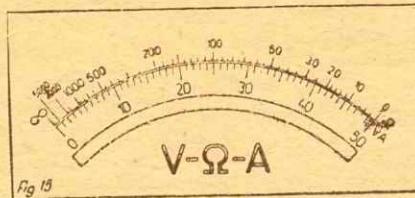
Folosind instrument indicator de 100 microamperi și, în locul redresorului cu cuproxid, două sau patru diode cu germaniu, instrumentul va permite măsurarea tensiunilor alternative de audiofrecvență cu mare precizie. Deci, pus în serie cu o capacitate de 1 microfarad (verificată cu 3000 V), poate servi și ca voltmetru de ieșire.



de intensități. Unele modele industriale sunt prevăzute cu un dispozitiv de protecție, care în timpul trecerii de la o gamă la alta deconectează instrumentul indicator și numai după alegerea gamei permite repunerea în circuit, printr-o apăsare. Deci măsoreză posibilitatea unui accident provenit din neatenție.

SCALELE INSTRUMENTELOR

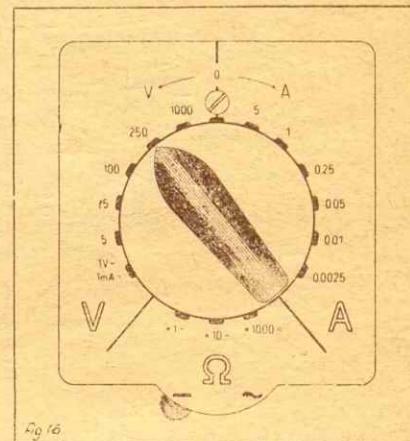Instrumentul indicator, găsit de ocasiu, poate avea o scală oarecare: în cazul optim, o scală lineară (cu diviziuni egale), de exemplu cu 100 diviziuni (fig. 13). Însă la folosirea unui redresor cu cuproxid, indicațiile



m, am recepționat — bineînțeles în căști — în telegrafie, stații din întreaga Europeană, precum și din: 4X4, CN8, 5A1, OD5, ZC4, MP4, HZ1, W, PY, TI și VE, iar în fonie stații mai puternice.

LISTA DE MATERIALE

CT1, CT4	= trimeri	50 pF
CT2, CT3	= condensatoare variabile cu aer	500 pF
CV1, CV2	= condensator variabil cu aer	20 pF
CV3	= condensatoare fixe ceramice	100 pF
C1, C4	= condensator fix	10.000 pF
C2	= condensatoare fixe ceramice	1.000 pF
C5, C6, C7	= condensator fix ceramic	0,1 $\mu\text{F}/300 \text{ V}$
C8	= condensator fix	50 pF

R1	= rezistență fixă	50 k Ω
R2	= rezistență fixă	200 $\Omega/0,5 \text{ W}$
R3	= rezistență fixă	100 k Ω
R4	= rezistență fixă	2 M Ω
S	= soc de radiofrecvență	
TR	= transformator de audiofrecvență raport 1/3—1/5	
Cs	= căști telefonice $4000 > \Omega$	
FI	= transformator de frecvență intermedieră ca în text.	
T	= un tub electronic de tipul ECH21 sau UCH4 ori UCH21.	

Bobinele ca în text.

Tubul electronic ECH21 poate fi înlocuit, obținindu-se același rezultat cu un tub de tipul ECH4. În

caz că se folosește un tub UCH4 sau UCH21, pentru alimentarea filamentului avem nevoie fie de o priză de autotransformator de

55 V, fie de o rezistență cu care vom alimenta, în serie, tubul de la rețea electrică. Această rezistență va avea $550\Omega/6 \text{ W}$ —

la o rețea de 110 V și $1650\Omega/17 \text{ W}$ — la o rețea de 220 V.

Ing. Gh. Stănciulescu
YO7-480

CALCULUL SIMPLIFICAT AL TRANSFORMATOARELOR DE ALIMENTARE

GEORGE RACZ
YO3—600

Transformatorul de alimentare — ridicător sau coborător de tensiune — este o piesă de care un radioamatör are nevoie în foarte multe cazuri, pentru realizarea diferitelor construcții pe care acesta le întreprinde. În cele ce urmează voi arăta pe scurt care este principiul de funcționare al unui transformator și cum poate fi acesta dimensionat cu o precizie suficientă pentru necesitățile amatoricești.

Din orice curs de electrotehnica elementară se poate afla că transformatorul este un aparat care se bazează pe fenomenul de inducție electro-magnetică. El transmite energia electrică furnizată unei înfășurări — numită înfășurare primară, — unei alte înfășurări — numită înfășurare secundară, ambele fiind bobinate pe un miez de fier comun. Transformatorul de alimentare se utilizează de cele mai multe ori pentru a mări sau a micșora tensiunea rețelei de curent alternativ. Proportia în care această transformare are loc se numește raport de transformare, ea făcându-se la o frecvență constantă.

Transformatorii utilizati în aparatele de radio sunt pentru rețele monofazate, puterea lor limitându-se la cîteva sute de wat. Ei se compun dintr-un miez de fier și o carcăsa confectionată dintr-un material izolant (pertinax, hares, preșpan etc.). O astfel de carcăsa este ilustrată în fig. 1: pereții laterali P și P₁ se unesc prin lipire cu mantaua intermediară B. În interiorul acesta din urmă se introduc lamele tolelor. (A se vede capătul III).

Tolele pot avea diferite forme. Cele mai des folosite sunt cele din fig. 2. Lamele centrale (A) se introduc în carcăsa fără greutate avînd în vedere că ele nu formează corp comun cu tola ci sunt separate de ea printr-un mic spațiu care se numește întrefier. Acest spațiu trebuie să fie foarte mic, în cazul transformatorelor de rețea, pentru a încăide cît mai bine circuitul magnetic. De o parte și de alta a lamei centrale se află două ferestre (F) a căror secțiune trebuie să fie suficient de mare pentru a permite adăpostirea bobinajelor.

Tola tip „E“ este arătată în fig. 3 și se compune din două bucăți. Bobinajul se așează pe lama centrală (A).

Tola tip „U“, din fig. 4, este compusă tot din două bucăți. Înfășurările se pot așeza fie pe porțiunea A, fie pe A₁, fie primarul pe una și secundarul pe celălalt.

Un ultim tip de tolă pe care-l mai menționăm este tipul „T“ (fig. 5). Bobinajul se dispune pe lama centrală A.

Am văzut deci care sunt principalele tipuri de tole pe care un amator le va putea utiliza. Precum am mai spus ele formează miezul transformatorului și se confectioneză din tablă de fier moale, de preferință dintr-un aliaj de fier cu siliciu, care are o permeabilitate magnetică mai mare. Calitatea fierului are o importanță mare în efectuarea calculului. Pentru simplificare vom presupune că dispunem de un fier de calitate mijlocie, cu o permeabilitate de 9000 gauși. În acest fel, nu se va risca o subdimensiune a transformatorului ceea ce ar duce la o încălzire prea mare și chiar la arderea lui. O imagine secționată a unui transformator poate fi văzută în fig. 6. Conductorii 1, 2 și 3, 4 vin respectiv de la primar și secundar.

Metoda de calcul care urmează nu prezintă absolut nici o greutate și presupune doar cunoașterea operațiunilor aritmetice elementare.

Se cere dimensionarea unui transformator al cărui secundar să debiteze un curent de intensitate I₁ la o tensiune U₁. Puterea în secundar va fi deci:

(1)

$$P = U_1 \times I_1$$

S-ar părea că aceasta va fi și puterea P absorbită din rețea de primar. Întrivin însă pierderile din transformator (care se transformă în căldură). Ne vom baza pe un randament de 80% și vom scrie:

(2)

$$P = P_1 \times 1,25$$

Secțiunea miezului de fier depinde de puterea transformatorului și se obține din relația:

(3)

$$S = \sqrt{P}$$

Această secțiune este egală cu produsul dintre lățimea lamei tolei (D) și grosimea stratului de tole. Toala are însă pe una din fețe, ori un strat de vopsea, ori un strat de hîrtie, ori un strat de oxid de fier, care izolează tolele între ele. De aceea, pentru a obține grosimea netă vom înmulții grosimea brută (d) cu coeficientul 0,9. Miezul de fier fiind compus din suprapunerea unui număr (n) de tole, vom avea:

(4)

$$S = D \times d \times n \times 0,9$$

Să treacem acum la dimensionarea sîrmelui de bobinaj. Grosimea sîrmelui este în funcție de intensitatea curentului care va trebui să o străbată. Pentru transformatorii de bună calitate se consideră că conductorul suportă 2A/mm². Pentru a determina curentul I, care va circula prin înfășurarea primară, cunoșind tensiunea U a rețelei de alimentare și puterea P a înfășurării primare, aplicăm relația:

(5)

$$I = \frac{P}{U}$$

Odată ce am determinat pe I aflăm diametrul sîrmelui:

(6)

$$d_p = 0,8 \times \sqrt{I}$$

Acesta este diametrul sîrmelui de cupru fără izolament. Firul izolat va fi, bineînțeles, mai gros și pentru aceasta vom consulta tabelul 1.

Diametrul sîrmelui înfășurării secundare se obține din relația:

(7)

$$d_s = 0,8 \times \sqrt{I_1}$$

I₁ fiind curentul care străbate înfășurarea secundară. În cazul transformatorilor folosiți la alimentarea aparatelor de radio avem mai multe asemenea înfășurări, prin care circulă curenti de intensități diferite, deci diametrul sîrmelui variază dela o înfășurare la alta.

Să tracem acum la calcularea numărului de spire al înfășurării primare. Aplicăm relația:

(8)

$$n_p = \frac{50}{S} \times U$$

unde S și U sunt cunoscute din relațiile (3) și (5). Pentru calcularea numărului de spire al înfășurării secundare vom folosi relația:

(9)

$$n_s = \left(\frac{50}{S} + 0,05 \right) \times U_1$$

unde U₁ este tensiunea bobinajului secundar. Cind avem mai multe înfășurări, de la care se cer tensiuni diferite, numărul de spire variază desigur dela caz la caz.

Cind cunoaștem lungimea l a unei spire și numărul n de spire, atunci lungimea L a sîrmelui necesare pentru înfășurarea respectivă va fi:

(10)

$$L = 1 \times n$$

Spirele fiind suprapuse, l reprezintă lungimea unei spire mijlocii, și se va aproxima.

Cu aceasta calculul a luat sfîrșit și sperăm ca ci-

titoului care a ajuns pînă aici va fi de acord cu noi că el a fost într-adevăr simplu. S-ar mai putea determina și pierderile care se produc în fierul și cuprul care compun transformatorul, pentru a verifica dacă ele concordă cu cele presupuse la început, dar această operație este mai mult complicată decit utilă în cazul transformatorilor mici destinați amatorilor și de aceea ne vom opri aici.

Un exemplu de calcul va ușura înțelegerea celor de mai sus. Să presupunem că trebuie să calculăm un transformator conform celor indicate în schema electrică din fig. 7.

Calculăm întii puterea din secundar (puterile diferențelor înfășurării se însumează):

$$P_2 = (300 \times 0,05) + (6,3 \times 2) + (4 \times 1)$$

$$P_2 = 31,6 \text{ wati}$$

Din cauza pierderilor, puterea absorbită din rețea de înfășurare primară va fi:

$$P = 31,6 \times 1,25 = 40 \text{ w (rotunjit)}$$

Secțiunea miezului de fier va fi:

$$S = \sqrt{40} = 6,4 \text{ cm}^2 \text{ (rotunjit)}$$

Numărul de spire din primar:

$$n_p = \frac{50}{6,4} \times U$$

Pe U îl înlocuim pe rînd cu toate tensiunile primare prevăzute și obținem:

Pentru 110 V . . . 860 spire

Pentru 125 V . . . 976 spire

Pentru 220 V . . . 1718 spire

Calculăm intensitatea curentului în primar:

$$I = \frac{40}{U}$$

Pe U îl înlocuim din nou cu diferențele tensiuni primare și obținem:

Pentru 110 V . . . 0,364 A

.. 125 V . . . 0,320 A

.. 220 V . . . 0,182 A

Diferența de intensitate pentru tensiunile de 110 și 125 V fiind relativ mică, adoptăm valoarea medie a curentului de 0,340 A.

Calculăm diametrul sîrmei:

$$d_p = 0,8 \times \sqrt{0,340} = 0,46 \text{ mm (pt. 110/125 V)}$$

$$d_p = 0,8 \times \sqrt{0,176} = 0,33 \text{ mm (pt. 220 V)}$$

Cu izolația de email aceste valori ajung la 0,5 respectiv 0,35 mm.

In secundar intensitatea curentului din cele 3 înfășurări este cunoscută, și numărul de spire se calculează cu aceeași ușurință:

$$n_s = \left(\frac{50}{6,4} + 0,05 \right) \times U_1$$

Inlocuim pe U_1 cu valorile corespunzătoare și obținem:

Pentru $2 \times 300 \text{ V} . . . 4690 \text{ spire}$

Pentru $6,3 \text{ V} . . . 49 \text{ spire}$

Pentru $4 \text{ V} . . . 31 \text{ spire}$

Înfășurarea de înaltă tensiune ($2 \times 300 \text{ V}$) fiind împărțită în două va avea o priză la 2345 spire.

Diametrul sîrmei ce se va folosi pentru fiecare înfășurare secundară va fi:

$$d_s = 0,8 \times \sqrt{1_i}$$

Inlocuind pe I_i cu valorile corespunzătoare obținem: Pentru înfășurarea de $2 \times 300 \text{ V}/0,05 \text{ A} . . . 0,18 \text{ mm}$

Pentru înfășurarea de $6,3 \text{ V} . . . 1,1 \text{ mm}$
Pentru înfășurarea de $4 \text{ V} . . . 0,8 \text{ mm}$
Cu izolamentul de email vom alege valorile de 0,2, 1,2 și 0,9 mm.

Să presupunem, în continuare, că am ales tipul de tolă ilustrat în fig. 2 și că dimensiunile ei sunt:

$$D = 2,5 \text{ cm și } d = 0,05 \text{ cm.}$$

Vom avea deci nevoie de 51 tolă pentru a obține secțiunea de $6,4 \text{ cm}^2$ necesară:

$$2,5 \times 0,05 \times 51 = 6,4 \text{ cm}^2$$

Grosimea pachetului de tolă va fi produsul dintre numărul de tolă și grosimea unei singure tolă, adică:

$$51 \times 0,007 = 0,35 \text{ cm}$$

Insumind obținem:

$$2,55 + 0,35 = 2,9 \text{ cm}$$

Secțiunea brută a miezului va fi deci de $2,9 \times 2,5 \text{ cm}^2$. Amatorul va avea grije ca să-și aleagă tolă care au o fereastră suficient de mare pentru a putea adăposti bibinajul. Pentru aceasta el va utiliza tabelul 2 unde se poate vedea cite spire dintr-o anumită grosime de sîrmă intră pe 1 cm^2 . Aplicind regula de trei simplă găsim că:

976 spire din sîrmă de 0,5 mm ocupă $3,40 \text{ cm}^2$
(prin interpolare)

742 spire din sîrmă de 0,35 mm ocupă $1,25 \text{ cm}^2$

4690 spire din sîrmă de 0,20 mm ocupă $2,70 \text{ cm}^2$

49 spire din sîrmă de 1,10 mm ocupă $0,70 \text{ cm}^2$

31 spire din sîrmă de 0,90 mm ocupă $0,30 \text{ cm}^2$

TOTAL $8,35 \text{ cm}^2$

La aceasta se mai adaugă spațiul ocupat de hîrtie care se pune între fiecare strat de spire (0,1 mm grosime) și de carcasa. Lăsind și un spațiu de siguranță, vom alege o tolă avînd o fereastră cu o secțiune de $10-11 \text{ cm}^2$. Această secțiune este reprezentată de produsul dintre lungimea și lățimea ferestrei.

In încheiere, cîteva indicații de ordin constructiv. Peste fiecare strat de sîrmă se asează un strat de hîrtie uleiată sau hîrtie de calc parafinată. După ce primarul a fost bobinat, se pun mai multe straturi de hîrtie și un strat de staniol care va fi ulterior legat la masă și care servește drept blindaj antiparazit. Se continuă apoi în același fel cu bobinarea înfășurărilor secundare, care se vor dispune în ordinea următoare:

a) înfășurarea de înaltă tensiune

b) înfășurarea de joasă tensiune pentru încălzirea tuburilor

c) înfășurarea de joasă tensiune pentru încălzirea redresoarei.

Tolele se vor suprapune, una cîte una, fiecare din ele fiind așezată în sens opus față de cea vecină. Deci, în cazul exemplului de mai sus, lamele se vor introduce în carcasa odată prin peretele P și odată prin peretele P_1 al acesteia.

Capetele bobinajelor vor fi bine izolate și se vor lipi de marginile carcaselor.

Tolele vor fi bine strînse, cu șuruburi și piulițe, în așa fel încît transformatorul să nu vibreze în timpul funcționării.

Calculul de mai sus este valabil pentru retelele de curent alternativ avînd frecvență de 50 Hz. Toate măsurătorile de tensiuni se vor face cu un voltmetru avînd un consum propriu redus. În gol, tensiunile măsurate vor fi mai mari decit cu sarcina nominală aplicată la capetele înfășurărilor secundare.

Receptoare superreactie

In afara de montajele superreactie prezentate in articolul anterior, unde tensiunea de tăiere se produce in cadrul aceluiasi tub electronic, există și alte montaje la care această tensiune se obține

rezultate. Primul se vede în fig. 1 A, iar celălalt în fig. 1 B.

După cum se poate constata din fig. 1 A detectarea este o triodă (eventual o pentodă montată ca triodă). Bobina din circuitul anodic al oscillatorului, echipat tot cu o triodă, joacă un rol similar bobinei de soc cu miez de fier de la sistemul de modulație Heising, cind modulația se face pe anod. Condensatorul C_1 , montat în paralel cu primarul transformatorului de audiofrecvență T, prin valoarea pe care o are, prezintă o reactanță capacitive destul de mare față de frecvențele audio, deci acestea nu vor fi apreciabil atenuate. În schimb, însă, el constituie un decuplaj pentru frecvența oscilațiilor tensiunii de tăiere, care deci îl vor străbate. Valoarea lui este cuprinsă între 2000 și 4000 pF.

Grupul R_1-C_2 are ca scop realizarea unei variații a tensiunii anodice a detectorului, fără ca prin aceasta să fie afectată tensiunea anodică a oscillatorului. Valoarea optimă a tensiunii anodice a oscillatorului se obține prin reglarea divizorului de tensiune R_2 .

În fig. 1 B este cel de-al doilea montaj cu superreactie, cu oscillator separat, în care ca tub detector se folosește o tetrodă sau pentodă, iar ca oscillator tot o triodă.

La acest montaj, tensiunea de tăiere este aplicată pe grila a doua (grila ecran).

Dacă s-ar întrebuița o pentodă, tensiunea de tăiere s-ar putea aplica și pe grila a treia (grila suspresoare), însă s-a constatat experimental că rezultatele cele mai bune se obțin atunci cind această tensiune se aplică pe grila ecran. Ca și la montajul de la fig. 1 A, grupul R_1-C_2 servește pentru reglarea tensiunii anodice a detectorului, și acest reglaj prezintă aci mai mare importanță decât la cel similar din fig. 1 A, valoarea tensiunii de ecran fiind mai critică decât cea anodică, deoarece reglează reacția.

Parametrii ce determină funcționarea corectă a unui astfel de

montaj sunt: valoarea tensiunii anodice sau de ecran a etajului detector, ordinul de mărire a tensiunii de tăiere aplicată etajului detector, și frecvența oscilațiilor tensiunii de tăiere. Dintre acești factori, cel mai puțin important este frecvența oscilațiilor tensiunii de tăiere. De fapt există o frecvență optimă pentru frecvența fiecărui semnal recepționat. Totuși, din acest punct de vedere, receptoarele cu superreactie permit întrebuițarea unui spectru de frecvențe a oscilațiilor tensiunii de tăiere destul de larg, putând merge de la 20 kHz pînă la 100...200 kHz.

Atât la fig. 1 A, cât și la 1 B, s-au indicat valorile optime ale pieselor, fără a se da precizii cu privire la capacitatele condensatoarelor variabile de acord C_0 sau a bobinelor. Aceste circuite se vor determina după indicațiile expuse într-un articol anterior, în cadrul aceleiași rubrici. Este de reținut faptul că, în cazul fig. 1 B, condensatorul C_5 servește și ca decuplaj al ecranului tubului detector, precum și ca condensator de acord al circuitului oscilant al oscillatorului.

Pe baza celor expuse pînă aci, în fig. 2 este dată schema completă a unui astfel de tip de receptor, folosind trei tuburi electronice, după

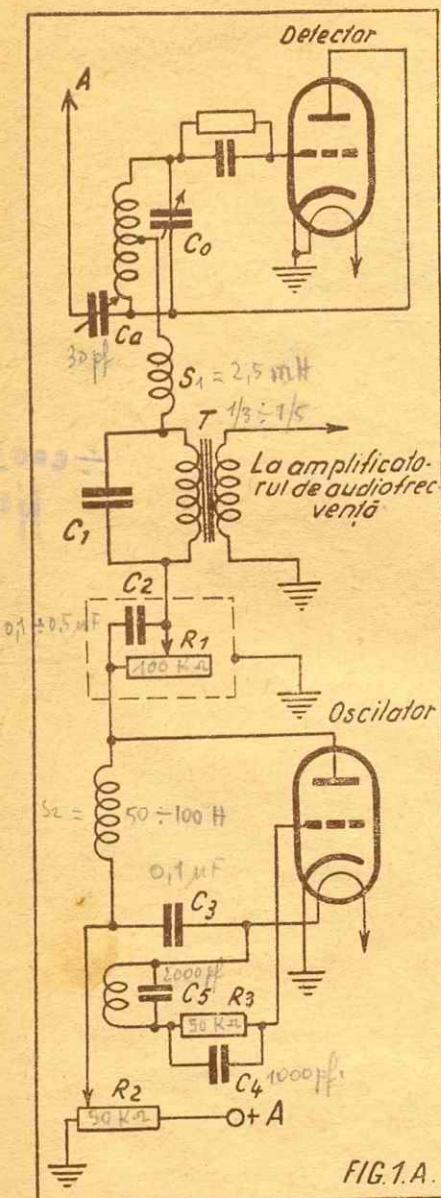


FIG.1A.

dintr-un oscillator separat. Cum era de așteptat, și aci există mai multe variante. Dintre diferențele montajelor existente, vor fi prezentate aci numai două, care oferă cele mai bune

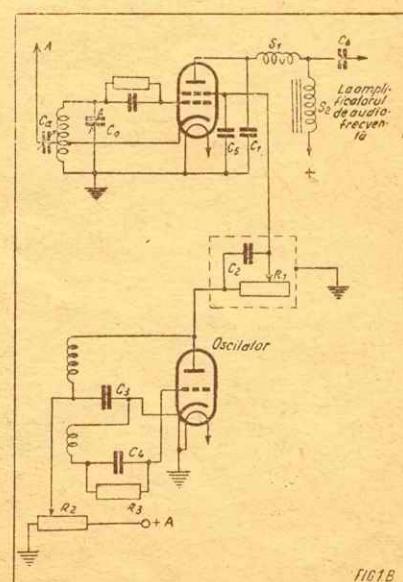


FIG.1B

principiul de la fig. 1 A, spre deschidere de care s-a mai adăugat un tub amplificator de audiofrecvență, de asemenea o triodă.

Etauil detector folosește o triodă de tipul ghindă, 955. Se poate înșă întrebuiuța orice alt tip de triodă miniatură sau chiar o pentodă la care grilele 2 și 3 sunt legate la anod, bineînțeles pentoda fiind tot de tipul miniatură. Acordul se realizează cu ajutorul condensatorului C_2 care este constituit din două plăci, una la stator și una la rotor.

Cu ajutorul condensatorului C_1 se realizează cuplajul optim cu antena, care este de tip monofilar și practic, de orice lungime.

Eventual se poate întrebuiuța și o antenă simetrică, însă, în acest caz, se va desființa condensatorul C_1 și se va înlocui cuplajul acesta asimetric capaciv cu antena, cu un cuplaj inductiv. Se va face deci o bobină de antenă cu 1...2 spire, de același diametru cu bobina de acord, care se va cupla la capătul unde este conectat C_1 .

Oscillatorul folosește un tub de tipul 6C5 sau orice altă triodă similară. Evident că și aci se poate întrebuiuța o pentodă, care, însă, de data aceasta, poate fi montată chiar ca atare. Bobinele L_2 și L_3 constituie un bloc, ele fiind alcătuite de fapt dintr-un transformator de frecvență intermediară, obișnuit, de tipul celor ce se găsesc în comerț, însă cu frecvență de lucru în jurul a 100 kHz.

Cu foarte mult succes se poate întrebuiuța tipul de transformator de frecvență intermediară de la

aparatele „Pioneer”, sovietice, sau de tipul „Philips” pe 128 kHz. În special tipul „Philips”, datorită condensatorului trimer, cu aer, pe care îl are în paralel cu unul din

potențiometrului R_2 . Cu ajutorul potențiometrului R_5 se face reglajul tensiunii optime de lucru a superreactiei.


Buna funcționare a aparatului se constată printr-un fișit caracteristic, mult mai puternic decât la un aparat obișnuit cu reacție. Un fișit prea slab marchează o tensiune a oscilațiilor de tăiere prea mică. Trebuie menționat faptul că, dacă nu se auzește fișitul, aceasta se poate datora și unei conectări greșite a capetelor transformatorului de frecvență intermediară. În acest caz se va încerca inversarea conexiilor, fie la bobina L_2 , fie la L_3 .

Fișitul caracteristic superreactiei va dispărea total sau parțial, în funcție de intensitatea unui semnal recepționat, cind este cuplată antena. Este clar că el va dispărea cu atât mai mult, cu cât semnalul va fi mai puternic.

Sensibilitatea unui astfel de receptor este foarte bună, fiind de ordinul a cîțiva microvolți.

Cu el, ca și cu orice alt receptor de același gen, nu se pot recepționa decât stații lucrând în telefonie, cu modulație de amplitudine sau de frecvență, precum și stații telegrafice, însă cu semnalele modulate emisiunile obișnuite de telegrafie apar ca un fișit, care se va confunda cu fișitul de fond al receptorului, și aceasta cu atât mai mult cu cât semnalul va fi mai slab.

Ing. LIVIU MACOVEANU
YO3RD

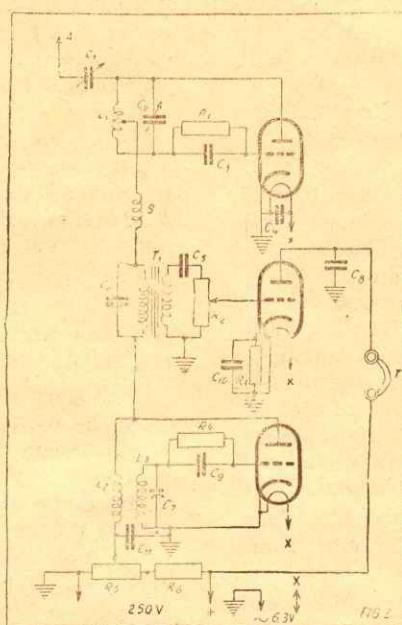

bobinaje, permite varierea frecvenței proprii de lucru, de la 85 kHz pînă la 160 kHz, deci se va putea ajusta foarte ușor pe 100 kHz.

Cit privește amplificatorul de audiofrecvență, și el este echipat tot cu o triodă și desigur că și aci aceasta se poate înlocui cu o tetrodă sau pentodă finală, de orice tip corespunzător. Reglajul amplificării audio se face prin intermediul

TABEL DE BOBINE (L_i)

56 MHz: 12 spire, conductor CuE \varnothing 1,6 mm pe 13 mm diametru de bobinare; 28 mm lungimea bobinajului.

144 MHz: 3 spire, conductor CuE \varnothing 1,6 mm pe 13 mm diametru de bobinare; 10 mm lungimea bobinajului.

220 MHz: 1 spiră, conductor CuE \varnothing 1,6 mm pe 10 mm diametru.

Notă: priza de pe bobine se va lua la mijloc.

VALORILE PIESELOR PENTRU FIG. 1

$C_a = 30 \text{ pF}$	$R_1 = 100 \text{ k}\Omega$
$C_1 = 2000 \dots 4000 \text{ pF}$	$R_2 = 50 \text{ k}\Omega$
$C_2 = 0,1 \dots 0,5 \mu\text{F}$	$R_3 = 50 \text{ k}\Omega$
$C_3 = 0,1 \mu\text{F}$	$S_1 = 2,5 \text{ mH}$
$C_4 = 1000 \text{ pF}$	$S_2 = 50 \dots 100 \text{ H}$
$C_5 = 2000 \text{ pF}$	$T = 1/3 \dots 1/5$

VALORILE PIESELOR PENTRU FIG. 2

$C_1 = 30 \text{ pF}$, dielectric aer
$C_2 = 10 \dots 15 \text{ pF}$ (vezi textul)
$C_3 = 100 \text{ pF}$, dielectric mică, 500 V
$C_4 = 10.000 \text{ pF}$, dielectric hîrtie 500 V
$C_5 = 10.000 \text{ pF}$, dielectric hîrtie, 500 V
$C_6 = 2.000 \text{ pF}$, dielectric mica, 500 V
$C_7 = 50 \dots 100 \text{ pF}$, dielectric aer
$C_8 = 1.000 \text{ pF}$, dielectric aer, 500 V
$C_9 = 1.000 \text{ pF}$, dielectric aer, 500 V
$C_{10} = 0,5 \mu\text{F}$, dielectric hîrtie 500 V
$C_{11} = 0,1 \mu\text{F}$, dielectric hîrtie 500 V
$R_1 = 5 \text{ M}\Omega : 0,5 \text{ W}$
$R_2 = 0,5 \text{ M}\Omega : 0,5 \text{ W}$
$R_3 = 2 \text{ k}\Omega : 0,5 \text{ W}$
$R_4 = 50 \text{ k}\Omega ; 0,5 \text{ W}$
$R_5 = 50 \text{ k}\Omega ; 2 \text{ W}$
$R_6 = 10 \text{ k}\Omega : 2 \text{ W}$
$T_1 =$ transformator pt. audiofrecvență, raport 1/3.
$T =$ cască
$L_2 - L_3 =$ transformator pentru frecvență intermediară, pe 100 kHz
$V_1 =$ tub tip 955
$V_2 =$ tub tip 6C5
$V_3 =$ tub tip 6C5

SĂ NE ÎNSUŞIM RECEPTIA ȘI TRANSMITEREA RADIOTELEGRAFICĂ

Una dintre cele mai importante aplicații ale radiotecnicii o constituie radiocomunicațiile, adică transmiterea de știri sau informații la distanță, cu ajutorul radiooului, fără a mai folosi deci liniile de transmisie fizice, așa cum se petrec lucrurile în cazul telefoniei și telegrafiei cu fir.

Radiocomunicațiile se realizează de regulă în două moduri: în telegrafie, transmisiind semne Morse manual, cu manipulatorul, sau automat, cu ajutorul dispozitivului numit transmițător automat, și în telefonie, transmisiind direct vocea omenească sau diferite sunete cu ajutorul microfonului. Există și alte posibilități de a transmite comunicări la distanță prin radio — cum ar fi teleimprimarea (transmiterea și imprimarea directă pe bandă a literelor, cifrelor și semnelor de punctuație), telefotografia (transmiterea de imagini fixe), televiziunea (transmiterea de imagini mobile) — însă acestea au întrebunțări limitate.

Transmiterea în telegrafie este cea mai des folosită pentru realizarea comunicațiilor obișnuite, deoarece prezintă numeroase avantaje:

1. Aparatele de recepție și de emisie sunt mai simple și mai ușor de construit.

2. Banda de frecvențe necesară unei comunicații este foarte îngustă, încit într-o anumită gamă avem posibilitatea de a realiza mai multe legături bilaterale. Astfel, în cazul lucrului în telegrafie, banda necesară însumează în general cîteva sute de Hertz, pe cînd la telefonia cu modulație în amplitudine lărgimea benzii este aproximativ 10 kHz, iar pentru stațiile portabile — care nu au asigurată de regulă o bună stabilitate a frecvenței emițătorului — sunt necesare benzi și mai largi (25 și chiar 50 kHz). În cazul modulației de frecvență avem nevoie, de asemenea, de benzi foarte largi.

3. Bătăia unei stații (distanță maximă la care poate fi auzită cu un anumit tip de receptor) este de 2—3 ori mai mare la transmiterea în telegrafie decât la cea în telefonie, deci cu o stație de putere dată se pot realiza mai multe legături în telegrafie.

4. Interferențele cu alte stații sunt mult mai mici, încit la același grad de tărie semnele telegrafice sunt mai ușor de recepționat decât vocea.

5. Folosind prescurtările codurilor internaționale, se pot realiza legături radiotelegrafice între stații din diferite țări, fără a fi nevoie ca operatorii respectivi să stie o anumită limbă, cu ajutorul căreia să se înțeleagă între ei.

Rezultă în mod clar că învățarea receptiei și transmiterii telegrafice prezintă un interes deosebit pentru radioamatori.

Pentru o înșuire corectă și într-un timp cât mai scurt a receptiei și transmiterii telegrafice este necesar să se folosească metode potrivite. O metodă nepotrivită are ca rezultat formarea de deprinderi greșite, care impiedică perfecționarea cunoștințelor căpătate (corectitudine și mărirea vitezelor), iar pentru înlăturarea lor se pierde mai mult timp decât cu cîteva care nu cunoaște nimic și învăță de la început.

Iată de ce receptia și transmiterea Morse se învăță de

preferință în colectiv, cu un instructor care trebuie să fie nu numai un bun radiotelegrafist, dar să și stăpînească metodica acestei pregătiri.

Potrivit alfabetului Morse, fiecare semn (literă, cifră sau semn de punctuație) este reprezentat sub formă de puncte și lini. În radio, semnele Morse sunt recepționate după auz, în cască sau difuzor, un punct fiind redat printre sunet scurt, iar o linie corespunzînd unui sunet lung.

Pregătirea unui radiotelegrafist cuprinde două perioade:

a) Invățarea receptiei după auz și a transmiterii la manipulator cu viteză de 30 semne pe minut.

b) Mărirea vitezei de recepție și transmisie.

In decursul ambelor perioade receptia și transmisie se învață în paralel, imbinând între ele aceste deprinderi. În prima perioadă, accentul se pune pe corectitudinea receptiei și transmiterii, pentru că în perioada două să se urmărească mărirea vitezelor.

Învățarea receptiei Morse. Pentru a învăța receptia semnelor Morse se folosește metoda auditivă, care se bazează pe intipărire în auz a muzicalității (tonalității) specifice a fiecărui semn. Un semn are o anumită tonalitate, dată de felul elementelor componente (linii și puncte), numărul și succesiunea lor. Instructorul transmite un semn la generatorul de ton de mai multe ori, pînă ce elevii își intipăresc muzicalitatea lui și sint în măsură să-l deosebească ulterior de alte semne. Pentru o înșuire sigură a semnelor, într-o săptămână de o oră nu se învață mai mult de 2—3 semne.

Uneori se aplică alte metode, care nu dau însă rezultate satisfăcătoare. Astfel, unii instructori folosesc metoda următoare: elevii sunt puși să învețe reprezentarea grafică a semnelor Morse (A=— B=— C=—. etc), apoi instructorul transmite semnele la generatorul de ton, iar elevii trebuie să le recunoască numărind punctele și liniile auzite și identificînd semnul respectiv cu reprezentarea lui grafică învățată anterior. În acest mod se cere elevilor o încordare mare, deoarece ei trebuie să asocieze în minte semnul memorat pe cale vizuală cu sunetele ce le aud. De asemenea elevii se obișnuesc cu numărarea punctelor și liniilor, încit odată cu mărirea vitezelor, cînd acest lucru nu mai este posibil, încep să confundă semnele apropiate ca sunet (i cu s, s cu h, h cu 5, m cu o etc.) sau chiar nu le mai pot recepționa de loc. Tot atât de dăunătoare sunt și alte metode vechi, cum ar fi: copierea de către elevi de texte, scriindu-le prin reprezentarea alfabetului Morse (puncte și lini); descompunerea semnelor lungi în altele mai scurte ($P=A+N$, $Z=M+I$, $3=S+M$ etc); reprezentarea prin voce a semnelor Morse ($R=t-i-t-a-t-i$, $D=t-a-t-i-t-i$ etc). Toate aceste metode trebuie înlăturate fără discuție din practica noastră.

Semnele se transmit scurt chiar de la prima săptămână, durata unui semn fiind aceea corespunzătoare vitezelor de aproximativ 60 semne/minut, însă între două semne se lasă o pauză destul de mare (la început cam 3—4 secunde), care se reduce apoi treptat. Dacă

instructorul transmite la început semnele prelung, în mod involuntar elevii vor căuta să numere punctele și liniile, încit vor rezulta dezavantajele arătate anterior.

Semnele trebuie învățate într-o anumită succesiune. Se obișnuiește ca semnele să se învețe grupate pe principiul contrastului (E cu T, I cu M, S cu O, A cu N, U cu D, R cu K etc), sau pe principiul asemănării (E, I, S, H, 5; T, M, O, CH, zero etc); în ambele cazuri însă elevii vor fi tentați să facă o legătură între sunetul auzit și imaginea grafică a semnele să fie învățate într-o astfel de succesiune, încit elevii să nu mai facă asemenea asocieri, adică fără a le grupa sistematic după un criteriu oarecare.

Recepția se învăță chiar de la început cu o tărzie potrivită a semnelor, obișnuind astfel pe elevi să distingă sunete mai slabe, și să-și concentreze atenția. Este bine ca spre sfîrșitul perioadei de învățare și mai ales în cea de a doua perioadă, să se introducă tot felul de zgomote (cel puțin exterioare, dacă generatorul de ton nu permite acest lucru), elevii fiind puși astfel în condiții apropiate de lucrul în rețea.

In ce privește scrierea literelor recepționate, elevii vor scrie totul cu litere mici de mână. Literele trebuie scrise clar, pentru a nu se produce confuzii (în special e cu c, u cu n, p cu f, d cu l etc). Cifrele se scriu de două ori mai mari decât literele; uneori cifra zero se scrie Ø (pentru a nu se confunda cu litera O).

Textele transmise de instructor trebuie pregătite bine înainte de lecție. În timpul unei ședințe, instructorul va transmite diferite texte de exercițiu: texte compuse din semnele învățate în ședințele anterioare (ca repetare), texte compuse numai din semnele nou învățate, texte cuprinzând atât semnele noi cât și cele vechi. Se pot transmite texte în clar, sub formă de fraze scurte, și texte cifrate (grupe de 5 litere sau cifre, aranjate astfel încit să nu formeze cuvinte).

Învățarea transmiterii Morse. Învățarea transmiterii la manipulator este mai dificilă decât învățarea receptiei, deoarece deprinderile greșite sunt foarte greu de înlăturat. Majoritatea elevilor se grăbesc să învețe transmiterea întregului alfabet chiar de la început și au tendința de a manipula chiar de la început cu viteză mare. Ei au impresia că transmit corect, în realitate însă semnele sunt foarte mult deformate, așa după cum se poate vedea ușor, înregistrând transmiterea la un aparat telegrafic Morse. Aceste deformări devin permanente, constituind aşa numitele „particularități de transmitere“, care sunt nedeterminate.

O transmitere corectă înseamnă a respecta cu strictete lungimea fiecărui element, precum și a pauzelor dintre elemente, semne și cuvinte, sau grupe. Lucrul acesta nu se poate realiza decât printr-un antrenament sistematic și de lungă durată, astfel că manipularea să devină o deprindere organică a mânii radiotelegrafistului. În primul rînd elevii trebuie să învețe poziția corectă de lucru: corpul radiotelegrafistului stă drept, fără a fi încordat, picioarele ușor desfăcute, mâna dreaptă îndoită din cot, cu antebrațul orizontal, se ține în prelungirea manipulatorului, iar mâna stângă se sprijină pe masă (înălțimea acesteia nu trebuie să depășească 70 cm). Manipulatorul se apucă de buton cu trei degete de la mâna dreaptă: arătătorul se sprijină pe buton, iar degetul mare și cel mijlociu prind butonul din părțile laterale. La transmitere se mișcă numai încheietura mânii, cotul

rămînind fix și antebrațul orizontal. Aceste reguli sunt obligatorii, deoarece astfel se asigură o poziție comodă, care permite mărirea vitezei și o transmitere de lungă durată.

Pentru o deprindere corectă a transmiterii, la început se folosește metoda transmiterii cu numărătoare: pentru a transmite un punct, manipulatorul se ține apăsat, cât se numără „unu“, iar pentru o linie se numără „unu-doi-trei“. Între două semne se pronunță „pauză“, iar între două cuvinte sau grupe „pauză-pauză“. Exemplu: grupa TIAME se transmite cu numărătoare astfel: unu-doi-trei, pauză, unu-unu, pauză, unu-unu-doi-trei, pauză, unu-doi-trei - unu-doi-trei, pauză, unu, pauză-pauză.

Înțial, elevii transmit toți odată cu instructorul, numărind cu voce tare șiruri de puncte și de lini. Aceasta durează cîteva ședințe, pînă ce deprinderile sunt formate, apoi se învăță transmiterea combinațiilor de puncte, de lini, de puncte și lini. După aceasta se trece la transmiterea semnelor Morse, care se învăță pe grupe după principiul asemănării (grupa 1-a: T, M, O, CH, zero; grupa 2-a: E, I, S, H, 5; grupa 3-a: A, U, V, 4 etc).

Pe măsură ce elevii progresează, se aplică altă metodă: instructorul indică ritmul de transmitere, iar elevii manipulează în grup fără numărătoare. Dacă se pierde ritmul, instructorul îl imprimă din nou prin numărătoare, și-i lasă din nou pe elevi singuri. Numai după ce aceste exerciții au fost bine însușite, se trece la transmiterea individuală, cu control în cască, și apoi fără control.

Se recomandă ca fiecare ședință de transmitere să înceapă cu exerciții de înmlădirea încheieturii mânii, care constă în îndoirea palmei în ambele părți de mai multe ori, după care se fac antrenamente de transmiterea punctelor, liniilor și a diferitelor combinații.

Viteza cu care se transmit semnele este mică la început — circa 20-30 puncte sau 7-10 lini pe minut — și se mărește treptat prin accelerarea ritmului (se numără mai repede).

Instructorul trebuie să controleze continuu pe fiecare elev, pentru a descoperi și înlătura greșelile de transmitere. Înainte ca acestea să devină deprinderi. Cele mai frecvente greșeli sunt următoarele: ridicarea încheieturii prea repede, rezultînd semne mai scurte; apăsarea prea tare pe ultimul semn, care se lungește; apăsarea neuniformă și alunecarea degetelor pe butonul manipulatorului, din care cauză semnele sunt neregulate; nerespectarea duratei pauzelor, care duce la confuzii între semne; mișcarea cotului, din care cauză operatorul obosetește și nu poate transmite mult timp. Pentru a remedia aceste greșeli, instructorul explică fiecărui elev cum trebuie să lucreze corect și îi conduce chiar mișcările mânii.

Din cele arătate mai sus, rezultă că problema învățării receptiei și transmiterii radiotelegrafice implică o activitate metodică și susținută. Urmînd în drumările din articolul de față, membrii cercurilor de radiotelegrafisti și radioamatori își vor putea însuși în bune condiții receptia și transmiterea Morse, urmînd să se perfecționeze ulterior prin mărirea vitezei și ridicarea calității lucrului. Pentru stimularea radiotelegrafistilor și ridicarea măiestriei lor tehnice, A.V.S.A.P. organizează în fiecare an concursuri de radiotelegrafie pe plan raional, regional și republican, care cuprind mase tot mai largi de specialiști.

INREGISTRAREA
ȘI REPRODUCEREA
ZGOMOTELOR
CARDIACE
ȘI RESPIRATORII
CU AJUTORUL
MAGNETOFONULUI

In cadrul Institutului Medico-Farmaceutic din București, un colectiv format din ing. St. Velea, ing. V. Raicu și dr. V. Cunescu a experimentat și a realizat un dispozitiv de înregistrare și reproducere magnetică a zgomotelor cardiace și respiratorii.

Până nu de mult zgomotele fiziologice nu puteau fi ascultate decit cu ajutorul stetoscopului; înregistrarea și reproducerea acestor zgomite pe cale electroacustică dă posibilități nebănuite pentru urmărirea unor cazuri interesante, pentru auditii collective etc.

Dispozitivul de înregistrare și reproducere, pe cale magnetică, a zgomotelor fiziologice se compune dintr-un microfon special de contact, un preamplificator de audiofrecvență, prevăzut cu filtre pentru a transmite anumite game de frecvențe, și un magnetofon. Microfonul, a cărui membrană este aplicată direct pe corpul bolnavului, are o caracteristică de direcțivitate unilaterală, în formă de cardioidă, astfel in-

cit recepționează numai undele sonore din locul unde este aplicat, nefiind sensibil la zgomitele exterioare. Sensibilitatea microfonului este mare, de circa 0,2 microvolți pe microbar la un sunet de 1000 Hz, iar caracteristica sa de frecvență are neuniformități de cel mult $\pm 2,5$ dB în gama de frecvențe de 20...100 Hz, care constituie spectrul zgomotelor fiziologice.

Utilizarea acestei metode oferă numeroase aplicații în practica medicală, în cercetările științifice și în învățământul medical. Se poate efectua urmărirea în timp a evoluției măldiilor de cord și înregistrarea variațiilor survinute în urma operațiilor, iar în învățământul medical metoda ușurează în mod considerabil fixarea în memoria studentului a sunetelor caracteristice diverselor boli, menajându-se în același timp și bolnavii. De asemenea, devine posibilă studierea unor cazuri speciale sau rare, și analizarea lor colectivă.

Înregistrarea și redarea zgomotelor fiziologice cu ajutorul magnetofonului adaugă metodelor curente de investigație un mijloc prețios de studiu al bolilor de inimă, sau ale căilor respiratorii.

TELEVIZORUL „OPERA”
DE FABRICATIE
BULGARĂ

Recent, a fost prezentat la Sofia primul model industrial de televizor „Opera”, care a fost produs în Bulgaria. Cu ajutorul lui au fost recepționate cu succes programele trans-

mise de centrul experimental de televiziune al Institutului electrotehnic și de mașini din Sofia. Imaginele și tonul aparatului au fost foarte bune.


În 1958 va începe producția în serie a televizoarelor purtând marca „Opera”.

DISPOZITIV DE LIMITARE A AMPLITUDINII
IN AUDIOFRECVENTĂ

Folosind dispozitivul de limitare, operatorul evită zgomitele acustice, picnetele și paraziții de impuls, urmare cărui fapt el obține mai puțin la o recepție de lungă durată, ceea ce poate da rezultate mai bune în cadrul concursurilor.

Schema se vede în figura alăturată.

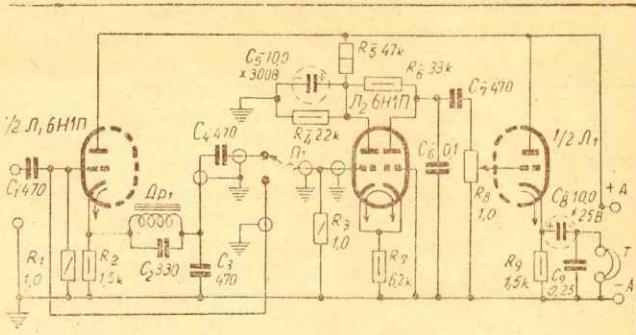Ambele triode ale tubului 6H1P (L₁) funcționează ca receptor catodic, separând limitatorul propriu zis de circuitele de intrare și ieșire. Deosebit de aceasta, primul receptor catodic mărește efectul filtrului de audiofrecvență D₁, S₂, S₃. Filtrul poate fi comutat cu comutatorul P₁. Pe al doilea tub 6H1P



(L₂) este așezat un potențiomtru regulator de amplitudine. Pragul reglajului depinde de rezistența R și R₅ și se stabilește pe cale experimentală. Pentru ajustarea tonului, dispozitivul de limitare este suntat de condensatorul C₆, iar bornele căștii se blochează cu C₉.

Cutia are dimensiunile 100×80×50 mm, și este executată din duralumin și grosime de 1,5 mm. Pe peretele din față sunt scoase regulatorul de volum R₈, comutatorul R₁ și bornele căștii; pe peretele din spate — cablul de alimentare și cablul de legare cu ieșirea receptorului.

Mărimea rezistențelor și capacitatea condensatoarelor nu e critică.

Ca soc de audiofrecvență D₁, se folosește o bobină filtru, executată pe miez ř-12 grosimea pachetului fiind de 15 mm. Se poate folosi orice fel de drosel, în care caz mărimea capacitatii condensatoarelor C₂ și C₃ se alege în funcție de maximum de tensiune la frecvențe 300...800 Hz.

Dispozitivul de limitare a amplitudinii, fără repetori catodici, poate fi montat în receptor, de pildă între primul și al doilea etaj de amplificare audio.

La funcționarea dispozitivului de limitare a amplitudinii descris, regulatorul de volum al receptorului urmează a fi pus într-o astfel de situație, incit să se anihilizeze numai semnalele puternice.

PILA ELECTRICĂ
CU ENERGIE NUCLEARĂ

Nu e poate prea depărtăziu cind ceasul nostru brătară va fi acționat de energie de origină nucleară. Într-adevăr, s-a reușit să se fabrice o pilă electrică „atomică” cu un diametru de cca 13 mm și înăltă de 6 mm. în urma muncii depuse în comun în laboratorul de cercetări nucleare Walter Kidde.

Pila aceasta se prezintă în forma unei prăjitură cu mai multe straturi simetrice. Cele două straturi exterioare sint formate din două elemente fotoelectricice cu siliciu și două straturi dintr-un material transparent, cuprinzind o masă compusă din plutoniu 147 și granule luminiscente. Corpusele β, emanate din plutoniu 147, bombardă granulele luminiscente care emit fotoni. Acești fotoni străbat straturile transparente și, a-

jungind la elementele fotoelectricice, dau naștere la curenti care sint transformați în vedere utilizării lor exterioare.

Actualul model experimental dă un curent de 20 μ A la o tensiune de 0,25 V. Tensiunea poate fi dublată legind elementele fotoelectricice în serie și nu în paralel, și quadruplată dacă împărțim fiecare element fotoelectric în două jumătăți și le legăm la rîndul lor în serie. Intensitatea poate fi urcată folosind celule fotoelectricice mai mari și probabil și prin perfectionările, actualmente în studiu. Se crede că durata folosirii practice a pilei va depăși ușor doi ani de serviciu permanent. La sfîrșitul acestui termen, capacitatea sa va scade la jumătate, perioada de durată a plutoniului fiind de doi ani și jumătate.

Contraile pilelor curente, pilele cu energie nucleară

★ NOUTĂȚI ★

pot funcționa cu întreaga forță pe totă durata existenței lor, fără riscul unei epuizări premature.

Datorită blindajului său metalic, pila radiază mai puțin ca un cadran luminos al ceasului-brățără și deci nu există nici un pericol pentru utilizarea ei la ceasuri și la aparatelor de proteză auditivă.

ACCELERATORI DE IONI

Fabrica de transformatoare și tuburi Röentgen din Dresden a expus la Tîrgul din Leipzig o instalație de înaltă tensiune pentru accelerarea ionilor și electronilor. Este vorba de un „generator Van-de-Graaff“ pentru două milioane de volți, cu tub de descărcare montat în el, pentru accelerarea particulelor. Aparatul a fost construit în colaborare cu colectivul de cercetări al prof. Manfred von Ardenne. Avantajul aparatului constă în aceea că se poate face inversarea polilor prin acționarea unui comutator. Manipularea aparatelor mai vechi similare era mult mai complicată.

NOI MODELE
DE TUBURI
ELECTRONICE
CEHOSLOVACE

La un Congres al Institutului de cercetări pentru tehnica televiziunii, delegații din institutele de proiectare și producție au hotărât executarea unei noi serii de tuburi electronice, după modelul tuburilor miniatură moderne europene. Toate tipurile pentru curent alternativ și universale vor fi construite după sistemul „noval“, iar cele de baterie vor avea soclu heptal (cu 7 piciorușe). Nomenclatura tipului de tub nu se va mai face în viitor după tabela Tesla ci, de asemenea, după norma europeană obișnuită.

★ NOUTĂȚI ★

QTC de YO

Diplome. În Uniunea Sovietică, în scopul întăririi și largirii prieteniei radioamatoricești, Radioclubul Central DOSAAF a elaborat diplomele R6K și R150S.

Pentru diploma R6K sunt necesare 8 QSL-uri; unul din Europa, unul din Africa, cîte unul din Asia, America de Nord, America de Sud, Australia, partea europeană a U.R.S.S. și partea asiatică a U.R.S.S. Diplomele se conferă radioamatorilor sovietici în patru grade, atît pentru emisie cît și pentru recepție. R150S este diploma „lucrat 150 țări“ dintre care trebuie să fie 15 republiki unionale. Si această diplomă se atribuie emițătorilor și receptorilor.

Radioamatorii din districtul Tampere (Finlanda) acordă diploma „WDT“ (WORKED DISTRICT TAMPERE). Sunt necesare 5 legături pe oricare din benzi cu stații diferite, membre ale Clubului din Tampere.

Sînt valabile legăturile după 1 mai 1955. E necesar ca stația corespondentă să primească QSL-ul dvs. Se trimite numai copie de legătura obținerea diplomei.

Stațile membre T.R.A. sint:

OH3NE, NM, OE, OL, OZ, PB, QE, QZ, RH, RJ, RP, RY, SC, SE, SO, SU, SX, SY, TH, TT, TY, UG, UQ, UR, VA.

Stațile din Saar lucrează cu indicativul DL8.

— Pe vapoarele cehoslovace „Republika“ și „Lidice“ lucrează radioamatorii cu indicativele OK4Y! și OK4WA.

— În ultima vreme se remarcă o intensă activitate în districtul zero. În peninsula Taimir lucrează UA 0 KAA, operator Pajitov. În orașul Novilsc, cu indicativul UA 0 AN, lucrează operatorul Luchianov.

— În Grecia s-au dat autorizații primelor patru stații de radioamatori și anume: În Atena: SV1AB, SV1AE, SV1SM, SV1SP, și una în Pireu SV1AD. Stațile vor lucra în 15 și 20 metri.

CALCULUL TRANSFORMATORILOR

DE MICĂ PUTERE

(EXPLICATII COPERTA II-a)

Principalele formule pentru transformatoarele de rețea, alimentate cu frecvență de 50 Hz arată dependența secțiunii miezului de fier S_{Fe} , de puterea transformatorului P , și dau legătura între secțiune și numărul de spire pe volt N_0 :

$$S_{Fe} = 1,25 \sqrt{P}$$

$$N_0 = \frac{4,5 \times 10^5}{BS} = \frac{3,6 \times 10^5}{B \sqrt{P}}$$

Numărul de spire N și diametrul conductorului d se determină din:

$$N = N_0 U \text{ unde } U \text{ este tensiunea la borne}$$

$$d = 1,13 \sqrt{\frac{1}{J}}$$

Nomograma de pe coperta a două este construită pentru calculul acestor formule.

Calculul se face în ordinea următoare:

- Se calculează puterea în toate bobinajele transformatorului:

$$P = I_1 U_1 + I_2 U_2 + \dots + I_n U_n$$

Pe scările I și U se separă datele privind valorile curenților și tensiunilor. Prin punctele respective se duce o dreaptă care intersectează scara P în punctul care indică puterea bobinajului respectiv. După aceea se însumează toate puterile. În dreptul cifrei indicind suma puterilor se citește secțiunea miezului pe scara S_{Fe} .

Pentru determinarea numărului de spire pe volt N_0 se alege valoarea inducției în fier B , și se unește punctul respectiv printr-o linie cu punctul indicind valoarea secțiunii miezului. Pe scara N_0 , în punctul de intersecție al scării cu dreapta, se citește cifra ce indică numărul de spire pe volt.

Ducind o dreaptă din N_0 , aflată, pînă la cifra ce indică în scara tensiunilor, tensiunea ce vrem să avem, găsim la intersecția dreptei cu scara N numărul total de spire pentru acel bobinaj (Pentru bobinajele secundare numărul spirelor se mărește cu 5–10%).

Diametrul conductorului se stabilește fixind pe scara j densitatea de curent admisă. Unim punctul respectiv cu alt punct de pe scara I , care indică intensitatea în bobinajul respectiv. Dreapta intersectează pe scara d — cifra ce indică diametrul necesar.

Exemplu: Să se calculeze bobinajul de 6,3 V și 1 A pentru un transformator de 300 W. Se alege $j=2$ a/mm² $B=7000$ guași. Din abacă găsim: $S_{Fe}=22\text{cm}^2$, $N_0=3$ spire/V, $N=20$ spire, $d=0,8$ mm, $P_1=6,3$ W.

★ NOUTĂȚI ★

PREVIZIUNI ASUPRA PROPAGARII IN LUNA OCTOMBRIE 1957


In cuprinsul notei de față vom da unele indicații asupra condițiilor probabile ale propagării undelor scurte, pe cîteva trasee DX mai importante, în cursul lunii octombrie 1957.

Considerăm nimerit a precedea aceste indicații de o scurtă introducere, destinată în special acelor dintr-o cîtitor care sănătatea și deosebită familiarizat cu particularitățile propagării ionosferice a undelor scurte.

După cum se stie, propagarea undelor radio se poate face :

a) la suprafața solului (uscat sau mare), prin ceea ce se numește „unda de sol”, sau „unda directă”;

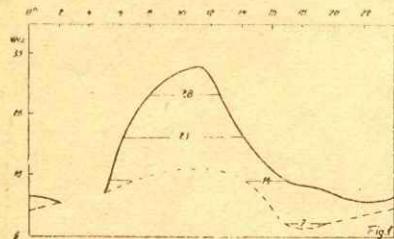b) prin mijlocirea straturilor superioare ale învelișului gazos al pământului (ionosferă), care retrimit spre suprafața pământului „unda de spațiu”, sau „unda indirectă”, ajunsă în acele regiuni în anumite condiții ;




c) prin mijlocirea straturilor inferioare ale atmosferei (troposferă);

d) în condiții optice, sau quasi optice — adică foarte asemănătoare propagării lumini.

Fiecare dintre modurile de propagare enumerate își are particularitățile și aplicații sale, asupra cărora considerăm că nu este cazul a insista aici. Vom reține doar că, în domeniul frecvențelor folosite în amatorismul pe unde scurte (aproximativ 2 MHz la 30 MHz), singurul mod de propagare care perzină interes este cel menționat la b), în mod curent denumit „propagare ionosferică”.

Despre ionosferă — caracteristici și comportare față de undele radio — au fost date

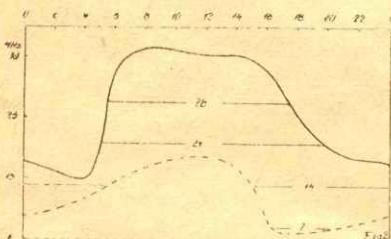deja unele indicații în numărul 6 al revistei „Radioamatorul” (A se vedea articolul „Metode radiotehnice de cercetare în A.G.I.” de ing. A. Millea, capitolul „Cercetarea ionosferă prin metode radiotehnice”, pag. 7).




Credem că este indicat totuși să se da unele completări și precizări, ceea ce vom încerca să face în cele ce urmează. Condițiile propagării ionosferice depind, ca în oricare alt mod, de propagarea undelor radio, de frecvența de lucru folosită și de amplasamentele geografice ale punctelor „emitter” și „receptor”; în propagarea ionosferică, aceste condiții depind de asemenea, într-o foarte mare măsură, de situația traseului considerat, față de cimpul magnetic terestru.

Caracteristic însă în mod special condi-

țiilor propagării ionosferice este — aşa cum s-a arătat în articolul citat — faptul că ele sunt în permanență și profundă schimbare în timp, în funcție de gradul de iluminare a ionosferăi de-a lungul traseului considerat (de oră, în cursul zilei și de epocă în decursul anului) și de stadiul activității solare (de gradul de „agitare” a soarelui), care crește și descrește periodic, într-un răstimp de cîțiva ani — în medie unsprezece.

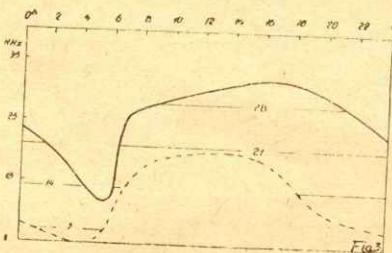Amatorii de unde scurte cunosc foarte bine, din practica lucrului lor, efectele prin care acești factori își manifestă influența, cu rezultatul întretelei periodicități : diurnă, anuală și undecenală (de unsprezece ani).




Trebue adăugat că tot ceea ce să spus se referă la intervalele de timp în care variația activității solare este relativ lentă și continuă; uneori, însă, în general în preajma maximelor acestor activități, „agitarea” soarelui ia forme de o extraordinară intensitate, determinând perturbări ale cimpului magnetic terestru și ale ionosferăi (fururi magnetice, respectiv ionosferice), care influențează propagarea undelor scurte pînă la, de exemplu, întreruperea totală a comunicațiilor pentru un timp oarecare, pe zone mai mult sau mai puțin întinse.

Revenind la obiectul acestei note trebuie să arătăm că datele, prezentate sub formă de grafice, au fost calculate în următoarele ipoteze :

1 — Activitatea solară corespunzătoare indicelui $W=150$.

2 — Propagare prin intermediul exclusiv al stratului F_2 .

3 — Putere efectiv radiată de antena

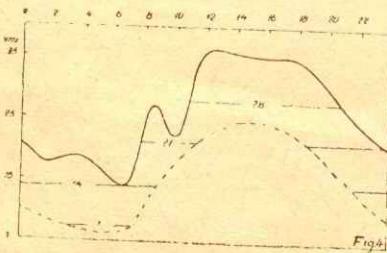

emittorului (presupusă fără efect directiv) : 20 W.

4 — Lucru în grafie.

Datele corespund unor condiții medii normale, lipsite de perturbări ionosferice și geomagnetice însemnante; menționăm în plus că graficele dau indicații asupra posibilităților de recepție în țara noastră a semnalelor provenite din regiunile indicate, dar că aceasta nu înseamnă întotdeauna și posibilitatea stabilirii unei legături. (Intensitatea de cimp minimă, necesară pentru depășirea satisfăcătoare a nivelului paraziștilor atmosferici, a fost considerată numai pentru țara noastră; ea poate să uneori multă diferență în rețineaza eventualului corespondent).

Cele șase grafice prezentate se referă la condiții de propagare a unor semnale provenind din :


1 — Estul Asiei centrale (HL, TA, MX, UAØ).

2 — Asia de sud est (HS, PK, XZ).

3 — Africa de sud (CR6, CR7 ZE, ZS).

4 — Partea sud-estică a Americii de sud (CE, CP, CX, LU, PY, ZP).

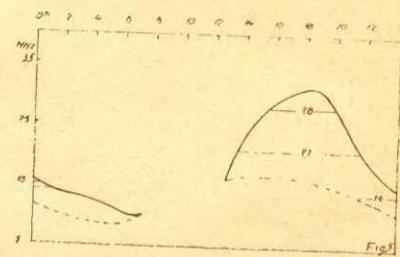5 — Estul Americii de nord (W 1-5, W8-9, VE 1-2).



6 — Australia de est, Noua Zeelandă, Tasmania (VK, ZL).


In graficul 6, conturul însemnat cu S se referă la propagarea pe calea cea mai scurtă (prin est), iar cel însemnat cu L la propagarea pe calea cea mai lungă (prin vest).

Graficele indică, în funcție de ora oficială română (GMT +2h) :

a) în linii pline, frecvența optimă de lucru, cu fiecare dintre regiunile indicate mai sus;

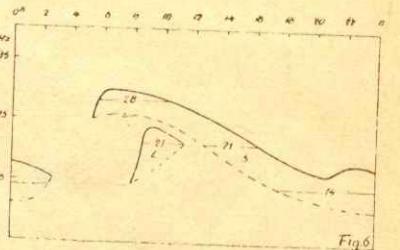b) în linii intrerupte, frecvența minimă utilizabilă în același scop.

Trebue remarcat că frecvența minimă, impusă de absorbția pe care semnalul o suferă pe parcurs, corespunde în graficele prezentate unei puteri efectiv radiate de 20 W; în cazul unei puteri apreciabil mai mari, sau utilizarea unei antene cu efect directiv, frecvența minimă poate fi ceva mai scăzută.



Utilizarea graficelor este simplă și considerăm că două exemple vor fi suficiente :

Să presupunem că vrem să stim condițiile probabile ale propagării în banda de 21 MHz, pe traseul LU-YO; examinind graficul 4 vom vedea că lucrul apare ca posibil între orele 08 și 11 (06-09 GMT) și apoi de la 19 la 23,30 (17-21,30 GMT).

Dacă ar fi vorba de banda de 14 MHz, pe traseul UAØ-YO, din graficul 1 rezultă că lucrul ar fi posibil între orele 05,30 la 07 (03,30-05 GMT) și apoi de la 14,30 la 16,30 (12,30-14,30 GMT).

Sperăm că datele puse la dispoziție vor fi de folos amatorilor noștri, de la care așteptăm eventuale sugestii cu privire la o cît mai potrivită formă de prezentare.

Ing. ION NICULESCU



Deși luna august este luna concediilor, totuși „pasionații” noștri radioamatori nu au găsit suficient timp ca să-și facă cunoscute ultimele DX-uri. De această dată amatorii receptori au întrecut emițătorii prin activitatea lor. Cronica de față va arăta mai mult performanțele amatorilor de recepție.

In tara noastră au existat în luna august două veritabile DX-uri: stația YO3FB/2 și stația YO2KAC/P. YO3FB/2, op. Mitio Augustin, a lucrat din Transilvania cu amatorii noștri. A fost auzit în tonile destul de bine în banda de 7 MHz, în toată țara.

YO2KAC/P este stația Palatului Pionierilor din Timișoara, care a lucrat ca „portabil”. Stația a fost instalată într-un cort în Parcul Pionierilor și a lucrat timp de o săptămână în telegrafie pe 14 și 7 MHz. Emitterul folosit a fost un QRP de 10 wați input, iar receptorul un XD7. Antena folosită a fost o sirmă întinsă între doi brazi la numai doi metri de la sol. Alimentarea s-a făcut din rețea de energie electrică. S-au lucrat diverse stații europene.

Banda de 28 MHz (10 m) a avut deschideri dese, în special după-amiază. Dintre amatorii noștri cel mai activ în 10 m este YO3ZA. Logoul însă nu ne-a parvenit, din păcate! S-au auzit CR7LU cu 56/7 op. YL; LU2DDP cu 56, lucrind numai cu 55 w. ZD6JL 56 QTH Pontevel op. DOC. Interesant este și W6AAQ/VO1 cu 57; OQ5BK cu 56; ZE1JQ 58/9 și ZE8JY cu 57. Toate aceste receptiile au fost făcute în jurul orei 18 de către YO3—1567, op. Pestrițu Vasile, QTH Cimpina.

De asemenea, YO3—1570, op. Băleanu Lucian, a fost activ în 10 m. Din logul lui extragem: CN8FV-56, CN8FV și GL, cu tările în jurul lui S6...7. Argentina s-a făcut și ea auzită prin LU6AS și 7DJZ cu S7, precum și cu alte stații mai puțin puternice. KP4HG cu 57 și CX4 CS cu 65, două stații ceva mai rare. Interesant este și W1TFT/MM QTH vest de Portugalia. Au mai fost auziți diversi CM, CR, ZE, W etc.

Banda de 21 MHz — (14 m) a avut de asemenea deschideri frumoase. YO3RD a lucrat aici TI2JV, auzit cu 58, op. José QTH Costa Rica; TG9AD cu 58 din Guatemala City, YV5AB din Caracas, op. Mike; CX3AA cu 58 din Montevideo.

Demn de menționat este ZP5CF cu 58 din Asuncion — Paraguay și VU2RM cu 57 din Rajahmundry, op. Rac.

YO7—154, op. Dumitrescu Ion din Găești, ne-a trimis logul de recepție din care extragem: VS9AI în telegrafie lansind CQ DX, auzit cu 55; ZS3AT cu 57; ZB1CR cu 57;

VS1FJ cu 56 și ZS7CR cu 57. Toate aceste DX-uri au fost auzite cu o antenă de numai 4 m.

YO3 — 1435, op. A. Giurgea, a fost și el foarte activ în 21 MHz. Din Europa a auzit pe ZBILP și GD3GMH cu tările S9. Asia a fost reprezentată prin BV1US auzit cu 59. Africa a fost continental folosit al lui YO3 — 1435 în 21 MHz; CR6BT, 7DI și 7CP toți auziți cu S9; VQ2DC, 6ST cu tările variind între S6 și 8. Din America de nord diversi W fără nimic deosebit.

Banda de 14 MHz (20 metri) a fost și de această dată banda cea mai populată de YO, atât în recepție cât și în emisie.

YO3RD a fost activ în această bandă și, de asemenea, YO3RF dintre emițători, iar dintre receptori campion rămâne tot Aurel Ciurea, YO2—476 QTH Curtici, care ne-a trimis cel mai bun și mai substanțial log în materie de DX-uri.

Extragem din logul său:

VK9JF cu 58 din KEEKING COCOS ISLANDS în Oceanul Indian, JA6HK nume JIM în QTH Nagasaki; VS1HU cu S5 din Singapore; VS2FF din Kuala Lumpur; XZ2GM, FK8AS, OQ5HP, precum și multe alte indicative de stații îndepărtate.

YO7—154 din Găești și Liman Adrian din Cîmpina au auzit, de asemenea, DX-uri frumoase:

ZE5JU cu S6, ZC4GT, KH6OR, FA8BE și CN8MX, toți cu controale variind între S6 și 8.

YO3—1455 a „prins”, printre multe alte DX-uri, și pe LX2GH cu S9, JA1AL cu S6, VQ6AC, YV5HL, VP8BO și CO6FK cu S9!

YO3RF a luerat cu CR7DQ și CR7MU, op. Lucia QTH Beira, obținind și diploma „Beira Certificate” decernată cu ocazia celei de a 15-a aniversări a localității Beira-Mozambic.

In 14 MHz au fost auzite și... ultimele semnale ale stației DM5MM/MM de pe goleata Wilhelm Pieck. Vasui a ancorat, și acum vom avea ocazia să lucrăm din nou cu Heinz, de astă dată nu cu DM5MM ci cu DM2ACB. În tot timpul că ătoriei lui DM5MM, YO3RD a făcut QSO-uri cu vasul, obținind astfel diploma W50 — lucrat 5 mări.

Banda de 7 MHz (40 metri) nu a fost sondată decât de YO3UD, care a auzit în tot timpul zilei diverse stații UA3, 4 și UA9. Noaptea, în jurul orelor 03 c.f.r., banda a avut deschideri interesante și a fost populată cu diversi W, PY și LU în grafie. Se remarcă în ultimul timp activitatea febrilă a noilor amatori autorizați, dintre care YO3ZM poate fi auzit aproape în fiecare zi.

Banda de 3.5 MHz (80 metri) a fost aproape uitată de YO-ii noștri. QRM-ul, destul de ridicat în această bandă, o face într-adevăr aproape de neutilizat. Foarte activ a fost aici UC2KAB cu S6/7. S-au mai auzit și alte diverse stații europene ca YO3BK, SP3KAU, OK1KW și a'fil.

In încheiere, mulțumim celor menționați în cronică pentru colaborare și rugăm ca pe viitor amatorii de recepție, precum și emițătorii, să ne trimită logul, sau copii după el, pîna la 25 ale lunii respective.


De asemenea, mulțumim lui YO3VA — Dr. Avram Mircea din Ploiești, un activ Dx-man — pentru materialul trimis. Ne-a parvenit însă prea tîrziu și nu l-am putut include.

Best DX

Ing. OLARU OVIDIU

UN ADEVĂRAT DX!

USSR ANTARCTIC EXPEDITION

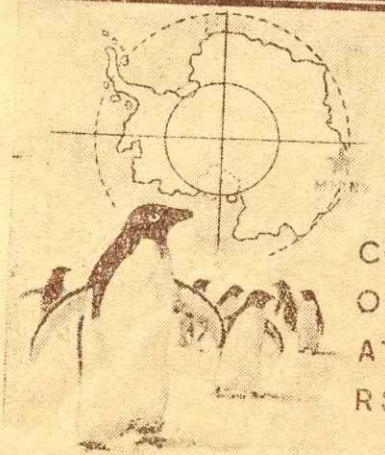

UA1KAE

TO YO3rd

CONFIRMING OUR QSO

ON 16.8.

1956

AT 15.20

GMT

RST 579

MC 14

OP Geo Minor

POSTA redacției

Aurel Năstase — Buzău; Uliciu Valerian — Botoșani; Balan B. Mihai — Soveja; Dobrin Ion — București; Stanciu Vasile — Cluj.

1. Nu se pot construi, instala, experimenta sau folosi aparate de emisie decât în baza unei autorizații speciale, dateă de către Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor prin unul din radiocluburile AVSAP. Luați legătură cu comitetul raional AVSAP cel mai apropiat, de unde veți putea obține lămuriri în legătura cu formele ce trebuie înăpunctate pentru a deveni radioamator.

2 Intr-un număr viitor vom publica schema unui emițător de 20 W. I. Roman — București și Haici Mihai — Sibiu

1. Începătorii pot învăța telegrafia într-unul din cercurile de telegrafie ale organizațiilor de bază AVSAP. În Sibiu există asemenea cercuri.

Ulterior, perfectionarea se poate face în cadrul unui radioclub.

2. Vom mai publica articole de calcul tehnic.

Siltzer Iacob — Sînpetru Cluj.

Rândamentul pe care îl dă montajul din nr. 4 al revistei noastre, pag. 22, este arătat chiar în articolul respectiv. Comparați rezultatele obținute cu receptorul pe care îl aveți și veți avea răspunsul. Rezistența de negativare pe minusul general a fost redusă pentru a nu diminua voitajul ce alimentează aparatul, și astăzi de redus, negativarea etajului de audiofrecvență făcându-se prin rezistența de grila. Decuplarea ecranului este inutilă, dat fiind că el este legat direct la plusul anodic, iar un condensator în paralel cu sursele de alimentare anodice este necesar numai cind bateriile respective sunt uzate și produc fluiereaturi, pîrlituri etc. Potențiometrul de $50\text{ k}\Omega$ nu poate fi înlocuit cu unul de $1\text{ M}\Omega$ și cu o rezistență în paralel.

In ceea ce privește sistemul E.C.O., se arată în articol că numai cu acest sistem, și în montajul arătat, se pot obține rezultate bune

cu tensiuni mici, toate celelalte sisteme de reacție fiind inferioare ca rezultate la acest tensiune. De asemenea, se specifică în articol că plusul bateriei de filament este legat la minusul anodic, iar condensatorul, de care vorbiți, în paralel cu T nu aduce practic nici o îmbunătățire.

In privința dorinței, pe care o aveți, de a vă construi un super la baterie, cu tensiuni reduse, citiți numărul 6 al revistei noastre unde veți găsi un asemenea montaj.

Vasiliu V. Dumitru — Puchenii.

In acest număr găsiți detalii de construcție ale unui magnetofon simplu, ce se poate adapta la aparatul de radio. In schema trimisă de dvs. faceți următoarele schimbări: La intrarea în amplificator, în poziția „redare”, montați în paralel cu condensatorul de 500 pF din grila primului EF80 o rezistență de $10-20\text{ k}\Omega$, în felul acesta redarea nu va mai fi „înfundată”. Pentru ca să nu mai aveți distorsiuni și reacție, blindați conexiunea de la punctul A și pînă la anoda tubului EL84. De asemenea, montați un condensator de circa $5-10.000\text{ pF}$ de la anoda tubului final de masă. In general schema trimisă este bună.

Stere Constantin — Ploiești. Beam-ul este o antenă directive, adică recepționează și emite într-o anumită direcție. Antenele Yagi sunt antene directive (beam-uri) care au elemente pasive în compoziția lor, în planul elementului activ. Prin element activ înțelegem firul din antenă care are legătura conductorul de coborâre, iar elementele pasive sunt cele care nu au legături. Astfel, antenele care se vînd împreună pentru televizorul Temp 2 sunt antene Yagi cu trei elemente, dintre care două sunt pasive. Recepționarea care au gama de unde ultrascurte de 5 metri pot recepta emisiunile audio ale postului de televiziune, precum și stația experimentală cu modulație de frecvență. Fenomenul de fading se manifestă atât în audio, cât și în video. Mira cu cap de indian este o miră canadiană.

Man Vasile — Cluj. Cunoștințele vă sint încă insuficiente pentru un radioconstructor. Totuși strădunța dvs. de a vă însuși tehnica radio este lăudabilă. La comitetul orașesc A.V.S.A.P. Cluj puteți primi îndrumările de care aveți nevoie.

In numărul viitor vom mai publica o galenă.

S-au trimis răspunsuri directe următorilor corespondenți:

Fabry Arpad-Baia Mare; Budău Mircea-Oradea; Ene Ilie-Adam Clisi; Rebei Ilie-Timișoara; Andrei Giurgea-București; Sandu Petre, Mladen Ovidiu, Ciurel Ion, Neagu Tudor, Ioana Uiselt, I. Jugănaru, Banc Mircea, Cernătescu Crinu, Marinescu P., Braniștan Viorel, Ciobanu Alexandru, Dehel Emeric, Tifui Vasile, Iosif Cain, I. Preda, Gheorghe Bostan, Pașalini D-tru, Marinescu Vasile, Guttmann Ion, Maltezeanu Corneliu, C. Henter, Al. Bălănescu și Octavian Petrovan.

CONCURSUL QSL

In scopul ridicării calității artistice a Q.S.L.-urilor radioamatorilor din Republica Populară Română, revista „Radioamatorul” organizează un concurs pentru cel mai frumos QSL.

— Concursul este deschis tuturor cititorilor revistei, indiferent dacă sunt sau nu radioamatori autorizați.

— Fiecare participant poate prezenta unul sau mai multe QSL-uri.

— Machetele prezentate pot fi, atât desene artistice, cit și textmontaje în 1—3 culori. Machetele să aibă, de preferință, un specific radioamatoricesc.

— Lucrările premiate la concurs devin proprietatea AVSAP, care le va putea tipări pentru folosința radioamatorilor. De asemenea, AVSAP își rezervă dreptul de a achiziționa și alte machete prezentate la concurs, plătindu-le conform tarifelor legale.

Concursul se închide la 30 septembrie 1957.

— Premiile ce se acordă sunt următoarele:

— premiu I	lei 1.000
— premiu II	lei 600
— premiu III	lei 400

De asemenea, se va acorda un număr de mențiuni, constând în abonamente la revista „Radioamatorul”.

— Lucrările pentru acest concurs vor fi trimise pe adresa: Redacția revistei Radiomatorul — București — Raionul Stalin — B-dul Dacia 13.

EXPLICATII COPERTI

Coperta I-a Radioclubul Central
(Foto : I. Marinov)

Coperta IV: Fața tovarășului Gh. Dragomir (YO4-85) radiază de bucurie: „Încă puțin și emițătorul va fi terminat!”

(Foto : Șt. Ciotloș)








Abonamentele la revista „Radioamatorul” se fac la Oficiile Poștale și difuzorii de presă din întreprinderi și instituții.

Prețul abonamentelor : pe un an 36 lei, pe 6 luni 18 lei. Prețul unui exemplar 3 lei.

Adresa redacției : București, Raionul Stalin, B-dul Dacia, 13, Telefon 1.07.30 interior 92.

TRANSFORMATORI

de alimentare

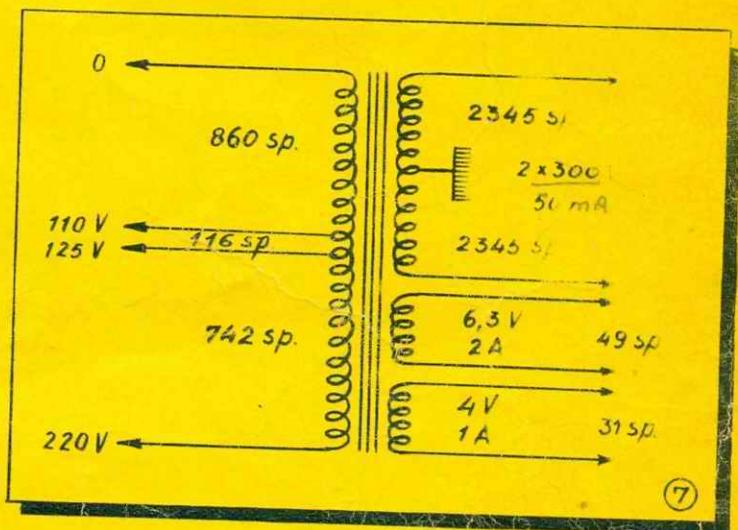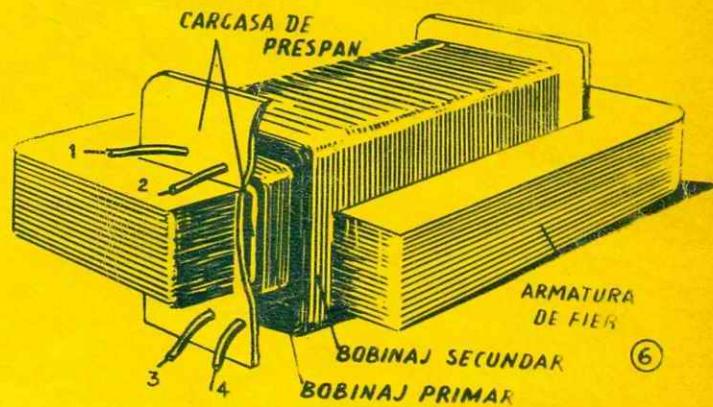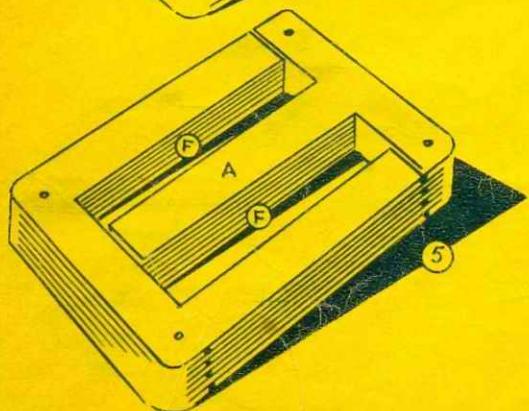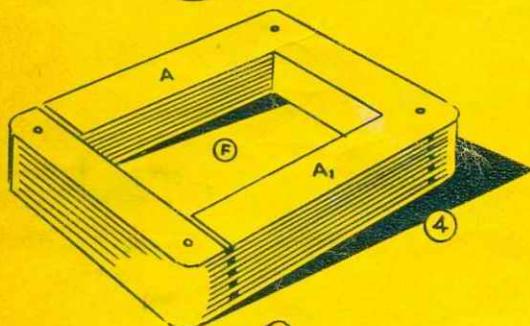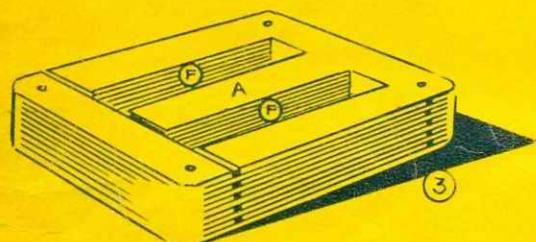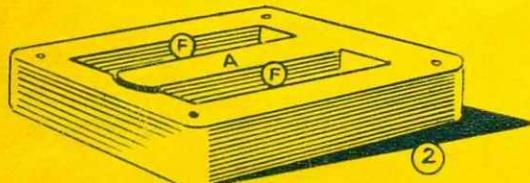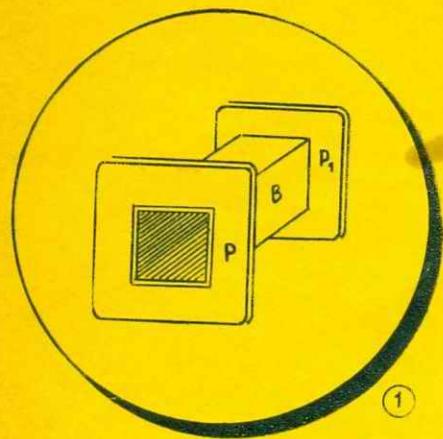

TABELUL 1

DIAMETRU FĂRĂ EMAIL mm	DIAMETRU CU EMAIL mm	DIAMETRU FĂRĂ EMAIL mm	DIAMETRU CU EMAIL mm
0,05	0,062	0,3	0,325
0,07	0,085	0,35	0,38
0,1	0,115	0,4	0,43
0,15	0,17	0,5	0,535
0,18	0,2	0,6	0,64
0,2	0,22	0,8	0,85
0,25	0,275	1	1,05
0,28	0,305	1,2	1,26

TABELUL 2

DIAMETRU CU EMAIL	SPIRE PE CM ²	DIAMETRU CU EMAIL	SPIRE PE CM ²
0,15	2.800	0,6	217
0,2	1.720	0,9	100
0,25	1.140	1	83
0,3	810	1,1	69
0,35	595	1,3	50
0,45	440	1,5	39

