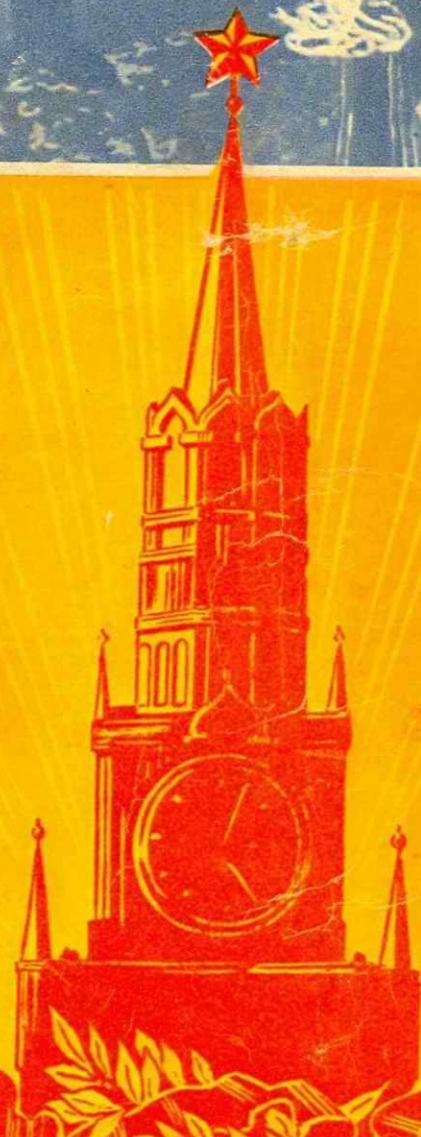




1917

1957



Radioamatorul

Nr. 11
1957

Membrii colegiului de arbitri la Concursul YO/1957


(vezi reportajul pag. 16).



Nicolae Kazanski
delegatul U. R. S. S.




Miklos Virany
delegatul R. P. Ungaria

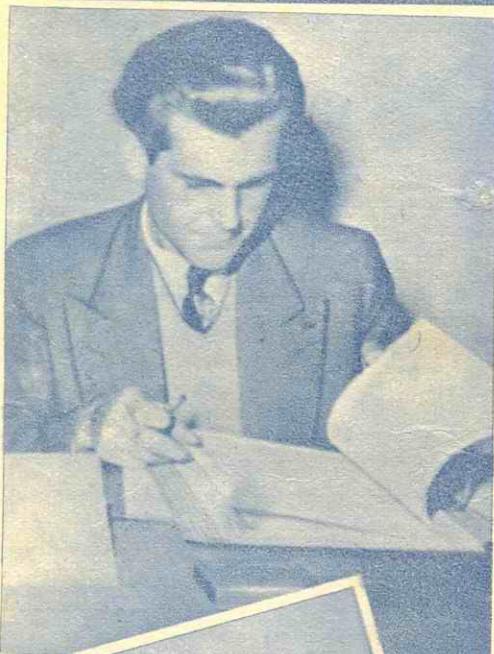

Jiri Helebrandt
delegatul R. Cehoslovace



Richard Rossa
delegatul R. P. Polone

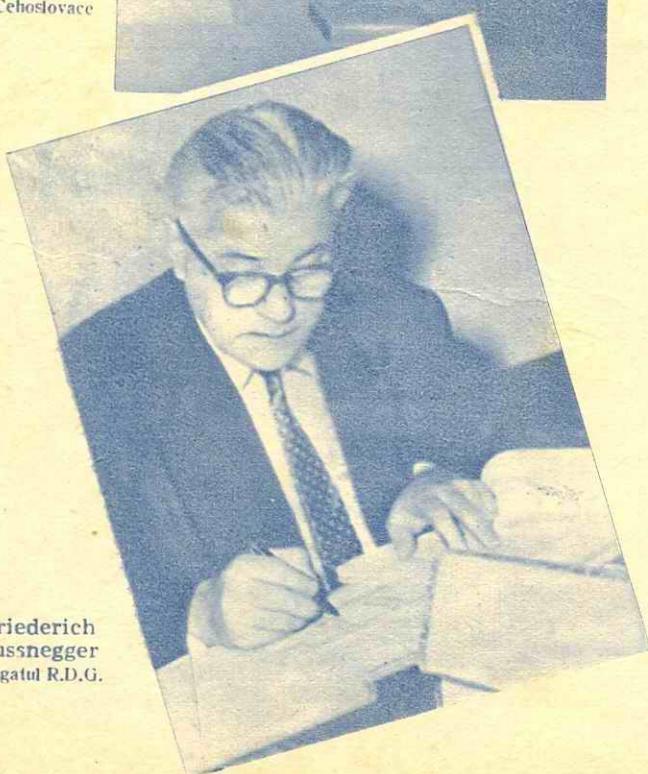

Friederich
Fussneger
delegatul R.D.G.



Kirilov
O. Kukurov
delegatul
R. P. Bulgaria

RADIOAMATORUL

REVISTĂ LUNARĂ A ASOCIAȚIEI VOLUNTARE PENTRU SPRIJINIREA APĂRĂRII PATRIEI
(A. V. S. A. P.) ȘI A MINISTERULUI TRANSPORTURILOR ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Nr. 11

A N U L II

NOIEMBRIE 1957



A 40-a ANIVERSARE A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

Acum 40 de ani, eroica clasă muncitoare din Rusia, în frunte cu Partidul Comuniștilor, partidul lui Lenin, a înălțat steagul revoluției socialiste, steagul eliberării oamenilor muncii din cătușele grele ale robiei capitaliste, steagul luptei pentru pace, pentru fericirea poporului.

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a sfârșit puterea moșierilor și capitaliștilor, a instituit dominația politică a clasei muncitoare, dictatura proletariatului, puterea sovietică — forma supremă a democrației. A fost lichidată înrobirea muncitorilor și țărănilor.

Însuflareți de mărețul Partid Comunist, oamenii sovietici și-au apărat independența în anii intervenției militare și ai războiului civil. Istoria va păstra pentru veșnicie amintirea mărețului eroism de care au dat doavădă în acești ani muncitorii și țărani, ce își apărau tinăra Republie Sovietică.

Condus de Partidul Comunist, poporul sovietic a invins toate piedicile ce stăteau în calea construirii socialismului. Într-o perioadă istorică scurtă oamenii sovietici au infăptuit industrializarea socialistă a țării, măreața sarcină a colectivizării agriculturii, ridicarea nivelului material și cultural al oamenilor muncii.

In perioada Marelui Război pentru Apărarea Patriei, poporul sovietic și forțele lui armate, zdrujind mașina de război hitleristă, au salvat omenirea de primjdia înrobirii fasciste.

In anii de după război, cînd au fost necesare eforturi excepționale pentru a vindeca rănilor grele ale războiului, eroicul popor sovietic, condus de partid, a refăcut tot ce fusese distrus de dușman și a realizat noi și strălucite succese în toate domeniile economiei științei și culturii,

Cu o deosebită forță se confirmă în zilele noastre previziunea clarvăzătoare a lui Lenin care a arătat încă în ajunul lui Octombrie 1917 că revoluția socialistă va deschide calea unei dezvoltări nemaivăzut de rapide a tuturor forțelor creative ale societății.

Realizările excepționale ale științei sovietice în domeniul matematicii, mecanicii, fizicii, chimiei, electro-niciei au permis rezolvarea cu succes a celor mai complicate probleme de dezvoltare a energeticiei, a construcției de mașini, a metalurgiei, radiotehniciei, automatizării și telemecanizării.

Astăzi în Uniunea Sovietică funcționează prima centrală atomoelectrică din lume și se construiesc noi centrale atomoelectrice. A fost pus în funcțiune sincrofazotronul — cel mai puternic accelerator de particule din lume. S-a creat pentru prima oară racheta balistică intercontinentală. A intrat în funcțiune, cu întreaga capacitate, cea mai mare hidrocentrală din lume, cea de la Kuibîșev. Au fost lansați primii sateliți artificiali ai pămîntului, deschizîndu-se astfel era comunicațiilor interplanetare.

Aceste realizări arată lumii întregi ce pot să infăptuiască oamenii muncii cînd au în mîinile lor puterea de stat și sint conduși de partidul marxist-leninist.

In prezent toate forțele și toată energia poporului sovietic este orientată spre rezolvarea mărețelor sarcini ale construirii comunismului. In întreaga istorie a omenirii nu a existat și nu există un țel mai înălțător și mai nobil. Pentru oamenii sovietici comunismul nu este un vis îndepărtat ci un viitor apropiat, este țelul practic, nemijlocit al întregii lor activități.

Rolul conducător în opera de construire a comunismului în Uniunea Sovietică îl are P.C.U.S., inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor poporului sovietic. P.C.U.S. înarmat cu învățătura marxist-leninistă a condus cu fermitate lupta poporului sovietic pentru construirea socialismului, zdrujind toate incercările dușmanilor clasei muncitoare de a împiedica mersul înainte al Uniunii Sovietice.

Astăzi Uniunea Sovietică, țara care construiește societatea comunistă, este în mod vital interesată în meninereea, în întărirea și dezvoltarea colaborării reciproce între popoare. De aceea, spre Uniunea Sovietică se îndreaptă, pline de speranță, privirile oamenilor cinstiți de prețutindeni, care văd în Uniunea Sovietică apărătorul de nădejde al păcii, libertății, independenței și fericirii popoarelor.

SEMNALE RADIO

SKA Cosmos

de K. BARIKIN

Corespondență din Moscova

Este foarte posibil ca în momentul de față să nu existe nici un om pe globul pământesc, care să nu știe într-o măsură sau alta, despre primul satelit al pământului din lume. Radioamatorii au așteptat cu nerăbdare lansarea satelitului și, imediat ce vestea despre acest eveniment excepțional a fost publicată în ziar, și-au acordat posturile de radio.

In primele zile ale lansării satelitului eterul a fost literalmente „ocupat“ de aparatele lor de recepție. Fiecare post de radio și-a îndreptat „antenele“ invizibile în înaltul albastru al cerului și a urmărit amănuințit toate foșnetele.

Rezultate foarte interesante a obținut cunoscutul radioamator de unde scurte din Moscova — Iuri Prozorovski. El a recepționat semnalele satelitului, care au confirmat, odată în plus, că toată apăratura lui funcționează normal, precis, îndeplinind fără întrerupere o funcție de extremă importanță. Literalmente fiecare comunicare — semnal de pe satelit — reprezintă o mare valoare științifică.

— Aceasta are mare importanță pentru studierea unei probleme complicate ca aceea a propagării undelor radio în atmosferă, în straturile ei superioare, în ionosferă — spune Prozorovski. De aceea se urmărește cu atită minuțiositate satelitul. Afară de aceasta, se precizează orbita mișcării satelitului, se rezolvă sau se confirmă multe alte probleme.

Dar, se înțelege, nu numai radioamatorii moscovici au auzit satelitul. În toată țara au fost recepționate semnalele sale. Am cerut legătura telefonică cu Arhangelsk. Ne-a răspuns unul din operatorii postului local de radioamatori Valentin Kalașnikov.

— Da, da — a confirmat el. Am auzit semnale de pe satelit. Astă s-a întîmplat dimineață, de vreme de tot...

Comunicări asemănătoare au sosit și din Kaliningrad, Tartu, Tallin, Riga, Krasnodar și din multe alte orașe.

Observările radioamatorilor dau un material bogat pentru calculele precise ale cercetătorilor. Totalizate și calculate minuțios, comunicările scurte, uniforme în aparență, vor aduce un mare serviciu la analiza detaliată a „călătoriei“ întreprinse de satelit.

De asemenea, săt extre de importante observările vizuale cu ajutorul unor lunete speciale și binocluri. Este greu de văzut satelitul cu ajutorul telescopului. El este cam mare pentru telescoape puternice și afară de aceasta este și foarte rapid. Luneta astronomică nu poate să-l urmărească. De aceea, pentru urmărirea satelitului au intrat în circulație cele mai obișnuite aparate optice — pînă la binoclu de teatru.

Din Petrozavodsk ni s-a comunicat că, la stația observării vizuale, instalată pe lingă universitatea din Petrozavodsk, s-a înființat serviciul astronomilor profesioniști și voluntari. Dar, parcă în ciudă, norii au acoperit cerul și a fost imposibil să se poată observa prin ei punctul strălucitor.

Abia a treia zi, chiar înainte de trecerea satelitului pe deasupra orașului, norii au început să se împărtășie.

Toți s-au lipit de ochiularele aparatelor și iată că la 7 octombrie, la orele 5 și 33 secunde, prima care a văzut satelitul a fost studenta Nina Arkarova. Cind sfera lucitoare s-a arătat pe cer, ea a exclamat involuntar: „văd, văd“. Ca aspect satelitul seamănă cu un meteorit gălbui, dar cu o nuanță netă roșcată. Se mișca în direcția sud-est și făcea aceasta destul de incet.

De pe pămînt era greu de crezut că viteza lui depășește 28.000 km pe oră. Satelitul a zăbovit deasupra orașului cam un minut.

Trecerea satelitului deasupra unui alt oraș — Riga, a fost observată la stația de observare vizuală de studenții universității de stat a Letoniei. Comunicări importante au sosit și din Asia Centrală. În orașul Alma-Ata zborul a fost văzut chiar cu ochiul liber.

— Sus deasupra orașelor, povestește unul din martori oculari ai zborului satelitului, am observat o steară roșiatică. Ea se deplasa de la sud spre nord-est și cu toată lumina vie a lunii, era clar vizibilă. Așa au început să conviețuiască pașnic două luni — una „bătrînă“, obișnuită, și a doua „tinără“, abia lansată, metalică.

Întreprinzând observări vizuale, unele stații au stabilit că, în apropiere de satelit, se mișcă un al doilea obiect. Aceasta este racheta purtătoare. Ea „s-a imprietenit“ atât de mult cu satelitul în timpul surcelei călătoriei în înălțimile de dincolo de atmosferă, încit „s-a hotărît“ să nu se despartă de el.

Pe rachetă o așteaptă aceeași soartă ca și pe satelit: frînhindu-se treptat, ea se va scufunda în straturile dense ale atmosferei, se va încinge la limită și se va evapora, așa cum au făcut pînă la ea zeci de mii de meteorită.

Dar nu aceasta este esențialul. Faptul unei mișcări atât de prelungite a satelitului confirmă, încă odată, că știința sovietică a atins succese extraordinare de mari.

PREMIEREA RADIOCLUBURILOR care au obținut cele mai bune rezultate în captarea semnalelor primului satelit

Revista „Radio“ din U.R.S.S. a instituit un concurs pentru cele mai bune rezultate obținute în captarea semnalelor emise de primul satelit artificial al pămîntului.

Premiul I a fost obținut de radioclubul din Habarovsk. Membrii acestui radioclub au înregistrat de 600 de ori pe banda de magnetofon emisiunile lansate de „Sputnik I“ și au întocmit un grafic despre intensitatea cîmpului undelor radiofonice.

Premiul II a fost obținut de radioamatorii din Magadan, iar premiul III de Radioclubul din Leningrad.

Toți radioamatorii care au recepționat semnalele vor primi diplome speciale.

INFORMAȚIE SI ENTROPIE

de prof. EDMOND NICOLAU

Într-un articol precedent am introdus concepțele fundamentale ale teoriei informației: cantitatea de informație și entropie a unui proces. Aceste noțiuni merită o analiză mai adâncită și ne propunem ca în acest articol să facem tocmai aceasta, dând și o serie de aplicații legate de problemele codării.

Așa cum a rezultat din expunerea precedentă, spre a face o știință a informației este necesar a defini cantitatea de informație cuprinsă într-un mesaj. Această definiție trebuie să fie obiectivă, adică independentă de cel ce primește mesajele respective.

Tocmai acesta este punctul delicat asupra căruia este necesar să se insiste. Atunci cînd se vorbește de „informații” în limbaj comun se asociază această noțiune de un fond de idei, care nu par deloc a fi traducibile într-un limbaj matematic. Spre a ieși din acest impas este necesar să se facă o primă ipoteză de lucru. Această ipoteză fundamentală care se poate face constă, de exemplu, în a admite că cantitatea de informație cuprinsă într-o carte este proporțională cu

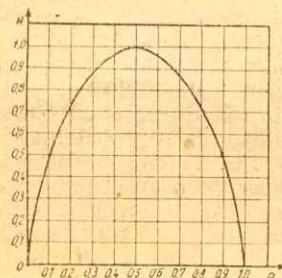


Fig. 1 — Entropia H a unui proces în care sunt posibile numai două stări — trasată în funcție de probabilitatea de apariție a uneia din aceste stări.

numărul de semne tipografice cuprinse în carte. Evident, aproximarea este grosolană, totuși această unitate convențională, care este semnul sau litera, intervin în mod curent în diverse calcule. Astfel telegramele se taxează după numărul de cuvinte, drepturile de autor se calculează în funcție de numărul de semne al lucrării respective, iar conborbirile telefonice interurbane se taxează în funcție de durată, deci în funcție de numărul de cuvinte, care poate fi estimat la circa 100 de cuvinte pe minut, dacă zgomotele pe linie sunt suficient de mici.

Evident, prin această ipoteză s-a eliminat în mod intenționat cazul comunicărilor cifrate, utilizate de exemplu în caz de război, sau în timp de pace chiar de către societățile comerciale. În acest din urmă caz, pe baza unui dicționar stabilit anterior, se convine ca fraze întregi să fie redate prin grupuri de cinci litere — fără alt sens în sine.

Deci cantitatea de informație aşa cum este ea înțelesă de teoria informației este o mărime proporțională cu numărul de idei ce pot fi formate în legătură cu mesajul în cauză. Coeficientul de proporționalitate este o funcție de inteligența persoanei care utilizează sistemul, și este deci o chestiune care depășește preocupările ingineresci — singurele care ne ocupă în acest moment.

Cantitatea de informație este deci o mărime care poate fi obiectivă și pusă în relație cu simbolurile mesajului, cu structura lor statistică. Anume, este clar că dacă acest mesaj nu aduce nimic nou, cantitatea de informație pe care el o dă este nulă. Dacă nu știm nimic despre simbolurile care pot apărea în mesaj, atunci cantitatea de informație este maximă: fiecare apariție este ceva nou, ne dă o informație nouă.

Să considerăm cazul receptiunii unui mesaj telegrafic. Avem la dispoziție un alfabet format din 26 litere. Se constată ușor că după ce am receptuat cîteva litere, altele le putem ghica. Dacă de e-

xemplu receptiunam — Trec pe re... știm că mesajul spune: trec pe recepție. Ta ti ta. Deci în acest caz avind la dispoziție 10 litere (inclusiv spațiile în această categorie), putem deduce restul de șase (15 litere). Aceasta arată că există anumite structuri statistice care fac ca atunci cînd avem la dispoziție un fragment de text, să putem deduce restul pe baza tocmai a acestor structuri cunoscute. Această idee stă și la baza formulei entropiei.

Formula entropiei aşa cum a fost dată de Shannon arată o legătură între teoria informației, teoria cinetică a gazelor și termodinamica statistică. Shannon a dat apoi o justificare axiomatice a acestei formule, axiomatizare independentă de aceste considerente fizice dar credem că este interesant de a arăta clar tocmai adeastă legătură — și aceasta pe un exemplu — cunoscut de alți măni de multă vreme. Este vorba de aşa numitul **demon al lui Maxwell**.

Principiul al doilea al termodinamicii este legat de noțiunea de entropie. Aceasta din urmă se definește în lucrările de termodinamică ca fiind $dS = dQ/T$, raportul dintre cantitatea de căldură dQ și temperatura absolută T la care are loc transformarea termică respectivă. Precum se știe, principiul al doilea al termodinamicii afirmă că entropia are o variație orientată, ea variind întotdeauna într-un singur sens, în mod natural căldură trecind de la corpurile calde la cele reci, dar nu și invers.

Boltzmann a dat o interpretare statistică simplă a acestui principiu. Anume el a considerat un gaz ale căruia molecule se mișcă cu viteze diferite: marea majoritate a moleculelor au o viteză medie, dar există și molecule cu viteze mai mari sau mai mici decît media. Variația orientată a entropiei corespunde la aranjarea moleculelor din stări mai puțin probabile în stări mai probabile. Se precizează anume că stările mai probabile sunt aceleia în care cît mai multe molecule au aceeași stare.

Dacă de exemplu se consideră o butelie cu aragaz într-o cameră închisă ermetic, și se deschide robinetul buteliei, gazul ieșe din butelie. La început avem o stare la care entropia este mică, pentru că moleculele din butelie se află într-o stare puțin probabilă, la presiune mare. Deschiderea robinetului face ca să se meargă spre o stare în care toate moleculele să fie la stări echiprobable, adică se ajunge la un amestec uniform de aer și aragaz. Această stare se menține apoi mai departe. Există o probabilitate extrem de mică ca sistemul să evolueze astfel încît la un moment dat toate moleculele de gaz să intre singure la loc în butelia din care au ieșit toate moleculele de aer. Dar această stare zic este foarte puțin probabilă. Din punct de vedere practic se poate spune că dintr-o stare din care să se poată obține lucru mecanic să se ajungă la una din care nu se mai poate obține așa ceva. La început în butelie moleculele de gaz aveau viteze mari, spre deosebire de aerul din afară, care era format din molecule având în special molecule cu viteze mici. La urmă s-a ajuns la un amestec uniform.

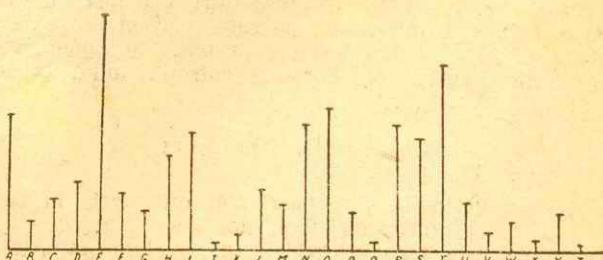


Fig. 2. — Frecvența diverselor litere în engleză scrisă.

Maxwell a imaginat însă un sistem la care fără a se cheltui lucru mecanic să se poată trece de la sistemul final de entropie mare, la altul de entropie mică. Iată cum.

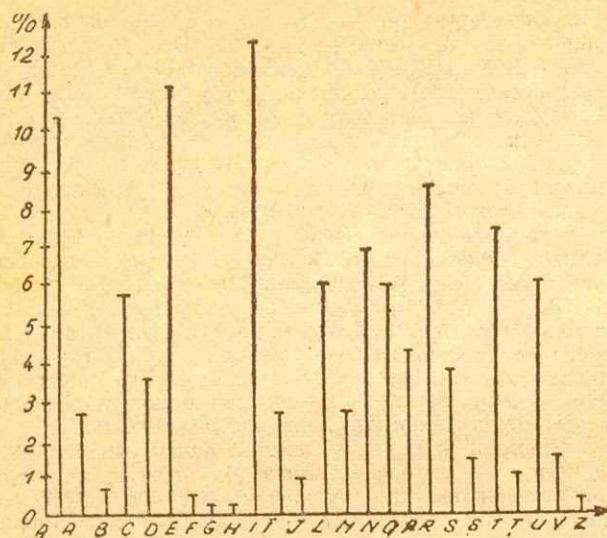


Fig. 3. — Frecvența diverselor litere într-un text romanesesc de ziar contemporan.

El consideră un recipient în care se află gaz. Acesta este format din molecule care se mișcă cu viteze diferite. Ele sunt amestecate. Ideea este de a separa de o parte a vasului numai molecule cu viteze mari, iar de alta pe cele cu viteze mici. Pentru aceasta este necesar, în primul rînd, ca vasul să fie separat printr-un perete despartitor, care să împărtășească un orificiu. Acest orificiu este prevăzut cu o poartă fără frecare, poartă deservită de un portar ideal, de o ființă perfectă, de un **demon**. Aceasta lasă să treaca din jumătatea A a vasului spre B numai moleculele cu viteze mari, iar din B spre A numai moleculele cu viteze mici. În modul acesta plecind de la un gaz în stare de echilibru, fără a cheltui lucru mecanic, se ajunge la un sistem cu entropie mai mică, deci care poate da lucru mecanic.

Acest sistem paradoxal a fost mult timp considerat ca atare pînă în momentul în care a început să se dezvolte cibernetica și teoria informației. S-a observat atunci un lucru esențial și anume, că demonul nu poate servi sistemul decât dacă este informat asupra moleculelor care vin spre poarta păzită de el. Să înțeles atunci acest lucru esențial, că există o legătură foarte strinsă între entropie și informație.

Această legătură a fost intuită și de Shannon, care a introdus în consecință atît modul de calcul al entropiei cît și numele acestei mărimi fundamentale pentru teoria informației. Legătura a fost formulată explicit de către fizicianul L. Brillouin, care a reformulat principiul al doilea al termodinamicii, spre a se ține cont de informația care intră în experiențe. Așa cum arată acesta, entropia unui sistem crește atunci cînd ne informăm asupra sa, iar informația poate fi utilizată spre a reduce numai parțial această creștere de entropie.

După ce am văzut legătura între entropia din termodinamică și informația pe care o avem asupra sistemelor, să analizăm formula propusă de Shannon și să vedem sensul ei. Formula entropiei unui proces este :

$$H = - \sum_{i=1}^N p_i \log p_i$$

Cel mai simplu caz imaginabil este acela în care $N=1$, adică numărul simbolurilor este 1. În acest caz entropia este zero și evident că și informația este tot nulă. Nu avem informație deoarece avînd la dispoziție un singur semnal, se știe dinainte că se recepționează acest semnal. Deci cel mai simplu caz imaginabil și interesant este acela în care avem la dispoziție două semnale. De exemplu semnal și absența semnalului, sau ca să vorbim mai simplu **da** și **nu**, **1** și **0**. În acest caz avem o informație atunci cînd

se recepționează un simbol, pentru că nu putem să a priori dacă se recepționează 1 sau un 0. Dacă se știe acest lucru atunci informația este zero.

Din chiar acest exemplu simplu rezultă că spre a putea să cantitatea de informație pe care o conține un mesaj este necesar să mai cunoaștem ceva, anume probabilitatea de apariție a acestor simboluri. Maximum de informație pe care îl obținem dintr-un mesaj se obține atunci cînd nu putem să a priori dacă va apărea un 0, sau un 1, se obține atunci cînd probabilitatea de apariție a acestor simboluri este egală. Variatia lui H cu probabilitatea p de apariție a unuia din cele două simboluri este redată în figura 1.

Această proprietate a entropiei, de a fi maximă atunci cînd toate stările sunt echiprobabile, se pasăraza oricare ar fi numărul stărilor care intervin în fenomenul respectiv.

Reținem deci acest lucru important că entropie mare corespunde cu informație mare în mesajul respectiv.

Pe marginea celor expuse aci trebuie să mai facem unele remarcări. În primul rînd că în teoria informației joacă un rol important sistemul de logaritmi în baza doi, tocmai pentru că sistemul cu două stări este cel mai simplu de imaginat. Toate sistemele mai complexe se pot reduce la sisteme formate din două simboluri — aşa cum se va arăta mai departe.

In al doilea rînd trebuie remarcat faptul că entropia crește odată cu numărul simbolurilor din alfabetul respectiv, adică cu numărul stărilor sistemului considerat. Aceasta dacă stările sunt echiprobabile. Lucrul este evident. Dacă într-o aruncare cu banul sunt numai două stări posibile, deci probabilitatea de apariție a unei stări este $1/2$, în cazul aruncării unui zar probabilitatea de apariție a unei fețe este de $1/6$, iar în extragerea unei cărți dintr-un pachet de cărți de joc probabilitatea este de $1/52$. Şansele de obținere a unui rezultat fiind aceeași pentru toate stările, este clar că nedeterminarea crește odată cu numărul stărilor posibile, deci informația ce se obține în cazul jocului cu banul este mult mai mică decât în cazul jocului de cărți.

Să considerăm acum un caz foarte important în practică, anume acel al textelor formate din litere. Aci se constată în primul rînd că există alfabete formate din multe litere și altele din mai puține. De la început se poate vorbi de o entropie a alfabetelor, ce se calculează considerind diversele litere ale alfabetului respectiv ca fiind echiprobabile. Alfabetele scurte vor avea entropii mici, iar cele mari vor avea entropii mai mari. Dar este evident că acest mod simplist nu dă imaginea reală a structurii limbii care utilizează un alfabet, entropia în acest caz fiind egală cu $\log_2 N$ — unde N este numărul de litere al alfabetului respectiv. Această formulă rezultă imediat din formula generală, unde se ia $p_i = 1/N$.

Cum că imaginea astfel obținută nu este corectă rezultă clar din următorul exemplu : toate limbile care utilizează alfabetul român vor avea aceeași entropie. Aceasta este de exemplu cazul limbii române și al limbii engleze, ambele avînd alfabetul cu 26 de litere.

Pentru a avea o imagine a structurii statistice a unei limbi este necesar să avea date asupra frecvenței diverselor litere din limba respectivă. În ultimul timp, sub influența teoriei informației, au apărut numeroase studii în care se prezintă date statistice relative la diverse limbi.

Pentru limba noastră trebuie precizat că se constată o evoluție destul de rapidă a frecvenței literelor. Astfel de unde în textele scrise mai vechi litera cea mai frecventă era **e**, lucru ce se mai întâlneste și în textele unor scriitori clasici încă în viață, în textele curente actuale litera cea mai frecventă este **i**. Acest lucru apare evident mai ales în textele ce redau graiul contemporan.

Pe baza acestor tabele de frecvență a literelor se poate calcula entropia limbii.

Dar un studiu mai atent ne arată că nici acest mod de tratare nu este satisfăcător. În adevăr o limbă nu este cunoscută dacă se dau numai tabelele de frecvență a diverselor litere. Trebuie să se cunoască și frecvența apariției grupurilor de două, trei, și litere. Din acest motiv entropia unei limbi se calculează pe alte căi.

Una din ele este experimentală. Anume se face o experiență de predicție, lucrându-se în doi. Se ia un text curent pe care partenerul A îl are sub ochi. Partenerul B nu vede textul. I se cere lui B să spună care este litera de la care pleacă. El numește o literă. În caz că a ghicit-o, i se cere să spună litera care urmează. În caz contrar, cind nu a ghicit-o, i se spune care era acea literă, și se notează că a pierdut un punct. Jocul continuă pe o lungime de 100 de litere (inclusiv spațiile dintre cuvinte). La urmă se totalizează punctele pierdute și se raportează la totalul literelor pe care s-a efectuat jocul.

Efectuând numeroase experiențe am ajuns la următoarele concluzii: în limba noastră entropia este de aproximativ 1 bit pe literă, în sensul că în medie se ghicește jumătate din totalul literelor. Aceasta tocmai datorită structurii statistice a limbii.

Evident, entropia este în general mai mică la textele curente de ziar unde apar uneori săbioane lungi, ușor de prezis. Entropia este mai mare la textele scriitorilor ce își alambichează scrisul, ca și la acei ce vor să exprime cît mai mult prin cît mai puține cuvinte sau litere, creând cuvinte noi sau utilizând cuvinte de circulație foarte redusă.

Fără a insista prea mult asupra acestor chestiuni de calculare a entropiei unei limbi — chestiune asupra căreia vom reveni în alt articol — este, credem, util să arătăm acum o aplicație a studiilor statisticice făcute asupra limbilor. Este o problemă practică aceea pe care o vom ataca, anume problema codării.

Codul cel mai cunoscut este fără îndoială codul Morse. Este interesant de arătat că el a fost făcut înțindându-se seama de entropie, deși a fost imaginat înainte cu mult de teoria informației.

Morse a format codul său astfel încit să transmită în minimum de timp o cantitate de informație maximă în limba engleză. Acesta este un lucru esențial. El a plecat de la structura statistică a limbii engleze scrise, și a acordat simbolurile cele mai scurte literelor celor mai frecvente. Anume cum în limba engleză literele cele mai frecvente sunt e și apoi t, el a făcut ca un punct să corespundă lui e, iar o linie lui t. Pentru celelalte litere nu a mai respectat întotdeauna acest principiu, dar alfabetul său este destul de bine potrivit cu structura limbii engleze.

Comparind cu structura statistică a limbii române, se constată ușor că alfabetul Morse nu este adecvat. Literele frecvente la noi sunt altele de cît în engleză, deci s-ar pune problema găsirii unui cod adecvat limbii române. La fel, fiecare limbă ar trebui să utilizeze un alfabet adecvat structurii sale specifice. Dar aceasta ar duce la complicații foarte mari.

Problema codării este o problemă deschisă care prezintă interes și azi ca și acum un secol. Este interesant de a semnala că această ocazie faptul că marele fizician Kelvin a pus problema acestor coduri adaptate statistic, încă din anul 1856. În acel an se punea problema primului cablu transatlantic. Kelvin a propus ca la capătul receptor să se utilizeze un galvanometru, care însă în loc să aibă o oglindă asociată cu o scară și cu o lampă, să aibă un sistem format dintr-un observator cu o lunetă, oglinda respectivă și scara cu 26 de litere. Nu trebuie să uităm că galvanometrele cu spot, care sunt astăzi atât de curente, pe atunci nu existau pentru că nici măcar lămpile incandescente nu existau. După intensitatea curentului, observatorul citea prin lunetă o literă sau alta.

Ideea lui Kelvin a fost ca în loc să se utilizeze 26 de repere, dispuse cîte 13 la dreapta și la stînga u-

nui reper central, este mai comod să se utilizeze mai puține repere, cîte unul pentru literele cele mai frecvente — literele mai rare fiind date prin combinații de două repere. Reperele diferite erau obținute aplicînd la intrarea în cablu o tensiune mai mare sau mai mică.

In cele cîteva săptămîni de existență ale cablului transatlantic (1858) acest procedeu a fost utilizat.

Ideea a fost reluată în anii 1948—49 conducînd la aşa-numitele coduri optimale. Aceste coduri sunt niște sisteme de codare la care se elimină în primul rînd spațiile albe dintre litere — spațiile care sunt cele mai frecvente, și în același timp literele cele mai frecvente au simbolurile cele mai scurte. Codurile optimale sunt niște coduri binare, în sensul că utilizează numai două simboluri, 0 și 1.

Pentru înțelegerea a ceea ce este un cod optimal, să considerăm cazul simplu al unui sistem care are numai opt stări, adică o limbă simplă cu opt litere. Probabilitatea de apariție a diverselor litere a, b, c, d, e, f, g este 50, 25, 12, 8, 2, 2, 1.

Pentru codarea acestor litere se face un grafic ca cel din figura 4.

Se împarte mai întîi grupul de litere în două subgrupuri la care probabilitatea totală este egală. Aminim că probabilitatea totală se obține adunînd probabilitățile parțiale. În cazul de față un grup este dat de litera a care are probabilitatea 50, iar al doilea grup de restul literelor. Se acordă simbolul 1 literii a, iar pentru notarea restului se formează un alt simbol care începe cu 0. Apoi al doilea grup se divide din nou în două grupuri de probabilități egale. Primul este format din litera b și al doilea din rest. Literelor din grupul din stînga (b) i se adaugă 1 la simbol, iar celorlalte 0. Deci pentru b adoptă simbolul 01. Se procedează mai departe la fel, obținîndu-se simboluri la care se adaugă 1 cind litera e lăsată la stînga, și 0 cind e lăsată la dreapta. Se obține situația finală din fig. 4.


Important pentru aceste coduri este faptul, întîlnit de altminteri și la codul Morse, că literele au simboluri de lungimi invers proporționale cu frecvența lor. Dar în plus alăturînd două simboluri ele nu pot da un nou simbol din alfabet, ceea ce nu se întimplă în cazul alfabetului Morse, unde alăturînd nouă punct nu mai cădem peste ee ci peste i. Aceasta rezultă din însăși procedeul adoptat pentru formarea alfabetului.

Un mesaj de forma

101100111000000011 poate fi descompus numai sub forma 1-01-1-01-1-1-000000-01-1.

Codul se numește optimal pentru că nu există alt cod care să permită o codare mai strînsă a mesajelor cu structură statistică dată.

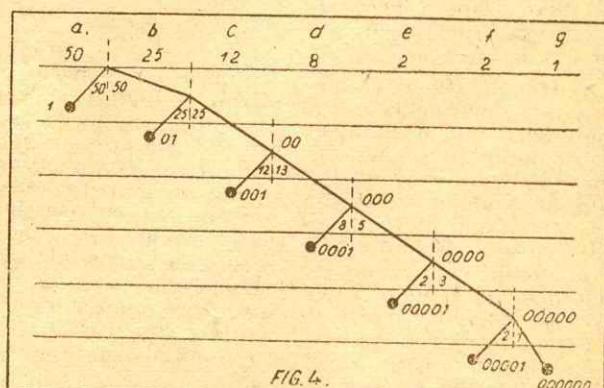Problema aceasta a codării prezintă aspecte mai interesante în momentul în care se ține seama de zgăzetele ce perturbă transmisibile. Si această chestiune va fi tratată ulterior.



Grafic pentru un exemplu de codare optimă.

De la semiconductori la tranzistori

de Ing. CRISTEA GHEORGHE

Inconvenientele pe care le manifestă tuburile electronice, într-o serie de domenii în care sunt utilizate, au făcut ca cercetările pentru găsirea de dispozitive care să le poată înlocui, întreprinse în ultimele două decenii, să fie din ce în ce mai insiste.

Inlocuirea lor cu dispozitive speciale și crearea de amplificatoare fără tuburi

deosebite, a căpătat denumirea de **tranzistor**.

Realizarea și experimentarea cu succes a primului tip de tranzistor, cunoscut sub denumirea de **tranzistor cu contacte punctiforme**, a fost anunțată lumii științifice în iulie 1948. De la acea dată, socrată ca dată de naștere a tehnicii cu tranzistori, s-au făcut mari progrese.

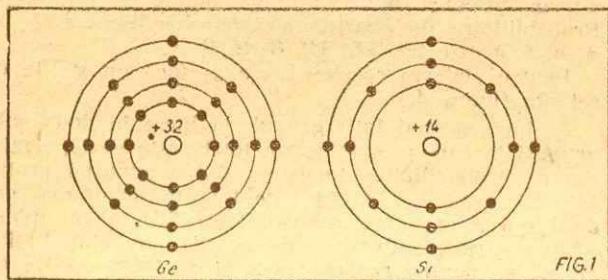


FIG. 1

se impune în special în aparatul electronic și radiotronic, care trebuie să aibă o mare siguranță de funcționare. Experiența ciștigată arată că tuburile electronice au o siguranță de funcționare nu numai 80% în primele 500 ore și că defectele în instalațiile proiectate și construite pentru a avea un maxim de siguranță sunt determinante, în procente de peste 50%, de tuburile electronice. Crearea în ultimul timp a calculatoarelor electronice și a altor aparataj complexe, care folosesc mii și chiar zeci de mii de tuburi, au impus în mod acut realizarea unui dispozitiv care să îndeplinească funcțiile tubului electronic, dar care să prezinte o siguranță de funcționare și o viață practic nelimitată, un volum și o putere dissipată incomparabil mai mici decât ale unui tub electronic.

Progresele făcute în studierea semiconductoarelor, care reprezintă o clasă de substanțe cu proprietăți intermedii între proprietățile substanțelor izolatoare și proprietățile substanțelor conductoare, au arătat că este posibilă crearea din semiconducțori a unui astfel de dispozitiv. Dispozitivul de amplificare, construit cu semiconducțori, care poate înlocui tuburile electronice în montajele analoge, desigură funcționarea pe principii

deoarece se prevedea încă de atunci posibilitatea de realizare a tranzistorilor, cu calități mult superioare tuburilor electronice într-o serie întreagă de domenii, multe institute de cercetări și foarte multe laboratoare, care nu se ocupaseră de problema înlocuitorilor de tuburi, și-au trecut pe primul plan studierea mai profundă a semiconducțorilor și găsirea de noi căi pentru realizarea tranzistorilor.

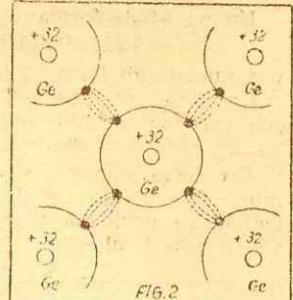


FIG. 2

Munca a mii, poate zeci de mii, de ingineri și cercetători din toate țările lumii, printr-o sfârșită susținută, a făcut posibilă realizarea tipului modern de tranzistori, numiți **cu jonețiiune**, care sunt aproape singurii produși astăzi, și ale căror caracteristici sunt cu mult superioare tranzistorilor cu contacte punctiforme.

O dată cu apariția tranzistorilor, semiconducțorii cunoști anterior în electronică, fie din construcția

redresoarelor de putere cu oxid de cupru sau seleniu, fie din detectorul cu galenă folosit în perioada eroică a radiotehniciei, cunosc o nouă perioadă de înflorire.


Astfel, datorită completărilor aduse teoriei semiconducțorilor de cercetările întreprinse în studiul structurii materiei, și prin folosirea proceselor tehnologice celor mai moderne, s-au putut produce și alte dispozitive ingenioase cu semiconducțori ca : termistori, care servesc la măsurarea temperaturii ; celule fotoelectrice, care detectează radiațiile luminoase ; baterii solare, care transformă energia solară direct în energie electrică ; baterii atomice, care transformă energia atomică direct în energie electrică etc.

Substanțele semiconducțoare nu trebuie privite ca substanță ce prezintă o rezistență [rezistivitatea (ρ) reprezentă rezistența electrică a unui conductor cu lungimea de 1 m și secțiunea de 1 mm^2 . Ea este inversul conductivității ($\sigma = \frac{1}{\rho}$)

o mărime proporțională cu numărul de sarcini libere ce contribuie la formarea curentului] constantă, asa cum ea se manifestă la corpurile izolatoare sau conductoare. Rezistivitatea substanțelor semiconducțoare este o mărime variabilă, care depinde de acțiunea diferitelor factori, ca: temperatura, lumina, intensitatea curentului, intensitatea cimpului magnetic și, în special, de cantitatea de substanță străină adăugată de așa-numitele impurități care pot face ca rezistivitatea semiconducțorilor să ocupe întreaga plăie între rezistivitatea izolatorilor și a conductorilor (fig. 6).


Acțiunea factorilor enumerați asupra conductivității semiconducțorilor poate fi studiată pe cristalul de germaniu (Ge). Atomii de Ge ca și atomii de Siliciu (Si), elementele cele mai folosite în construcția tranzistorilor, se asemănă prin faptul că pe ultimul sărat electronic, pe stratul de valență, au un număr egal de electroni (fig. 1). Atât Ge cât și Si cristalizează ca și sarea de bucătărie (NaCl) în sistemul cubic, adică

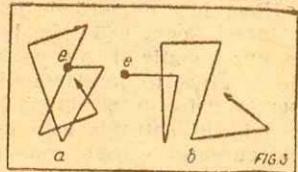cristalul este format dintr-o rețea spațială, avind în fiecare vîrf un atom. O reprezentare intuitivă și succintă a cristalului de Ge este redată în figura 2. În figură unde nu s-a desenat decât ultimul strat electronic, se vede că fiecare din cei patru electroni periferici ai atomului de Ge se colectivizează cu cîte un electron al atomului vecin. Fenomenul de colectivizare



al electronilor, atunci cînd substanță se prezintă sub formă cristalină, reprezintă faptul că electronul încețează de a mai apartine unui singur atom și el începe să aparțină la doi sau la mai mulți atomi, mișcându-se în spațiu dintre atomii colectivizatori, de preferință pe drumul cel mai scurt.

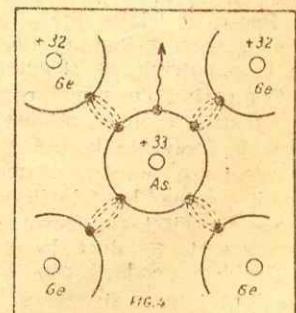Presupunind că cristalul de Ge perfect curat, în stare intrinsecă cum se numește, se află la temperatura de zero absolut, fiecare din electronii de valență vor fi colectivizați de atomii vecini. În acest mod în rețea cristalină nu se vor găsi electroni liberi și Ge



va apărea ca un izolator perfect. O dată cu ridicarea temperaturii, adică o dată cu creșterea energiei cristalului, atomii de Ge vor căpăta o mișcare de vibrație și de agitație în jurul pozițiilor ocupate anterior în rețea cristalină. Această mișcare de agitație haotică a atomilor în jurul unei poziții fixe, atunci cînd cristalul se găsește la o temperatură mai mare de -273°C (0 absolut), este oarecum asemănătoare cu

mîșcarea moleculară, și poartă numele de **agitație termică**. Agitația termică cuprindé și electronii atomici care, datorită vibrațiilor de agitație, vor putea scăpa din atomi. Se înțelege că electronii colectivizați, care au cea mai mică energie de legătură cu atomul, vor fi primii care se vor rupe de atomi, devenind electroni liberi. Ca urmare, în cristalul de Ge, o dată cu ridicarea temperaturii, se vor putea deplasa sarcini electrice (electroni liberi) la aplicarea unei tensiuni, adică a unui cîmp electric exterior. Deplasarea sarcinilor electrice va da naștere unui curent electric, și cristalul va deveni bun conductor de electricitate, căpătind o rezistivitate finită. Dar, și acest lucru este important, deoarece densitatea electronilor liberi — la temperatura ambientă de aproximativ 30°C — este mult mai mică în cristalul de Ge decît în metale ($2,5 \times 10^{13}$ electroni liberi pe cm^3 , de 4.000.000 de ori mai mică decît în metale) rezistivitatea Ge va fi mult mai mare ca a metalor.


Precum se dovedește experimental și teoretic, numărul electronilor liberi crește extrem de rapid cu temperatură și, ca urmare, rezistivitatea semiconducto- rilor scade tot atât de rapid. Această proprietate remarcabilă face să se deosebească net semiconducțorii de conductorii electrici: în timp ce rezistivitatea con- ductorilor crește cu tem- peratura, rezistivitatea semi- conductorilor scade cu tem- peratura.

Datorită faptului că fenomenul de agitație termică, adică producerea de electroni liberi, are loc pentru semiconductori la temperatură ambiantă, toate dispozitivele cu Ge și Si, fie tranzistori, celule fotoelectric sau altele, nu vor necesita un circuit de încălzire al filamentului ca în tuburile electronice. Lipsa circuitului de filament constituie unul din principalele avantaje pe care le prezintă tranzistorii față de tuburile electronice.

Conductivitatea într-un cristal de Ge sau Si, cînd la marginile lui se aplică o diferență de potențial, nu este asigurată doar de deplasarea haotică dar dirijată a electronilor liberi printre nodurile rețelei cristaline (Fig. 3). La creș-

terea conductivității contribuie și existența *golurilor*, adică a lipsei de electroni pe stratul de valență.

Cind un electron este extras procesului de colectivizare și transformat în electroni liberi, prin fenomenul de agitație termică, în locul său se manifestă o lipsă de electroni, adică un gol. Un electron colectivizat vecin va umple acest gol lăsând la rîndul său alt gol. Un alt electron va umple și acest nou gol și lipsa de electroni, adică golul, se va deplasa în rețeaua cristalină sub formă unei sarcini pozitive. Se înțelege că mobilitatea de deplasare a golorilor va fi mai mică decit

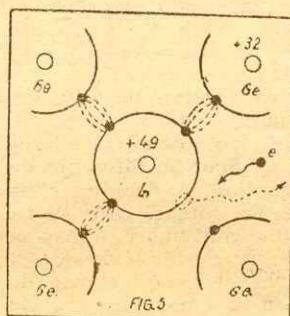

mobilitatea de deplasare a electronilor liberi, și că într-un semiconductor întrinsec numărul golurilor va fi egal cu numărul electronilor liberi.

Introducerea cu totul neglijabilă, la creșterea conductivității contribuie și atomii ionizați din nodurile rețelei cristaline, cărora li s-au extras electronii deveniți liberi. Însă contribuția ionilor atomici poate fi neglijată, deoarece masa atominelor fiind de mii de ori mai mare decât a electronilor, mobilitatea lor va fi de multe mii de ori mai mică ca a acestora.

Se obișnuieste în teoria semiconducțoarelor să se numească purtători de sarcină majoritari sau mobili — electronii și golarile care au mobilitate mare, și purtători de sarcini minoritare ionii atomici care au mobilitatea practic nulă.

Dacă se notează n și μ_n numărul, respectiv mobilitatea electronilor liberi, și p și μ_p numărul, respectiv mobilitatea golurilor, conductivitatea (σ) pentru un semiconductor întrinsec, unde numărul golurilor este egal cu numărul electronilor liberi ($n=p$) va avea forma :

$$\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p) = qn(\mu_n + \mu_p)$$

unde q reprezintă sarcina purtătoarelor.


Deoarece numărul de electroni liberi crește repede cu temperatura, rezultă o creștere rapidă și pentru conductivitate. Această dependență a conductivității, respectiv a rezistenței de temperatură, este folosită pentru măsurarea temperaturii cu ajutorul termistorilor, care sunt formați din mici cristale de semiconducțori. Măsurând cu precizie variația rezistenței, se măsoară cu aceeași precizie variația temperaturii.

Cunoașterea proprietăților semiconducțorilor intrinseci este esențială pentru proiectarea și înțelegerea funcționării tranzistorilor, dar tranzistorii nu se fac din semiconducțori puri. Întreaga producție a tranzistorilor se bazează pe existența **semiconducțorilor cu adaus**. Semiconducțorul cu adaus se produce din semiconducțorul intrinsec prin adăugarea unui mic procent de impurități, ales cu grijă. Semiconducțorilor cu Ge și Si, care stau la baza producției tranzistorilor, și care sunt elemente relativ puțină adăugată.

tetravalente, li se adaugă impurități elemente pentavalente: fosfor, stibiu și mai ales arseniu, sau elemente trivalente, în general indiu, galiu sau aluminiu. Dacă procentul de adausuri în semiconductori este foarte mic, de ordinul unui atom impur la 10^8 atomi puri ai semiconductorului, rețea cristalină a Ge și Si nu suferă modificări, deoarece atomii elementelor de adausuri înlătăresc pur și simplu în rețea atomul semiconductorului. Rețea grafică a cristalului de germaniu cu adausuri de arseniu are aspectul din fig. 4.

Se constată din măsurări experimentale că energia de extracție a electronului rămas necolectivizat din atomul de adaus este o parte mică, de ordinul 0,01 eV (electron-volt)* pentru Ge și 0,05 eV pentru Si. Astfel că toți acești electroni, la temperatură obișnuită în camerei, vor părăsi atomii de arsen care rămân ionizați. Numărul electronilor liberi, în cazul semiconducatorului cu adausuri de arsen, va fi deci mult mai mare decât în cazul semiconducatorului intrinsec. Se

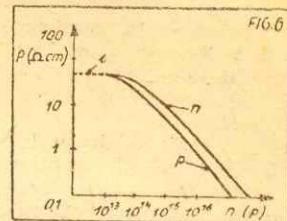
înțelege că numărul electronilor liberi, formați în cazul semiconducțorilor cu adăsuri, este suma dintre numărul electronilor liberi, formați din atomii semiconducțorului pur, și numărul electronilor liberi, eliberați din atomii de adăus.



De observat diferența dintre mecanismul de producere al electronilor liberi în semiconductorul întinsc, unde apariția fiecărui electron liber este urmată de apariția unui gol, și producerea electronului liber în semiconductorul cu adausuri, unde apariția unui electron liber nu este urmată de apariția unui gol. Atomii care cedează semiconductorului electronii poartă numele de **donori**.

Dacă în semiconducatorul de Ge se adaugă un element trivalent indiu, va apărea o lipsă de electroni în rețea și călării care se va manifesta ca goluri. Reprezentarea grafică a moleculelor cristaline cu adăsuri de atomi acceptori, așa se numesc atomii care produc goluri în rețea, va avea aspectul din fig. 5.

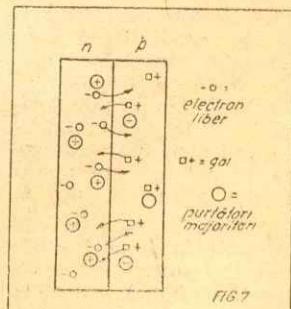Calculul conductivității și rezistivității semiconduc-
torilor cu adausuri este puțin
diferit față de calculul fă-



cut pentru conductorul întrinsec, deoarece numărul electronilor este diferit de numărul golurilor. Se dovedește teoretic că între numărul de electroni și numărul de goluri există următoarea relație: $n_p = n^2$, și

* Un eV reprezintă energia căpătată de un electron care a străbătut o diferență de potențial de 1 V. Această unitate de energie se folosește la măsurarea energiei particolelor și este egală cu :


$$1 \text{ eV} = 1,602,10^{-12} \text{ erg} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ joule.}$$

unde n reprezintă numărul de electroni, în semiconducatorul cu adausuri, p numărul de goluri în semiconducatorul cu adausuri, n numărul de goluri sau electroni din semiconducatorul intrinsec.

Pentru materialele cu donori, numărul electronilor este mult mai mare decât numărul golurilor. Semiconductoarei cu această proprietate poartă numele de **semiconducatori tip n**. Conductivitatea semiconducatorului de tip n este:

$$on = qn \mu_n$$

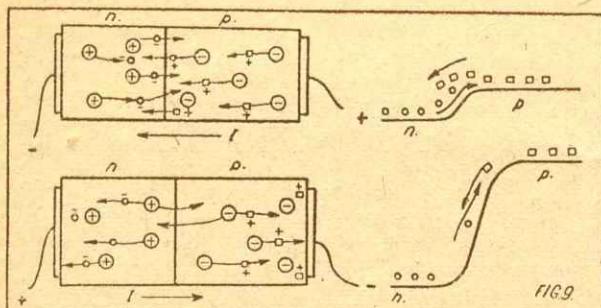Pentru semiconducatorii cu adausuri cu atomi acceptori,



numiți **semiconducatori tip p**, numărul golurilor este dominant față de numărul electronilor, și conductivitatea are forma:

$$op = qp \mu_p$$

O curbă care arată cum variază rezistivitatea semiconducatorilor cu adausuri față de rezistivitatea conductorului intrinsec este dată în fig. 6. Se observă că specific semiconducatorilor, și totodată caracteristica care-i deosebește categoric de metale, este marea variație a rezistivității cu cantitatea de impurități pe care o conțin. Raportul dintre limita superioară a rezistivității (ρ_m), care se află în domeniul substanțelor izolante și limita inferioară a rezistivității (ρ_m') care se găsește în domeniul metalelor, este de ordinul

$$\frac{\rho_m}{\rho_m'} = 10^6.$$

Pentru semiconducatorul care are atât impurități done, cit și impurități acceptoare, comportarea macroscopică este sau a unui semiconducotor tip n sau a unui semiconducotor tip p,

după cum impuritățile done sau impuritățile acceptoare predomină.

S-a arătat că transportul organizat al electronilor și golurilor are loc cind din exterior intervine un cimp electric director, produs de o diferență de tensiune aplicată la marginea cristalului. Calculele arată că în semiconducatori se produce o mișcare organizată a electronilor și golurilor chiar în lipsa unui cimp electric exterior. Acest lucru se petrece dacă există în interiorul cristalului neuniformizare în repartiția electronilor sau golurilor, adică există o diferență de concentrație. Dacă într-un loc sunt mai mulți electroni și în altul mai puțini, electronii trec din locul de concentrație mare către locul de concentrație mică, existând întotdeauna o tendință de

concentrației mari, vor difuza în zona semiconducatorului de tip p, unde, pînă la urmă, vor dispărea prin recombinare cu golurile care aici sunt în majoritate (fig. 7). Ca urmare, zona semiconducatorului de tip n, din jurul joncțiunii, pierzînd electroni se va încărca pozitiv (purtătorii minoritari nu se deplasează). Printr-un proces analog — difuzia golurilor din zona p către zona n — semiconducatorul de tip p, în jurul joncțiunii,


conductoare și se scot două borne, ca în fig. 8, se realizează un element care în gol va măsura o diferență de potențial de ordinul cîtorva zecimi de volt. Curentul de scurtcircuit al unui astfel de element solar radiat cu energie luminoasă de ordinul a 100 mW/cm², va fi de ordinul miliampereelor și chiar a zecilor de mA. Răndamentul unei baterii solare în transformarea directă a energiei luminoase în energie electrică este de ordinul a 10%.

Un stadiu mai avansat al elementelor cu semiconducatori îl constituie radioapările, la care rolul fasciculului luminos este preluat de preferință de razele β emise de un radioelement,

Aplicația cea mai importantă a joncțiunii dintre doi semiconducatori de tipuri diferite o constituie însă realizarea de diode cu **semiconducitori**. La aplicarea unei tensiuni exterioare pe marginea ansamblului celor doi semiconducatori, astfel ca polul pozitiv să fie aplicat semiconducatorului de tip n și invers. În final se va obține un regim staționar în care prin joncțiunea încadrată de bariera de potențial nu va trece nici un curent.


Joncțiunea descrisă poate funcționa ca o baterie solară sau fotopolă, transformînd energia luminoasă direct în energie electrică. Dacă grosimea semiconducatorului de tip p este destul de mică, astfel ca lumina să poată traversa zona n, raza luminoasă va produce în jurul joncțiunii perechi electron-goluri. Electronii și golurile vor fi imediat separați și atrași spre regiunea p, respectiv n. Ca urmare se va produce un curent sub acțiunea razelor luminoase. Dacă se metalizează marginile celor doi semi-

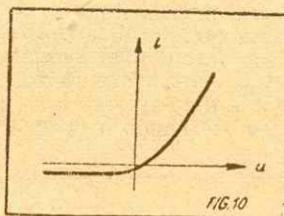
In cazul unei polarizări inverse bariera de potențial va crește (fig. 9 b) și purtătorii majoritari vor avea tendința să se îndepărteze de joncțiune. Ca urma-



se va încărca negativ. Ca urmare, în jurul joncțiunii, pe distanță de cîțiva microni, va apărea o diferență de potențial, și deci un cimp electric intens, care se va opune continuării transportului de purtători de sarcini de la semiconducatorul de tip n la semiconducatorul de tip p și invers. În final se va obține un regim staționar în care prin joncțiunea încadrată de bariera de potențial nu va trece nici un curent.


Joncțiunea descrisă poate funcționa ca o baterie solară sau fotopolă, transformînd energia luminoasă direct în energie electrică. Dacă grosimea semiconducatorului de tip p este destul de mică, astfel ca lumina să poată traversa zona n, raza luminoasă va produce în jurul joncțiunii perechi electron-goluri. Electronii și golurile vor fi imediat separați și atrași spre regiunea p, respectiv n. Ca urmare se va produce un curent sub acțiunea razelor luminoase. Dacă se metalizează marginile celor doi semi-

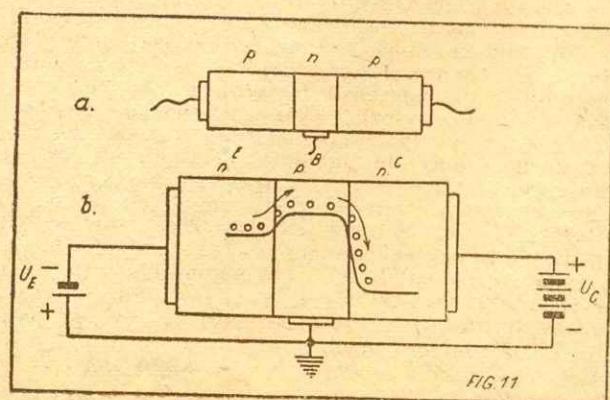

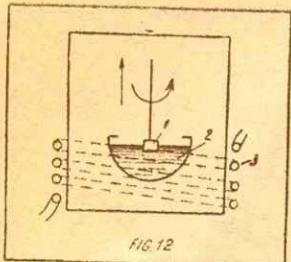

re, curentul va scade foarte mult, deoarece bariera de potențial va crește mult și purtătorii majoritari nu vor mai putea traversa deficit în mod accidental. Curentul electronilor și golu-

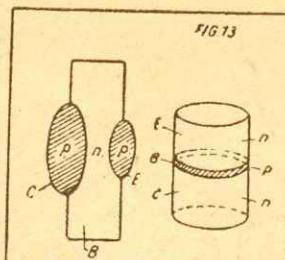rilor, care acum se îndepărtează de joncțiune (fig. 9 b) va avea o valoare foarte mică și va fi practic independent de valoarea tensiunii aplicată. În acest sens de conducție — sensul in-



SATELITUL ARTIFICIAL — LABORATOR MODERN DE CERCETARE

Datorită mărimii sale neobișnuite, satelitul lansat la 3 noiembrie permite transformarea sa intr-o minunată platformă de cercetare științifică, el putând culege date științifice privind astronomia, meteorologia, astronauțica, astrofizica și astrobotanica, fizica și chimia etc.

Invingind principala dificultate a rachetelor de sondaj, și anume timpul scurt de care dispun acestea din urmă pentru efectuarea măsurătorilor și observațiilor (circa 2 secunde la peste 400 km. înălțime), satelitul poate rămâne luni de zile și chiar ani întregi pe orbita sa.

Laborator de cercetare în vidul înaintat, satelitul permite să se facă importante studii de electronică, de chimie și de biologie, în condițiile speciale ale reducerii simțitoare a gravitației pământesti.

Din cauză că atmosfera nu este transparentă pentru razele ultraviolete și nici pentru razele X, care emană de la soare, ea lăsind să treacă numai radiațiile vizibile (de anumite lungimi de undă), cercetarea razelor, pentru care atmosfera este opacă, este foarte bine efectuată de pe satelit.


De asemenea, erupțiile solare, care durează cîteva minute, pot fi examineate cu ajutorul sateliților artificiali prin măsurarea creșterii intensității razelor cosmice primare în aceste momente neobișnuite. Pînă astăzi, studiu erupțiilor solare se făcea prin observarea razelor cosmice secundare în timpul intreruperii emisiunilor radio pe unde scurte.

Satelitul, răminînd deasupra atmosferei timp îndelungat, furnizează date pentru elaborarea de teorii mai științifice asupra fenomenelor solare și stabilirea influenței proceselor solare asupra atmosferei pământesti,

vers — rezistența jonecuii va fi foarte mare, de ordinul sutelor de kilohmi sau a megaohmilor.

Raportul dintre curentul ce trece în cazul conducției directe și curentul ce trece în cazul conducției inverse este de 1000 și caracteristica tensiune-curent a jonecuii este asemănătoare cu caracteristica unei diode vulgare (fig. 10). Această similaritate de caracteristici stă la baza construcției diodelor cu semiconductori, dintre care cele mai răspîndite sunt diodele cu Ge și Si.

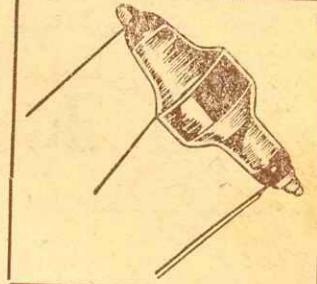De aici și pînă la dioda cu cristal nu mai este decît un pas. Intr-un număr vi-



tor vom reveni tratînd problema tranzistorilor propriu-zisi.

probleme deosebit de importante pentru meteorologie și radiocomunicații.

Cunoașterea proceselor de formare a ionosferei, despre care se crede că este rezultatul radiației de unde scurte solare, care ionizează păturile superioare ale atmosferei, este un alt obiectiv important al cercetării cu ajutorul aparaturii satelitului. Aceasta se va realiza ca urmare a studiului variațiilor de intensitate a sectoarelor ultraviolet și Roentgen ale spectrului solar.

Concentrația ionică la diferite înălțimi și compoziția chimică a ionosferei prin metode spectrometrice de masă vor fi determinate, de asemenea, utilizînd laboratorul-satelit. Va fi important de verificat ipoteza că la înălțimi mari nu există ioni negativi.

Odată lămurită problema radiației de unde scurte solare — determinată de coroana solară — se va cunoaște și structura acestei coroane, adică se va stabili natura radiației corpusculare și intensitatea ei, spectrul energetic al particulelor emise de soare. Totodată, se va lămuri rolul radiației corpusculare a soarelui în formarea aurorelor polare.

Satelitul permite să se verifice o serie de ipoteze științifice referitoare la fenomenele care au loc în spațiu înalt, cum ar fi cele privitoare la curentii circulari din atmosfera supernoară.

In același timp se va putea stabili intensitatea cîmpului electrostatic la 1.500 km. altitudine, răspunzîndu-se și la întrebarea dacă pămîntul împreună cu atmosfera formează un sistem încărcat electric sau neutru.

De pe satelit se poate cerceta în foarte bune condiții materia meteorică aflată la mari înălțimi. In acest

scop se obține spectrul maselor și vitezelor microparticulelor care pătrund în atmosferă, venind din spațiu cosmic.

In legătură cu această problemă deosebit de importantă, în special în cazul zborului interplanetar, trebuie amintit că vîtea cu care se deplasează meteorii prin spațiu înalt atinge valoarea de 200.000 km. pe oră.

O particulă meteorică de numai un gram poate distruge satelitul dacă-l ciocnește, deoarece vîtea sa de deplasare este de peste 6 ori mai mare decît a satelitului, deci energia de lovire este foarte mare.

Tot atât de importanță va fi observarea ciocnirii satelitului cu mici particule meteorice. Observarea se face cu ajutorul detectorilor speciali de ciocnire. Detectarea exactă a ciocnirilor este cu atît mai necesară cu cît vor trebui folosite aceste date la construirea navelor destinate zborului în spațiu extraterestru, care vor fi mult expuse loviri de către meteorii.

Dar satelitul va deveni foarte cînd un ideal observator cosmic, permitînd să se studieze spațiu interstelar și extragalactic, sediul incuviințării diferitelor radiații cu raze cosmice etc.

Este astfel ridicat filtrul dens al atmosferei care provoacă atenuarea tuturor radiațiilor care sosesc pe pămînt. In viitorul cel mai apropiat, sateliții artificiali vor deveni adevărate observatoare astrofizice extraterestre, care vor îngădui să se studieze complet radiațiile cosmice. Reușita sateliților lansați de Uniunea Sovietică asigură un progres nebănit tehnicii de construcție și lansare a sateliților — ca laboratoare în cosmos.

RECEPTOR DE BANDA

cu dublă schimbare de frecvență

de CEZAR PAVELESCU YO3GK

Numărul mereu crescind al radioamatorilor de emisie pe unde scurte face ca benzile alocate lor să fie tot mai aglomerate, mai ales în perioadele de timp cînd propagarea este bună și apar diverse „rărități“ vizate de amatorii de DX-uri.

Este de la sine înțeles faptul că în condițiile actuale existente pe benzile amatorilor, numai receptoarele de clasă superioară pot permite legături mai comode: sensibilitate mare, selectivitate adecvată (reglabilă între 200 Hz-3 kHz), stabilitatea etalonării, zgomot de fond redus etc.

Desigur că un astfel de receptor este foarte greu de construit cu mijloacele medii ale amatorilor, întrucît puțini sănătății amatori care au acces sau dispun de aparatul de laborator (și experiența necesară) pentru obținerea rezultatelor optime.

Incontestabil că se poate lucra și cu un aparat O-V-1, însă cu cîtă diferență față de un receptor modern de bună calitate!...

Receptorul descris mai jos este un receptor de clasă mijlocie, — ținând seama de progresele realizate în această direcție — destul de simplu și cu rezultate superioare. Schema de principiu (fig. 1) ne arată o superheterodină cu dublă schimbare de frecvență: prima frecvență medie de 1700 kHz ne asigură o bună eliminare a „imaginării“, iar selectivitatea este dată de al doilea canal de frecvență medie la 110 kHz.

În detaliu, este un super cu 7 tuburi, toate de tip miniatură, lăcrînd astfel: semnalele captate de antenă trec prin bobinajele de intrare L_1 - L_2 la grila tubului convertor 6AK5. Tot în acest punct se primește tensiunea de radiofrecvență generată de oscilatorul local montat gen Colpitts, cu tubul 6AU6. Sistemul folosit lucrează foarte bine, asigurînd o bună conversie. Pentru simplificare, condensatoarele de acord sunt separate, cel al oscillatorului fiind prevăzut cu demultiplicare pentru acordul fin. Întrucît în astfel de montaje acordind

circuitul de intrare — la frecvențele mai mari — provoacă „tragearea“ frecvenței oscilatorului, pentru evitarea acestui fapt se preia tensiunea de radiofrecvență din placa oscilatoarei, care este bine separată de circuitul oscilant prin grila supresoare pusă la masă. Sistemul se caracterizează printr-o bună stabilitate și un zgomot de fond minim.

Bobinele de acord L_1 - L_2 și L_3 sunt comutabile prin un comutator clasic, cu doi galeți a 2×5 contacte fiecare.

Eventual se pot face „schimbătoare“, deși acest lucru nu este aşa de comod ca atunci cînd se folosește comutatorul.

Tubul convertor extrage diferența dintre semnalul de intrare și cel al oscillatorului local, diferență cu o valoare de 1700 kHz. Această frecvență medie este trecută la grila celui de al doilea tub convertor 6BE6 prin transformatorul format din L_3 - L_6 și condensatoarele fixe respective.

Întrucît aici este totuși necesară o selectivitate cît mai bună, dat

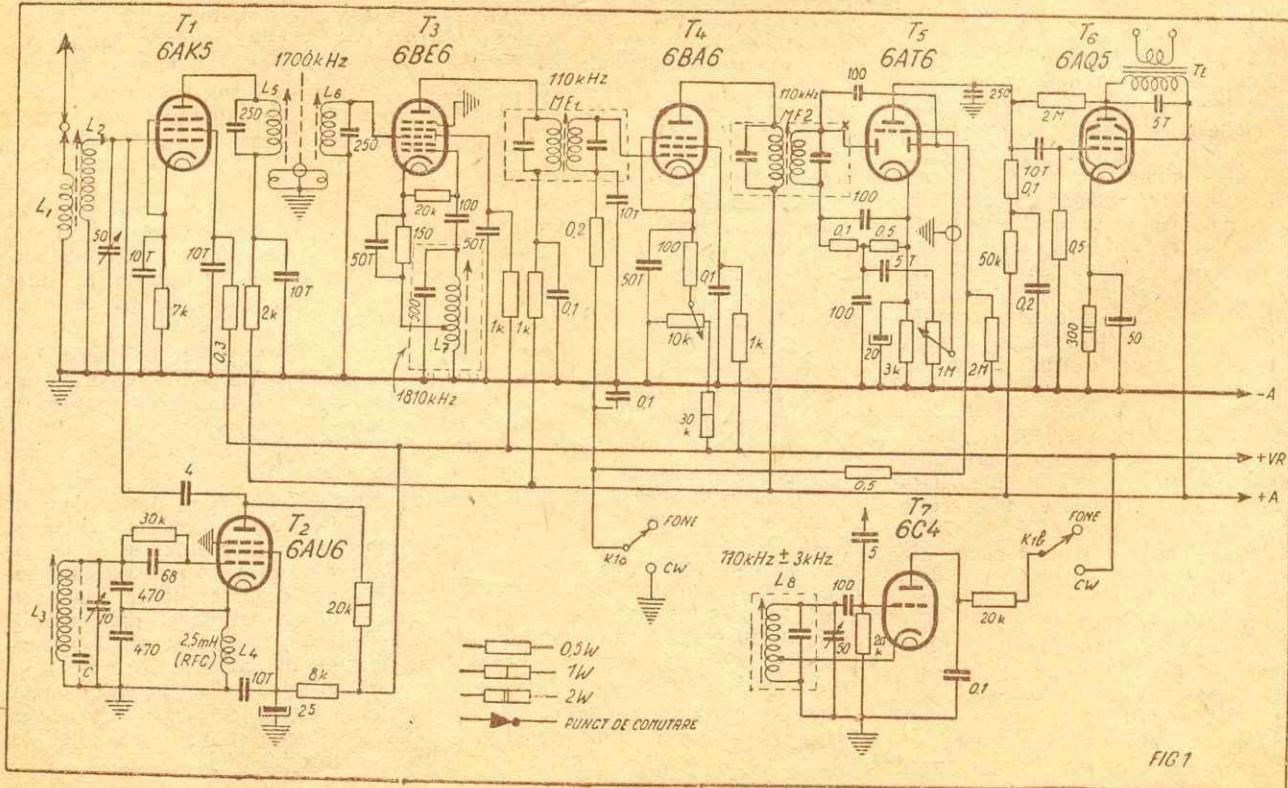


FIG 1

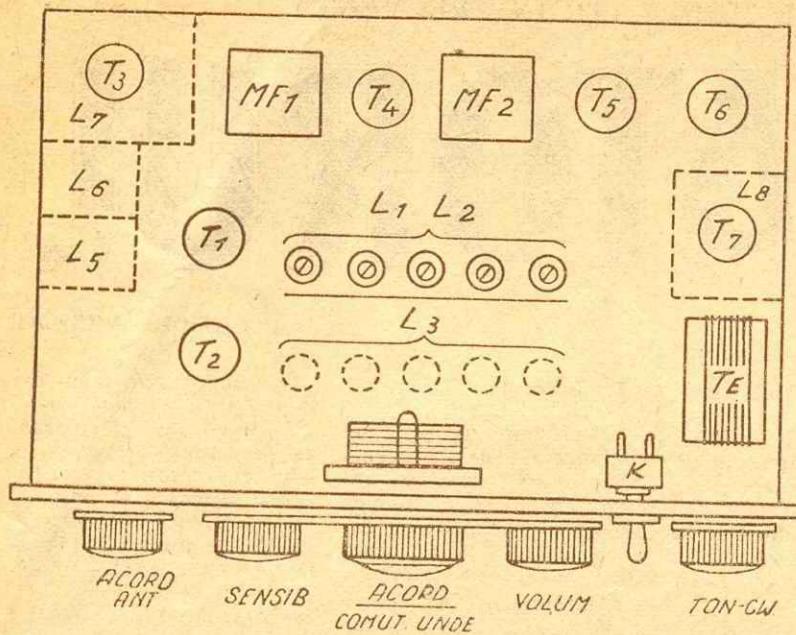


Fig. 2

fiind faptul că urmează canalul de 110 kHz care ar putea trece și semnale-imagine (la o distanță de 220 kHz de semnalul dorit), se folosește un transformator special: cele două bobinaje sunt realizate separat și cuplate printr-un „link”, fără posibilitate de cuplaj direct. Se folosesc „oale” ferocart și se bobinează (în fiecare oală) 30 spire cu lăție de radiofrecvență de $24 \times 0,07$ pentru circuitul acordat și 5 spire, tot din lăție, pentru „link”. Între „oale” se montează un blindaj de aluminiu, iar legătura „link” se face printr-o bucată mică de cablu blindat.

Astfel, se obține un transformator de frecvență medie cu o bună selectivitate.

Al doilea etaj convertor are oscillatorul său local montat în ECO și acordat pe 1810 kHz. Bobina L_7 este constituită din 45 spire sîrmă cu diametrul 0,2 izolată cu bumbac, cu priza de catodă la 10 spire din spre capătul masă, bobinate pe o carcăsă cu diametrul exterior de 15 mm și prevăzută cu miez de ferocart reglabil. Bobina L_7 și condensatorul său de acord (500 pF ceramic sau mica argintată) sunt cuprinse într-un mic blindaj cilindric de aluminiu.

Semnalele din placa acestui tub convertor sunt acum la 110 kHz și ele sunt trecute prin transformatorul MF_1 la grila tubului amplificator $6BA6$, a cărui amplificare este reglabilă: manual prin reglarea tensiunii de polarizare a catodei și automat prin negativarea dată de sistemul CAV. Din placa acestui tub, semnalele trec prin transformatorul MF_2 la dioda detectoare din tubul $6AT6$. Cealaltă diodă a acestui tub produce tensiunea de CAV, iar partea triodă servește ca preamplifi-

șă 105 V stabilizată printr-un tub stabilizator tip VR-105 sau SG-3.

Bobinele se confectionează pe carcase de 8 mm diametru exterior și prevăzute cu miez de ferocart reglabil. Ele permit un reglaj optim și foarte comod. De notat că bobina L_3 are, în unele cazuri, un condensator suplimentar C de valoarea inscrisă în tabela respectivă. Valorile sint așa fel date încit benzile de amatori sint extinse astfel: 3500–3700 kHz; 7000–7180 kHz; 14.000–14.360 kHz; 21.000–21.450 kHz și 28.000–28.700 kHz. În acest ultim caz, s-a considerat utilă numai această porțiune a benzii de 28 MHz.

Receptorul a fost realizat pe un șasiu de aluminiu gros de 2 mm cu dimensiunile $220 \times 160 \times 50$ mm și având panoul frontal de 230×140 mm. Este într-adevăr un super modern „miniaturizat”...

Dispoziția pieselor principale se face ca în figura 2.

Pentru obținerea unor rezultate optime, este absolut necesară o construcție cit mai îngrijită, precum și folosirea pieselor de cea mai bună calitate. Astfel, toate condensatoarele de valoare sub 1000 pF vor trebui să fie ceramice, soclurile pentru cel puțin primele trei tuburi vor fi și ele ceramice, comutatorul de unde asemenea, carcasele bobinelor preferabile din trolitul.

În plus, ansamblul $6BE6$ (T_3) cu L_7 și piesele corespunzătoare va trebui blindat în întregime, pentru ca reacțiile nedorite, provocînd diferențe heterodinări parazitare, să fie absolut minime! Tot așa se va proceda și cu oscillatorul de telegrafie (BFO), care poate provoca și el reacții nedorite.

Tuburile indicate sunt cele folosite în aparat; ele pot fi însă înlocuite cu tipurile corespunzătoare de fabricație sovietică, cehoslovacă etc. De exemplu: $6AK5$ se poate înlocui cu $6Ж1П$, $6BA6$ cu $6F31$ -Tesla etc.

(Urmare în pag. 19)

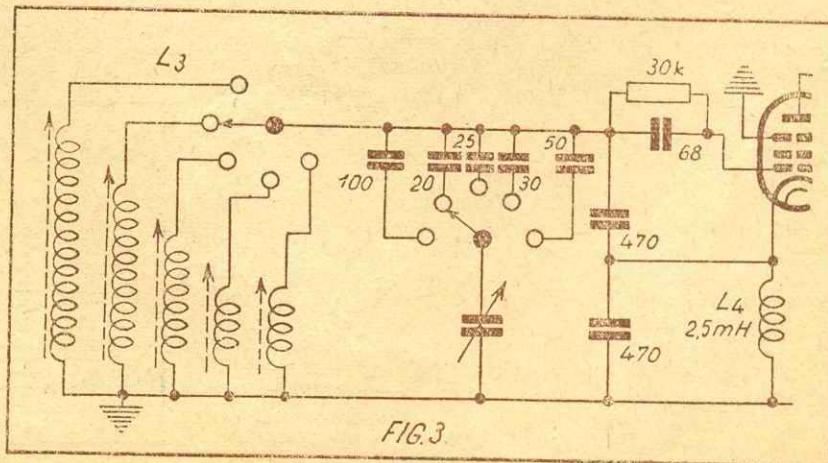


FIG.3

LIMITATORUL

Ing. PATRAŞ NICOLAE

După comunicațiile radio ce folosesc modulația în frecvență (M.F.) se vorbește din ce în ce mai mult. În radiodifuziune vorbirea și muzica se pot reproduce mai fidel folosind acest tip de modulație. Radiostăriile portative asigură legături

zate pe principiul super-reactiei.

Pentru a putea receptoarele care emit cu modulație în frecvență, la receptoarele obișnuite cu modulație în amplitudine se pot construi adaptoare ce folosesc o parte din etajele

diri, pămînt sau chiar din troposferă dind *fadingul*.

Etajul limitator este un amplificator de frecvență intermedie, deoarece atât la intrare, cât și ca sarcină are filtre de bandă sau circuite oscilante simple, acordate pe această frecvență.

Rolul principal al acestui etaj nu constă însă în a amplifica semnalul de medie în frecvență, ci de a limita modulația de amplitudine, care la receptoarele M. F. nu este dorită, deoarece produce distorsiuni.

Receptorul M.F. nu se poate dispensa de acest etaj deoarece întotdeauna semnalul recepționat conține și o modulație de amplitudine parazitară.

Cauzele care fac să se introducă modulație de amplitudine sunt multiple și numeroase:

1. La stațiile de emisie, modulațoarele (tuburile de reactanță „Klistronii“) introduc modulații de amplitudine.

2. Amplificatoarele ce nu sunt prevăzute pentru o bandă de frecvență destul de largă îacă ca amplitudinea semnalului să capete și variație de amplitudine.

3. Fiderii emițătoarelor prost adaptati la antenă.

4. Propagarea undelor de la emițător la receptor este însotită de M.A., deoarece oscilațiile directe se combină cu cele reflectate de clă-

Presupunând că semnalul a ajuns la antena receptoarului „curat“, adică fără a avea M.A. nedorită, aceasta poate să apară totuși în receptor din următoarele cauze:

6. Fideri neadaptati la antenele de recepție și la circuitul de intrare.

7. Variația frecvenței oscillatorului local.

8. Filtri de bandă ale etajelor convertoare și amplificatoare de frecvență intermedie necorespunzătoare benzilor propuse.

9. Zgomote interioare ale tuburilor.

Există mai multe procedee de înălțatire a M. A. nedorite.

Acestea constau în a utiliza:

1. Un etaj amplificator saturat, care are un factor de amplificare invers proporțional cu valoarea amplitudinii semnalului de intrare.

2. Un oscillator local controlat, care este blocat de frecvența semnalului de intrare (media frecvență), dar care are o amplitudine a semnalului de ieșire in-

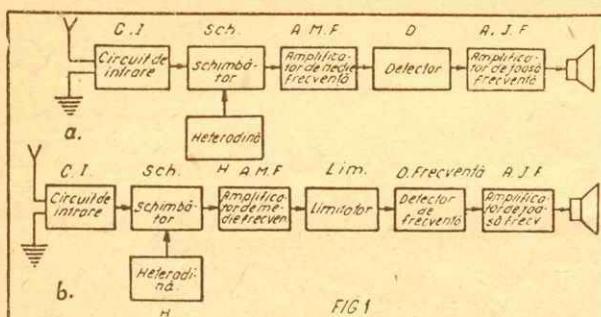



FIG. 1

sigure și în cazul limitelor de ameliorare, adică atunci cind tensiunea semnalului întrece doar de două ori tensiunea zgromotelor. În televiziune, M.F. se folosesc pentru emisia programului sonor ce însoțește imaginea.

Folosirea pe o scară tot mai mare a M.F. se explică prin avantajele pe care le prezintă acest tip de modulație.

In alte articole au fost arătate aceste avantaje. Un timp îndelungat s-a crezut că receptoarele pentru semnale modulate în frecvență sunt mai complicate și mai costisitoare decât cele modulate în amplitudine (M.A.). Astăzi însă tehnica construcției receptoarelor M. F. s-a dezvoltat atât de mult încât costul și complexitatea lor sunt aproape identice cu receptoarele M.A. În ceea ce privesc emițătoarele M.F. acestea sunt mai simple, mai comode și mai ieftine decât cele M.A. Receptoarele M.F. se construiesc după principiul superheterodinei, iar în ultimul timp au început să fie folosite și montaje ba-

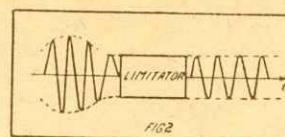receptorului M.A. Aceste construcții sunt foarte simple și economice, ele evitând cumpărarea unui al doilea receptor special pentru M.F.



Schela bloc a unui receptor M.F. se deosebește de cea a unui receptor M.A. prin aceea că apare un etaj deosebit, numit limitator, iar detectorul are și sarcina de a transforma variațiile de frecvență în variații de amplitudine, de aceea se numește discriminator.

In fig. 1a este arătată schela bloc a unui receptor pentru semnale modulate în amplitudine, iar în fig. 1b schela bloc a receptorului M.F. Ambele fiind de tipul superheterodină.

In cele ce urmează se vor descrie etajele caracteristice ale receptorului pentru semnale modulate în frecvență.

Limitatorul

Etajul limitator este un amplificator de frecvență intermedie, deoarece atât la intrare, cât și ca sarcină are filtre de bandă sau circuite oscilante simple, acordate pe această frecvență.

Rolul principal al acestui etaj nu constă însă în a amplifica semnalul de medie în frecvență, ci de a limita modulația de amplitudine, care la receptoarele M. F. nu este dorită, deoarece produce distorsiuni.

Receptorul M.F. nu se poate dispensa de acest etaj deoarece întotdeauna semnalul recepționat conține și o modulație de amplitudine parazitară.

Cauzele care fac să se introducă modulație de amplitudine sunt multiple și numeroase:

1. La stațiile de emisie, modulațoarele (tuburile de reactanță „Klistronii“) introduc modulații de amplitudine.

2. Amplificatoarele ce nu sunt prevăzute pentru o bandă de frecvență destul de largă îacă ca amplitudinea semnalului să capete și variație de amplitudine.

3. Fiderii emițătoarelor prost adaptati la antenă.

4. Propagarea undelor de la emițător la receptor este însotită de M.A., deoarece oscilațiile directe se combină cu cele reflectate de clă-

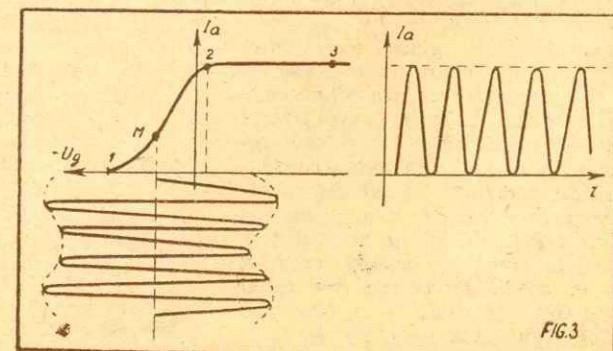


FIG. 3

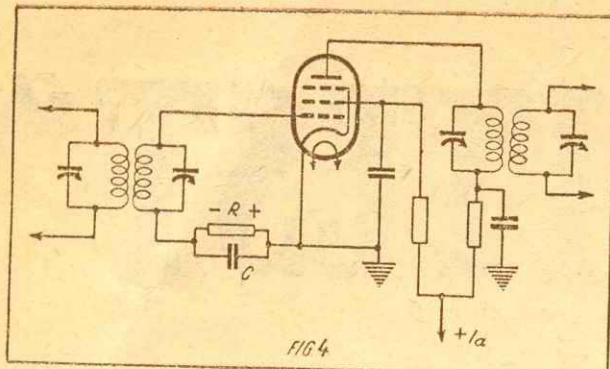


FIG. 4

dependentă de cea a semnalului de control.

3. Un sistem de reacție negativă, care detectează M.A. și o folosește pentru a crea o negativare a etajelor de M.F., pentru a reduce variațiile parasite de amplitudine.

4. Un sistem de neutralizare, care detectează M.A. și o transmite apoi cu fază inversă etajelor de audio-frecvență în aşa fel ca să se opună variației inițiale de amplitudine.

5. Detectoare speciale de frecvență, care au proprietăți de limitare în această categorie, întrînd detectorul de sincronism și detectorul de raport.

Cel mai des procedeu de limitare este acela al amplificatorului saturat; de aici el va fi descris mai pe larg. Detectoarele speciale se folosesc și ele des, dar prezentând fenomene deosebite, vor fi tratate la cunoașterea discriminatoarelor.

Funcționarea limitatorului

Un limitator ideal tăie toate variațiile de amplitudine, dind la ieșire un semnal M.F. de amplitudine constantă. În fig. 2 se vede semnalul de intrare, care este modulat în frecvență și amplitudine, iar la ieșirea din limitator are doar o modulație de frecvență, amplitudinea fiind constantă.


În fig. 3 se vede cum se aplică semnalul pe grila tubului limitator și poziția sa pe caracteristica tubului, care reprezintă variația curentului anodic, funcție de negativarea grilei.

După cum se vede din figură, curentul anodic al tubului se anulează pentru o anumită tensiune de negativare (pct. I de pe curbă).

Dacă se alege ca punct mediu de funcționare punc-

tul M, de pe partea crescătoare a curbei, atunci orice variație de amplitudine, care depășește negativarea de la punctul I, va fi tăiată de tub. Această înălțăturare a variațiilor de amplitudine se numește „limitare jos”.

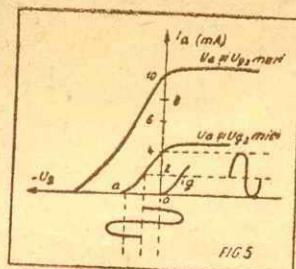Din cauza saturării curentului anodic (portiunea 2-3, fig. 3), orice variație a amplitudinii, care depășește punctul 2 de pe curbă, nu este redată de tub. A-



ceastă tăiere a variațiilor de amplitudine ale alternanțelor pozitive poartă numele de „limitare sus”.

Dintre tuburile de limitare este deci necesar să se aleagă aceleia care au pentru un semnal mic o saturare a curentului ce poate să apară cît mai rapid.

De asemenea, punctul de tăiere al curentului (1) să fie la negativări mici. Portiunea 1-2 trebuie să fie cît mai lineară, iar 2-3 să fie paralelă cu axa absciselor și lineară.

In acest scop se recomandă tuburile 6K8 sau 6K3, iar pentru baterie tubul 2K2M.

Semnalul de intrare, inclusiv variațiile de amplitudine, trebuie să depășească punctele 1-2. Dacă aceste puncte limită nu sunt depășite, atunci variațiile de amplitudine ale semnalului de intrare vor apărea și la ieșirea din limitator.

Prin tăierea modulației de amplitudine a semnalului

de intrare, nu se introduc distorsiuni în modulația de frecvență, deoarece nu variază deviația de frecvență instantanee.

Armonicele care se obțin în urma limitării nu introduc distorsiuni, deoarece ele se află în afara benzii de trecere a circuitului de sarcină al limitatorului.

Schema limitatorului

În fig. 4 se arată schema unui etaj limitator. După cum se vede, în circuitul grilei de comandă se găsește rezistența R și condensatorul C, care formează grupul de limitare pe grilă. La bornele rezistenței ia naștere tensiunea de negativare prin trecerea curentului de grilă al tubului.

Alimentarea placii și a ecranului se face cu tensiuni scăzute 30...10 V. Aceasta pentru că saturarea apare mai repede iar anularea curentului anodic se produce la tensiuni de negativare mai mici (fig. 5).

În fig. 6 se vede cum la tensiuni anodice și de ecran mici există o tăiere rapidă (punctul a) iar saturarea apare la curent anodic mic (punctul b). Aplicând un semnal pe caracteristica 2 (Ua și Ug2 mici) se observă că alternanțele negative sunt limitate prin tăierea (datorită tensiunilor mici pe anod și ecran).

Alternanțele pozitive sunt tăiate datorită curentului anodic ce a ajuns la saturare. Saturarea curentului anodic (portiunea în care Ia nu mai crește) se produce datorită apariției curentului de grilă. Se știe că dacă tensiunea de negativare tinde spre zero anar curent de grilă, care sunt și mai mari dacă tensiunea de pe grilă devine pozitivă. Din fig. 5 se vede că saturarea apare tocmai în regiunea tensiunilor de polarizare pozitivă a grilei. Pentru curba 2, curentul de grilă este arătat prin ig.

Se poate spune că alternanțele pozitive sunt tăiate prin curent de grilă, deci „limitare de grilă”. Tensiunea anodică și cea de ecran fac doar ca saturarea să apară la un curent anodic mai mic sau mai mare.

Limitatoarele se pot construi pentru limitarea de grilă sau doar pentru limitare de placă. De cele mai multe ori se folosesc limi-

tarea completă, adică limitare de grilă, de ecran și de anod, deoarece este cea mai eficace.

Grupul de limitare

Rezistența (R) și capacitatea (C) din circuitul grilei de comandă formează grupul de negativare.


În fig. 5 se redă variația curentului anodic (dreapta) funcție de tensiunea aplicată la grila tubului (jos). Cind lipsește semnalul de intrare grila de comandă nu este negativată ($U_g = 0$), iar prin tub trece curentul de 4 mA. Dacă pe grilă se aplică un puls negativ, curentul anodic se închide. Tăierea curentului anodic se produce la $U_g = -4V$.

Cind se aplică un puls pozitiv, grila și catodul tubului funcționează ca un redresor obișnuit cu diodă, rolul plăcii diodei fiind îndeplinit de grila de comandă.

Curentul de grilă, trecând prin rezistența R (fig. 4), produce în ea o cădere de tensiune cu polaritatea din figură, aplicându-se astfel pe grilă o negativare care micșorează pulsul pozitiv aplicat de la intrare.


Tot timpul cît durează pulsul pozitiv al semnalului se mai produce un fenomen și anume, condensatorul „C” înmagazinează sarcini electrice. În timpul pulsurilor negativi, condensatorul se descarcă pe rezistența R. Sensul curentului de descărcare al condensatorului se arată în fig. 4 printre săgeată.

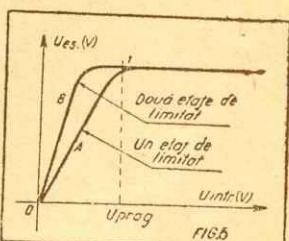La început, cind abia se aplică semnalul de intrare, după cîteva încărcări și descărcări ale condensatorului, se stabilește o negativare medie (în cazul fig. 5 negativarea medie este $-2V$), care reprezintă punctul mediu de funcționare.



Ca valori practice R și C se aleg astfel încît constanța de timp a grupului de negativare să fie de cîteva microsecunde ($\tau = RC = 1 \div 4 \mu\text{sec}$). Acest timp să a-

(urmare în pag. 18)

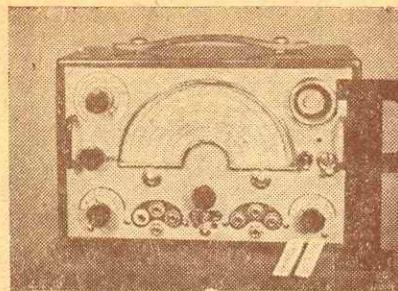

POLITEST"

de CAROL ROMAC — YO2BD

Cind un aparat nu are o numire specială i se atribuie un nume semnificând întrebunțarea lui. „Politest“ înseamnă aparat pentru mai multe încercări. Intr-adevăr, aparatul descris mai jos este o heterodină modulată, LC-metru, ohmetru, capacimetru și voltmetru electronic.

Schema de principiu ne arată că este vorba de un oscilator E.C.O., modulat pe grila supresoare cu o frecvență de 800 Hz produsă de către generatorul de ton tip TC cu o „ghindă“ RV 12 P 2000.

Politestul are 5 game de lucru: de la 16 la 18 MHz, 500—1500 kHz, 150—400 kHz, 350—520 kHz, 90—150 kHz. Comutatorul de unde are 3 poziții, la care, pentru a trece pe o altă gamă, se conectează prin K_1 un condensator fix de 540 pF în paralel cu circuitul oscilant. În serie cu grila de comandă a lămpii oscilatoare, tot RV12P2000, este montată o rezistență de 50 ohmi peste care sint bobinate 3 sau 4 spire, pentru a evita intrarea oscillatorului în oscilații parazite. Cu ajutorul butonului de contact „D“ se pot obține oscilații modulate (neapăsat) cu 800 Hz, sau oscilații ne-modulate (apăsat). Valorile pieselor sunt date în fig. 1. Oscilațiile de audiofrecvență se „injectează“ de pe placă lămpii generatorului de ton

prin condensatorul de 20000 pF. pe grila supresoare a oscillatorului. Generatorul de ton poate fi folosit și pentru învățarea alfabetului Morse, dind la bornele JF/P o tensiune suficientă unei audiiții normale în căști. În acest caz, manipulatorul se poate conecta în serie cu căștile.

Cu acest politest se pot măsura și circuite oscilante la rece, conectîndu-se circuitul oscilant de măsurat la bornele „LC“ și „P“, devenind astfel un oscillator E.C.O. cu circuit oscilant în placă alimentat în paralel. Rotind acum condensatorul variabil C_1 , obținem, la un moment dat, rezonanță circuitului de grilă cu cel de placă, și ochiul magic a cărui grilă de comandă este conectată prin R_6 la grila oscillatorului, își mărește zona de umbră, indicînd astfel rezonația. Cîtim, în acest moment, pe scara etalonată în prealabil, frecvența circuitului măsurat.

Ochiul magic indică în permanentă prezența oscilațiilor.


Pe același șasiu este montată și o punte pentru măsurarea capacităților și rezistențelor necunoscute, avînd ca indicator același ochi magic. Ca sursă de alimentare a punții servește o tensiune alternativă de 30 V de frecvență rețelei. Prin comutatorul „C“ se poate conecta puntea pe diferite limite. Ca rezistențe și condensatoare etalon e bine

să se folosească acele cu variații mici, de ex. 1%.

In fig. 2 este redată schematică compoñență și funcționarea runjii.

Potențiometrul P_2 , care se va etalonă și la care se vor citi valorile pieselor necunoscute, trebuie să aibă 5 k Ω și o variație liniară.

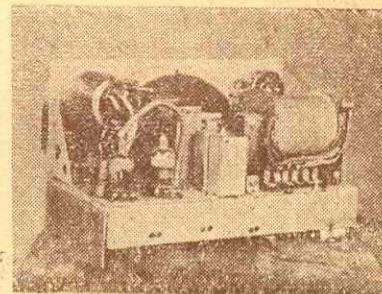Cu „Politestul“ se pot măsura și tensiuni alternative sau continue, cu ajutorul ochiului magic, aplicînd pe grila de comandă a ochiului magic EM 11 tensiunea interesată și în-



vîtrind de potențiometrul P_2 care e gradat de la 0—300 V.

Politestul are 8 întrebunțări:

1. Generator de radiofrecvență (heterodină modulată).
2. Generator de audiofrecvență (de ton de 800 Hz).
3. LC-metru la rece, avînd aceleasi game de funcționare ca și modul heterodină modulată.
4. Capacimetru 10—1000 pF, 1000 pF—0,1 MF, 0,1 MF—10 MF.
5. Ohmetru 10 ohmi—1000 ohmi, 1000 ohmi—0,1M Ω , 0,1—10M Ω .
6. Voltmetru de curent alternativ 0—300 V.
7. Voltmetru de curent continuu 0—300 V.
8. Output-metru cu ochi magic 0—10 V.

Mai jos e arătat modul de întrebunțare pentru fiecare în parte.

Politestul poate fi construit de oricine și îngrijit lucrat va da și rezultatele așteptate.

Modul de întrebunțare :

1. Generator de radiofrecvență

K_4 închis, K_2 închis (cu atenuator simplu) Modulat cu 800 Hz. „D“ deschis, iar nemodulat „D“ închis.

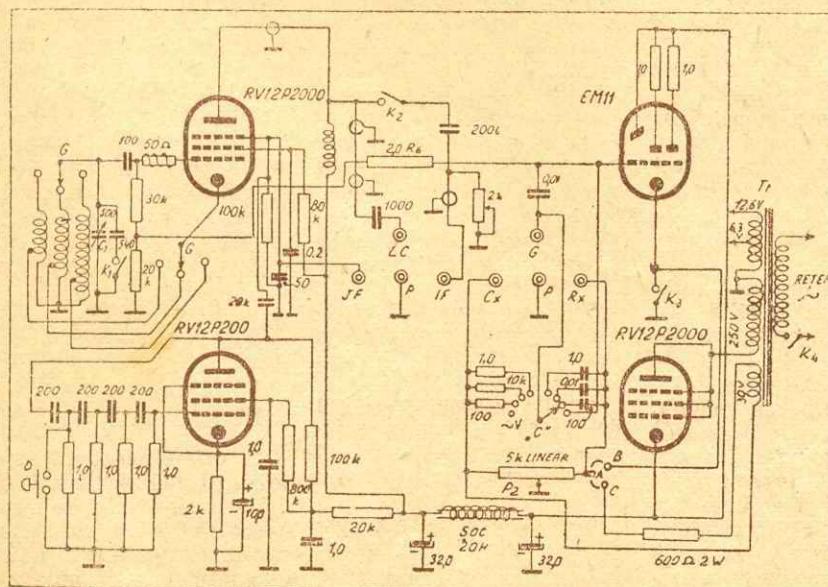


Fig. 1

Comutatorul de game „G“ pe poziția interesată, ieșirea la bornele IF și P.

2. Generator de audiofrecvență

K₄ închis, ieșirea la bornele JF și P.

3. LC-metru

K₄ închis, „C“ pe poz. V alterna-

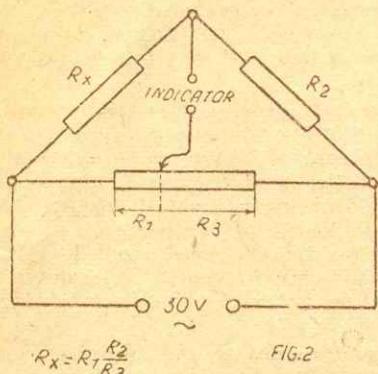


FIG.2

tiv, K₃ închis, ieșirea la bornele LC și P.

4. Capacimetru

K₄ închis, K₃ închis, AC închis, borne : G și Cx.

5. Ohmetru

K₄ închis, K₃ închis, AC închis, borne : G și Rx.

6. Voltmetru de curent continuu

K₄ închis, K₃ deschis, AB închis, comutatorul „C“ pe poziția V. Borne : G și P.


7. Voltmetru de curent alternativ

K₄ închis, K₃ deschis, AB închis, comutatorul „C“ pe poziția V alternativ. Borne : G și P.

8. Output-metru

K₃ și K₄ închis, comutatorul „C“

pe poziția V alternativ, borne : G și P.

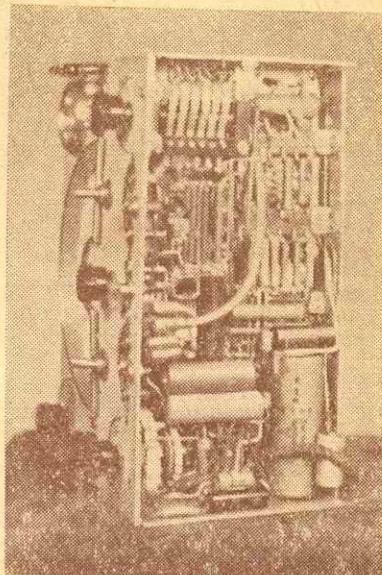

Calomniatorii și provocatorii la lucru

A fițătorii la război, atât cei din S.U.A. cât și acolitii lor europeni, continuă să spere în realizarea planurilor lor murdare de aservire și subjugare a popoarelor. Cu toate infringerile pe care le suferă mereu în încercările lor provocatoare și agresive, această cîcă de dușmani ai omenirii este încă departe de a dezarma. Paralel cu activitatea de spionaj și organizare de comploturi, ei desfășoară pe o scară largă o susținută campanie de calomnii și minciuni la adresa țărilor lagărului socialist, încercind și pe această cale să-și atingă scopurile lor joasnice.

Una dintre metodele folosite, în mare măsură, de către diferențele organizații de spionaj și subminare (care sunt finanțate cu larghețe prin fondurile alocate de către Congresul S.U.A.), o constituie propaganda prin radio.

Nenumăratele stații de radio, în majoritate lor aparținând forțelor americane stationate în țările blocului agresiv N.A.T.O., otrăvesc zilnic eterul cu calomnii infame la adresa țărilor lagărului socialist.

Propaganda prin radio îndreptată împotriva păcii și democrației este desfășurată metodic. Ea este împărțită de „specialiști“ în trei categorii.

Așa-numita „propagandă albă“ cuprindă activitatea propagandistică cu un caracter oficial. O astfel de propagandă, de pildă, postul de radio al guvernului S.U.A. „Vocea Americii“. În emisiunile acestui post un loc important îl ocupă preamărirea „modului de viață american“. Apoi, prin repetarea pînă la obsezie a diferențelor stîri în legătură cu exploziile bombelor atomice și cu hidrogen, cu construirea de baze militare și alte informații de aceeași categorie, se urmărește înfricoșarea celor creduli.

Paralel cu „propaganda albă“, se desfășoară și „propaganda cenusie“. Aceasta se duce în numele diferențelor „comitete“ compuse din reacționari notorii și crimișali de război fugiți din țările de democrație populară, care în prezent sint în slujba organelor americane de spionaj.

Mai este, în sfîrșit, „propaganda neagră“. Aceasta constă în „retransmiterea“ de către posturile oficiale de radio americane a așa-ziselor „emisiuni ale posturii-

lor clandestine de radio“ (care de fapt nu există). Aceste transmisii cuprind instigații directe la crime și abundă în inventive și calomnii.

Se întimplă, din cînd în cînd, ca unii dintre colaboratorii acestor agenturi, convingîndu-se de rolul urit care li se rezervase, să rupă legăturile cu patronii lor și să dea publicității diferite lueruri interesante, destul de neplăcute pentru unii dintre potențialii care conduc în S.U.A.

S-a putut afla astfel că, în fruntea organizației americane „Cruciada pentru libertate“ (care patronează postul de radio „Europa liberă“), se află printre alții, Kertis — președintele companiei „General Motors“, Cecil Morgan — vicepreședintele monopolului petrolier „Standard Oil Companie“ (care aparține lui Rockefeller) și alții „ejusdem farinae“. Magnații capitalului monopolist, iată cei care sunt interesați în organizarea unor noi aventuri războinice.

Cei care au lucrat la aceste agenturi americane au povestit și despre modul în care se fabrică acolo diferențite „documente“. Așa, de pildă, redactorii emisiunilor inventează nume de „refugiați“ și fac în numele lor „declarații“ care, bineînțeles, sint numai minciuni și calomnii.

Activitatea acestora nu se reduce însă numai la aşa zisa „informare“, ci este completată, pe o scară largă, cu spionajul și diversiunea. Astfel, postul de radio RIAS, care se găsește în Berlinul occidental, a fost unul din organizatorii putsch-ului fascist din 17 iunie 1953 de la Berlin. Este, de asemenea, binecunoscută activitatea criminală a postului „Europa Liberă“ în organizarea rebellunii fasciste din Ungaria, din toamna anului 1956.


Toată această activitate provocatoare este în contradicție flagrantă cu principiile Chartei O.N.U., precum și cu normele dreptului internațional. Îndreptată împotriva țărilor socialiste această activitate este, în același timp, îndreptată împotriva păcii în lumea întreagă. Iată de ce toți oamenii consienti, toți cei cărora le este scumpă cauza păcii între popoare cer, cu țările, să se pună capăt acțiunilor subversive ale acestor oficine de spionaj și diversiune.

La colegiul de arbitri...

Un concurs de radioamatori are două etape: prima este aceea în care, plini de febrilitate, toți radioamatorii participanți lucrează intens pentru a ocupa locul cel mai de frunte. Lupta se duce atât pentru gloria culorilor patriei cît și pentru mîndria personală.

In etapa doua, delegatii tariilor participante se intunesc, formind colegiul de arbitri, pentru a judeca si definitiva rezultatele. La fel s-a procedat si la cursul YO-1957.

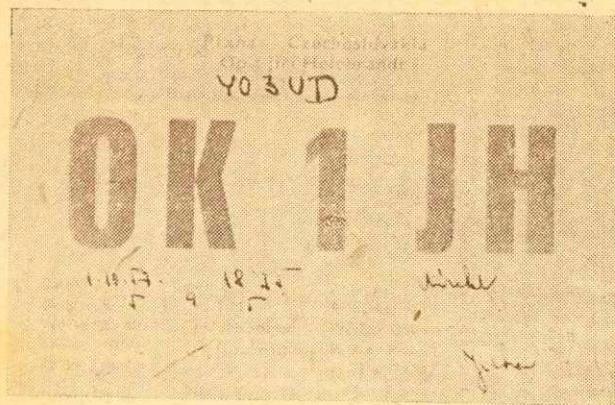Un colegiu internațional de arbitri este totodată și un prilej de întâlniri prietenești și schimb de experiență.



30 septembrie. Au sosit primii delegați : O. Kukurov-LZ1AA, Jiri Helebrandt-OK1JH, F. Fussnugger - DM2AEO, Miklos Virányi-HA5BD, Richard Rossa-SP5AR.

Marți 1 octombrie, Astăzi sosesc delegații sovietici N. Kazanski, binecunoscutul UA3AF.

După amiază încep lucrările colegiului de arbitri.
Ora 17. Delegații sunt adunați în sala de ședințe a Comitetului Organizatoric Central A.V.S.A.P. Într-o atmosferă festivă și totodată prietenească, fiecare delegat își alege locul marcat prin stegulețul triunghiular ce poartă culorile țării respective. Cîteva stringeri de mînă, recomandări... noi cunoștințe. În sală intră tovarășul General Maior Neagu Andrei, tovarășii Dobreșcu A., Pancenco Vasile, arbitrul principal, și Pa-velescu Cezar, secretarul colegiului.

Luînd cuvîntul, tovarășul General Maior Neagu Andrei a subliniat importanța și scopul concursului : întărirea legăturilor de prietenie și consolidarea păcii între popoare.

Secretarul colegiului face apoi prezentarea lucrărilor și înmînează delegaților mapele cu fișe. Incep mi-nutioasele verificări !

Totuși, prin liniștea din sală ne strecurăm ușor printre delegați și reușim să ajungem pînă la delegatul sovietic N. Kazanski. Figura sa prietenoasă totdeauna gata să zîmbească, să-ți răspundă la o întrebare, sau să-ți dea un sfat trădează acum puțină încordare: verifică cu atenție fișele. Parcă-mi pare rău că trebuie să-l deranjez, totuși... îndrăsnesc:

— Ce părere aveți tovarășe Kazanski despre concurs și despre verificarea fișelor?

— Despre fișe pot conchide, de pe acum, că s-au verificat cu multă minuțiozitate. Intr-adevăr, s-a depus o muncă importantă pentru aceasta.

Aș fi vrut să mai întreb multe dar... timpul este preios. Tovarășul Kazanski lăsa capul în jos și începu să urmărească mai departe rîndurile brâzdate de roșul creionului nemilos al verificatorului de fișe.

Delegatul R.D.G., Fussneggger (DM2AEQ), spre care mă îndrept zîmbește și fără să-l mai întreb ceva, începe să-mi povestească :

„In primul rînd țin să remarc că la dvs. C.F.R.-ul merge foarte bine. Am sosit la graniță cu două ore întîrziere. Trenul a recuperat întîrzierea sosind la timp în București. In al doilea rînd trebuie să vă spun că nu pot să nu fiu plăcut impresionat de ospitalitatea românilor. In privința lucrărilor se vede că s-a depus o muncă enormă și s-a lucrat foarte precis la verificarea fișelor de participare la concurs. Acestea sunt primele impresii“ (și se spune că prima impresie contează !).

Și acum cîteva cuvinte despre interlocutorul meu. Friederich Fussnegger este unul dintre fondatorii mișcării radioamatoricești în rindul muncitorimii germane încă din 1926. A colaborat intens cu radioamatorii sovietici și i este distins cu insigna onorifică O.D.R. (insignă care s-a acordat pentru merite deosebite în strîngerea legăturilor cu U.R.S.S.).

Deputatul Republicii Populare Polone. Richard Rossa ne spune:

— Mă bucur foarte mult că pot cunoaște personal radioamatorii din România, cu care undescruiști noștri sănt legați prin relații prietenești. În numele radioamatorilor polonezi și a organizației L. P. Z. vă urez din toată inima că mai multe succese.

Jiri Helebrandt, delegatul cehoslovac, scrie pentru cititorii revistei:

— Multe salutări și succese tuturor radioamatorilor români. Best Dx and Vv 73 from Jirka OK1JH

HA5BD — Miklos Virányi delegatul R. P. U. este foarte mulțumit de ospitalitatea românilor și le transmite tuturor salutări. De asemenea își exprimă mulțumirea față de corectitudinea cu care au fost verificate fișele de participare. Tov. Miklós Virányi adaugă că ar fi foarte folositor ca la aceste întâlniri să participe și cîte un delegat al revistelor de specialitate sau chiar să se facă consfătuiri speciale cu delegații revistelor pentru schimb de experiență.

SP5AR-73 — SP5AR73 — SP5AR-73 — SP5AR-73 — SP5AR-73 — SP5AR-73 — SP5AR-73 — SP5AR-73
 QTH: WARSAW 10, KOSZYKOWA 59 m. 32, POLAND
 HAE "H"
 DXCC
 N45
SP5AR
 WNAKA
 WGDYX
 CAA
 To... all XG Hamos.....
 Many thanks for nice A1/3 OSO of..... 19.....
 at..... GMT. on 3.5. 7. 14. 21. 28. Mc/s
 Your RST M.....
 Tks/Hpe CSL
 73's do op "Rys"
 Richard Rosko
 RY3PZM
 SP5AR-73 — SP5AR73 — SP5AR-73 — SP5AR-73 — SP5AR-73 — SP5AR-73 — SP5AR-73

Delegatul R. P. Bulgaria, Kirilov O. Kukurov, se declară și el foarte mulțumit de lucrările de verificare a fișelor. De altfel numele delegatului bulgar este cu-

noscut din paginile revistei noastre, unde ne-a scris despre „Dezvoltarea radioamatorismului în R. P. Bulgaria”.

Iată, aşadar, cum am făcut cunoştință cu toți delegații.

La întâlnirea următoare încep discuțiile libere pe diferite teme.

Problema interferenței televiziunii este problemă numărul unu nu numai la noi, dar și în țările prietene. Discuția începe cu întrebarea tov. Kazanski :

— Cum ați rezolvat problema interferenței televiziunii? Noi am găsit că întrebuițind antena „ground plane” radiația armonicilor este foarte redusă.

— Și noi am rezolvat ușor această problemă, spune Fussneger. Avem grije ca antena să nu fie tăiată exact, ci să fie puțin mai lungă sau mai scurtă. Alimentarea ei se face prin filtru π (pi). În această situație un televizor poate funcționa la numai doi metri de emițător.

Delegații români însă tac. Se pare că în privința interferenței televiziunii, radioamatorii noștri sunt încă în culpă.

Discuția avansează și devine tot mai interesantă. Am uitat cu toții că e o ședință oficială. Schimbul de întrebări și răspunsuri nu mai conținește: Lucați pe UKV? Dar „transmisiune pe o singură bandă laterală” aveți? Dar... și așa mai departe.

În ziua următoare discuțiile continuă într-o atmosferă prietenească; de astă dată în centrul atenției sunt revistele de radio. Cu toții găsesc că e foarte bine, chiar absolut necesar, să se facă schimb de experiență și de articole între revistele surori. Delegatul maghiar, Miklós Virányi, propune chiar să se organizeze întâlniri între delegații revistelor pentru schimb de experiență. Si această propunere este salutată de ceilalți participanți.

...Lucrările colegiului s-au încheiat. Intr-un cadru festiv s-au anunțat clasamentele, s-au înmînat cupe, iar strîngerile de mînă au pecetluit prietenia legată.

Cu destulă părere de rău, a trebuit totuși să trezem și peste clipa despărțirii. A trecut și asta! Au rămas totuși amintirile. Poate și astăzi delegații povestesc încă despre călătoria în țara noastră, despre radioamatorii români, despre frumusețile patriei noastre.



De cîte ori semnalele noastre se vor întîlni în eter cu ale lor ne vom aminti de întâlnirea de la București. La revedere și la reauzire dragi prieteni!

Ing. OLARU OVIDIU — YO3UD

REZULTATELE CONCURSULUI INTERNAȚIONAL AL RADIOAMATORILOR ORGANIZAT DE RADIO- CLUBUL CENTRAL A.V.S.A.P.

Clasificarea generală pe țări

Locul	Tara	Participanți	Punctaj
A. Emițători			
1	U. R. S. S.	196	13.354
2	R. P. Romînă	35	6.409
3	R. P. Ungară	16	3.527
4	R. P. Bulgaria	18	3.207
5	R. D. Germană	30	2.602
6	Cehoslovacă	3	1.078
B. Receptori			
1	U. R. S. S.	31	22.154
2	R. P. Romînă	38	14.619
3	Cehoslovacă	2	3.414
4	R. P. Bulgară	3	2.614
5	R. D. Germană	4	2.380
6	R. P. Ungară	3	778

Clasamentul general individual

A. Emițători		B. Receptori	
1. UB5WF	1620 puncte	1. UC2 Kovalinski	3179 puncte
2. UB5KAD	1616 ,,	2. UB5ER	3168 ,,
3. UA1DZ	1599 ,,	3. UH8AA	2992 ,,
4. YO3RD	1524 ,,	4. YO7-041	2910 ,,
5. UA3BN	1399 ,,	5. UF6-6038	2661 ,,
6. UB5KAA	1326 ,,	6. UB5-4005	2625 ,,
7. UB5KBR	1261 ,,	7. YO7-480	2160 ,,
8. UA4FC	1243 ,,	8. OK3-159280	2140 ,,
9. UA3KHA	1250 ,,	9. UA3-385	1883 ,,
10. LZ1KSZ	1183 ,,	10. UA1-642	1692 ,,

Rezultatele participanților din R. P. România

A. Emițători		B. Receptori			
1. YO3RD	1524 puncte	27. YO6KBA	60 puncte	15. YO6 — 436	550 puncte
2. YO3RF	984 "	28. YO4WM	51 "	16. YO6 — 037	549 "
3. YO3FT	696 "	29. YO3IB	45 "	17. YO3 — 050	480 "
4. YO3KAA	693 "	30. YO6XN	36 "	18. YO3 — 566/6	480 "
5. YO8CF	546 "	31. YO3FI	21 "	19. YO3 — 017	440 "
6. YO3RCC	477 "	32. YO6KAF	16 "	20. YO6 — 1340	420 "
7. YO6AW	459 "	33. YO6XL	16 "	21. YO5 — 038	357 "
8. YO3KBC	427 "	34. YO2BW	12 "	22. YO3 — 497	340 "
9. YO2BU	385 "	35. YO2KBB	8 "	23. YO4 — 024	322 "
10. YO3GY	366 "			24. YO2 — 028	320 "
11. YO7EF	322 "			25. YO8 — 67	308 "
12. YO8KAE	306 "			26. YO5 — 358	265 "
13. YO6KFA	297 "	1. YO7 — Ø41	2910 puncte	27. YO8 — 1323	252 "
14. YO4KAM	288 "	2. YO7 — 480	2160 "	28. YO4 — 066	252 "
15. YO5KAD	287 "	3. YO8 — 483	1397 "	29. YO4 — 036	224 "
16. YO2KAB	266 "	4. YO4 — 272	1391 "	30. YO5 — 021	155 "
17. YO3ZA	252 "	5. YO2 — 476	1372 "	31. YO8 — 1484	120 "
18. YO5KAI	210 "	6. YO8 — 034	1152 "	32. YO4 — 1207	110 "
19. YO8KAN	203 "	7. YO8 — 427	1122 "	33. YO7 — 628	102 "
20. YO5AU	203 "	8. YO4 — 84	1045 "	34. YO5 — 056	100 "
21. YO5LI	200 "	9. YO6 — 604	890 "	35. YO5 — 370	95 "
22. YO6XM	182 "	10. YO4 — 493	780 "	36. YO2 — 1356	80 "
23. YO3RN	105 "	11. YO3 — 164	748 "	37. YO4 — 1137	72 "
24. YO4KCA	90 "	12. YO6 — 199	737 "	38. YO8 — 062	70 "
25. YO2BK	66 "	13. YO3 — 1450	720 "	39. YO2 — 223	60 "
26. YO3VA	64 "	14. YO3 — 773	650 "	40. YO4 — 83/MM	12 "

(Urmare din pag. 13)

les în aşa fel incit condensatorul să nu se descarce total pe rezistență, ci doar 50–60% din sarcina totală. În acest mod se poate obține o negativare medie.

Exemplu: dacă $C = 50 \text{ pF}$ și $R = 50 \text{ k}\Omega$ atunci constanta de timp este:

$$\tau = R \cdot C = 50 \cdot 10^{-12} \cdot 50 \cdot 10^3 = 2,5 \cdot 10^{-6} = 2,5 \mu\text{sec.}$$

Comparind acest timp cu durata perioadei semnalului ce se aplică (se presupune că $f_s = 10\text{MHz}$) se obține

$$f_s = \frac{1}{T}; T = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{10 \cdot 10^6} = 0,1 \mu\text{sec.}$$

Din comparație rezultă că durata semnalului este de 25 de ori mai mică decât constanta de timp a grupului R C.

Valoarea constantei de timp face condensatorul să nu se descarce pe rezistență în ritmul semnalului. Deci constanta de timp trebuie astfel incit să nu urmărească frecvența intermediară (în cazul nostru $f = 10 \text{ MHz}$) pe de o parte, iar pe de altă parte să poată urmări variațiile parazite de amplitudine.

LIMITATORUL

dine, care de obicei sint de frecvențe muzicale.

Caracteristica de limitare

Asupra calității unui limitator ne putem da seama ridicind în laborator caracteristica de limitare a etajului.

In fig. 6 se arată această caracteristică, ea reprezentând variația tensiunii de ieșire funcție de variația tensiunii de intrare (curba A).

Un limitator bun trebuie să aibă porțiunea de la zero la unu lineară și cu unghiul cît mai mare. Porțiunea de la 1–2 trebuie să fie lineară și perfect crizonală. Punctul „1”, de la care începe să nu mai crească tensiunea de ieșire oricât ar crește cea de intrare, îi corespunde tensiunea de prag. De la tensiunea de prag în sus (U mai mare decât U prag) limitatorul acionează. Calitatea unui limitator reiese și din valoarea acces-

tei tensiuni. Pentru ca amplificarea întregului receptor pînă la limitator să nu fie prea mare (etaje multe de frecvență intermediară) tensiunea de prag trebuie să fie cît mai mică. (In practică U prag este 0,5... 5 V.)

Limitator cu două etaje

Pentru a se obține o caracteristică de limitare foarte bună (apropiată de cea ideală) se folosesc limitatoare cu două etaje. In acest caz ultimul etaj de medie frecvență are secundarul transformatorului conectat la intrarea primului limitator iar cel de al doilea limitator are ieșirea pe infășurarea primă a transformatorului etajului detector de frecvență.

Cuplajul între etajele limitatoare se poate face capacitive, prin transformator sau prin bobină de soc.

Avantajele lanțului de două limitatoare constau în

faptul că se obține o limitare bună, atât pentru impulsurile scurte, cit și pentru variațiile lente de amplitudine ale semnalului.

In acest caz constantele de timp ale grupurilor de negativare vor fi diferite.

Primul etaj are constanta de timp mică, aceasta eliminînd variațiile bruse ale semnalului (impulsuri scurte). Etajul de limitare, cu constantă de timp mare, elimină variațiile lente de amplitudine, care însoțesc semnalul.

Exemplu:

$$\tau_1 = 1 \mu\text{sec.} \text{ și } \tau_2 = 15 \mu\text{sec.}$$

Un alt avantaj constă în faptul că cele două etaje dau și o amplificare, care este mai mare decât amplificarea unui singur etaj de limitare.

Grupul de două limitatoare face ca pragul de limitare să apară mai repede (tensiunea de prag este mai mică) ceea ce duce la necesitatea unei amplificări mai mici pînă la limitator (fig. 6 curba B).

In articolul ce va urma se va trata despre detectorul de frecvență.

ȘTIRI din BACĂU...

Cu o stație colectivă, 6 emițători „individuali” și 42 de radioamatori receptori confirmăți, Bacăul, altădată codaș, se situează astăzi printre orașele cu cea mai înfloritoare activitate în dezvoltarea radioamatorismului. O vizită, oricât de scurtă, la sediul stației YO8KAN, permanent deservită de șapte operatori — lucrind în tură — se poate dovedi suficient de edificatoare. Răsfoind „loul” stației poți constata că în zece luni de activitate s-au efectuat de acolo mai mult de 1700 QSO-uri, care constituie sursă sigură pentru obținerea celor 12 diplome la care concurred radiooclubul (ZMT, 100 OK, WAC, WAYUR, DXCE, WPX etc.).

Activitatea radioamatorilor din Bacău nu se reflectă însă numai în traficul pe unde scurte; ei sunt totodată

buni radioconstructori. Mărnicie stă etajul final de 200 W, construit pentru stația mică (20 W), viitorul „corrector de propagare” de 600-800 W (ce va utiliza un tub sovietic FY-80) precum și receptorioarele de bandă construite de YO8KS, YO8MF, YO8-932, YO8-398, YO8-361, YO8-405 și YO8-101. De asemenea, YO8-101 a mai construit în cadrul radioclubului un catometru, iar Vrabie Dorel, șeful laboratorului, un receptor pentru unde ultrascurte.

Prezența Radioclubului AVSAP din Bacău se face simțită și în restul regiunii. La Borca și la Rafinăria 10 Onești s-au înființat cercuri de radioamatori constructori, iar la raionul Moinești un cerc de radioamatori. În viitor, cercurile similare, existente deja la Roman și Piatra Neamț, vor constitui nucleele pentru filialele radioclubului din Bacău.

Și de la PETROȘANI

Radioamatorismul a început să prindă viață și în rândurile membrilor AVSAP din raionul Petroșani.

In scopul largirii acestei activități, secția de radioamatori a Comitetului Organizator Raional AVSAP, al cărei șef este tov. Ing. Remete Iosif, a reușit să aibă în prezent un colectiv de 10 radioamatori. Dintre aceștia, trei au și primit indicateive de recepție.

In cadrul secției s-a organizat o stație de recepție colectivă, și s-au luat măsuri pentru construirea unei stații de emisie.

In intîmpinarea celei de-a 40-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, radioamatorii din raionul Petroșani au organizat între 1 și 7 noiembrie a.c., o expoziție de aparate de recepție. Se remarcă

prin activitatea depusă tovarășii Patalita Victor din Urziceni, Moraru Constantin din Lupeni, Konyar Tiberiu și Breben Ilie din Petroșani.

In raionul Petroșani, există condițiile necesare pentru propăsirea radioamatorismului. Trebuie să recunoaștem însă, că organizațiile de bază AVSAP nu acordă destulă atenție acestei probleme și ajută prea puțin membrii asociației în preocupările lor radioamatoricești.

O altă cauză, care stinghește această activitate, o constituie și lipsa unor materiale radio pentru construcții. Din comert se pot procură cu greutate, ele neajungând în cantități suficiente în magazine. De aceea radioamatorii propun ca aceste materiale să se procure pe scară centrală, și să fie difuzate prin organele AVSAP. (După o corespondență primată de la tovarășul

PALITĂ IOAN).

RECEPTOR DE BANDĂ cu dublă schimbare de frecvență

(Continuare din pag. 11)

Punerea la punct a receptorului comportă acordarea precisă a transformatoarelor de medie frecvență; mai întii MF₂ apoi MF₁ pe 110 kHz, apoi grupul L₅ și L₆ pe 1700 kHz, urmând oscilatorul L₇. În fine, grupul L₈ care se va regla cu comutatorul K₁ în poziția „telegrafie” (CW) așa fel încit cu condensatorul de reglaj fin al BFO-ului inchis la jumătate să avem „bătăi nule” — deplasindu-l la dreapta sau la stânga de această poziție centrală, se obține heterodinarea la o tonalitate convenabilă.

Oscilatorul T₂ lucrează numai pe frecvențele benzilor de amatori și va fi reglat cu un undametru sau rezonanțmetru dinamic. În cazul cind etalonarea benzilor nu este sa-

tisfăcătoare, se va modifica capacitatea condensatorului de acord respectiv. Se recomandă astfel schema din fig. 3 — comutatorul de unde înădeplinind încă o funcție, aceea de a insera cu un condensator suplimentar separat pentru fiecare bandă în parte, ceea ce permite etalonarea dorită, cu un condensator variabil de acord de 30—100 pF, redus corespunzător de condensatoarele serie. În acest montaj, condensatorul C se omite cu desăvârsire.

Bobinele L₁L₂ se fixează deasupra șasiului, în imp. ce L₃ se fixează dedesubt. Legăturile la comutator se execută cît mai rigide și directe. De altfel, toate conexiunile de înaltă frecvență se fac cu sîrmă argintată neizolată, fără ocoluri inutile.

Nu trebuie uitat că rigiditatea me-

canică contribuie la stabilitatea funcționării receptorului! Miniaturizarea își are avanajele ei categorice.

Receptorul descris este destul de simplu, însă cere totuși oarecare experiență și deci este recomandat amatorilor mai avansați, disponind nu numai de răbdare și practică, ci și de acces la aparatură de laborator simplă. Construit cu grijă și materiale de bună calitate, receptorul se comportă excelent și prilejuiește multe ore de recepție plăcută. Pentru orientare, dăm performanțele lui în stadiul final:

Sensibilitatea canalului de medie frecvență: 80 μV; Sensibilitatea generală pentru 50 mW ieșire: $\angle 10\mu V$; Selectivitatea maximă: 2 kHz; Alunecare de frecvență după 30 minute: $\angle 2\text{kHz}$; Zgomot de fond la volum maxim: -40 dB; Atenuarea frecvențelor imagine: > 40 dB.

TABEL de bobinile receptorului

Banda	L ₁	L ₂	L ₃	C	FREC. OSCILATOR	Observații
3,5 MHz	30 sp. Ø 0,1	70 sp. Ø 0,15	36 sp. Ø 0,2	50 pF	5200—5400kHz	L ₁ L ₂ bobinate în fagure dist. 3 mm
7 MHz	10 sp. Ø 0,15	38 sp. Ø 0,2	16 sp. Ø 0,2	80 pF	8700—8880kHz	L ₁ la 2 mm de L ₂
14 MHz	5 sp. Ø 0,15	18 sp. Ø 0,3	8 sp. Ø 0,3	—	15700—16060kHz	idem
21 MHz	4 sp. Ø 0,15	12 sp. Ø 0,3	6 sp. Ø 0,3	—	22700—23150kHz	idem
28 MHz	3 sp. Ø 0,15	10 sp. Ø 0,3	4 sp. Ø 0,3	—	26300—27000kHz	idem

Tipuri de RECEPTOARE

Un emițător radio constă dintr-un complex de dispozitive care — cu ajutorul energiei electrice de curenț continuu sau de curenț alternativ — generează energie de radiofrecvență (înaltă frecvență). Pentru ca informația transmisă de stațiile de radioemisie să devină utilă, folosim aparate — numite radioreceptoare — capabile să separe semnalele de audiofrecvență de unda purtătoare de radiofrecvență.

Fenomenele care permit realizarea receptiei sunt — pe scurt — următoarele: Sosind în circuitul de antenă al radioreceptorului, undele electromagnetice dau naștere aci unei tensiuni de radiofrecvență. Cum — în general — amplitudinea acestei tensiuni este prea mică pentru a satisface nevoile de audiere în difuzor, tensiunea de radiofrecvență este amplificată într-un etaj special, apoi undă este detectată (demodulată) pentru a face inteligeibile semnalele de audiofrecvență. În cele din urmă tensiunea de audiofrecvență astfel obținută este amplificată și transformată în oscilații sonore de către o pereche de căști sau de un difuzor.

Printre cele mai importante proprietăți ale unui radioreceptor trebuie amintite selectivitatea și sensibilitatea. Prin selectivitate se înțelege proprietatea aparatelor de receptie de a amplifica numai curenții dintr-o bandă îngustă de frecvență, situată în jurul unei frecvențe anumite și bine determinate. Dacă aparatul n-ar fi selectiv, în căști sau difuzor s-ar auzi concomitent mai multe posturi, ceea ce ar face ca — practic — receptionarea emisiunii postului dorit să devină imposibilă. Cât privește sensibilitatea, aceasta se definește ca fiind proprietatea receptorului de a recepta semnalele slabe ale stațiilor de radioemisie îndepărtate.

Cele mai simple aparate de radio-recepție sunt **receptoarele cu cristal**: ele funcționează pe baza energiei furnizate chiar de semnalul recepționat. Sunt foarte simple — din punct de vedere constructiv — și nu necesită surse de alimentare neavând tuburi electronice.

Receptorul se numește „cu cristal” deoarece pentru transformarea oscilațiilor de radiofrecvență modulate în oscilații de audiofrecvență se folosește un detector cu cristal. Instalația se compune (fig. 1) din antena, priza de pămînt, receptorul propriu-zis R și căști.

Sensibilitatea și selectivitatea receptorului cu cristal sunt reduse; în plus, neavind o sursă proprie de

de Ing. BĂJENESCU TITU

energie și funcționând pe baza infiimei cantități de energie, primită de la semnalul recepționat, volumul de ieșire este foarte mic permitând audierea numai în căști.

Receptoarele cu tuburi electronice sunt mult mai sensibile și mai selective decât receptoarele cu cristal. Ele permit recepționarea stațiilor îndepărtate și obținerea unui volum puternic. După principiul de funcționare aceste radioreceptoare pot fi împărțite în:

a) Receptoare cu amplificare directă

b) Receptoare cu schimbare (conversiune) de frecvență.

In receptoarele cu amplificare directă (după cum le arată și numele) tensiunea de radiofrecvență amplificată este aplicată direct etajului detector; la receptoarele cu schim-

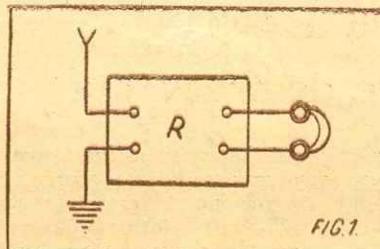


FIG.1

bare de frecvență, semnalele de radiofrecvență ale postului recepționat sunt transformate în semnale de frecvență relativ înaltă și riguroasă constantă, numită frecvență intermediară (medie frecvență).

In figura 2 este arătată schema bloc a unui receptor cu amplificare directă; pentru a caracteriza, pe scurt, etajele acestui receptor, în literatura tehnică de specialitate, s-au adoptat următoarele notații convenționale:

— Etajul detector se notează cu litera V.

— Numărul etajelor de amplificare de radiofrecvență se notează cu o cifră înainte de litera V, iar

numărul etajelor de amplificare de audiofrecvență se notează cu o cifră după litera V. De exemplu O-V-1 înseamnă un receptor cu două etaje, fără amplificare de radiofrecvență însă cu un etaj de amplificare de audiofrecvență și cu nelipsitul etaj detector.

Nu este absolut necesar ca montajele să conțină etaje amplificatoare de radio și audiofrecvență; totuși, în schemele practice, ele sint foarte des întâlnite deoarece fără o amplificare de radiofrecvență selectivitatea și sensibilitatea ar fi reduse, iar fără o amplificare de audiofrecvență volumul audierii ar fi insuficient (mic).

Receptoarele cu amplificare directă, la rindul lor, pot fi de mai multe tipuri, și anume:

a) cu circuite de radiofrecvență acordate; b) cu reacție; c) cu super-reacție.

Pentru obținerea sensibilității și selectivității necesare, în receptoarele moderne se folosesc două pînă la sase circuite acordate, a căror acordare simultană se realizează cu un condensator variabil multiplu cu comandă unică. Aceste receptoare dau bune rezultate în exploatare, acolo unde nu se cere o selectivitate prea ridicată.

Radioreceptoarele cu reacție sunt constituite, în general, dintr-un etaj amplificator de radiofrecvență, un etaj detector cu reacție, și un etaj amplificator de audiofrecvență. Dacă reacția este prea puternică vor lua naștere oscilații întreținute și receptorul nostru se va transforma într-un mic emițător cu o rază de acțiune destul de întinsă, perturbînd buna funcționare a radioreceptoarelor învecinate. Inconvenientul poate fi redus printre ecranare corespunzătoare a etajului amplificator de radiofrecvență. Radioreceptorul cu reacție are o sensibilitate destul de bună dar este puțin selecțiv.

La aceste tipuri de receptoare semnalul de radiofrecvență, amplificat în circuitul anodic, este readus în circuitul de intrare și amplificat din nou; în felul acesta este posibil să se amplifice destul de mult semnalul inițial, cu un singur tub. Acesta este fenomenul de reacție.

Un bun receptor din această categorie trebuie să îndeplinească trei condiții și anume: reglajul reacției să nu dezacordeze circuitul oscilant,


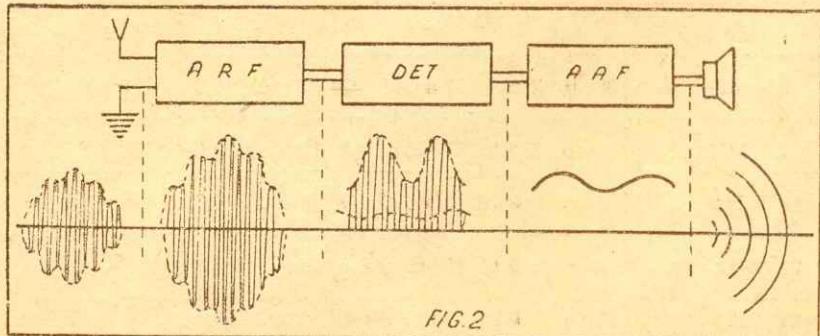


FIG.2

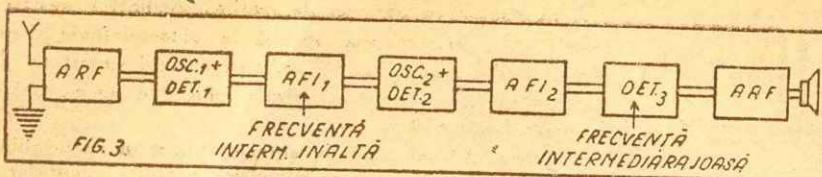

amorsarea (trecerea la starea de oscilație) să nu se facă brusc, iar punctul de amorsare să coincidă cu punctul dedezamorsare.

Principial, în montajele superreacție se folosesc două tuburi, iar reacția e dusă dincolo de limita obișnuită (de aici și numele). Un tub generează oscilații, iar celălalt tub întrerupe oscilațiile de circa 20.000 ori pe secundă, mijlocind astfel amplificarea separată a fiecărei „bucătele” de semnal. Cum frecvența de 20.000 Hz este neauzită, cele 20.000 „bucătele” de semnal se contopesc dând o senzație auditivă continuă, identică cu cea care a produs modularea la emisie.

Receptorul cu superreacție are o amplificare cu atât mai mare cu cât raportul între frecvența din circuitul de antenă și frecvența generată în montaj este mai mare. Cum frecvența oscilațiilor generate nu poate să scadă prea mult sub 20.000 Hz (căci ar deveni auzibilă), urmează că amplificarea este cu atât mai mare cu cât frecvența de semnal din circuitul de antenă este mai mare (adică în gama undelor scurte). Sensibilitatea receptorului este foarte ridicată, dar selectivitatea lui lasă de dorit. Aparatul asigură auditia în cască și e folosit acolo unde se cere inteligibilitate și nu muzicalitate.

Principiul de funcționare al receptorului cu schimbare de frecvență constă în transformarea oscilațiilor de radiofrecvență recepționate într-o frecvență înaltă (dar mai coborâtă decât frecvența semnalelor recepționate) și constantă — ca valoare — în toată banda de recepție. Schema bloc a unui asemenea receptor — cunoscut și sub numele de superheterodină — este dată în figura 3.


Principalele avantaje ale acestui radioreceptor sunt sensibilitatea și selectivitatea mare și uniformă în întreaga gamă a receptorului, posibilitatea folosirii diverselor perfec-

ționări (ochi magic, control automat de volum, ton-control etc.).

In afara superheterodinelor obișnuite, mai există unele „cu dublă schimbare de frecvență”; ele conțin (vezi fig. 4) unul sau două etaje amplificatoare de radiofrecvență și două schimbătoare de frecvență, două etaje amplificatoare ale celor două frecvențe intermedii, un

ră odată cu frecvența dorită, producind astfel perturbații).


Pentru recepționarea emisiunilor cu modulație în frecvență s-au construit receptoare speciale pentru modulația de frecvență a căror schema bloc este dată în fig. 5. Ele diferă de receptoarele pentru modulație în amplitudine numai prin principiul de funcționare al detectorului („discriminatorului”) și prin prezența unui etaj limitator așezat înaintea discriminatorului. Rolul limitatorului este de a micșora (elimina) modulația parazită de amplitudine și a reduce nivelul paraziților. Detectarea semnalelor modulate în frecvență necesită o transformare prealabilă a acestor

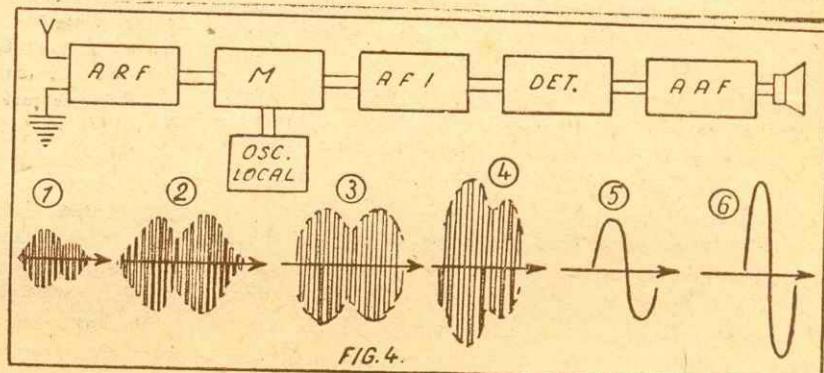

etaj detector și unul amplificator de audiofrecvență.

Receptoare cu dublă schimbare de frecvență realizează o selectivitate și o eliminare a frecvenței „imagină” mult mai bune decât în cazul superterodinelor obișnuite. Sunt folosite în rețelele de telecomunicații la frecvențe mai mari de 2MHz. (Frecvența imagine este o altă frecvență, care, intrînd în receptor, este și ea schimbată în frecvență intermedia-

semnale modulate în amplitudine. Pentru realizarea acestui deziderat se folosește un circuit oscilant puțin dezacordat față de frecvența de semnal. Variația de amplitudine va corespunde exact variației de frecvență. Apoi oscilațiile modulate în amplitudine se aplică unui detector obișnuit, la ieșirea căruia se obțin oscilații de audiofrecvență. În încechieri, iată cîteva date de orientare privind sensibilitatea și selectivitatea radioreceptoarelor :

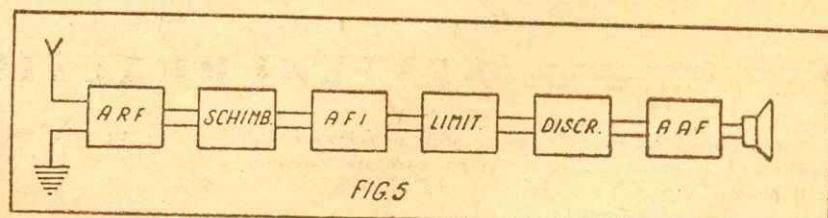

Tipul de receptor	Sensibilitatea absolută (μ V/50 mW putere de ieșire)	Selectivitatea în decibeli la 9 kHz
a. Amplificare directă cu reacție		
— 1 circuit acordat — 2 tuburi	100 . . . 800	32 . . . 38
— 2 circuite acordate — 2 ”	200 . . . 500	38 . . . 46
— 2 ” ” — 3 ”	50 . . . 100	40 . . . 48
— 3 ” ” — 3 ”	30 . . . 50	52 . . . 55,5
— 4 ” ” — 3 ”	25 . . . 45	55 . . . 60,5
b. Cu conversiune de frecvență		
— 4 tuburi 5 . . . 6 circuite acordate	10 . . . 50	52 . . . 58
— 4 ” 7 . . . 9 ” ”	1,5 . . . 15	55,5 . . . 66
— 5 ” 7 . . . 9 ” ”	0,5 . . . 5	58 . . . 66

LEXICON RADIOTEHNIC

Ing. IULIU ȘERBĂNESCU

1. Alinierea circuitelor: procesul de reglare a circuitelor acordate într-un aparat de radio în scopul ca acestea să corespundă exact unei anumite frecvențe. Pentru a se realiza monocomanda se folosesc condesatoare variabile pe același ax, identice ca lege de desfășurare, și se acționează asupra elementelor circuitelor (trimeri, cond. serie, inductanțe) pînă la obținerea alinierii corecte.

2. alni, alnico: aliaje pentru magneti permanenți, conținând în principal aluminiu, nichel și, respectiv, cobalt. Prezintă o valoare maximă a produsului BH (energia relativă pe unit. de material magnetic). Fiind fragile nu se pot preluca decît prin turnare și şlefuire.

3. amplidina: amplificator magnetic de tip rotativ, folosit pentru controlul puterii. Construcția este asemănătoare unui generator electric însă folosește înfășurări speciale astfel încît să se poată obține un raport mare de amplificare (pînă la 10.000).

4. amplificatoare magnetice: dispozitive constănd din înfășurări pe miezuri magnetice, la baza funcționării cărora stă legea de variație a inductanței unei bobine de soc de curent alternativ, atunci cînd miezul bobinei este premagnetizat prin curent continuu. Sînt sigure în funcționarea fiind de construcție simplă și extrem de robustă. Posedă o mare sensibilitate și un mare factor de amplificare al puterii (mergînd pînă la 10.000 pe etaj). Avind inerție relativ mare (de ordinul a 0,1 s), se întrebunează numai în dispozitive de comandă automată.

5. amplitudinea totală a unei mărimi oscilante: diferența între valoarea maximă și cea minimă a mărimiîntr-un interval dat; în cazul variației sinusoidale, amplitudinea totală este egală cu dublul amplitudinii.

6. analizator cu cîrcoana de lentile: analizator mecanic folosit în televiziune, în special în videotelefonie. Este constituit dintr-un tambur rotativ pe a cărui suprafață laterală sunt fixate, după o spirală, obiective microscopice de mare luminozitate.

7. antena Adcock: tip de antenă utilizat în radiogoniometrie pentru determinarea direcției postului emițător; prezintă față de cadru avantajul că înălțătură erorile în determinarea direcției, datorite efectului de noapte. Această antenă este constituită din două antene verticale, izolate de pămînt, a cărei funcționare se bazează pe folosirea numai a undelor polarizate vertical, intrucît părțile orizontale sunt astfel dispuse încît să se compenseze f.e.m. induse în ele.

8. antena cornet: antena directivă pentru unde ultrashcurte, constituță dintr-un ghid de unde deschis la o extremitate, și terminat cu un trunchi (cornet, horn) de secțiuni progresiv crescătoare. Cornetul poate avea diferite forme de secțiuni și diferite legi de desfășurare. Radiația este cu atît mai puternică dirijată cu cît deschiderea cornetului este mai mare în comparație cu lungimea de undă emisă. O proprietate importantă este aceea a posibilității de folosire într-o bandă largă de frecvențe, cornetul neavînd elemente de acord.

9. Antena dielectrică: radiator de energie electromagnetică, folosit în special în domeniul undelor ultrashcurte, constituit dintr-un baston cilindro-conic de substanță dielectrică și excitat la o extremitate de către un ghid de unde.

10. anticatod: electrod-țintă într-un tub de raxe X pe care este proiectat fasciculul de electroni emisi de catod și din care sunt emise razele X. Obișnuit, din platini sau volfram și este pus la un potențial pozitiv înalt față de catod.

11. atenuator: quadripol format numai din rezistențe, se utilizează la reducerea tensiunii, curentului sau puterii într-un raport dat, cunoscut. Se folosesc atenuatori în T, în π, cu una sau mai multe celule (atenuatori în trepte), precum și în T suntat. Pentru ușurință folosirii se construiesc atenuatori în decade care permit măsurarea tensiunii sau curentului în trepte zecimale.

SFATURI PRACTICE

● Pentru lipirea benzilor de magnetofon se folosescu un clei pe care, cu puține substanțe și cu oarecare îndemînare, îl putem fabrica și noi, în felul următor:

Se amestecă într-un flacon:


25 gr. acetat de metil
25 gr. metanol
25 gr. acid acetic glacial

Dacă nu găsiți toate substanțele indicate, pentru a lipi banda de magnetofon se poate folosi cu mult succes acid acetic glacial sau chiar esență de oțet 25 gr. la care se adaugă 25 gr. acetonă.

● Crăpăturile din cristalele piezoelectrice ale picupurilor se pot repara dacă vom trece cu un ac incălzit peste locul defect. Cristalul se va topi în acel loc și va astupă crăpăturile. Se recomandă însă o atenție deosebită și chiar folosirea lupei, sarea Slignette topindu-se foarte ușor.

● Microfoanele cu carbune pot fi folosite fără alimentare sau transformator de intrare, dacă vor fi montate ca în schema din figură. Microfonul se montează în circuitul catodic al unui tub electronic de tipul 6H8-6H9-6C5-6J7

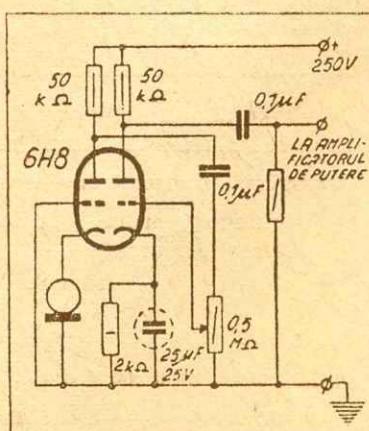etc. Cu ajutorul potențiometrului R se reglează volumul. Schema fiind extrem de simplă și oarecum clasică nu



mai explicăm nimic la ea, rămînind ca radioamatorii să o pună în practică și să ne împărtășească rezultatele.

ADAPTOARELE

Montajele cu superreație publicate pînă acum prezintă avantajul simplității și al unei sensibilități destul de mari, însă ca orice montaj de acest gen oferă, la cască sau difuzor, în lipsa unui semnal, un fizic caracteristic destul de puternic și oarecum obosit. Mai mult de cît atât, dacă semnalul incident este destul de slab el nici nu se mai poate percepe bine, intensitatea sa nereușind să depășească fizicul de fond. În aceste condiții, în special atunci când se urmărește recepționarea unor semnale slabe — cum sătul de emisie de radioamatori mai îndepărta — montajele cu superreație nu mai sunt convenabile. Rezultate mult superioare vor putea fi obținute numai cu receptoare de tip superheterodină sau cu așa numitele „adaptoare“ (convertor) construite pe principiul „schimbării de frecvență“.

Intrucit un receptor superheterodină pentru unde ultrasecurte este, fără îndoială, mai complicat decât un adaptor, pentru început vom da numai datele necesare pentru construcția adaptoarelor.

In cadrul articolelui de față vor fi prezentate două adaptoare.

Mai înainte de a expune partea pur practică, trebuie să arătăm că toate adaptoarele se construiesc pe principiul schimbării de frecvență, întocmai ca superheterodina clasică. Singura deosebire dintre ele constă în faptul că adaptoarele nu au etajele amplificatoare de frecvență intermediară. În locul acestora se conectează etajele de la intrarea unui receptor oarecare.

Cu alte cuvinte, dacă după un adaptor se conectează un receptor cu reacție sau superreație, frecvența intermediară a adaptorului va suferi aceeași prefaceri ca și cînd recepționarea ei s-ar face direct din antenă, receptorul fiind bineînțeles acordat pe această frecvență.

In cazul cînd după adaptor se conectează un receptor superheterodină, acordat de asemenea pe frecvența intermediară a adaptorului, în aceasta se va produce o dublă schimbare de frecvență. Noua frecvență rezultată va fi amplificată în etajele de frecvență intermediară, apoi detectată etc.

Folosirea unui receptor superheterodină, conectat la un convertor, va fi mult mai avantajoasă decât cea a unui receptor cu reacție sau

superreație, ținând seama de toate calitățile pe care le oferă acest tip de receptor. Aci trebuie să arătăm că se poate utiliza orice fel de receptor superheterodină: de exemplu de tipul celor obișnuite, pentru radiodifuziune. Cele mai simple adaptoare pot avea un singur tub electronic, care îndeplinește și funcția de amestecator de frecvență, precum și pe cea de oscilator local.

De obicei însă se folosesc minimum două tuburi, unul fiind întrebuită ca amestecator iar celălalt ca oscilator. În privința oscilatorului, acesta poate fi un montaj obișnuit, cu frecvență variabilă, ori un montaj stabilizat, cu cuarț, cu frecvență fixă. Dacă oscilatorul are o frecvență variabilă, frecvența intermediară va fi fixă, iar dacă oscilatorul are frecvență fixă frecvența intermediară va fi variabilă. În primul caz recepționarea diferențelor stații se va face manevrind condensatoarele de la circuitele oscilante ale etajului amestecator și oscilator, iar receptorul conexat adaptorului va rămîne acordat permanent pe frecvența intermediară rezultantă a adaptorului, pe cind în al doilea caz, se vor manevra numai condensatoarele de la circuitul oscilant al amestecatorului, de la circuitul oscilant al frecvenței intermediare, precum și de la acordul receptorului conectat fiind mult mai bun selectivitatea va fi și ea mai mare. Ori, dacă oscilatorul convertorului nu e extrem de stabil, recepția va fi îngreutată prin alunecarea cu ușurință a frecvenței stației recepționate și deci ieșirea din limitele de acord

le cas, de obicei ajungea se manevra numai acordul receptorului conectat, intrucit celelalte reglații, odată potrivite pentru mijlocul unei anumite benzi de amatori, nu mai e necesar un reglaj suplimentar.

Pentru atingerea unei cit mai mari stabilități, varianta a două este mai bună decât prima și în general este mult folosită dacă se dispune de un cristal de cuarț potrivit.

In ce privește frecvența intermediară ce apare la ieșirea unui convertor se preferă ca ea să fie cuprinsă în spectrul undelor scurte, între 3 MHz și 10 MHz. Valoarea aceasta este determinată de o serie de criterii ca, de pildă, menținerea unei selectivități nu tocmai pronunțate, în cadrul receptorului conectat, spectru de frecvențe ceva mai liniștit și cu mai puține armonici ale altor stații, suficientă stabilitate de frecvență la receptorul conectat etc. Se pot folosi, evident, și alte frecvențe mai mici sau mai mari, însă vor apărea diferite neajunsuri. Așa de exemplu, dacă se folosește o frecvență mai mică, factorul de calitate al bobinelor receptorului conectat fiind mult mai bun selectivitatea va fi și ea mai mare. Ori, dacă oscilatorul convertorului nu e extrem de stabil, recepția va fi îngreutată prin alunecarea cu ușurință a frecvenței stației recepționate și deci ieșirea din limitele de acord

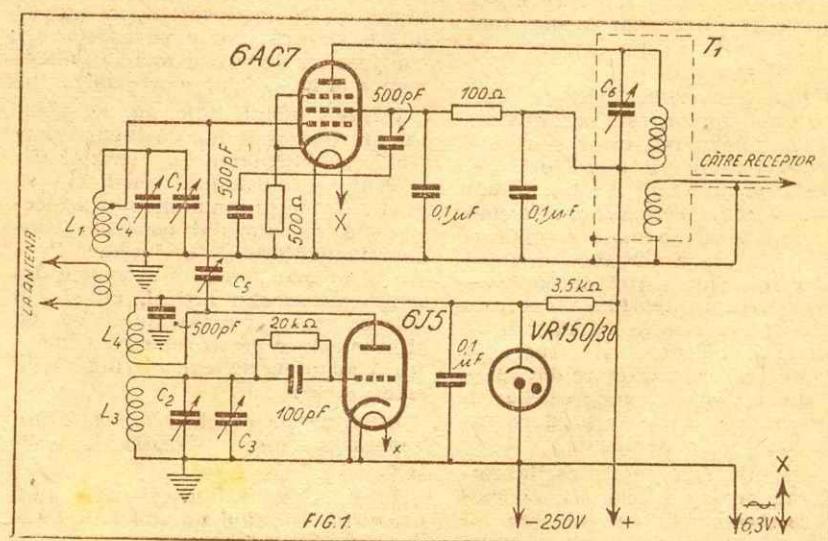


Fig. 1 $C_1 = 15 \text{ pF}$, variabil; $C_2 = 35 \text{ pF}$, variabil; $C_3 = 10 \text{ pF}$, trimer; $C_4 = 10 \text{ pF}$, trimer; $C_5 = 5 \text{ pF}$, trimer; $C_6 = 100 \text{ pF}$; trimer;

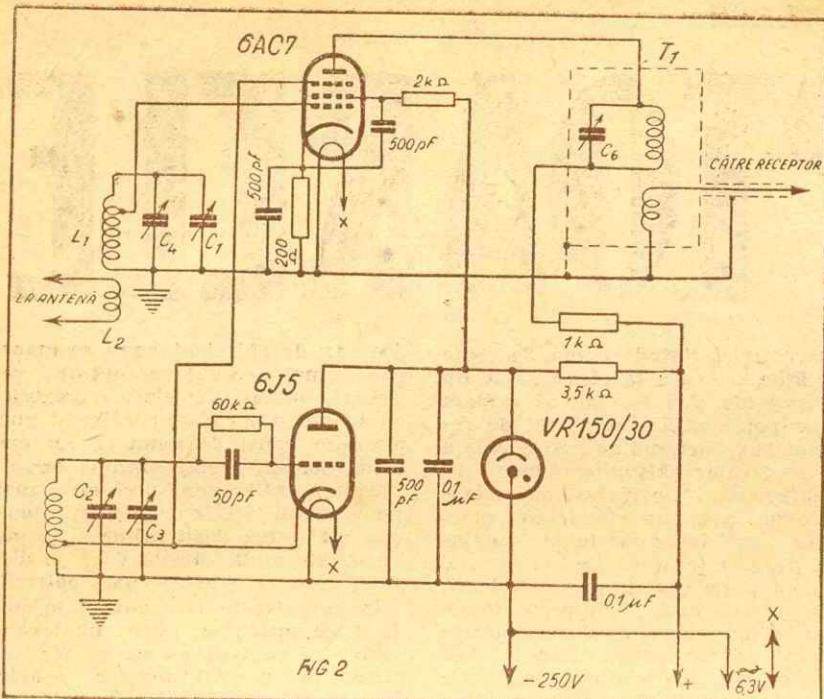


Fig. 2. $C_1 = 15 \text{ pF}$, variabil; $C_2 = 35 \text{ pF}$, variabil; $C_3 = 10 \text{ pF}$, trimer; $C_4 = 10 \text{ pF}$, trimer; $C_6 = 100 \text{ pF}$, trimer;

ale receptorului. Același lucru se petrece de asemenea cind însăși frecvența recepționată nu e suficient de stabilă, lucru care nu e surprinzător pentru domeniul undelor ultracurste.

Dacă frecvența intermediară e foarte mare, factorul de calitate e mai redus, selectivitatea e și ea redusă și se pot ivi situații în care stațiile se interferează între ele, mai ales în telefonie.

Adaptoarele pot fi prevăzute și cu unul sau mai multe etaje de amplificare de radiofrecvență, plasate înaintea tubului amestecător, după cum pot fi de asemenea prevăzute cu unul sau două etaje amplificatoare de frecvență intermediară, mai înainte ca aceasta să fie introdusă în receptorul conectat.

Un fapt important, legat de oricare tip de adaptor, este acela că conexiunea dintre convertor și receptor trebuie să fie cît mai scurtă și realizată cu un cablu ecranat (cablu coaxial) a cărui ecranare va trebui să fie legată atât la masa receptorului cît și la cea a adaptorului. Dacă nu s-ar folosi un astfel de cablu ecranat, odată cu tensiunea de frecvență intermediară de la adaptor ar pătrunde în receptor și frecvența semnalelor corespunzătoare din spectrul undelor scurte, unde este acordat receptorul, care ar produce interferențe foarte neplăcute.

In privința frecvenței oscillatorului local, pentru a se evita armonice, se recomandă ca valoarea lui să fie mai mare decit cea a unei incidente. Cu toate acestea, de multe ori, în practică se preferă a se lucra cu o frecvență mai mică decit

cea incidentă și aceasta datorită faptului că un oscilator lucrează mai stabil pe frecvențele mai mici. La adaptoarele cu oscilator stabilizat cu cristal de cuarț, de obicei, se folosesc cristale pe frecvențe cu mult mai mici decit frecvența unei incidente și de aceea între oscilator și etajul amestecător se mai introduce cîteva tuburi electronice, unde are loc o multiplicare a frecvenței oscilatorului, în aşa fel încît în cele din urmă să se obțină o frecvență rezultantă, care, prin heterodinare, să dea frecvența intermediară ce interesează. Aci, însă, frecvența mică a cristalului este determinată nu de considerente de stabilitate, ci de faptul că, în mod curent, în comerț nu se găsesc cristale pe frecvențe cuprinse în domeniul undelor ultracurste ci al undelor scurte obișnuite.

Intrucit adaptoarele au, în general, un număr redus de tuburi electronice, alimentarea lor electrică (filamente și tensiunea anodică) se scoate de obicei din alimentarea electrică a receptorului conectat, consumul adaptorului fiind redus. Pentru acest motiv, atât în schemele din cuprinsul acestui articol, cît și în cele ce vor mai urma, nu se vor da și schemele redresoarelor ce alimentează adaptoarele, considerind că nu este necesar.

După aceste considerente de ordin general, să trecem la realizările practice.

In fig. 1 este dată schema unui convertor folosind un tub amestecător (6AC7 sau 6Ж4) și un tub oscilator (6J5 sau 6С5). Heterodinarea se produce pe grila tubului 6AC7, prin un cuplaj capacativ cu oscilatorul,

prin condensatorul variabil C_5 . În tabelul cu datele bobinelor s-au indicat valorile pentru banda de .56 MHz și 112 MHz. Pentru alte benzi se va ajusta numărul de spire după nevoie. Valoarea frecvenței intermedie este de 5 MHz.

Toate bobinele, cu excepția grupului T_1 , sunt bobinate „în aer”, cu fir de cupru argintat sau emaiat. Trimerii folosiți vor fi de tipul cu dielectric, aer sau ceramică. Valorile circuitelor oscilante nu trebuie să fie „ad literam”, deoarece diferența capacităților provocată de piezoele învecinate, de dimensiunile conexiunilor, distribuția pieselor etc., vor fi necesare ajustări în privința numărului de spire sau a distanței dintre ele, pentru realizarea unui acord optim.

Trebuie reținut însă faptul că pe aceste frecvențe atât de mari, pot fi produse variații importante la modificarea unei bobine, chiar dacă bobina se scurtează numai cu un sfert de spire.

Bobina L_2 se va cupla cu L_1 la capătul dinspre masă. La bobinele L_3 și L_4 va trebui să se țină seama de sensul lor, căci altfel oscilatorul nu va funcționa. Dacă oscilatorul nu funcționează, se vor inversa conexiile, fie la bobina L_3 , fie la L_4 .

Oscilatorul va fi cît mai bine ecranat, față de etajul amestecător, spre a evita producerea fenomenului de alunecare de frecvență. Manevrarea condensatoarelor de acord se poate face fie separat, fie cu ajutorul unui ax comun (monocomandă).

In acest ultim caz, nu trebuie să se negleze faptul că adaptorul trebuie să dea o frecvență intermediară constantă, oricare ar fi unda incidentă recepționată, și egală cu diferența dintre frecvența unei incidente și frecvența oscilatorului local. Aceasta înseamnă că alinierea trebuie să rămână valabilă pe întreaga cursă a condensatoarelor variabile monocomandate. Spre a se obține acest rezultat, va trebui să se acționeze asupra bobinelor (prin modificarea numărului de spire sau a distanței dintre ele) sau asupra trimerului de la oscilator (pentru poziția cu condensatoarele complet deschise).

Un acord monocomandat este incontestabil mai practic, dar el va da oricum mai mult de lucru, pentru punerea în condițiile optime de funcționare. Acordul propriu-zis al adaptorului se face cu ajutorul condensatoarelor C_1 și C_2 . Condensatorul C_6 , împreună cu bobina respectivă ce constituie grupul T_1 , se va acorda pentru frecvența de 5 MHz și, odată acordul făcut, nu se va mai atinge. Grupul T_1 este realizat din două bobine: prima este ceea cea conectată la C_6 , adică bobina circuitului anodic al tubului amestecător, și cea de-a doua este bobina de ieșire, care se conectează la receptorul anexat convertorului. Ambele bobine se realizează pe o carcăsă de pertinax sau carton parafinat, cu diametrul 10 mm.

Prima bobină va avea 45 spire, din conductor de cupru emailat cu diametrul de 0,6 mm, iar cea de ieșire va avea 14 spire, din același conductor. Distanța dintre bobine va fi de 4 mm. Bobina de ieșire se va amplasa la capătul dinspre plusul anodic.

Grupul T₁ constituie, în cazul de față, un transformator de frecvență intermediară.

Ei va trebui să fie bine ecranați, putind fi introdus chiar în blindajul unui transformator de frecvență intermediară obișnuit.

Tensiunea anodică a adaptorului este recomandabil să fie stabilizată, aşa cum se vede și pe schemă, cu ajutorul tubului VR150/30. El poate însă funcționa și fără această stabilizare. Acolo unde rețeaua electrică prezintă variații mari de tensiune, se recomandă însă neapărat să se facă această stabilizare.

In fig. 2 este dată schema unui alt

adaptor, care este o variantă a primului. Diferențele esențiale între aceste două scheme constau în modul de aplicare al oscilațiilor de la oscillatorul local, și în însăși acest oscillator, care este de tipul ECO, spre deosebire de primul.

Bobinile acestui adaptor sunt identice cu cele pentru montajul din fig. 1, cu deosebire că aici nu mai există bobina L₄, iar pe bobina L₃ apare o priză. Această priză se va lăsa la 1/4 din numărul total de spire, începând de la capătul dinspre masă. Pe bobina L₁, ca și în fig. 1, se va prevăzut de asemenea o priză de la care pleacă conexia spre grila tubului amesețător. Se preferă să se conecteze grila tubului la o priză de pe bobină, și nu la capătul său, pentru a reduce amortizarea circuitului oscilant, îmbunătățind deci condițiile sale de funcționare.

In rest, se mențin aceleși recomandări ca și pentru primul montaj.

Cit privește intrarea la aceste adaptoare, s-a prevăzut folosirea unei antene simetrice. Se poate face uz și de o antenă asimetrică, însă, în acest caz, unul din capetele bobinei L₂ se va lega la masă.

In locul tubului 6AC7 sau 6X4 se pot folosi și alte tipuri, din seria „miniaturi”, conform indicațiilor date într-un articol anterior. Condiția care se cere este ca tubul să aibă capacitați interne cât mai reduse, iar pantă sa să fie cât mai mare.

Adaptoarele publicate în acest articol sunt de tipul în care căutarea stațiilor din benzile respective de unde ultrascurte se face numai prin acționarea condensatoarelor C₁ și C₂, frecvența receptorului conectat rămânind fixă. Punerea lor la punct se va ușura foarte mult prin întrebunțarea unui undametru dinamic (rezonantmetru).

TABEL DE BOBINE

Bobina	Randa de 56 MHz	Banda de 112 MHz
L ₁	4,5 sp., bobinate pe un diametru de 20 mm, cu priză la 1,5 sp.	2,3 sp., bobinate pe un diametru de 10 mm, cu priză la 3/4 sp.
L ₂	3 sp., bobinate pe un diametru de 8 mm.	3 sp., bobinate pe un diametru de 8 mm.
L ₃	1,5 sp., bobinate pe un diametru de 8 mm	1 sp. bobinată pe un diametru de 8 mm.
L ₄	1,5 sp., bobinate pe un diametru de 8 mm.	1,3 sp., bobinate pe un diametru de 8 mm.

Pentru toate bobinile se va folosi conductor de cupru argintat sau izolat cu email, cu diametrul 1,2 mm, distanța dintre spire fiind egală cu diametrul conductorului.

NOMOGRAMA

pentru calculul inductanței unei bobine cu un singur strat

(Vezi coperța III).

Pentru determinarea inductanței unei bobine cu un singur strat, infășurată spiră lingă spiră, trebuie cunoscute: diametrul bobinei D, lungimea infășurării L și numărul de spire N, care intră în această lungime. Limitindu-ne la precizia de 2-5%, putem neglija influența pasului bobinării asupra inductanței bobinei. Nomograma este construită în baza unei formule aproximative, care asigură — totuși — exactitatea, între limitele amintite, cu condiția ca lungimea bobinei să fie de cel mult 5-6 ori mai mare ca diametrul acestea:

$$L = \frac{0,01 \cdot D \cdot N^2}{\frac{1}{D} + 0,44}$$

Nomograma se utilizează în modul următor: pe

scara D se fixează valoarea diametrului bobinei, iar pe scara $\frac{1}{D}$ — valoarea raportului dintre lungimea infășurării și diametru. Punctele respective se unesc printr-o dreaptă, care intersectează scara auxiliară într-un punct oarecare. Pe scara N se fixează numărul de spire necesare și, prin acest punct, cum și prin punctul obținut anterior pe scara auxiliară, se duce o dreaptă care determină, pe scara L, valoarea inductanței bobinei.

Exemplu: Diametrul bobinei este de 6 cm, lungimea ei fiind de 4 cm. Pe această lungime sunt bobinate 210 spire. Se cere să se calculeze inductanța acestei bobine. Se calculează raportul $\frac{1}{D} = \frac{1}{6} = 0,167$, după care citim pe nomogramă valoarea $L = 2400 \mu H$.

NOI APARATE SOVIETICE

Aparatele de radio cu picup „Jiguli“ și „Octava“ sunt construite după scheme identice. Fiecare este calculat pentru recepționarea transmisiunilor pe unde scurte (două benzi de frecvență), mijlocii și lungi, ca și a transmisiunilor stațiilor de radio de unde ultra scurte care funcționează cu modulație de frecvență. Schimbătorul benzilor de frecvențe este sub formă de claviatură. Pentru comoditatea reglării există un indicator optic al acordului.

Receptorul Neva este prevăzut cu unde medii și lungi și cu picup electric cu două viteze. Aparatul lucrează cu tuburile: 6A7, 6K7, 6H9C, 6Π6C și 6L15C și este echipat cu două difuzoare 1GD5.

Sensibilitatea receptorului este de circa $200\mu V$, iar puterea de ieșire 1 watt.

Prezentat într-o cutie frumoasă receptorul mulțumește atât pe amatorul meloman, cât și pe cel pretențios.

Voronej este numele noului receptor la baterie, prevăzut cu două lungimi de undă: medii și lungi. Tuburile întrebuințate sunt de tipul „degetar“. Aparatul funcționează cu baterii anodice de 90 V, permitând o recepție bună pînă la 60 V. Pentru negativare se folosește o tensiune de 9 V de la o baterie separată. Tensiunea de alimentare la filamente este 1,2 V. Aparatul are un consum mic fiind astfel economic. Sensibilitatea receptorului este în jurul cifrei de $400\mu V/M$.

Cutia receptorului este confecționată din mase plastice și are dimensiunile de $270 \times 210 \times 160$ mm. Greutatea receptorului este 4 kgr.

Aspectul său exterior și consumul mic mulțumesc pe ascultătorul de la sate.

AUTOMOBILE FĂRĂ ȘOFER

De curind s-a pus în aplicare o idee relativ veche, realizată însă sub o formă nouă, și anume conducearea automată a autovehiculelor; de data aceasta soluția adoptată este „teleghidarea“ automobilului cu ajutorul unor semnale radio.

In principiu, funcționarea sistemului este următoarea: semnalele radio emise de niște cabluri subterane, așezate în lungul șoselei, sunt recepționate de un receptor aflat pe automobil. Cu ajutorul unui dispozitiv electronic special aceste semnale sunt transformate într-o serie de impulsuri, care prin intermediul unor servomechanisme comandă mersul automobilului. În acest mod automobilul este obligat să păstreze direcția pe care sunt așezate cablurile și deci să nu părăsească șoseaua.

Datorită unei celule fotoelectricice, automobilul „simte“ prezența unui vehicul care se află în față să și păstrează o anumită distanță față de acesta. La anumite intervale se află amenajate locuri de trecere speciale, pe unde automobilul teleghidat poate depăși vehiculul din față.

Experiențele efectuate pe niște modele, avind o lungime de 1,5 metri, au avut un succes deplin.

RECEPȚIA TRANSATLANTICĂ A EMISIUNILOR DE TELEVIZIUNE

In ultimul timp s-au efectuat o serie de experiențe pentru recepționarea regulată a emisiunilor de televiziune ale stațiilor engleze în America.

Emisiunile recepționate fac parte din canalul I de televiziune conform standardului britanic (purtătoarea imagine 45 MHz și purtătoarea sunet 41,5 MHz) și aparțin următoarelor două stații: Crystall Palace din Londra, avind o putere de 120 kW și Levis din Irlanda de

Nord, avind o putere de 12 kW. Semnalele acestor stații se recepționează în localitățile Riverheat și Long Island, la o distanță de 100 km de New York.

Recepția se face cu ajutorul unei antene rombice cu polarizație orizontală, situată la o distanță de circa 100 metri de receptor. Antena este montată pe niște piloni de lemn înalți de 17 metri. Latura rombului are o lungime de 53 metri, iar unghiurile formate de laturi sunt de 38° , respectiv 142° . Lățimea lobului principal al caracteristicii de directivitate a antenei este de 7° .

Amplificatorul de antenă utilizat are un factor de zgomot de 5 dB și amplificare de 25 dB.

Semnalele video și de sunet sunt recepționate separat, deoarece recepționarea lor simultană ar fi imposibilă la un nivel atât de scăzut al intensității cîmpului. Semnalele imagine recepționate sunt utilizate pentru modularea emițătorului unui radioreleu, cu ajutorul căruia programul este transmis la New York. Semnalele de sunet sunt transmise direct prin cablu la centrul de televiziune din același oraș.

Incerările de transmitere a semnalelor de televiziune peste ocean în sens invers nu au dat pînă acum rezultatele scontate.

ANIMALE ELECTRONICE

După apariția noii științe care încearcă să pună în evidență analogia unor fenomene biologice cu principiul de funcționare a unor scheme electronice, dînd o teorie unitară a acestora, și care a primit numele de **cibernetică**, s-au făcut o serie de experiențe pentru realizarea diverselor „animale electronice“, adică a unor dispozitive electronice care să imite anumite manifestări logice sau reflexe ale viețuitoarelor.

In această serie de experiențe trebuie să încadrăm broaștele țestoase electronice, care „simt“ lumina și înaintează spre ea sau o evită, după cum li se comandă. O altă broască țestoasă, mai emancipată, a fost astfel construită, încît la o fluierătură ocolește unul sau mai multe obstacole, pe care le și ține în minte un timp anumit. După un timp mai îndelungat ea le uită, însă poate fi învățată din nou să evite obstacolele.

Theseus, șoarecelele electronice, asezat la intrarea unui labirint, la prima încercare rătăcește lovindu-se de toți pereții și reușește să scape numai după un timp îndelungat. Dacă însă este plasat și a doua oară în același loc, parurge tot labirintul cu cea mai mare viteză, fără să atingă pereții acestuia. Dacă îl așezăm în alt punct al labirintului, la început se ciocnește iarăși de pereti, însă din momentul în care regăsește vechiul drum, își continuă itinerariul nestingherit.

Deosebit de interesante sunt experiențele efectuate de profesorul Edmond Nicolau de la Institutul Politehnic din București. Cățelul electronic construit pentru aceste experiențe posedă reflexe conditionate analogice cu cele studiate de Pavlov la animale, și în particular la cini. La un anumit semnal cățelul electronic își ciulește urechile, iar la un alt semnal el își deschide gura. Asociind cele două semnale, cățelul ascultă de amindouă: dacă se menține acum numai primul semnal, cățelul răspunde totuși și la al doilea, deschizînd gura, dînd dovadă că și-a însușit acest reflex condiționat. După un anumit timp însă cățelul uită reflexul și atunci trebuie învățat din nou, prin asocierea celor două semnale.

Toate aceste animale electronice sunt constituite dintr-o serie de montaje cu tuburi electronice, utilizând de asemenea releeuri electromagnetice, celule fotoelectricice, microfoane etc. Anumite părți ale schemei electronice asigură primirea comenzi, transmiterea și transformarea ei în mișcare, iar altele sunt așa numite scheme „logice“ sau de „memorie“, care prelucrează și memorează comenziile primite.

ANTENE DE RECEPTIE COLECTIVE PENTRU BLOCURI

Numărul antenelor de televiziune și de radiodifuziune cu modulație de frecvență montate pe acoperișul blocurilor cu multe apartamente a devenit deosebit de mare în ultimul timp. Acest lucru, pe lîngă faptul că este inestetic, venind în contradicție cu urbanistica orașelor, are și o serie de dezavantaje tehnice: apropierea antenelor are ca efect scăderea calității imaginilor în televiziune, ecranare reciprocă, interferențe între diferite antene cînd se recepționează același post, precum și flurerături în radioreceptoare din cauza radiației parazite a celorlalte receptoare.

In afară de aceasta, experiența arată că instalarea unei singure antene comune, împreună cu instalațiile anexe necesare, este mai economică decît utilizarea antenelor individuale. Antena colectivă este superioară din punct de vedere tehnic, asigurînd o recepție de calitate foarte bună, și în plus satisfac toate cerințele de estetica.

Ca urmare au început să fie utilizate pe scară din ce în ce mai largă aceste antene colective, mai ales pentru televiziune și pentru radiodifuziune cu modulație de frecvență. În cazul blocurilor mari, instalarea acestor antene comportă unele complicații în plus, făcă de o antenă individuală, și se face pe baza unui proiect, care ține seama, în afară de structura construcției, de numărul și caracteristicile receptoarelor și televizoarelor din bloc. De obicei este indicat ca acest proiect, precum și instalarea antenei colective, să fie făcute o dată cu construirea blocului.

Instalația constă din antena propriu-zisă, un amplificator de antenă și unul de rezervă, unul sau mai multe distribuitoare de cabluri coaxiale și eventual un receptor de control. În toate punctele de ramificații trebuie avută o grijă deosebită pentru adaptarea impedanțelor, căci în caz contrar imaginea de televiziune va fi distorsionată.

Antena este de obicei montată pe un pilon de 10–15 metri, avînd caracteristicile alese astfel încît să poată recepționa toate programele care interesează.

PROPAGAREA TROPOSFERICĂ LA DISTANȚA MARE A UNDELOR ULTRASCRUITE

Propagarea undelor ultrasecurite la distanță mare, datorită reflexiei în ionosferă, este bine cunoscută de către amatorii de televiziune și de emisiuni cu modulație de frecvență; din păcate, acest fenomen este sporadic și are loc numai în condiții speciale, mai ales în perioadele de activitate solară maximă.

Cercetările din ultimii ani au dovedit însă că există și posibilitatea propagării undelor ultrasecurite la distanță mare, dincolo de orizont, fără contribuția ionosferă, ci numai în troposferă, în acest caz recepția depinzînd relativ puțin de condițiile atmosferice sau de alte imprejurări. Acest mod de propagare se explică prin difuziunea undelor radio ultrasecurite în păturile inferioare ale atmosferei, fenomen analog cu difuziunea razelor luminoase într-un mediu tulbure (de exemplu în ceață), ceea ce permite o curbare a traiectoriei undelor și deci propagarea dincolo de orizont. Date recente publicate în literatura străină descriu efectuarea a mai multe legături radio pe unde metrice și deciemtrice la distanțe de 500 și chiar 1000 km prin propagare troposferică, utilizînd emițătoare de putere relativ mare și antene foarte directive.

Aplicațiile principale ale fenomenului de propagare troposferică sunt în domeniul radioreleelor, adică a așa-ziselor „cabluri herțiene“, unde pe această cale se poate măsura simțitor numărul de stații intermediare, deoarece acestea nu vor mai trebui să fie situate în limita vizibilității directe, putînd fi plasate

la distanțe de cîteva sute de km intre ele, în loc de cîteva zeci de km, cum sunt plasate la linile obișnuite de radiorelee. Mai ales în regiunile greu accesibile, sau acolo unde construirea unor stații intermediare ar fi imposibilă, ca de exemplu în cazul comunicațiilor peste mare, radiorelele cu intervale mari intre stații vor fi mult mai avantajoase decît cele actuale.

Totuși, deocamdată actualul sistem de radiorelee nu va putea fi înlocuit complet, deoarece utilizarea propagării troposferice necesită emițători de putere mare, de cîțiva kW sau cîteva zeci de kW, și antene cu un cîstig ridicat, pînă la 40–50 dB, ceea ce mărește costul stațiilor intermediare. În afară de aceasta, banda de frecvențe, care poate fi transmisă fără distorsiuni prea mari, este mai mică decît cea care se transmite în cazul propagării direcțe. Folosirea unuia sau altuia din cele două sisteme va fi dictată în fiecare situație de către considerentele tehnico-economice.

AMPLIFICATOARE MECANICO-CUANTICE

.Un domeniu cu totul nou îl constituie amplificatoarele mecanico-cuantice, numite și moleculare. În acest domeniu se efectuează în momentul de jâfă cercetări intense. Funcționarea amplificatoarelor obișnuite este deranjată de zgomotele interne, provocate de mișcarea haotică a electronilor din lămpi și din circuit. Aceste zgomote se suprapun semnalului util și impiedică recepția undelor foarte slabe cu care lucrăm adesea, mai ales în radioastronomie.

— Instalațiile radioastronomice moderne pot înregistra semnalele ce ne parvin din cosmos cu un flux de numai 10^{-17} wați pe metrul pătrat, și chiar și mai slabe. E greu să ne închipuim un flux atât de slab. Dacă, bunăoară, am aprinde o lanterna de buzunar la Leningrad și am observa-o de la Moscova, fluxul ei va fi de 10^{-14} wați pe metrul pătrat; și totuși, semnale atât de slabe sint recepționate fără greș de aparate pentru recepționarea semnalelor cu impuls. Iar un flux de 10^{-17} wați pe metrul pătrat poate fi comparat cu fluxul de lumină al unei lanterne de buzunar aprinsă la Moscova și observată la Vladivostok...

Am arătat că zgomotele impiedică foarte des aceste observații. În amplificatoarele mecanico-cuantice, nu există aproape de loc zgomote termice. Folosirea acestor amplificatoare creaază noi posibilități de studiere a universului, și ne putem aștepta în viitorii ani la importante descoperiri în astronomie.

APARAT DE CITIT PENTRU ORBI

In R. P. Ungară a fost inventat, de către inginerul L. Zelenka, un nou aparat cu ajutorul căruia orbii vor putea să citească toate cărțile, revistele sau ziarele destinate celor care văd.

Aparatul are forma unei cutii, de mărimea unui receptor de radio mai mic, la care se conectează „capul de citit“ prin intermediul unui cablu. Capul de citit are aspectul unui stilou; cititorul conduce acest cap de-a lungul rîndurilor textului de citit. Literalele sunt înregistrate prin intermediul capului de citit, iar în aparat se crează niște semnale electrice speciale pentru fiecare literă. Pe partea superioară a cutiei, pe o suprafață de cîțiva centimetri pătrați, apar în relief niște ace mici, cu o înălțime de 0,6 mm, care imită perfect sistemul de scriere pentru orbii cu litere în relief. Cititorul pipăie aceste ace, care formează literele din alfabetul orbilor în concordanță cu literele pe care le „vede“ capul de citit, și astfel își poate efectua lectura cu o înțeală destul de mare.

Cu ajutorul acestei invenții, dacă experiențele vor confirma toate așteptările, cărțile și ziarele vor deveni accesibile și orbilor. Invenția constituie prima încercare de a utiliza principiile televiziunii pentru a veni în ajutorul celor lipsiți de vedere.



CONCURSUL INTERNATIONAL

„OK-DX CONTEST 1957“

In cîstea celei de-a 5-a aniversări a existenței radioclubului central al Republicii Cehoslovace, radioamatorii de unde scurte cehoslovaci invită pe radioamatorii din toată lumea să participe la primul concurs internațional „OK-DX CONTEST 1957“.

Condițiile concursului :

- Participanții la concurs trebuie să facă legături cu stațiile altor țări, conform listei oficiale a țărilor, pentru obținerea diplomei „DXCC“. Stațiile din aceeași țară nu îl se permită să lucreze între ele. Este permisă o singură legătură cu o stație pe aceeași bandă.
- Concursul va avea loc la 8 decembrie 1957 de la orele 0,00 pînă la 12,00 ora Europei apusene. Benzile de lucru : 3,5 ; 7 ; 14 ; 21 ; 28 MHz.
- Apelul în concurs : „TEST OK“.

Stațiile vor schimba controale, compuse din 6 cifre, adică „RST“ și numărul de ordine al legăturii începînd cu 001. Legăturile se numerozează în continuare indiferent de bandă.

Pentru transmiterea controlului se atribuie 1 punct, pentru controlul recepționat corect 2 puncte, adică pentru fiecare legătură bilaterală se atribuie 3 puncte. Pentru legăturile cu stațiile cehoslovace punctajul se dublează.

Multiplicatorul reprezintă numărul de continente cu care s-a luat legătura, adică Europa, Asia, Africa, America de Nord, America de Sud și Oceania. Multiplicatorii se acordă separat pe benzii, totalul lor fiind — 30.

Concursul este de două categorii :

a) pentru stații deservite de un singur operator.

b) pentru stații deservite de un colectiv de operatori.

Este considerată deservire colectivă orice ajutor acordat în timpul concursului, de exemplu scrierea în cașul de stație, observarea activității pe altă bandă etc.

Fiecare stație trebuie să specifice în log dacă dorește să concureze :

a) numai pe o singură bandă (în acest caz logurile pentru celelalte benzii se vor prezenta numai pentru control);

b) pe toate benzile.

Logurile se întocmesc separat pentru fiecare bandă în parte și vor avea următoarele rubrici :

a) data ; b) ora; c) indicativul corespondentului ; d) controlul transmis; e) controlul recepționat; f) punctajul; g) multiplicator (numai pentru prima legătură ce stabilește multiplicatorul).

In log se vor scrie următoarele :

„Declar prin prezență că am respectat condițiile concursului și normele de exploatare a stațiilor de amator din țara mea; toate datele din log corespund cu realitatea“.

Stațiile de ambele categorii care au obținut punctajul maxim, pe una sau mai multe benzii, vor fi distinse cu diplome și fanioane, iar următoarele două stații numai cu diplome. În afară de aceasta se vor publica performanțele obținute pe fiecare țară separat. Stația cîștigătoare din fiecare țară va fi distinsă cu o diplomă.

10. a) Stațiile care vor avea 100 legături cu stațiile cehoslovace vor primi diploma „100 Ok“ indiferent de clasificarea în concurs.

b) Stațiilor participante în concurs li se oferă de asemenea posibilitatea de a obține diploma „S6S“ pentru legăturile obținute cu toate continentele, precum și timbrele corespunzătoare pentru benzile respective.

Ambele diplome vor fi decernate fără nici o cerere specială prealabilă. Sunt suficiente datele din logurile stațiilor corespondente.

11. Logurile trebuie expediate numai pe adresa RCC Căsuța Poștală 95 București, cel înztru pînă la data de 1 ianuarie 1958.

12. Hotărîrile colegiului de arbitri nu sunt contestabile.

PRIMUL CONCURS DE UNDE SCURTE

organizat de Radioclubul Regional Timișoara

In ședința de consiliu a Radioclubului Regional Timișoara, din 4 sept. 1957, s-a luat hotărîrea de a se organizea un concurs regional de unde scurte, în scopul verificării cunoștințelor și antrenarea radioamatorilor emițători și receptori, în vederea participării la concursurile interne și internaționale.

Regulamentul concursului a fost asemănător cu cel al concursului republican din acest an.

Data desfășurării concursului a fost 29 sept. 1957, între 08-11 ora C.F.R. Benzile în care s-a desfășurat concursul au fost de 3, 5 și 7 MHz. (80 și 40 m) numai în telegrafie.

Apelul concursului a fost „CQ 2“. Au participat radioamatorii din districtul YO2.

Dăm mai jos rezultatele concursului:

Emițători :

1. YO2BA	Dr. Birzu Stefan	198 pct.
2. YO2BG	Gahory Alexandru	174 pct.
YO2KAB	Radioclubul Regional	174 pct.
YO2KBB	Intrepr. „Electromotor“	174 pct.
5. YO2BU	Ing. Dan Constantin	150 pct.
6. YO2BX	Ing. Perszem Polycarp	110 pct.

Receptori :

1. YO2-476	Ciurea Aurel	336 pet.
2.. YO2-639	Drăgulescu Gheorghe	192 pet.
3. YO2-1585	Hadejen Moise	180 pet.
4. YO2-728	Intrepr. „Electromotor“	174 pet.
5. YO2-1584	Süli Iuliu	84 pet.
6. YO2-714	C. O. Oraș A.V.S.A.P. Timișoara	46 pet.
7. YO2-755	Radioclubul Regional	40 pet.

Scurte știri

Stația de radio a expediției sovietice din Antarctica, Mirnii, are binecunoscutul indicativ UAIKAE. Detașamentul mobil al cercetătorilor de ghețuri, care posedă o stație proprie de radioamator, și-a înșisit indicativul UAIKAE/1. Ca operator al acestel stații lucrează Liubaret M. Indicativul UAIKAE/2 este al stației științifice „Oazis“. În cadrul acestei stații lucrează ca operator Moslav N.

In orașul Frunze, din Republica Sovietică Socialistă Kirghiză, au început să activeze noi stații de radioamatori: UM8AA (Galțev R. N.) și UM8AC (Milcov V. S.).

Amatorul de unde scurte din Krasnoiarsk, Boldirev A. M. (UA 0 AG-050003), a realizat multe legături interesante. Pe banda de frecvență 38-40 MHz, el a stabilit legături cu 40 de regiuni din U.R.S.S. Participind la întrecerile U.K.V.-iștilor din Tașkent, T. Boldirev a realizat 51 de legături, dintre care 50 legături la o distanță de peste 2000 km. Din luna mai pînă în septembrie 1957 el a realizat de 46 de ori legătura prin radio cu UAIKAE (stația Mirnii din Antarctica).

In eter s-a ivit o nouă stație: ZD4BF din statul Ghana. Lucrează în special în fonie pe 14300 kHz.

In regiunea insulelor Jan Mayen și Feroer navighează UA2AW/MM (op. V. Liapin — old UA3BD) care lucrează pe 14 MHz.

RECENZII

MANUALUL RADIOAMATORULUI UNDE SCURTE



Pentru a veni în ajutorul radioamatorilor de unde scurte, A.V.S.A.P. a editat „Manualul radioamatorului de unde scurte”.

Manualul se adresează, în special, radioamatorilor avansați, însă poate fi abordat și de începătorii care și-au însușit cunoștințele de bază, de electro și radiotehnică.

Lucrarea are un pronunțat aspect practic. Materialul, foarte bogat, este împărțit în trei părți. În partea I-a se tratează, detailat și logic, caracteristicile constructive ale radioceptoarelor de unde scurte și ultrascurte, și se dă schemele și indicațiile practice necesare pentru construirea cîtorva montaje reprezentative din fiecare categorie (0-V-1, 1-V-1, superheterodine etc.).

Pe baza acestui material, oricare radioamator, care posedă o oarecare experiență, poate proiecta și realiza cu succes orice tip de radioceptor.

Partea a doua a manualului se referă la calculul și construcția radioemîtoarelor de amator, pentru unde scurte și ultrascurte. Aici pot fi găsite îndrumările necesare pentru execuția corectă a etajelor amplificatoare de putere, intermediare, precum și a majoritatii tipurilor de oscilatoare. În plus, se tratează amănuntit diferitele sisteme de modulație și de manipulație a emîtoarelor de amatori. De asemenea, se dă schemele cîtorva montaje tipice, cu toate datele constructive necesare. În încheiere se dă prețioase sfaturi privind automatizarea radioemîtoarelor, precum și stabilizarea tensiunilor.

Partea a treia a lucrării este destinată redresoarelor și convertizoarelor și, în special, capitolului arid al antenelor pentru radioceptoare și radioemîtoare de amatori. Se pot găsi aici, pe lîngă noțiunile generale despre unde și antene, toate datele privind calculul celor mai cunoscute antene de emisie și receptie (dipolul clasic, antena verticală, antena în unghi drept, dipolul Nadenenko, direcitele antene directive etc.). Un nu-

măr de pagini este rezervat antenelor cu mai multe elemente și antenelor cu armonici (multiband), iar un subcapitol aparte este rezervat calculului și construcției fiderilor și adaptării lor.

Un alt subcapitol interesant se referă la antenele de recepție speciale, cum sunt: antenele antiparazite cu coborîere ecranată, antene antiparazite cu coborîere bifilară etc. De asemenea, se mai dă o serie de date informative privind antenele de unde ultrascurte.

Prin materialul bogat și variat pe care îl conține, „Manualul radioamatorului de unde scurte” umple, prin apariția sa, un gol în literatura de specialitate destinată radioamatorilor.

V. M. RODIONOV:

Nomograme de radiotehnică

Lucrarea se adresează în special studenților, inginerilor și tehnicienilor care se ocupă cu calculele de radiotehnică, dar ea prezintă un deosebit interes și pentru amatorul cu un nivel mediu de cunoștințe.

Materialul lucrării este împărțit în 10 capitoare și cuprinde reguli de utilizare a nomogramelor și exemple de calcul. În unele cazuri sunt date și cunoștințele teoretice minime, necesare pentru înțelegerea problemelor. Nomogramele propriu-zise sunt tipărite pe foi separate și anexate la volum. Acest sistem permite utilizarea lor ușoară în munca de proiectare.

Primul capitol ne furnizează o serie de nomograme cu privire la funcțiunile matematice mai des întâlnite în tehnică, precum și nomogramă în care este exprimată legea de variație a frecvenței cu lungimea de undă.

„Elementele circuitelor electrice” este titlul capitolului următor, capitol extrem de folositor, atât prin diversitatea materialului conținut, cât și prin faptul că aci sunt date nomograme pentru rezolvarea problemelor ce se întâlnesc la tot pasul în calculele din radiotehnică. În special acest capitol este extrem de interesant pentru radioamatori.

Capitolul trei dă răspuns unor probleme, de asemenea foarte frecvent întâlnite în electronică, probleme referitoare la quadripolii pasivi. Si aci amatorii pot găsi lucruri interesante și utile ca de exemplu nomograma pentru calculul atenuatoarelor în T și H, aceea privind proiecțarea filtrelor electrice, a oscilatoarelor cu circuite defazoare RC etc.

Montajele de recepție și amplificare sunt tratate în capitolul patru,

în care găsim un material foarte bogat referitor la problemele de acest gen. Fiecare nomogramă din această serie va putea deveni un auxiliar prețios pentru amatorul dornic de a lucra în mod științific.

Capitolul cinci se ocupă cu montajele pentru impulsuri, conține un material extrem de interesant pentru studiu, chiar dacă problemele tratate nu intră în preocupările imediate ale cititorului.

Liniile de transmisie sunt tratate în capitoalele șase și șapte, în primul fiind date generalitățile, iar cel de-al doilea conținând nomograme privitoare la liniile de transmisie coaxiale și bifilare.

Ghidurile de undă și cavitatele rezonante sunt tratate în capitolul cincî, în care sunt cuprinse nouă nomograme. Este un capitol ce se adresează celor în mod special interesati de aceste probleme.

De construcțiiile de antene se ocupă capitolul nouă, iar capitolul zece tratează propagarea undelor electromagnetice și tehnica de radiolocație.

In concluzie, recomandăm această lucrare pentru materialul bogat și interesant ce-l oferă, atât profesioniștilor cât și amatorilor.

Conf. ing. STERE ROMAN:

Tranzistorul

Prin dezvoltarea matematică dată unora dintre paragrafe, această lucrare creează impresia, la prima vedere, că este greu accesibilă radioamatorilor. Această dificultate rămîne însă numai la prima vedere, deoarece părțile mai dificile ca tratare pot fi omise din lectură, fără ca cititorul să fie pus în situația de a nu înțelege fenomenul fizic.

Întregul material al cărții este împărțit în trei capitoare, după cum urmează:

In primul capitol sunt expuse cunoștințele de bază absolut necesare înțelegării funcționării tranzistorului. În ultima parte a sa se introduc noțiuni sumare cu privire la realizarea industrială a tranzistorilor.

Al doilea capitol este mai greu accesibil, deoarece aci sunt introduse elementele matematice anterior pomenite. Totuși anumite părți (în special ultimele paragrafe) cuprind o serie de probleme foarte importante, care pot fi ușor urmărite, fiind analizate numai calitativ.

In sfîrșit, ultimul capitol este o aplicare a cunoștințelor înținute în paginile precedente și prezintă un interes deosebit pentru radioamatori, deoarece analizează realizările practice din acest domeniu, pe baza unei bogațe exemplificări.

In concluzie, deși lucrarea prezintă un grad mai mare de dificultate, în ceea ce privește urmărirea ei, o recomandăm în mod deosebit acelora ce vor să fie la curent cu ultimele realizări ale tehnicii moderne.

PREVIZIUNI ASUPRA PROPAGARII IN LUNA DECEMBRIE 1957

Condițiile probabile ale propagării undelor scurte în luna decembrie 1957 — astfel cum ele sănt indicate în graficele de mai jos — nu diferă prea mult de cel din luna precedentă.

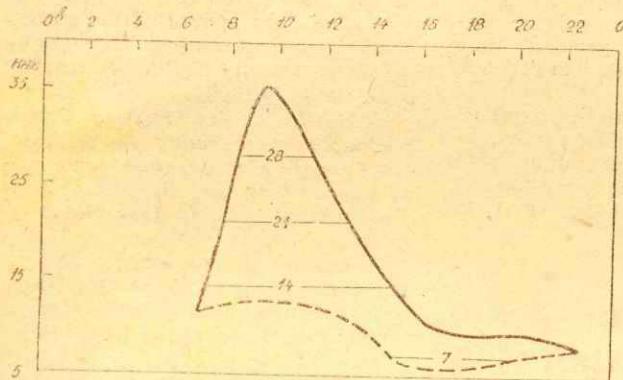


Fig. 1. Traseul HL, UA(Y)—YO

Activitatea solară are tendință să se mențină încă foarte intensă și astfel frecvențele optime rămân destul de ridicate.

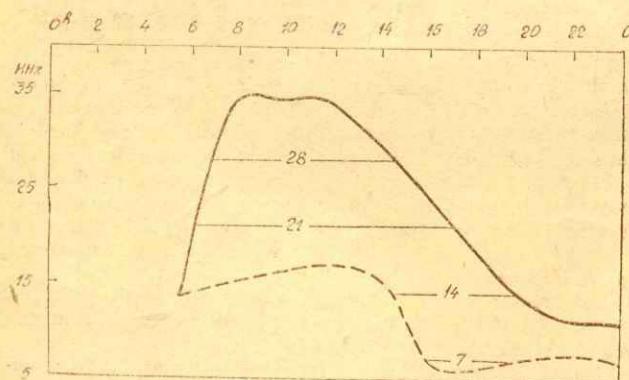


Fig. 2. Traseul HS, XZ—YO

Durata zilei fiind minimă pentru emisfera nordică, traseele situate integral în această jumătate a globului prezintă interes deosebit din punct de vedere al probabilităților de stabilire a legăturilor în banda de 7 MHz.

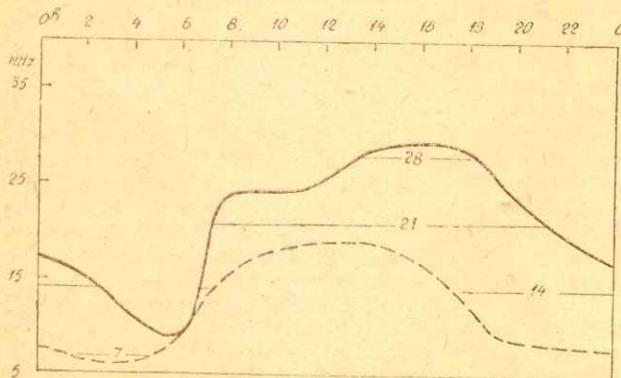


Fig. 3. Traseul CR6, ZS—YO

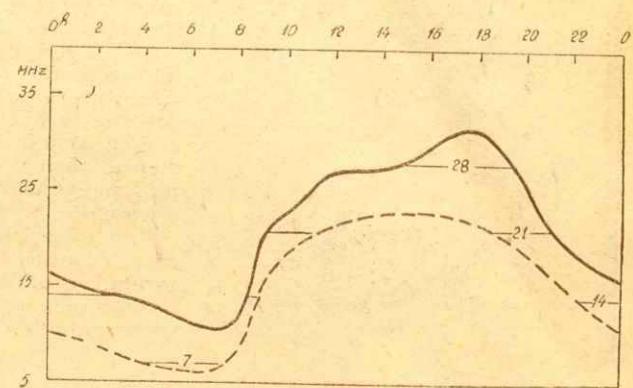


Fig. 4. Traseul CE, ZP—YO

MHz (în măsura în care QRM-ul va putea fi învins!); este cazul traseelor la care se referă graficele 1, 2 și 5.

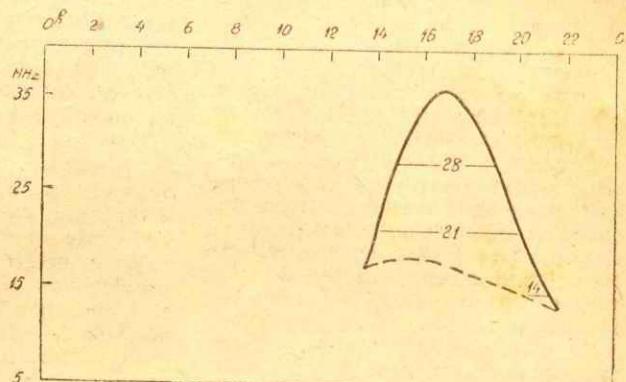


Fig. 5. Traseul VE, W—YO

In legătură cu traseul VE, W—YO, trebuie să menționăm că, stabilind graficul respectiv, am admis existența probabilă a unei permanente absorbtii sporite, prin așa-zisul „efect auroral“ (acest traseu străbate o zonă cu frecvența aurorei polare).

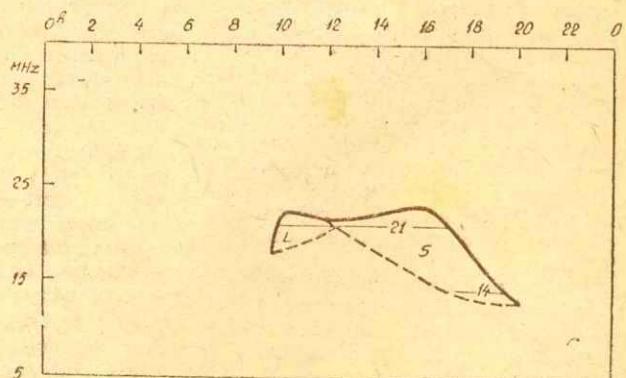


Fig. 6. Traseul VK, ZL—YO

In absența unei absorbtii aurorale marcate, cele mai bune condiții de „trecere“, pentru banda de 7 MHz, vor fi către orele 4–6 (ora locală română).

I. NICULESCU



Luna octombrie marchează un fenomen îmbucurător pentru cronicarul „Radioamatorului”, fenomen care se concretizează printr-o creștere cantitativă în materie de colaborare. Într-adevăr, pentru luna aceasta am primit un număr mare de „loguri”. Din acest bogat material extragem cele mai interesante DX-uri, auzite ori lucrate pe cele șase benzi de unde scurte.

Banda de 1,7 MHz (160 m) se pare că a fost „mută” în luna octombrie. A fost sondată de YO2-1567 op. Sili Iuliu fară rezultat. YO3UD a încercat și el să recepționeze și a reușit să audă un indicativ OK însă incomplet din cauza QRN-ului și a QSB-ului. Recomandăm tuturor radioamatorilor să încearcă să receptiveze cît mai mult în banda de 1,7 MHz.

Banda de 3,5 MHz (80 m) YO5-1082 op. Petrică a auzit o serie întreagă de YU și LZ. Prin QRM-ul acestora s-au mai auzit SM5BBC cu 579, DJ1KB cu S7 și SL5BO cu 46.

In ultimul timp au apărut o serie întreagă de noi stații YO de categoria A. Aceștia sunt destul de activi în 3,5 și 7 MHz, totuși nu am primit nimic de la ei.

Banda de 7 MHz (40 m) YO2-215 (Săhleanu Aurel) ne comunică din partea lui YO2KAB: YO2BD a lăsat între orele 24,00 și 04 GMT următoarele DX-uri: W3LOO cu S7, UF6AP cu S8, 4X4JV cu RST 569, UA6KEB, CN8FQ, 3V8RC și alții.

YO2BA, dr. Birză Stefan, un pasionat DX-man de categoria A, ne comunică următoarele DX-uri auzite ori lucrate: K2KHQ auzit cu 56, U18AP, W2CLJ, W2BJU, UD6FA, K2GT, VE1EK, totuși cu controale între 5 și 6 tărie, ZC4OP, 3V8KS, UL7IB cu controale în jurul lui 579 RST. Europeanii au fost reprezentati prin cîteva stații mai rare: LA1FD, PHIRRS, OH2YU, LA4KC și în sfîrșit ZA1KB op. Rakip din Tirana.

Ultimile DX-uri lucrate de YO2BA în luna octombrie sunt: UA9KAC, UA9KWB, W2CWK, CN8GZ, UN1AG, EI9S și mulți W1, cu tării între 5 și 7.

Banda de 14 MHz (20 m). Aici totuși s-au grăbit să ne trimită DX-urile auzite. Trebuie să remarcăm de la început că nu e un merit deosebit să auzi DX-uri în 14 MHz. Mult mai mare este meritul lui YO2BA care a lucrat aceleasi „rarietăți” în 40 m. Chiar și legăturile cu europeanii sunt prețioase în 160 și 80 m și uneori în 40 m.

Pentru banda de 14 MHz ne-au trimis următorii: YO3-1435, YO2-

1584, YO2KAB, YO5-1082, YO3-1567, YO3RR, YO2-212. Tuturor le mulțumim și îi rugăm ca pe viitor să ne trimită observații și pentru celelalte benzi.

Să acum iată cîteva din DX-urile auzite în București: TF5TP, LA9P din Europa, JA5CP, KA2ML, VS9AG, FF8AC, ZL1ADM, VK3AZY totuși cu tării între 5 și 7, auziți de YO3-1435.

JA1DM, JA8GA, FA3DU, JA3XX/MM, ZC4GT, CN2AX lucrați de YO2KAB.

UAOKAR, CR8AC, JT1AA din Mongolia zona 23! PK2KT/MM, 4S7WP, HK1EQ, KP4AAA, KZ5IF, HC1JO, VE6NX/SU QTH Gaza auzit cu 59. Toate aceste stații au fost receptiveionate de YO2-212 op. Dragomirescu.

YO2-1584 din Timișoara a receptivezat următoarele:

SVOWQ cu 599 din Creta, 3A2BT QTH Monaco și EI8S Europa. Demn de remarcat este și F9LT/MM op. Jean pe nava Calypso.

Asia a fost reprezentată prin VU2PV, UAOKAR op. Nicolai QTH insula Dikson.

PJ2CE din Curacao, OX3DL și KV4AA au fost printre reprezentanții Americii de Nord în eter.

Din America de Sud s-au auzit: ZP5CF, CP1CJ, LU1NE, LU7AS, VP8BK, CX2QZ, OA1K, LU8OD, YV5BS și alții.

Oceania s-a remarcat prin: FK8AS, VK2FV, ZL1AHE, ZL1HY, ZK2AD și VK9NT din Kecking Cocos Islands.

Banda de 21 MHz (14 m) a prilejuit DX-uri asemănătoare cu cele din 14 MHz.

In București, YO3RR op. Cimpina a auzit: KH6AHQ, W7VZE, OH9QL, UC2AT, W3KFQ, KL7GI, SP8CP și alții.

YO3-1435 op. Giurgea a receptivezat pe KA2ML, VE8MO, VE5SY, UP2LV, FY7YC, ZLIAPM, YK5MY.

YO3-1567 op. Pestrițu QTH Cimpina ne confirmă pe SVOWL, ZL2ALO, W1SFO și UA3HI.

In logul lui YO2-212 figurează FQ8AR, VU2RM și KR6RB totuși cu controale bune.

Banda de 28 MHz (10 m) a avut deschideri care au prilejuit DX-uri frumoase.

YO3RR ne semnalează pe MP4KAC, PAOKX și o seamă de W.

In Timisoara s-au auzit — ne scrie YO2-212 op. Dragomirescu — numeroși W și WE din toate districtele. Iată cîteva stații mai intere-

sante: UN1AA, SVOWQ, VU2FJ, W4DGW/MM pe motonava „Delcome” aproape de Coasta Somaliei; PJ2ME, VS6DL, VP9TT și WBLU/KG6 din Guam. Tot în Timișoara YO2-1584 a auzit pe VU2RM, K8AEK, VS6DL și EA9BK.

YO3-1567 op. Pestrițu din Cimpina confirmă receptia următoarelor: CX4CS, W1GET, UA9NF, W2BXO și alții W.

Ne bucură faptul că avem posibilitatea să adăugăm la această cronica o nouă bandă:

Banda de 38 MHz. Aceasta este una din benzile UKV-iștilor din U.R.S.S. Amatorul YO3RR — Cimpina Ralea, ascultând pe data de 18, 24 și 26 octombrie, a reușit să receptiveze următoarele stații:

RA2AAB auzit cu 9 plus 15 de cibeli.

RL2AAO auzit cu 9 plus 20 de cibeli.

RA9FBE cu 59 din Omsk, RA9KDE din Pervo Uralsk op. YL.

RA1ALF din Leningrad cu S3.

Toți au fost auziți între orele 10,00

și 14,00 GMT.

De asemenea, au mai fost auzite numeroase stații RA și RB.

Să acum o explicație privind indicativul: Stațile sovietice lucrând pe UKV (unde ultrascurte) au în locul literei U litera R la indicativ.

Privind cronica de față, suntem nevoiți să repetăm afirmația de la începutul cronicei, referitoare la participarea mai largă a amatorilor noștri. De asemenea, este îmbucurător faptul că există o oarecare tendință de creștere a interesului amatorilor pentru benzile de frecvențe extreme. Pentru viitor, rugăm pe cei care trimit loguri să specifică data și ora la care au auzit stația respectivă. De asemenea, pentru benzile de 160 m și 80 m chiar și stațile europene sunt importante, așa că va rugăm să le treceți în „logul” pentru cronica DX.

PRIMII RADIOAMATORI ROMÂNI CARE AU RECEPTIONAT SEMNALELE EMISE DE „SPUTNIK 2“

In ziua de 3 noiembrie, între orele 16,54—17,16 și 18,42—18,48, radioamatorii Ilcovici Ilie, Bucică, Stănescu Alex., Sergiu Costin, Liu Mihai și Pancenco Vasile, aflați la stația YO3RCC, au receptivezat semnalele emise de cel de-al doilea satelit. In aceeași zi, între orele 17,03—17,14, semnalele au fost receptiveionate și de YO7DZ (ing. Gh. Stănciulescu) din Pitești.

POSTA redacției

Badea Nelu — Giurgiu

1. Schema unui receptor de baterie cu amplificare de radiofrecvență o găsiți în cartea „Construcția receptoarelor de unde scurte” de I. Șulghin, apărută în Editura Tehnică.

2. QSL-urile se primesc de regulă prin radiocluburi. Adresați-vă personal sau în scris Radioclubului Oraș București din B-dul 8 Martie Nr. 25, în orice caz Dvs. puteți primi cărțile de confirmare și prin comitetul orașenesc A.V.S.A.P. Giurgiu. Acest lucru trebuie însă să-l cereți personal.

Tănărescu Emanuel — București

In numărul 1 pe 1956 al revistei găsiți schema unui amplificator simplu, care funcționează, atât la picup, cât și la galenă.

Veliciu Șerban — București

Puteți construi „superul” din Nr. 1/1956 al revistei noastre, utilizând datele din revistă și pentru transformatoarele de frecvență intermediară pe 275 kHz. Va trebui numai să retușiți elementele oscilatorului la reglarea aparatului. Ne bucură faptul că v-a reușit bine montajul cu un singur tub din numărul 4/1957 al revistei. Vă dorim spor la lucru și succes în construcția „superului”.

Andreeșcu Iacob — Oravița

Regulamentul privitor la funcționarea stațiilor de radioamatori va fi publicat și-l veți găsi la comitatele raionale A.V.S.A.P. și la radiocluburi. Alfabetul Morse îl găsiți la cercurile de telegrafiști A.V.S.A.P. sau la Comitetul Raional A.V.S.A.P. Oravița.

Tunsoiu Florea — Craiova și Constantinescu Cristian — București

Nu puteți construi sau experimenta aparate de emisie decât în baza unei autorizații speciale. Pentru lămuriri adresați-vă Radioclubului din Craiova și respectiv București.

Opriș Ioan — YO6-1469 — Tebea-Hunedoara

QSL-uri tip vă puteți procura de la Comitetul Regional A.V.S.A.P. din Deva și costă 10 bani bucata. Le puteți expedia și prin Comitetul Raional Brad.

Ernest Paladi — București

1. Dacă se poate folosi tubul 3V4 în locul lui 1S4 în montajele simple la baterii, descrise în nr. 4/1957 al revistei noastre?

Desigur se pot înlocui tuburile între ele. Legăturile la soclu trebuie făcute conform schemei din cataloagele de tuburi. Schema inițială a receptorului nu va suferi nici o modificare prin schimbarea tubului. Trebuie să aveți grijă în privința legăririi filamentului: tubul 3V4 este un tub de putere (final) și are un filament de 2,4 V cu priză mediană. Se leagă cele două filamente în paralel. În felul acesta tubul va funcționa cu 1,2 V.

2. În locul potențiometrului de $50\text{ k}\Omega$, de la același montaj, se poate folosi unul de valoare mai mare?

Puteți folosi un potențiometru de valoare mai mare. Nu se recomandă folosirea unui potențiometru în paralel cu o rezistență fixă, deoarece nu este același lucru cu un potențiometru de valoare mai mică.

3. Rezistența optimă de sarcină a tubului se modifică la tensiuni atât de mici?

Da! Rezistența optimă exterioară este reprezentată aproximativ prin raportul dintre tensiunea aplicată tubului și curentul consumat de acesta. De exemplu AL4 este un tub amplificator de putere care, alimentat cu 250 V la anodă, consumă în regim normal de funcționare 36 mA. Rezultă sarcina optimă

$$R_{opt} = \frac{250}{0,036} \approx 7000 \Omega.$$

4. Transformatorul de ieșire se montează în locul indicat prin litera T, fără nici o modificare.

5. Un difuzor cu paletă liberă este, în general, mai sensibil decât unul permanent dinamic. În cazul acestui montaj e recomandabil un difuzor cu paletă liberă.

Montajele descrise în nr. 4/1957 al revistei noastre sunt simple, ușor de construit, și materialele pentru aceste aparate se găsesc la unitățile OCL-Tehnomat. De asemenea, consumul de energie din baterii este foarte mic. Se recomandă ca orice radioconstructor să înceapă amatorismul prin aceste construcții simple.

Rezultatele concursului QSL.

In scopul ridicării calității artistice a QSL-urilor radioamatorilor din Republica Populară Română, revista noastră a organizat un concurs „pentru cel mai frumos QSL”, la care au participat un număr de 31 de cititori, care au trimis 86 de machete.

O parte dintre machete fiind destul de reușite, juriul concursului a avut sarcina dificilă de a selecționa pe cele mai bune. Iată rezultatele:

Premiul I — lei 1.000 — a fost atribuit tov. Nițurad Anton, din București, pentru QSL-ul reprezentând „un păstor cu tulnic”;

Premiul II — lei 600 — a fost conferit aceluiași concurent pentru QSL-ul reprezentând „o dansatoare în costum național”;

Premiul III — lei 400 — a revenit tov. Morar Constantin, din Lupeni, pentru QSL-ul reprezentând un fotomontaj intitulat „Marea Neagră”.

Au primit mențiuni, constând în cîte un abonament la „Radioamatorul” pe anul 1958, următorii: Stîhi Bogdan (Tîrgoviște); Sommer Frank, Spirescu Mihai, Tanciu Mihai și Petrescu A (București).

Dăm mai jos lista celorlalți concurenți: Fălcianu Gh., Florențin Geo, Giurgea I., Harabagiu Sorin, Herăscu Nicolae, Mironescu Adriana, Negoeșcu Jean, Teodorescu Teodor (București); Alexandrescu Dogoș, Csejdy Zoltan, Fălticeanu Nicolae, Opris Vasile (Sibiu); Silivan Adrian, Ursu Lucian, Walf Heurich, Zănescu Alex. (Timișoara); Gologan Virgil (Constanța); Lazar Ștefan (Cluj); Moisil Laurențiu (Cîmpina); Florea Emil (Deva); Papp G. (Or. Stalin); Capătă Mircea (Făgăraș); Crișan Romulus (Reșița); Wartnean Mihai (Pucioasa); Kiss Elemer (Budila).

E R A T A

In numărul trecut al revistei (10) dintr-o eroare regretabilă nu a apărut semnătura autorului la articolul „Teoria informației”. Precizăm că acest articol a fost scris de profesorul Edmond Nicolau.



La fig. 1 pag. 14, art. „Un emițător de 50 wati, capătul rece al bobinei de soc S din circuitul anodic al tubului 6AG7 nu este pus la masă ci decuplat printr-un condensator de $0,01 \mu F$.

De asemenea condensatorul de 1000 p. F. din circuitul de grilă al aceluiași tub este conectat nu la trimerul de 50 p. F. ci la masă.

La fig. 3 pag. 15, același articol, grila de comandă a tubului 6L6 se conectează la capătul cald al rezistenței de $0,5 M\Omega$.

Explicații coperți

— Coperta I-a :


„Lenin la firul direct”

(După un tablou de Igor Grabar)

— Coperta IV-a : QSL-urile premiate la concurs.

NOMOGRAMĂ

pentru calculul inductanței unei bobine cu un singur strat

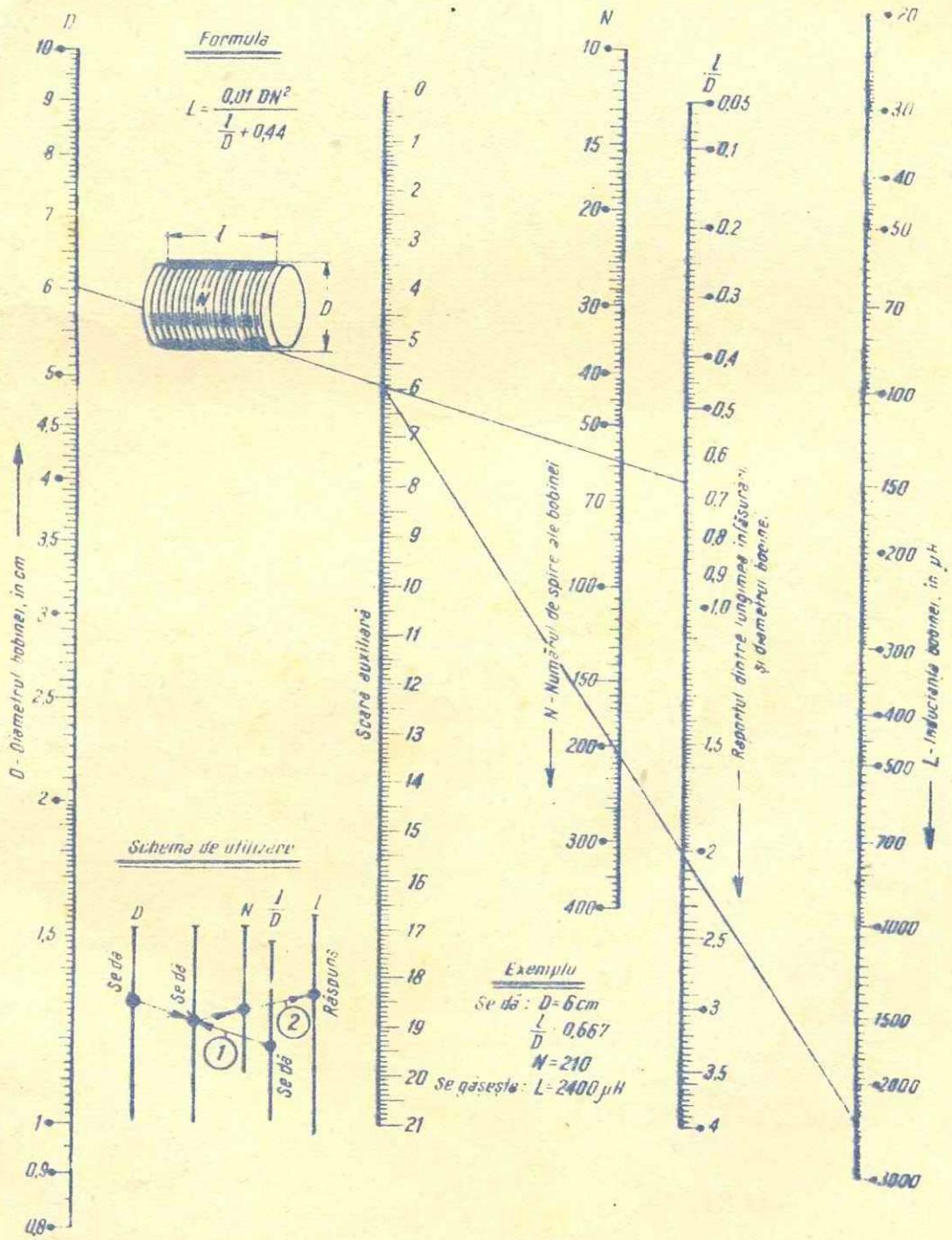



Lei 3.—