




# RADIOCOMUNICATII
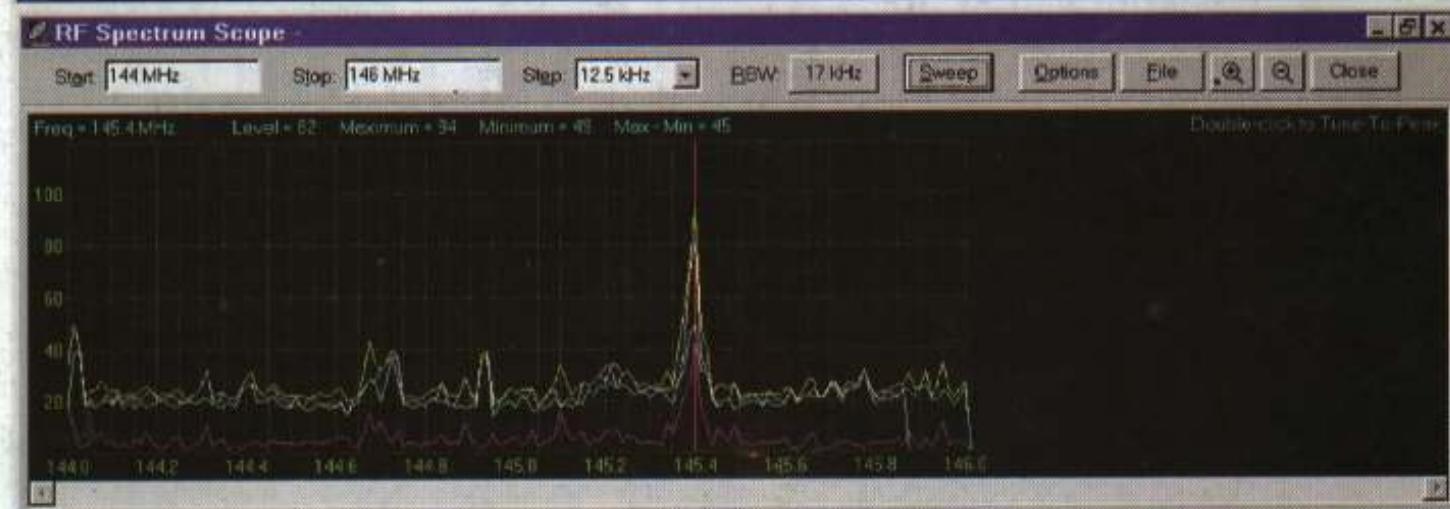
## RADIOAMATORISM

8/97

PUBLICAȚIE EDITATĂ DE FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE RADIOAMATORISM



**LYNX**  
FH IMPRESION

Copiatori, Toner, PC-uri, Imprimante, Faxuri  
Livrari si Service

Sediul: Cal. Vacaresti 316, Bl. 3A,  
Et. 2, Ap. 15, Sect. 4, Bucuresti  
Tel/Fax: 401-6754375


Magazin: Str. Blanari 21, Bucuresti  
Tel/Fax: 401-6143875

## CAMPIONATUL NATIONAL DE RGA 1997- SATU MARE

144 MHz		2. Nistor Vasile		BH	105'56"	4v	3. Igescu Geanina	CL	108'38"	3v
<b>Seniori</b>		3. Miholca A.		BN	112'08"	4v	4. Vladislav Mihuț Anca	Petr.	113'40"	3v
1. Babeu Pavel	DB	66'18"	5v	4. Molnar M.	C.S.S. Petr.	51'01"	1v	5. Parduțiu Liliana	HD	50'59"
2. Vișan Ion	PH	71'46"	5v	5. Pantelimon Ghe.		51'06"	1v	6. Buliga Oana	SV	117'51"
3. Tudorean Traian	SV	73'15"	5v	3,5 MHz		6 participanți		7. Manea Cristina	GJ	122'28"
4. Pantelimon Marius	HD	75'01"	5v	Seniori		8. Stamatin Sabina		SV	109'40"	1v
5. Marcu Adrian	GJ	78'38"	5v	1. Marcu Adrian		9. Pricopie Claudiu		GJ	117'04"	1v
6. Babici M.	SM	78'42"	5v	2. Săvulescu Eduard		12 participante				
7. Firescu Florin	GJ	78'59"	5v	3. Babeu Pavel		Veterani				
8. Miu E.	PH	81'56"	5v	4. Pantelimon M.		1. Coca Pavlic		SV	128'09"	4v
9. Nistor Andrei	BH	83'36"	5v	5. Mereuță Jenica		2. Miholca Adrian		BN	119'41"	3v
10. Vladislav M. CSS Petrosani		92'48"	5v	6. Vișan Ionel		3 participanți				
18 participanti				7. Tudoreanu Traian		Campionatele s-au desfășurat în pădurea				
<b>Senioare</b>				8. Firescu Florin		Băltoasa din apropierea orașului Satu Mare.				
1. Pantelimon Felicia	HD	86'23"	5v	9. Nistor Andrei		Terenul a fost dificil datorită vegetației și ploilor căzute				
2. Cretan Simona	GJ	104'49"	5v	10. Vladislav Mihuț Selu		în zonă. Au participat în afara concursului și 9				
3. Hrebenciuc M.	C.S.S. Petr.	106'42"	5v	Petr.		radioamatori din Ungaria. În general rezultatele				
4. Panc Daniela	HD	135'11"	5v	20 participanti		acestora au fost mai bune decât cele obținute de				
7 participante				radioamatorii YO.		radioamatorii YO.				
<b>Juniori</b>				<b>Senioare</b>		Pentru prima dată la 144 MHz s-a acordat				
1. Parfeni Ionut	C.S.S. Petr.	64'38"	4v	1. Pantelimon Felicia		și titlul de Campion Național la categoria "Veterani".				
2. Bogos Dan	HD	70'14"	4v	2. Panc Daniela		Mulțumim DJTS Satu Mare, CSM Satu				
3. Cocotă Ghe.	C.S.S. Petr.	71'10"	4v	3. Crețan Simona		Mare, Comisiei Județene de Radioamatorism precum				
4. Alexandru G.	GJ	71'34"	4v	4. Hrebenciuc Mioara		și tuturor radioamatorilor din județul Satu Mare, care				
5. Nută Marius	DJ	76'51"	4v	5. Mihai Ana Maria		au fost alături de noi în organizarea acestor				
6. Kinszky R.	C.S.S. Petr.	79'22"	4v	6. Becica Mihaela		campionate.				
7. Alexandru F.	GJ	80'39"	4v	<b>Juniori</b>		Este vorba de: YOSAOM - Costică,				
8. Dobrișan B.	GL	82'42"	4v	1. Cocotă Ghe.	C.S.S. Petr.	YO5QAW - Iosif, YOSOBL - Ady, YOSOCP - Mihai,				
9. Pandele F.	PH	84'41"	4v	2. Parfeni Ionut	C.S.S. Petr.	YO5CMT - Gyuri Varga, YOSOMC - Csaba,				
10. Pop Sorin	SM	103'51"	4v	3. Bogos Dan		YOSCYG - Arpi (loc I - YO la WAE 96), YOSCMW				
17 participanti				4. Casandra Olimpiu		- Zoli, YOSOML - Levente, YOSOEE - Adrian,				
<b>Junioare</b>				5. Dobrișan Bogdan		YO5OHF - Mitică, YOSLC - Valeriu, YOSOHC -				
1. Dincă I.	DB	98'50"	4v	6. Barbuța Călin		Viorel, etc.				
2. Urcan V.	HD	101'45"	4v	7. Parduțiu Cosmin		Am simțit aproape pe: YOSAT - Ioșca,				
3. Igescu G.	CL	120'50"	4v	8. Alexandru Florin		YO5LE - Tibi, Haiduc Tiberiu etc.				
4. Popa A.	HD	118'52"	3v	9. Nută Marius		Mulțumiri și pentru arbitrii: YO9FE care				
5. Părduțiu L.	HD	125'24"	3v	10. Alexandru Gigi		ne-a sprijinit cu o parte din aparatură, YO2BJX -				
6. Buliga O.	SV	131'48"	3v	19 participanti		Maria, YO3JT - Marian și YO9FSB - Bogdan.				
9 participanti				<b>Junioare</b>		YO3APG				
<b>Veterani</b>				1. Urcan Viorela	HD	Cuprins				
1. Buliga C-tin	SV	103'44"	4v	2. Dincă Ioana	DB	IN MEMORIAM - GEORGE CRAIU .....				
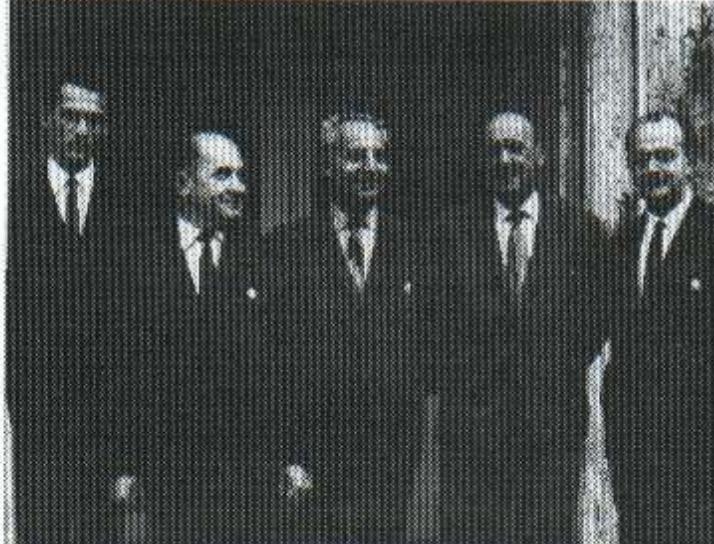
## FOTO DOCUMENT

Prezentăm în imagine pe: YO7DO - Victor Vazian, YO6AW - Victor Demianovschi, YO3CR - Vasile Ilias, YO3FF - Petre Cezar și YO3RF - George Craiu. Fotografia este realizată la data de 23 septembrie 1968, când prin Hotărârea 493, li se atribuia titlul de Maestru al Sportului pentru radioamatorism-US. Era primul grup de radioamatori ce obțineau această distincție. Doar YO3RD - Liviu Macoveanu era Maestru al Sportului din 24 aprilie 1964. Va mai trece timp și abia în 18 iunie 1969, YO2BU - Dan Constantin (US) și YO3FU - Gh. Drăgulescu (US) vor mai primi această calitate. Va urma apoi un alt moment important - ianuarie 1970 - când: YO3AAJ - Vasile Caprau (RTG), YO3JW - Ștefan Fenyo (US), YO3NN - Mihai Iosif (RTG), YO3RG - Bebe Rădulescu (US), YO7BI - Ctin Dumitrescu (US) și YO7DL - Alex. Sărbașescu, vor fi răsplătiți pentru activitatea lor, cu prețiosul titlu.



IN MEMORIAM - GEORGE CRAIU .....	1
O DIRECTIE DE EVOLUTIE A RX .....	3
PACKET RADIO ÎNTR-O NOUĂ PREZENTARE .....	4
SISTEME DE TRANSMISIE CU SPECTRU ÎMPRĂSTIAT .....	6
YO2D .....	9
TRANSCEIVER QRP PE DOUĂ BENZI - TS2/C- .....	10
OMUL DE LÂNGĂ TINE YO5AT CUIBUS IOSIF .....	19
ANTENĂ PENTRU 23 CM .....	20
FILTRU TVI .....	21
FERRARA - EXPO RADIO 97 - .....	21
PAGINI DE ISTORIE .....	22
DIVERSE (DIPLOME; PUBLICITATE; CONCURSURI .....	22

## Abonamente pentru Semestrul II - 1997

- Abonamente individuale cu expediere la domiciliu: 13.500lei
- Abonamente colective: 10.500 lei
- Sumele se vor expedia în contul FRR: Trezoreria Sector I Bucuresti 50.09.4266650, menționind adresa completă a expeditorului.

## RADIOCOMUNICATII SI RADIOAMATORISM 8/97

Publicatie editata de FRR; P.O.Box 22-50 R-71.100  
Bucuresti tlf/fax: 01/615.55.75.  
Redactor: ing. Vasile Ciobanita - YO3APG  
Tehnoredactare: stud. George Merfu - YO7LLA  
Tiparit BIANCA SRL; Pret: 1500 lei ISSN=1222.9385

## IN MEMORIAM - GEORGE CRAIU

22 mai 1921 - 14 octombrie 1986

( omul viață și istoria radioamatorismului românesc )

- partea a XI-a -

In anul 1957 a continuat dezvoltarea radioamatorismului YO. Se înființează noi radiocluburi, se emite autorizații individuale. În 24 martie a avut loc Adunarea generală a membrilor Radioclubului Central, având la ordinea de zi și alegerea noilor organe de conducere. Adunarea a fost salutată de o delegație a stației de emisie de la Palatul Pionierilor din București. Apoi a luat cuvântul din partea Comitetului Organizatoric Central A.V.S.A.P. t.v. Palade Grigore, care a arătat "sarcinile importante ce revin Radioclubului Central".

Tov. ing. Liviu Macoveanu care a condus dezbaterile a citit câteva pasaje din Regulamentul de funcționare al radiocluburilor... "Adunarea Generală este organul superior de conducere al radioclubului și se întrunește cel puțin odată în cursul fiecărui trimestru. Pentru ca adunarea să fie legală, trebuie să fie prezenți jumătate plus unul din numărul total de membri ai clubului".

... Consiliul clubului conduce întreaga activitate de propagandă, de învățământ și metodică, tehnică, sportivă și finanță-administrativă. Hotărările consiliului clubului sunt obligatorii pentru toți membrii clubului. Compunerea consiliului Radioclubului Central: 11 membri.

... Comisia de revizie controlează activitatea finanță-administrativă a clubului. Ea se compune din 3 membri aleși pe termen de un an de către adunarea generală".

S-a trecut la alegerea organelor de conducere:

Au fost aleși în Consiliul Radioclubului Central:

Mitiyko Augustin - președinte;

Pancenco Vasile - vicepreședinte;

Vasilescu Raul - secretar

Mărăculescu Alex., Popovici Alex., Partin Amalia, Pavelescu Cezar, Macoveanu Liviu, Strumschi Oleg, Ghicadu Teodor, Boșcoianu Viorel - membri.

Comisia de revizie: Stefan Gheorghe, Diaconu Ctin, Costin Sergiu.

Adunarea generală a dat mandat Consiliului de conducere de a întocmi planul de muncă anual. S-au ținut apoi sedințe de lucru pe secții.

**YO3RF - George Craiu - nu a mai fost ales, nu se mai bucura de "Incredere".** El continua să lucreze și să ajute pe cei din jurul său cu aceeași pasiune. Astfel la concursul Republican de Unde Scurte organizat în ziua de 14 aprilie 1957 de către Radioclubul Central al A.V.S.A.P. reușește să se claseze pe locul III, fiind depășit doar de: YO3RD și YO6AW. Au participat 48 de stații de emisie și 54 de recepție. YO3RCC ( op. Raul Vasilescu, Paul Mastu și Mihai Liu) s-a clasat pe locul IV. Concursul s-a desfășurat în benzile de 3,5 și 7 MHz, între orele 08.00 - 11.00 (ora locală) și s-a lăsat numai în CW. S-a transmis controlul RST, numărul de ordine al legăturii (începând cu 001) și un grup de 3 litere diferite, care se modificau la fiecare QSO și care erau alese de concurenți. Nu se inventase "controlul încrucișat". Hî!

In OK DX 9 noiembrie 1956), YO3RF ocupă în clasamentul stațiilor YO doar locul 5, fiind depășit de: YO3RD, YO3RCC, YO5KAI și YO6KBA. Scrie și publică mult: Astfel îi apar câteva articole actuale și astăzi, după cum urmează:

- Cărți de confirmare - Radioamatorul nr. 4/57;
- Traficul în telegrafie al stațiilor de amatori - Radioamatorul nr. 7/57;
- Traficul în telefonia al stațiilor de amatori - Radioamatorul nr. 8/57.

In vara lui 1957 pleacă la Constanța împreună cu YO3RD, pentru a se întâlni cu Heinz - DM5MM/MM, care la bordul navei Wilhelm Pieck se îndrepta spre Odesa.

In diferite orașe din țară se organizează expoziții cu aparatură realizată de radioamatori. Ex. Turnu Severin - 5 mai 1957. Expoziția era dedicată zilei de 7 mai "Ziua Internațională a Radiofoniei". Tot cu acest prilej DOSAAF organizează un concurs internațional de US. Din YO pe primele locuri se situațiază: YO3RD, YO3RF, YO3FT, YO3RCC și YO3KAA.

In luna iulie, mai exact în ziua de 14, Radioclubul Central din RPR organizează un Concurs Internațional de Unde Scurte. Erau invitați să participe radioamatorii din următoarele țări: URSS, R.P. Bulgaria, R.Cehoslovacă, R.P.Chineză, R.P.D.Coreeană, R.D.Germană, R.P.F.Iugoslavia, R.P.Pojoană, R.P.Ungară și R.P.Română.

Evident nu se aștepta nimănii să participe stații din C (R.P.Chineză) sau HL (R.P.D. Coreeană).

Concursul a avut loc între orele: 08.00 și 12.00, evident MSK. S-a lăsat numai în CW în benzile de: 3,5; 7; 14; 21 și 28 MHz. RST + 001. Apele: WSEM de.... Se apăra un punctaj interesant, care trecea oarecum cont de distanță. Clasamentul s-a publicat în noiembrie 1957. Participanți: URSS - 196, YO - 35; HA - 16; LZ - 18; DM - 30; OK - 3.

YO3RD - 1524 pt. (loc 4 pe concurs și loc I în clasamentul YO).

YO3RF - 984 pt. (loc II - în clasamentul YO).

Radioamatorii din YO fac vizite în UB5 și YU.

In 4 - 8 septembrie are loc al III-lea Concurs Republican de Radiotelefrafie. Concursul este dominat cele 2 echipe ale orașului București. Fiecare regiune era reprezentată de către o echipă formată din 5 concurenți (obligatoriu o femeie și un concurent pentru recepție la mașina de scris). Multii nu aveau indicație de emisie. La transmitere găsim pe primele locuri pe: Macoveanu Liviu (YO3RD), Constantin Radu - Constanța și Dem Dascălu - YO8DD - Suceava.

Serbănescu Ion, recepționează cu mâna 320 cifre/minut. Tot în acest an AVSAP organizează și un concurs de QSL-uri. Se primesc 86 de machete, premiul I fiind câștigat de Nitușad Anton - București.

In același timp se publică o serie de cărți și se modifică regulamentul. Despre acest lucru vom vorbi pe larg în alt articol.

Din păcate, activitatea era din ce în ce mai mult politizată. Numeroase articole polemice în revistă. Ex "Calomniile au fost spulberate" - Rad. 12/57. Pentru a înțelege exact atmosfera acelor ani să citim câteva documente originale. Să încercăm astfel să înțelegem cum a fost posibil ca peste câteva luni, YO3RF să fie arestat și condamnat la 10 ani temniță grea. Să reținem din aceste documente, strădania extraordinară a unor oameni pasionați de a dezvolta și proteja în condițiile de atunci, radioamatorismul în România.

**U.T.M. COMITETUL ORAȘENESC  
COMITETUL ORAȘENESC BUCUREȘTI A.V.S.A.P.**

**PLAN**

privind măsurile ce trebuie luate pentru sprijinirea  
activității A.V.S.A.P. în orașul București

**Etapa I pînă la 30 dec. 1957**

In vederea atragerii unui număr de tineri în A.V.S.A.P. Comitetul orașenesc UTM București și C.O.B. AVSAP va lăsa următoarele măsuri:

- luni 9 dec. a.c. la C.O.B. UTM se va lăsa o ședință comună cu activul C.O.B. UTM și AVSAP, cu primii secretari ai comitetelor raionale UTM și președintii comitetelor raionale AVSAP în care se va prelucra prezentul plan.

- pe baza îndrumărilor primite de la această confereință se vor organiza până la data de 14 dec. a.c. consfătuiri și cu activul comitetelor raionale UTM și AVSAP și secretarii organizațiilor de bază UTM și președintii AVSAP.

- în toate organizațiile UTM se vor lăsa adunări generale până la data de 30 dec. a.c. în care se va prelucra conferința: "AVSAP largă organizație patriotică de masă a oamenilor muncii din RPR", după care se vor constitui comisiile mixte UTM - AVSAP pe org. de bază care vor avea ca sarcină înscrisele utemistiilor între 16-20 ani în AVSAP, astfel ca pînă la 30 dec. a.c. numărul utemistiilor, membri AVSAP, să fie de 50% din totalul utemistiilor existenți în raion. In această direcție o atenție deosebită va fi acordată tinerilor băieți, în primul rînd.

- comitetele organizațiilor de bază vor lăsa o evidență nominală asupra creșterii numărului membrilor AVSAP iar săptăminal, simbata, comitetele raionale odată cu celelalte situații pe care le raportează la C.O.B. UTM vor raporta și situația creșterii membrilor AVSAP.

- la adunările generale de alegeri care se mai țin, ca și la conferințele raionale și orașenești se va analiza participarea utemistiilor la activitățile AVSAP.

- odată cu confirmările noilor organe alese se va avea în vedere ca în comitetele organizațiilor de bază UTM să existe un tovarăș care să răspundă de munca AVSAP (de preferință locuitorul secretarului).

- la comitetele raionale UTM ca și C.O.B. UTM se va reorganiza și întări activitatea organizațiilor raionale AVSAP în care scop Comitetul orașenesc și comitetele raionale AVSAP vor asigura baza materială necesară.

- pentru întărirea organizațiilor AVSAP, comitetele org. de bază și comitetele raionale UTM vor trimite - la cerere - AVSAP-ului utemisti care să lucreze în conducerea acestor organizații.

- pentru intensificarea acțiunilor de educație politică a tineretului în

vederea întâmpinării sărbătoririi zilei de 30 dec. se vor organiza în comun următoarele activități:

- în cele mai mari organizații UTM din raion se va organiza cîte o seară tematică-literară urmată de producții artistice și dans, cu tema: "Realizările regimului democrat-popular în cei 10 ani de la proclamarea Republicii".

- se vor organiza vizite la Muzeul Militar și "Lupta revoluționară a poporului nostru" de 24.000 tineri din București ca și de 16.000 de pioneri. Cîte 3.000 de umești și 2.000 pioneri din fiecare raion.

## Etapă a-II-a Îanuarie-30 Ianie 1958

- Continuarea atragerii în AVSAP a restului de umești, astfel ca pînă la 28 februarie 1958 să fie cuprinși toți umeștii.

- Se va analiza periodic în ședințe comune UTM-AVSAP participarea umeștilor la activitatea AVSAP astfel: de 2 ori pe an la comitetele org.de baza și raionale și o dată la C.O.B..

- Organizațiile AVSAP cu sprijinul organizațiilor UTM vor înființa cercuri model de pregătire militară și tehnică militară numai cu umeștii, pînă la data de 15 ianuarie 1958.

- Raioanele UTM la cererea raioanelor AVSAP vor asigura numărul de elevi prevăzuți în planul AVSAP pentru școlile de aviație, de piloți motor, piloți planor și parașutisti aeronava și vor lua măsuri comune pentru reactivizarea absolvenților acestor școli.

- În comisiile de verificare a tinerilor ce urmează a merge în aceste școli, organele UTM vor trimite cîte un reprezentant.

- La închiderea anului de învățămînt, organizațiile UTM în colaborare cu org. AVSAP vor asigura un cadru festiv examenelor sfîrșit de curs.

- Comitetele raionale UTM vor trimite activiști cu cunoștințe în comisiile de examinare și vor recomanda tineri corespunzători care să fie folosiți ca instrucțori AVSAP.

- Pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a pregătirii militare a incorpărabilor care începe la 1 martie 1958, comitetele raionale UTM vor sprijini comitetele AVSAP în:

a) Depistarea întregului tineret născut în anii 1938 și 1939.

b) Deschiderea pregătirii într-un cadru festiv.

c) Mobilizarea pentru participarea la pregătire.

d) Controlul participării la pregătire, acordindu-se atenție deosebită capitolului disciplina.

e) Sa învețe să cînte următoarele cîntece patriotice:

- Marsul armelor

- Din zori de zi și pînă-n noapte

- Raioanele UTM și AVSAP vor asigura în mod deosebit cadrul festiv la comisariatele militare cînd tinerii vor fi incorporați. Pentru acest lucru trebuie repartizați activiști care să ajute comisariatele militare în asemenea orăzi.

- Pentru dezvoltarea trăilui în rîndul maselor largi ale tineretului, se vor organiza concursuri de tir între organizațiile de bază și raioane.

- Organizațiile AVSAP vor asigura întreaga bază materială ca: poligoane, armament, muniție și asistență tehnică, iar org.UTM și AVSAP vor asigura premiile necesare la faza raională și orașenească.

- În vederea îmbunătățirii compoziției membrilor din cluburile AVSAP de radio, moto, nautic și tir, Comitetul orașenesc UTM va recomanda umeștii dornici de a practica aceste sporturi.

- La casela de cultură raională ale tineretului ce se construiesc în prezent se va cere sprijinul pentru ca în cadrul același plan de investiții să fie construit și cîte un poligon de tir redus. Documentația tehnică urmînd a fi pusă la dispoziția C.O.B. UTM de către C.O.B. AVSAP.

- Pentru intensificarea educației patriotice se vor organiza în comun următoarele acțiuni:

- Luarea în patronaj a tuturor locurilor istorice legate de trecutul de luptă al poporului și partidului.

In acest scop se va cere sprijinul Sf.Popolar al Capitalei pentru identificarea acestor locuri.

- În trimestrul II 1958 se vor organiza excursii cu caracter aplicativ la Călugăreni, Băneasa, Jilava și Mogoșoaia, cu echipe de organizații de bază, urmate de conferințe despre importanța acțiunii istorice desfășurată în acest loc și focuri de tabără.

- Întîlniri ale membrilor UTM și AVSAP cu luptători din războiul antifascist și ai clasei muncitoare, eroi ai muncii socialiste și militari activi ai forțelor armate.

- Cu ocazia zilelor festive ca: 23 Februarie (Ziua Armatei Sovietice), 9 Mai (Ziua Victoriei), Ziua Marinei și a Aviației, se vor organiza conferințe în organizații de bază.

- În ceea ce privește activitatea de pregătire tehnică militară a elevilor și pionierilor se vor realiza următoarele:

- În luna martie comitetele raionale UTM vor selecționa cîte 250 de elevi din școlile medii, clasele 9 și 10, școlile medii tehnice și profesionale pentru a fi instruîti ca parașutisti de turn. Total pe capitală vor urma aceste cursuri 2.000 de elevi.

- Comitetul orașenesc UTM și AVSAP va deschide pentru pionieri

16 cercuri aero și navomodele (cîte 2 pe raion), 16 cercuri de telefoniști (de asemenei cîte 2 pe raion) și 8 cercuri de radio-telegrafisti (cîte 1 pe raion). Aceasta în cursul lunii ianuarie 1958.

De asemenei în luna ianuarie 1958 se va deschide pe Capitală un cerc de radio amatori la care vor participa 50 de elevi foarte buni din clasele 9-10.

Pentru sărbătorirea zilei de 23 Februarie, 9 Mai, Ziua Marinei, Aviației, Ziua Forțelor Armate ale RPR, vom organiza întîlniri între elevi, pionieri și militari.

- Comitetul orașenesc UTM și AVSAP vor urmări și analiza periodic îndeplinirea celor prevăzute în prezentul plan și va informa Comitetul orașenesc PM.R. București 9 dec.1957

## INDRUMARI

pentru întocmirea Dărtii de Seamă asupra activității cluburilor de radio (se va referi la activitatea tuturor radioamatorilor din regiune)

### I. Probleme organizatorice și de propaganda

1. Numărul radioamatorilor din regiune cu indicativ, separat emițător și receptor. Cum se repartizează pe categorii de vîrstă: a) pînă la 20 ani; b) între 20 și 30 ani; c) peste 30 ani; d) femei. Cum se repartizează radioamatorii pe profesioni: a) muncitori; b) elevi, studenți; c) ingineri, profesori, doctori, ofițeri, funcționari; d) fără ocupație.

2. Cîți dintre radioamatori activează și cîți sunt inactivi. Ce măsuri au fost luate pentru cel care nu activează.

3. Cîți radioamatori au fost pregătiți în anul 1957, pe ramuri de pregătire: emițători, receptori, constructori, ultrascurte. Se va arăta pe categorii de vîrstă și pe profesioni. La categoria emițători și receptori vor fi trecuți numai cei care au primit indicativ.

4. Cum se pîne evidența membrilor clubului și a radioamatorilor din regiune.

5. Cite filiale și stații colective au fost înființate și unde?

La punctele 1, 2, 3, 4 se va răspunde comparativ cu planul de formare al radioamatorilor pe care regiunile l-au primit la convocarea cluburilor de radio din luna februarie 1957.

6. Companerea consiliului clubului și comisiei de revizie. Modul cum muncesc, rezultate.

7. Organizarea secțiilor și ce activitate desfășoară.

8. Dacă au fost întocmite planuri de muncă anuale și trimestriale, cum au fost duse la îndeplinire.

9. Cum s-a desfășurat munca de propagandă pentru atragerea de noi membri (afise, demonstrații, seri tematice, expoziții, presă, etc.).

10. Materiale publicate în presa locală și centrală despre radioamatori. Ce s-a tratat, de cine au fost scrise?

### II. Activitatea de învățămînt

1. Cursuri organizate de club, numărul cursanților, componența cursanții, lot de vîrstă și ocupăție, frecvență, lectori, rezultate obținute.

2. Cum au sprijinît cluburile și radiogramatorii activitatea cercurilor de radiotelefrafie.

3. Numărul de QSL primite și expediate în anul 1957. Care stații colective și radioamatori s-au evidențiat. Ce diplome s-au primit în cadrul regiunii.

4. Activitatea constructorilor radio. Realizări. Inovații, construcții importante realizate, cu ce mijloace?

5. Activitatea în domeniul realizărilor ultrascurte.

6. Concursuri organizate pe plan local, rezultate obținute.

7. Participarea la concursurile republicane și internaționale. Rezultate obținute. Cine s-a evidențiat.

### III. Asigurarea materială

1. Local, mobilier, materiale didactice și demonstrative, aparate, scule și materiale existente, cum satisfac nevoile.

2. Realizări prin mijloace locale, sprijin primit, sub ce formă, de la cine?

3. Propuneri pe linia dotării materiale.

### IV. Probleme diverse

1. Care a fost acțiunea radioamatorilor cu ocazia lansării satelitilor artificiali de către Uniunea Sovietică (recepția semnalelor, cînd, de cine, cu s-a comunicat aceasta, etc.)

2. Legătura radioamatorilor cu revista "Radioamatorul", materiale trimise spre publicare și publicate.

3. Cum a fost îndrumată și controlată munca cluburilor de C.O.regionale.

4. Alte probleme.

### V. Activitatea pentru anul 1958

Cum a inceput activitatea și ce realizări s-au obținut pînă la data convocării.

NOTĂ: Se vor avea în vedere instrucțiunile date de C.O.C. AVSAP nr.0420 din 05.03.57 și ordinul nr.8968 din 07.04.57.

In dările de seamă se vor arăta părți positive, părți negative, metodele bune de munca și cauzele lipsurilor.

- continuare la pag. 23 -

# O DIRECȚIE DE EVOLUȚIE A RADIORECEPTOARELOR CU ACOPERIRE GENERALĂ

dr.ing. ȘERBAN RADU IONESCU (YO3AVO)

La începutul anului 1996, pe piață subansamblelor (accesorilor) multimedia pentru calculatoare personale și-a făcut apariția produsul WiNRADiO, ca o premieră a unei noi subclase de aplicații care imbină informatică cu radiocomunicațiile. Dacă multor utilizatori de calculatoare personale, plăcile de sunet dotate cu radioreceptoare pentru benzile de radiodifuziune din unde ultrascurte și receptoarele TV incluse în plăcile video nu le mai reprezintă o noutate, puini sunt încă aceia care au gustat din plăcerea de a avea acces la oricare emisiune radio din gama 0,5MHz...1300MHz.

Realizat sub forma unei interfețe ISA, a cărui aspect general reiese din imaginea afișată pe copertă, radioreceptorul superheterodină cu trei schimbări de frecvență ocupă un volum de numai 200mm\*107mm\*15mm. Principalii săi parametri electrici sunt reuniți în tabelul 1.

Așa cum se desprinde din tabel, pentru acoperirea generală a unei game atât de întinsă, în condiții de atraktivitate a raportului preț/performanță, s-a recurs la soluția modificării valorilor primelor două frecvențe intermediare (IF1 și IF2) în funcție de subgama recepționată. Astfel, domeniul de variație a frecvenței primului oscilator local (un sintetizator de frecvență PLL) s-a redus foarte mult, dar în schimb, așa după cum arată și figura 1, s-a complicat repartitia frecvenței imagine și s-a îngreunat sarcina filtrelor de intrare în ceea ce privește atenuarea acesteia din urmă. Oricum, din motive de spațiu și cost, numărul filtrelor de intrare a fost redus la minimum, adică la zepte.

Pentru a putea fi utilizat de îndată ce este introdus în calculator, radioreceptorul WiNRADiO este dotat cu o antenă flexibilă avind o lungime totală de 6m, dintre care primii 3m sunt un cablu coaxial iar următorii prelungirea conductorului său central. Figura 2 redă această construcție. Deși aparent un dipol având ca brațe prelungirea conductorului central și față exterioară a tresei cablului coaxial, în realitate cel de-al doilea braț se prelungeste cu carcasa metalică a calculatorului și conductorii retelei electrice de curent alternativ. Acest lucru reprezintă în general un dezavantaj prin creșterea nivelului zgomotului extern adus la intrarea receptorului, dar poate fi diminuat prin introducerea unui soc de radiofrecvență la capătul dinspre mușă BNC a cablului coaxial de exemplu prin bobinarea acestuia pe un tor de ferită). Chiar și așa, perturbațiile ce provin prin radiație de la placa de bază a calculatorului și de la monitor nu vor fi eliminate complet.

Rezultate mai bune se obțin designuri cu o antenă exterioară, degajată și eventual optimizată pentru o anumită subgamă de frecvențe. În acest caz însă trebuie avut în vedere pericolul aparitiei intermodulațiilor și generării de armonici în blocurile de intrare ale receptorului (în mod special în primul mixer), întrucât gama sa dinamică (așa cum arată și tabelul 1) nu este suficient de mare. De exemplu, la testeile pe care le-am făcut în banda de "2m" cu un dipol vertical λ/2, aflat la o înălțime de 40m deasupra solului, receptia semnalelor slabe este îngreunată de armonicele stațiilor de radiodifuziune ce emit în jurul frecvenței de 70MHz.

În ceea ce privește calculatorul personal compatibil IBM cu care se poate utiliza o placă WiNRADiO, cerințele, așa cum apar ele în tabelul 2, sunt uzuale. Într-un calculator se pot instala până la opt plăci receptoare (dacă sunt atâta de conectare ISA disponibile), pentru fiecare rulându-se căte o altă instanță a programului în caz de funcționare simultană. Fiecare receptor i se alocă una dintre adresele I/O 180h, 188h, 190h, 198h, 1A0h, 1A8h, 1B0h și 1B8h. Nu sunt utilizate interruperi și nici transferuri DMA.

Discheta care insoteste placă WiNRADiO conține un program de utilizare DOS cât și unul Windows. Designul, cel pentru Windows este mult mai atractiv, nu numai datorită usurinței cu care se comandă receptorul prin intermediul panoului virtual și vizibil pe coperta acestui număr de revistă), ci mai ales prin multitudinea funcțiilor înglobate.

Modificarea frecvenței de acord se poate face în pasi fixi (programabili), pasi automate (specificații pe subgame de frecvențe) sau pasi memorati (de fapt un număr de maximum 1000 frecvențe de acord introduse de utilizator în baza de date întreținută de program). Subgamele de frecvență pot fi baleiate manual (inclusiv prin intermediul unui buton rotativ care amintește de maniera tradițională de acord manual a unui radioreceptor fizic) sau automat atât în sens crescător al frecvenței cît și în

sens descrescător), în acest din urmă caz putindu-se programa astfel viteza de baleiere cît și durata de oprire pe frecvență unei emisiuni.

Varianta cea mai recentă a programului Windows de operare a plăcii WiNRADiO, versiunea 2.1 (afiată încă în fază de test), conține și un indicator panoramic (analizor de spectru) cu limite de explorare programabile (aspectul său apare și el pe coperta revistei).

Demn de remarcat la acest produs, în comparație cu situația în care se află alte produse accesoriu pentru calculatoare aflate pe piață, este și faptul că producătorul plăcii, laboratoarele ROSETTA din Melbourne (Australia), include în manualul de utilizare al plăcii toate informațiile necesare pentru scrierea programelor proprii în limbajele C/C++ și Delphi/Pascal.

Deși nu este un autentic receptor de trafic, WiNRADiO poate avea multe aplicații radioamatoricești. Să încercăm o simplă enumerare: În primul rînd WiNRADiO acoperă practic toate benzile de radioamatori pentru traficul curent.

Este suficient de sensibil pentru a accepta un preselector pasiv între antenă și borna sa de intrare.

Poate juca rolul unui receptor de test pentru verificarea periodică a calității emisiunilor stației proprii, inclusiv aici și analizarea radiațiilor parazite în afara benzilor de amatori. Această aplicație este mult usurată de indicatorul panoramic existent în ultima versiune a programului.

În combinație cu un generator de zgomot sau cu un generator de mică putere poate fi utilizat la ridicarea caracteristicii de transfer a oricărui bloc pasiv sau activ.

Personal am convingerea că urmărd linia produsului WiNRADiO vom avea în curând la dispoziție, sub această formă a unei interfețe PC, întregi transceiveuri QRP multimod și multibandă.

Inchei această prezentare prin a invita pe cei interesati să facă cunoștință cu programul de utilizare al plăcii WiNRADiO, să îl preia de la FRR, de la firma importatoare LYNX FIL IMPEX S.R.L., sau prin INTERNET direct de la producător <http://www.winradio.net.au> sau <http://www.winradio.com>). Programul este conceput astfel încit rulează la întreaga funcționalitate chiar și în absența plăcii în calculator.

TABEL 1. Specificații tehnice generale:

	AM	SSB/CW	FM-N	FM-W
0,5MHz ... 1,5MHz	5µV	2,5µV	1µV	-
1,5MHz ... 30MHz	1,5µV	1µV	0,35µV	-
30MHz ... 1000MHz	1,5µV	1µV	0,35µV	2µV
1GHz ... 1,3GHz	5µV	2,5µV	1µV	3µV
Iesire audio: 0,2W pe 8Ω, mușă stereo 3,5mm				
Atenuarea frecvenței imagine: 0,5MHz ... 513MHz			65dB	
		798MHz ... 1300MHz		30dB
Gama dinamică: 6dB				
Liniaritatea indicatorului de nivel: +/-5dB				
Selectivitatea: AM, SSB, CW	6kHz la -6dB			
	FM-N	17kHz la -6dB		
	FM-W	280kHz la -6dB		
Viteză de baleiere: AM		max. 10 canale/secundă		
	FM	max. 50 canale/secundă		
Frecvențe intermedii: IF1			IF2	
0,5MHz ... 299,999MHz	556,325MHz		58,075MHz	
300MHz ... 512,999MHz	249,125MHz		58,075MHz	
513MHz ... 797,999MHz	58,075MHz		-	
798MHz ... 1105,999MHz	249,125MHz		58,075MHz	
1106MHz ... 1300,000MHz	556,325MHz		58,075MHz	

IF3  
 AM, SSB, FM-N 455kHz  
 FM-W 10,7MHz  
 • Stabilitatea de frecvență: 10ppm în intervalul 0°C ... 60°C  
 • Intrare antenă: 50Ω, mufă BNC

TABEL 2.

	DOS minim	Win minim	Recomandat
Procesor:	286	386	486 +
RAM:	640kB	1MB	4MB
Monitor:	Text	VGA	SVGA (256c)
Spatiu pe HDD:	12kB	1MB	1MB
Sistem operare:	DOS 3.0	Windows 3.1	Windows 3.11 sau 95



Figura 2.

N.red. Această lucrare se va prezenta la Simpozionul Național al Radioamatorilor YO, simpozion ce va avea loc la Vaslui în perioada 29 - 31 august.

Cu această ocazie se vor face și demonstrații practice cu această placă de receptor de bandă largă.

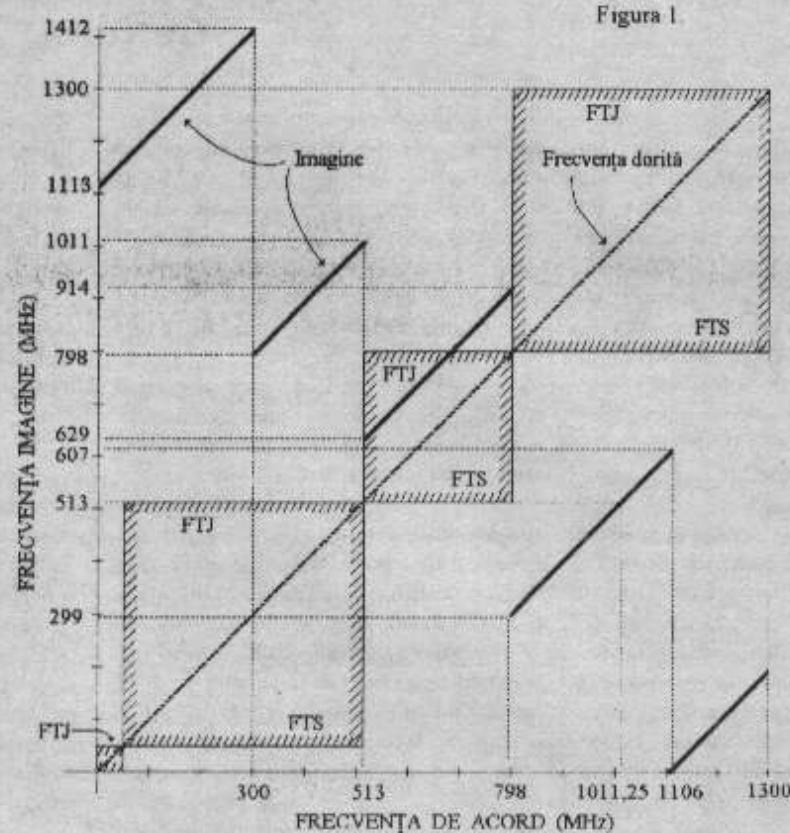


Figura 1

## Packet Radio într-o nouă prezentare

stud. Ciprian Cosma YO3GHC cip@roedu.net

Desi în momentul în care a fost creat, majoritatea utilizatorilor erau mulțumiti de aplicațiile existente (chat și transfer de mesaje), este evident că acestea nu mai sunt suficiente în zilele noastre, când nevoia utilizatorilor este de procesare distribuită, transfer de informații multimedia, etc. S-a încercat definierea AX.25 level 3 (nivelul rețea) pentru a satisface aceste cerințe, dar fără succes. Aceasta s-a datorat în parte vitezelor relativ mici utilizate în rețeaua PR dar și apariției unor protocoale inteligente, gen NETROM, TheNET și altele, care însă nu sunt suficiente pentru nevoile utilizatorilor.

O alternativă viabilă sunt protocoalele TCP/IP, și cără utilizarea ca protocoale de nivel superior este acum facilitată și de posibilitatea realizării de comunicări în regim de amator la viteze (mult) mai mari decât 1200 bps.

Tendința de creștere a vitezei poate fi lăsată observată în toate rețelele de calculatoare, datorită creșterii vitezei de procesare a datelor, a volumului și a capacitatii de stocare a acestora, la calculatoarele moderne. De exemplu, chiar și un calculator de tip XT se descurcă cu o placă de rețea Ethernet ce funcționează la 10Mbps. În aceste condiții, discrepanța dintre puterea de calcul a unui procesor 386 și o viteză de comunicații de numai 1200bps este evidentă.

### Echipamente necesare

Pentru viteze mai mari decât cele folosite curent (1200/9600bps), software-ul nu mai poate înlocui existența unui hardware adecvat pentru comunicări. La viteze mai mari de 9600bps, timpii CPU afectați preluării informației de la interfața de comunicație devin semnificativi (în raport cu prelucrările ulterioare ale datelor).

O soluție, utilizată la chipurile de comunicație serială (ex: 16550), este folosirea unui buffer (FIFO), rămânând ca procesorul să extragă mai mulți bytes odată. Din pacate, nu rezolvă problema pentru creșteri semnificative ale vitezei.

Soluția optimă este folosirea unei interfețe de comunicații ce transferă datele în sistem prin DMA (Direct Memory Access). În acest fel, procesorului își comunică, de exemplu, doar faptul că un cadru a fost receptionat sau transmis, încărcarea CPU scăzând dramatic.

Pentru radioamatori, există mai multe astfel de interfețe, denumite generic SCC (Serial Communications Controller).

O interfață SCC este cea produsă de Bavarian Packet Radio

stud. Matei Conovici YO3GEK cmatei@roedu.net

Group - BayComm USCC. Aceasta se conectează în PC printr-un slot ISA de 16 biti. Placa utilizează 8 porturi I/O și un IRQ și oferă utilizatorilor 4 porturi radio, pentru viteze între 300-38400 bps, cu 2 circuite Z8530. Această placă NU FOLOSESTE DMA, fapt care o face inutilizabilă pentru viteze mari, neavând nici macar un FIFO. În concluzie, această placă nu poate fi o investiție pentru viitor. O placă similară era DRSI PCPA Type 1296, produsă de DRSI la prețul \$290, acum scoasă din fabricație.


O placă SCC, produsă de PacComm la prețul de \$249, este Gracilis PackeTwin, ce utilizează Z85230 Enhanced Serial Communications Controller. Placa suportă un canal DMA pentru viteze mari și un port în mod clasic (polled/interrupt), folosind un IRQ pentru ambele porturi. Cele două porturi pot funcționa atât ambele în mod asincron (RS-232/422) sau un canal asincron (pentru comunicarea cu calculatorul) și un canal radio HDLC. Există drivere atât pentru NOS cat și Linux, placa putând fi echipată cu modem-uri până la 64kbps fabricate de aceeași firmă. Din pacate prețul este destul de mare pentru radioamatorii YO.

Cea mai bună variantă, după părerea noastră, este placa PI2 produsă de Ottawa Amateur Radio Club - Packet Working Group. PI2 este construită în jurul unui chip 85C30 CMOS, cu clock de 7.3MHz, având două porturi radio, unul de viteză mare, cu DMA, iar celălalt pentru viteze mici și medii. Portul de mare viteză a fost conceput pentru viteze de cel puțin 250 kbps, dar testele au dovedit că acesta funcționează și la viteze de peste 460kbps.

Se poate pune un modem de 1200bps (disponibil în kit, la prețul de \$35), chiar pe placă. Placa PI2 este disponibilă ca semi-kit (PCB + componente importante) la prețul de \$60, cu transport inclus în unele părți a lumii. De asemenea, există drivere pentru DOS (KA9Q NOS), Linux (face parte din distribuția standard) și OS/2.

Intenționat am omis echipamentele care reprezintă pur și simplu TNC-uri rapide (Kantronics Data Engine, PacComm SPIRIT-2 PAD). Am considerat aceste soluții ca fiind inflexibile și extrem de costisitoare.

Cel mai scump și complex dispozitiv de acest gen este Gracilis PackeTen, care este un adevarat router TCP/IP cu suport pentru AX.25, capabil de viteze de până la T1 (1.54 Mbps sincron). Cei care l-au conceput văd în el soluția optimă pentru realizarea unui backbone TCP/IP. Nu considerăm că acest rol poate fi usor jucat de un calculator 386, în un preț

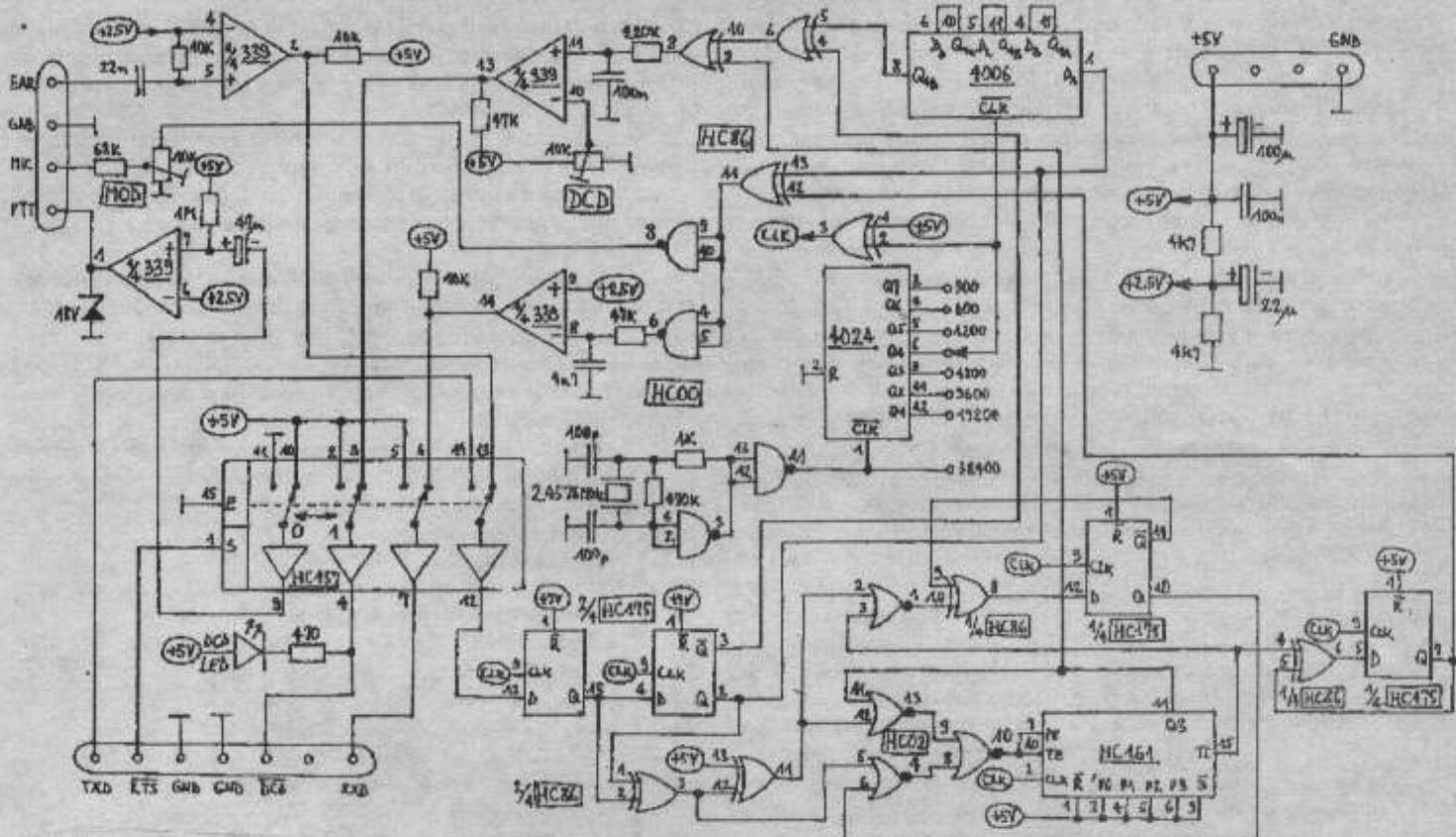

Slika 1. - Izboljšani manchester modem.


care nu se apropie de cei \$1595 ai unui Gracilis Pack-e-Ten. Modeme si statii radio. Evident, la viteze mari nu mai pot fi folosite statatile NBFM obisnuite, banda ocupata fiind mai mare decat permit filtrele de medie frecventa ale acestora.

Statiiile diferă în funcție de modemul și tipul de modulare folosite. Pentru modelele comerciale (ca cele produse de PacComm de exemplu, de până la 64 kbps), există și stații radio special concepute (sau modificate). Prețurile acestora sunt în general >\$150, dar și ele necesită modificări.

pentru viteză superioară lui 19.2 kbps.

O soluție este modemul WA4DSY (Grapes) de 56 kbps, conceput inițial în 1987, dar care a suferit modificări importante în 1995. Majoritatea funcțiilor modemului sunt implementate digital într-un FPGA (Field Programmable Gate Array) Xilinx. Modulația este generată digital, la frecvența de 448 kHz, pentru a elimina nevoia unui mixer dublu echilibrat analogic și a unui desfazor cu 90 grade (forma de undă și modulația sunt citite dintr-un EPROM și aplicate unui DAC). Semnalul obținut este convertit

## S5 AMATEUR AX.25 NETWORK

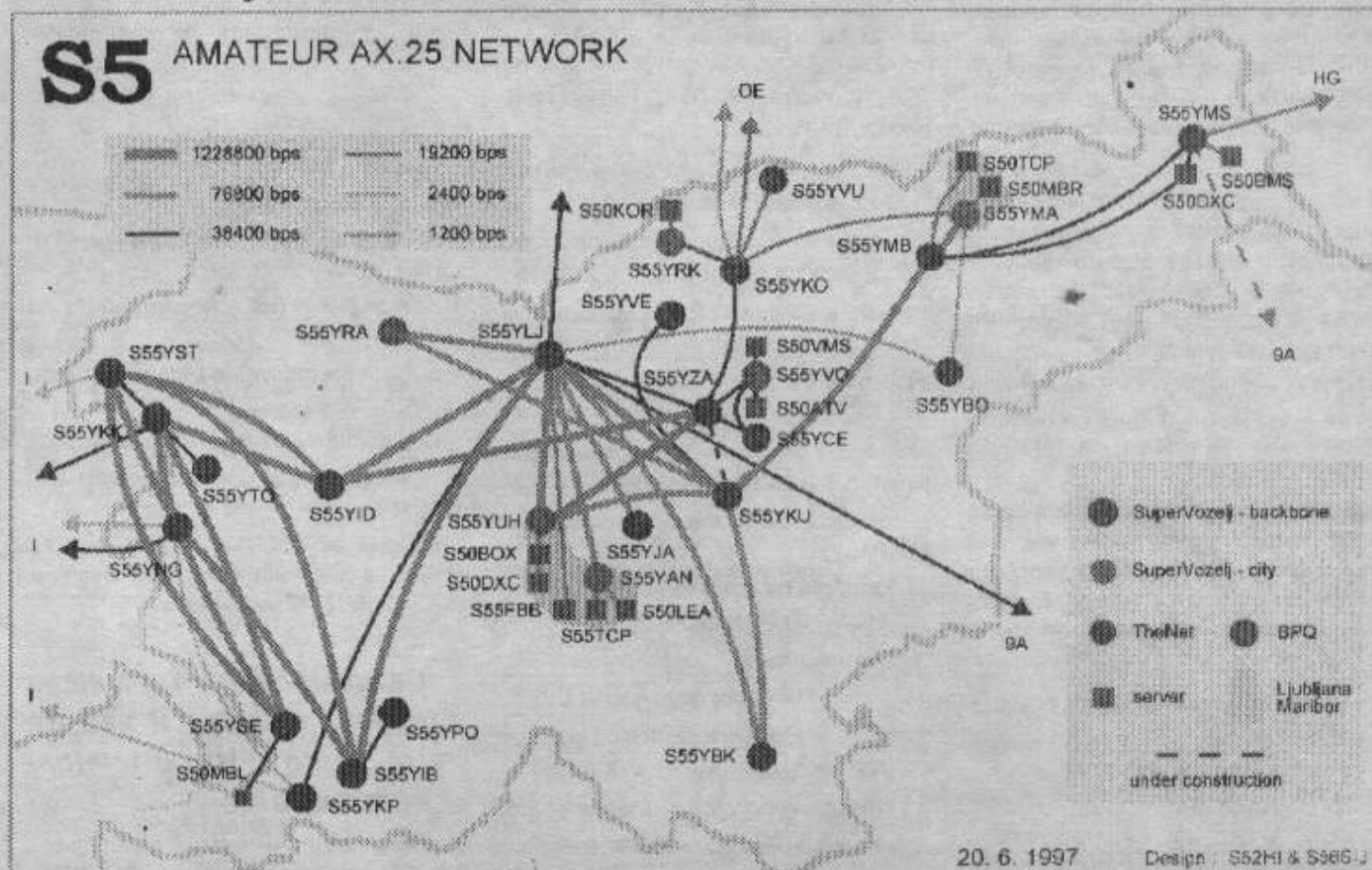

la 1 mW în banda de 10m. Convertorul este sintetizat într-un interval de 2 MHz (28-30MHz). Modulatia este MSK, cu o lărgime de bandă de 70 kHz la 26dB, deviația FM fiind de 14kHz. Receptorul este construit cu MC13135, primul oscillator (39-41 MHz) fiind de asemenea sintetizat. În fine, detector în quadratură. Funcția de detecție a purtătoarei este realizată de asemenea digital. Pentru aleatorizarea datelor transmise se folosește și un scrambler/descrambler (mai performant decât cel folosit de modemele G3RUH și K9NG). Modemul poate fi folosit și ca repetor full-duplex, având un buffer FIFO de 8 bytes. O facilitate a acestui modem este posibilitatea de a include contactele unui relee la receptia unui sir de bili, care este programabil. Aceasta poate fi folosit de exemplu, pentru resetarea unui computer blocat, de la distanță. Scopul acestei prezentări în detaliu este de a crea o imagine despre tehnologia folosită într-un modem radio pentru amatori, destul de răspândit în retelele de packet din USA și Canada, bazate pe TCP/IP. Din pacate, și prețul acestui modem este la nivelul tehnologiei folosite, modemul fiind disponibil de la PacComm pentru numai \$349, hi! Varianta pe care o propunem este cea folosită de radioamatorii sloveni. Ei folosesc modeme Manchester împreună cu statii radio WBFM (Wideband FM). Aceasta soluție are dezavantajul evident al unei utilizări ineficiente a spectrului, dar care în benzile superioare (peste 432MHz) este disponibil și suficient de larg. Vitezele foarte mari la care se poate ajunge, cu montaje extrem de simple și ieftine, compensează acest inconvenient. În Slovenia există LAN-uri chiar la 76kbytes, iar liniile backbone (magistrale) sunt la 1.2 Mbps (către, nu mai folosesc FSK pentru această viteză). În Figura 1, se poate vedea harta retelei PR din S5.

Modemele Manchester (ca și G3RUH, de altfel), nu sunt modeme în adevărul sens al cuvântului, ele realizând doar o codificare a datelor. Codificarea Manchester este o codificare bifazică, în care simbolurile 0 și 1 se deosebesc prin fază semnalului. În fiecare celula de bit există o tranziție: dacă bitul transmis este 1, tranziția este din 0 în 1 și invers.

Existența unei tranziții în cadrul fiecărei celule poate asigura sincronizarea și ajuta la detectarea erorilor (absenta unei tranziții pe perioada unui bit este o stare eronată). În Figura 2 este prezentată schema unui modem Manchester, concepută de S53MV.

- Dupa cum se poate vedea, schema este deosebit de simplă, continand doar circuite logice și practic nu necesită reglaje.

Radioamatorii S5 au conceput și statiiile radio necesare, schemele acestora fiind de asemenea simple (disponibile pe Internet).

## Concluzii

Acest articol nu se dorește o prezentare exhaustivă a variantelor de realizare a unor retele PR de viteză mare, fiind prezentate doar soluțiile mai cunoscute și răspândite. În Statele Unite s-au făcut și alte experimente pentru comunicări la viteza mai mare, cum ar fi broadband Ethernet în banda de 10GHz sau Spread Spectrum, care datorita complexității reprezintă o temă de articol în sine.

Pentru dezvoltarea unei infrastructuri a retelei de packet radio din YO, este evidentă nevoia de creștere a vitezei. În acest context, soluția radioamatorilor S5 pentru comunicări la viteza mare ar putea fi o abordare interesantă.

## Bibliografie

- [1] <http://www.hamradio.si/> - site-ul Internet al ZRS
- [2] <http://hydra.carleton.ca/> - site-ul Internet al Ottawa Amateur Radio Club - Packet Working Group.
- [3] <http://www.paccomm.com/> - site-ul firmei PacComm.
- [4] <http://www.wa4dsy.radio.org/>
- [5] V. Cristea, N. Tapus, T. Moisa, V. Damian - Retele de Calculatoare, Ed. Teora, 1992
- [6] A.S. Tannenbaum - Retele de Calculatoare, ed III., Computer Press Agora, 1997
- [7] \*\*\* - Motorola Communications Device Data

## SISTEME DE TRANSMISIE CU SPECTRU ÎMPRĂȘTIAT

Ing. Serban Naiu - YO3SB

Ing. Gheorghe Costea

- partea a II-a -

### Aplicații comerciale și de consum general ale tehnicii cu spectru împăștiat

**miniaturizarea și reducerea prețului de cost.** Dintre aplicațiile care au căpătat o arie largă de utilizare, enumerăm:

- 1. folosirea comunicațiilor cu spectru împăștiat în conjuncție cu telefonia celulară;
- 2. receptoarele GPS (Global Positioning System);

#### 1. Folosirea comunicațiilor cu spectru împăștiat în conjuncție cu telefonia celulară

- sensibilitate receptor: 1...5 µV;
- raport semnal/zgomot la ieșire: ≥12dB;
- banda RF Instantanee: max 25KHz;
- **Pentru telefoanele cu spectru împăștiat:**
  - gama de frecvențe: 824...849MHz, 870...894MHz;
  - banda RF instantanee: 25 KHz;
  - viteza voce/date: 9600 b/sec (eșantionare voce cu 16/32 Kb/sec);
  - banda de zgomot a receptorului: 25KHz;
  - câstigul de procesare: 34,15 dB;
  - marginea de bruijă: ≥ 20 dB;
  - tip modulație:
    - BPSK pentru sisteme DS;
    - FSK pentru sisteme FH;
  - sensibilitate receptor: 1...5 µV;
  - raport semnal/zgomot la ieșire: ≥12dB;
  - banda audio: 300...3000KHz;
  - atenuare semnal în interiorul clădirii

- 3. sisteme de comunicații personale PCS (Personal Communications System);

- 4. radioamatori;
- 5. microsisteme de comunicații sigure;
- 6. retele locale LAN (Local Area Networks).

#### față de exterior: 20 dB;

- viteza de salt în cazul sistemelor FH: ≤200 salturi/sec.;
- număr maxim utilizatori/stație de bază: 20;
- distanță maximă de stație de bază: 100m;
- puterea maximă emisă: 60mW;
- viteza de cod pentru sistemele DS: 15MHz/sec.

În cele ce urmează, ne propunem să arătăm că cele două sisteme pot funcționa simultan, fără să se perturbeze.

### Cazul funcționării simultane a unui sistem cu salt de frecvență (FH) cu telefoanele celulare

Fie un sistem FH cu 200 salturi/sec., 20 utilizatori pe stație de bază, 9600b/s

pentru un utilizator. Atunci stația de bază trebuie să asigure o viteză de  $20 \times 9600 = 192$  Kb/sec.

În ipoteza folosirii FSK cu fază continuă, semnalul FSK trebuie să aibă o bandă la 3dB de cca.  $1,1 \times 192 \approx 211,2$  KHz

Densitatea de putere emisă pentru semnalul FH/FSK va fi în medie:

$$2,84 \times 10^{-9} \text{ W/Hz} + 2,84 \times 10^{-7} \text{ W/Hz}$$

Atunci, semnalul maxim transmis telefoanelor celulare așezate lângă sistemul FH este:

$$105\mu\text{V} + 1,05\text{mV} (\text{la } 50 \Omega),$$

unde am estimat pierderile antenă la antenă ca fiind de cca. 55dB.

Întrucât sistemul FH nu folosește întreaga bandă de frecvență, telefoanele celulare nu vor avea de suportat continuu interferența acestora. La 200 salturi/sec. un utilizator FH(până la 20 utilizatori), va avea un număr de canale disponibile de:

$$\frac{25\text{MHz}}{211,2\text{KHz}} = 118,4,$$

adică 118 canale, din care vor interfeța continuu cu telefoanele celulare numai  $211,2 : 25 = 8,4$ .

Rezultă deci că rata interferenței produsă de sistemul FH este:

$$118:8,4 = 14 \text{ ori/sec.},$$

cu o durată de 5 ms pentru un burst de interferență.

Pe măsură ce sistemele se separă în distanță, semnalul FH recepționat de telefoanele celulare scade cu pătratul distanței. Spre exemplu, la 60 m se poate estima o atenuare cu încă 80dB și ca urmare, semnalul recepționat va fi de cca.  $0,01\mu\text{V} + 0,1\mu\text{V}$ , cu mult sub pragul de sensibilitate al telefoanelor celulare.

Invers, telefoanele celulare vor provoca receptoarelor cu spectru împărtășiat FH erori caracterizate printr-o probabilitate de eroare/bit de  $3,5 \times 10^{-6}$  pentru un telefon celular.

Pentru combaterea acestei interferențe, trebuie folosite în sistemul FH coduri corectoare de erori și tehnici de întreținere.

### **Cazul funcționării simultane a unui sistem cu secvență directă (DS) cu telefoanele celulare**

Față de cazul anterior, se vor avea în vedere următoarele particularități:

- densitatea de putere emisă de sistemul DS este mult mai mică;

- semnalul DS emis ocupă întreaga bandă a sistemului, dar are o structură foarte apropiată de a zgometului alb;

- principalul receptorul sistemului DS are capacitatea de a rejepta semnalele emise de telefoanele celulare, ceea ce un sistem FH nu poate face.

Densitatea de putere medie emisă de un sistem DS care folosește întreaga bandă de 25MHz este:

$$2,4 \times 10^{-11} \text{ W/Hz la } 2,4 \times 10^{-9} \text{ W/Hz}$$

Un telefon celular așezat lângă emițătorul DS vede semnalul DS la nivelul

$$1,9 \times 10^{-12} + 1,9 \times 10^{-10} \text{ W/Hz}$$

sau corespunzător în microvolti, semnalul va fi de:  $9,7 \dots 97\mu\text{V}$ .

La o distanță de 60 m, nivelul acesta va scăda ajungând la cca.

$$0,00097 + 0,097 \mu\text{V}$$

și va apărea pentru un telefon celular ca zgomet ambient.

Invers, interferența receptoarelor DS provocată de telefoanele celulare va fi rejetată ca urmare a faptului că sistemul DS asigură o margine de bruijă de cca. 20dB. În concluzie, pentru distanțe mai mari de 60m, telefonul DS nu este afectat de telefoanele celulare.

Practic a rezultat că sistemul de telefonie cu spectru împărtășiat tip DS oferă performanțe superioare celui FH din punctul de vedere al suprapunerii în funcționare cu telefoanele celulare.

### **Interferență produsă de telefoanele mobile celulare (7W) plasate lângă clădirea în care funcționează un microsistem cu spectru împărtășiat**

Condiții de analiză:

- atenuarea clădirii interior/exterior: 20dB;

- distanța receptor cu spectru împărtășiat perturbat-mobil: 10m;

- distanța receptor-emițător microsistem clădire: 100m;

- putere utilă emițător microsistem: 60mW;

- atenuarea de polarizare: 20dB;

- semnal util la receptor:  $2,7\mu\text{V}$ .

Puterea care produce interferență la receptorul situat în clădire este deci:

- puterea emisă telefon mobil celular: 38,45 dBm;

- atenuarea:

- cu frecvență : 58,26 dB

- de cuplaj : 37,5dB

- de clădire : 20dB

- de polaritate : 20dB

Total : 136,1dB.

Nivelul interferenței:

$$1,7 \times 10^{-13} \text{ W} = 2,9\mu\text{V}$$

Raportul semnal/interferență:

$$20 \log \left[ \frac{2,7 \times 10^{-6}}{2,9 \times 10^{-6}} \right] = -0,62 \text{ dB}$$

Marginea de bruijă: 19,3dB.

Deci, un mobil celular cu 7W putere la emisie, nu va perturba un microsistem cu spectru împărtășiat instalat într-o clădire, chiar dacă distanța mobil-clădire este mai mică de 10m.

Interferența produsă de microsistem asupra mobilului celelar va fi :

- puterea la emisie microsistem=60m;
- atenuarea=136,1dB.

Semnalul de la microsistemul cu spectru împărtășiat la receptorul mobilului cellular va fi:

$$1,47 \times 10^{-15} \text{ W} = 0,27 \mu\text{V}$$

în banda de 25MHz. Rezultă că interferența în banda receptorului mobilului cellular (25KHz) este  $0,0085\mu\text{V}$ , adică un semnal celular de  $1\mu\text{V}$  și un semnal perturbator de  $0,0085\mu\text{V}$ , ceea ce înseamnă un raport semnal/zgomot la intrarea receptorului mobilului cellular de 41,4dB.

În concluzie, nici măcar nu va fi sesizabilă prezența microsistemu cu spectru împărtășiat instalat în clădire.

**Notă importantă:** De ce telefoane cu spectru împărtășiat în dauna telefoanelor obișnuite (cordless sau celulare)?

Pentru că acestea din urmă pot fi ușor interceptate și deci nu asigură confidențialitatea con vorbirilor. Tehnicile cu spectru împărtășiat asigură în mod inherent caracterul privat al con vorbirii; în plus, pot fi utilizate diferite metode de criptare pentru a spori gradul de securitate.

Simpozionul Național al Radioamatorilor YO va avea loc la Poiana Cârpioarei lângă Vaslui. Sosire la Vaslui în ziua de 29 august. Loc de întâlnire Vaslui Str. Stefan cel Mare 62 - lângă Casa Armatei. Frecvențe de întâlnire: 145,225 MHz sau RV 52 (R2). Transport cu autocar asigurat de organizatori. Info: YO8CT - Cristi Tosi; tlf. 035/320.773 sau acasă: 361.112 sau 340.008.

Sistemul de poziționare globală este o constelație de 24 sateliți care se învârtesc în jurul Pământului de 2 ori în 24 de ore, transmitând informații precise despre timp și poziția satelitului (latitudine, longitudine, altitudine). Cu ajutorul unui receptor GPS, utilizatorul își poate determina poziția cu o precizie mai bună de 150 m (cele destinate aplicațiilor militare - pentru care s-a prevăzut inițial GPS - asigură o precizie mai bună de 3 m), oriunde să fie el pe Pamânt.

Sateliții GPS transmit continuu două semnale:

- codul C/A (Clear/Acquisition), destinat utilizatorilor civili;
- codul P (Precise), destinat militarii americanii și aliaților lor.

Pentru transmiterea celor două coduri, se folosește tehnica emisiei cu spectru împărțiat pe frecvențele 1575,42 MHz și 1227,60 MHz de tip DS.

Caracteristicile codului C/A sunt:

- viteza: 1,023 Mcps;
- lungimea codului: 1023 biți;
- tipul codurilor: coduri Gold.

Caracteristicile codului P sunt:

- viteza: 10,23 Mcps;
- lungimea codului: 1 săptămână ≈  $6,19 \times 10^{12}$  biți;
- tipul de cod: neliniar.

În figura 1 se prezintă schema bloc a modulatorului GPS.

## 2. Receptoarele GPS (Global Positioning System)

În cele ce urmează, vom arăta prin calcule foarte simple cum lucrează un receptor GPS la nivele de semnal inferioare zgomotului KTB.

Nivelul semnalelor GPS la suprafața Pământului sunt specificate la -135 dBm. Zgomotul termic KTB în receptoarele GPS pentru o bandă de 9 MHz, este:

$$1,38 \times 10^{-23} \times 290^\circ \times 9 \times 10^6 = 3,6 \times 10^4 \text{ W} \\ = -104,46 \text{ dBm}$$

Rezultă că de regulă, GPS lucrează la un nivel de semnal sub zgomot de cca. 30,5 dB !

Dar GPS este un sistem de comunicații cu spectru împărțiat de tip DS, care are viteza de cod 10,23 Mcps, banda RF de 9 MHz și viteza datelor de 50 Hz.

Câștigul de procesare este deci aproximativ:

$$10 \log \frac{9 \times 10^6}{50} = 52,5 \text{ dB}$$

La ieșirea receptorului, se obține un raport semnal/zgomot de:

$$52,5 - 30,5 = 22 \text{ dB},$$

care este mai mult decât adekvat pentru cele mai multe sisteme de transmisii de date.

GPS folosește de asemenea câștigul de procesare și în măsurarea distanțelor și deci în precizarea poziției.

Utilizarea receptoarelor GPS a crescut

extraordinar după succesul de care s-au bucurat în timpul războiului GPS-Iraq. Este greu de anticipat unde se va opri invazia GPS în viața noastră. Enumerăm în continuare câteva arii de aplicatie a GPS:

- în domeniul comercial:

- sisteme de culegere de date pentru explorarea și exploatarea petrolului și a gazelor naturale, minerit, în domeniul forestier, management;
- sisteme de navigație în automobil.

În acest domeniu, Japonezii sunt în frunte. Au deja o autostradă Nord-Sud pe care automobilele echipate cu receptoare GPS (peste 500.000 în 1993), dispun de facilități ca:

- precizarea distanței dintre poziția curentă și un punct-destinație dinainte ales pe traseul de parcurs, atât pentru utilizatorul direct (șoferul), cât și pentru cei interesați să știe unde este șoferul;

- listarea obiectivelor importante pe traseu: hotele, magazine, restaurante, etc.

În SUA, Motorola derulează programul IVHS (Intelligent Vehicle Highway Systems). Spre deosebire de cele mai multe sisteme de navigație GPS pe automobile, care prezintă pe un ecran o hartă a străzilor, Motorola oferă un meniu cuprindând punctele de interes pe traseu; o săgeată pe ecran ghidează șoferul spre o întâi anterior precizată; un sintetizator vocal transmite șoferului indicații ("ia-o la dreapta/stânga", etc.) susținând prin voce indicația grafică a săgelei.

- sisteme avansate de supraveghere a traficului auto.

- în domeniul comunicațiilor mobile se are în vedere integrarea receptoarelor GPS în radiocomunicațiile mobile, pentru a ști în orice moment poziția oricărui mobil.

- în domeniul comunicațiilor personale se are în vedere un segment mare, recreațional cu referire la:

- excursioniști (la munte în desert) pe jos sau cu autovehicule.

- navigatori pe iahturi, bărci cu motor, etc. cărora, un receptor GPS le poate preciza poziția, ca apoi, cu un emițător să o comunice celor interesați.

= OFER: Frecvențmetru 1 GHz, UI = 5 mV.  
YO3CVQ - Neguț tlf. 01/679.09.36


## ERATA

În nr 5/97 la pag. 6 linia 80 a programului pentru calculul inductanțelor s-a tipărit gresit. Corect este:

80 IF NOT IS = " " THEN GO TO 130.

Vă rugăm stimați cititori să faceți să faceți cuvenita rectificare.

Fig. 1

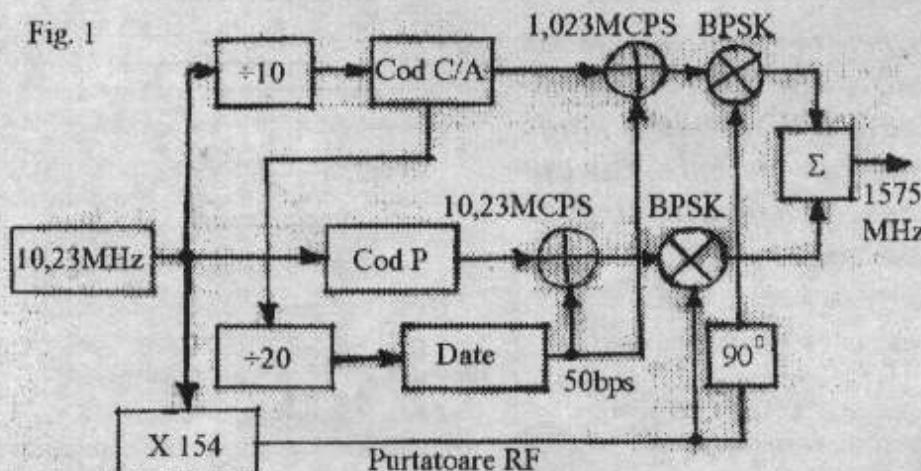

= YO8RBR - Monica oferă filtre EMF 500. Tlf. 031/526.891  
= YO2BBA - Hristea Ion - Oravița cod 1750, Zona Gării, Bloc

C7, Ap.14 caută schema eventuală documentația tehnică de la receptorul BC 312 N.

= YO2LIR - tlf. 056/127.894 caută documentația sau instrucțiunile de utilizare pentru stația STANDARD C 368.

= YO3DMU oferă TNC-2 cu 7910. Tlf. 01/321.69.66

### 3. Sisteme de comunicații personale PCS (Personal Communications Systems)

Sistemele de comunicații personale își propun să asigure utilizatorului, oriunde ar fi acesta, serviciul de a recepționa/trimitre semnale de tip voce/date/video.

Ideal, același dispozitiv portabil este utilizat atât acasă, cât și la birou/uzină, locuri publice.

Când utilizatorul este în public și se conectează la telefoanele publice printr-o stație de bază publică; acasă, la birou, va folosi o stație de bază privată

Aceste servicii, vor asigura toate serviciile curente oferite de telefonia celulară.

Având în vedere că sistemul trebuie să asigure acces multiplu cu un minimum

de interferență asupra altor echipamente, soluția folosirii tehniciilor de semnal împrăștiat este ideală. Aceasta asigură deservirea diferitelor servicii într-o clădire sau a proprietarilor într-o casă fără restricția de a-și armoniza sistemul cu alții.

S-a dovedit în practică faptul că tehniciile de comunicații cu spectru împrăștiat (FH, DS și combinațiile lor) sunt superioare tuturor altor sisteme în aplicația de comunicații personale.

a. Stație de bază deservind birouri de afaceri: voce/date/video

b. Stație de bază acasă (privată): voce/date

c. Stație de bază publică: voce/date

#### 4. Radioamator

Se acceptă numai următoarele coduri: [7,1], [13,4,3,1], [19,5,2,1].

Radioamatorii trebuie să-și transmită indicativul folosind tehnici convenționale de bandă îngustă, nu în

#### 5. Microsisteme de comunicații sigure fabricat de Telephonics Corporation/SUA:

- pot fi deserviți 6 utilizatori simultan;
- 250.000 frecvențe selectabile;
- transmisia semnalului vocal:
  - fie VOX (comandă vocală);
  - fie acționând un buton de trecere în emisie.
- puterea de emisie selectabilă:

##### 6. Rețele locale LAN

specificații tehnice ale sistemului de emisie-recepție GINA fabricat de firma GRE America:

- viteza datelor: selectabilă: 9,6...128 Kbaud (semiduplex);
- număr de canale/coduri: 12 canale diferențiate/4 coduri diferențiate;

tehnică folosind semnal cu spectru împrăștiat.

Puterea de vîrf maximă în antenă se acceptă la folosirea sistemelor cu spectru împrăștiat la maximum 100W.

- 50 mW pentru orăză de acțiune de cca. 170m
- 1 W pentru o rază de acțiune de cca. 1700m
- dimensiuni: ≈ 17x10x6mm;
- greutate: ≈ 600 gr.;
- încărcător de baterii încorporat;
- autonomie de lucru: 5...7 ore, fără reîncărcarea bateriilor.

- erori/bit date: 1/1.000.000;
- interfață: RS 232;
- greutate: ~ 600gr.;
- dimensiuni: 13x10x4 mm;
- alimentare: + 12Vcc.

București. În perioada următoare la YO2KAR se va organiza o nouă sesiune de examene. Deja la acest radioclub la insistențele lui YO2BBB s-a montat un pilon de 11m care sustine atât antenele de US cât și o antenă de UUS.

YO2BPZ - Adrian.

### UN ULTIM OMAGIU PRIETENULUI NOSTRU ANDRONE STOICAN - YO9CPH

Născut la 16 martie 1935, telegren la origine, apoi cămpinean până la data de 02 iulie 1997 când ne-a părăsit în urma unui infarct, Androne a fost un pasionat aeromodelist și radioamator, cu rezultate deosebite în competițiile naționale de aeromodeluri radiocomandate. A reprezentat anii de-a rândul cluburile elevilor și copiilor din Câmpina și Comarnic în calitate de instructor, crescând o pleiadă de aero și navomodeliști.

Ca radioamator a îndrăgit în special telegrafia, iar ultima realizare cu totul deosebită înainte de "vacanța mare" cum îi plăcea să spună despre ieșirea sa la pensie, a fost o superbă antenă Cubical Quad pentru: 14, 21 și 28 MHz, antenă la care urma să-i adauge și un "corector de propagare" pe care însă nu a mai apucat să-l termine.

Era de un entuziasm nemaiînținut și avea o mare putere de muncă, dar s-a rezumat la numai două luni de pensie și s-a retras în "lumea celor drepti". Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Pentru prietenii radioamatori care l-au cunoscut personal sau pe calea undelor.

YO9KPD

## Transceiver QRP pe două benzi - TS2/C-

Cu această descriere doresc să vin în ajutorul celor pasionați de construcții, care vor să realizeze un aparat de emisie-recepție folosind materiale ce se găsesc de obicei în sertarele radioamatorilor. Transceiverul poate să funcționeze în modul de lucru CW sau SSB. Semnalul SSB este realizat prin metoda de defazaj, procedeu care a fost inventat de către radioamatori și care a fost ales de către subsemnatul din motive de nostalgie.

Aparatul corespunde din plin condițiilor de trafic în ambele moduri de lucru. Este adevarat că reglarea și punerea la punct a acestui sistem, nu este mai usoară decât a celui cu filtru, însă are avantajul că nu necesită filtru SSB, filtru al cărui preț de cost în zilele noastre, este destul de apreciabil.

Aparatul prezentat funcționează cu 12V, tensiune ce se poate obține din rețea sau dintr-un acumulator. La emisie are o putere de ieșire de 5W, atât în SSB cât și în CW, pe o sarcină de  $50\Omega$ . La recepție are o putere de audiofrecvență de cca 1W. Sensibilitatea la recepție, mai bună de  $0.4\mu V$ . Funcționarea aparatului se poate urmări după schema bloc din fig. 1.

La recepție semnalul de la antenă merge la filtrul trece bandă (FTB) prin două relee de lucru, prin contactele normal inchise. FTB conține două circuite oscilante cu cuplaj capacitive superior. De aici, semnalul ajunge la un etaj preamplificator RF care în funcție de necesitate se poate cupla sau decupla. După acest etaj, semnalul ajunge la mixerul comun de emisie/recepție dublu echilibrat cu patru diode (DBM) unde prin intermediul VFO-ului, semnalul din antenă se transpune pe frecvența intermedie (FI).

de 455 KHz, care este amplificat mai departe cu amplificatorul de FI și cărui amplificare poate fi reglat manual și automat (AGC și MGC) în funcție de necesitate. Urmează apoi detectorul de produs realizat tot cu patru diode fiind echilibrat atât pe semnalul de FI cât și pe semnalul oscillatorului de purtătoare rezultând la ieșire numai semnalul de audiofrecvență. Semnalul de audiofrecvență poate să fie cuplat direct la amplificatorul final audio sau printr-un filtru CW, (în două trepte) rezultând o lățime de bandă în final de 300-400 Hz.


In poziția de emisie, semnalul SSB produs pe frecvența de 455 KHz, este amplificat în continuare cu un etaj amplificator de unde prin dioda de comutare, ajunge la mixerul comun, unde prin intermediul semnalului VFO se transpune în benzile de amator de: 3.5 respectiv 7 MHz. De la mixer, semnalul trece prin cele două filtre trece bandă (FTB) și prin relee I2, ajunge la un amplificator RF realizat cu două tranzistoare, care este manipulat în CW. În continuare semnalul este amplificat la 5W cu un amplificator final cu două tranzistoare. Din schema bloc, se poate urmări și drumul semnalelor la recepție (linie continuă) și drumul semnalelor la emisie (linie intreruptă).

După prezentarea sumară, urmează descrierea amanunță a aparatului, ce conține în total 7 module, după cum urmează:

1. Modulul Front-End
2. Modulul de radiofrecvență (RF)
3. Modulul de audiofrecvență (AF)

Fig.1

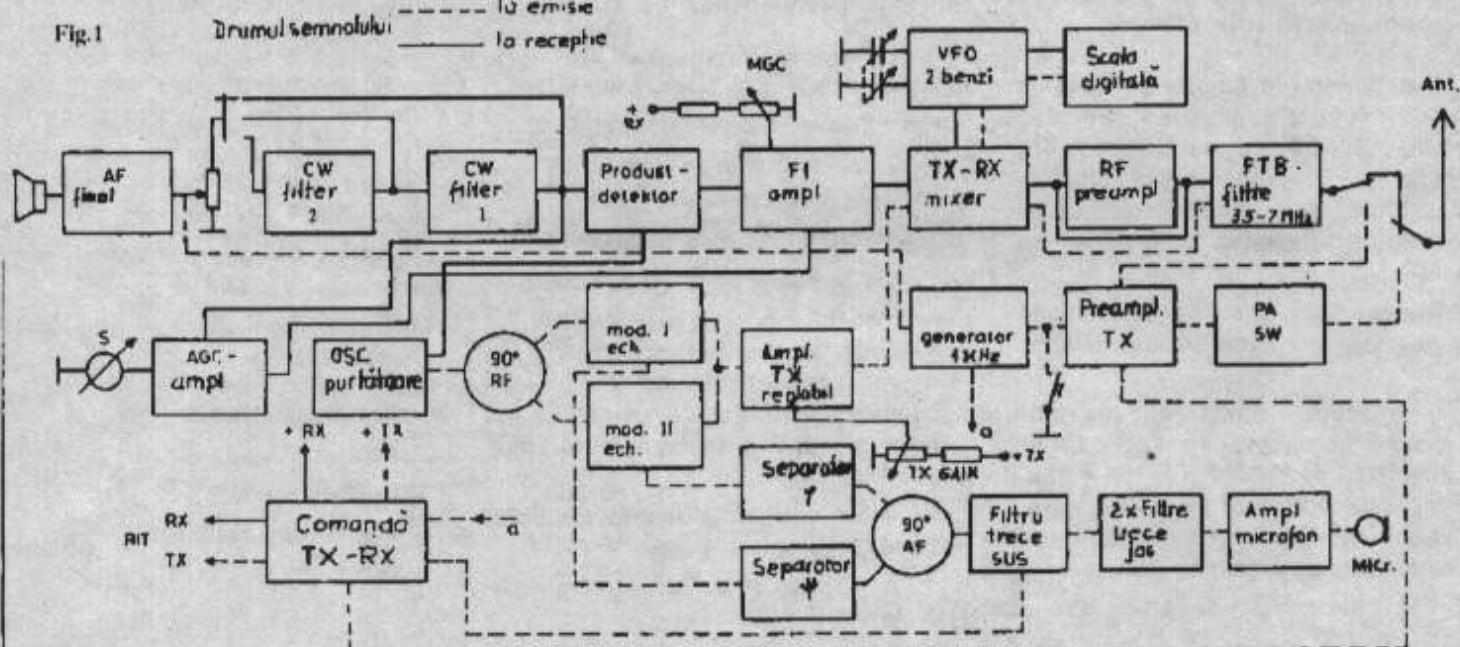Drumul semnalelor: —— la emisie  
— la recepție



2x BA 243

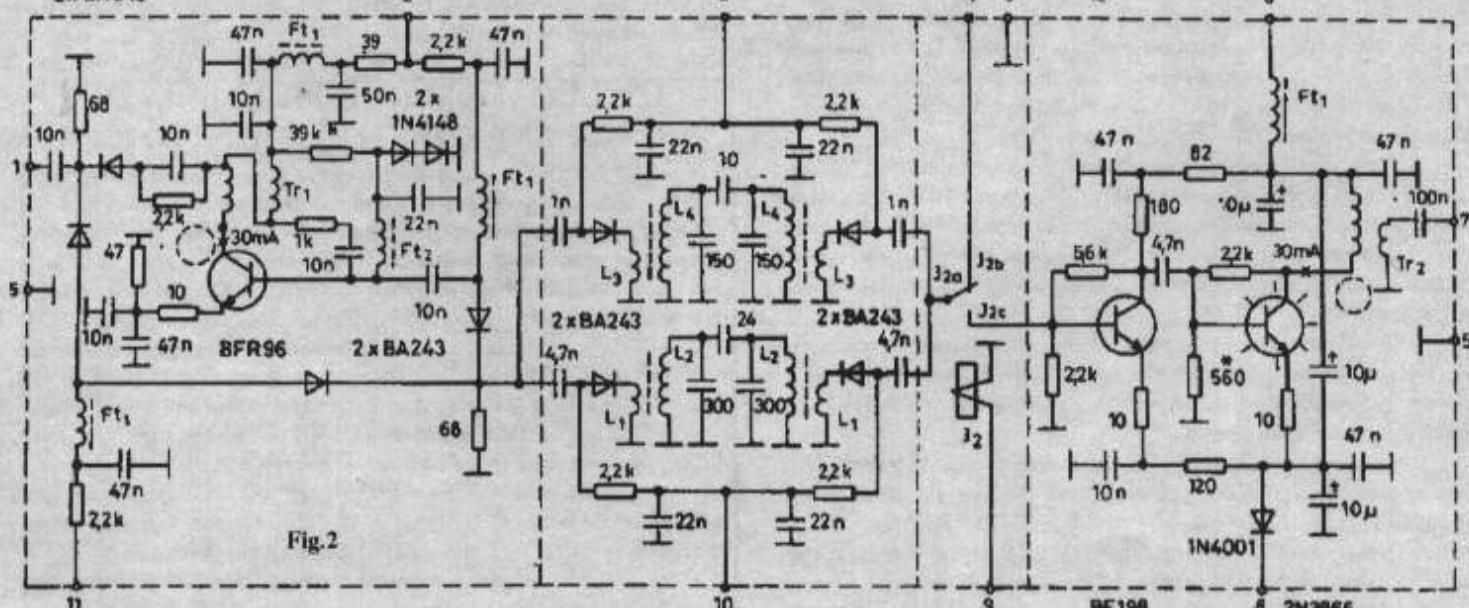


Fig.2

4. Modulul VFO
5. Modulul amplificator final RF (PA)
6. Modulul de comandă (Tx-Rx)
7. Modulul de afişare (scala digitală)

Citeva particularități în legătură cu construcția practică a modulelor:

Modulele de înaltă frecvență sunt realizate pe circuit imprimat dublu placat în așa fel ca una din suprafetele placate reprezintă masa modulului iar pe partea opusă este realizat circuitul propriuzis. În felul acesta nu apar reacții parazite între etaje sau bucle de masă.

Pieselete care sunt lipite direct la masă sunt marcate la capătul respectiv cu X. Tensiunea de alimentare a difuzorilor etaje de amplificare și comutare prin diode sunt asigurate prin socuri de radiofrecvență eliminând în acest fel reacții parazite care pot să apară prin rețea de alimentare. Modulele de audiofrecvență și de comandă s-au realizat pe circuite imprimate simplu placate ele neprezentând probleme de acrosaj.

Mai este importantă o altă problemă prin care se reduc substanțial tendințele de acrosaj și interacțiune a etajelor amplificatoare de RF. Este vorba de aplicarea unor ecranaje la modulele de înaltă frecvență în felul următor:

În jurul modulelor de înaltă frecvență se aplică o bandă metalică de ecranaj cu o lățime de 25-30 mm. Asemenea ecrane sunt aplicate și între anumite etaje de amplificare și sunt plasate pe partea implantată a placăi. Locul aplicării ecranajelor pe placile imprimante sunt marcate cu linii întrerupte. Materialul din care se pot realiza aceste benzi de ecranare este tabla cositorită de 0.3-0.5 mm (eventual obținut din cutii de conserve folosite) sau din tablă de alamă de 0.3-0.5 mm.

Ecranajele se lipesc cu cositor cu lipitură continuă în toate locurile (nu în puncte!) pentru ca numai astfel asigură o eficiență perfectă. Din motivele de mai sus ecranajele se lipesc înaintea implantării pieselor pe placă.

#### 1.Modulul FRONT-END

Conține Filtrele de bandă (FTB) cu diodele de comutare, preamplificatorul de bandă largă pt. recepție, amplificatorul RF pt. emisie și releul I2.

Schela de principiu al acestui modul este reprezentat în fig.2, desenul placii imprimante văzut dinspre lipituri este prezentat în fig.3, iar plantarea pieselor în placă văzut dinspre partea pieselor se poate urmări conform fig.4.

La recepție semnalul din antenă trece prin contactele normal

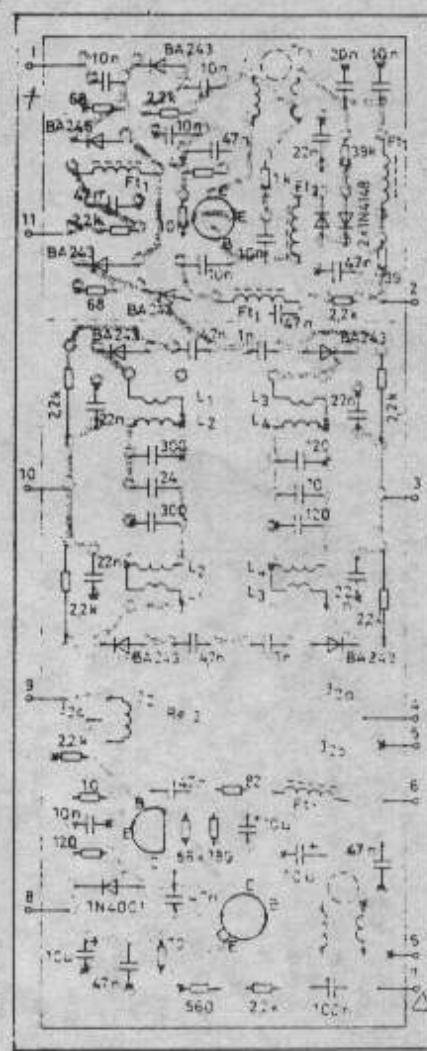
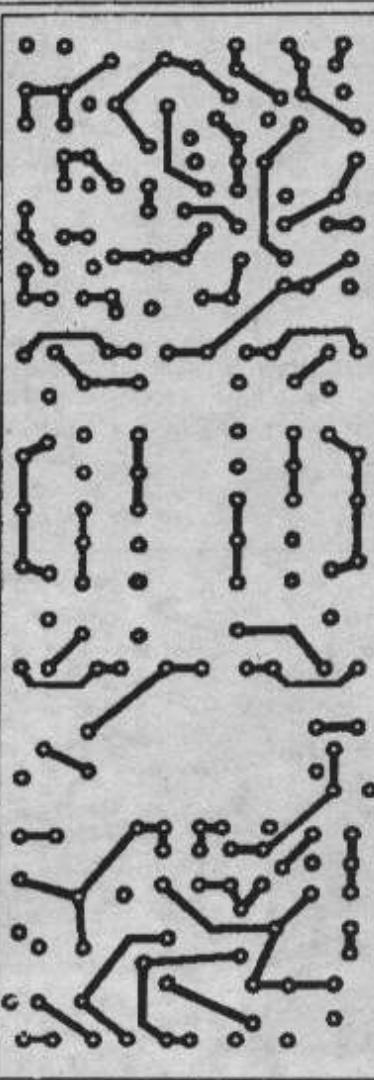


Fig.3

Fig.4

închise ale releului I2, ajungind la filtrul trece bandă pe punctul cu impedanță joasă 50-70 Ω. Filtrul este realizat din două circuite oscilante cu cuplaj capacitive superior. Punctele de intrare și ieșire ale filtrului sunt realizate identic la impedanță mică (50-70Ω) unde se face și comutarea filtrelor cu diode de comutare. Astfel dacă se aplică +12 V la punctul 10, semnalul din antenă trece prin filtrul de 3.5-3.8 Mhz. Cind punctul 3 primește +12 V

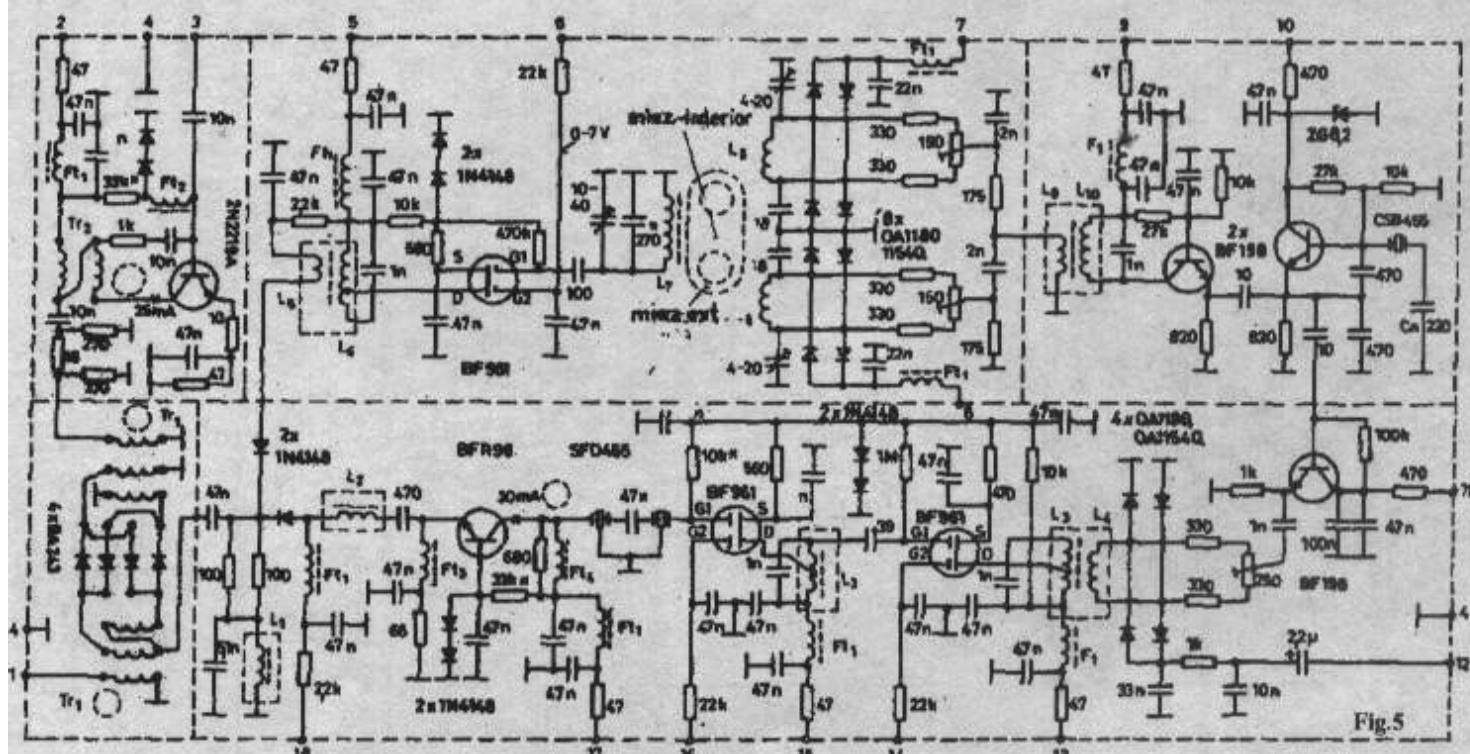


Fig.5

semnalul din antenă trece prin filtrul de 7-7.1 Mhz.

Dupa FTB semnalul ajunge la etajul preamplificator RF care poate fi cuplat sau decuplat prin intermediul diodelor de comutatie. De mentionat că preamplificatorul de RF amplifică semnalul din antenă cu cca. 6-10 dB, dar strică comportarea receptorului față de intermodulații tot cu cca. 10 dB. În felul acesta se propune folosirea preamplificatorului numai în cazuri cind semnalul din antenă este foarte slab (sub 0.4  $\mu$ V). Cuplarea sau decuplarea preamplificatorului RF se realizează prin aplicarea tensiunii +12V la punctul 2 (preamplificator cuplat), +12V la punctul 11 (preamplificator decuplat).

La emisie numai punctul 11 primește +12V, astfel semnalul de la mixerul comun prin diodele de comutare ajunge direct la FTB. În același timp se aplică +12V la punctele 6 și 9 intrînd în funcțiune amplificatorul RF pt.emisie. În modul de lucru SSB punctul 8 se pune la masă, iar în CW acest punct este manipulat. Semnalul amplificat trece mai departe spre modulul PA prin punctul 7.

#### **Realizarea și reglarea modulului.**

Bobinele filtrelor de bandă (FTB) sunt realizate pe carcase de Ø6

mm cu miez de ferită provenite de la module cale comună de la televizoare mai vechi. Nr. de spire: la 3.5 Mhz L2=36 sp. din sirmă de Ø 0.15 mm izolață cu email. L1= 6sp. din sirmă de Ø 0.2 mm cu izolație de lac email deasupra bobinei L2 la distanța de 2 mm. la 7 Mhz L4=20 sp. din sirmă de Ø 0.2 mm cu izolație de lac email iar L3=4sp. din sirmă de Ø 0.2 mm cu izolație din lac email deasupra bobinei L4 la distanța de 2 mm. Fixarea spirelor la ambele capete se poate realiza cu ală.



Transformatorul TR1 este realizat pe tor de ferită cu diametrul exterior de  $\Phi 10$  marcat cu punct alb pe care se bobinează  $2 \times 10$  spire bifilar, din sirmă de  $\Phi 0.2$  mm cu izolație de lac email. Cele două sîrme se răsucesc în prealabil cu ajutorul unei bormasino de mină în aşa fel ca pe lungimea de 1 cm să fie 3-4 infăsurări. TR2 se face tot pe tor de ferită cu diametrul ext  $\Phi 10$  mm cu punct alb, pe care se bobinează 20 sp. din sirmă de  $\Phi 0.2$  mm primar și 5 sp. tot din aceeași sirmă secundar. Socurile de radiofrecvență (SRF) sunt realizate pe miezuri de ferită de  $\Phi 3$  mm avînd 50 sp. din sirmă de  $\Phi 0.15$  mm cu izolație de lac email.


După bobinare spirele se fixează cu lac incolor. SRF2 este realizat tot pe miez de ferită de  $\Phi 3$  mm avind 10 sp. din sîrmă de  $\Phi 0,3\text{--}0,4$  mm cu izolație de lac email.

### **Realizarea practicii**

După ce s-a executat circuitul imprimat conf. fig. 3 prezentat la scara 1:1 se curăță suprafețele pe ambele fețe cu o bucată de cîrpă umedă imbibat în TIX sau ALBA MENAJ prin frecare pînă ce lucesc, se spală bine și se sterge pînă la uscat. Se aplică un strat de saciz dizolvat în diluant sau acetonă. După uscare se execută găurile cu burghiu de  $\Phi 0,9-1,0$  mm. Acele găuri care corespund la Fig. 6.

Fig. 7

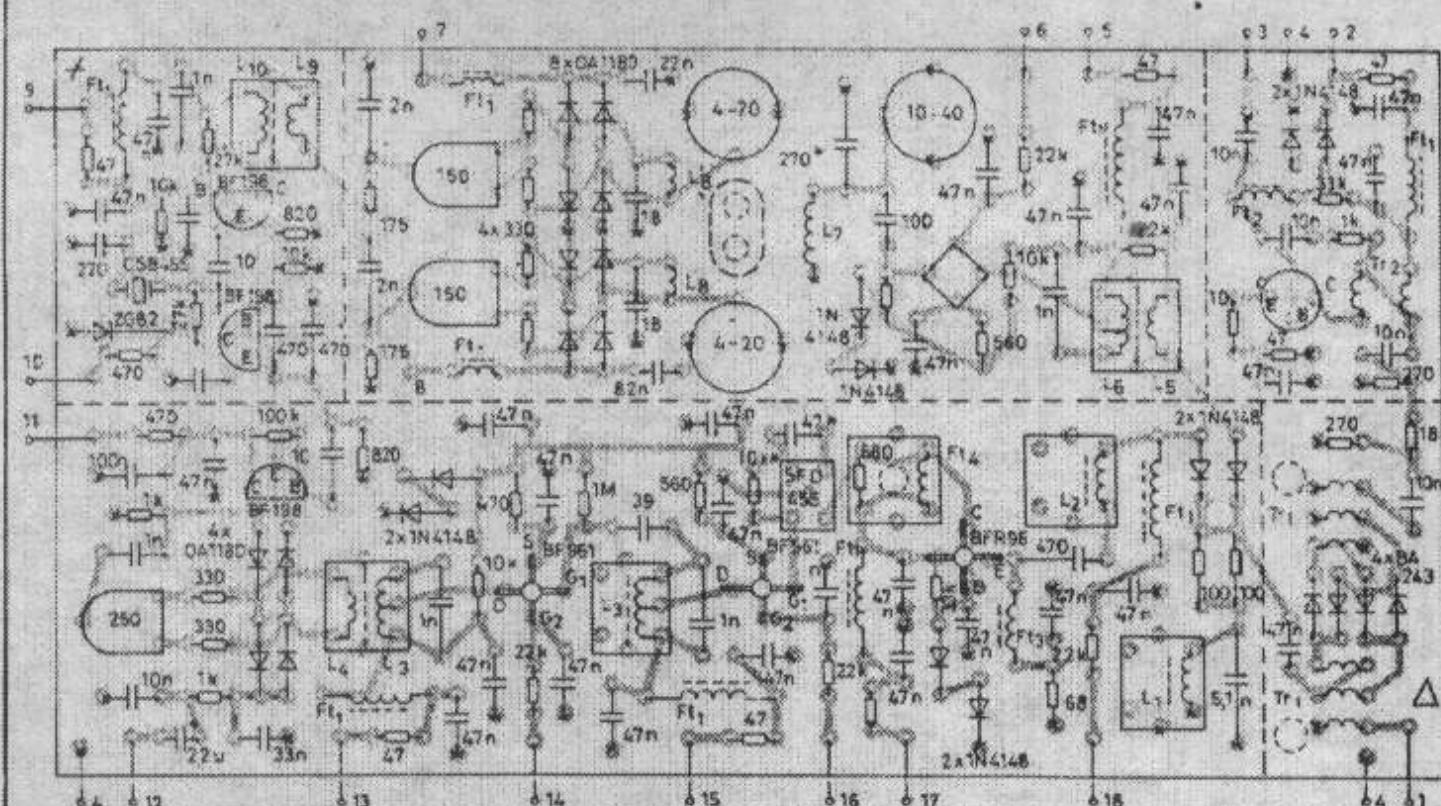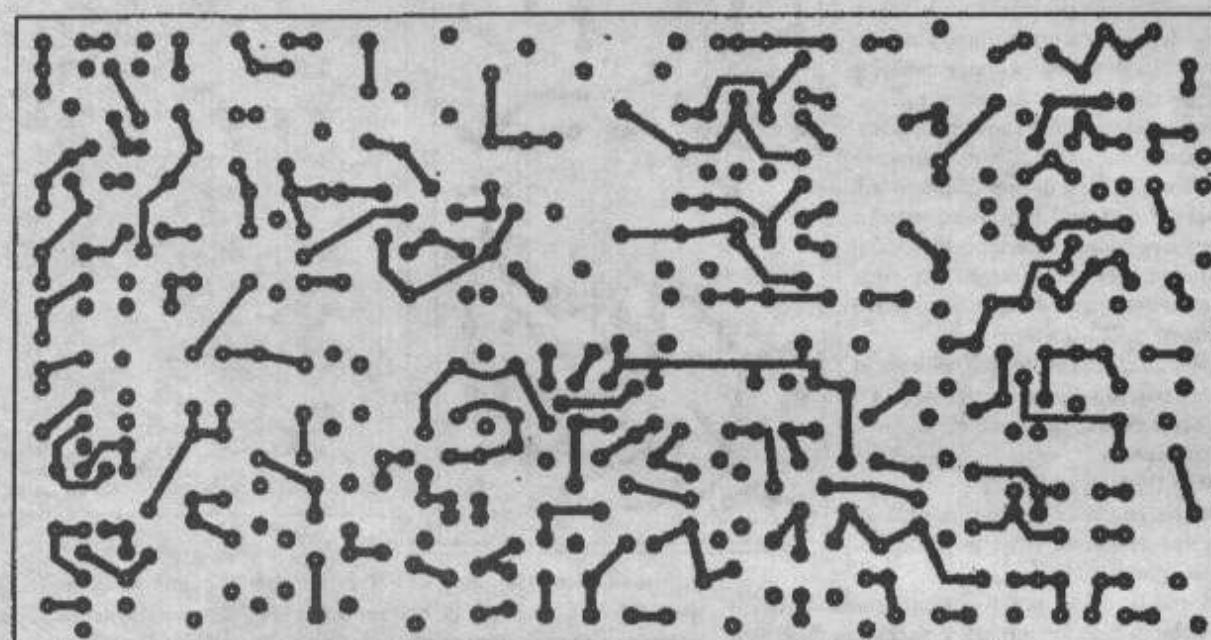

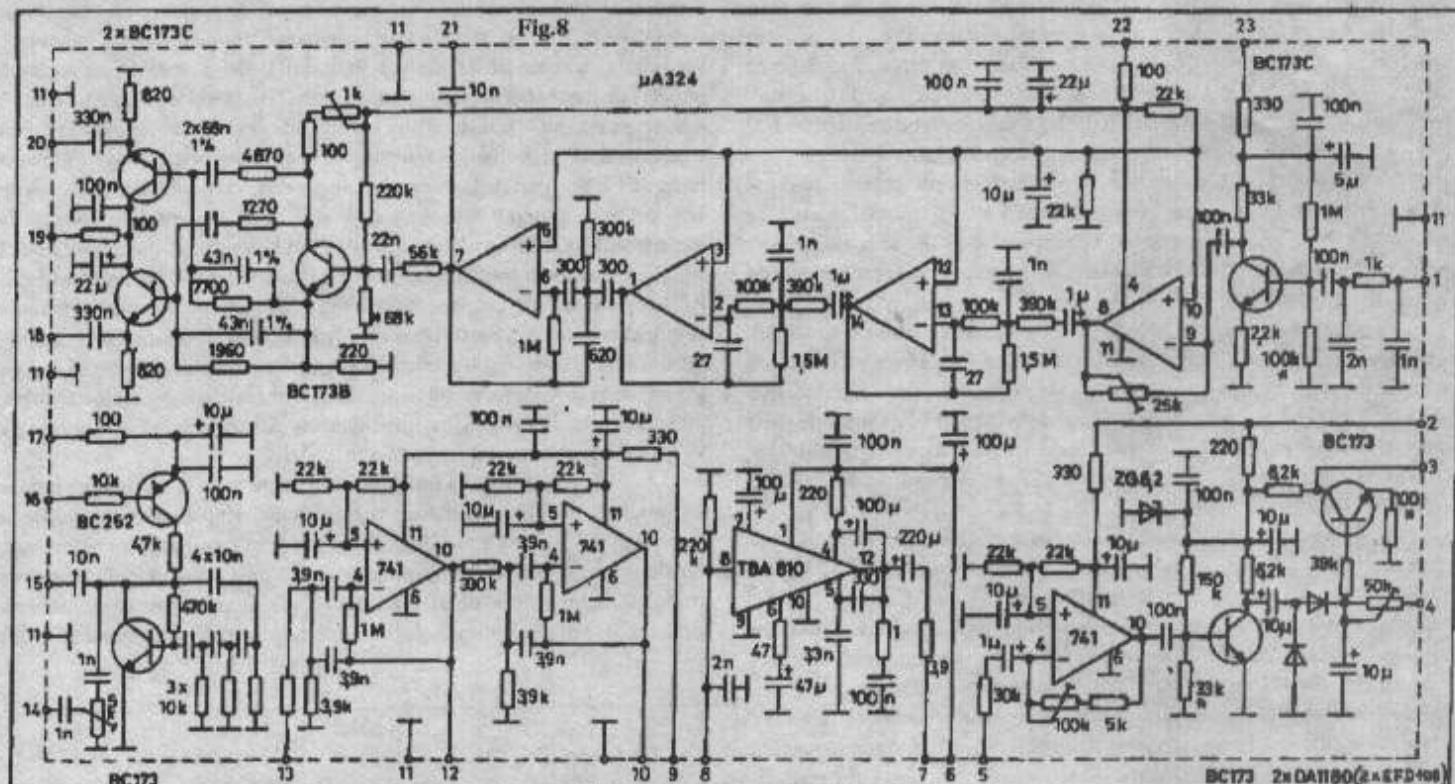

liniile imprimante se zencuișc pe partea opusă cu burghiu de  $\Phi 3\text{-}3.5$  mm. Se trasează apoi locurile ecranajelor cu un ac de trasat. Se lipeste ecranajul în jurul placii lăsând în partea inferioară o margine de cca. 5 mm. Se lipesc apoi ecranajele interioare pe partea dinspre piese.

După toate aceste pregătiri prealabile, care săn de altfel valabile la toate modulele se poate trece la implantarea pieselor.

Se poate începe cu executarea bobinelor FTB și implantarea lor cu capacitatele aferente. Se verifică cu un grid-dip-metru și se regleză miezurile ca frecvența de rezonanță să fie în bandă. În continuare se poate monta retele I2 verificind totodată și funcționarea acestora prin aplicarea a +12V la punctul 9. După aceste verificări se montez piesele preamplificatorului RF, fără montarea rezistenței de  $39\text{ k}\Omega$  marcat cu steluță. Se regleză funcționarea etajului intrerupind circuitul la punctul x unde se intercalează un miliampmetru. Colectorul tranzistorului BFR 96 se decuplează provizoriu cu un condensator de  $100\text{ nF}$ . Se leagă un potențiometru trimer de cca.  $50\text{-}100\text{ k}\Omega$  în locul rezistenței de  $39\text{ k}\Omega$ . Se aplică tensiunea de +12V la punctul 2 și se regleză potențiometrul pînă se obține un curent de colector de 30 mA. După reglare se scoate potențiometrul și se înlocuiește cu o rezistență fixă egală cu valoarea obținută după reglaj. Se elimină decuplarea colectorului și se refac circuitul. Se verifică componentele înainte de montare reducind astfel posibilele defecțiuni de funcționare.

In locul tranzistorului BFR 96 se poate utiliza cu succes tranzistorul BFW 16 sau BFR 91 reglind curentul de colector la 20 mA.

Se procedează similar la montarea pieselor și reglarea curentului la amplificatorul RF de emisie. În felul acesta modulul este nu numai executat dar și reglată funcționarea.

## 2. Modulul de radiofreqvență

Acest modul cuprinde mixerul comun (emisie-recepție), amplificatorul de frecvență intermediară (FI), detectorul de produs, oscillatorul de purtătoare, defazorul RF de  $90^\circ$  pe 455 KHz, modulatoarele echilibrat, amplificatorul SSB și un amplificator pt VFO.

Schema de principiu este prezentată în fig.5, desenul placii imprimante la scara 1:1 văzut dinspre lipitură în fig.6, iar implantarea pieselor văzut dinspre piese este prezentată în fig.7.

La recepție semnalul de la antenă trecind prin modulul front-end, ajunge la mixerul comun intrînd prin punctul 1. Aici se mixează cu semnalul VFO care este cuplat la acest modul la punctul 3 și amplificat cu un etaj amplificator de bandă largă reglat la un curent de colector mare. Între acest amplificator și mixer este intercalat un grup de rezistențe ca adaptare să fie făcută ohmică, reducind astfel intermodulațiile provenite de la VFO.

Diferența de frecvență rezultată după mixare reprezintă frecvența intermediară de 455 KHz fiind cuplat cu amplificatorul FI printr-un circuit

duplexor. Acest circuit are rolul de a realiza o adaptare bună între mixer și amplificatorul FI, și se compune dintr-un circuit oscilant paralel combinat cu un grup de rezistențe rezultând o valoare de  $50\Omega$  și un circuit oscilant serie făcind o adaptare la impedanță mică. Acest circuit este precedat de comutatorul cu diode care asigură trecerea semnalului către amplificatorul FI.

Primul etaj amplificator este realizat cu tranzistor BFR 96 în montaj cu baza la masă avind astfel o impedanță de intrare joasă și o impedanță de ieșire înaltă. Sarcina de ieșire o formează filtrul piezoceramic SFD455 care asigură o lățime de bandă de 4-4.5 KHz. Adaptarea impedanței este reglată cu  $680\Omega$ . După acest etaj urmează două amplificatoare FI realizate cu două tranzistoare MOSFET ale căror amplificare sunt reglate pe de o parte automat (AGC), pe de altă parte manual (MGC). Tensiunile de reglaj în ambele cazuri variază între 2-7 volti. Detectorul de produs este realizat cu 4 diode de germaniu avind o plajă mare de linearitate. Semnalul de la oscillatorul local este aplicat detectorului printr-un etaj de repetitor pe emiter semnalul de audiofreqvență (AF) părăsește modulul la pct. 12 prin filtrul trece jos având frecvență de tăiere la cca. 4 KHz.

La emisie semnalul de la oscillatorul de purtătoare care are elementul oscilant tot un filtru ceramic de 455 KHz a cărei frecvență de oscilație se poate modifica ușor cu o capacitate pusă în serie cu filtrul. De la oscillator semnalul este amplificat cu un amplificator în montaj cu baza la masă, avind la ieșire un semnal sinusoidal pur, la impedanță mică care alimentează defazorul RF de  $90^\circ(+45^\circ, -45^\circ)$  rezultând astfel două semnale RF de amplitudine identică, dar defazate între ele cu  $90^\circ$ . Cele două semnale RF sunt introduse în două modulatoare echilibrat, fiecare avind cîte 4 diode. Echilibrarea se realizează cu cîte un potențiometru trimer de  $150\Omega$ . Introducind în modulatoarele echilibrat semnalele defazate tot cu  $90^\circ$  de la amplificatorul de microfon, rezultă 2 semnale DSB cu  $90^\circ$  defazate între ele, fiind insumate pe un circuit oscilant comun. Din cauza defazărilor, una din benzile laterale se anulează, iar cealaltă se adună, dublind astfel amplitudinea. Schimbarea benzii laterale se poate realiza prin inversarea intrării semnalului AF în modulatoare echilibrat. În telegrafie unul din modulatoare se dezechilibrează prin aplicarea unei tensiuni continue la punctul de intrare AF. Semnalul SSB format în circuitul de insumare este amplificat în continuare cu un tranzistor MOSFET a cărei amplificare se poate regla manual (TX GAIN) aplicind pe G2 o tensiune reglabilă între 2-7 V. De la acest etaj semnalul ajunge la mixer prin dioda de comutare. În mixer semnalul SSB se transpune în banda de amatori și părăsește modulul prin punctul 1.

## Realizarea și reglarea

Circuitele oscilante de 455 KHz au fost recuperate din radioînceptor Albatros și cu condensatoare de  $1\text{ nF}$  (stiroflex) se pot

regla punctele de rezonanță pe 455 KHz. Circuitele oscilante se realizează în felul următor: pe carcuse de FI de la receptoare Albatros L1=30 sp. din sirmă cu izolație din email  $\Phi 0.12$ , iar L2=100 sp. din sirmă cu izolație de email de  $\Phi 0.1$  mm. L3=80 sp. din sirmă de  $\Phi 0.1$  mm cu izolație de email, priză la 40 spire, L4=30 sp. din sirmă de  $\Phi 0.1$  mm, izolație email peste L3, iar L5= 12 sp. din sirmă de  $\Phi 0.1$  mm izolație email, peste L3.

Circuitul oscilant sumator, se realizează pe tor de ferită cu două orificii (produs la Uzineni) și marcat cu punct alb. Pe miezul interior se bobinează L7=65 sp. din sirmă de  $\Phi 0.12$  mm. Bobinele de cuplaj L8=13+13 spire din sirmă de  $\Phi 0.25$  mm cu izolație email se bobinează pe miezurile exterioare.

Inainte de montare, trebuie verificată frecvența de rezonanță a circuitelor oscilante cu ajutorul grid-dip metrului. Rezonanța pe frecvența de lucru trebuie să cadă în plaja de reglare ale miezurilor. Transformatoarele de bandă largă sunt făcute pe toruri de ferită cu diametrul exterior de  $\Phi 10$  mm și marcat cu punct alb. Tr1=3x12 spire din sirmă cu email de  $\Phi 0.20$  mm bobinat trifilar Tr2=2x12 spire din sirmă cu email de  $\Phi 0.20$  mm bobinat bifilar.



Inainte de bobinare, conductorii se răsucesc cu ajutorul unei bormasine în aşa fel ca pe 1cm lungime să cadă 3-4 răscuciri. F13=25 spire din sirmă 0.3-0.4 mm cu izolație de email, pe miez de ferită  $\Phi 3$  mm. F14=50 spire din sirmă de  $\Phi 0.15$  mm cu izolație de email pe tor de ferită, cu diametrul exterior de  $\Phi 10$  mm marcat cu punct alb. După ce s-au verificat toate componentele se poate începe instalarea pieselor. Se va începe cu oscilatorul de purtătoare și etajul amplificator, respectiv separator. Imediat se poate verifica funcționarea oscilatorului. Se aplică alimentarea de +12V pe punctele 9,10 și 11. Dacă oscilatorul funcționează se verifică

forma și nivelul semnalului. Pe emiterul tranzistorului trebuie să apară un semnal de min 0.5-0.6 V<sub>V</sub> văzut pe ecranul unui osciloscop, iar forma semnalului trebuie să fie perfect sinusoidal. După aceasta, se reglează punctul de rezonanță al circuitului oscilant L10, la ieșirea căruia (L9) se va măsura pe ecranul osciloscopului un nivel de circa 1 V<sub>V</sub> de formă perfect sinusoidală. Dacă oscilatorul funcționează perfect, se poate trece la montarea liniei de FI, pornind de la detectorul de produs, verificând funcționarea cu ajutorul unui generator de semnal de 455 KHz. Curentul de colector la tranzistorul BFR 96 se reglează la 20-30 mA pentru o funcționare liniară astfel încât la semnale de intrare mici să și cele de nivel mare. Variind tensiunea G2 la cele două tranzistoare mosfet între 2-7V, se poate verifica variația amplificării între limitele 0 și maxim. Urmează instalarea mixerului unde trebuie avut grijă la introducerea corectă ale terminalelor la bobine. De aceea se verifică și se imperechează în prealabil terminalurile bobinajelor. Diodele folosite se recomandă să fie imperecheate pentru o bună echilibrare pe VFO și FI. Acest etaj nu necesită alte reglaje.

După terminarea liniei de FI se poate trece la montarea pieselor de la defazorul RF, modulatoarele echilibrare, amplificator de emisie și amplificator VFO. Se procedează la fel ca și în cazul părților anterioare, verificând funcționarea prin alimentarea pe rînd a etajelor. Echilibrarea modulatoarelor se efectuează legind un osciloscop la punctul de intrare a semnalului în mixer, variind cele două potențiometre semireglabile de  $150\Omega$ .

Fig.9

Fig.10

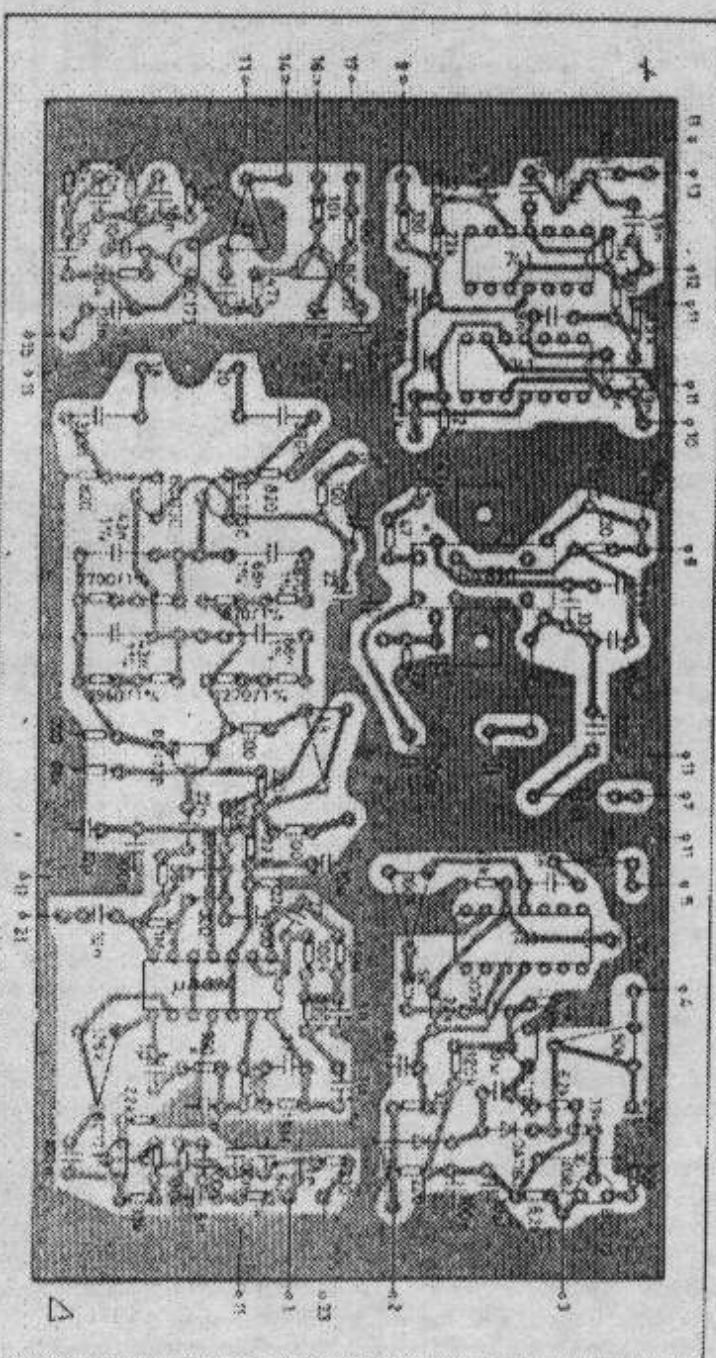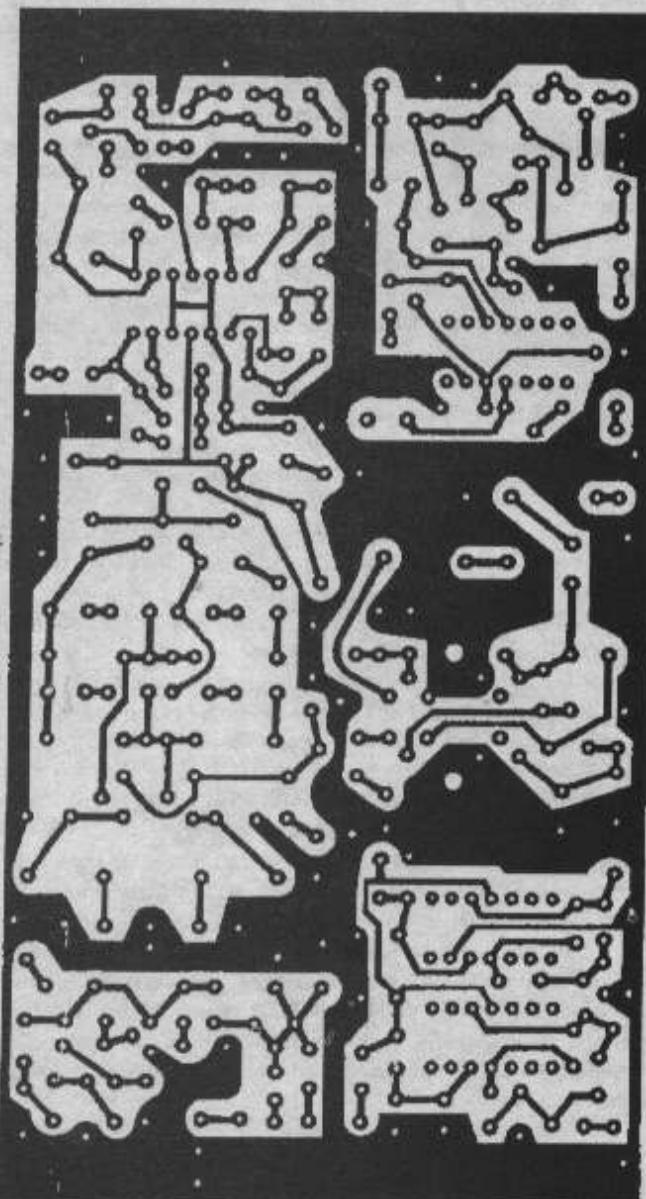

pînă dispare complet semnalul de radiofrecvență, după care dezechilibrînd unul din modulatoare prin aplicarea unei tensiuni de +12V printr-o rezistență de circa  $10\text{ k}\Omega$ , trebuie să apară un nivel RF de 455 KHz de cca 0.4-0.5Vvv. Efectuind reglajul de mai multe ori se poate ajunge la o echilibrare perfectă.

### 3. Modulul de audiofrecvență (AF)

Cuprinde amplificatorul AF, filtrul CW în două trepte, amplificatorul de microfon cu defazor de  $90^\circ$  AF, amplificatorul AGC și de S-metru, generator de 1 KHz pt monitor CW.

Schemă de principiu, schema de cablaj respectiv schema de implantare se poate urmări în figurile 8.9 și 10.

Să urmărim funcționarea la recepție: semnalul AF de la detectorul de produs se aplică pe trei puncte simultan:

1. Printr-un comutator direct pe amplificatorul final AF.

2. La intrarea filtrului CW.

3. La intrarea amplificatorului AGC și S-metru.

Prin intermediul unui comutator cu trei poziții semnalul ajunge direct pe amplificatorul final AF în poz 1. În poz 2 se intercalează primul etaj de filtru activ CW, iar în pozitie 3 se intercalează și al doilea etaj de filtru activ CW realizând astfel o bandă de trecere a semnalului CW foarte îngustă cca 300-400 Hz la frecvența de lucru de cca 850 Hz.

Amplificatorul de AGC conține un amplificator operational. Amplificarea se poate regla cu ajutorul potențiometrului semireglabil de  $100\text{ k}\Omega$ . Deviația maximă a S-metruului se poate regla cu potențiometrul semireglabil de  $50\text{ k}\Omega$ . Tensiunea pentru reglaj automat se obține în colectorul tranzistorului BC 173.

Amplificatorul de microfon conține un preamplificator de zgomot mic (tranzistorul BC 173C), un circuit integrat βA324 continind 4 amplificatoare operaționale, din care unul este amplificatorul propriu zis reglabil cu potențiometrul semireglabil de  $25\text{ k}\Omega$ . Două circuite operaționale formează un filtru trece jos, a cărei frecvență de tăiere este la 3000 Hz, și un circuit operațional care formează un filtru trece sus, a cărei frecvență de tăiere este de 300 Hz. Componentele RC folosite la filtrele active trebuie să aibă o precizie de min. 5%, condensatoarele folosite să fie de stiroflex sau multistrat. Amplificatorul mai conține defazorul AF de  $90^\circ$ , ce asigură la ieșire cele două semnale defazate  $\phi$  și  $\psi$ , pe o impedanță joasă. Pentru a se obține o defazare perfectă de  $90^\circ$  în tot domeniul AF de 300-3000 Hz rezistențele și condensatoarele trebuie să fie în limite de toleranță de 1% iar condensatoarele să fie din hîrtie metalizată sau multistrat. Defazarea exactă de  $90^\circ$  se reglează cu potențiometrul semireglabil de  $1\text{ k}\Omega$  din colectorul tranzistorului BC 173b. Generatorul de 1kHz este un montaj clasic de defazare RC, care se activează prin intermediul tranzistorului PNP de tip BC 252, prin punerea punctului 16 la masă.

Pentru activarea VOX-ului se eulege semnalul de la amplificatorul de microfon de pe punctul 21.

Intrucît acest modul funcționează în domeniul frecvențelor joase nu necesită reglaje dificile. De aceea executat corect, cu componente perfecte, totul trebuie să funcționeze la prima încercare. Metoda de reglare a defazorului AF a mai fost publicată în mai multe articole de specialitate.

### 4. Modulul VFO

Conține două oscilatoare separate pentru banda de 3.5-3.8 Mhz respectiv 7.0-7.1 Mhz și un separator comun cu două tranzistoare, respectiv un stabilizator de tensiune asigurînd o tensiune stabilizată pentru întregul ansamblu VFO de 8.5 V. Schema de principiu, desenul cablajului imprimat respectiv desenul implantării pieselor se pot urmări pe fig. 11,12 și 13.

Oscilatorul funcționează în felul următor: cele două oscilatoare lucrează pe rezistență comună în emitor și în funcție de alimentare se activează sau oscilatorul de 3.5 sau oscilatorul de 7 Mhz și prin dioda de comutare semnalul se aplică etajelor separatoare. Circuitul RIT-control se aplică în emiterul tranzistoarelor oscilatoare fiind comun la ambele oscilatoare. Tensiunea de reglare pentru RIT este de 4.7V, stabilizat cu diodă zener de PL4V7.

### Executarea și reglarea modulului

Intrucît stabilitatea de frecvență a întregului aparat depinde de stabilitatea VFO-ului trebuie realizată o construcție mecanică și electrică


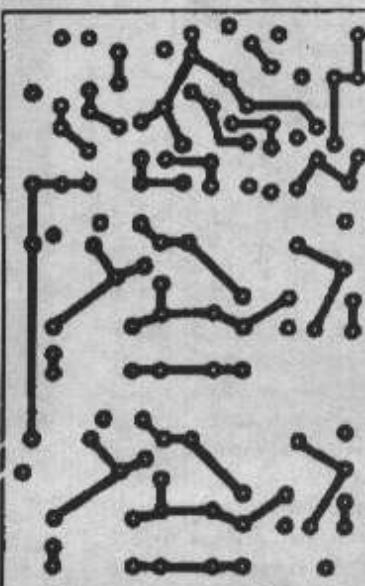
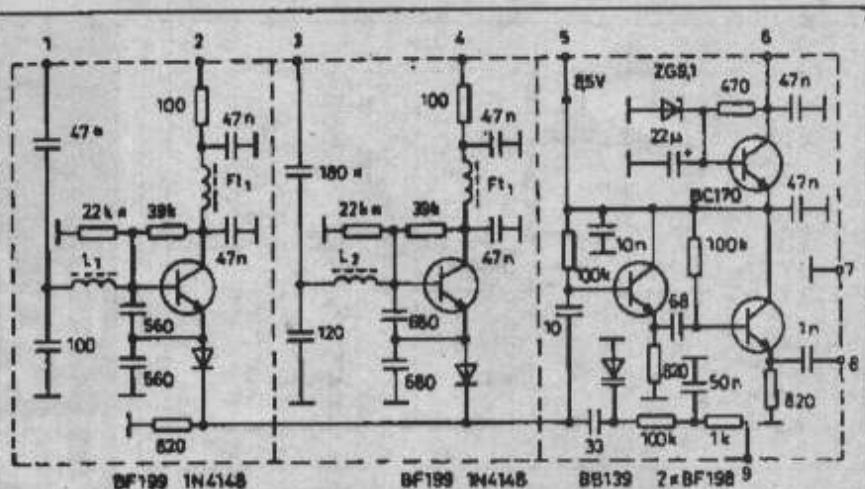


Fig.12 Fig.11 Fig.13

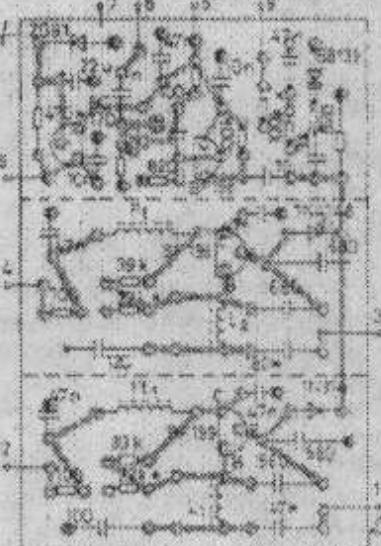

foarte stabilă și rigidă. Piezile electrice utilizate să fie de calitate bună. Tot ansamblul VFO se monteză în cutie metalică executată din tablă cositoră de 0.8 mm grosime. Condensatoarele să fie cu izolație de mică sau stiroflex.

Domeniul de frecvențe cuprinse de cele două oscilatoare:

-3040-3350 kHz pt. banda de 3.5 Mhz.

-6540-6650 kHz pt. banda de 7 Mhz.

Se constată că frecvențele de lucru a celor două VFO-uri sunt sub frecvența benzii de amator, cu diferență valorii frecvenței intermedie de 455 kHz, soluție aleasă din motive de stabilitate. Nivelul de ieșire a semnalului RF trebuie să fie de circa 0.5Vvv pe cît se poate egală în ambele benzi de lucru. Această cerință se poate realiza prin modificarea valorii rezistențelor din circuitul de polarizare ale tranzistoarelor oscilatoare marcate cu steluță.

Condensatorul variabil poate fi folosit tot de la aparatul de radio Albatros avind condensator variabil cu două secțiuni, de construcție mecanică foarte stabilă. Intrucît condensatorul are demultilicare proprie de 3:1, după o rotire a axului cu  $360^\circ$ , trebuie aplicată o piedică, adică în acest domeniu de rotire să se cuprindă domeniul de frecvență necesar. Este de recomandat, condensatorul variabil împreună cu cutia VFO-ului să fie o unitate compactă cu conductoare de legătură scurte (max 4 cm) între condensator și circuitul oscilant.

Bobinele se execută pe carcase cu miez de ferită de  $\Phi 6$  ca și la modulul FRONT-END.

Se bobinează 22 spire din sîrmă de  $\Phi 0.25$  mm spiră îngăspiră (L1) pt. banda de 7 Mhz și 35 spire din sîrmă de  $\Phi 0.2$  mm spiră îngăspiră (L2) pentru banda de 3.5 Mhz. După execuțarea bobinajelor se aplică un strat de lac incolor pentru rigidizare. Domeniul de frecvențe cuprinse de VFO, se poate modifica prin modificarea condensatoarelor serie cu c.v. notate cu steluță.

### 5. Amplificator final RF (PA)

Este un amplificator de bandă largă cu putere de ieșire de 5 W și poate să funcționeze în domeniul de 1.5-20 Mhz.

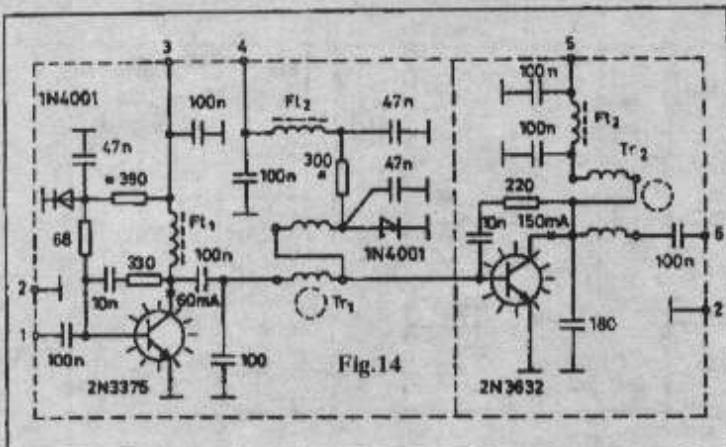


Fig.14

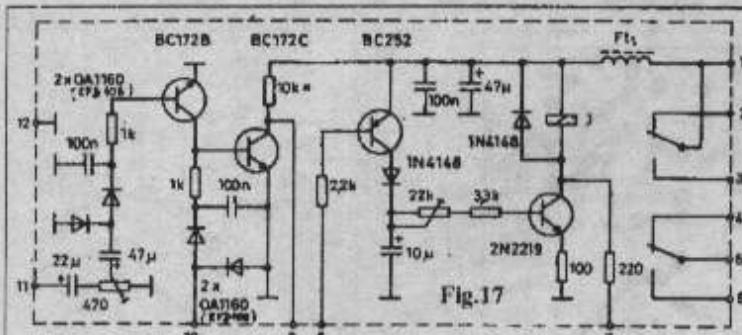


Fig.17

Schema de principiu se poate vedea în fig. 14, desenul circuitului imprimat este prezentată în fig. 15. Împantarea pieselor se poate urmări conf. fig. 16. Funcționarea amplificatorului: cele două tranzistoare lucrează în montaj similar, avind fiecare cîte un transformator de bandă largă. În primul etaj se realizează o transformare în jos (4:1) pentru adaptarea impedanței de ieșire a primului etaj cu impedanța de intrare a etajului următor. Transformatorul de bandă largă la ieșire face o transformare în sus cu 1:4 pentru transformarea impedanței de ieșire a etajului final, de la cca 14-15Ω la cca 50Ω. În felul acesta se poate lega direct la o antenă cu impedanța de de intrare de cca 50Ω. Desigur este recomandat ca la ieșire să fie aplicat un filtru trece jos, a cărei frecvență de tăiere să fie la cca 8 Mhz. Fiecare etaj amplificator este prevăzut cu circuit de reacție negativ între colector și bază pentru a reduce tendințele de autooscilație. Stabilizarea punctelor de funcționare se realizează cu diode în circuitul de polarizare. Curentul de repaos conform schemei se realizează prin modificarea rezistențelor notate cu steluță.

Încă o remarcă la montarea amplificatorului final. Din practică se constată că se reduce tendința de autooscilație dacă unul din tranzistori se izolează de placă de răcire de exemplu tranzistorul 2N3375. Drept placă de răcire se poate folosi peretele din spate a cutiei transceiverului. Orice reglaj de curent de repaos se execută cu radiator montat.

Verificarea curentului de repaos se face la punctele indicate pe schemă, intrerupând circuitul de colector unde se intercalează un miliampermetru. În timpul efectuării reglajelor colectorul tranzistoarelor se decouplează cu un condensator de 100 nF și punctul de ieșire, trebuie pus la masă cu o rezistență de 50Ω.

## 6. Modulul de comandă

Efectuează comutarea transceiverului de la receptie la emisie.

Fig.18

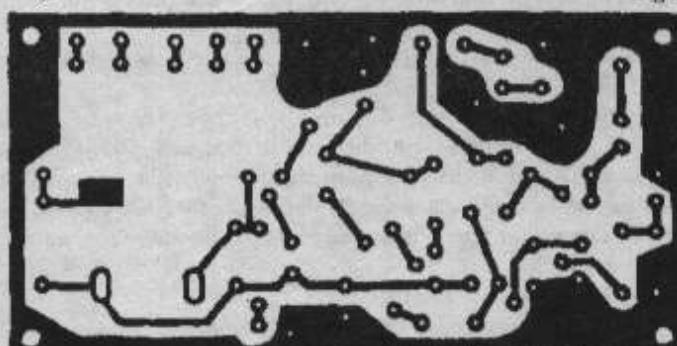


Fig.19



Fig.15


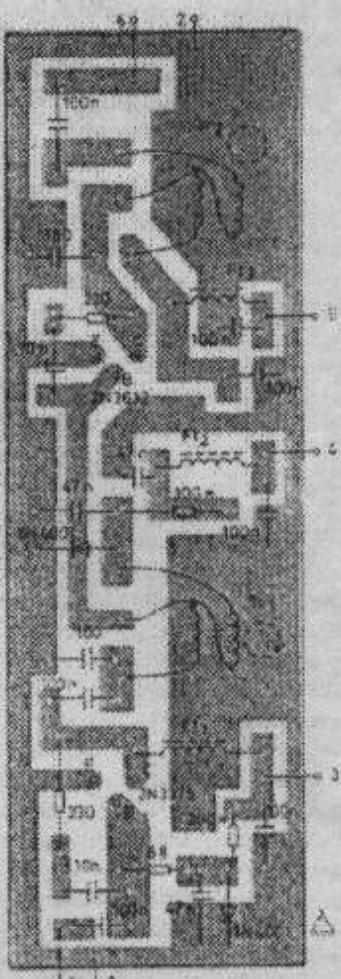


Fig.16

Schema de principiu a modulului este prezentată în fig. 17. Desenul circuitului imprimat conform fig. 18, iar desenul care contine împantarea pieselor se poate urmări în fig. 19. Funcționarea modulului: alimentarea modulelor de recepție respectiv celor de emisie se realizează cu releul 3 care comută tensiunea de alimentare de +12V. Tot acest relu realizează comutarea circuitului de PTT-control de la receptie la emisie. Comanda releeului se realizează în două feluri:

1. Comandă directă PTT prin punerea la masă a punctului 7.
2. Comandă prin VOX sau prin manipulare unde releul este comandat prin tranzistorul 2N2219 (BD 135), și tranzistorul BC252. Temporizarea menținerii releeului în timpul manipularii se realizează prin circuitul alcătuit din dioda IN4148, condensatorul electrolitic de 10μF, rezistența de 3.3kΩ, respectiv potențiometrul semireglabil de 22-25 kΩ cu care se poate regla timpul de menținere între 0.4-2.0 secunde. În funcție de tranzistorul folosit la comanda releeului se alege valoarea condensatorului electrolitic între 4.7-15μF. Punind la masă punctul 8, se polarizează baza tranzistorului 2N2219, cind releu atrage, efectuând comutarea aparatului de la receptie la emisie.

În poziția de VOX semnalul de la amplificatorul de microfon ajunge la punctul 11 care redresat prin 2 diode cu dublare de tensiune, este

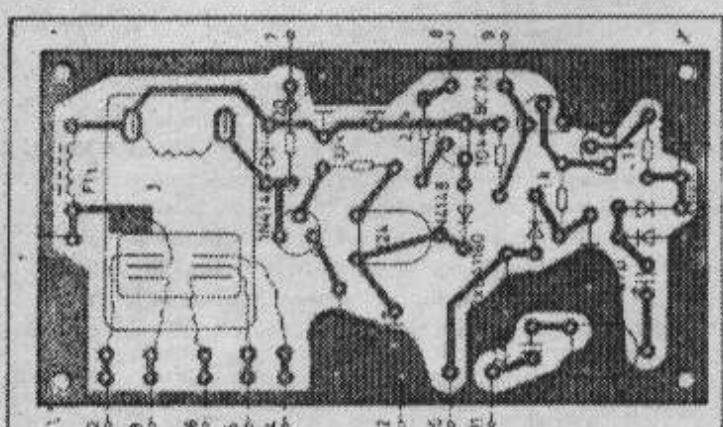

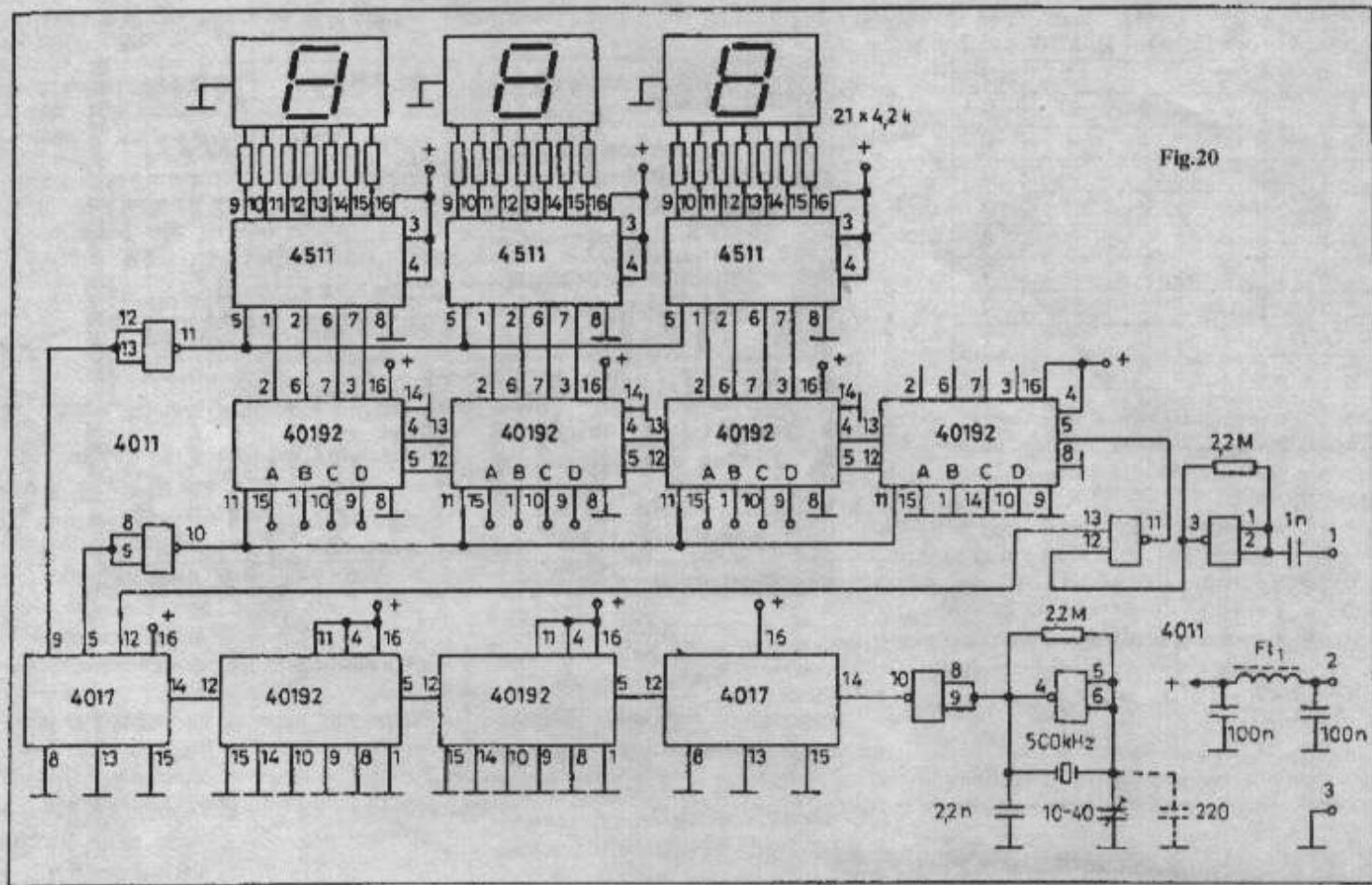


Fig.20

amplificat cu tranzistoarele BC 172b și BC 172c polarizind baza tranzistorului BC 252 prin care se comandă releul Rx-Tx. Pentru a nu influența releul în timpul receptiei în difuzor, la punctul 10, se aplică semnal de la ieșirea acestuia, semnal care este redresat cu două diode, impiedicînd polarizarea tranzistorului BC 172c (antivox). Astfel semnalul difuzorului nu cuplază releul.

#### Realizarea montajului.

Din punct de vedere al montării pieselor nu sunt probleme dificile. Dacă piesele s-au verificat în prealabil, modulul funcționează de la prima încercare, după ce s-a alimentat cu 12V.

Se incepe cu verificarea funcționării PTT-ului, prin punere la masă a punctului 7. Releul trebuie să atragă sigur, fără să i se incălzească bobina. Introducînd un miliampmetru între punctul 7 și masă, curentul trebuie să fie de cca 35-40 mA. Dacă curentul este mai mic, se micsorează valoarea rezistenței de 220Ω. Punînd la masă punctul 8 releul trebuie să tragă cu siguranță. Dacă nu se întimplă așa se micsorează valoarea rezistenței de 100Ω din emiterul tranzistorului 2N2219. Se verifică durata de menținere a releeului prin ridicarea de la masă a punctului 8 și se regleză la o durată convenabilă cu potentiometrul semireglabil. Funcționarea VOX-ului se verifică prin legarea la o lățime a punctelor 8 și 9 și prin aplicarea la intrare la punctul 11 a unui semnal de audiofrecvență între 300-3000 Hz cu un nivel de 0.4-0.5Vvv, nivelul căreia se poate regla cu potentiometrul semireglabil de 470Ω. După ce totul funcționează perfect, se poate trece mai departe la montarea în cutie.

#### 7. Modulul de afișare (scala numerică)

La realizarea scalei cele mai importante lucruri au fost: construcția cît mai simplă și consumul cît mai redus al intregului montaj. Astfel consumul intregului ansamblu împreună cu alisoarele cu 7 segmenti este de cca 70 mA. Schema de principiu se poate urmări conform fig.20, iar schema plăcii imprimate, ambele fețe, respectiv schema de implantarea componentelor văzute dinspre piese, conform fig.21 și fig.22. Punctele de programare ale CI, MMC 40192 sunt J1, J2, J3 și J4. Programarea se efectuează conform Tabelei 1. Avind în vedere cele cuprinse în tabel, fiecare numărător se programază în funcție de necesitate, unde 0 înseamnă punerea la masă, iar 1 înseamnă cuplarea punctului la +12V, ceea ce se poate realiza cu strapuri adecvate pe placă circuit.

Alimentat, modulul cu 12 V, pe afișare trebuie să apară numerele


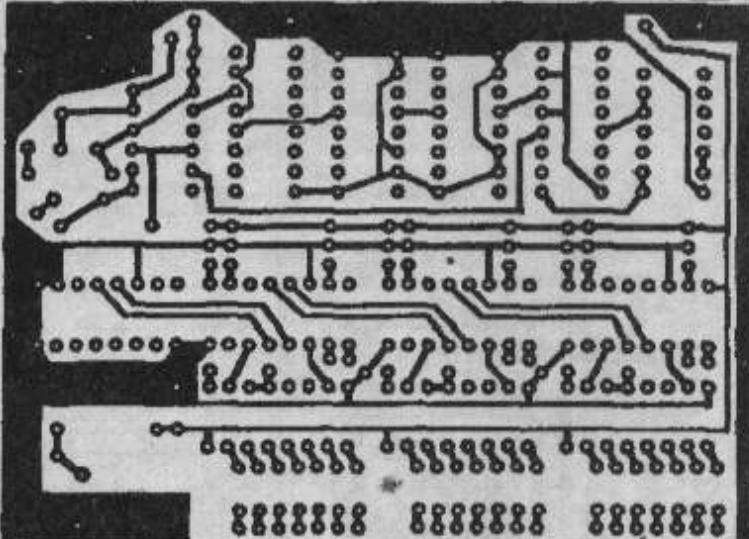


Fig.21

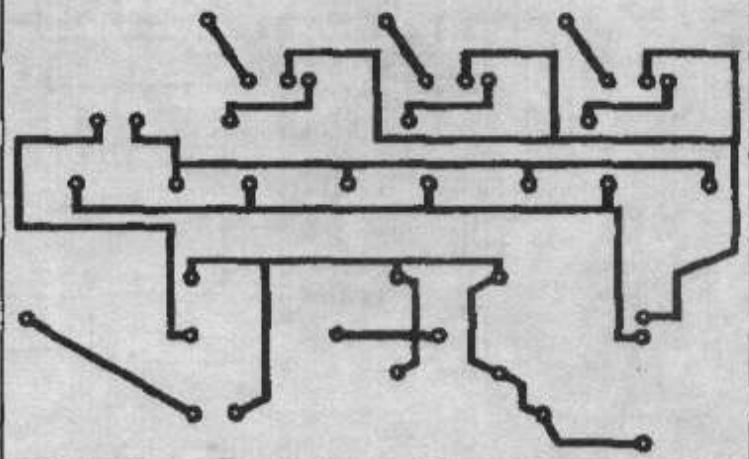

Numarul afisat	J1 pin 15	J2 pin 1	J3 pin 10	J4 pin 9
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	1	0	0
4	0	0	1	0
5	1	0	1	0
6	0	1	1	0
7	1	1	1	0
8	0	0	0	1
9	1	0	0	1

numerele conform programării, iar consumul total nu trebuie să depășească 75 mA. În continuare trebuie reglată frecvența exactă de 500 kHz al oscilatorului bazei de timp.

Semnalul de la VFO cu un nivel de 0.3-0.4 Vvv se introduce la punctul 1. Modul în care este concepută și realizată scală numerică poate să funcționeze pînă la maxim 8 Mhz.

#### 8. Cablarea modulelor și punerea în funcțiune

Legațea modulelor între ele este prezentată în fig.23, care cuprinde atât legarea între ele ale modulelor cit și legarea potențiometrelor, comutatoarelor etc. Se utilizează sîrmă izolată cu P.V.C. de 0.3-0.4 mm. Semnalele RF sunt legate între module cu cablu coaxial de  $50\Omega$ , iar cele de audiofreqvență sunt legate cu orice cablu ecranat. Aceste linii sunt marcate cu cerculete astfel se pot urmări locurile unde trebuie utilizat cablu coaxial

Tabelul 1

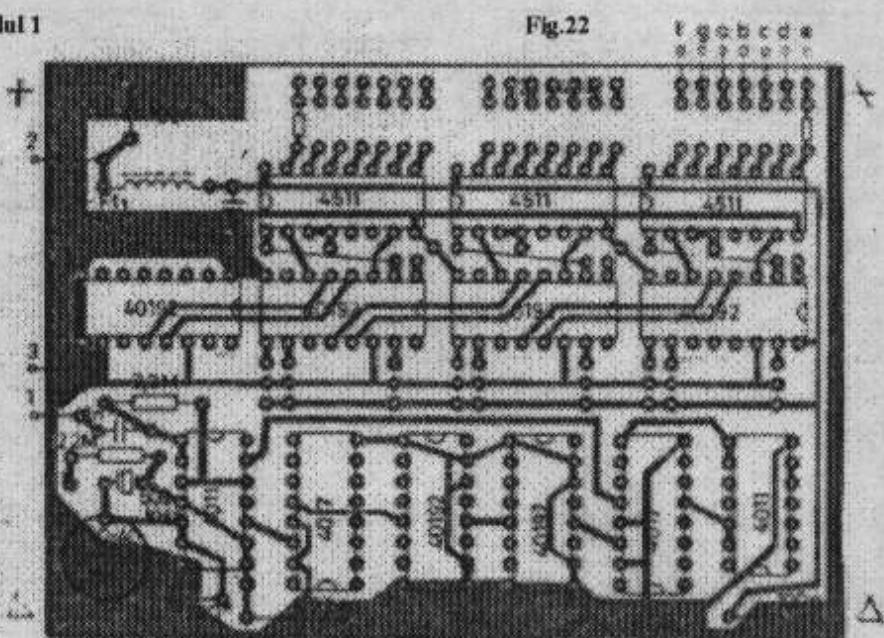


Fig.22

sau cablu ecranat.

Efectuind toate legăturile între module conform schemei, se mai face o verificare a cablajului, se verifică cu ohmetrul traseele de alimentare Tx-Rx și cele comune, dacă nu este undeva un scurtcircuit grosolan. Dacă totul este în ordine se alimentează aparatul cu 12V. În poziția PTT, trebuie să lumineze LED-ul verde și în difuzor se aude zgomotul de fond al receptorului. Efectuind reglaje cu potențiometrul de volum și a celor de

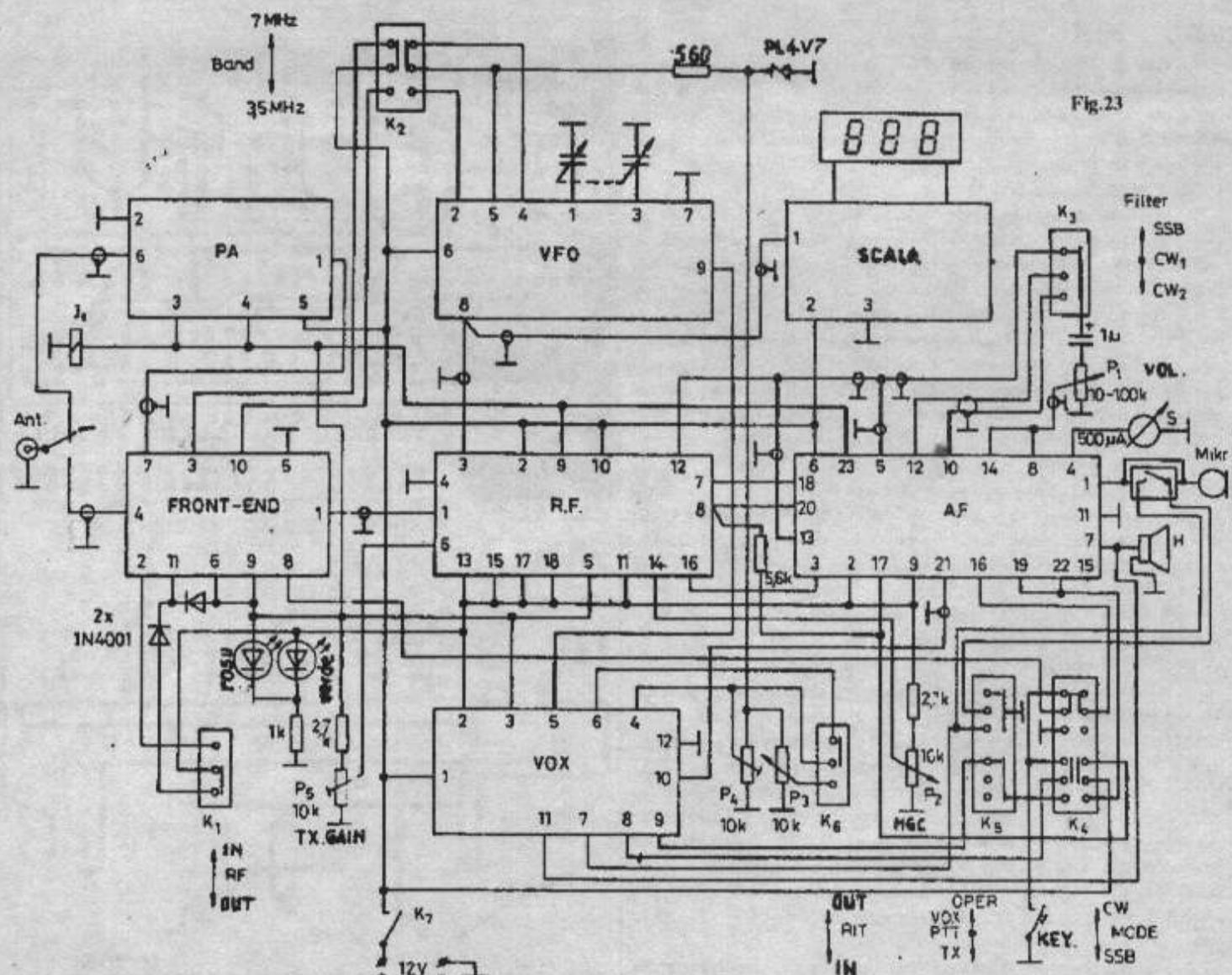


Fig.23

MGC zgomatul de bandă trebuie să varieze în funcție de poziția potențiometrelor. Prin cuplarea antenei trebuie să pornească receptia atât în 3,5 Mhz cât și în 7 MHz. Se mai pot regla circuitele oscilante atât la intrare cât și cele de frecvență intermediară pentru o auditie maximă. În poziția Tx al comutatorului se stinge LED-ul verde. Îi se aprinde LED-ul roșu. Se pune comutatorul în poziția CW. La muta de antenă se cuplează un SWR-POWER metru cu o antenă fictivă de  $50\Omega$ . Se apasă manipulatorul. În difuzor se va auzi un semnal de 1 kHz iar la ieșire Power-metru trebuie să arate radiofrecvența de cca 5 W cu potențiometrul Tx Gain la poziția maximă. Rotind potențiometrul spre minim puterea trebuie să scadă pînă la 0. Se verifică funcționarea pe ambele benzi, trebuie să funcționeze la fel.

Se comută pe poziția SSB și potențiometrul se rotește în poziția maximă. Vorbind pe microfon Power-metru va indica în ritmul vorbirii puterea de ieșire. Se ascultă cu un receptor de control calitatea emisiunii. Dacă se obseveră că banda laterală nu este cea inferioară, se inversează cele două conductoare de la amplificatorul de microfon la modulatorul echilibrat.

## OMUL DE LÂNGĂ TINE

Doream de mult să stau de vorbă cu YOSAT. Știam căte ceva despre activitatea sa, despre realizările sale tehnice, despre omenia și amabilitatea ce-l caracterizează.

Ocazia s-a ivit la sfârșitul lunii iulie când la Satu Mare s-a desfășurat Campionatele Naționale de Radiogoniometrie de amatori. Acolo alături de multimea radioamatorilor tineri care au sărit să ne acorde o mână de ajutor, au fost și YOSAT împreună cu YOSQAW. Desi timpul a fost scurt și vremea nefavorabilă am avut ocazia să aflu multe lucruri interesante despre acesti radioamatori.

YOSAT a obținut autorizația de radioamator de emisie în 1957. A dat examen la centrul de regiune, adică la Baia Mare, pe atunci Satu Mare fiind doar raion. Sediul la Baia Mare era în centrul vechi - Libertății 19, iar instructor radio era Alexa Liviu. Activitatea de radioamatorism se desfășura în cadrul AVSAP, iar mentorul principal în Satu Mare era Sarga Mihai - ex YR5SM. Tot de la el a deprins YOSAT pasiunea pentru telegrafie și construcții.

Mihai Sarga activase în cadrul AAUSR încă dinainte de război și a fost unchiul lui YOSQAW. Viata lui Mihai nu a fost simplă. Era radiofonist. Se născuse la 18 aprilie 1913. A devenit radioamator în 1937. Deja în 1939 avea peste 1500 de QSO-uri. Folosea un TX clasic: ECO + PA (EL3). Telegrafia o învățase în armată unde fusese sergent TTR. Locuia pe str. Stefan cel Mare nr. 11. După Dictatul de la Viena, autoritățile maghiare nu au acceptat să-i eleberze un indicativ, pentru a nu face "spionaj" pentru români. După război, când s-a reluat activitatea de radioamatorism, Mihai a trebuit să facă numeroase memorii și să aștepte mulți ani pentru a reuși să primească râvnita autorizație. De fapt în Satu Mare înainte de război au activat și alți radioamatori. Este vorba de I.T. Traian Brătescu (YR5EF), care a locuit o bucată de vreme pe str. Mircea cel Mare nr.55 și mai ales de prof. Lorand Bancos - YR5EN. Acesta locuia pe str. Avram Iancu nr.55, era născut la data de 18 martie 1913 și preda la Liceul Industrial de Băieți. A solicitat intrarea în AAUSR la 28 decembrie 1938. Folosea un TX simplu format dintr-un simplu oscilator, realizat cu tubul EL5. În noiembrie 1958 la Baia Mare s-a organizat o sesiune de examene. Au participat candidați și din Satu Mare și Sighet. Printre ei și YOSLC - Pavel Vasile care a dat pentru avansare obținând certificatul de clasa II-a cu nr.46/15.12.1958.

Radioclubul din Satu Mare - YOSKAW a fost autorizat prin 1959, mai exact la 17 iunie 1959, dar după cum reiese din arhiva AVSAP nu se ridicase autorizația nici la jumătatea lunii ianuarie 1960 (adresa 557/54 din 11.01.1960 a M.T.T. Direcția Generală Poștelor și Telecomunicatiilor - Directia Intretinerii către AVSAP - Comitetul Organizatoric Central). YOSAT își amintește cu nostalgie despre acea perioadă, precum și despre cei care activau ca radioamatori în oraș. Este vorba de: YOSLL - Fulop Carol, YOSLZ - Jedu Stefan, YOSLW - Tallian Iosif, YOSLY - Szabo Toma, YOSAF - Hossu Ioan, Szentmiklossi Toma - YOSLS, etc. Cu toții formau o echipă și erau atât de timeri. La începutul anului 1960 a avut loc preschimbarea autorizațiilor de radioamatori. La 27 februarie 1960 pentru: YOSAT - Cuibus Iosif - str. I.C. Frimu nr.2 și YOSAF - Hossu Ion - str. Dâmbovița nr.20 se eliberează autorizații de categoria "A", iar Fanta Alexandru primește dreptul de a lucra la YOSKAW.

YOSAT și-a construit un receptor 0-V-1 și un Tx simplu (ECO

Se comută comutatorul K5 pe poziția VOX. Se aprinde LED-ul verde și funcționează receptia. Vorbind în fața microfonului se comută în emisie menținând în emisie conform timpului menținere a releeului Tx-Rx care se regleză cu potențiometrul semireglabil ( $22\text{ k}\Omega$ ) de pe modulul de comandă.

Se mai verifică echilibrarea modulatoarelor echilibrate efectuind un reglaj de finisare, ascultând suprimarea purtătoarei cu un receptor de control.

Dacă nu avem în dotare Power-metru reglajele de emisie se pot face pe un bec de 12V/5W care la puterea maximă de ieșire trebuie să se aprindă la luminositate maximă.

După efectuarea tuturor verificărilor și reglajelor se poate încerca aparatul și în trafic la început chiar în varianta QRP.

Încheiere mulțumesc lui Mihai YOSOCP pentru ajutorul la redactarea materialului și doresc tuturor amatorilor care încearcă să construiască aparatul mult succes și multe satisfacții în utilizare.

Cuibus Iosif - YO 5 AT

## YOSAT CUIBUS IOSIF

+ PA folosind tuburile 6J4 și 6P6). Sef de radioclub era Szatmary Gheza un SWL format de asemenea de Sarga. Sediul era pe Bvd. Republicii unde sunt astăzi Finanțele.

In 1960 Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor prin adresa 557/1935 din 10 iunie 1960, aproba cererea Radioclubului Regional Baia Mare "de a organiza în perioada: 10 iunie - 31 octombrie, deplasarea unor stații colective și individuale de emisie receptie de radioamatori în scopul executării de experiențe în benzile de unde ultrascurte rezervate radioamatorilor, în următoarele puncte din împrejurimile orașului Baia Mare și din cuprinsul regiunii Baia Mare:

- Vf. Igniș - cota 1307 m; Vf. Gutinul - cota 1440 m; Vf. Mogosa - cota 1200 m; cota 750/Tolvai; Vf. Huta - Oas (Negrești); Turnul pompierilor (oraș Baia Mare).

Erau nominalizate următoarele stații și operatori:

- YOSKAD - Radioclub Baia Mare; YOSKAV - Casa Pionierilor Baia Mare; YOSKAW - AVSAP Orăș Satu Mare; YOSKAP - AVSAP Raion Sighet; YOSLS - Toma Szentmiklossy; YOSLO - Berkassy Francisc; YOSLJ - Liviu Alexa; YOSLD - Ioan Aniș; YOSLL - Carol Fulop; YOSLW - Iosif Tallian; YOSAT - Iosif Cuibus; YOSLC - Pavel Vasile; YOSCU - Mihai Stadler; YOSLU - Ovidiu Tată; YOSLQ - Alexandru Orvath; YOSLP - Ioan Pop; YOSNB - Ioan Vida; YOSLY - Toma Szabo; YOSAF - Ioan Hossu și YOSFS - Ludovic Harihovschi."

O cerere similară se aprobase și pentru clujeni, care cereau să urce pe Vlădeasa și Feleac. Începea în YO perioada de lasării în portabil pentru a lucra în concursurile de UUS.

Prin 1959 YOSAT, a citit în revista Radiotekhnika despre faptul că în Ungaria au fost organizate niște concursuri de "vânătoare de vulpi". Era o nouătate, care a prezentat interes pentru mulți radioamatori din YOS. Astfel în mai 1960, la Baia Mare, lângă aeroport s-a organizat primul concurs de radiogoniometrie de amator din România. S-a folosit un singur emițător (cu tuburi) lucrând în 144 MHz. Se folosea modulația de frecvență, operatorii strigând continuu la microfon, timp de câteva ore, "aci vulpea unu".

Au fost cca 12 participanți, dintre acești YOSAT își amintesc de: Tată Ovidiu - YOSLU, Szentmiklossi Toma - YOSLS, Kormos Alexandru, Vizauer Ferdy - YOSYJ, Stupar Alex - YOSAAA, Kolosvary Alex. etc.

Vestea a ajuns și la radioclubul Central. Aici din decembrie 1959 venise și domnul Paolazzo Iosif. Acesta a dorit să vadă personal un asemenea concurs, astfel că în septembrie 1960, băimărenii organizează o nouă competiție. Se folosea tot un singur emițător.

După o documentare relativ la competițiile de acest gen care incepuse să se organizeze în URSS, Suedia etc, conducerea Radioclubului Central a hotărât organizarea în 1961, la Pustnicu lângă București, a primului Campionat de radiogoniometrie. S-au folosit 3 emițătoare, iar YOSAT a ieșit Campion Național la 144 MHz. Folosea un receptor superreactie. La 3,5 MHz a câștigat YOSWL - Nită Răduță.

Trebue reamintit că în vara lui 1960 AVSAP-ul s-a desființat, iar activitatea de radioamatorism a trecut la UCFS. Radiogoniometria reprezintă un domeniu de activitate care avea și are tangență cu sportul.

In 1961 o primă echipă de radiogoniometrie pleacă la un concurs internațional în Rusia.

YO5AT nu este selecționat. Regiunea Baia Mare a fost reprezentată de Szentmicsossi Toma, dar care nu a obținut rezultate prea bune. Conducător: Victor Niculescu iar antrenor Iosif Paolazzo.

In 1962 a avut loc o altă plecare la Harakov in Cehoslovacia. Din echipă: YOSAT, YO9WL, YO3LM - Sergiu Costin, YO5NT - Mocianu



Ion, V. Niculescu și I. Paolazzo. Se pare că a participat și un atlet din București, care însă nu s-a descurcat.

Prezentăm o imagine de la acel prim concurs internațional la care YO5AT a obținut locul 7. Imaginea este preluată din Amatorske Radio nr. 11/1962.

Au urmat apoi alte competiții interne. Pentru concursurile internaționale nu a mai fost solicitat, apărându-alii mai buni: YO9VI - I. Cărătescu, Virgil Molocea etc.

YO5AT s-a ocupat de radioclub, de formarea unor noi radioamatori și mai ales de construcții. În 1986, 1991 și 1993 a devenit Campion Național în Creație Tehnică. Titlul de Maestru al Sportului îl asteaptă și azi. A fost pasionat de realizarea unor transceiver de US și UUS simple, reproductibile și performante.

Publică diferite articole în Sport și Tehnică, Tehnium și în revista Radiotekhnika. Ultima revistă îi acordă și un premiu pentru unul din transceiverle realizate și publicate. Aceasta îi va aduce multe necazuri atât lui cât și altor radioamatori din Satu Mare, întrucât era înainte de 22 decembrie 1989.

Astăzi folosește pentru UUS un Tx-Rx cu sinteză pentru banda de 211, iar în US un TX-Rx QRP cu 5 benzi de frecvență și un final de 30 W. Antene: Tristar - UUS; Dipol: 3,5 și 7 MHz și un 14AVQ pentru benzile superioare.

Pentru revista noastră a pregătit un articol interesant și util, cu rîndând descrierea completă a unui transceiver cu defazaj, destinat lucrului în 3,5 și 7 MHz, prezentat în paginile anterioare.

În prezent este pensionar, a depășit unele probleme de sănătate și, întrucât timpul îi petrece în laborator.

M-a impresionat că de mult este iubit și apreciat de ceilalți radioamatori din Satu Mare. Aceasta cred că se explică prin felul său de a fi corect, modest, prietenos, gata să întindă oricând o mână celui de lângă el.

YO3APG

## ANTENĂ PENTRU 23 CM

F5JIO descrie în Radio REF o antenă destinată link-urilor de PR din banda de 23 cm. Montajul a fost reluat și în Radio Communication 7/97 de unde îl traducem și noi. Antena constă într-un panou metalic din tablă de aluminiu de 2,5 mm grosime sau din plasă de sărmă în față căruia se plasează la 50 mm, 3 dipoli formati din 6 bare de Cu, având fiecare lungime de 108 mm și grosime de 6 mm. Prin 4 conductoare de Cu de 2mm aceștia sunt conectați după cum se arăta în desen. Elementele ce formează dipoli sunt fixate cu 6 bare din teflon sau alt material izolant, având diametru de 20 mm și lungimi de 50 mm. Printr-un cablu coaxial de 50 ohmi și un balun, antena se conectează la o mută N.



Din lucrările de specialitate (vezi Rothammel) se stie că pentru o antenă dipol cu reflector plan, cel mai bun raport fată/ spate se obține când dipolul este la 0,1 - 0,3λ de la reflector. La 0,2 λ influența radiatorului asupra impedanței de intrare este minimă. Când distanța este 5/8λ câstigul este maxim și poate atinge 7 dB.

Cu dimensiunile din figură, impedanța de intrare a unui dipol este cca 600Ω, deci 3 dipoli în paralel vor avea cca 200Ω. Prinț un transformator 4:1 se obține o impedanță de intrare de cca 50 Ω. În desen se arată și dimensiunile buclei de

Fig.2


adaptare. Pentru protecție împotriva intemperiilor, F5JIO recomandă utilizarea unui radom (capac) din material plastic.

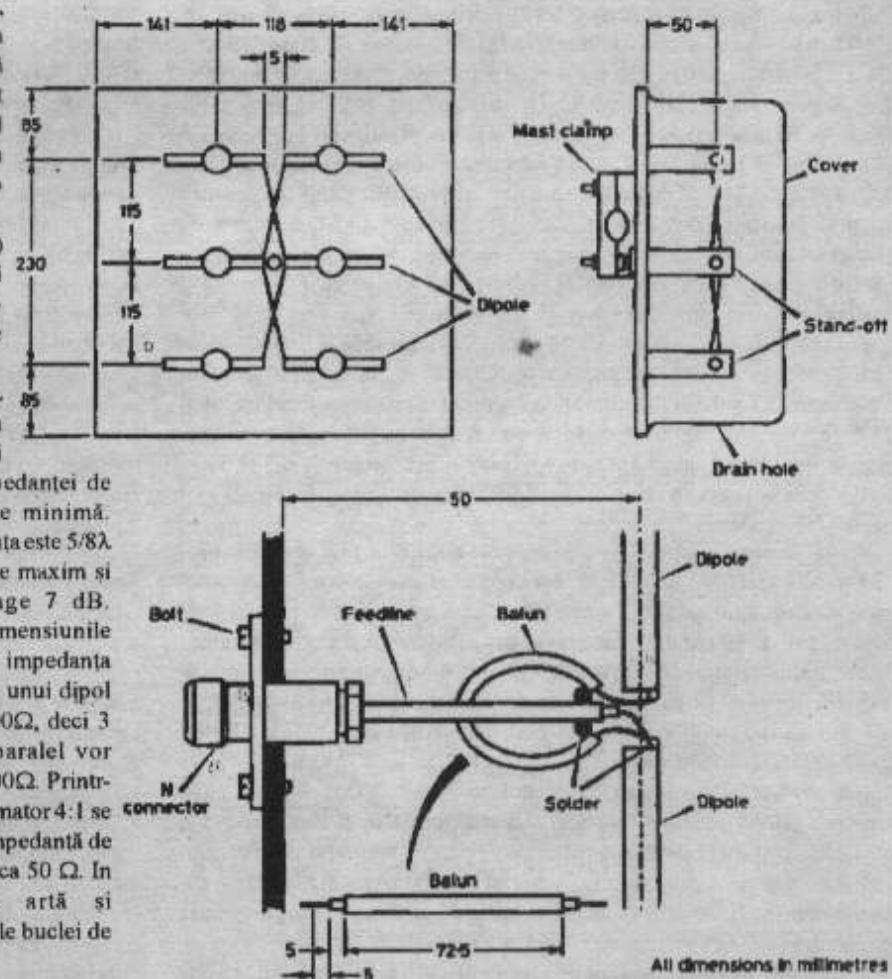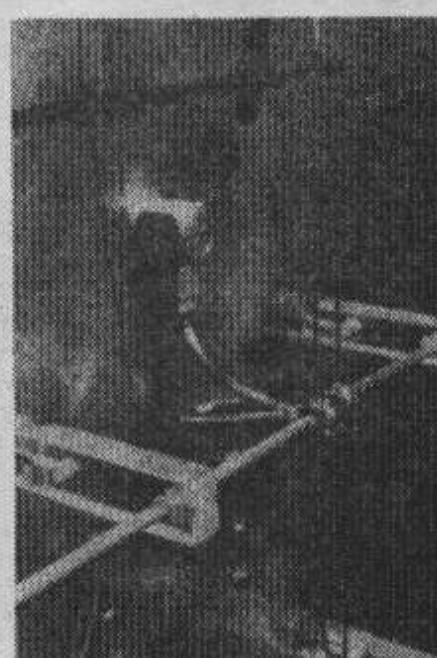Se prezintă în fig. 2 și un alt mod de realizare a suportilor izolatori.


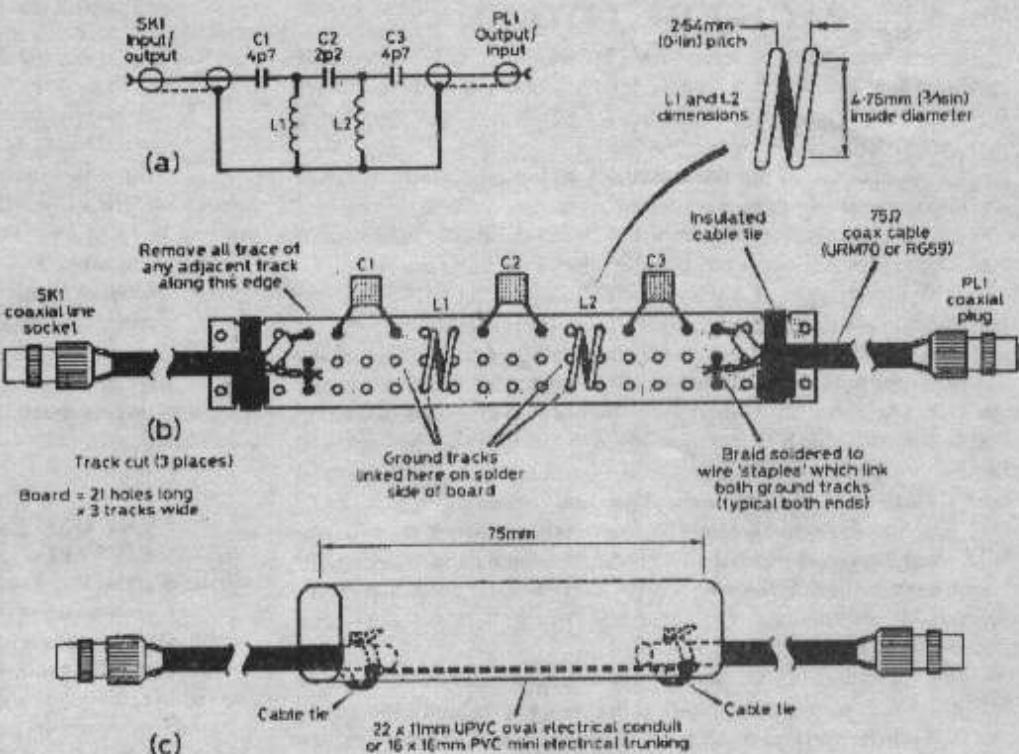
## FILTRU TVI

Se descrie realizarea unui FTS destinat protecției etajelor de intrare din TV de semnale având frecvențe mai mici de 146 MHz. Cele două inductanțe se realizează din conductor de Cu având diametru de 0,8 - 1mm. Fiecare are câte 1,5 spire. Montajul se execută pe o placă de steciotextolit simplu placat, care se poate introduce într-un tub de plastic, presat la cald. Intrarea și ieșirea se fac prin două bucăți de cablu coaxial cu mufe de  $75\Omega$ .



**OFER:** Transceiver US pentru toate benzile de amatori - final cu BLY94; UFT 422 și RTM-4MF.

Paul - YO4FRP - 039/622783

**CAUT** tuburile: 5763 sau: 6L41, 6A17 precum și tuburile: 6J2P, 6J9P, 6N3P.


Nicu - YO7YN - tlf. 050/749.583 - **YO3ARF** - Rodica OFER Ș tuburi de emisie OT-100. Info R.M. Bucuresti - 01/615.33.29

## Antena YAGI 9 elemente si adaptare "T"

Pentru banda de 2m

**YO3ABI**

R	1050	560
V	975	206
D <sub>1</sub>	910	206
D <sub>2</sub>	800	206
D <sub>3</sub>	885	206
D <sub>4</sub>	870	206
D <sub>5</sub>	855	206
D <sub>6</sub>	840	206
D <sub>7</sub>	830	

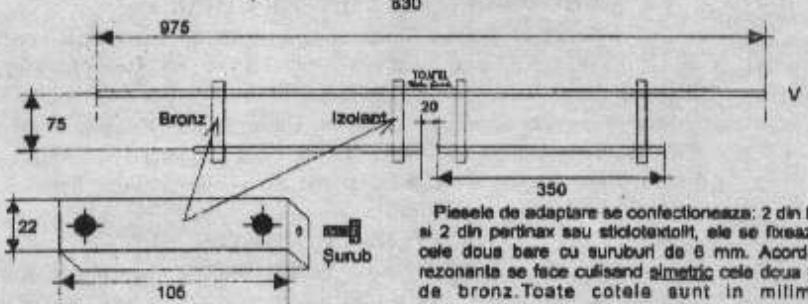

**OFER:** Transceiver SB - 102 cu microfon și alimentator original.

Virgil - YO9BCM - tlf. 038/710.402

In Carolina de Sud - SUA se află de vânzare 2 emițătoare fiecare având căte 500kW și o serie sisteme de antene. Preț - cca 13.000.000\$. Hih!

## FERRARA - EXPO RADIO 97 -

Plecăm din Castel San Pietro foarte devreme cu mașina lui IK4MFR - Andrea. Destinația Expo Radio 97 din Ferrara. Cât pe ce să rămanem fără benzina. Ne oprim în Bologna în Via Stalingrad și facem plinul. În sfârșit iată-ne la destinație.

Aici un spațiu imens acoperit, iar expoziții au mese rezervate. O surpriză placută. Într-un colț radioamatorii aparținând ARI din Ferrara. Încă se întind antenele, se încălzesc "sculele".

Sunt prezentat și nu peste mult timp IK4NOQ ma va invita să lucrez de la stația lor. Se va opera, cu indicativul special dedicat acestei manifestări IQ4FE. De ce nu? Voi "lucra" câteva ore în 40 de metri iar alături în 20 de metri imi vine companie IK3AES Luca. În sfârșit un moment de "respiro" și vizitez targul. Tot ce vrei: de la radiourile de epoca, piese de schimb, tiparituri pana la ultimele tipuri de transceiver.

La pranz conform intenției ma întâlnesc cu IZ4AFT Maurizio. Vom lua masa împreună, apoi voi face o vizită acasă pentru a-i admira antenele și echipamentele de transmitere.

Duminică 2 februarie vom fi din nou prezenti la "Expo". O vizitam din nou dar cam puține oferte pentru portofelul meu "modest". Cateva curiozități: militarii americani expun chiar și două jeep-uri vechi echipate cu stații radio și un stand cu obiecte provenind din armata rusă, etc. etc.

Colegii radioamatori din Ferrara foarte activi și astazi. Sunt luat imediat în primire și voi face în jur de 50 de legături cu indicativul IQ4FE. Un QSO în 7 MHz urmarit de mulți curioși va fi cel cu vechiul amic Dan YO8BPK. Se perinde și foarte mulți radioamatori. Fac multe cunoștințe, colegii italieni sunt deosebit de amabili. Mi se oferă suc de fructe iar președintele ARI din Ferrara se scuze că nu a pregătit nici o "tarie".

De fapt I4JEE Mauro (președintele ARI Ferrara) este initiatorul acestei manifestări. Nu stie încă dacă "vanzatorii" apoi "cumpăratorii" vor fi satisfacuti însă un lucru e sigur și anume că Expo Radio 97 prima de acest fel la Ferrara a fost o bună publicitate pentru activitatea radioamatoricească.

Este expusă și diploma Paglio di Ferrara iar managerul ei IK4RDP Andrea va face mereu oficile de gazda. Le mulțumesc colegilor ARI din Ferrara pentru amabilitatea de a-mi fi permis să operez cu echipamentele și cu indicativul lor.

Mi se răspunde că ei au fost onorati să aibă în echipă lor un "jucător" român.

**YO8CNA Ando**

## PAGINI DE ISTORIE

Prinim din partea Domnului Marin Ghenciu din Brăila o carte postală unde după ce ne urează sănătate și putere de muncă spune printre altele:

"În revista noastră nr 12/96 s-a publicat o listă completă a membrilor ARER din perioada 1949-1952.

La poziția 232 este notat elevul Zăuleț Ion domiciliat în București Str. Mihnea Vodă 14 - categoria III-a.

Doresc să afli prin intermediul Dvstră sau al altor radioamatori ceva despre acest om care astăzi ar trebui să aibă cca 65 de ani.

El este cam de vîrstă mea și în anii 1951 - 1953, a fost comandantul meu de grupă la Scoala Ofițeri Transmisiuni din Sibiu. El este persoana care m-a îndrumat spre lumea radioamatorilor. Din păcate din 1953 când am absolvit această școală cu gradul de locotenent, nu mai stiu nimic despre acest Ion Zăuleț. Eu am controlat toate listele cu radioamatori care au fost editate de FRR dar nimic. Norocul meu că l-am descoperit în lista publicată de Dvstră. Doresc mult să afli ceva despre soarta amicului meu. Cu mulțumiri al Dvstră Marin Ghenciu - pensionar tlf. 615.183."

Stimate Domnule Marin Ghenciu, mulțumiri pentru urări. Relativ la Domnul Ion Zăuleț nici noi nu vă putem deocamdată ajuta prea mult. Facem eforturi și sperăm că până la urmă vom găsi arhivele de la AVSAP, MFA și MI referitoare la radioamatori. Deocamdată am găsit ceva documente de la AVSAP COC București.

In luna mai 1958, Zăuleț Ion apare ca fiind YO4-1200 și activa în Constanța. Este o adresă prin care se răspunde la Ordinul 8506 din 21 mai 1958 prin care se cerea evidență exactă a radioamatorilor care aparțineau de M.F.A. Acestora pentru o bună perioadă de timp li s-a interzis dreptul de a mai activa ca radioamatori. Nu cunoaștem încă exact textul acestui ordin și nici cauzele care l-au determinat. A fost însă o lovițură dură și nemeritată ce s-a dat radioamatorismului din YO. Interdicția era într-un fel absurdă atât timp cât conducerea AVSAP era în totalitate formată din ofițeri superiori aparținând de M.F.A. Ordinul nu s-a referit și la cadrele din M.I.

Dar iată adresa de care aminteam.

### ASOCIAȚIA VOLUNTARĂ PENTRU SPRIJINIREA APĂRĂRII PATRIEI

Comitetul Organizatoric Regional Constanța Nr.681 din 29 mai 1958  
Catre,

### COMITETUL ORGANIZATORIC CENTRAL A.V.S.A.P.

Direcția Pregătirii Militare București

La ordinul D-vs No.8506 din 21 mai 1958 cu privire la radioamatorii, militari și angajații civili M.F.A., raportăm mai jos pe cei ce se incadrează în ordinul D-vs de mai sus și anume:

A. Radioamatori emițători:

1. YO4WG Borteanu Constantin

B. Radioamatori receptori pentru care s-au înaintat dosare de a deveni radioamatori emițători.

1. YO4-1402 Voiculescu Constantin

2. YO4-1628 Petreanu Ion

3. YO4-1648 Jelescu Sergiu

4. YO4-1649 Raliade Viorel

C. Radioamatori receptori

1. YO4-491 Botez Anton

2. YO4-86 Rusu Gheorghe stagiu militar

3. YO4-88 Buiaucă Gh stagiu militar

4. YO4-6 Petrascu Dan stagiu militar

5. YO4-943 Nistor Gh stagiu militar

6. YO4-1134 Tanase Ion stagiu militar

7. YO4-1194 Jucan Petru

8. YO4-1195 Niculescu Gh.

9. YO4-1199 Cișmăș Mircea

10. YO4-1196 Tanase Dru

11. YO4-1200 Zăuleț Ion

12. YO4-1203 Tăndareanu Stefan

13. YO4-1201 Stefanidis Iorgu stagiu militar

14. YO4-1334 Banai Iovan

15. YO4-1335 Panait Gh.

16. YO4-1336 Macovei Vasile

17. YO4-1416 Iovu Dumitru angajat civil

18. YO4-1540 Popeni Gh. stagiu militar

19. YO4-1541 Gheorghe Stan stagiu militar

20. YO4-1627 Andrei Gh. stagiu militar

21. YO4-1538 Beacă Gheorghe angajat civil

22. YO4-1629	Cujba Ion
23. YO4-1705	Sandu Amadeu stagiu militar
24. YO4-1706	Dărstaru Ion stagiu militar
25. YO4-1707	Boba Constantin
26. YO4-1708	Vasiliu Marin
27. YO4-1880	Balogh Csaba

Totodată raportăm că între cei de mai sus nu sunt inclusi pensionarii MFA foști militari și nici militari sau angajații civili din unitățile militare M.A.I.

Președinte	Sef Club Radio
Minisan Nicolae	Dragomir Gheorghe

Asemenea adrese veneau din toate regiunile țării. A fost o lovitură deosebit de grea pentru radioamatorism, intrucât s-au pierdut mulți oameni valorosi.

Nu stim exact care au fost cauzele ce au determinat acest ordin și nici perioada cât a durat. Dacă cineva cunoaște amănunte este rugat să ne contacteze.

YO3APG

## DIVERSE

**VK3 QSL Bureau** va avea următoarea adresă: WIA VICTORIA INWARDS QSL BUREAU 40G VICTORY BOULEVARD ASHBURTON, VIC.3147 AUSTRALIA.

Vechea adresă (Box 757G GPO Melbourne) va mai asigura traficul de QSL-uri doar până la 31 decembrie 1997.

**SP3VKO** ne precizează din nou că deja de 6 luni PZK (Polski Związek Krotkofałowcow) are o nouă adresă. Din România continuă să sosească corespondență pe vechea adresă.

Adresa corectă pentru PZK este: Centralne Biuro QSL - P.O.Box 42; 64-100 Leszno 7, Poland

= **Conferința IARU Region 3** va avea loc la Beijing în luna septembrie, fiind găzduită de China Radio Sports Association (SCRA).

= **YO9XC** este QSL manager pentru: T9/YO6DBL - Ionel. = Conform noului plan de frecvență aprobat pentru IARU Region 1, balizele din banda de 2m trebuie să lucreze în portiunea: 144.400 - 144.490 kHz.

### LZ DX CONTEST

Primul weekend din septembrie (12.00-12.00), 80,40,20,15 și 10m numai CW.

Categorii: SOMB, SOSB, MOMB și SWL RST + zona ITU QSO cu LZ = 6 pt, EU = 1 pt; DX = 3 pt.

Multiplicator = zone ITU diferite pe fiecare bandă.

SWL: 3 pt pentru două indicative și două controale; 1 pt două indicative și un control. Scor: suma punctelor din QSO-uri x suma multiplicatoarelor.

Log: BFRA P.O.Box 830, 1000 Sofia, Bulgaria.

In 1996 din YO au participat doar: YO4ZF - a - 11.853 pt; YO4GDP - A - 7878 pt și YO8KOS - check log

## DIPLOME

### THE GOLDEN JUBILEE INDEPENDENCE AWARD

India sărbătorește anul acesta împlinirea a 50 de ani de la obținerea independenței. Cu această ocazie în perioada 1 iulie - 30 septembrie stațiile de radioamatori Vu vor utiliza indicative speciale de forma: VU...../50. Ex. VU2XYZ/50.

Pentru obținerea diplomei sunt necesare 50 de puncte, realizate în QSO-uri cu stații speciale, după cum urmează: 3,5 MHz = 5 pt, 7 MHz = 4 pt, 14 MHz = 3 pt, 21 și 28 MHz = 2 pt. Copile după log împreună cu 5 IRC se vor trimite la: The Award Manager, PB 6538, Mumbai 400 026, India până la 30 noiembrie 1997.

### THE WORKED EI COUNTIES AWARD

Trebuiesc QSO-uri/recepții cu cel puțin 20 de counties din cele 26 ale Irlandei, după 1 ianuarie 1982. Pret: 10 IRC-uri. Award Manager IRISH RADIO TRANSMITTERS SOCIETY, P.O.Box 462, Dublin 9, Ireland. Counties EI: Carlow, Cavan, Clare, Donegal, Dublin, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny, Laois, Leitrim, Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath, Monaghan, Offaly, Roscommon, Sligo, Tipperary, Waterford, Westmeath, Wexford, și Wicklow.

### ANIVERSĂRI UITATE

La 30 august 1997 s-au împlinit 30 de ani de când Comisia Centrală a Sportului Radio s-a transformat în Federația Română de Radioamatorism. Poate vom publica în numerole viitoare ale revistei câteva documente legate de acest eveniment.

In luna septembrie se împlinesc 6 luni de la Adunarea Generală a radioamatorilor YO. Vom publica o parte din documentele adunării pentru a putea vedea ce s-a realizat din ceea ce ne-am propus atunci!

# CONCURSUL INTERNATIONAL DE RADIOGONIOMETRIE

## “ CUPA BUCOVINEI”

**EDITIA a XII - a 24 - 25 MAI 1997 - Câmpulung Moldovenesc**

**Categorie 10-12 ani fete (Cat I)**

1. Onioi Oana	SV	1. Buliga Oana	SV
2. Dănilă Diana	IS	2. Lisneac Lilia	MD
3. Pată Irina	SV	3. Stamatin Sabina	BV
4. Mihăescu Mariana	BT	4. Varodi Laura	Petr.
5. Giuri Loredana	VL	5. Muntiu Ioana	BJ
6. Burlacu Giorgiana	CL	6. Ivănușcă Raluca	BT

13 participanți

**Categorie 13-14 ani fete (Cat II)**

1. Huțuleac Adriana	SV	1. Lisneac Igor	MD
2. Iuga Liliana	DJ	2. Văduva Laurențiu	GJ
3. Dracea Carmen	VL	3. Ganea Tiberiu	BV
4. Manea Cristina	GJ	4. Bălan Florin	BV
5. Somogy Victoria	Petr.	5. Mihai Valentin	BT
6. Cioclu Raluca	CL	6. Teodoru Cristi	BJ

23 participanți

15 participanți

**Categorie 10 - 12 ani băieți (Cat I)**

1. Lisneac Igor	MD	1. Bob George	Petr.
2. Văduva Laurențiu	GJ	2. Piticari Marius	SV
3. Ganea Tiberiu	BV	3. Baciu Sergiu	MD
4. Bălan Florin	BV	4. Martinaș Serafim	IS
5. Mihai Valentin	BT	5. Bordeanu Ioan	HD
6. Teodoru Cristi	BJ	6. Frăncu Irinel	VS

21 participanți

**Categorie 13 - 14 ani băieți (Cat II)**

1. Scobioală Sergiu	MD	1. Parfeni Ionuț	Petr.
2. Casandra Olimpiu	SV	2. Postică Sava	MD
3. Alexandru Gigi	GJ	3. Dobisan Bogdan	GL
4. Alexandru Florin	GJ	4. Sas Marian	HD
5. Buescu Bogdan	BV	5. Marcu Adrian	GJ
6. Dracea Valentin	VL	6. Bogos Dan	HD

17 participanți

**Categorie 15 - 17 ani băieți (Cat III)**

1. Lisneac Igor	MD	1. Bob George	Petr.
2. Văduva Laurențiu	GJ	2. Piticari Marius	SV
3. Ganea Tiberiu	BV	3. Baciu Sergiu	MD
4. Bălan Florin	BV	4. Martinaș Serafim	IS
5. Mihai Valentin	BT	5. Bordeanu Ioan	HD
6. Teodoru Cristi	BJ	6. Frăncu Irinel	VS

21 participanți

**Categorie >17 ani băieți (Cat IV)**

1. Scobioală Sergiu	MD	1. Parfeni Ionuț	Petr.
2. Casandra Olimpiu	SV	2. Postică Sava	MD
3. Alexandru Gigi	GJ	3. Dobisan Bogdan	GL
4. Alexandru Florin	GJ	4. Sas Marian	HD
5. Buescu Bogdan	BV	5. Marcu Adrian	GJ
6. Dracea Valentin	VL	6. Bogos Dan	HD

17 participanți

**IN MEMORIAM - GEORGE CRAIU**

- continuare din pagina 2 -

**PLANUL CALENDARISTIC**

al concursurilor interne și internaționale de radio pe anul 1958

**I. Internă**

1. Concurs republican de unde scurte organizat în cîinstea zilei de 2 octombrie "Ziua Forțelor Armate a RPR"	28.09.58
2. Concurs de radiotelefrafie viteză:	
raion: 15-31 - Etapa raională și regională	
reg. 10-25 - Etapa republicana	17-21.09.58
3. Concurs republican pentru receptori, organizat în cîinstea zilei de 1 mai	27.04.58
4. Concurs republican pe benzile 80-160 m pentru radioamatorii cl.III (începători)	la 26-27.04.58
5. Concurs republican de ultrascurte, organizat în cîinstea zilei de 30 decembrie 1958	la 28.12.58

**II. Internaționale**

1. Concurs de unde scurte organizat de AVSAP în cîinstea zilei de 23 August	la 16-17.08.58
2. Concurs de unde scurte organizat de R.P.U.	aprilie
3. Concurs de unde scurte organizat de DOSAAF	mai
4. Concurs de unde scurte organizat de R.P.Polonia	iunie
5. Concurs de unde scurte organizat de R.P.Bulgaria	septembrie

Regulamentele tuturor concursurilor vor fi trimise pe teritoriu înaintea fiecărui concurs.

YO3APG

**CUPA BRĂILA - US - 1997**

**a. Seniori**

24 participanți 1. Giurgea Andrei YO3AC 5.468 pt.

2. Dincă Nicolae YO3ND 5115 pt.

3. Bartok Jozsef YO6BHN 5.098

4. Colicue Adrian YO2BV 4.624

5. Negru Cristian YO3FFF 4.302

6. Rucăreanu Mircea YO4SI 4.165

1. Kadar Imre YO6GNM 2.420 pt.

2. Cristea vasile YO9BSY 1.332

3. Tatú Sandina YO5TR 1.326

4. Coposescu V YO3BFE 864

1. Casa Cultură BV YO6KEA 3.448 pt.

2. RCJ Covasna YO6KET/P 2.492

3. RCJ Tulcea YO4KCC 2.276

4. Club Copii Rosiori YO9KPC 430

5. Sc. Valea Călugărească YO9KVV 340

YO4KAK 5.600 pt.

2. Grigore George YO4BEX 5.444

3. Miron Remo YO4FKO 4.308

4. Aleca Marcel YO4ATW 2.538

5. Ispir Boris YO4AH 2.538

6. Călin Stefan YO4BEW 1.530

Log. control: YO2AQB, 2CJX, 2KJW, 3FQ, 3UA, 4ASD, 4BYW, 4GEY,

4FRP, 5OAW, 5QBP, 6UO, 7LKT, 8RPM, 9FDN, 9HD, 9KPM.

Lipsă log: YO2LDE, 4DCF, 9HAC.

Arbitrii: YO4XF, 4XZ.

Ne-a contactat, ieri, d-l ing. Vasile Nistor, seful Radioclubului județean Bihor care ne-a vorbit despre concursul de radiogoniometrie, concurs dotat cu "Cupa Bihorul" "Organizat la sfârșitul săptămânii trecute, cu sprijinul Direcției județene pentru Tineret și Sport, "Cupa Bihorul" a fost un concurs reusit, ne spunea domnia sa, la care pe lângă bihoreni au mai luat parte concurenți din Satu Mare, Petrosani, și Hunedoara. Din păcate, deși și-au anunțat initial participarea, sportivii de la clubul "Podgorica" din Iugoslavia n-au mai ajuns la Oradea. In general, rezultatele acestei competiții pe unde radio sunt de natură să ne aducă satisfacții, fiind de altfel un bun prilej de verificare pentru sportivii care se pregătesc pentru campionatul de radiogoniometrie ( 25-27 iulie la Satu Mare). La finală pe tară, Bihorul va fi reprezentat de o puternică echipă alcătuită din Vasile și Andrei Nistor, Voicu Nicorici și Călin Brandabur.

La întrecerile dotate cu "Cupa Bihorul" desfășurate în pădurea de la Baile 1 Mai au luat parte 35 de concurenți din Oradea, Petrosani, Satu Mare și Hunedoara. Să precizăm, înaintea prezentării clasamentelor finale, că cel mai bun timp la concursul individual a fost realizat de Andrei Nistor de la Crisul Oradea, campionul național de seniori din anul trecut, dar nici performanțele celor doi juniori Voicu Nicorici și Călin Brandabur nu pot fi omise din rândul acestor performante.

Înălăt acum ordinea primilor clasări: senioare: 1. Daniela Panc (Radioclubul județean Hunedoara), cu timpul total de 131'55" și zece vulpi găsite; 2. Mioara Hrebenciuc (CSS Petrosani)-141' și zece vulpi găsite (radioemiteră care găsește) seniori: 1. Andrei Nistor (Crisul Oradea) - 108'55" și zece vulpi; 2. Gheorghe Cocotă (CSS Petrosani) - 118'25" și zece vulpi. Junioare mari ( pâna la 19 ani) 1. Viorela Urcan ( R.J. Hunedoara) - 131'15" și zece vulpi; 2. Liliana Prăduțiu ( R.J. Hunedoara) care a fost descalificată în prima etapă , ea înregistrind, în etapa a doua, timpul de 69'15" și a descoperit cinci vulpi. Juniori mari: 1. Dan Bogos ( RCJ Hunedoara) - 117'10" și zece vulpi; 2. Dan Cristea ( CSS Petrosani) - 142'35" și zece vulpi; 3. Robert Kinszky ( CSS Petrosani) - 145'45" și zece vulpi. Junioare mici ( sub 16 ani) 1. Loredana Oprean ( RCJ Hunedoara) - 131'55" și zece vulpi; 2. Ioana Silaghy (CSS Petrosani) - 123'40" și nouă vulpi; 3. Anca Vladislav ( CSS Petrosani) - 167'35" și nouă vulpi. Juniori mici: 1. Cosmin Prăduțiu ( RCJ Hunedoara) - 119'35" și zece vulpi; 2. George Bob ( CSS Petrosani) - 141'22" și zece vulpi; 3. Szabo Karoly ( CSS Petrosani) - 133'29" și nouă vulpi.

V. Sere (Reproducere după ziarul Crișana din 11 iulie 1997)

**SC ALPHA TELECOM SAL**

str Cronicarilor, nr 3,  
sector 1, Bucuresti  
tel/fax: 679.29.29

Va oferim urmatoarele produse la preturi atractive  
si mai ates negociabile

Imprimante Hewlett Packard, Canon, Epson  
Consumabile pentru orice imprimanta si copiator

Dischete si medii magnetice

Scannere si plottere Hewlett Packard

Calculatoare si accesorii DTK, Hewlett Packard

Centrale telefonice, accesorii, instalare

Echipamente de prezentare GBC, NOBO:

Aparate de masura:

- Hewlett Packard, Tektronix, Hameg

- Keithley Instruments, Stanford Research Systems

Sisteme de achizitie de date Keithley Metrabyte

Statii de lipit Weller

**BALADĂ PENTRU QSY**

(parodie originală)

Intr-o garsonieră de HAM UKW-ist

Varsă lacrimi grele si suspină trist,

- Căci singurătatea numai ea o stie -

XYL legitim de "my friend Ilie".

Vineri după amiază, bravul UKW-ist

Sotul ei, Ilie, i-a dat QRX.

Că-i deschisă, căcă propagarea EME

Si ar vrea să-ncerce căteva antene.

Si-a umplut rucsacul cu echipament,

Baterii, antene, scule si - prudent,

Ca să-si facă omul viață mai plăcută

Căteva diode cu anod de plută!

Vineri către seară, nu întâmplător,

S-a "extras" din QRM-ul locator,

Si-a plecat spre munte, inspirat de muze,

Cu alean în suslău, QSY pe buze..

Greu a fost urcusul, greu echipamentul

Dar plăcut traseul și experimentul!

Când se lasă roua-n noaptea instelată

Una din diode-i si epuizată!

Celelalte două, cu mărgeaua creață

Au aceeași soartă până dimineață.

Dar și QSO-uri între timp se-adună

(Chiar dacă nu EME, le-a făcut "pe lună").

Pe o stâncă neagră, într-un cort alpin,

Cu-o antenă Yagi într-un vârf de pin,

Relaxat și vesel "my dear friend" Ilie

"Per portabil", face-n bandă gălăgie.

Duminică noaptea, reîntors acasă

Lung pe sonerie oare cine-apăsa?

"Eu sunt mami dulce, de tine mi-e dor


Dar deschide-odată că de foame mor!"

**prof. Paul Nicușor - YO2CKM/AR**

Reluare din YO/HD Antena nr.13

**FLOAREA DE MINĂ - UUS - 1997****a. Individual**

1. YO4FRJ/P	KN34AW	50.643
2. YO2BBT/P	KN05WG	33.838
3. YO4RDN/P	KN45BF	27.603
4. YO5OHY/P	KN17UR	26.770
5. YO4RXX/P	KN45BF	21.983
6. YO5PLC/P	KN17UR	19.159
7. YO7VS	KN14VH	18.661

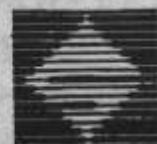

Bucuresti

Sos. Colentina

nr. 3, Bl. 33B,

parter, Sector 2

Telefon / Fax:

01-250.16.05

Firma noastră vă oferă la prețuri foarte avantajoase:

**Echipamente de radio-comunicație:**

- stații de emisie-recapte în Citizen Band și banda de 2M: fixe, mobile și portabile;
- antene fixe (aluminiu, fibra de sticlă) și mobile;
- conectice, filtre anti TVI, aparaturi de măsură și control: SWR-metre, Power-metre, multimetre;
- faxuri, telefoane și accesorii;

**Tehnică de calcul:**

- orice configurație la comandă;
- imprimante (matriceale, cu jet de cerneală);
- pachete de jocuri și encyclopedii originale pe C.D.;
- accesorii: filtre monitor, mouse, copy-holder, mouse-holder, dischete (3M, Verbatim, Maxell, Sony, TDK), etc.
- consumabile (ribioane, cartușe cerneală, cartușe cu toner).

**Impresii de la Concursul Internațional****"BEREGKUPA" din HA**

După multe peripetii am ajuns la Nyiregyhaza, unde s-a desfășurat a 13-a ediție a cupei sus menționată. La această competiție au participat concurenți din 10 țări: Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Croația, Bulgaria, România, Ucraina, Moldova, Suedia precum și unele cluburi din HA, care au ca activitate, radiogoniometria.

La start s-au aliniați mulți fosti campioni mondiali și europeni, numărul concurenților depășind cifra de 300. Casa și masa au fost asigurate contracost, la Liceul Industrial nr. 110 din localitate.

Concursul s-a desfășurat în perioada: 18 - 20 iulie. Vineri a avut loc sedința tehnică și înscrierea concurenților. Categoriile de participare: 14 - 16 - 18 - 19 - 40 - 55 ani, atât la băieți cât și la fete. Concursul s-a desfășurat la aproximativ 30 Km distanță față de oraș. Traseul a fost de cca 9 Km (pe hartă). Locul cel mai ciudat pentru mine, a fost săptul că în pădure erau instalate simultan 10 vulpi și se desfășurau concursuri paralele atât pe 3,5 căt și pe 144 MHz, evident pentru categorii diferite.

In prima zi vremea a tinut cu concurenți, adică nu a plouat, dar în ziua a doua, concursul s-a desfășurat pe o ploaie torrentială. De la noi din țară, sub îndrumarea D-lui Frisch Constantin - YOSAOM au participat două cluburi și anume: Radioclubul din Carei - 4 copii - conducător Gaspar Arpad și CSS Petroșani (4 copii) - conducător subsemnatul - Bela Molnar. Locurile obținute de radioamatarii nostri:

jun.mici	Vladislav Mihut	loc.5
juniori	Cocotă Ghe.	loc.17
	Kinszky Robert	loc. 20
	Pop Sorin	loc. 26
	Mucovai Csaba	loc. 31
Sen.	Parfeni Ionut	loc. 27
	Babiu Marin	loc. 39
	Francisc I	loc. 48

In clasament, locurile fruntașe au fost câștigate de sportivii din Ucraina, Polonia și Cehia. Noi ne situăm undeva pe la jumătatea clasamentului. Am văzut foarte multe receptoare de vulpi, dar din păcate inaccesibile ca preț pentru noi. Acest concurs a fost foarte instructiv. Încă un amănunt, suntem invitați anul viitor la ediția a 14-a a acestei cupe precum și la Campionatele Mondiale, care se pare că se vor organiza tot la Nyiregyhaza în luna septembrie.

**YO2LEP - Bela Molnar**

8. YO7IV	KN24KV	17.898
9. YO7LBX/p	KN15SI	14.127
10. YO5QBP/P	KN27AP	13.329

53 participantă

**b. Echipe**

1. YO5KAD/P	KN17UR	23.205
2. YO6KNY/P	KN36BA	5.421
3. YO8KAE	KN37SF	5.028

**c. Străini**

1. YO/ER5AA	KN26XW	18.185
2. YO/ER1AU	KN26XW	8.254
3. UX0FF	KN45NI	2.381

YO5OEF, YO5BJW, YO5AJR



OFERTA ESTE VALABILA LA DATA APARITIEI !  
**PENTRU RELATII VA RUGAM TELEFONATI SAU FAX (01)6734197**  
**RADIO COMMUNICATIONS & SUPPLY (RCS) SRL**  
 VA ASTEPTAM !

**CONDITIONER / ANALYZER BATTERY**

NU EZITATI SI...  
CUMPARATI



DA PUTERE SI VIATA  
BATERIILOR !

**VX 10**



**MAXRAD**

State of the Art Antennas



CALITATEA MAXIMA

Stiti unde va  
aflati ? Puteti sa  
va localizati cu  
precizie pe o  
harta ?

**NOKIA**

Special OFER!

Pret initial in USA 24 \$

Acum in Romania

9 \$ cu TVA

**LX-11 External Speaker**

(7.62cm x 5.68 cm) 8 ohm  
3 Watt Audio

**P1PS External Speaker (7.62 cm  
x 6.68 cm) 8 Ω 3 Watt Audio**

**AJUTATI DE GPS II ADUS DE NOI  
TOTUL DEVINE POSIBIL**



Cumparand  
en gros veti  
beneficia de  
importante  
reduceri de  
preturi  
Va asteptam !

**OUR "NEW" AND "SECOND HAND" RADIO OFFERS for August 1997**

**SW/HF 1.8-29 MHz**

	USD	
Kenwood TS-120S 100 Watts	\$ 588	
Kenwood TS 130S, WARC, 100 watts	\$ 648	
Kenwood TS-180S,WARC,100 Watts	\$ 628	
YAESU FT-600 , WARC,100 Watts, rmc, "The System" NOU !	\$ 1328	

**VHF 144 MHz si UHF 430 MHz HT portabil**

YAESU FT-10R/AC6, VHF HT cu FNB-40 NiCd acc,NC-60 nou	\$ 388
YAESU FT-415 VHF HT,DTMF,etc	\$ 328
YAESU FT-811 LHF HT,DTMF,CTCSS, baterie, antena .....	\$ 368
Kenwood TH-215 HT,DTMF, NC4	\$ 238
Kenwood TH-28A HT, VHF, DTMF, 430 MHz Rx, NiCd	\$ 358
Kenwood TH-25AT, DTMF,baterie si antena charger,SPECIAL !	\$ 268

**ECHIPAMENTE DE MASURARE**

BIRD #43 SWR/WATTMETER cu elemente stoc std.	\$ 438
* Preturi cu TVA inclus la cursul BANCOREX pentru plata numerar sau prin transfer bancar +2%. comision.	

**VHF/UHF "Dual Band" V/UHF HT portabil**

YAESU FT-50R, FNB 41,NC60 charger, optional voice recorder... NOU !	\$ 598
YAESU FT-51R, BNB 31,CA 9 ,charger,PC Programmable ... NOU !	\$ 678
YAESU FT - 470, FNB-17, charger, Dual RX CTCSS Second Hand	\$ 438
Kenwood TH-79A, PB34, charger, Dual RX , NOU	\$ 698

**VHF/UHF MOBILES FM SI "All Mode"**

YAESU FT-2200, mobil VHF 50 watts FM ... NOU !	\$ 427
YAESU FT - 2400H mobil VHF/UHF, 50 watts FM , MIL-STD Second Hand	\$ 387

YAESU FT - 5100 mobil VHF/UHF, 50/35 watts cu data port .. NOU !	\$ 697
--	--------


**AMPLIFICATOARE - pentru 2m**

TEN-TEC model # 1200 2 m amp KIT NOU .. NOU .. rf concept,144P, cu pre-amp, 3w in=30w out, NOU !	\$ 117
rf concept,144P, cu pre-amp, 3w in=30w out, NOU !	\$ 167


**TRANSVERTER " Kits from Ten-Tec "**

TEN-TEC # 1201 2 metier " all mode" from your HF transceiver	\$ 176
TEN-TEC # 1208 6 metier " all mode" from your HF transceiver	\$ 147
TEN-TEC # 1209 6 metier " all mode" from your 2 m transceiver	\$ 147

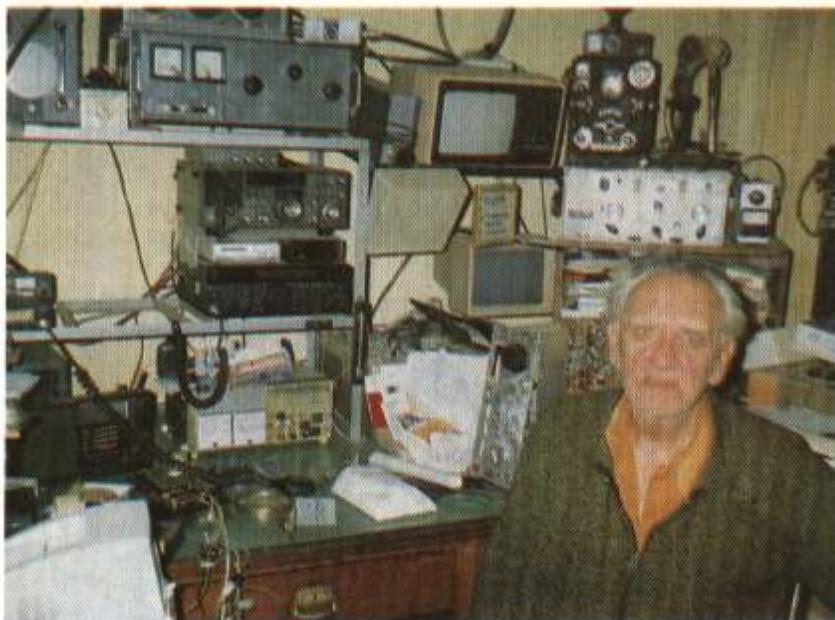
**YAESU ACCESSORII "AUGUST DISCOUNT" 12%**



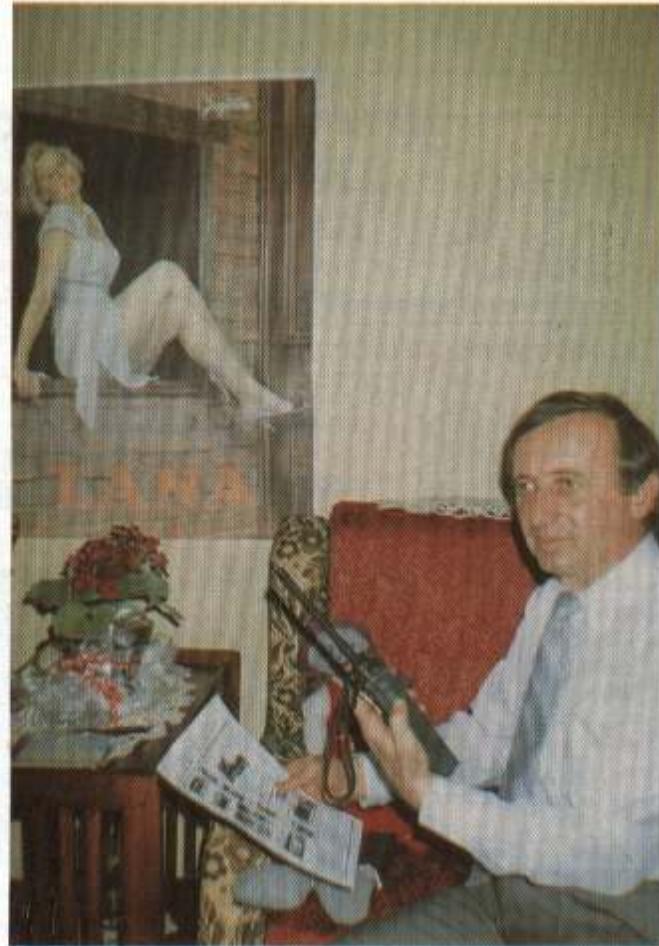**YO6QW - Victorin, un veteran al radioamatorismului YO.**



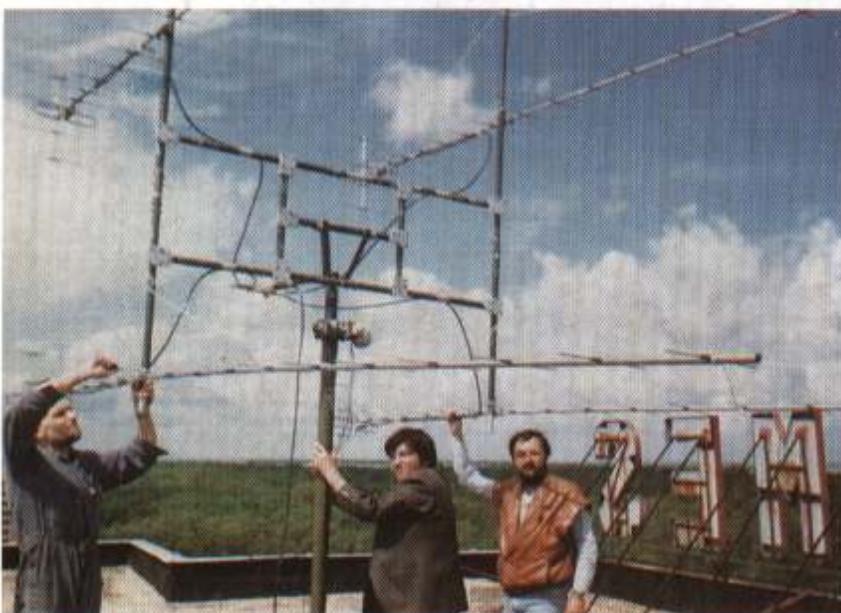**Oare la ce gândește Adrian - YO2BPZ? La YO2D, la rețeaua de UUS, la YO/HD Antena sau poate la...LANA!**



**Ajutat de YO5OBR-Fane și YO5OGG - Mircea, YOSTE - Nelu își montează antenele DJ9BV pentru 432 MHz.**



**Sub privirile atente ale familiei - YO6DBA - Laci, lucrează în YO-VHF-DX Contest.**



**YO8ER - Aurel, YO8BDH - Costică și DL.Toxin înmânează lui YO8RTT - Nuțu, diploma și premiile la Cupa Bucovinei - RGA.**