




# RADIOCOMUNICAȚII și RADIOAMATORISM

Revista Federăției Române de Radioamatorism

Anul XIV / Nr. 158

4/2003



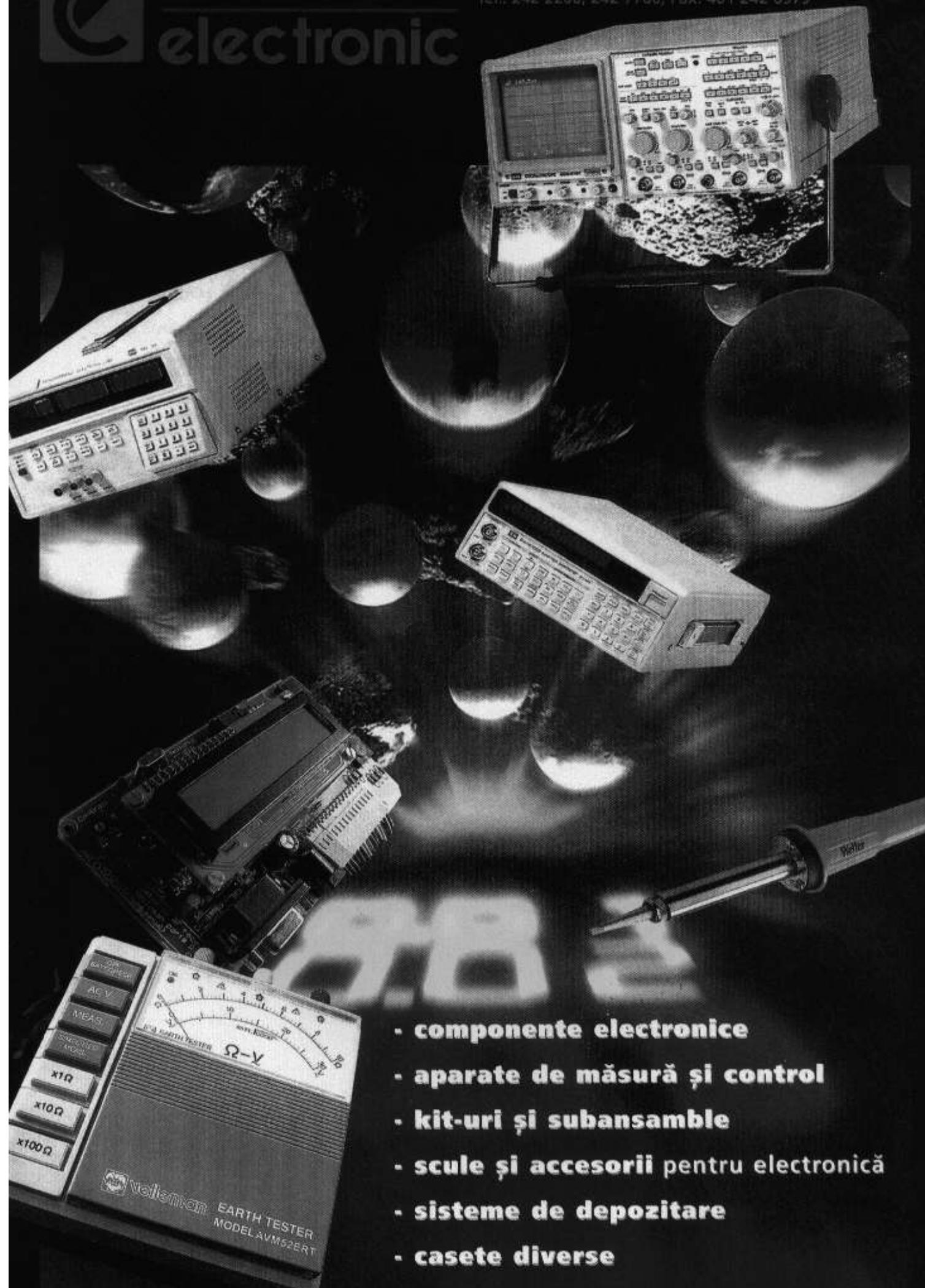

- **componente electronice**
- **aparate de măsură și control**
- **kit-uri și subansambluri**
- **scule și accesorii pentru electronică**
- **sisteme de depozitare**
- **casete diverse**

La cerere produsele comercializate pot fi livrate și prin poștă (cu plata ramburs)

# ADUNAREA GENERALĂ 2003

Sâmbătă - 29 martie 2003 - la București, într-o sală modernă de la M.T.S., a avut loc Adunarea Generală a federației noastre. 49 de delegați și câțiva invitați au încercat să găsească soluții pentru continuarea, reorganizare și eventual îmbunătățirea activității noastre.

Au fost afiliate 32 de noi cluburi și asociații - structuri înființate pe parcursul anului 2002, conform OG 26/2000, Legii 69/2000 și OG 37/2003.

Votarea afilierei acestora, a reprezentat un moment cu adevărat istoric, chiar dacă azi poate nu realizăm pe deplin acest lucru. Din acel moment, federația noastră a devinut întradevăr ceea ce noi declarăm că este: adică o structură națională, autonomă, de utilitate publică și de drept privat. De drept privat, întrucât majoritatea cluburilor și asociațiilor înființate în anul 2002, nu mai sunt de drept public.

Aceasta, va determina multe schimbări în strategia și prioritățile noastre. Salariați la stat - din păcate - mai rămân doar căjiva radioamator, la câteva din cluburile noastre departamentale.

În diferite stadii de reorganizare se găsesc acum, cluburile din: Dâmbovița, Călărași, Câmpina, Făgăraș și Vâlcea.

Practic - cu excepția județelor Giurgiu și Olt, avem cluburi sau asociații în toate județele. Este un lucru extraordinar - pe care mulți nu l-au crezut posibil - și doresc să mulțumesc și pe această cale, celor cu care am fost împreună pentru această realizare. Desigur, știm că nu toate cluburile sunt la fel de puternice sau că simpla reorganizare ne rezolvă problemele. Dar important este faptul că existând aceste structuri, putem folosi forme legale, de a obține sprijin din partea DTSJ-urilor, a Consiliilor locale, a unor sponsori. Rămâne acum, să întărim aceste structuri, să ne preocupe realizarea de fonduri proprii, de baze materiale, terenuri, case, etc. Trebuie să înțelegem că activitatea se face în cluburi și asociații, federația fiind doar totalitatea acestora, mai exact totalitatea celor care au solicitat și obținut afilierea. Descentralizarea, trebuie să fie efectivă, să nu rămână doar o lozincă, o vorbă spusă în vînt.

Din păcate, propunerile și preocupările privind o dezvoltare a unor din activitățile noastre pe districte, nu a stârnit încă mare interes, deși am inceput să vorbim curent

## CUPRINS

Adunarea Generală .....	pag. 1
Circuit de adaptare a antenelor .....	pag. 3
Link pe 2,5 GHz pentru Internet .....	pag. 10
Măsurarea comodă a puterilor mici de RF .....	pag. 11
Frecvențmetru digital .....	pag. 17
Simularea antenelor cu MMANA .....	pag. 23
Modulația indirectă în frecvență .....	pag. 25
Filtre trece bandă pentru 2m .....	pag. 25
Emitător ATV-10.45 GHz/IK8UIF .....	pag. 26
"Ziua Telecomunicărilor FAIR PLAY" .....	pag. 28
Cupa elevului - 2002 .....	pag. 29
The First-Class CW Operators Club (FOC) .....	pag. 30
LA MULTI ANI YO 2003 .....	pag. 31
YO International PSK31 Contest .....	pag. 32
Cupa 25 Octombrie 2002 .....	pag. 32

de simpozioane sau întâlnirile din: YO2 (septembrie), YO3 (martie și noiembrie), YO5 (mai), YO8 (aprilie), etc.

Un lucru deosebit de important, ce va trebui urmărit, este documentarea noastră în ceea ce privește domeniul legislativ. YO3GXX s-a oferit să ne ajute, să realizăm un CD cu principalele legi cu care ne confruntăm și pe care le putem folosi, cum ar fi Legea Sponsorizării, Legea Administrației publice locale, Legea Sportului etc.

L-a adunare s-a prezentat și aprobat Raportul Consiliului de Administrație, Raportul Comisiei de Cenzori precum și Planul de Venituri și cheltuieli.

Din materiale, au reieșit greutățile financiare, eforturile făcute pentru realizarea de venituri proprii, precum și necesitatea angajarii de personal la Secretariatul Federației.

In adunare s-a discutat și votat Regulamentul de legitimare și afiliere. Este o noutate pentru noi. Astfel, fiecare radioamator se poate legitima după dorință, la unul sau maxim două cluburi afiliate federației. În cazul participării la competiții, pe fișă de concurs, se va menționa clar clubul sau asociația pentru care se concurează. Cei care primesc diferite avantaje materiale: indemnizații de efort, premieri deosebite, aparatură, etc, vor intocmi cu cluburile respective contracte, în care se vor stipula și condițiile de transfer. De fapt, acest reglament, a fost trimis cluburilor afiliate și va fi publicat și în revista noastră.

Prin demisia pentru probleme personale din Consiliul de Administrație a lui YO9CWZ - Nae Gheorghe, demisia acceptată de adunare, a fost aprobată cooptarea lui Marcu Adrian din Tg. Jiu.

S-a hotărât ca la viitoarea Adunare Generală din 2004, să se facă în mod excepțional alegeri. Aceasta datorită descompletării Consiliului de Administrație (decesul lui Radu Bratu - YO4HW) că și schimbările compoziției federației prin creșterea numărului de structuri afiliate.

- continuare în pag. 2 -

**Coperta I-a Aspecte din deplasarea în luna martie a lui YO6QT și a echipei de la YO6KQQ, la Vf.Omu din Bucegi, pentru repararea repetorului R4.**

**Abonamente pentru Semestrul I - 2003** - Abonamente individuale cu expediere la domiciliu: 75.000lei

- Abonamente colective: 65.000 lei

Sunete se vor expedia pe adresa: ZEHRA LILIANA P.O. Box 22-50, RO-71.100 București, menționând adresa completă a expeditorului.

## RADIOCOMUNICATII SI RADIOAMATORISM 4/2003

Publicație editată de FRR; P.O.Box 22-50 R-71.100

București tlf/fax: 01/315.55.75

e-mail: yo3kaa@pcnet.pcnet.ro; yo3kaa@allnet.ro

Redactori: ing. Vasile Clobăniță YO3APG

dr. ing. Andrei Ciontu YO3FGL

ing. Mihăescu Ilie YO3CO

prof. Tudor Păcuraru YO3HBN

ing. Stefan Laurențiu YO3GWR

prof. Iana Druță YO3GZO

DTP: ing. George Merfu YO7LLA

Tipărit BIANCA SRL; Pret: 10.000 lei ISSN=1222.9385

În plus cei care au propunerile pentru completarea sau modificarea Statutului, propunerile care să fie adoptate de viitoare adunare, vor trebui să le trimită până în ianuarie 2004 la Secretariatul Federației.

Tot până atunci se va revedea și Regulamentul de Ordine Interioară al FRR. **YO8AXP - Neacșu Laurențiu** s-a oferit să sprijine acest lucru.

În adunare s-a stabilit că nu se percep taxe individuale pentru participarea la Competițiile organizate de FRR.

Cluburile vor plăti însă în contul FRR o taxă anuală după cum urmează:

- Cluburile Sportive Școlare, Palatele Copiilor sau Cluburile care au mai puțin de 10 membri legitimați:

- 100.000 lei

- Celelalte cluburi de drept public sau privat

- 500.000 lei

Legitimarea se va face la cluburi, carnetele respective fiind tipărite de Secretariatul FRR în următoarele 2 luni și fiind puse la dispoziția structurilor afiliate la un preț modic.

- Taxa pentru o autorizație SWL 30.000 lei

- Valoarificare unui IRC 25.000 lei

- Avizarea unei cereri de preschimbarea a indicativului

- 150.000 lei. Fiecare radioamator va trebui lămurit să plătească taxa la IARU.

Secretariatul FRR, va asigura în continuarea primirea din străinătate și din țară a QSL-urilor și distribuirea lor fără taxe spre cluburile afiliate. Expedierea QSL-urilor pentru străinătate se va face de către fiecare club. În adunarea au existat propunerile de a se examina posibilitatea expedierii centralizate a acestora. Deocamdată nu este posibil acest lucru întrucât ar necesita închirierea unui spațiu adecvat și angajarea unei persoane, ceea ce ar crește mult cheltuielile.

Cluburile vor fi sprijinite în continuare cu aparatul preluat prin transfer de FRR de la STS, Protecția civilă sau de la alte instituții publice.

La adunare a participat și adjunctul comandantului Inspectoratului Național de Protecție Civilă care punctat colaborarea din diferite județe cu radiocluburile și asociațiile noastre.

Delegații au completat un formular cu principalele date relativ la cluburile pe care le reprezentau. Este vorba de adrese, telefoane, număr de membri, nivel cotizații, activități importante desfășurate, dotare etc. Cei care au dorit și-au exprimat opinile. Din partea Radioclubului Constanța s-a citit o scrisoare deschisă. Este bine că membri noștri sunt preoccupați de problemele noastre și trebuie să se încurajeze și în continuare exprimarea liberă a părerilor și opinioilor, chiar dacă se mai aud propunerile de genul ... "Să se facă ...." sau "Federația să facă....". Reorganizarea noastră a schimbat oarecum aceste probleme. Radioamatorii în mod liber se asociază și formează cluburi. Acestea, dacă doresc, se afiliază la federație. Deci, activitatea este în cluburi, cluburi care vor trebui să întrețină, dacă doresc o Asociație Județeană și o Federație Națională. Cluburile au personalitate juridică, au conturi la bancă, pot obține sponsorizări și promova programe. Când spunem Federație, înțelegem de fapt acum cluburile afiliate. Federația este condusă de Adunarea Generală, iar între două adunări, de un Consiliu de Administrație, consiliu ce are un secretariat format din unu sau doi salariați. Aceștia nu mai sunt plătiți de stat, deci nu sunt funcționari publici. Salariile și banii pentru: chirii, curenț, telefon, organizarea unor campionate naționale sau

participarea la unele competiții internaționale, se obțin din venituri proprii precum și printr-o serie de programe și contracte cu MTS. Chiar și rapoartele prezente la adunare, au avut o altă structură. După ce s-au expus câteva lucruri despre activitatea Consiliului, s-a prezentat pur și simplu o listă de probleme, din care fiecare club trebuie să-și ia o parte pentru rezolvare. Adunarea stabilește doar prioritățile și strategia de urmat. Trebuie acum multă cooperare pentru ca să ne sprijinim reciproc și să învățăm unii de la alții. Dar despre toate acestea vom mai discuta.

ing. Vasile Ciobăniță YO3APG

## DIPLOMA SATU MARE

Diploma este instituită cu ocazia Zilei orașului Satu Mare, ce amintește de inundațiile catastrofale întâmpilate în urmă cu ani, într-o zi de 14 mai, când numai datorită solidarității umane, au putut fi depășite necazurile abătute peste acest municipiu. Sunt necesare 5 QSO-uri/recepții cu stații din județul Satu Mare, efectuate în perioada: 10 - 18 mai, indiferent banda de frecvențe sau modul de lucru. Sunt obligatorii însă QSO-uri/recepții cu YO5KOP și YO5KAW. Diploma este gratuită, dar solicitanții vor expedia pe adresa Asociației Județene de Radioamatorism C.P.73 - RO 3.900 Satu Mare, cererea plus QSL-urile, împreună cu un pliș A4, autoadresat și timbrat corespunzător.

## DIVERSE

\* **OFER**: Antena Yagi fabricație HY-GAIN, model TH7DX;

Amplificator liniar home made 700W out;

Tub 4CX1500 cu soclu;

Transceiver Kewoond TS930S;

Surse în comutare :5V/350m,5V/1A,13V/30A;

Emil - YO4CBA tel. 0241.636.770

\* Pentru a se celebra împlinirea a 90 de ani de la înființarea primului grup de cercetași din Brazilia radioclubul PY3ARD va lucra în perioada următoare cu indicativul special ZW90S.

\* Hani Raad - OD5STE ne informează că The IARU Region 1 Monitoring System February 2003 Newsletter, poate fi citit de la adresa <http://iarums.com/>

\* Campionatul Mondial IARU - Unde Scurte va avea loc în zilele de 12 și 13 iulie.

Pa 16 martie, s-a oprit subit inima celui ce a fost Pavel - ER2BP, originar de lângă Tiraspol. A fost un Om deosebit și un Radioamator de excepție. A participat la diferite simpozioane YO și cred că mulți l-au cunoscut pe el și pe soția sa Olga - ER2BAA...

Dumnezeu să-l odihnească!

Joi 3 aprilie, a început din viață Georgescu Ion - YO7AKL, din comuna Cîrcea jud. Dolj. Avea doar 66 de ani. O viață plină, în care a fost pe rând: ofițer, tehnician și chiar primar în localitate.

Radioamator pasionat, a sprijinit mult activitatea radioclubului din Craiova și mai ales concursurile de unde scurte organizate de FRR, concursuri la care a participat totdeauna cu binecunoscutul său "trans...zaibăr" un A 412 perfecționat.

Odihnească-se în pace!

# CIRCUITE DE ADAPTARE A ANTENELOR

„Antenna tuner”

YO4CBA Emil

Articol dedicat memoriei celor care au fost Sergiu - YO4AIP și Sandu - YO4ASN

Primul adaptor de impedanță al antenei „antena tuner” sau „transmatch” care l-am folosit cu ani în urmă, a fost cel din fig.1, care este de tipul T - trece sus - și acordăm cu el o antenă L.W., un fir de sărmă lung de 40 m (între blocuri). Se acorda foarte bine în benzile de jos, dar datorită capacităților reziduale alelor Cv1 și Cv2, imi crea probleme în benzile de sus și mai ales în banda de 10 m. Am inseriat câte un tor cu o spiră pe ambele Cv-uri și problema a dispărut. Am observat că și cu Cv-uri de capacitate mai mică lucrează bine în 160m comparativ cu alte tipuri de A.T. Acest tip de A.T. este folosit în toate trasceiverele JA. Are o eficiență și flexibilitate bună, e simplu și nu cere capacități de valoare mare. Bobina variabilă poate fi înlocuită cu una comutabilă. Dar acest tip

de A.T. are un mare dezavantaj peste care nu am putut trece astfel că am renunțat la el. După primele 50 de țări lucrate cu el, imi strica relația cu vecinii.

Era în perioada când toate antenele TV

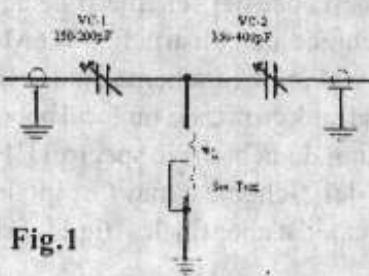


Fig.1

erau îndreptate spre LZ.

Deși reparam aparatele de radio-TV din bloc, o vecină furioasă m-a acuzat că le stric televizoarele pentru ca să le iau banii! Nea Sandu - YO4ASN, m-a sfătuit să schimb AT-ul cu un alt tip, iar Sergiu - YO4AIP, să schimb și antena.

Următorul tip de AT a fost cel din figura 2. Acest tip crea probleme de intermodulație TV, numai pe anumite benzi. La scurt timp l-am modificat cu cel din figura 3. Efectiv am fost încântat de acest tip de AT, denumit în lumea radioamatorilor SPC. Cu 100W out de la Icom 735,

deranjamentele TV-urilor erau foarte slabe. Doar mici desincronizări pe imagine al celor mai apropiate antene TV de LW meu. Am lucrat cu el 140 de țări în decursul a mai mulți ani. Însă și la

acest tip au apărut probleme. Odată cu venirea copilului în familie, la schimbarea benzii de lucru și acordul bobinei (una mobilă militară) zgromotul produs, trezea întreaga familie în timpul nopții. Apoi începea QRM-ul pe două voci a QRPP-ului și QRYL-ului. Al doilea dezavantaj era la transport, când lucram din TR (Secara), la munte sau pe Grindul Chituc pe malul mării. Cutia AT-ului era mult mai mare decât transceiverul. M-am orientat atunci spre o construcție de dimensiuni mai mici.

În figura 4 se află un montaj pe care l-am folosit o perioadă de timp, un fel de Mcay. Acesta era făcut cu patru

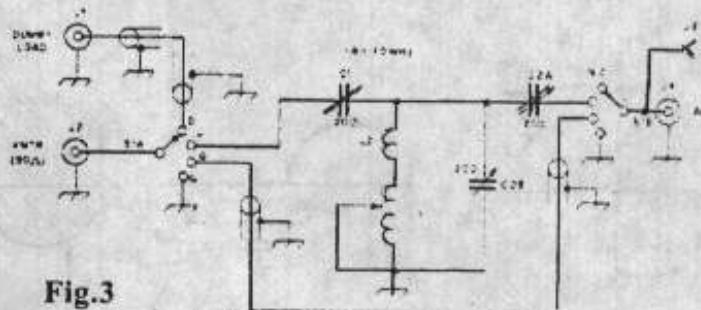


Fig.3

toruri punct alb și cu CV cu izolație de plastic. Uneori, peste CV1, apăreau descărcări. Următoarea construcție (Fig.5) are dimensiuni foarte mici, cât un pachet de țigări fără C2 și rezistă fără probleme la 100W în toate benzile.

Acesta l-am folosit mai bine de 10 ani și am depășit cu el 250 de țări. Amândouă sunt de tipul trece jos, iar spirele bobinei sunt adaptate pentru fiecare bandă pentru antena dipol. Se folosesc 3 toruri T50-2 și 3 toruri T50-6, suprapuse, iar comutator 1\*10 poziții de la RTF mobile vechi. Pentru o extensie mai mare, uneori mai foloseam un CV în serie cu antena. Astăzi sunt foarte multe tipuri de tunere publicate și uneori nu știu ce să mai alegi. Care este cel mai bun transmatch?

Cum simplificăm problema? Să privim cu atenție figura 6 ce reprezintă caracteristica Smith simplificată. Ne interesează o gamă de frecvență și bineînțele de impedanță cât mai mare precum și un filtraj suplimentar de armonici, deci în nici un caz nu doresc configurații trece sus. Observăm figurile 6B și 6G. Acestea acoperă toată gama. O astfel de schemă a mai fost publicată în R&R 11/1993.

Ca dezavantaj, schema cere inductanțe mari și de asemenea capacitate mari.

Capitolul AT nu mă mai interesa până când a venit Tudor - YO3HBN cu Z-Match 12/2002. Mi-a trezit curiozitatea și nu este de neglijat această versiune modernă. În primul rând este de tipul trece bandă ca și SPC. Are o gamă largă,

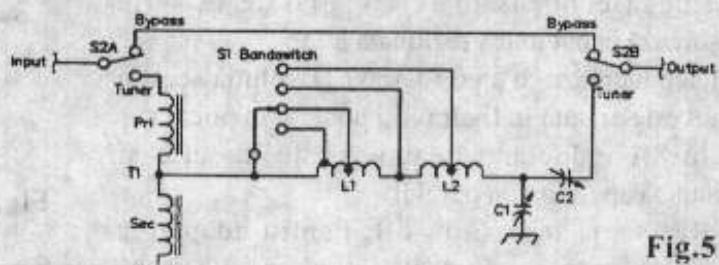


Fig.5

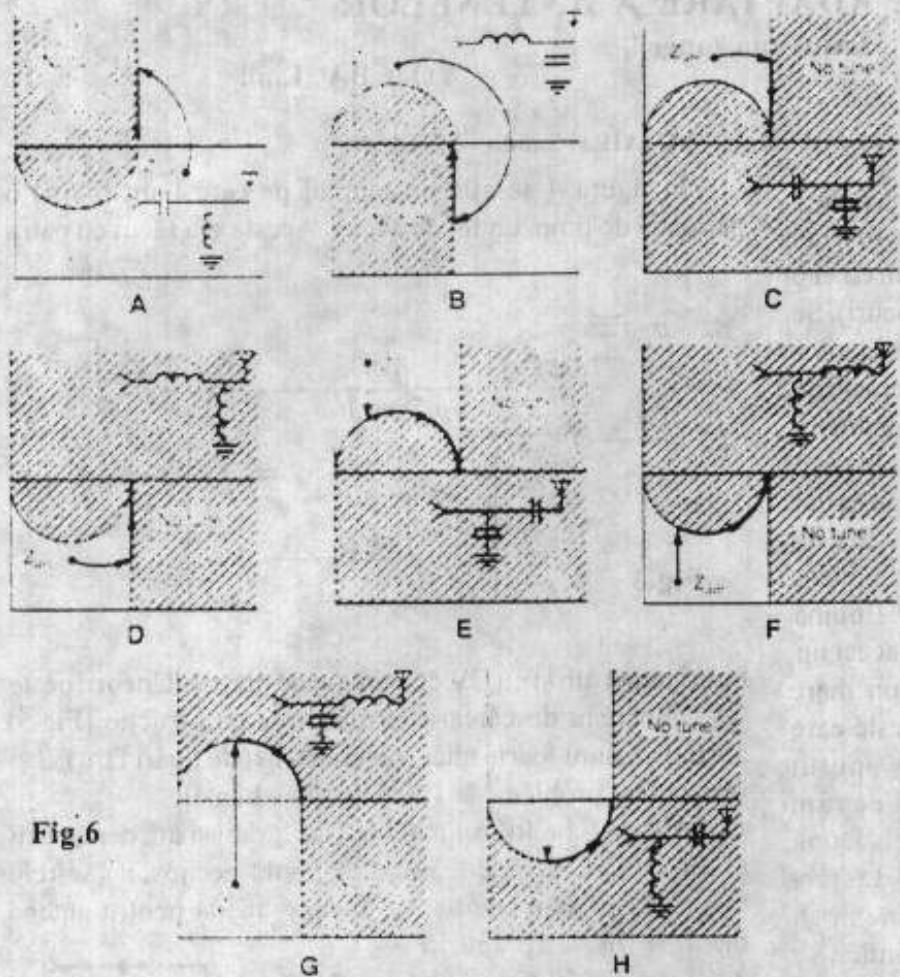


Fig.6

tot spectrul HF. Nu trebuie să fie bobine reglabile mari și grele sau comutatoare pe fiecare bandă, având doar două butoane de acord. L-am întâlnit prima dată în literatura noastră la YO3DZ - Gh. Stăncilescu. Prima dată a fost construită la WORLD Radio Laboratories în 1950. În QST iulie 1954 W6MUR a făcut prima descriere a Z-Match, apoi în mai 1955 Allen King cel care l-a inventat. ZL3QQ T.J.Seed este cel care îl reduce la o singură bobină, articolul original în BREAK-IN martie 1992 și reluat de Bill Orr W6SAI în CQ Magazine august 1993 pg. 50.

Z-Match cu o singură bobină este publicat și în ARRL Antenna Compendium Vol.3 pg. 195. Apoi ultima versiune îmbunătățită în vol.5 A.T. pag.194.

Cum funcționează sistemul?

Schema este în figura 7A. În fig 7B este echivalentul circuitului 3.5 - 10.5. Componenta reactiva L3 foarte mică, se comportă ca un scurt circuit între C2A și C2B și lucrează în paralel.

În C reactivitatea foarte mare a lui L2 în benzile superioare poate fi neglijată, tinde să dispară, devine că un şoc RF și schema funcțională devine ca în C. Cele două condensatoare CV plasate în serie micșorează capacitatea reziduală a lor.

Z-Match lucrează ca un C.O. sau L. Evoluția acestui circuit este arătată în figura 8 și poate fi explicată:

- În 8A inductanța reactivă este în serie și reactanță capacitive în paralel.
- Reactanța inversă în 8B. Pentru adaptarea impedanței propuse, reactanța inversă nu afectează

operăția filtrului, producând valorile absolute ale reactanței și în fiecare braț rămânând la fel.

c) Substituind un circuit R-C în brațele suntești ale filtrului L ca în fig 8C. Când circuitul L-C e acordat în latura de înaltă rezonanță, el apare ca o reactanță inductivă și e echivalent cu circuitul din 2B. În final se adaugă un cuplaj strâns, ce e arătat în 2D. Aceasta este echivalentul cu Z-Match-ul din fig 7A, cu excepția faptului că în Z-Match un circuit multi band este reașezat într-un simplu circuit L-C. Z-Match-ul din fig 7A, o versiune intermedieră, nu este chiar necomutabil. În primul rând bobinele L1 și L4 cer comutarea dipolului și mai mult decât atât, ele nu fac față la diferența mare de impedanțe (10ohm - 2kohm ai antenei). La rândul lor, acestea trebuie comutate, schema devenind iar stufoasă – fig 9. De asemenea, mai trebuie adăugat încă un C3 paralel pe C1 pentru 3.5 MHz. Nu cred că interesează pe cineva construcția acestei scheme și de aceea nu dau date tehnice de construcție. W6MUR în QST iulie 1954 publică schema din fig 10.

Acum multiband tank cu priza la mijlocul bobinei, acoperă simultan două benzi în spectrul HF, ca un circuit paralel. Schema a mai fost întâlnită la excitarea în catod a unor finale – fig 11. Prima versiune

practică de A.T. cu o singură bobină se arată în fig 12.

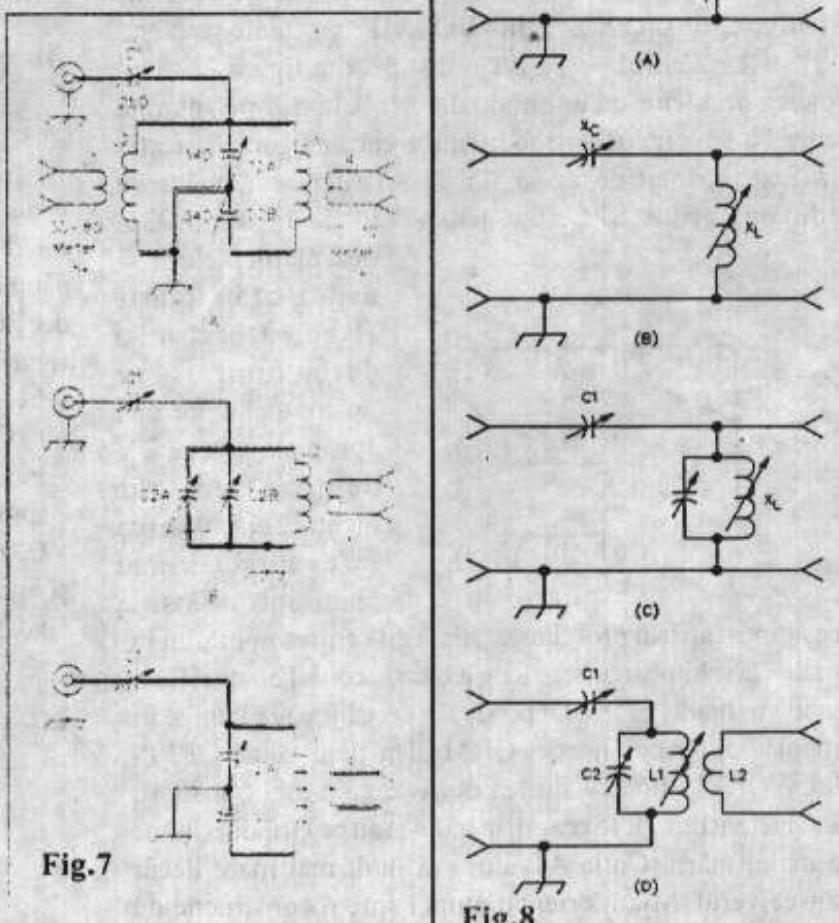


Fig.7


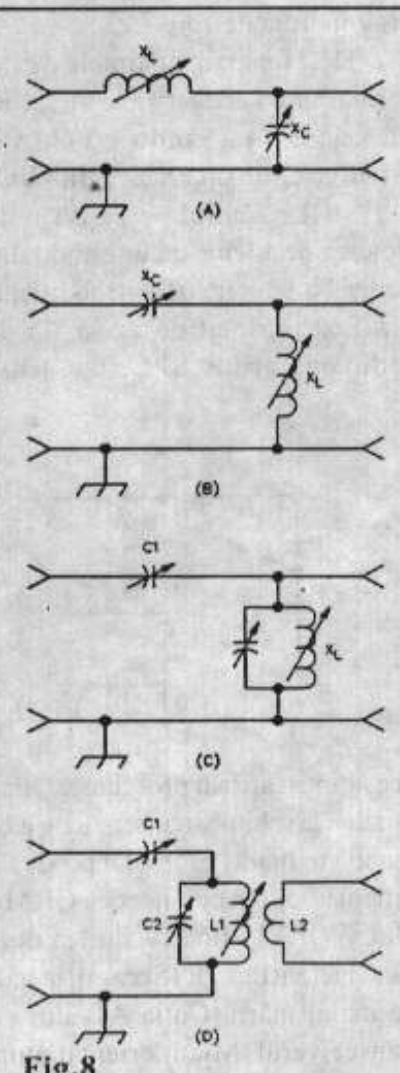


Fig.8

Fig.9

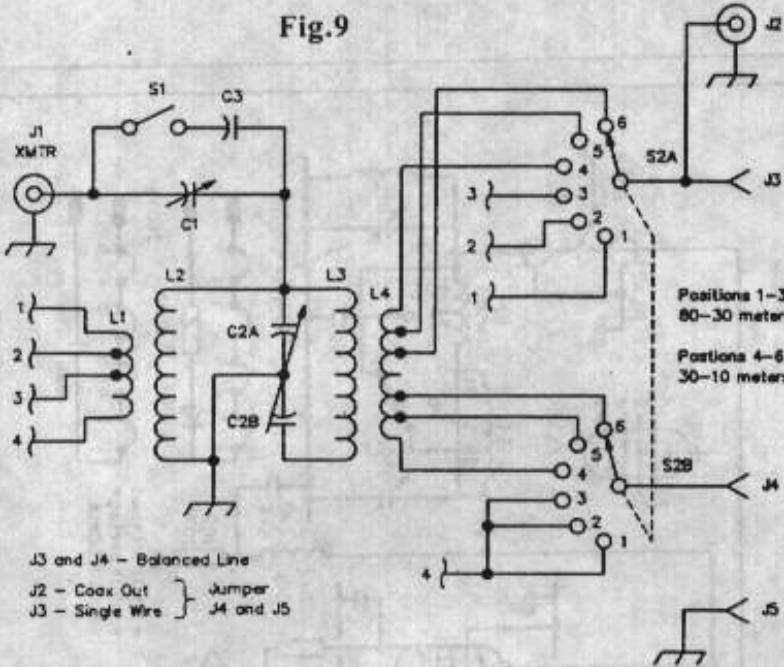

J3 and J4 - Balanced Line  
J2 - Coax Out      Jumper  
J3 - Single Wire      J4 and J5

Fig.13



Fig.14


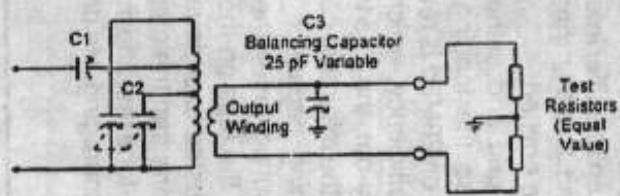


Fig.10

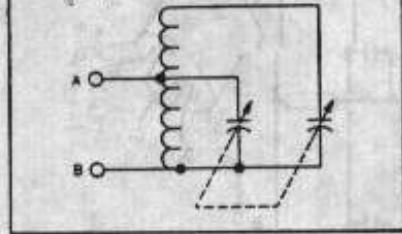

L1 este realizată pe tor powdered-iron în loc de bobina în aer. Intrările in/out pot fi inversate. Un simplu comutator pe 4 poziții poate acoperi toată gama de impedanțe, ajutând la creșterea eficienței. Acordul prin C2 A și B este ascuțit și din această cauză recomand folosirea unui demultiplicator la axul CV, sau butoane cu diametrul mare.

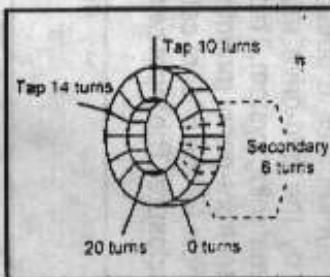


Fig.15a

Conducătorul folosit d e0.8-1mm Cu. Pentru putere mai mare toru T200-6 este mai bun.

S1 selectează acordul sau by-pass-ul. De asemenea și un balun 4:1 pentru antene simetrice.

Schela din fig 13 este mult îmbunătățită. O singură bobină și cu 2 linkuri de cuplaj pentru impedanțe H și L, de la 3.5 – 30 MHz. Pe scurt C1 în serie cu L creează cuplajul optim de adaptare (loadingul). Circuitul multiband este realizat din C2 și L1 în paralel. Priza mediană creează o simplă și eficientă echilibrare a ieșirii.

De asemenea sunt eliminate și complicatele comutatoare de bandă. Probleme cu Z-Match-ul pot apărea la limitele capetelor benzilor.

Fig.12.b

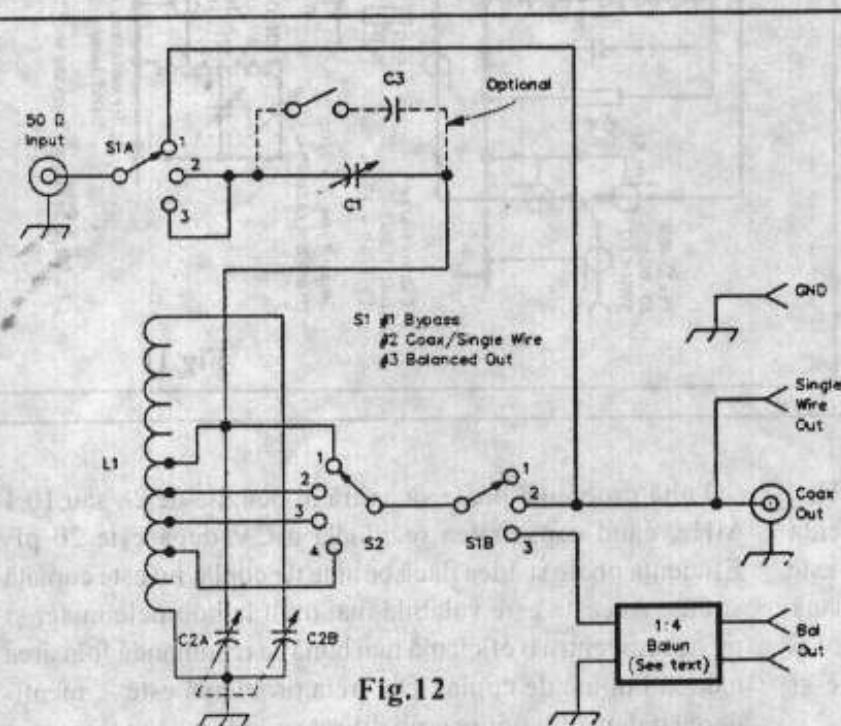
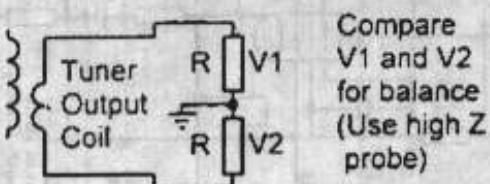


Fig.12

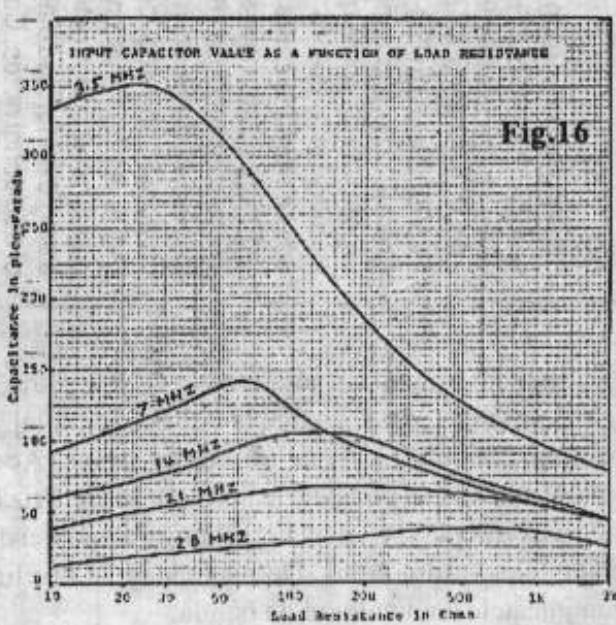


Fig.16

## **THE FRINEAR 400 LINEAR - A KISS VERSION**

**TT, FEBRUARY** 1990, p30 included a 400W linear amplifier from Frits Greetings, PAOFFRI, which he had developed from an earlier 100W design based on a single PL519 (or PL509) television line-output (sweep) valve. The 1990 design used three PL519 valves in parallel with some quite complex ancillary circuitry in order to obtain the full legal output from the three valves.

lower-cost version of his amplifier using four instead of three valves but with otherwise an appreciably reduced component count: Fig 6. As from his earlier designs, he has condensed constructional information into a single annotated diagram plus a minimum of additional notes. Care should be taken to use suitably rated components etc and to

remember always that any equipment using lethal high-voltages (1250V with a peak current of over 1A) must always be handled with extreme care. Note also that in this amplifier the series heaters of the P1519S

PA0FFI adds that, compared with the 1990 design, the extra PL519 provides as much or more output with lower anode dissipation per valve; however forced air-cooling using a quiet computer fan is advisable. The input capacitance of the valves must be tuned out in order to obtain drive and low SWR by the grid-drive multiband impedance-matching system. This offers a simple 'remote' front-panel mounting with solely a 5mm hole for the 50ohm cable in the amplifier enclosure. The input twin-gang variable

capacitor ( $2 \times 320\text{pF}$ ) is from an AM broadcast radio. For an amplifier intended for use only on 1.8 and 3.5MHz the input tuning network can be omitted.

The screen-grid and cathode resistors help to equalise the loading of the four valves. Output on 28MHz is reduced by the relatively low efficiency, which in turn is a result of the lay-out, the PL519's input capacitance and the minimum capacitance of the output tuning capacitor. To achieve maximum output power on the 28MHz and WARC bands, the taps on the output filter need to be adjusted experimentally.

PAOFR1 reports that the amplifier shows up well in a two-tone test and that on-the-air

reports are encouraging. He drives it with a Yaesu FT7.

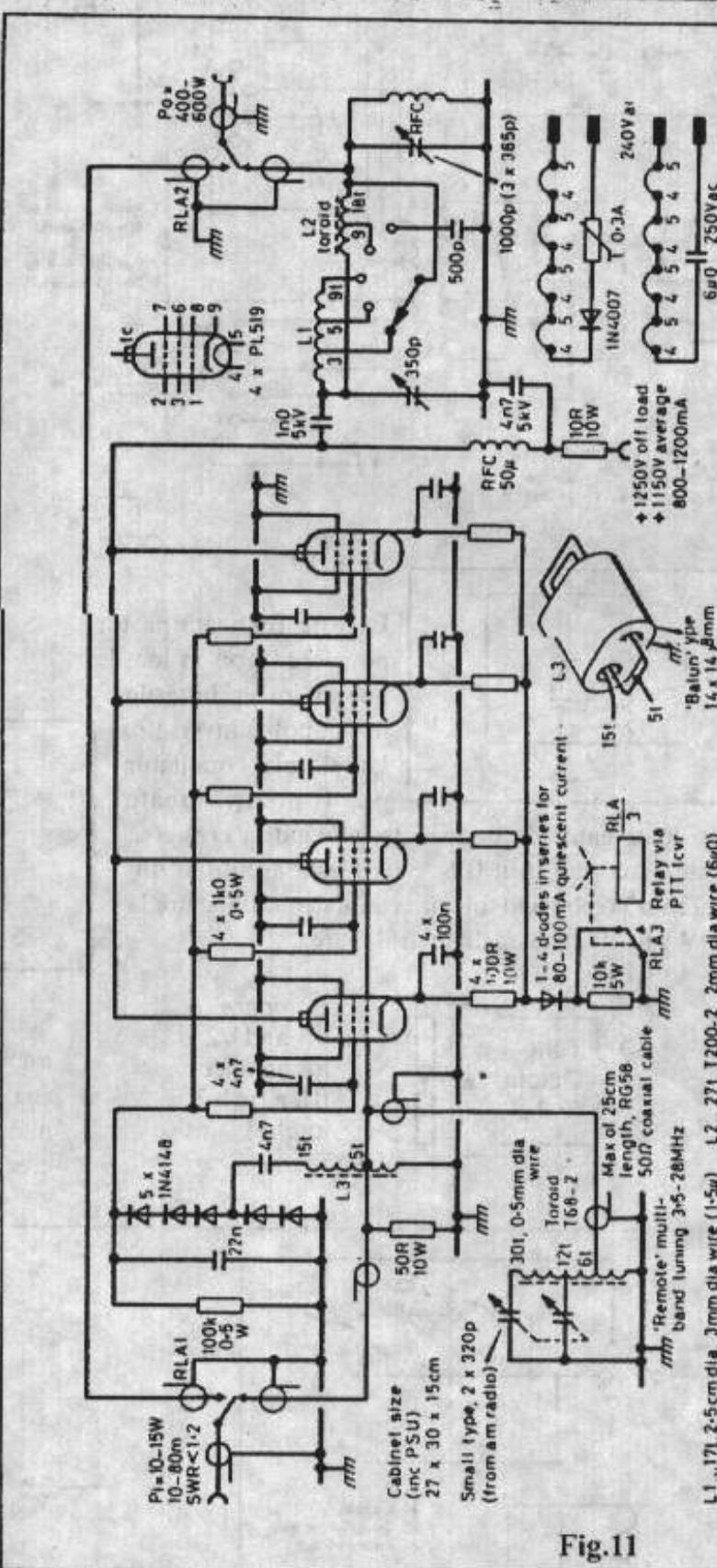


Fig.11

În acest sens este folosit suplimentar C1B, pentru 3.5 MHz.. O altă problemă poate apărea la bobina de cuplaj. Eficiența poate scădea dacă nu este un cuplaj strâns. Aceasta este valabil mai mult la bobinele în aer și nu pe tor. Priza mediană creează o simplă și eficientă echilibrare a bobinei de ieșire și bineînțeles, a dipolului. De asemenea, sunt eliminate și complicațiile comutatoare de bandă.

O altă problemă poate să apară în benzile de 28 sau 10.1 MHz, când capacitatea reziduală a CV depășește 20 pF. Eficiența poate scădea dacă bobina de cuplaj nu este cuplată strâns. Aceasta este valabilă mai mult la bobinele în aer și nu pe tor. Pentru o eficiență mai bună se recomandă folosirea a două bobine de cuplaj. O a treia problemă este menținerea balansului optim (sub diferite condiții de încărcare și

Fig.20

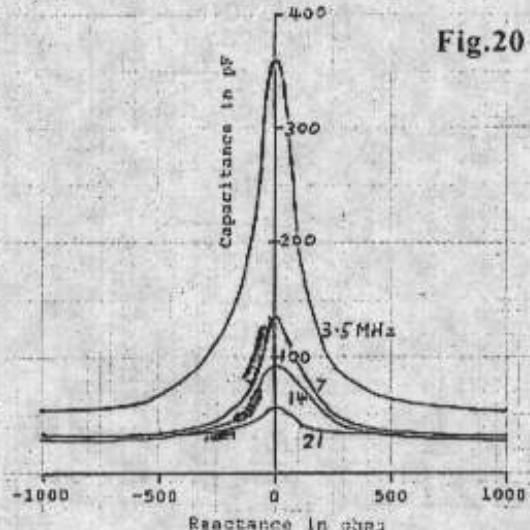


Fig.17

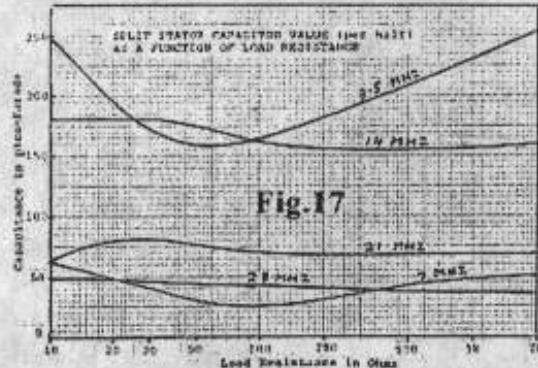


Fig.18


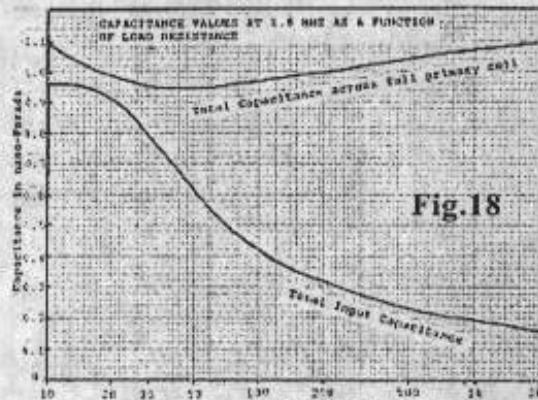


Fig.19

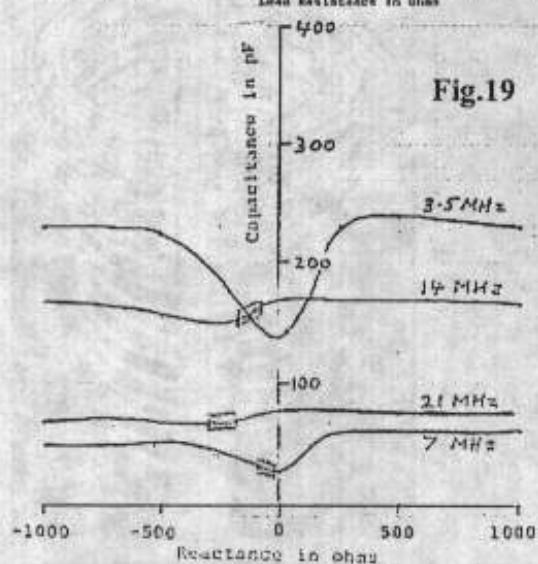

două ieșiri. Uneori, chiar și slaba asimetrie produce radiație a fiderului.

În acest caz, dintr-un dipol simetric antena se poate transforma într-o verticală. Astfel curenți sau tensiuni mari sunt apar pe aparatelor de pe masa de lucru. Bugul nu mai lucrează corect, modulația se distorsionează, apar autooscilații. La puteri mai mari chiar și telefonul sună. De fapt mulți cunoaștem din practică ce înseamnă să radieze fiderul, problemele RFI create.

Dacă TRX-ul "ciupește" modificări totul și lăuați-o de la început. Echilibrarea output-ului se poate realiza și cu un trimer de 20-25 pF 1-2 kV pe latura opusă față de masă (C3 figura 14). Echilibrarea e bine să se facă la puteri mari și impedanțe mari.

O echilibrare suficientă se poate realiza recepționând minimul paraziților auto, prin rotirea lui CV3 în 28 MHz. Schema realizată de mine (figura 15) lucrează de la 3 - 33

mai ales la impedanțe mari) între tensiunea V1 și V2 (Fig. 12B). Sistemul cu priză la masă L1 echilibrează foarte bine. Puține AT simetrice sunt într-adevăr „simetrice”, chiar dacă au și balunul construit simetric.

Nu toate balunurile sunt perfect simetrice. YO4AUP ar putea spune mai multe în acest sens. Simetria reduce foarte mult QRM-ul și menține o bună directivitate a antenei.

Figura 13 arată măsurările lui N6BV cu o echilibrare de maxim Idb între curenții și tensiunea celor

MHz cu peste 100W pe un tor T200 (figura 15A). Am lucrat cu ea în campio-natul național de telegrafie 3.5 MHz fără probleme.

Ce CV variabili vom folosi? Până la 40-50 W se pot folosi CV solizi cu

izolație de plastic, din receptoarele portabile cu tranzistori. La 100W - CV cu aer obișnuiți. Peste 150W trebuie folosite CV din receptoarele mai vechi. Cu o distanță de 0.25 mm între plăci se poate lucra până la 400-500 W.

Ce valoare capacitive este necesară ilustrează figurile 16 și 17, iar figura 18 pentru 1.8 MHz. Cimput = C1. Csplit = C2. Datorită Q-ului mare Z-Matchul creează un filtraj de bandă bun ceea ce este bine, dar cere și capacitați CV de calitate și cu plăci distanțate. Eu am folosit la intrare C1=540pF dintr-un TRX militar și C2 la fel ca C1 dar tăiat în două statorul și izolat obținând 2\*275 pF montajul fiind de dimensiuni reduse.

Numai CV-urile ocupă 90% din spațiul interior. Bobina L2 are 6 spire, 4 paralele cu L1 și 2 spire în afara punctului de masă din CuEm 1.2mm. Figura 19 arată capacitatea C1 și C2 pentru o sarcină reactivă și rezistivă. Ca verificare, dacă valorile CV1 și CV2 sunt suficient de mari, se poate testa doar cu o rezistență neinductivă. Se observă din figura 20 că, valoarea capacitații maxime este numai pe rezistență neinductivă a ieșirii.

Z-Matchul lucrează bine între 10-2000 Ohmi.

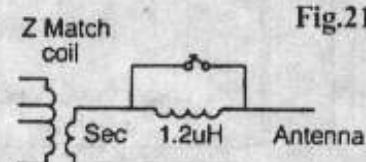


Fig.21


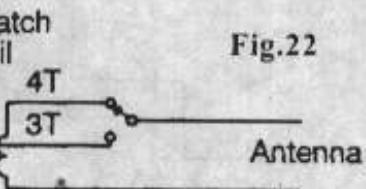


Fig.22

Fig.23

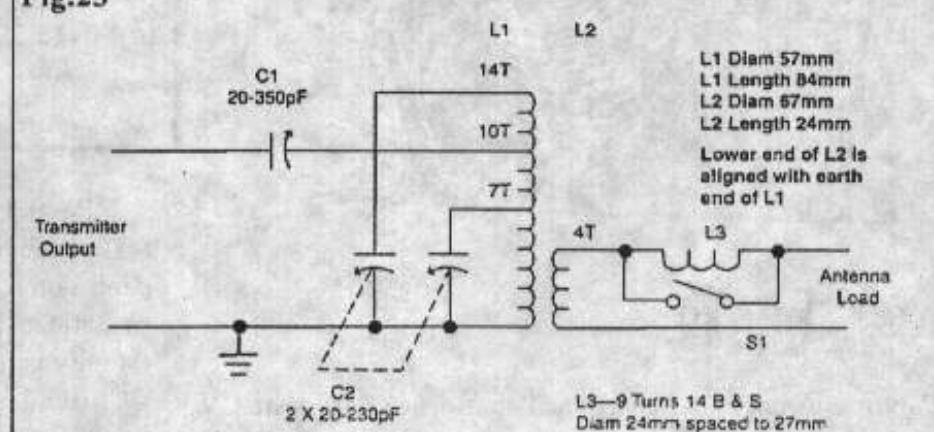

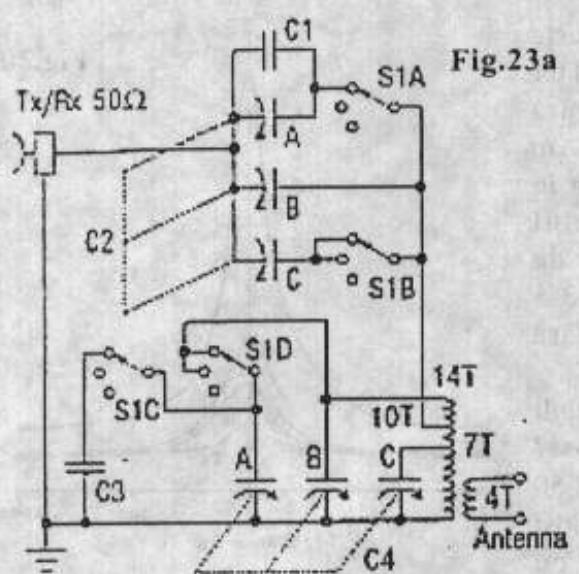


Fig.23a

## Components

C1 - 400 pF, 2000 V mico

C2 & C4 - 3 Gang 15 to 200 pF  
variable with 0.5 mm plate spacing

C3 - 950 pF, 2000 V mica

S1 - Oak switch with ceramic wafers 4 pole  
3 position

Primary coil - diam 57 mm, length 84 mm  
Secondary coil - diam 67 mm, length 24 mm  
(Also refer to AR April 1993)

#### **Resistive load range**

1.8 MHz - 10 to 100  $\Omega$

3.5 to 28 MHz - 19 to 2000 £2

### Match legend

- 8 -

• 0 →

**Fig. 24**

Perspex sheet — 3mm thick

38 Holes — 2mm diam.

Spacing between adjacent holes — 6mm

100mm

77mm

57mm

67mm

Fig.24

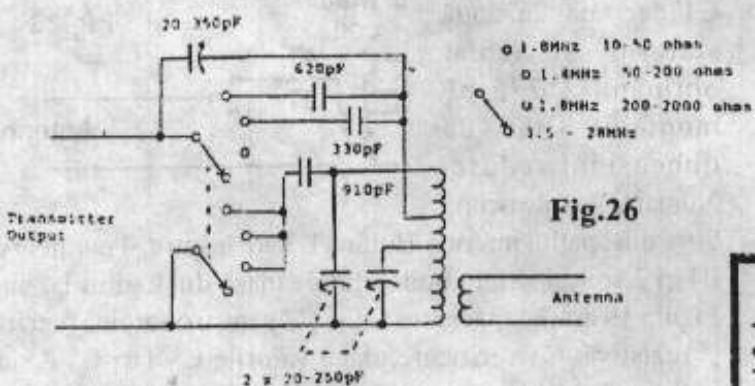


Fig.26

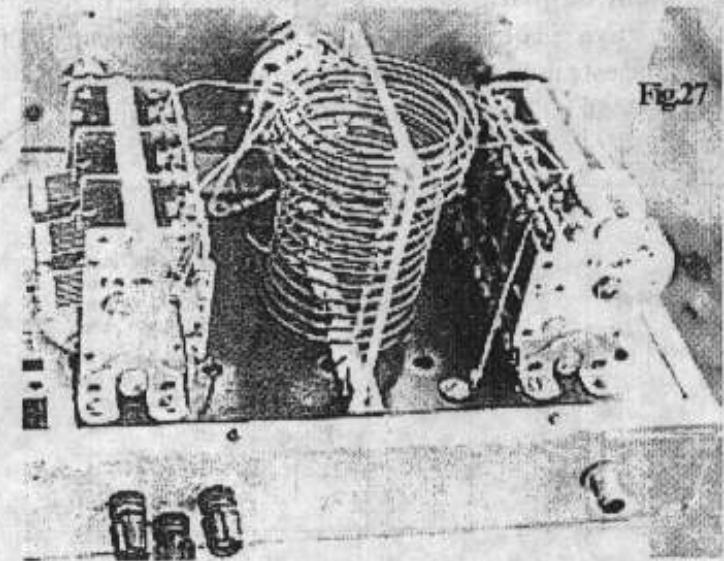


Fig. 27

Folosirea unei bobine de  $1.2\mu\text{H}$  în serie cu ieșirea, fig 21 folosirea a încă unei bobine L3 din figura 13 sau încă 1-2 spire în plus la L2, figura 22 . Z-Matchul lucrează la fel de bine și cu bobina în aer. La acesta este necesar un cuplaj foarte strâns între L1 și L2. Pe scurt în

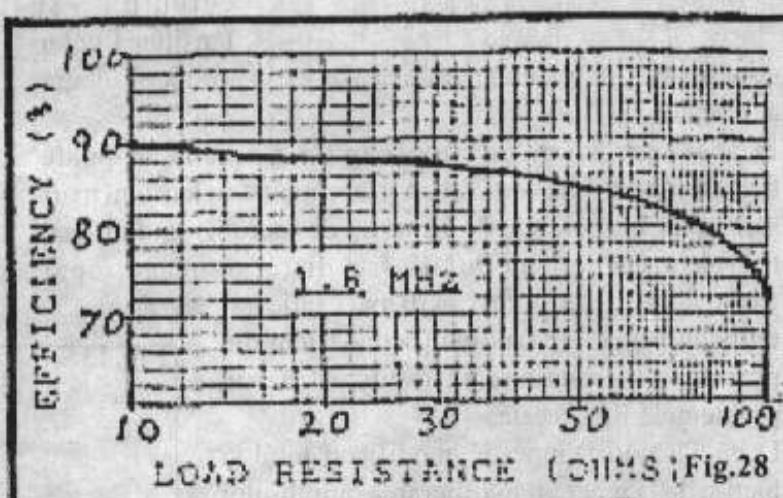


Fig.25

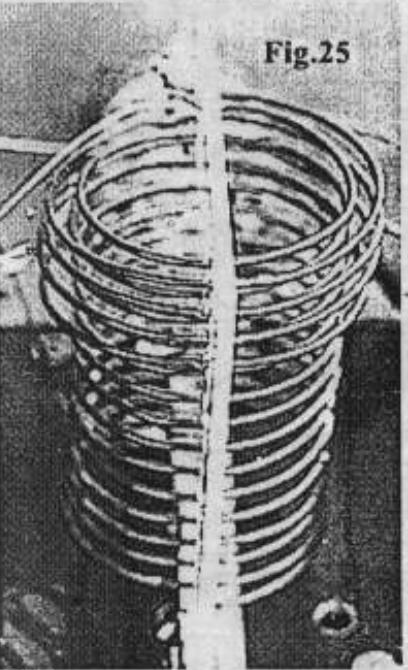


figura 23, 23A sunt date schema valorilor pieselor (23B) realizate de VK5BR și în figura 24 suportul bobinei. Figura 25 reprezintă montarea practică a bobinei. Cu aceleși date ale bobinei prin folosirea de capacitate suplimentare lucrează și în 1.8 MHz (figura 26). Eu am folosit un singur capacitor fix C3 600 pF cu mică

Pentru impedanțe mai mari dacă apar descărcări peste CV sau nu adaptează avem două posibilități de rezolvare.

Paralel pe C1 și 500 pF peste C2a. Figura 27, 400W realizat de VK5BR. Distanța dintre plăci este de 0.25 mm pentru un KV și 0.5 mm pentru 2 KV. Capacitatea reziduală să nu fie mai mare de 15 pF în aer liber și 20pF în montaj. Ar fi bine ca cineva din YO să ia inițiativa de construire a unor CV-uri adaptate acestui Z-Match și construirea în serie la un preț mic.

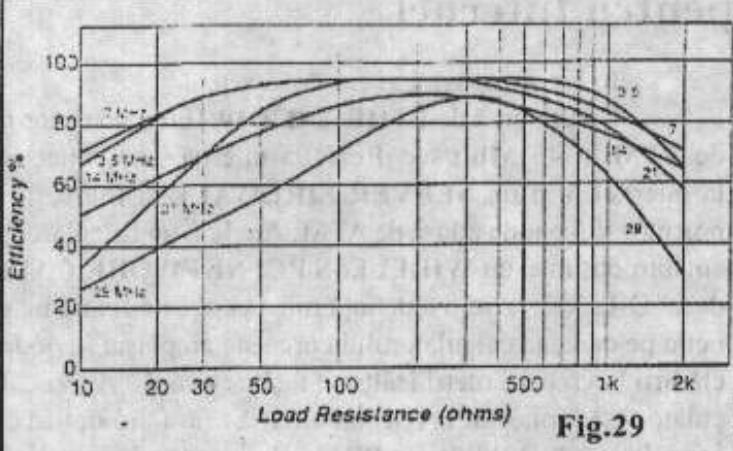


Fig.29

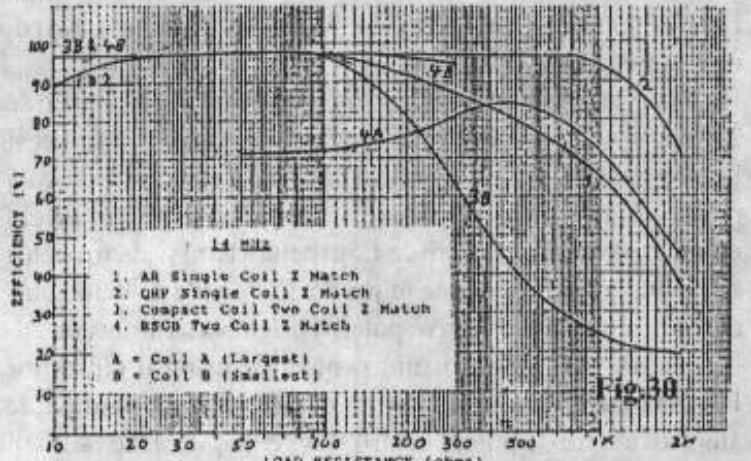


Fig.30

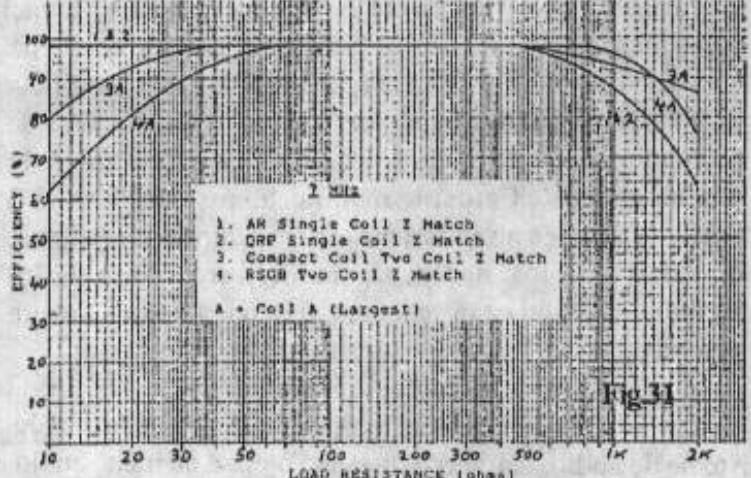


Fig.31

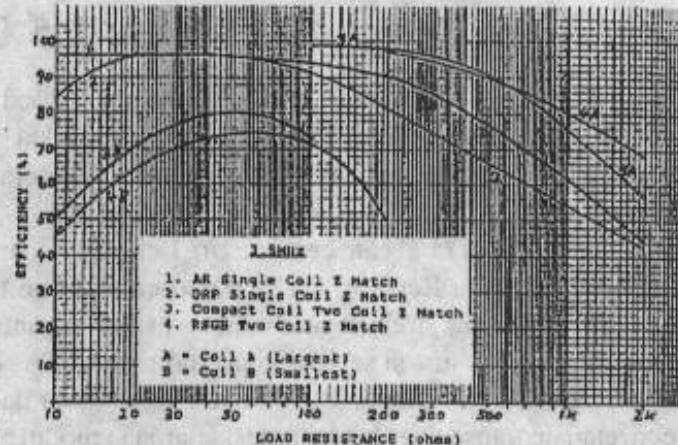


Fig.32

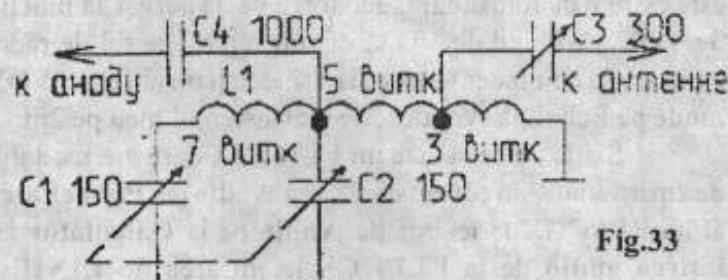


Fig.33

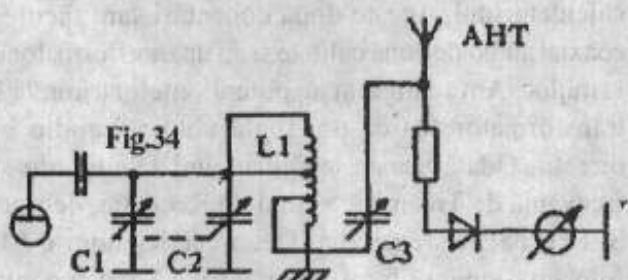


Fig.34

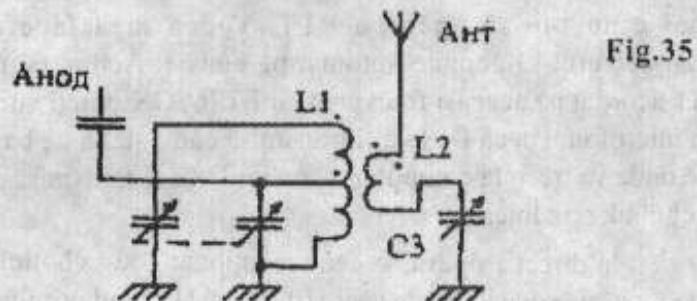


Fig.35

Z-Match-ul este un AT performant, merită toată atenția, iar problema cea mai grea o reprezintă CV-urile. Nu trebuie să fie radioamator pe masa caruia să nu fie un AT de dimensiuni mici și eficient pentru toată banda. Cât despre curbele de eficiență, fig28 pentru 1.8 MHz și 29 - 32, o eficiență de 60 – 70% reprezintă

o pierdere de 2-3 dB, ceea ce este nesemnificativ pentru 1.8 MHz. De fapt mult laudatul T-Match în 1.8 are o pierdere de 2dB. Unii amatori l-au folosit în tancul final al liniarelor.

**Z-Match-ul merită deci toată atenția iar despre problema AT-urilor vom mai reveni!**

## PUBLICITATE

VÂND: YAESU FC-20 HF/50 Automatic Antenna Tuner aproape nou, pentru FT847. Cutie originală și accesoriu. Raspunsuri via e-mail: (yo4frj@xnet.ro) sau la telefon: 0723-653987.

VÂND: 1. TS 50 transceiver KENWOOD HF all mode 100 W impreuna cu AT 50 antena tuner KENWOOD pentru aceeasi statie stare foarte buna pret 1000 euro

2. FT 416 transceiver portabil YAESU 144 MHz FM 5 W cu inca o baterie de rezerva, alimentator si dispozitiv de masa pentru incarcare, microfon si alimentator auto stare bunaaria pret 150 euro

3. IC 706 transceiver ICOM HF si 50 MHZ all mode 100 W impreuna cu AT 80 antena tuner original stare foarte buna pret 1000 euro

5. Sursa de alimentare industriala cu tensiune reglabilă 12-16 volti si putere de 22 A stare buna pret 50 euro

YO3AS ELIODOR 0722.200.784

# LINK pe 2,5 GHz pentru Internet

Primesc nenumărate întrebări despre Linkul meu pe 2.5GHz pentru EchoLink. Sperând ca mesajul acest va fi de folos și altora, prezint aici o descriere succintă a echipamentului.

In primul rând căte ceva despre EchoLink în modul de lucru Link sau Repetor. Ca să puteți conecta un transceiver la EchoLink, trebuie mai întâi să-l setați pe unul din modurile de mai sus și să schimbați indicativul Dvs de la YOnXXX la YOnXXX-L sau YOnXXX-R. Chiar dacă nu conectați un transceiver la computer, setarea la modul acesta este extrem de folositoare, deoarece vă dă access la funcția de VOX. Vorbind de VOX, depinzând de ce fel de radio conectați la computer va trebui să selectați un altfel de **VOX mode** pe Echolink. Voi descrie aici sistemul meu pe 2m.

Stația de bază este un FT767GX care are modulul de 2m insertat. Am conectat intrarea **Audio de PhonePatch** al lui FT767GX la ieșirea de **Audio** de la **Calculator** iar ieșirea **audio** de la FT767GS la intrarea de **LINIE** a calculatorului. Aceste două conectări sunt făcute cu cablu coaxial audio de bună calitate și au un transformator de izolare la mijloc. Am adăugat și un potențiometru trimmer la fiecare transformator așa că pot regla volumul audio în ambele direcții. Odată aceste legături fiind făcute, am selectat o frecvență de Trasmisie și una de Recepție, deoarece lucrăm **SPLIT**, dacă este nevoie. Deoarece legătura e **SIMPLEX** folosim o singură frecvență pentru TX cât și pentru RX.

FT767GX are un VOX buton. Cind e acționat, nu mai e nevoie să apăsați pe PTT. Vocea mea face ca transceiverul să comute automat pe emisie. Acum, cu un HT acordat pe aceeași frecvență cu FT767GX puteți vorbi în microfon, vocea Dvs va fi transmisă către stația de bază de unde va trece la computer, și de unde va fi transmisă de Echolink prin Internet.

In direcția opusă, vocea recepționată de Echolink este rutată la conectorul de ieșire (difuzor) al calculatorului și apoi prin cablul Dvs, la intrarea audio a lui FT767GX. Deoarece butonul de VOX a fost apăsat, transceiverul va comuta pe transmisie și vom putea asculta în HT-ul nostru.

Destul de simplu.

Acum, dacă nu aveți un transceiver cu VOX, Echolink vă oferă alte două modalități de a activa PTT. Prima modalitate este cu ajutorul a unei "fraze" formată din caractere ASCII. Pentru descifrarea acestei "fraze" aveți nevoie de un microcontroler cu un port serial și cu programare specială. Este o metodă veche, inclusă în Echolink pentru compatibilitate cu ILINKUL cel vechi. Metoda a doua vă oferă doi "pin"-uri pe portul serial al computerului, **DTR** și **RTS**. Puteți alege unul din ei și de căte ori activați PTT pe **KEYBOARD (SPACE BAR** de obicei) acel pin și va schimba polaritatea. Dacă intrarea de PTT a transceiverului Dvs. nu cere mai mult de 1-2mA, puteți conecta acest pin direct la transceiver. Altfel, un releu intermediu, trebuie incorporat. OK, acum, puțin despre Repetorul meu pe 2.5GHz. Cred că denumirea de Repetor nu e chiar adevarată aici, dar să mă explic întâi.

In Firma noastră avem două rețele.

Una internă de **ETHERNET 10/100** și una externă de **ATM** la **45 Mbit/sec**. Rețeaua internă este conectată la internet prin un **SERVER/FIREWALL** și folosește o portiune din banda adusă de ATM. Am luat un calculator și am introdus în el un **WIRELESS PCI NETWORK CARD** de la **D-LINK**. Are o antenă mică care este fixată magnetic pe carcasa calculatorului care este amplasat în podul clădirii la vreo 25 metri înălțime față de stradă. Acest calculator este conectat la rețeaua internă prin fibră optică cu capacitatea de **22Mbit/sec (811b)**. In biroul meu am și un **LapTop** care are un **PCMCIA Wireless Network Kard**, de asemenea de la **D-Link**.

Cu acest Laptop pot merge oriunde pe o rază de 2,5 mile și voi avea conexiune la rețeaua mea din firmă. Acest Laptop rulează și EchoLink așa că am o Conexiune Globală până la 2,5 mile depărtare. Dacă schimb antenele omnidirectionale cu farfurii de 1,5m pentru bază și 30cm pentru stația depărtată, pot obține în jur de 20 de mile distanță între mașini...cu doar cei 50mW, puterea originală a cardurilor.

ACESTE Carduri sunt proiectate în jurul cip-urilor **PRISM** de la **HARRIS**, firmă ce are și o multitudine de amplificatoare de putere pentru frecvența asta. Dacă sunteți îndemnătați și aveți un **"HOT AIR Soldering PEN"** atunci puteți înlocui amplificatorul original și comutatorul de antenă cu altele de putere mai mare (până la 5W). Am modificat un **PCMCIA card** în felul acesta și am obținut o rază de acțiune de vreo 6 mile din mașină chiar cu antenele omnidirectionale. Cardurile modificate vor rula FOARTE fierbinți, deoarece nu au fost proiectate pentru atâtă disipație de căldură. A fost nevoie să modific carcasa metalică a cardului în așa fel ca să acioneze și ca un radiator de răcire a amplificatorului.

Cam, asta este cu cei 2.5GHz.

In laborator, am un colț dedicat proiectărilor de sisteme de audio. Am acolo instalată o masă de mixaj audio cu 128 de canale, fiecare canal cu potențiometrul lui motorizat și cu un 5 band Equalizer. Această masă de mixaj este conectată la audio de la un calculator, cu un microfon bun și la un amplificator audio de 1,8 kW RMS pe 4 Ohm (normal rulează numai la 2W). Opare de coloane, fiecare cu un difuzor BAS (WOOFER) de 43cm, 2 de frecvențe medii de 22cm fiecare și 4 de înalte (TWEETER), fiecare acordate pe o frecvență specială (12, 15, 17 și 19kHz). De la instalația astă mă auziți de obicei. Dacă ați cere programul lui Petruș -YO4HCU care ne înlesnește conectarea cu viteze FOARTE mari (trebuie totuși să aveți destulă bandă de la ISP-ul Dvs) veți fi surprinși ce calitate bună de sunet poate fi transmisă prin Internet. Cam asta este ...

Dacă au ramas ceva nelămuriri sau dorîți mai multe amănunte, puteți să-mi scrieți la: [Alex@sandlabs.com](mailto:Alex@sandlabs.com). De asemenea puteți vedea originalul **RF Deck** pentru **2,5GHz** care a fost folosit inițial pe <http://www.sandlabs.com/2.5GHztrv.htm>.

Succes!

Alex - N2NNU

# Măsurarea comodă a puterilor mici de radiofrecvență

Acest material reprezintă traducerea articolelor "Simple RF-Power Measurement" scris de Wes Hayward W7ZOI și Bob Larkin W7PUA în QST, numărul din iunie 2001. Cu aparatul descris aici, chiar dacă este bazat pe un circuit specializat, mai greu de procurat la noi, se pot măsura puteri de radiofrecvență cuprinse între nanowati și 100W, într-un domeniu larg de frecvențe.

În multe cazuri, la realizarea aparatelor necesare activității de radioamator se impune măsurarea puterii de RF. Fie că măsurăm nivelul de semnal aplicat de la oscilatorul local mixerului cu diode, fie că măsurăm puterea de ieșire a unor emițătoare, un miliwattmetru de RF este un aparat necesar. Chiar și S-metrele de la receptoare măsoară puterea de RF.


Aparatul descris aici este bazat pe un circuit integrat nou introdus de Analog Devices: AD8307. Acest aparat, alimentat din baterii, poate măsura direct nivele de putere cuprinse între 0,1nW (-70dBm) și pînă la 20mW (+13dBm). Un circuit de atenuare, permite măsurarea puterilor mai mari, pînă la +50dBm, putindu-se astfel măsura puteri de pînă la 100W. Schema aparatului este cea din Fig. 1.

Elementul de bază din schemă este amplificatorul logaritmnic AD8307. Chiar dacă vă gîndiți că această piesă este puin prea costisoare (un AD8307 este cam 10USD, pentru o bucată), costul său este pe deplin justificat de gama dinamică mare și precizia deosebită pe care o oferă. Componenta se poate cumpăra de pe site-ul firmei Analog Devices, care pune la dispozitie și fila de catalog [1,2]. Tensiunea de alimentare pentru U1 poate fi cuprinsă între

2,7V și 5,5V. Un stabilizator cu tensiunea de ieșire de 5V, U2, asigură o alimentare stabilă pentru U1. Schema este completată de U3, un amplificator operațional, folosit pentru atacarea instrumentului de măsură. Ieșirea (semnalul de curent continuu) a lui U1 (pinul 4) se modifică cu 4mV pentru fiecare modificare cu 1dB a semnalului de la intrare. Ieșirea în curent continuu este filtrată cu un condensator de 100nF și aplicată întrării neinvapoare a lui U3, care are o amplificare de 2,4 ori. Semnalul rezultat, cu o pantă de 60mV/dB este apoi aplicat instrumentului de măsură prin rezistorul de 6,8kΩ. Atunci cînd aparatul primește la intrare un semnal de 10mW, la ieșirea lui U3 se obțin 6V. Rezistoarele care determină amplificarea lui U3 au fost alese în așa fel încît să prevină deteriorarea instrumentului de măsură în cazul semnalelor de atac prea puternice.

U1 are o rezistență de intrare, la frecvențe joase, de 1,1kΩ. Aceasta, combinată cu valorile alese pentru R1 și R2 conduce la o rezistență de intrare pentru întregul circuit de 50Ω. Grupul R2 în paralel cu C2, formează un filtru trece-sus care aplătizează răspunsul în frecvență pînă la 200MHz. L1, o mică spiră formată dintr-un terminal al lui C1 modifică filtrarea de tip trece-jos

Fig. 1 Schemă unui microwattmetru cu domeniul de frecvență cuprins între 1...500MHz. Dacă nu se specifică altfel rezistoarele sunt de 0,25W, 5%, carbon sau peliculă metalică. J1 este un conector N sau BNC. L1 este formată dintr-o spiră în aer (cu diametrul de 4,8mm) a terminalului lui C1, M1 este un voltmetru 0-15V (RadioShack 22-410); alte detalii sunt indicate în text.

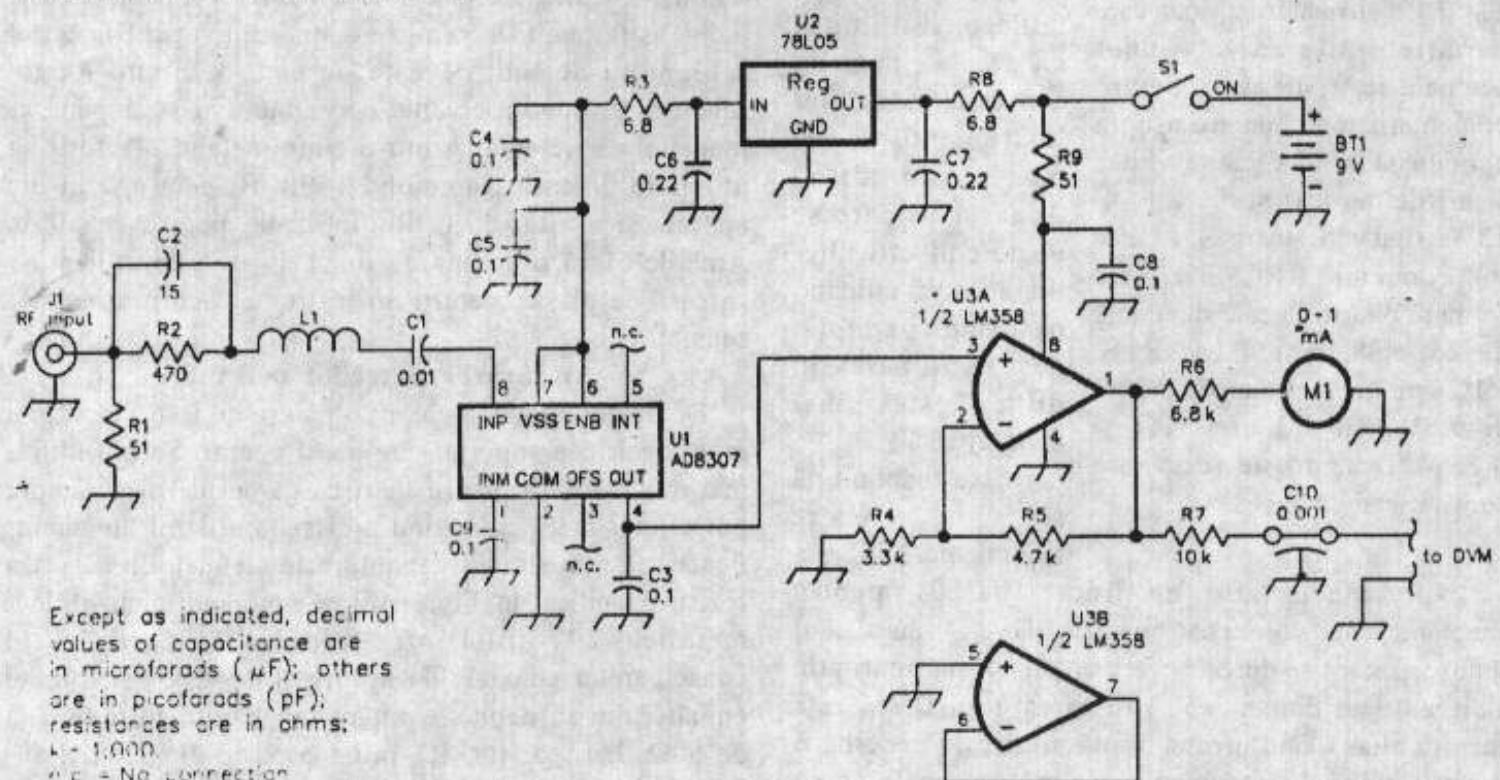

Except as indicated, decimal values of capacitance are in microfarads ( $\mu$ F); others are in picofarads (pF); resistances are in ohms; 1 - 1,000  
n.c. - No connection

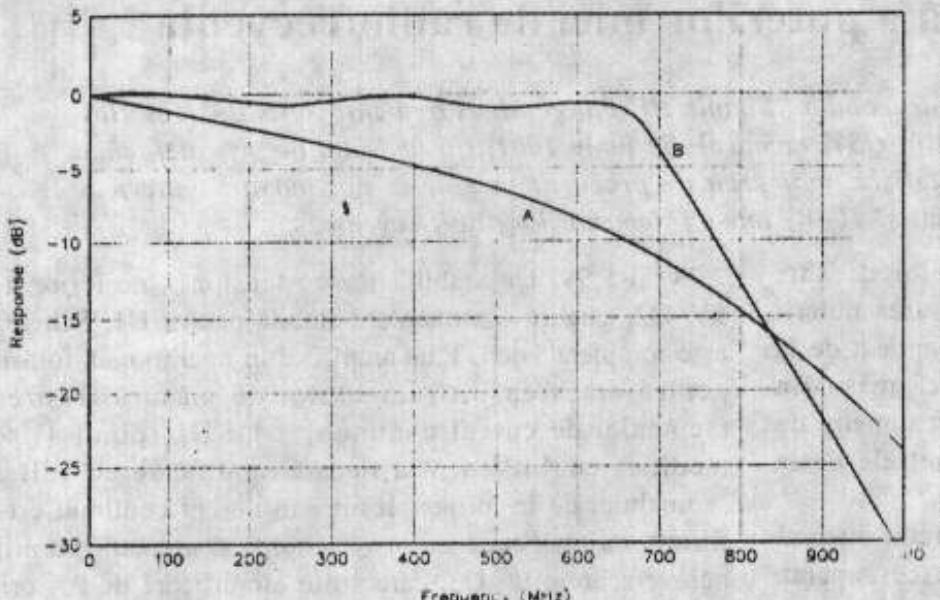


Fig. 2 Curba de răspuns a aparatului înainte (A) și după (B) introducerea componentelor R2, C1, L1.

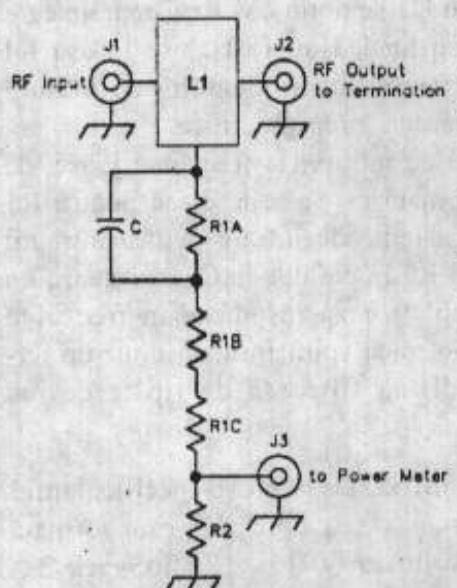


Fig. 3 Un atenuator cu priză care permite măsurarea unor semnale mai puternice. Pentru comentarii suplimentare asupra condensatorului C, a se vedea referirile din text și din Fig. 4. J1, J2 sunt conectoroare N, J3 este un conector BNC. L1 este formată dintr-o bucată de alamă de  $25,4 \times 38,1$  mm, R1A, R1B, R1C sunt trei rezistoare de  $820\Omega$  și  $0,5W$ , iar R2 are  $51\Omega$  și  $0,25W$ . Toate aceste rezistoare sunt cu carbon.

printr-un condensator de trecere (C10), pentru conectarea unui voltmetru numeric (DVM) sau a unui osciloscop, dacă se dorește efectuarea unor măsurări prin baleierea unui domeniu<sup>[4]</sup>. Utilizarea unui DVM este necesară atunci cind efectuăm măsurări care necesită o rezoluție ridicată. Instrumentul de măsură analogic se

(considerind capacitatea de intrare a circuitului integrat), extinzând răspunsul în frecvență pînă la 500MHz.

M1 este un voltmetru de curent continuu, de fapt un miliampermetru de  $0-1mA$  inseriat cu un rezistor adițional de  $15k\Omega$ . Scala de  $0-15V$ , deja trasată pe cadran, este utilizată împreună cu o curbă de calibrare lipită pe cutia aparatului și care permite conversia indicațiilor instrumentului de măsură în dBm. Această valoare se poate converti ulterior în mW, utilizînd o formulă simplă, deși exprimarea în dBm este mai avantajoasă<sup>[3]</sup>.

Este disponibilă și o ieșire suplimentară, filtrată

poate utiliza pentru citiri de pînă la 1dB, rezoluție suficientă pentru reglarea sau acordarea unui circuit oscilant. Constructorii specializați și în utilizarea unor microprocesoare de tip PIC de la Microchip pot programa un astfel de circuit încît să afișeze numeric, direct valorile în dBm.


Primul miliwattmetru construit de noi nu avea grupul R2, C2, L1. Acel aparat era precis în unde scurte și util la frecvențe mai mari. Adăugind componențele de compensare s-a obținut un răspuns relativ constant care se extinde dincolo de 500MHz, cu o eroare de numai 0,5dB. Rețeaua de compensare reduce sensibilitatea cu cca 3dB în unde scurte dar acest fenomen se reduce pentru frecvențe ce se apropiu de UHF. Dacă vă interesează

un aparat care să lucreze doar în HF și portiunea inferioară a VHF, pînă la 50MHz, puteți simplifica circuitul de intrare prin omiterea lui R2, C2 și L1. Răspunsul în frecvență, înainte și după aplicarea rețelei de compensare, se poate vedea în Fig. 2.

Pentru construirea aparatului s-a adoptat tehnologia fără cablaj imprimat, integratele fiind dispuse ca niște "gîndaci" (*dead-bug*), cu terminalele în sus, pe o bucată de cablaj imprimat necorodat fixată prin intermediul conectorul BNC de intrare. R1, cu terminalele scuritate la maximum, este lipită între pinul central al conectorului și masă. U1 este plasat la o distanță de cca. 20mm față de intrare, cu pinii 1 și 8 către conector. Integratul este fixat mecanic prin terminalul 2 care este la masă și prin condensatorii de decuplare C3\*, C4, C5. R2 și C2 sunt conectate la pinul central al conectorului BNC prin terminale scurte. L1 este formată din terminalul lui C1, îndoit astfel încît să formeze o spiră întreagă. Diametrul şablonului de indoire este de cca. 4,75mm. Restul schemei nu pune probleme deosebite, dar se impune ca montajul să fie ecranat într-o cutie metalică. Autorii au utilizat o carcă Hammon 1590BB, pentru unul din apără și o altă, de la RadioShack, pentru celălalt. Ambele oferă o ecranare bună. Nu trebuie utilizată o carcă de plastic pentru un instrument cu o asemenea sensibilitate.

#### Măsurarea puterilor mai mari


De obicei emițătoarele au o putere de ieșire mult mai mare decît cea suportată de acest aparat. Se pot utiliza mai multe soluții pentru mărire gamei de măsură spre puteri mai mari, incluzind aici și familiarul atenuator. Poate cea mai simplă variantă este atenuatorul cu priză rezistivă, indicat în Fig. 3. El se compune dintr-o placă metalică, L1, lipită între terminalele centrale ale conectorelor coaxiale de intrare și de ieșire, permitînd emițătorului să debiteze putere într-o sarcină terminală de  $50\Omega$ . Un rezistor, R1 preia o parte din semnal și-l distribuie către conectorul J3, unde se poate conecta

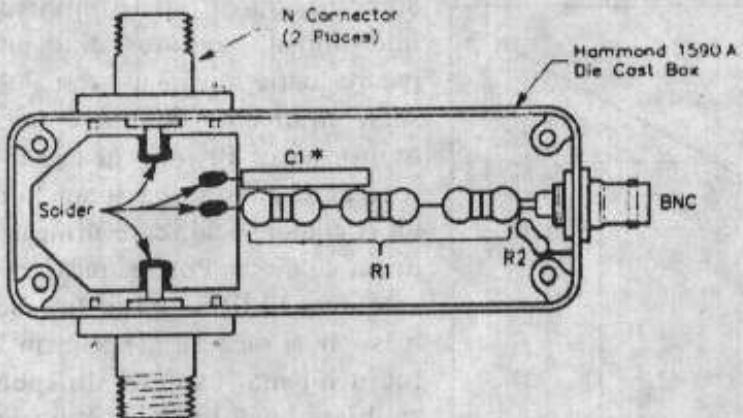

**Fig. 4** Desenul atenuatorului cu 40dB arătat schematic în Fig. 3. Conductoarele centrale ale două conectoroare N (RF INPUT, RF OUTPUT) sunt conectate printr-o bucată de 25,4x38,1mm de tablă de alamă, cu colțurile tăiate pentru a se incadra într-o carcă din aluminiu turnat Hammond 1590A. C1 este realizat dintr-o bucată de sirmă izolată de conexiune de 0,65mm și se extinde cca 15mm de la marginea placii. Cea mai mare parte a lungimii sale se află de-a lungul corpului celor două rezistoare.



**Foto 1** O vedere a atenuatorului din Fig. 3.

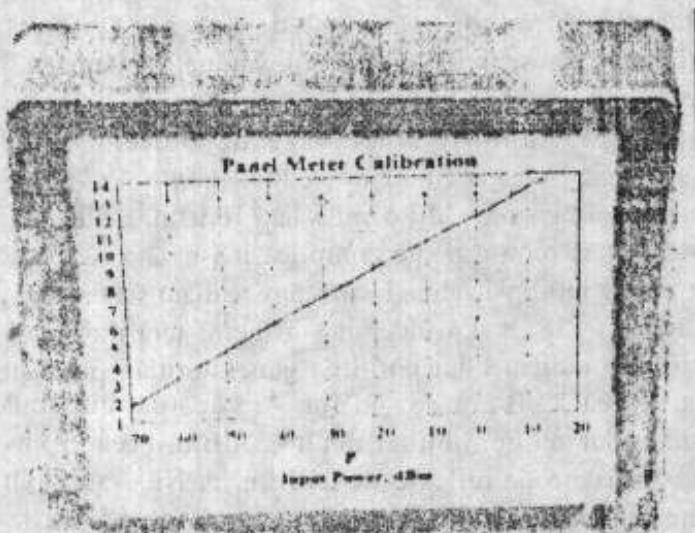

**Foto 2** Curba de calibrare a wattmetrului, lipită pe capacul din spate al cutiei aparatului. Ea asigură echivalarea în dBm a scalei de 0-15V a aparatului de măsură.

aparatu de măsură de mai sus. R2 este montată în paralel pe ieșire, asigurind o impedanță de ieșire de  $50\Omega$ . Prin alegerea corectă a valorii lui R1 (atenuarea) se poate adapta astfel nivelul de putere dorit la intrarea aparatului. Atenuatorul extinde domeniul de măsură al aparatului de la cei  $+10\text{dBm}$  nominali la  $-50\text{dBm}$ , adică 100W. Puterea disipată devine importantă atunci cind se vehiculează astfel de puteri de emisie, de aceea R1 este construită din trei rezistoare cu carbon de 0,5W, conectate în serie. Atenuatorul a fost construit cu J1 și J2 conectate la linia de transmisie formată din placa metalică, după cum se poate vedea în Fig. 4, în Foto1 și în Foto2. Reglajul a fost făcut cu un analizor de rețea (network analyzer) HP-8714B. Acesta a fost necesar pentru stabilirea valorii condensatorului C pentru a obține o caracteristică de atenuare constantă (în limitele a 0,1dB) în domeniul de frecvențe de pînă la 500MHz. După această reglaj atenuatorul este suficient de precis pentru a fi utilizat și pentru un analizor de spectru sau un wattmetru de laborator. Nu se poate obține o precizie a atenuării atât de bună fără un reglaj pe un analizor de rețea. Totuși, dacă se realizează atenuatorul strict după indicațiile din Fig. 4, se poate spera în obținerea unei precizii care se incadrează în limitele a 1dB. Atenuarea în joasă frecvență este dictată doar de rezistoare, deci poate fi măsurată cu un ohmetru de curent continuu obișnuit. Dacă se limitează gama de frecvență la 150MHz, se pot utiliza conectorare BNC în locul conectoroarelor N. Atenuatorul este realizat într-o cutie metalică Hammond 1590A.

#### Calibrarea aparatului

Citirea valorilor indicate de aparat se poate face în două moduri: fie notind indicația unui voltmetru numeric conectat la ieșira respectivă și apoi utilizarea unei formule de conversie pentru a obține puterea în dBm, fie prin citirea indicației instrumentului analogic și interpolarea rezultatului folosind graficul de etalonare lipit de carcasa aparatului. În ambele cazuri, la început avem nevoie de o sursă calibrată de semnal de RF pentru a etalona aparatul.

Cea mai bună sursă care reprezintă un generator de semnal industrial, bine calibrat. Reglați generatorul de semnal pentru o amplitudine de ieșire bine stabilită și aplicați semnalul la intrarea aparatului. Autorii au efectuat calibrarea la 10MHz și au utilizat nivele de putere de  $-20\text{dBm}$  și  $-30\text{dBm}$ . Diferența de 10dBm stabilește pantă curbei care indică corespondența între semnalul de RF și cel de curent continuu, citit cu un DVM la ieșire (dBm/mV). Ieșirea generatorului poate fi variată în trepte fixe de 5dB sau 10dB, pentru trasarea curbei de calibrare. O astfel de curbă se poate vedea în Fig. 5. Dacă nu aveți acces la un generator de semnal se poate utiliza și un

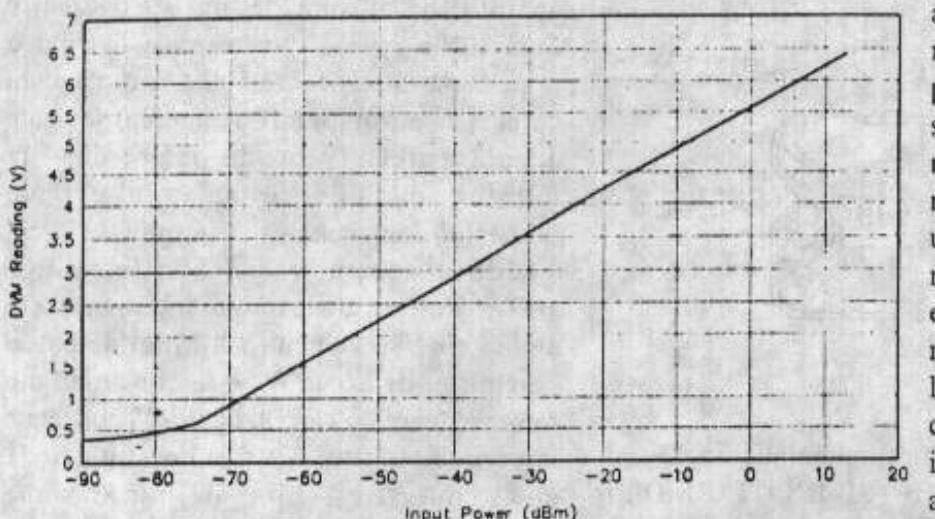


Fig. 5 Graficul tensiunii de la borna DVM (iesire pentru conectarea unui voltmetriu numeric) in functie de puterea aplicata la intrare.

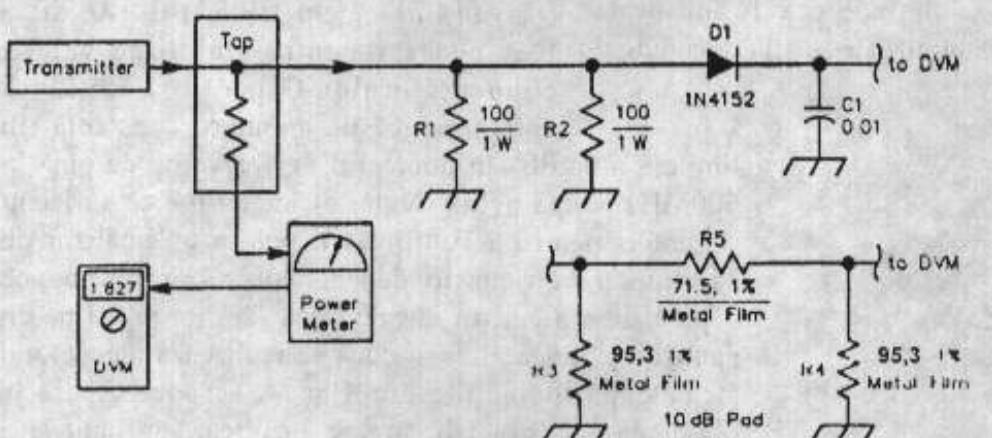


Fig. 6 Dacă nu se dispune de un generator de semnal, calibrarea aparatului poate fi făcută utilizând un emițător de mică putere. Sunt indicate și valorile rezistoarelor pentru atenuatorul cu 10dB.

C1 -10nF, ceramic, disc; D1-1N4152; R1, R2-100Ω/1W; R3, R4-95.3Ω, 1%. peliculă metalică; R5-71.5Ω, 1%. peliculă metalică.

emițător de mică putere. O putere de 1-2W la 7MHz este suficientă. Conectați ieșirea emițătorului la o sarcină artificială și preluăți o parte a semnalului de RF emis, de acolo de unde se poate citi convenabil nivelul cu o sondă detectoare cu diodă și un multimetru numeric, așa cum se indică în Fig. 6. Dacă puterea la ieșire este de 1W, nivelul tensiunii de ieșire este de 10V. Tensiunea de la ieșirea detectorului cu diodă va fi de cca. 9.5V și nivelul aplicat miliwattmetrului este de -10dBm. Se adaugă apoi un atenuator de 10dB, după cum se indică în Fig. 6, pentru a scădea puterea la -20dBm și a putea stabili panta curbei.

### Aplicații

Acest miliwattmetru se poate folosi în multe moduri, cîteva dintre ele fiind arătate în figurile următoare. Unele dintre ele sunt evidente, altele sunt mai elaborate și mai instructive. În cea mai mare parte se efectuează măsurări prin *substituție*, deoarece miliwattmetrul ia locul sarcinii din circuit. Spre deosebire, majoritatea măsurărilor efectuate cu un osciloscop sunt măsurări *in situ*, efectuate cu toate componentele schemei în circuit. În Fig. 7A se

arată măsurarea puterii în etajele de semnal mic dintr-un emițător, dintr-un emițător de putere foarte mică sau semnale de la diferite surse cu niveluri de putere apropiate de cele menționate. Printre cea mai obișnuită o reprezintă măsurarea semnalului generat de un oscilator local, care urmează să atace un mixer cu diode. Puterea maximă pentru aparat este de +13dBm...+16dBm. Se pot efectua măsurători pînă la +18dBm în HF, dar acest lucru nu mai este valabil pentru VHF. O calibrare bună în HF a implicat compararea ieșirii miliwattmetrului cu indicația unui aparat industrial, un HP435A. Atenuatorul din Fig. 3 extinde domeniul de putere măsurabil, utilizînd schema de măsură din st:Fig. 7B. O

sarcină fictivă de bună calitate este plasată la ieșirea atenuatorului, conectînd apoi emițătorul la intrare. Puterea debitată este cea indicată de miliwattmetru plus atenuarea introdusă de schema din Fig. 3.

Uneori dorim să măsurăm puterea în timpul unei sesiuni de lucru. Schema de măsură din Fig. 7C se pretează la acestă aplicație, un caz tipic fiind cel al unui emițător QRP, atunci cînd operatorul încercă rezilarea de legături cu putere semnificativ redusă, variabilă.

Miliwattmetrul este util și în cazul măsurătorilor în punte, de exemplu, Fig. 8 arată o aplicație referitoare la măsurarea pierderilor de întoarcere cu o punte (RLB - *return loss bridge*), ataçată de la ieșirea unui generator de semnal [3]. În acest caz sistemul este utilizat pentru reglarea unui adaptor (*tuner*) de antenă. Datorită sensibilității deosebit de bune a miliwattmetrului, nu este nevoie ca generatorul să aibă o putere de ieșire mare. De exemplu, autorii efectuează de obicei aceste măsurători cu un generator de semnal *home-made* care furnizează la ieșire +3dBm pînă la -10dBm. Utilizarea acestei puteri reduse poate complica măsurătoarea, așa cum ni s-a întîmplat atunci cînd am realizat schema de măsură din Fig. 8. La început s-a lucrat fără nici-unul din filtrele indicate. La pornirea generatorului, puterea de la ieșirea RLB era de -4dBm. Am acordat circuitul rezonant dar nu am obținut decît -25dBm, ceea ce indica o pierdere de reflexie de 21dBm [4]. Nu s-au putut obține îmbunătățiri ulterioare ale acestei valori, și astă datorită interferenelor locale puternice din banda VHF produse de posturile de TV și de radio cu FM. Utilizînd apoi un filtru trece-bandă sau trece-jos conectat la intrarea miliwattmetrului, aceste interferențe au fost mult atenuate, permitînd atingerea unei valori pentru RL de 45dBm. Din nou s-a ajuns la un punct unde nu se mai

intrevedea nici-o imbunătățire. Adăugarea unui filtru trece-jos la ieșirea generatorului a condus la reducerea amplitudinii armonicilor, ajungindu-se la o valoare de 60dBm pentru RL (echivalent cu SWR de 1.002), valoare în general imposibil de măsurat cu punțile obișnuite pentru SWR, cu detectoare cu diode.

Miliwattmetrul este ideal pentru experimentări cu filtre, aşa cum se poate vedea din Fig. 9. Un generator de semnal este plasat la intrarea filtrului și miliwattmetrul este conectat la ieșire. Înlocuind temporar filtrul cu un conector coaxial de trecere care permite conectarea directă a ieșirii generatorului la intrarea miliwattmetrului putem evalua pierderile prin inserție ale filtrului. Deoarece atât generatorul și miliwattmetrul funcționează pe impedanțe de  $50\Omega$ , filtrul trebuie să fie și el adaptat la această impedanță, dacă are cumva o altă impedanță caracteristică.

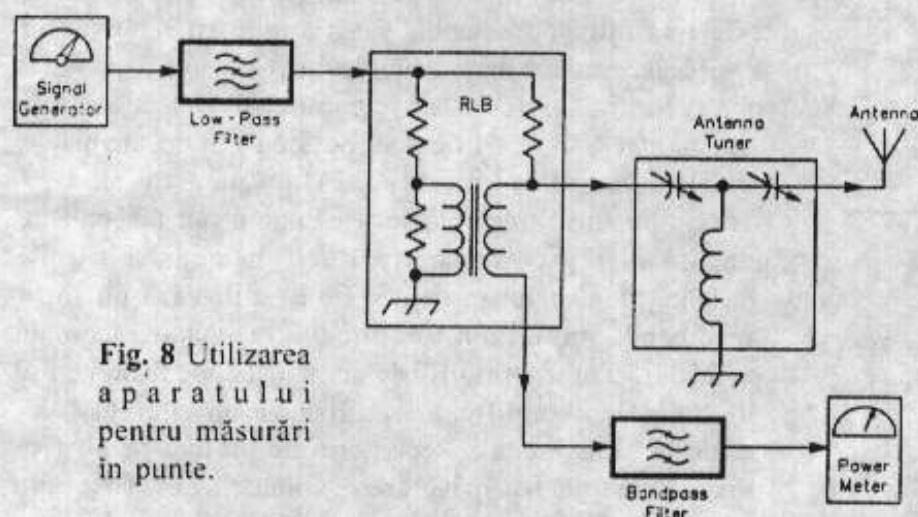


Fig. 8 Utilizarea aparatului pentru măsurări în punte.

Ca și în exemplul precedent se pot explora diverse anomalii. De exemplu, după utilizarea miliwattmetrului pentru reglarea unui filtru trece-bandă pentru 7MHz, s-a putut măsura amplitudinea armonică a două a semnalului de la generator, atunci cind acesta era acordat pe 3,5MHz.

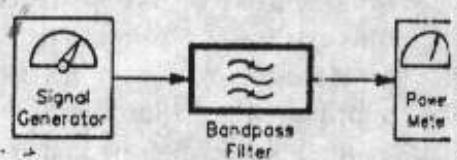


Fig. 9 Măsurarea filtrelor cu miliwattmetrul.

semnalului, păstrând în același timp impedanța de ieșire de  $50\Omega$ . De obicei, un nivel de atac de -30dBm este suficient de scăzut pentru amplificatoarele obișnuite. Inițial se conectează în locul amplificatorului un conector

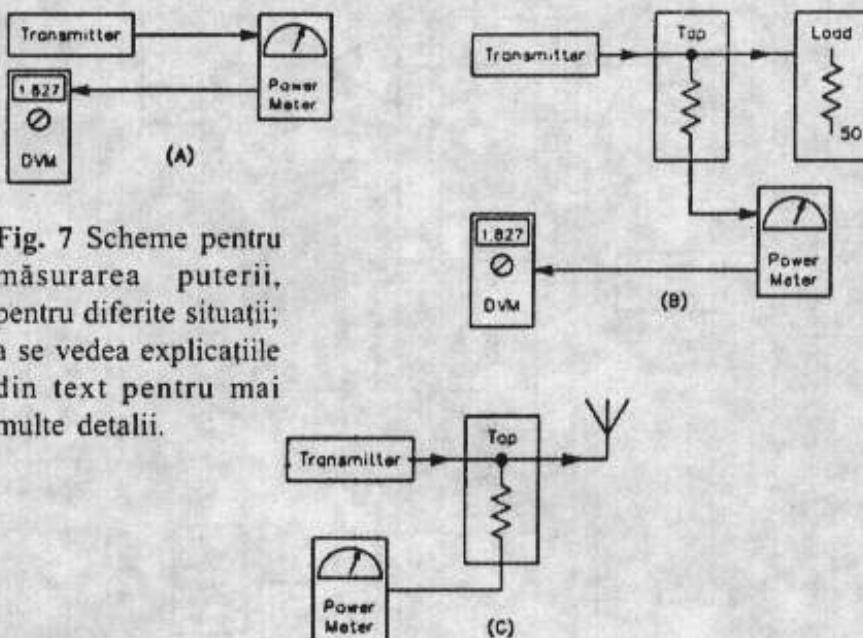
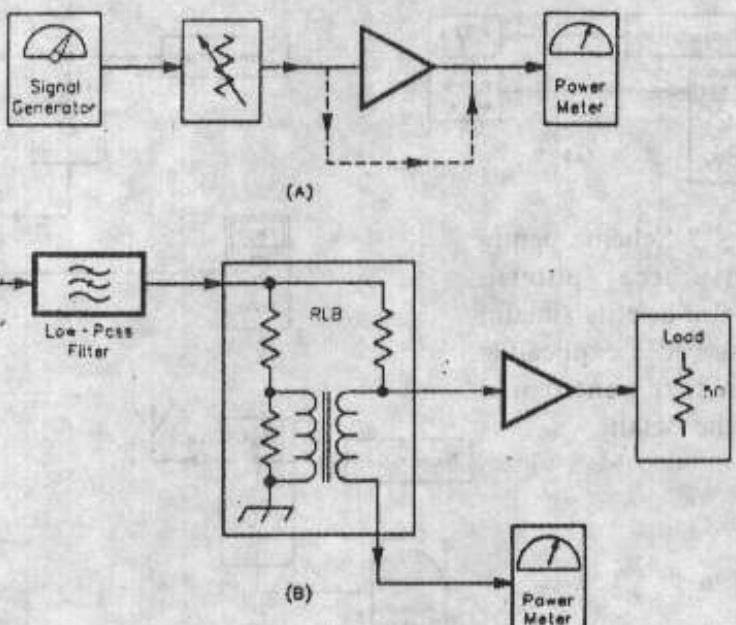


Fig. 7 Scheme pentru măsurarea puterii, pentru diferite situații; a se vedea explicațiile din text pentru mai multe detalii.


coaxial de trecere, aşa cum se indică cu linii punctate. Apoi acesta se înălță, se introduce în locul lui amplificatorul și se măsoară puterea de la ieșire. Diferența între cele două măsurări, în dBm, este ciștigul amplificatorului, în dB. O măsurătoare interesantă o reprezintă ciștigul invers al amplificatorului, măsurat prin inversarea în schemă a intrării cu ieșirea la amplificator, adică conectarea ieșirii amplificatorului la generatorul de semnal și a intrării amplificatorului la miliwattmetru. Ciștigul astfel măsurat (în dB) va fi un număr negativ (o atenuare). Se pot continua investigațiile (Fig. 10B) utilizând o punte pentru măsurarea pierderilor prin întorcere (RLB) pentru măsurarea gradului de adaptare a intrării. Deși o punte simplă permite estimarea impedanței de intrare, cu schema prezentată se poate afla cu cea mai mare precizie cea ideală. Se pot face reglaje pentru o adaptare mai bună. Din nou, inversând intrarea cu ieșirea se poate vedea adaptarea ieșirii. S-a inclus un filtru trece-jos la ieșirea generatorului pentru o mai bună precizie. Măsurările indicate furnizează o informație care, în mod normal ar fi necesitat utilizarea unui analizor de rețea.

Miliwattmetrul poate fi utilizat ca sondă de măsură și pentru alte măsurări, mai simple. Fig. 11 indică posibilitatea "adulmecării" radiofrecvenței, investigând comod diversele surse de oscilații parazite. Sonda constă dintr-o bucată mică de conductor atașată la un cablu coaxial (RG58, RG174 sau similar). Cîteva perle de ferită (sau toruri), aproape de orice tip, sunt plasate pe cablu, în apropierea bobinei. Sonda astfel realizată poate fi mișcată în vecinătatea aparatului sau montajului studiat, pentru a pune în evidență prezența radiofrecvenței. Cu cât este mai mică sonda, cu atât este mai mare rezoluția spațială obținută. O astfel de sondă vă permite punerea în evidență a oscilațiilor unui amplificator, un lucru mult

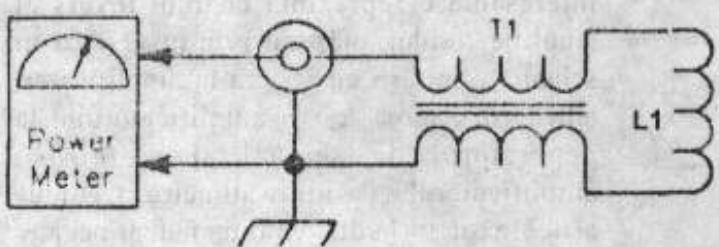utilizarea miliwattmetrului la studierea circuitelor de amplificare. Un atenuator în trepte este utilizat împreună cu generatorul, asigurând reducerea controlată a nivelului

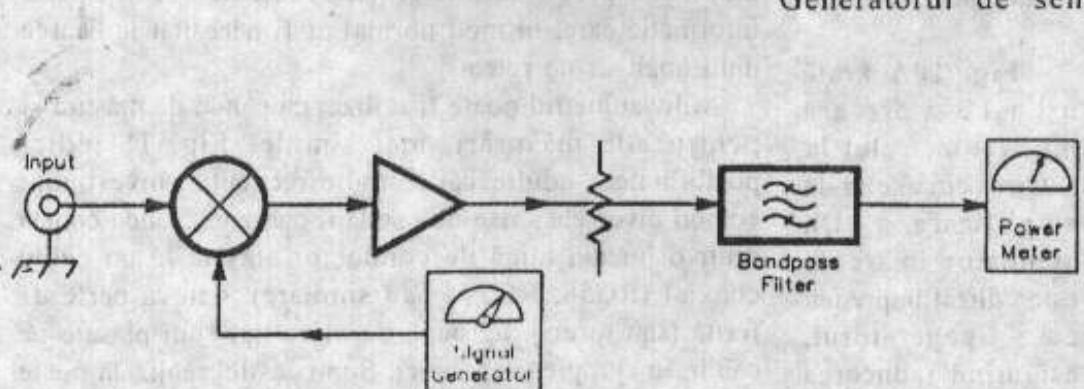


**Fig. 10** Măsurarea amplificatoarelor cu miliwattmetrul. In (a) se arată cum se poate măsura ciștigul, în (b) se poate vedea o metodă de determinare a adaptării la intrare. Inversând intrarea cu ieșirea la amplificatorul studiat se poate măsura ciștigul (invers) și adaptarea ieșirii.



**Fig. 11** O sondă de RF care permite măsurarea relativă a semnalelor de RF radiate. Se poate vedea dacă amplificatoarele autooscilează, sau comportarea lineară a receptoarelor sau emițătoarelor.

L1 - două spire de conductor izolat, în aer, diametrul interior 7mm. T1-mai multe perle de ferită pe un cablu coaxial; pentru mai multe detalii, vezi explicațiile din text.



**Fig. 12** Adăugind cîteva componente, cu un miliwattmetru și un generator de semnal se poate realiza un receptor de măsură. Măsurările care pot fi făcute depind de filtrul trece-bandă utilizat; cîteva variante sunt indicate în text.

mai folositor în practică decât speculația "circuitul poate oscila".

Miliwattmetrul poate fi utilizat și cu alte sonde. Una din ele poate fi o simplă antenă care să permită determinarea intensității cimpului radiat. O alta poate fi un circuit acordat care transformă aparatul într-un fel de dip-metru, dar cu precizie și sensibilitate mult îmbunătățite [1].

Un proiect recent, descris în QST de Rick Littlefield, K1BQT, utilizează AD8307 ca indicator (relativ) al cimpului de RF [1]. Utilizat cu sonda descrisă de Ed Hare, W1RFI, se poate examina intensitatea interferențelor radio conduse (EMI). Si miliwattmetrul descris aici ar trebui să funcționeze bine cu sonda respectivă. Aceasta deschide perspectiva utilizării acestui mic aparat portabil pentru măsurarea interferențelor electromagnetice, atât radiate cât și conduse.

**Fig. 12** este un exemplu de instrument simplu care poate fi realizat pornind de la existența miliwattmetrului descris aici. În schema din **Fig.12** generatorul de semnal devine oscillator local (LO) pentru un mixer (cum ar fi popularul inel de diode). Acesta atacă un amplificator (optional) și un atenuator, următori de un filtru trece-bandă. Miliwattmetrul măsoară ieșirea din filtrul trece-bandă. Rezultatul: un receptor de măsură în regie proprie. Autorii au construit două variante ale acestui proiect. Primul utilizează un filtru trece-bandă format din trei circuite rezonante, acordate pe 110MHz. Generatorul de semnal acoperă domeniul 50-250MHz. Amplificatorul utilizează un circuit MAV-11 de la MiniCircuits. Receptorul de măsură rezultat se poate folosi pentru măsurarea semnalelor cu frecvențe de pînă la 360MHz, avînd o rezoluție suficient de mare pentru a măsura frecvențele perturbatoare (*spurious response*) generate de emițătoare.

Al doilea receptor de măsură utilizează un filtru cu cristal pe 5MHz, cu o bandă de trecere de 250KHz [1]. Generatorul de semnal este home-made și are posibilitatea unui acord extrem de fin. Acest instrument a fost folosit pentru măsurarea purtătoarei emițătoarelor SSB, suprimarea benzilor laterale, distorsiunile de intermodulație și pentru examinarea frecvențelor perturbatoare generate de sintetizoare de frecvență experimentate.

### Concluzii

De obicei un wattmetru pare un aparat capabil să măsoare doar puterea de

ieșire a unui emițător sau alte surse de semnal mare. AD8307 permite realizarea unor aparate care prefigurează transformarea laboratorului de acasă într-un adevarat laborator de măsurători de radiofrecvență. Autorii multumesc lui Barrie Gilbert, de la Analog Devices, Northwest Labs pentru mostrele donate.

#### Note


1. [www.analog.com](http://www.analog.com), Fila de catalog include o discuție pe larg a modului de funcționare al amplificatoarelor logaritmice utilizate pentru măsurări și o mulțime de aplicații;

2. kanga US oferă majoritatea pieselor în kit, [kanga@bright.net](mailto:kanga@bright.net); [www.bright.net/~kanga/](http://www.bright.net/~kanga/);

3.  $P[mW] = 10^{\text{dBm} \cdot 10}$ ;

4. Condensatoare de trecere se pot obține de la Down East Microwave, Frenchtown, NJ08825, [www.downeastmicrowave.com/](http://www.downeastmicrowave.com/);

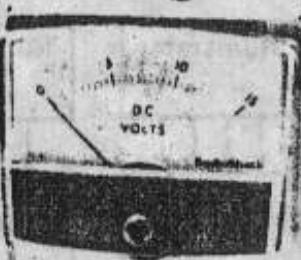5. A se vedea Wes Hayward, W7ZOI și Doug DeMaw, W1FB "Solid-State Design for the Radio-Amateur", p.154. ARRL, 1977. Cuploarea direcțională, cum ar fi



cel clasic, descris de Roy Lewallen în "A Simple and Accurate QRP Directional Wattmeter", QST, februarie 1990, pp.19-23 și 36;

6. Un RL de 21dB corespunde unui SWR de 1,196, valoare care deja indică o adaptare foarte bună pentru majoritatea situațiilor întâlnite în practică.

7. Vezi Wes Hayward, W7ZOI "Beyond the Dipper", QST, mai 1986, pp.14-20. Deasemenea parte de schema care se referă la generatorul simplu de RF se poate folosi ca un generator de frecvență de uz general.

8. Rick Littlefield, K1BQT "A Wide Range RF-Survey Meter", QST, august 2000, pp. 42-44; de văzut și rubrica "Feedback" din oct. 2000, p. 53;

9. Wes Hayward, W7ZOI "Extending the Double-Tuned Circuit to Three Resonators", QEX, martie/aprilie 1998, pp. 41-46. Filtrul trece-bandă a fost utilizat în aparatul descris de Wes Hayward și Terry White, K7TAU "A Spectrum Analyzer for the Radio Amateur", QST, august 1998, pp. 35-43, partea a doua, sept. 1998, pp. 37-40. traducere, YO3GWR

## Frecvențmetru digital

Aparatul prezentat în cele ce urmează permite măsurarea frecvențelor de la gama audio până la o valoare maximă de 250-300 MHz. Are o structură compactă simplă, este construit cu componente ușor de procurat, poate fi echipat în interiorul carcasei și cu o placă de generator de

IF a cărui frecvență reglabilă se va citi tot pe display-ul frecvențmetrului.

Dispozitivul a fost conceput să se realizeze în formă de module astfel ca fiecare modul în parte să poată fi testat și eventual reglat. În

acest mod construcția devine mai comodă, nu obligând realizarea de la început a unui ansamblu de mari dimensiuni.

Odată cu schema electronică, se prezintă toate datele tehnologice ale aparatului. Astfel se poate demara fără nici un fel de ezitare la construcția acestui frecvențmetru - aparat de mare utilitate într-un laborator de radioamator.

Pe scurt va fi prezentat principiul de funcționare.

Astfel vor fi înțelese o serie de "manevre" ce trebuie efectuate în ansamblul aparatului. Frecvența unui semnal periodic reprezintă: numărul de oscilații complete măsurate dintr-o secundă – rezultând logic schema din fig.1. Deci la o poartă „S1” se va aplica pe una din intrări un semnal de ceas cu durată de o secundă, iar pe a 2-a intrare se va aplica semnalul de măsurat. La ieșirea portii logice rezultă întotdeauna produsul semnalelor aplicate pe intrare. Semnalul ceas are valoare logică 1 numai pe durata unei secunde, după care cade în zero, astfel că la ieșirea portii vor rezulta tocmai numărul de oscilații pe durata unei secunde.

Trebuie precizat faptul că semnalul ceas cu durată activă de o secundă este periodic, astfel că numărătoarea se va repeta la fiecare perioadă dată de ceas. Durata activă a ceasului ar putea fi și 0,1 secunde sau 0,01 secunde, sau 0,001 secunde, etc. În astfel de cazuri „numărătorul” electronic va avea în vedere o valoare a frecvenței mai mică (de 10, de 100 sau de 1000 ori). Dacă display-ul are 6 cifre (cazul aparatului de față) și are de afișat o valoare, de exemplu 576.348 Hz, ne vom imagina o virgulă după trei

cifre pentru a citi în kHz; dacă se modifică perioada semnalului de ceas la 0,1 secunde, numărul afișat va fi 0576.34 și virgula se va muta în

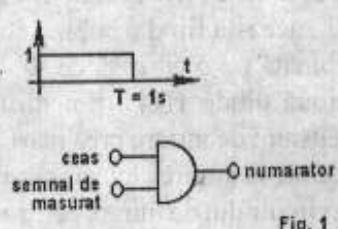


Fig. 1

acest mod construcția devine mai comodă, nu obligând realizarea de la început a unui ansamblu de mari dimensiuni.

Odată cu schema electronică, se prezintă toate datele tehnologice ale aparatului. Astfel se poate demara fără nici un fel de ezitare la construcția acestui frecvențmetru - aparat de mare utilitate într-un laborator de radioamator.

Pe scurt va fi prezentat principiul de funcționare.

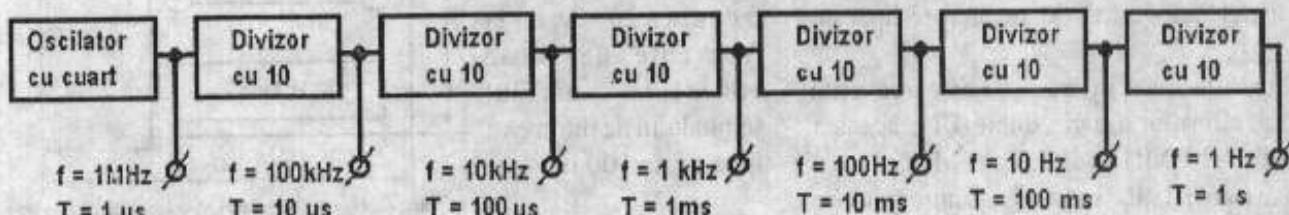


Fig. 2

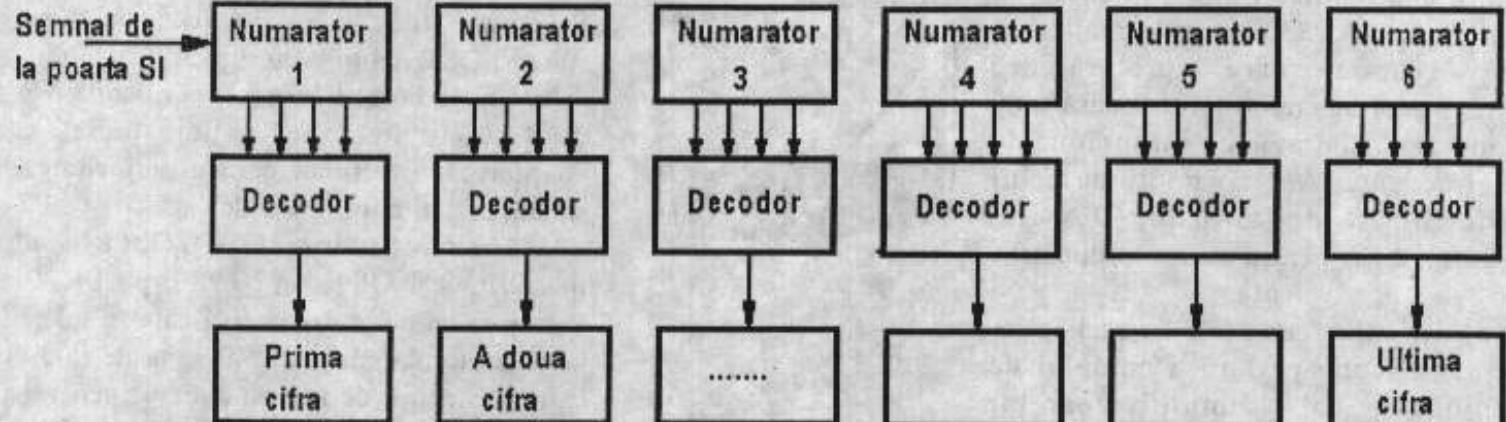


Fig. 3

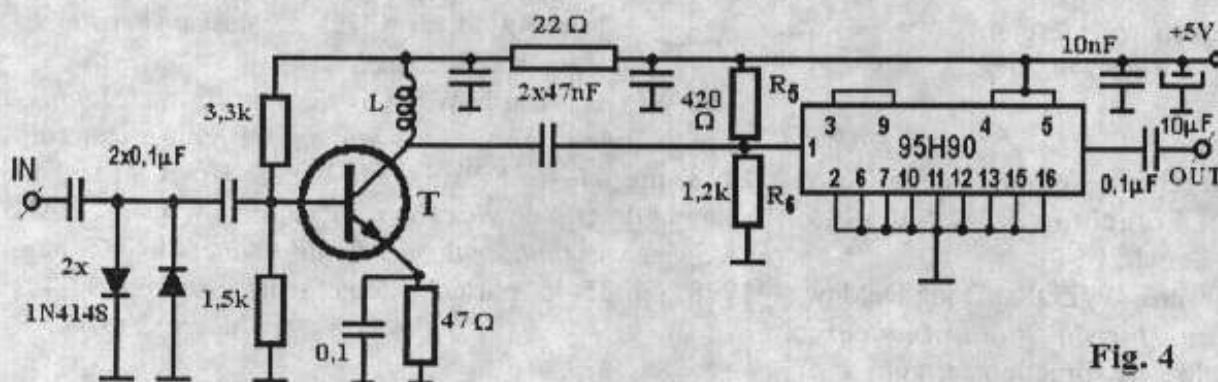


Fig. 4

frecvență mai mare de 30 MHz. Este de dorit operarea la un semnal având frecvență de cel puțin 10 ori mai mare; rezolvarea acestei probleme se poate face în mai multe moduri (toate cu același principiu, divizarea frecvenței semnalului de

masurat până la o valoare compatibilă cu frecvența de lucru a circuitului integrat de tip TTL):

**A. Utilizarea circuitului integrat 95H90** – divizor cu 10. Circuitul este realizat după tehnologia ECL și are o frecvență de lucru de 10 ori mai mare decât a circuitelor TTL (250 – 300MHz) dar consumă un curent de circa 100 mA. Frecvențmetrul prezentat utilizează pe placă de divizoare circuitul 95H90. Schema electrică este prezentată în fig.4 și în fig.9 este prezentat cablajul.

În colectorul tranzistorului de intrare T(BF173, BF180) se va conecta o sarcină inductivă L, aceasta fiind o bobină cu 8 spire (sârmă de  $\Phi$  0,2 mm) bobinată pe o carcăsă de  $\Phi$  4 mm. În baza tranzistorului sun două diode 1N4148 pentru protecția împotriva eventualelor tensiuni de intrare prea mari. Grupul de rezistențe R5 și R6 conectate la intrarea integratului asigură o polarizare convenabilă a circuitului de intrare pentru a-l face operațiv la semnale alternative cât mai mici.

La ieșirea 8 se va obține un semnal TTL.

În privința sensibilității aparatului (a blocului de intrare) aceasta scade odată cu creșterea frecvenței. Astfel, la frecvența de până la 100MHz nivelul semnalului de intrare va fi de circa 20 mV, iar la frecvențe de peste 100MHz nivelul semnalului de intrare va fi de peste 100 mV.

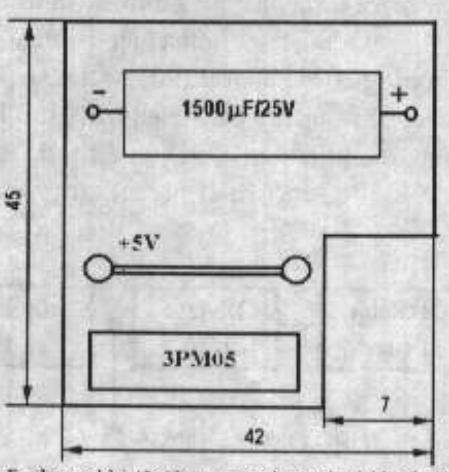


Fig. 5


contină un comutator dublu (cu doi galeti); unul pentru comutarea perioadei de ceas iar celălalt pentru comutarea virgulei pe display. Comutatorul va avea numai 4 poziții (vezi fig.14).

Circuitele integrate divizoare sună de tipul CDB490, aceleași care se vor utiliza la ieșirea porții SI (fig.1), semnalul de la poarta SI va fi „numărat” și cu un decodator se aplică o comandă de afișare (fig.3). Sistemul de afișare utilizat în acest aparat este cu LED-uri afișoare cu decodator incorporat de tip HP5082, au o prezentare foarte modernă, consumul de curent este mic (75 mA/buc), astfel linia de decodare din fig.3 lipsește acestui aparat.

Problema delicată ce apare în acest caz este frecvența maximă de lucru a numărătorului. La circuitele TTL aceasta este de aproximativ 25 – 30 MHz (circuitele MOS au o frecvență de 2 – 3 ori mai mică). Utilizând aceleași numărătoare (ca la divizor, tip CDB490) aparatul nu va putea măsură o

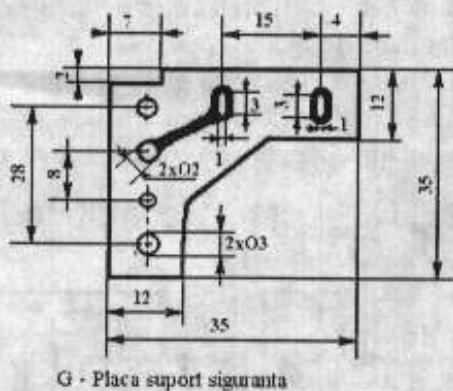
## B. Divizarea în frecvență a semnalului de intrare utilizând o cascadă de 4 sau 5 circuite bistabile.

Un circuit bistabil își schimbă starea logică la ieșire (din 1 în 0 sau din 0 în 1) numai când la intrare este excitat cu un front pozitiv al semnalului  $f_1(t)$  (evident că se pot imagina scheme de comutație și la front negativ). Semnalul de intrare are fronturi pozitive în punctele A,B,C,D, E ... etc. La fiecare din aceste momente de timp, starea logică a semnalului de ieșire se va schimba, va rezulta semnalul  $f_2(t)$ , cu perioadă de repetiție de 2 ori mai mare față de  $f_1(t)$ ;  $T_2 = 2T_1$ , dacă perioada la ieșire crește de două ori, frecvența va scădea de 2 ori. Rezultă că un circuit bistabil este un divizor cu 2 pe scara frecvențelor. Dacă se vor conecta în cascadă 4 sau 5 asemenea circuite, frecvența inițială va fi divizată cu  $2^4 = 16$  sau  $2^5 = 32$ , divizând un semnal de intrare la frecvențmetru cu 16 sau 32 vor crește considerabil posibilitățile de măsură ale aparatului. Procedând în acest fel, însă, nu se mai poate utiliza baza de timp de 1 secundă dată de cuarț, fiindcă 16 sau 32 nu reprezintă puteri întregi ale lui 10. Soluția e simplă: se va schimba frecvența cuarțului de tact, care nu este obligatoriu să fie 1 MHz. Astfel la o cascadă de 4 bistabile, cuarțul de tact va trebui să aibă frecvență de 16 ori mai mică, respectiv 62,5 kHz sau 6,25 MHz. Multiplicarea cu 10 nu este un impediment, ea se rezolvă cu divizoarele CDB490, sau mutând virgula pe display. Dacă s-ar utiliza o cascadă de 5 bistabile, divizarea semnalului de intrare s-ar face cu 32; deci cuarțul va trebui să aibă frecvență  $1/3,2\text{MHz} = 312,5\text{ kHz}$  sau  $3,125\text{ MHz}$ .



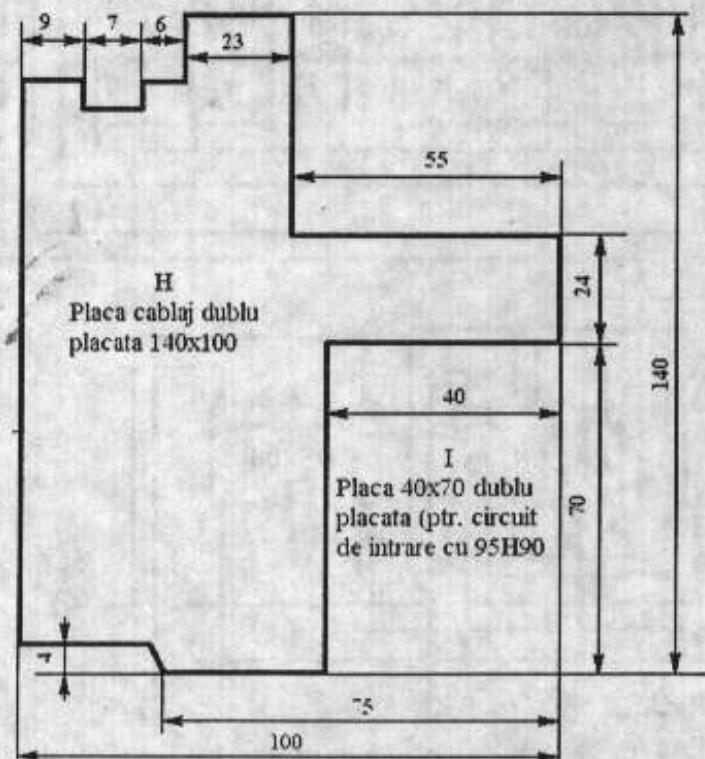C. Rețele de circuite bistabile cu reacție de frecvență.

Dacă o rețea de n circuite bistabile realizează o divizare egală cu  $2^n$  a frecvenței, coeficienții care apar în final la divizarea semnalului de măsurat (1,6 sau



3,2) s-ar putea să deranjeze prin faptul că un cuarț de tact cu asemenea frecvență este greu de găsit. De aceea se poate aplica o reacție de frecvență pentru a obține de la cele 4 bistabile un factor de divizare egal cu 10 în loc de 16. Este un procedeu mai complicat care necesită experiență din partea constructorului. Procedeul este următorul: factorul de divizare egal cu 10 se poate scrie  $10 = 2^{3,2}$ , exponentul trebuie rotunjit la partea întreagă imediat următoare respectiv 4, deci este nevoie de 4 circuite bistabile. În cod binar, numărul 16 se scrie 10000 iar numărul de divizare 10 se scrie 01010; aşadar în expresia binară a cifrei 16 vor trebui corectate 3 cifre (să devină forma binară a lui 10) și pentru aceasta sunt necesare 3 rețele de reacție.

Această procedură va fi prezentată pe larg înt-un număr viitor.

## D. Divizarea în frecvență succesivă, cu 5 și 2.

Circuitele integrate de divizare (de înaltă frecvență) nu se construiesc în mod obligatoriu având factor de divizare cu 10, o cifră convenabilă poate fi și 5. Industria românească a realizat un astfel de circuit divizor în frecvență cu 5. Pe lângă un astfel de circuit integrat se poate construi (cu elemente discrete) un circuit bistabil (divizor cu 2). Factorul de divizare total, al ansamblului va fi 10. Ultimile blocuri de bază ale frecvențmetrului sunt: poarta logică SI și placa display (ce conține 6 LED-uri tip HP cu decodor incorporat). Privind fig. 1 nu trebuie concluzionat că această poartă „SI” este foarte simplă. Schema ei este prezentată în ansamblu care cuprinde aparatul în totalitate. Display-ul este confectionat pe o placă așezată vertical, fixată în spatele panoului frontal; cablajul fiind arătat în fig. 15. Sursa de alimentare are o structură compactă, de dimensiuni mici (mai ales transformatorul de rețea) astfel în cît aparatul să aibă o înălțime de numai 4 cm. Transformatorul este echipat cu tole E8, și are  $S = 5\text{ cm}^2$ . Stabilizarea de tensiune se face cu sursa integrată J805, fixată pe partea metalică a carcasei (cu rol de radiator).


Curentul total consumat de aparat este de aproximativ 1 A. puntea de redresare este de tip 3PM05 să se montează pe placă imprimată F (fig.6), alături de transformator.

Figurile 6,7 prezintă lista cablajelor de bază (cotele lor) și a pieselor metalice.

**Confecționarea carcasei:** mai întâi se vor îndoi cele două table de fier având cote 180x165x0,7 cu o mică rază de curbură (circa 4mm) astfel ca să se muleze perfect peste panoul frontal și dorsal (a se vedea componentele A,B,C și D din fig. 6).

Se vor construi apoi cele 4 piese de fixare (fig. 7 poz. N) care se vor fixa (câte două) la capetele panourilor. Fixarea trebuie făcută cu câte două capse metalice  $\Phi 2$  plasate la distanță de 28mm pe verticală. Piese de fixare trebuie să aibă cote egale cu cele ale panourilor, respectiv 40mm. Capacile (superior și inferior) confectionate din tablă de 0,7mm se vor fixa de panouri cu patru șuruburi M2; filetul pentru ele se va practica la capetele pieselor de fixare (piesele N).

După rigidizarea cutiei și verificarea cotelor finale, se vor desuruba cele două capace în formă de U și pe suprafața lor se vor practica o serie de orificii pentru aerisire (se recomandă găuri cu diametru de 3-5mm).

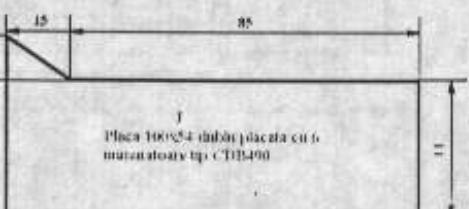

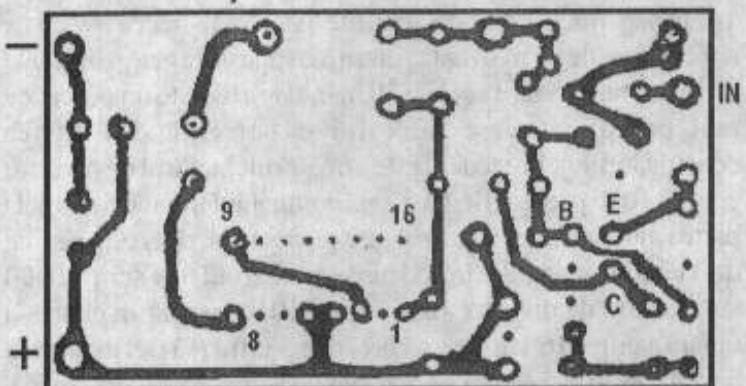


Fig. 9 Partea cablata fara piese


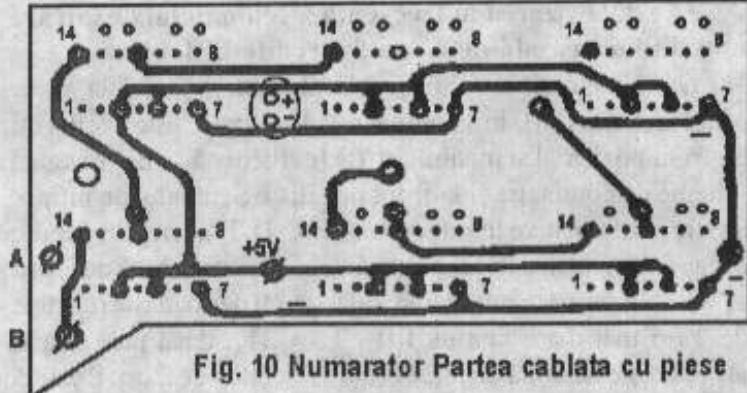


Fig. 10 Numarator Partea cablata cu piese

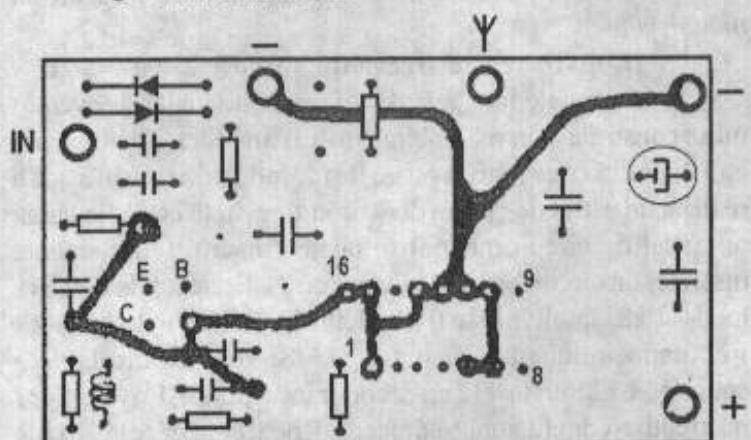

Partea cablata cu piese

După aceste operații, capacele se vor vopsi; capacul inferior va fi prevăzut cu patru piciorușe din material plastic de înălțime cam 10mm și fixate cu aceleași șuruburi care prind fundul aparatului de cele două panouri verticale. Din sticlotextolit se va confectiona piesa G – fig. 6 – cu cotele arătate pe care se

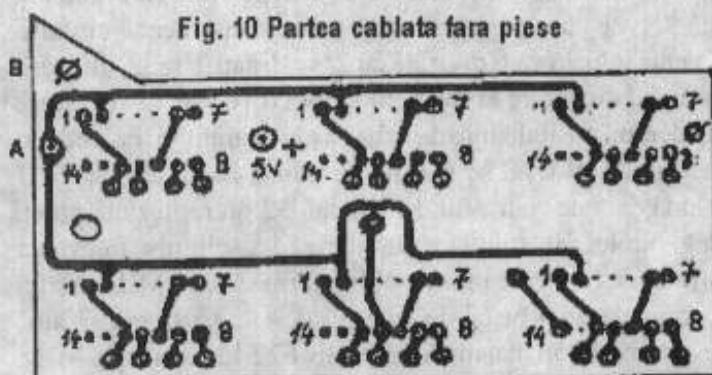


Fig. 10 Partea cablata fara piese

vor aplica suportul de siguranță și cele două termiale de formă cilindrică (piesele L – fig.7). În punctele de introducere a pieselor în cablaj se prevăd mici insulițe de cupru pentru fixarea suportului de siguranță și a celor două terminale de alimentare, apoi vor fi fixate pe panoul dorsal (paralel cu acesta) prin intermediul a două distanțiere de alamă (pesele K – fig.7). alimentarea la rețea se realizează cu cordon exterior. Tot pe panoul dorsal al aparatului se va fixa transformatorul de rețea, centrat pe panou, având o înălțime identică cu cea a panourilor


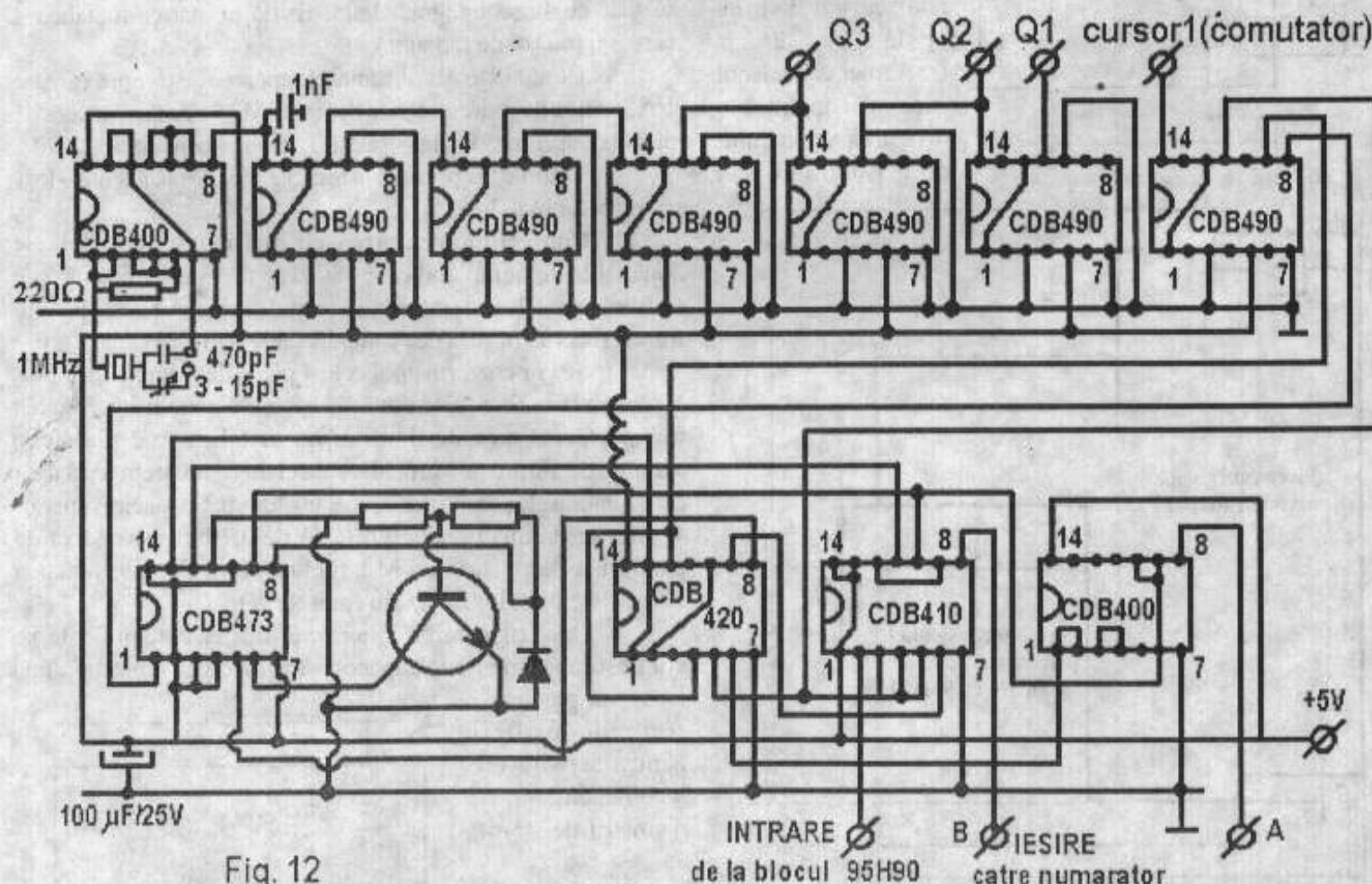


Fig. 12

INTRARE de la blocul 95H90

BIESIRE catre numarator

Fig. 11 Partea cablata fara piese

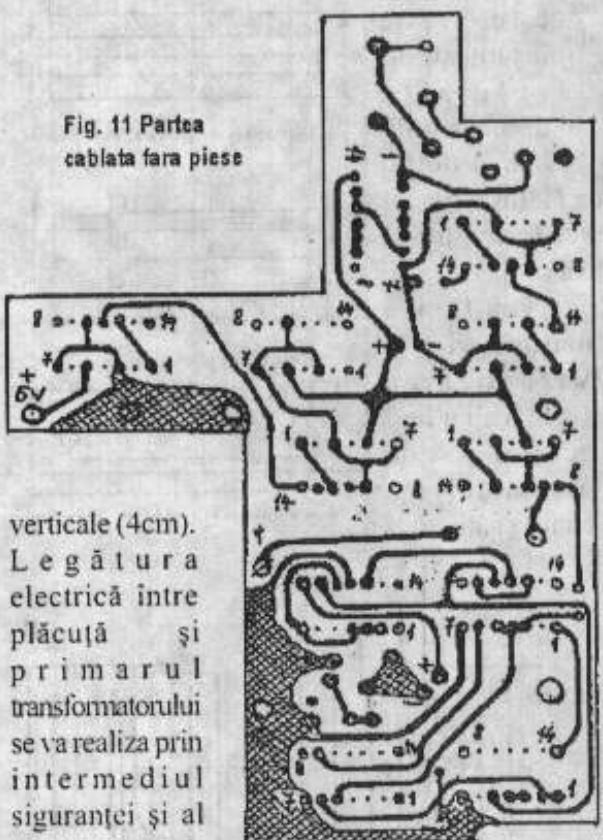

verticale (4cm). Legătura electrică între plăcuță și primarul transformatorului se va realiza prin intermediul siguranței și al

întrerupătorului de rețea plasat pe panoul frontal (fig.8 – piesa P). Pe panoul din spate va mai fi fixată și sursa stabilizatoare de tensiune tip 7805, panoul fiind radiator termic. Este bine ca între circuit și panoul metalic să existe o folie de mică cu un strat de lac siliconic pe ambele fețe. Pentru conectarea aparatului cu alte dispozitive se montează două mușe coaxiale miniatură, de  $\Phi$  6, alături de sursa 7805. Dacă este necesară o sursă de 5V, se poate conecta una dintre mușe la sursa stabilizată, dar curentul va avea valori scăzute.

#### Asamblarea panoului frontal

Figura 8, piesa P prezintă toate decupările și cotele utile asamblării panoului frontal. Pe panou se va fixa comutatorul cu doi găleți blocându-se la limita de rotație a patru poziții (în prealabil se vor fixa firele de legătură lăsate libere pe o lungime de cca 10cm). Se fixează pe panou display-ul (fig. 15), în exterior fiind fixată o placă de plastic –fig.8- piesa T – de culoare roșie prinsă din exterior cu două șuruburi M2x20 de panoul frontal de aluminiu și de cablajul imprimat cu LED-urile. Tot pe panou se mai fixează două mușe BNC, două comutatoare cu translație cu două poziții și o mușă coaxială miniatură. Una dintre mușe BNC (de sub display) este borna de intrare a frecvențmetrului iar


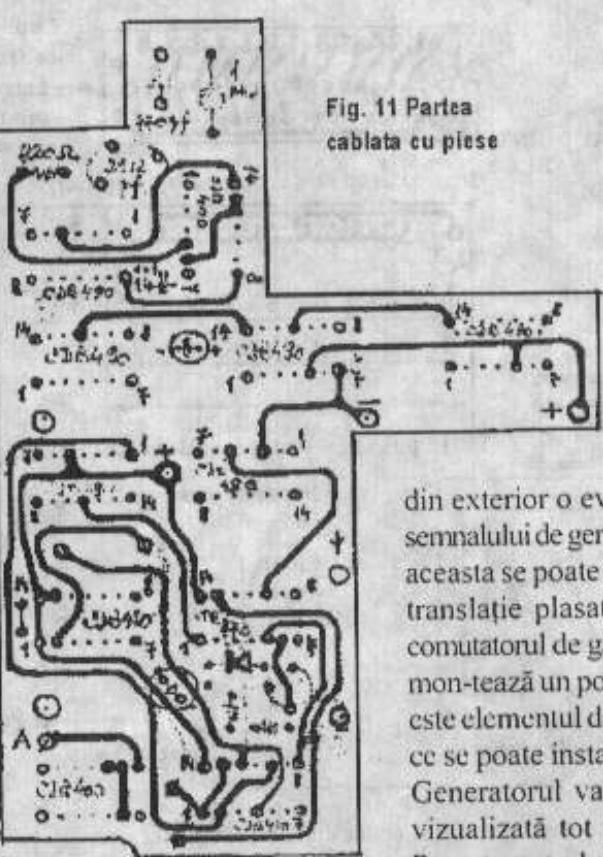





Fig. 11 Partea cablata cu piese

cea de-a doua (din partea dreaptă) este mușa de ieșire a semnalului de generator. Comutatorul cu translație dintre ele couplează frecvențmetrul propriu-zis la măsurarea unui semnal exterior sau la indicarea frecvenței generatorului. În partea superioară a panoului frontal la mușa coaxială miniatură, se poate aplica din exterior o eventuală modulație asupra semnalului de generator. Dacă nu se dorește, aceasta se poate anula prin comutatorul cu translație plasat lângă mușă. Alături de comutatorul de game (lângă display) se mai montează un potențiometră de  $10\text{ k}\Omega$  care este elementul de reglaj pentru generatorul ce se poate instala în cutia aparatului. Generatorul va avea frecvență de lucru vizualizată tot pe display-ul aparatului. Potențiometrul și mușele vor fi prevăzute

încă dinainte de instalare cu conexiuni de legătură electrică.. Cele două panouri astfel pregătite se vor fixa de capacul de jos al cutiei. Ulterior, pe laturi se vor însuruba cele două „lamele” de 1mm grosime confectionate din alamă sau fier, nichelate (piesele Q – fig.8). Fixarea se face cu șuruburi M2 în colțarele N din fig.7. Lamelele Q au un rol de rigidizare a cutiei și de a acoperi linia de separație dintre capacul superior și inferior al cutiei. Se vor asambla placa H – fig.6 – și placa R – fig.9 – cu conectările electrice de rigoare.


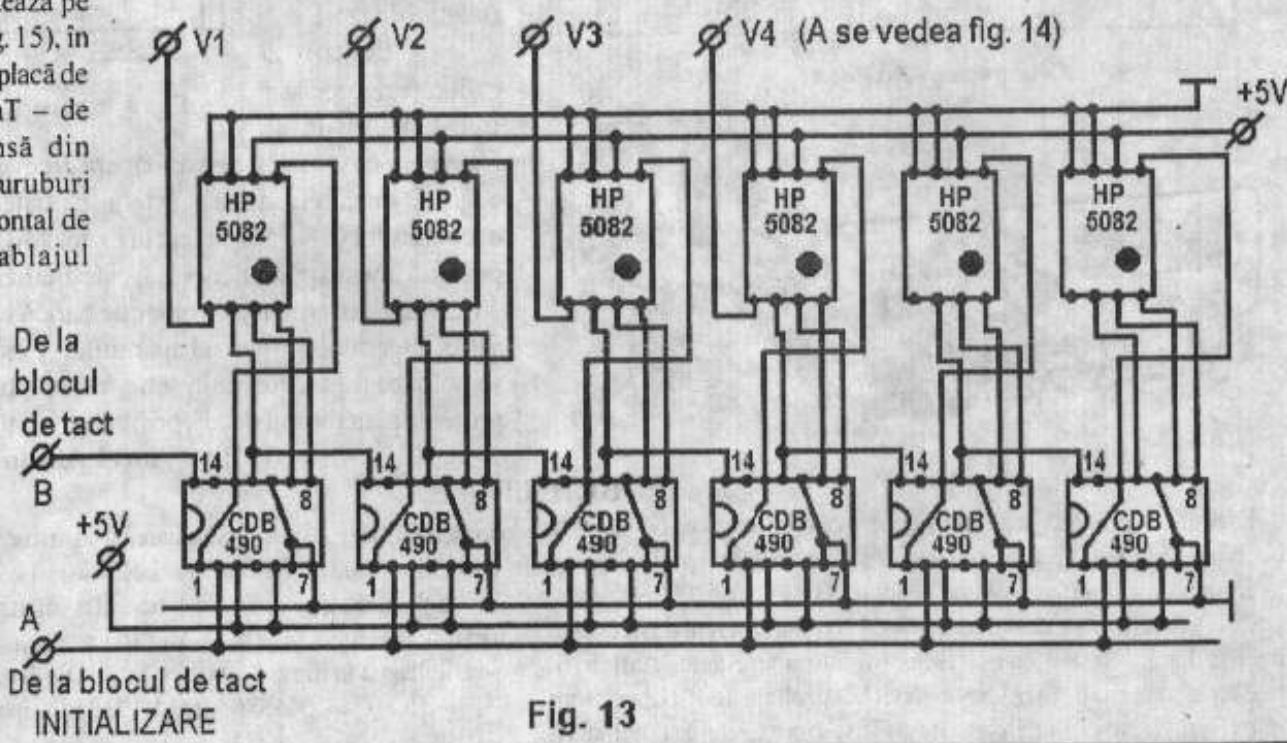
Tot pe placa H se va fixa placa S – fig.10 ce conține numărătorul, legat electric la afișajul de pe panou. Fixarea plăcii S se realizează cu unul dintre distanțierele de alamă (piesele K – fig.7) care au fost montate în prealabil pe placa de bază H. Numărătorul (placa S) se va fixa cu circuitul integrat în jos. Rigidizarea numărătorului se realizează împreună cu plăcuța



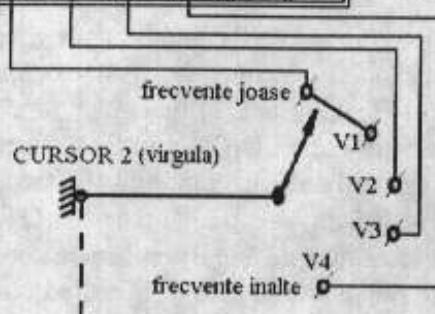
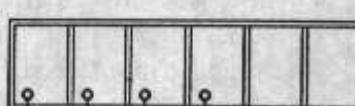
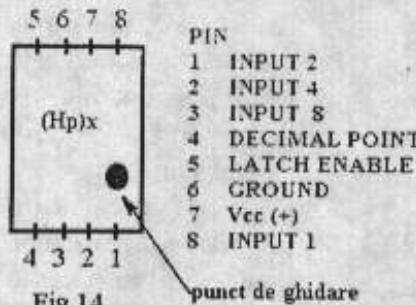


Linii de conectare care este înșurubată în ceea ce distanțiere de alamă de pe placă H. (asta numai dacă se va construi și generatorul).

K. Distanțiere de alamă 12 mm lungime

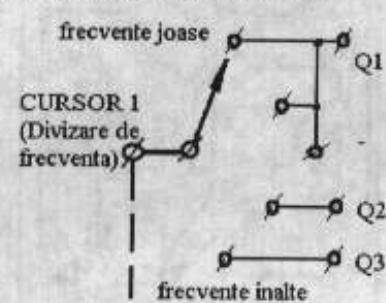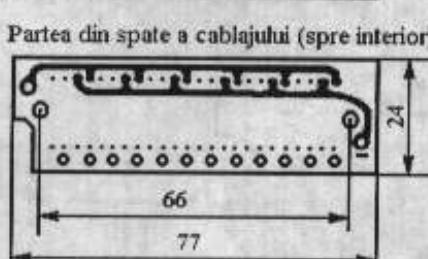

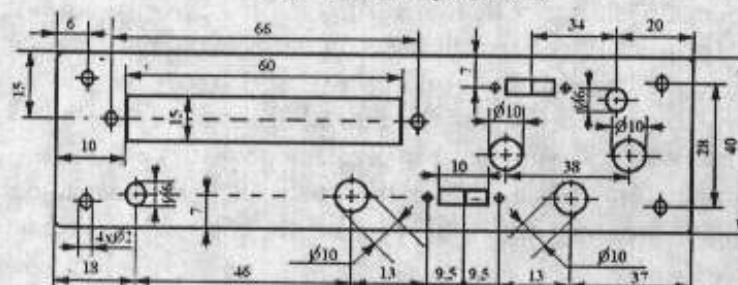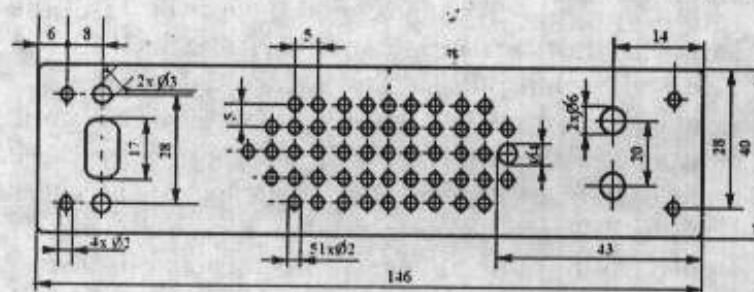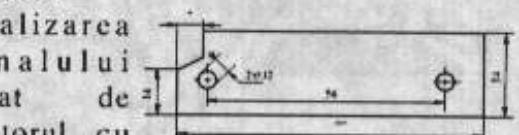Căteva măsurători  
Vizualizarea semnalului generat de oscilatorul cu quart și nuvelul



TTL al acestui semnal. Deasemeni cu un osciloscop se va constata buna funcționare divizoarelor de frecvență, observând după schema electrică o perioadă a semnalului crescătoare decadic – de la 1μs la 1s (ultimul divizor).

Pentru o

calibrare riguroasă a frecvenței, cu un alt frecvențmetru etalon se va măsura frecvența oscilatorului cu quart. O mică rețușare a acesteia se poate realiza din trimerul oscilatorului (3 – 15pF) până la exact 1 MHz. O altă verificare posibilă, nu neapărat necesară, este analiza plăcii de intrare (R – fig. 9) cu ajutorul unui wobler de bandă largă. Se poate stabili astfel intervalul de lucru al aparatului (pe sacra frecvențelor) și se pot face mici corecții în schemă. Într-un număr viitor se va prezenta generatorul de I.F. posibil de montat în aceeași carcăsă.

**Dr. Ing. Viorel Alexiu YO3AJN**

## PUBLICITATE

Execut la comandă scală numerică frecvențmetru max. 65MHz cu microcontroler tip PIC16F84 și afișaj pe cristale lichide.

Detalii la adresa <http://www.geocities.com/yo8rgj2000/scala>

Scala numerică este destinată transceiverelor indiferent de frecvență intermediară, având căteva funcții foarte interesante, cum ar fi: frecvență maximă de lucru peste 50MHz, rezoluție de 10Hz, consum mic (15mA), dimensiuni foarte mici (75x51mm), setarea automată a

domeniului de măsură, posibilitatea folosirii unui divizor cu 10, 32, 64 sau 128, măring astfel domeniul de măsură la 1000MHz.

Este posibilă programarea frecvenței intermedii, a modului de lucru VFO-IF, VFO-IF, IF-VFO și a tipului de prescaler folosit. Sensibilitatea la intrare 50mV.

**Daniel Mocanu - YO8RGJ**

Tlf.: 0744-245886 0234-173858 e-mail: dan@ub.ro

# SIMULAREA ANTENELOR CU MMANA, UN DRUM SIMPLU DAR UTIL.

Funkamateur Nr.4-2002 de DM3ML

Programul MMANA este un program pentru modelarea și calculul antenelor. Poate fi copiat din internet, fiind un program FREEWARE.

Se bazează pe algoritmul MINIMEC și are o suprafață explicită, cu care, fără cunoștiințe prea profunde despre calculul antenelor, se pot face primele încercări, se pot optimiza antenele care ne împodobesc grădina și care merg cum merg, respectiv se pot calcula antene noi, înainte de instalare. Mako – san JE3HHT (același care a scris cunoscutele programe MMTTY respectiv MMSSTV), a scris cu MMANA un program foarte practic, aceasta deoarece la fel ca mulți radioamatori, are probleme de loc pentru antene și voia să-și optimizeze bățul de pescuit pe care îl folosea drept antenă.

Acest program nu este o concurență pentru programului profesional NEC, care este poate mai bun, însă care costă mult. Prezentarea de față a fost făcută luând ca antenă de calculat un GP tip DM2BUL.

## Hardware.

Este necesar un computer cu minim W95.

## Startul programului

Programul este prezent în internet ca un pachet cu autodecomprimare cu o marime de cca 700 kB. Programul se instalează într-un folder separat.

Dupa startul programului, aveți la dispoziție punctele:

**GEOMETRY** (introducere dimensiuni antenă),

**VIEW** (vizualizare antenă introdusă)

**COMPUTE** (calculul antenei după datele introduse în GEOMETRY)

**FAR FIELD PLOT** (diagramele antenei calculate)

Se merge întâi la FILE și se deschide una din multiplele exemple de antene. Apare imediat geometria și vederea antenei. Rezultatele calculelor, respectiv diagramele, apar numai după COMPUTE > START

Urmăriți cum sunt construite antenele. Exemplul merge de la dipolul simplu în folderul SIMPLE până la grupe de 4x12 în STACKS. Pachetul este prevăzut cu un HELP detaliat în limba engleză.

SIMPLA									
SIMPLA									
1	1.20	1.00	1.20	1.00	1.20	1.00	1.20	1.00	1.20
2	0.9	0.8	1.0	0.8	1.1	0.9	1.2	1.0	1.1
3	0.9	0.8	1.0	0.8	1.1	0.9	1.2	1.0	1.1
4	0.9	0.8	1.0	0.8	1.1	0.9	1.2	1.0	1.1
115	0.9	0.8	1.0	0.8	1.1	0.9	1.2	1.0	1.1
116	0.9	0.8	1.0	0.8	1.1	0.9</			

Punctul de alimentare este reprezentat printr-un cerculet roșu și trapurile cu cruciulițe roșii. Dacă se acționează pe SEGMENT, se vede în căte segmente singulare a fost descompusă antena pentru calcul, respectiv diagrama.

### COMPUTE (calcul)

Inainte de start trebuie introdusă frecvența pe care se calculează antena. MNANA va pune la dispoziție o tabelă cu frecvențele de amatori. (Vezi fig 3)

Important este specificarea tipului de GROUND SET prin care se impune un ground (pământ-sol) respectiv dacă antena se calculează în spațiul liber (Free Space), deasupra unui Ground ideal (Perfect) sau un ground real (Real).

Calculul se face la o înălțime dată (Height). Acest lucru este necesar în special la antenele de US care au înălțime reală mică față de lambda și simularea la un ground real este importantă.

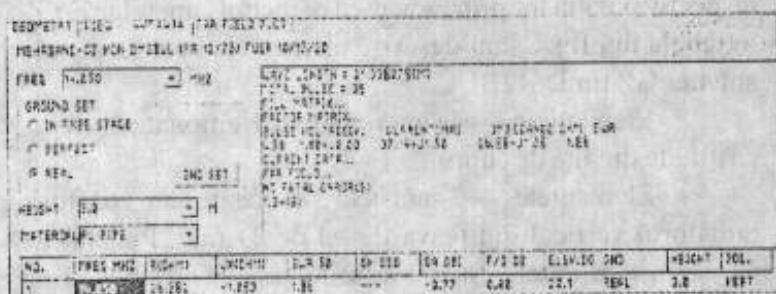


Fig 3 Rezultatele calculului pe 14.050 MHz

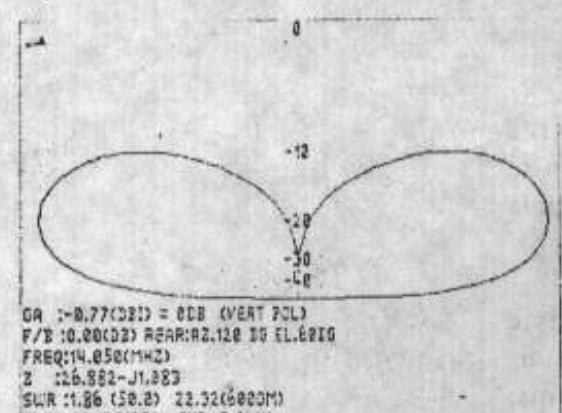


Fig 4 Diagrama antenei pt 20 m.  
Este foarte DX prietenoasa

### FAR FIELD PLOT (Diagramma antenei)

Si materialul din care este făcută antena se poate introduce (Ex Al pipe) pentru țeavă de Al.

Un click pe start pornește primul calcul

Este interesant să se facă mai multe calcule cu parametrii diferenți (de ex. Antena la diferite înălțimi referitor la Z=0), rezultate care se memorează și se compară cautându-se situația optimă.

Momentul adevărului vine odată cu diagrama antenei, respectiv rezultatele pe care le conține și anume Căștig (GA). Raport față spate (F/B), Elevația, Impedanța de alimentare din care rezultă SWR-ul.

Antena noastră arată bine pe banda de 20 m (fig.4)

că un GP standard, însă pe 10 m situația se schimbă radical (fig.5), aici lipsește un sistem de pământ deoarece radialele sunt dimensionate pe 20 m. SWR-ul este mizerabil iar diagrama de radiație arată că majoritatea energiei radiate de antenă se duce în eter.

Cu tasta OPTIMIZATION se poate face o optimizare a antenei (fig 6).

Cu registrele GAIN(Căștig), raport F/S (F.P). Elev (elevație), Partea imag. a reactanței jX, SWR, (Match) resp. (Current), pot face ca MNANA să facă optimizarea funcție de caracteristicile dorite.

Programul variază dimensiunile antenei în pași care pot fi aleși, calculează noile valori rezultate, le memorează (până la 128 pași) și prezintă spre interpretare rezultatele obținute.

### ALTE POSIBILITATI

MNANA este mult mai complex decât s-a văzut în această scurtă prezentare. De ex. Antenele pot fi făcute și calculate cu țevi telescopice (Tapering). Scheme de adaptare pot fi calculate (Option), diagrame pentru antene pe o bandă largă de frecvențe. Ex. Diagramme începând cu 3.5 MHz până la 28 MHz, care arată unde rezonează antena (Compute > Plot), antene alimentate cu cablu de impedanță diferită de 50 ohmi. Datele obținute pot fi comparate (Compare), etc.

Pentru dimensionare stau la dispoziție posibilități prin care elementele de antenă pot fi deplasate, așezate sub unghiuri diferite sau chiar în Zig Zag, elemente modificate ca lungime, diametru, segmente, etc.

Programul poate fi copiat din internet la adresa:

[www.qsl.net/mmhamsoft/mnana/index.htm](http://www.qsl.net/mmhamsoft/mnana/index.htm)

Programul se află și pe CD-urile trimise de mine unor amatori din YO.

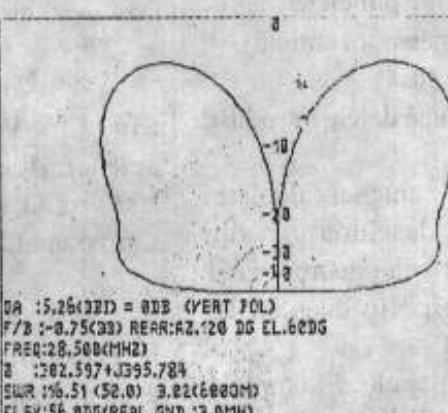


Fig 5 Diagrama antenei pt 10 m.

Prezinta un unghi de radiație foarte neprielnic

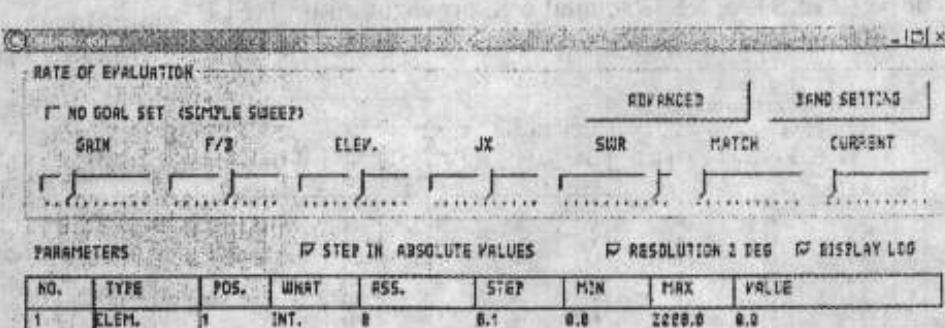


Fig 6. Reglaje liniare pt optimizare

Mult succes în folosirea acestui program și numai lucrând cu el vă veți putea familiariza cu multiplele sale posibilități.

Traducere și interpretare

Nikolaus Kintsch DL5MHR

# MODULAȚIA INDIRECTĂ ÎN FRECVENTĂ

Modulația directă a unui oscilator static (OS) constă în variația, cel mai adesea, a capacității circuitului oscilant sub acțiunea semnalului modulator de joasă frecvență  $s_m(t)$ .

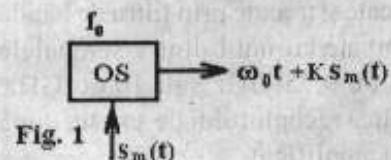


Fig. 1

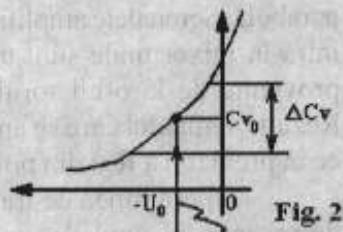


Fig. 2

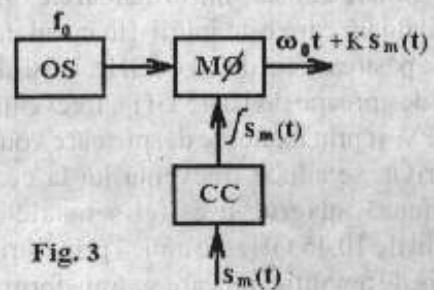


Fig. 3

Elementul activ de circuit care modifică valoarea capacității este dioda varicap (sau varactor pentru frecvențe mai mari) care a înlocuit, deja de mult timp, tubul sau tranzistorul de reactanță. Capacitatea diodei varicap  $C_v$ , polarizată invers, variază liniar cu semnalul modulator  $s_m(t)$  pentru limite rezonabile ale acesteia.

Deși simplă și mult folosită metoda directă de MF nu oferă indici de modulație mari cu o bună liniaritate, înrăutățește stabilitatea frecvenței  $f_0$ , care ar necesita un RAF. În fig. 2 se prezintă schema bloc a unui montaj electronic pentru obținerea indirectă a modulației în frecvență a oscilației cu frecvență  $f_0$  (stabilă). Aceasta se realizează prin variația unui defazaj variabil introdus de modulatorul de fază MF, comandat de semnalul modulator  $s_m(t)$  prin intermediul unui circuit de corecție CC (un circuit integrator în timp).

Faza semnalului compus la ieșirea MF este:

$$\varphi = \omega_0 t + K \int s_m(t) dt$$

Frecvența acestui semnal este:

$$f = 1/2\pi * d\varphi/dt = f_0 + K s_m(t) / 2\pi$$

Se observă că frecvența  $f$  variază proporțional cu semnalul modulator  $s_m(t)$ .

Superioritatea metodei indirecte de modulație în frecvență, prin intermediul unei modulații de fază, constă în absența influenței asupra lui OS, deci într-o stabilitate mai bună a frecvenței centrale.

De obicei circuitul de integrare constă într-un FTJ ales corespunzător.

Prețul plătit este complexitatea circuitelor necesare.

## Bibliografie

[1] Gh. Cartianu „Modulation de fréquence”

Ed. Dunod - Paris, 1968

# FILTRE TRECE BANDĂ pentru 2m

Sunt cunoscute filtrele trece bandă, utilizate la intrarea în receptoare sau la ieșirea emițătoarelor ce lucrează în banda de 144-146 MHz.

Adesea, acestea sunt realizate cu elemente LC. Filtrul din Fig.1 are un cupluaj capacitive între circuite. Prizele pentru impedanțe de intrare/ ieșire de cca 50 Ohmi, se iau la spira 1.

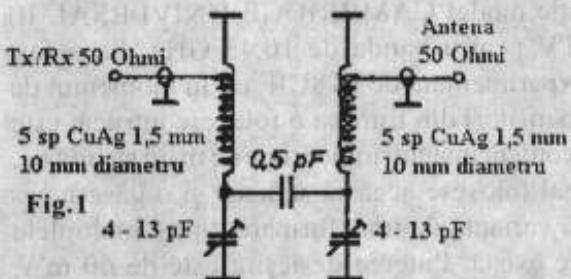


Fig.1

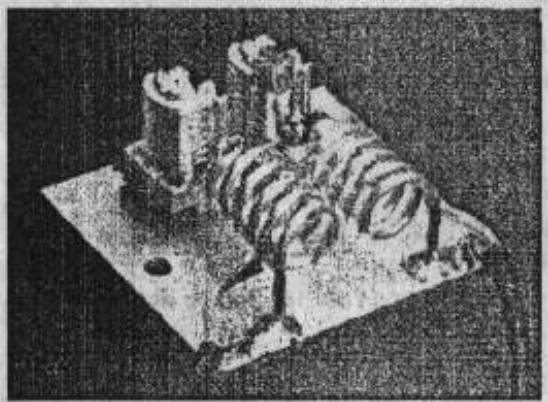


Fig. 2 arată modul de realizare al unui asemenea filtru.

Alegând convenabil distanța dintre bobine se pot realiza și filtre ce folosesc cuplajele inductive. În acest caz condensatorul de 0.5 pF va lipsi.

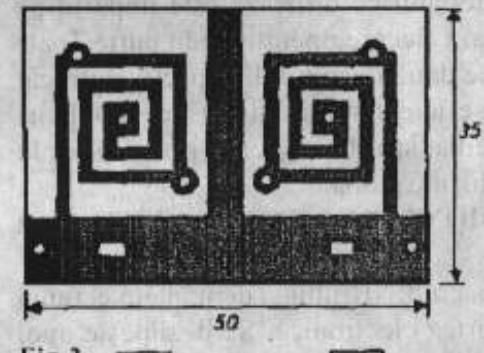


Fig.3



B

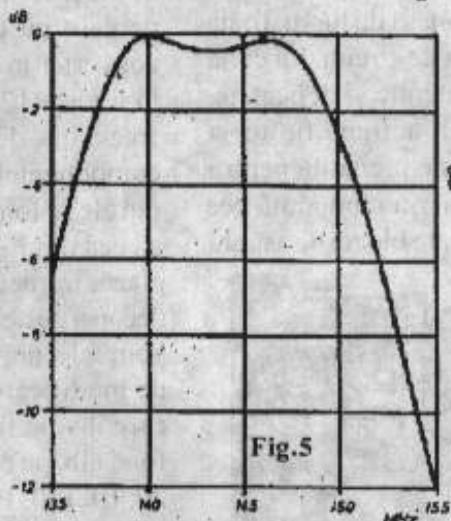


Fig.5

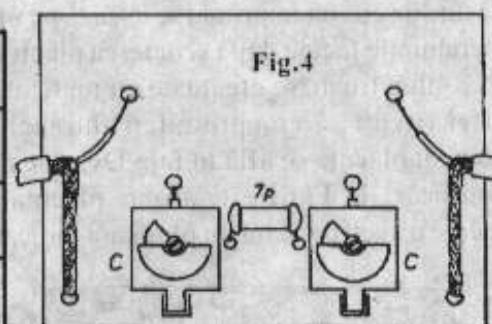


Fig.4

O realizare interesantă se arată în Fig.3 și Fig.4. Cele două bobine se realizează pe o placă de cablu imprimat simplu placat având dimensiunile arătate în figură. Componentele se fixează pe partea neplacată. Condensatoarele variabile (trimeri) sunt cu aer. În Fig.4 se arată caracteristica de frecvență a unui asemenea filtru.

YO3CO și YO3AXJ

# TOTUL DESPRE ATV

## EMIȚATOR ATV-10,45 GHz/ IK8UIF

Schela de față se referă la transformarea unui LNB de recepție model CAMBRIDGE UNIVERSAL III în emițător ATV pentru banda de 10,45 GHz. Ea a fost concepută și experimentată de IK8UIF iar în momentul de față mulți radioamatori din Europa o folosesc întrucât este performantă și conferă imagini impecabile de mare stabilitate.

Personal folosesc această schelă și o găsesc cea mai interesantă variantă de transformare dintre multiplele posibilități care există. Puterea de ieșire este de 60 mW, ceea ce la această frecvență și ținând cont că este emisă cu o parabolă nu este de loc de neglijat. Dacă este să facem o analiză a sistemului de transformare, vom putea constata că nu există nici un dezavantaj. În primul rând scăpăm de cea mai grea problema-circuitul imprimat, care la această frecvență necesită materiale speciale, scumpe iar prelucrarea lui cere o mare experiență, apoi, toate piesele necesare sunt recuperate din interiorul LNB-ului.

Scăpăm și de problema cutiei, a mufelor și a cablului coaxial, întrucât totul se montează în interiorul fostului LNB, iar iluminatorul care este de tip Chaparrall îl folosim pe post de ghid de undă. Materialul ce urmează este împărțit pe capitoare care delimită fiecare operațiune în parte. Toate explicațiile necesare se dau la capitolul respectiv, întrucât este cel mai simplu și eficient să discuți despre problema teoretică și să treci imediat la aplicarea ei în practică, iar la sfârșit vom trage concluziile globale.

### PRIMUL PAS - DEMONTAREA COMPOZITELOR INUTILE

Desfacem capacul LNB-ului și demontăm ecranul metalic ce acoperă partea electronică. Se dezlipesc apoi contactul care fixează placuța de circuit de mufa F, iar apoi cu mare atenție și delicatețe se ridică placuța de circuit imprimat, ce are montate dedesupt cele două antene ale LNB-ului. Cele două antene se dezlipesc ținând cont de măsurile de precauție de care am mai vorbit de multe ori, după care placuța de circuit imprimat se aşeză pe masa de lucru. Toate operațiunile făcute după scoaterea plăcii de circuit din cutia LNB-ului, trebuie efectuate cu mare atenție și delicatețe, altfel riscați să compromiteți întreaga acțiune. În acest moment placuța se află în fața Dvs și este pregătită pentru modificări. În Fig.1 este pozată placuța așa cum arată cea pe care o aveți pe masă, în plus sunt indicate blocurile asupra

cărora vom acționa: două oscilatoare, mixer, filtru trece bandă, amplificator 1 și amplificator 2. În actuala configurație LNB-ul are în componență două amplificatoare de recepție, care au rolul să amplifice semnalele slabe captate de parabolă. Semnalele amplificate și trecute prin filtru de bandă intră în mixer unde sunt mixate cu unul dintre semnalele provenite de la oscilatorul de 9,75 GHz sau 10,66 GHz. Rezultă semnalul care se aplică receptorului de satelit, după ce în prealabil a fost din nou amplificat.

Operațiunea de transformare a LNB-ului din unul de recepție în unul de emisie constă din urmatoarele: se elimină unul dintre oscilatoare care este inutil [în cazul de față cel de 9,75GHz] și se păstrează cel de 10,66GHz, întrucât frecvența lui este destul de aproape de 10,45 GHz, frecvență destinată emisiunilor ATV, și prin manevre despre care vom vorbi la momentul potrivit, se aduce frecvența lui la cea specificată. Se desființează mixerul și astfel semnalele provenite de la oscilatorul de 10,45 GHz, se aplică prin filtru de bandă celor două etaje de amplificare, care se transformă din amplificatoare de recepție în amplificatoare de emisie.

Semnalul amplificat este aplicat antenei de emisie, care se montează în locul celei de recepție. Locul rămas liber prin eliminarea oscilatorului de 9,75GHz îl vom folosi pentru introducerea semnalului modulat video-audio. În Fig.2 sunt marcate cu roșu toate componentele ce trebuie scoase de pe placa de circuit imprimat, în total sunt 19 bucăți (vezi coperta III pentru Fig.2 - Fig.8).

La scoaterea componentelor de pe circuit se incepe totdeauna cu HEMT-urile, iar când se montează înapoi, acestea vor fi totdeauna ultimele. Fiecare HEMT se osă, este impachetat imediat într-o folie de staniol, iar apoi plicușorul de staniol depozitat într-o cutiuță metalică. Nu uitati de precauțiile de la curenții statici. Se scoate apoi dioda din mixer, [sunt de fapt două în aceeași carcăsă] care este notată cu 2R și se depozitează la loc sigur întrucât este o componentă pe care nu o găsiți nicăieri și este vitală la mixări [vezi converter în banda de 2,4 GHz apărut tot la această rubrică în revista 12/2002] sau la construcția de detectoare RF la frecvențe de peste 10 GHz. Se continuă apoi cu restul componentelor care evident se păstrează întrucât o parte din ele se folosesc din nou în circuit. În final placuța va arăta ca cea din Fig.3. DRO-ul de 9,75 GHz îl puteți lăsa încă pe placă, întrucât acea porțiune vine oricum ocupată și după decupare este mai ușor de dezlipit. Din componentele dezlipite vom selecționa urmatoarele, care urmează să intre în schema de modificare: HEMT-ul de la oscilatorul de 9,75GHz pe care îl vom folosi ca final, HEMT-ul marcat cu litera D pe fond alb, pe care îl vom folosi ca prefinal, rezistențele de 50, 20, 10, 100, 1000 Ω. Toate operațiunile de dezlipire se execută prin metoda descrisă la capitolul despre LNB-uri sau și mai bine cu un aparat cu aer cald. Dezlipirea fiecărui component nu trebuie să depășească 2 secunde. Nu încercați cu metode clasice de dezlipire întrucât distrugăți circuitul.

### PASUL 2 - MODIFICAREA CIRCUITULUI

În Fig.4 sunt notate cu roșu toate modificările care trebuie făcute pe placa de circuit imprimat. Zona în care

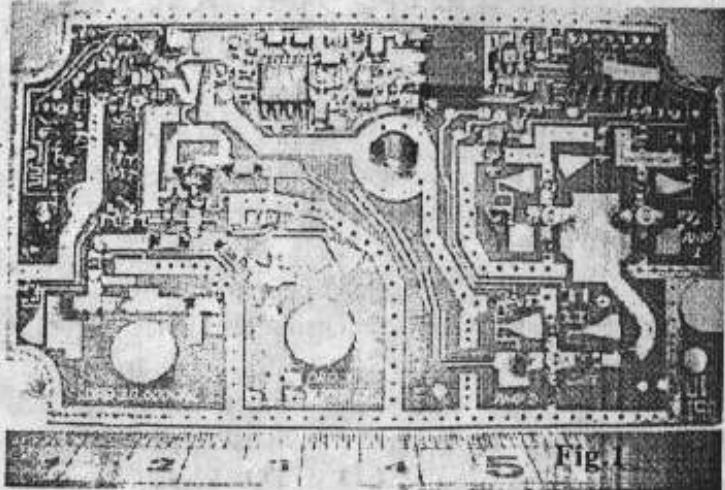


Fig.1

se află oscilatorul de 9,75 GHz, trebuie ocupată ca în Fig.5. Operațiunea se execută cu un CUTTER. La fel zonele care trebuie modificate, sunt tăiate în prealabil, iar apoi tot cu același CUTTER se răzuiesc. Răzuirea care este foarte delicată, se poate executa și cu o daltică de mici dimensiuni, bine ascuțită. Încercați pe cât este posibil să tăiați numai folia de cupru din locul modificării și să afectați cât mai puțin substratul circuitului. Zona ocupată [oscilatorul de 9,75 GHz] va folosi pentru montarea mufeii F prin care se va introduce semnalul video-audio.

### PASUL 3 - LIPIREA COMPOZITELOR.

Operațiunile ce trebuie făcute se arată în Fig.5. Ordinea de începere a operațiunilor este următoarea: se începe cu plasarea rezistențelor în circuit, în punctul 1 marcat cu roșu -  $10\Omega$ , punctul 2 -  $100\Omega$  [70Ω], punctul 3 -  $20\Omega$ , punctul 4 -  $100\Omega$  [70Ω]. Se lipesc în circuit o diodă IN4007 pe terminalul de ieșire a regulatorului de tensiune 78MO5, așa cum se poate observa din Fig.6. Punctul A marcat cu roșu se strapează cu o folie de cupru de grosime la fel cu cea din circuit. Folia de cupru, foarte subțire, se poate recupera de la vechile condensatoare. Punctele B și C se strapează la masă cu același tip de folie. Condensatorul prezent în punctul B se elimină prin șrapare. Lățimea foliei de șrapare trebuie să fie egală cu cea a circuitului. În punctul D se racordează rezistența din punctul 2, cu poarta HEMT-ului din etajul final, cu un fir de cupru de 0,2 mm grosime și 9 mm lungime. În punctul E se sudează o bucajică de folie de 2 mm lungime și 1 mm latime. Scopul este să se prelungească porțiunea de strip-line cu 1 mm. Acest lucru este decisiv pentru o modulație video de calitate a elementului DRO. De la dioda IN4007 se conectează punctele din circuit ca în Fig.5 cu conductori liți foarte fini. În Fig.5 se acoperă



Fig.9

cu o porțiune albă o parte din zona peste care trec firele de alimentare, pentru a putea să se urmărească mai ușor punctele de inserție. Fig.6 prezintă modul de conectare în circuitul HEMT-ului de la oscillator a unei rezistențe de  $50\Omega$ , prin care se introduce în poarta HEMT-ului semnalul video-audio. Rezistența se lipesc vertical, ca în Fig.6, cu stratul rezistiv opus părții strip-line. La celalalt capăt se lipesc un conductor ca în Fig.6. Fig. 8 arată un detaliu de amplasare și lipire a conductorului lipit pe rezistență de  $50\Omega$ . Fig. 9 indică un detaliu de pilire a cutiei ecran în locul în care conductorul care introduce modulația intră în spațiul oscillatorului. Ultima operațiune este lipirea în circuit a HEMT-urilor. În prefinal se lipesc HEMT-urile marcate cu D, [atenție, partea dinspre filtru este poarta, iar la ieșire trebuie să fie drena] iar în final se introduce HEMT-ul recuperat de la oscillatorul de 9,75 GHz [poarta este intrarea și este marcată cu roșu sau roz iar ieșirea spre antenă este drena].

**ATENȚIE ȘI LA LIPIRE** - dacă lipiți cu aer cald așezăți HEMT-ul în poziția de lipire cu o pensetă de ceasornică izolată în prealabil cu bandă izolatoare și

presărați deasupra praf de colofoniu foarte fin, iar apoi executați lipirea [2 secunde]. Dacă folosiți metoda descrisă la capitolul LNB-uri, folosiți acea bară de alamă descrisă în același capitol, care repetă are  $10-15$  cm lungime, 3 mm diametru, o gaură în centru de 2mm diametru și este izolată pe aproape întreaga porțiune cu bandă de plastic. "Prindeți" cu această baghetă HEMT-ul în gaura de 2mm, iar apoi cu această baghetă poziționați HEMT-ul la locul de lipire și executați lipirea cu metoda descrisă. Bagheta de alamă este foarte importantă, întrucât vă scutește să puneti mâna pe HEMT către "VIU", realizează un scurtcircuit între toate cele patru piciorușe ale HEMT-ului, anihilând astfel acțiunea mortală a curentilor statici și asigură o răcire eficientă în timpul lipirii, fără să mai vorbim de poziționarea perfectă a HEMT-ului în circuit.

### PASUL 4 - MODIFICAREA CAPACULUI

Fig.9 indică modul de modificare a cutiei ecran care închide întregul montaj. Operațiunea se reduce la decuparea spațiului care închidea și ecrana oscillatorului de 9,75 GHz. Acest spațiu va fi folosit pentru montarea mufeii F, prin care se va introduce modulația.

### PASUL 5 - CONSTRUCȚIA ANTENEI

Fig.10 prezintă detaliul de montaj al antenei de emisie. Ea se

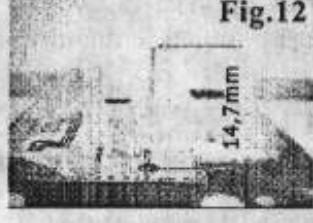


Fig.10

montează în locul vechii antene de recepție. Atenție mare la lipire, întrucât locul este destul de fragil din cauza circuitului imprimat care este subțire. Antena se realizează dintr-un fir de cupru argintat de 0,7 mm diametru, iar lungimea este de 14,7 mm.

### PASUL 6 - MONTAREA MUFEI "F" PENTRU MODULAȚIE

În acest moment suntem aproape gata. Rămâne doar să practicăm o gaură în corpul LNB-ului în locul care corespunde fostului oscillator de 9,75 GHz, pentru a fixa mufa "F" prin care se introduce semnalul modulat video-audio. Fig.11 reprezintă această operație.



Fig.11



Fig.12

Fig.14 ne arată schema de introducere a modulației spre oscillatorul DRO, iar Fig.12, realizarea practica.

### TESTUL DE ALIMENTARE

Operațiunea de transformare este gata. Se montează placă în cutie LNB-ului și se lipesc contactul la mufa "F", care servește de acum încolo numai la alimentarea montajului. Asigurați-vă că placă face contact cu masa [presați placă să aibă contact de masă cu cutia LNB-ului] și alimentați montajul prin mufă "F" cu 13,8V.

Dacă "aveți norocul" și nu ieșe un frumos fum alb, atunci la catodul diodei IN4007 trebuie să avem o tensiune de 4,3V. Controlați apoi tensiunile pe DRENA de la fiecare HEMT și trebuie să fie următoarele tensiuni: [cu o toleranță de 10%]: DRENA HEMT DRO: 4V. DRENA HEMT DRIVER: 3,8V. DRENA HEMT FINAL: 3,7V. Tensiunile se măsoară imediat după rezistență care alimentează drena HEMT-ului. Tensiunea de 4V, trebuie să varieze cu câteva zecimi de



Fig.13

volt, dacă apropiem mâna de rezonatorul DRO. Acest lucru ne garantează că oscilatorul lucrează chiar dacă nu este ecranat cu capacul de protecție. După aceste teste se deconectează alimentarea, se închide plăcuța de circuit cu ecranul de protecție cu mare atenție, în aşa fel încât ecranul de protecție să apese perfect plăcuța înspre peretele LNB-ului, iar contactul dintre perete, plăcuță și ecran să fie impecabil. Se alimentează din nou cu 13,8V și de aceasta dată vom face testul de emisie. În fața LNB-ului emițător la câțiva metri, plasați LNB-ul receptor, care este conectat la receptorul de satelit pe frecvența de 1045 MHz.

Actionați asupra șurubului de reglaj plasat deasupra oscilatorului de 10,66 GHz, până pe ecranul televizorului se va observa o purtătoare puternică. Aceasta înseamnă că emițătorul funcționează și că sunteți pe frecvența de 10,45 GHz. Se poate începe reglajul și prin căutarea cu receptorul a semnalului de emisie, iar apoi prin pași succesivi acționând asupra șurubului de reglaj să "trageți" emițătorul

Come modulare l' oscillator DRO

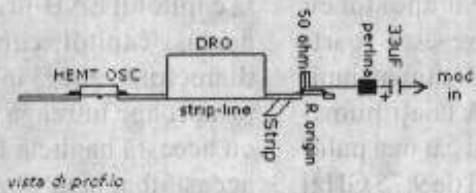


Fig.13

în frecvență de 10,45 GHz.

**ATENȚIE!!! NU INDREPTAȚI GHIDUL DE UNDĂ SPRE OCHI CÂND EMITATORUL ESTE ÎN FUNCȚIUNE.** Pentru teste de apropiere [câteva sute de metri] nu este necesar ca LNB-urile să fie montate pe parabolă. Pentru traficul normal cele două LNB-uri se vor monta pe parbole [antene offset] de 70-80 cm. Este interzis să stați în fața parbolei la distanță mică în timpul emisiei.

Un emițător de 1W pus într-o parabolă de 1,2m cu un câștig de 60 dB, va poate provoca mari probleme de sănătate la o distanță mai mică de o sută de metri, dacă stați pe direcția de emisie. Regula de aur "stați în spate și nu pătiți nimic". Cu aceasta puteți respira linistit, ați realizat un emițător de aprox 60 mW 10,45 GHz, ceea ce nu este puțin lucru. Datorită lui IKSUIF - Alberto,

căruiu îi aparține întreaga concepție prezentată, se poate realiza acest emițător fără să fie necesare aparate de reglaj sofisticate.

Toate metodele de reglaj sunt astfel concepute, încât să fie la îndemâna radioamatatorului care nu are pe masă un analizor de spectru la această frecvență și nici un bolometru, ci numai multă pricepere și pasiune.

73'de YO5AXB - Mircea.

## CONCURSURI US ȘI UUS "ZIUA TELECOMUNICAȚIILOR FAIR PLAY"

Organizator: RCJ Hunedoara și YO/HD Antena

**Scop:** Aniversarea înființării la 17 mai 1865 a UIT, a cărui membru fondator este și România.

### Unde Scurte

**Data și ora:** în fiecare an în luna cea mai apropiată de 17 mai (anul acesta în 12 mai), în două etape: 15.00 -16.00 și 16.00 -17.00utc;

**Frecvențe:** banda de 80 metri, respectându-se planul benzii pe moduri de lucru.

**Moduri de lucru:** CW, SSB (Cu aceeași stație se poate lucra într-o etapă și în CW și în SSB)

**Categorii de participare:** A. Individual (seniori și juniori).  
B. Stații de club.

**Apel:** TEST TELECOM

**Control:** RS(T) + numărul de ordine al legăturii începând cu 001 (în continuare de la o etapă la alta) + prescurtarea județului (sau TLC pentru stațiile din domeniul telecomunicațiilor). În concurs stațiile ale căror operatori sunt lucrători sau foști lucrători din domeniul telecomunicațiilor (angajați și pensionari Romtelecom sau alte firme de telecomunicații, Navrom, Tarom, cadre militare de transmisii active sau în rezervă, elevi și studenți în domeniul telecomunicațiilor, etc.) vor folosi în locul prescurtării județului sufíxul TLC.

(Pe fișă de participare se va argumenta folosirea sufíxului .../TLC.)

Punctaj: 2p/QSO. Punctaj dublat (4p/QSO) cu o stație specială (YO.../TLC)

**Multiplicator / etapă:** fiecare județ (inclusiv cel propriu) și fiecare stație specială .../TLC (o singură dată, indiferent modul de lucru)

**Scor / etapă:** suma punctelor x multiplicatorul

**Scor final:** suma scorurilor din cele două etape

Fișele de concurs se vor trimite până la 31 mai 2003 pe adresa: **RCJ Hunedoara, CP 24, 2700 Deva, HD**, cu specificația "Pentru concurs US". Clasament și premii: Primele 3 stații de la fiecare categorie vor primi placăte și premii. Cupa concursului va fi acordată stației care realizează cel mai mare punctaj.

care realizează cel mai mare punctaj. Clasamentul se va transmite la QTC-ul național și va fi publicat în YO/HD Antena din iulie și în R&R

### Unde Ultrascurte

**Data și ora:** în fiecare an în duminica cea mai apropiată de 17 mai (anul acesta în 18 mai), în două etape : etapa I (06.00-08.00utc); etapa a II-a (08.00-10.00utc)

**Frecvențe:** banda de 2 metri, respectându-se planul benzii pe moduri de lucru. Se interzice lucrul pe repetoare.

**Moduri de lucru:** CW, SSB, FM (Cu aceeași stație se poate lucra într-o etapă și în CW și în FONE)

**Categorii de participare:** A - individual și echipe, numai FM  
B - individual și echipe, toate modurile.

**Apel:** TEST TELECOM. Control: RS(T) + numărul de ordine al legăturii începând cu 001 (în continuare de la o etapă la alta) + QTH Locator.

**Punctaj:** 1p/km

**Scor final:** suma scorurilor din cele două etape

Fișele de concurs se vor trimite până la 31 mai 2003 pe adresa **RCJ Hunedoara, CP 24, 2700 Deva, HD**, cu specificația "Fișe concurs US".

**Clasament și premii:** Primele 3 stații de la fiecare categorie vor primi placăte și premii. Cupa concursului va fi acordată stației care realizează cel mai mare punctaj.

Primii 10 clasări de la fiecare categorie vor primi diplome.

Clasamentul se va transmite la QTC-ul național și va fi publicat în YO/HD Antena din iulie și în R&R

**Observații generale:** 1. Legăturile cu stațiile care nu trimite fișele de concurs vor fi considerate valide dacă respectiva stație apare pe trei fișe de participare diferite;

2. O diferență mai mare de cinci minute anulează legătura pentru ambele stații.

3. Concursul fiind național, legăturile cu stațiile străine nu se punctează

4. Hotărârile comisiei de arbitraj rămân definitive.

YO2BPZ - Adrian

# CUPA ELEVULUI – 2002

**Categ. A – elevi**

			<b>Categ. B – P.C.ELEVI</b>	
I.	Y0STUD	NT	22366	I. YO3KPA
II.	YO2LWP	CS	17593	II. YO5KTP/P
III.	YO3KSB	BU	16682	III. YO40KPD
4.	YOSROF	BT	9811	4. YO5KUJ
5.	YO7LXT	DJ	9519	5. YO8KUU
6.	YO8TAM	NT	7838	6. YO2KDR/P
7.	YO7LTM	DJ	4160	7. YO3KYO
8.	YOSSAB	NT	2279	8. YO6KNS
9.	YO5KUP	BN	2240	9. YO5KUA
10.	YO4SVV	GL	1883	10. YO2KBE
11.	YO4GRF	BR	752	11. YO5KHI

**Categ. C – Altii (III)**

I.	YO3JOS	BU	23426	12. YO7KFS
II.	YO8KGA	SV	18154	13. YO9KIB
III.	YO8BGS	BC	21853	14. YO7KFJ
4.	YO3AV	BU	17609	15. YO4KRF
5.	YO2CJX	CS	17248	16. YO9KPC
6.	YO9AGI	DB	17075	17. YO9KPJ
7.	YO7KJX	DJ	16387	18. YO9KPW
8.	YO6MT	MS	15940	19. YO6KNX
9.	Y07KFA/P	AG	15566	

			<b>Categ. D - SWL</b>	
10.	YO6GUU	CV	14075	I. YO9 - 014/CL
11.	Y08KAE	IS	13934	II. YO9 - 022/CL
12.	YO2AQB	TM	12752	III. YO2 - 024/CS
13.	YO9FL	CL	9146	4. YO9 - 023/CL
14.	Y08BPY	IS	8625	5. YO9 - 025/CL
15.	Y05BEU	BN	7398	6. YO9 - 026/CL
16.	YO6QT	BV	7235	7. YO9 - 019/CL
17.	YO2LCV	HD	7046	8. YO4 - 101/BR
18.	Y07AKY	AG	6855	9. YO9 - 028/CL
19.	Y09KXC	BZ	5211	10. YO9 - 091/DB
20.	Y08KOS	BC	5012	YO9 - 095/DB
21.	YO2BN	CS	4794	12. YO9 - 087/DB
22.	Y07AHR	DJ	4636	13. YO9 - 088/DB
23.	YO4ROV	GL	4450	14. YO9 - 082/DB
24.	YO2CY/QRP	HD	4044	
25.	Y07LXM	GJ	3972	
26.	YO2LPC	HD	3916	<b>Check Log:</b> YO3GRE; YO3KJW/P;
27.	Y07KBS	MH	3912	YO4BBH; YO7BUT; YO9HBL
28.	YO6OHS	HR	3671	Lipsa Log: YO3HCK; Y05COG (1 QSO
29.	Y07FWA	VL	3588	CU YO5KUP); YO8RPV; YO8SCB;
30.	Y07LSI	MH	2930	YO8KOJA TRIMIS Log-ul cu întâzire
31.	Y07CZS	MH	2236	prea mare, astfel încât legăturile cu ei nu au putut fi luate în considerare.

"Cupa Elevului – 2002" revine Radioclubului de la Palatul Național al Copiilor - **YO3KPA**, realizatorul celui mai mare scor. O... minicupă va primi și **YO8TUD**, primul clasat la categoria A, cel mai tânăr concurent! Primii 6 clasăți la fiecare categorie vor primi diplome! De asemenea toți concurenții de la categoria A primesc diplome! În funcție de ... buget se încearcă acordarea de diplome și tuturor receptorilor.

**ARBITRU**

**Ovidiu Orza – YO2DFA** Palatul Copiilor și Elevilor Resita  
The operators voice...

**YO2AQB:** Dr. Oms, felicitari pentru frumosul concurs! Propagare buna și prezenta la fel. Modificările facute în regulament sunt binevenite. Frumoase DX-uri și toate cele bune! Cu stima!

**YO2CY/QRP:** Felicitări pentru organizarea acestui concurs! Pentru Victor – YO2FV – nu te-am auzit! Oare contribui și tu la pierderea telegrafiei? Acum la 72 de ani eu am înștiințat YO2KQG în memoria radioamatorului care a fost primul român ce a obținut W.A.C.-ul pe nume **ANATOLIE PORUZNIC**, ex XOKIAP, OKIAP, YPSAP, YR5AP și YO2ZD. Acum câteva minute am aflat că a înecat din viață acel care a fost YO3JP! Să le fie înălțăna ușoară, iar celor din Reșița multă sănătate! Salutări fotbalistilor din anul 1948: Opelt, Jijik, Iovan, Zarici, etc. Eu aveam 18 ani și m-am ales cu o operație la cap de la Reșița, hi! Hi! Salutări frumoase. 73!

**YO2KBE:** Frumos concurs, păcat că au fost copii puțini!!!

**YO2LWP:** Se puteau face mai multe legături, dar pentru primul meu concurs ca emițător cred că este onorabil.

**YO3KPA:** 73 & multe succese!

**YO3KYO:** Punctajul calculat după regulamentul din Ghidul Radioamatorului 2000!

**Y05KTK/P:** Concurs frumos! Mulțumim!

**Y05KUP:** 73 și la reaizire la ediția viitoare!

**Y06KNN:** Îmi cer scuze pentru întâzire și lipsa calcului punctajului pentru YO6KNX, Școala Generală Vulcan.

**Y06MIT:** Multe salutări și succes în activitate! 73!

**Y07KFA/P:** Ne-a făcut o deosebită plăcere să participăm în frumosul Dv. Concurs! Tuturor, 73!

**Y07LXM:** Prima participare la acest concurs! 73!

**Y07LXT:** QRN puternic!

**Y08KOS:** Vy 73! Scuze, dar nu am știut bine regulamentul!

Rugăm arbitrii să fie clementenți cu începătorii!

**Y08KUU:** Ovidiu! Te rog să mai verifici o dată. Am trimis în grabă, era să uit!! 73-88, SUCCES!

**Y08TUD:** Am 7 ani!

**Y09AGI:** Succes în validarea rezultatelor și Sărbători Fericite!

**Y09KXC:** Draga Ovidiu, sper să ajungă QSP-ul la tine! Felicitări pentru organizare și mulțumesc celor care au participat în concurs!

**Concursul Cupa Elevului – 2003 a fost organizat de Clubul Elevilor Roman - YO8KZR str. Cuza Vodă nr.12, Roman jud. Neamț**

## WAE DC SSB 2002

	Scor	QSO	OTC	M
<b>YO9HP</b>	<b>627.815</b>	<b>636</b>	<b>899</b>	<b>409</b>
<b>YO2BEH</b>	274.022	398	453	322
<b>YO9WF</b>	4.416	96	0	46
<b>SOp-LP</b>				
<b>YO3APJ</b>	<b>241.740</b>	<b>470</b>	<b>241</b>	<b>340</b>
<b>YO4AAC</b>	159.408	216	522	216
<b>YO6BHN</b>	156.310	214	424	245
<b>YO6CFB</b>	95.049	174	363	177
<b>YO4GNJ</b>	46.216	218	0	212
<b>YO6AJI</b>	36.750	148	97	150
<b>YO3CZW</b>	31.635	171	0	185
<b>YO6MT</b>	28.557	167	0	171
<b>Y08COK</b>	16.250	125	0	130
<b>Y07ARY</b>	14.112	112	0	126
<b>YO6KQQ</b>	11.856	114	0	104
<b>YO5BW1</b>	10.600	100	0	106
<b>Y08MI</b>	9.984	96	0	104
<b>MOp</b>				
<b>YO3FLQ</b>	<b>17.018</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>134</b>
<b>YO3KYO</b>	6.192	72	0	86

Check Log: YO6EZ

## TC de YO9HP și K1EA

Un mesaj din partea lui **K1EA** (autorul programului de concurs CT), care ar putea interesa pe toți contestanții... A fost transmis pe 02-Aprilie, aşa că ar trebui să nu fie păcăleală.

### 73 de Alex - YO9HP

From: Ken Wolff [mailto:ken@k1ea.com]

Sent: Wednesday, April 02, 2003 8:05 AM

Subject: CT as freeware

As of today, I have reverted CT to a freeware program. The software can be picked up at <http://www.k1ea.com/ctvaul/>, without a password.

Support will be via the users group reflector: ct-user@contesting.com

**N. red.** Mulțumim lui Ken și Alex. Nu, nu este păcăleală.

Este un gest deosebit pe care îl face Ken. Deja, mai mulți radioamatori YO, au și preluat ultimele variante ale acestui cunoscut program.

# The First-Class CW Operators Club (FOC)

## O prestigioasă societate mondială mai puțin cunoscută

Cu ocazia unei întuniri a cercetătorilor ionosferei, am regăsit o bună cunoștință a mea, un german ce lucra la Observatorul Internațional din Kiruna (Suedia). Nu-l văzusem pe Rottger de vre-o cincisprezece ani, în timpul cărora el a lăsat Gottingen și se stabilise nu departe de cercul polar. În timpul unei cordiale conversații, am aflat că este un activ OM și membru al FOC.

Până în acel moment, cu excepția siglei, ignorasem esența lui "First-Class CW Operators, Club". Aceasta informație întâmplătoare, ce mi-a dat-o prietenul meu, m-a făcut curios și m-a stimulat să cunosc mai bine această interesantă asociație, cu caracter britanic, care are membrii în toată lumea.

Ca statut (datează din 1939, anul înființării) numărul membrilor nu poate depăși cinci sute. Nu se intră în asociație "la cerere", dar ești invitat să faci parte din ea. Se fac propuneri, și după un examen sever, "în aer", candidatura este propusă de cinci membri care au contactat radioamatorul în cel puțin două benzi, în decursul unui an. Unul din nașii trebuie să fie englez, trei pot aparține același continent, dar doi trebuie să fie din continente diferite. Candidatul care se consideră a avea calitățile necesare, după formula "he seems the right man, really FOC minded" intră într-o "listă de așteptare" (starred list). Aici rămâne în continuare până într-o bună zi, când, dacă nu sunt obiecționi, candidatul este invitat să facă parte din Club.

Se pare că, calitățile necesare sunt prea apăsătoare, deoarece puțini reușesc să facă parte din "starred list" și "I" sunt foarte rari. Întradevăr, numai 0.8% din membrii FOC sunt conaționalii noștri.

Poate nu suntem perfecti, din moment ce pentru a satisface toate aceste cerințe este dificil. "Este adevărat, răspunse interlocutorul meu, totuși regulile lui FOC nu sunt de loc severe, chiar dacă să faci parte din el este considerat : "the most difficult achievement in amateur radio".

Realitatea este că regulile sunt cele elementare ale activității radioamatoricești corecte; acestea au rămas neschimbate, în ciuda faptului că au trecut alătura decenii (cel puțin trei generații), ceea ce s-a schimbat este felul de a face radioamatorism. "Din moment ce se cere absolutul respect a regulilor, a principiilor, a codului de onoare, moralei altor vremuri, în ochii celor mai mulți parem a fi bigoși, depășiți, sau după mintea celor mai binevoitori, snobi care s-au închis într-o cochilie, departe de realitate.

Și aceasta, după părerea lui Rottger, ar fi ceea ce gândesc mulți dintre conaționalii lui. Eu, cel puțin, am preferat să nu comentez : pentru Dumnezau; mă mulțumesc să afirm că morală generală a țării noastre este mai scadentă decât a țării lui, și că lumea radioamatorilor este o parte a societății în care trăim, și că la noi nu există nici o autoritate care să îndemne la moderație. Suntem automobilisti și alergăm nebuni pe șosele, poliția rutieră se vede uneori, în timp ce poliția eterului ..... Si apoi nu numai că nu se respectă regulile cele mai elementare, dar noii "autorizați" crescăți în clima

contestației, cer dreptul eliminării oricărei restricții în numele "libertății de a se putea exprima, etc. etc."

În aceste zile mi-a sosit, în sfârșit, statutul FOC și nu văd în el nici un simbol tainic masochist.

### Codul de comportament FOC

- să observe cumeticulitate condițiile de concesie ale autorizației și să observe ceea ce este prescris de către administrația propriei țări.
- să țină "în aer" o conduită exemplară, în afara faptului de a menține tot timpul o înaltă calitate operativă.
- să aibă în orice ocazie un respect maxim față de colegii OM/YL.
- să se intereseze de viitorul și dezvoltarea Serviciului de Amator.

Prima regula amintește de Socrate : a respecta legile, chiar dacă sunt considerate injuste (știi apoi ce sfârșit a făcut pentru a nu contrazice această normă etică a sa). A doua îmi amintește de cathechismul catolic; dar este atât de ușor să te comporti întotdeauna bine pentru a fi un exemplu! În benzile cele mai aglomerate, chiar dacă are statut de subbandă-telegrafie, și aici situația nu este chiar atât de exasperantă față de hărmălaia din portiunea de sonie, totuși motive pentru a-ți pierde răbdarea nu lipsesc. Deçi, se cere membrilor FOC să nu se lase antrenati, să nu răspundă cu insulțe la provocări și lipsă de impolitețe. Din punct de vedere tehnic, azi când s-au impus, aproape universal, aparatele comerciale, nu este greu de a avea o emisie lipsită de defecte, dar rămân două puncte, importante: manipularea și procedura.

Manipularea trebuie să fie destul de rapidă, în așa fel încât QSO-ul telegrafic să corespundă la o conversație normală: aș putea spune că o viteză de 120 car/min este suficientă. Conceptul de "calitate" se referă la o manipulare perfectă; rapidă dar bine cadențată, care să sună ca o muzică. Adoratorii telegrafiei, dintre aceștia sunt foarte puțini la noi, și cei perfecti sunt rari; se întâmplă să ascultă emisiuni rapide la limita indescifrabilului, unde punctele sunt mai lungi ca liniile și liniile contractate.

În ce privește procedura aceea oficială, aceasta se găsește în publicațiile ARRL (FRR) și este atât cât se cere. Puțini sunt conaționalii noștri care o urmăresc cu atenție și în care Club este chiar aprofundată? În alte țări începătorul are o viață mai ușoară, pentru că în asociația națională este cineva care se preocupă de a-i învăța mici secrete ale artei.

În concluzie, după ce am examinat regulile și scopurile, nu reușesc să găsesc nici o manifestare de intoleranță, de aceea nu justific acea aversiune preconcepță împotriva lui FOC: acum câțiva ani am citit ceva chiar și în Radio Rivista, dar cine scria avea, după părerea mea, o vizionare deformată a faptelor. Părerea mea este că regulile FOC nu cer un mod de comportare greu de urmat.

Observ că mulți radioamatori telegrafiști italieni, cu un pic de ajustări și finisări, ar putea aspira la intrarea în "stared list". Din moment ce mulți dintre ei demonstrează a fi operatori corecți, s-ar putea adresa la vre-un I-FOC (în cazul nostru YO-FOC) pentru sugestii și sfaturi, pentru a putea trece din calitatea de "foarte bun" la "perfect". Sunt sigur că ar avea tot sprijinul din partea lor; îndatorirea de a asista în mod fratern Ham-ul care are nevoie și aspiră la mai bine. Dacă facem o comparație cu Germania, care are un număr de "autorizați" dublu decât al nostru și 23 de membri FOC, cred că în decurs de câțiva ani am putea avea cel puțin opt candidați, neexcluzând și QRP-urile.

Apropo, uitam o altă importantă caracteristică a Clubului; amintită, dar care nu este prezentată mai pe larg.

### Viața socială

În timp ce așa zisele Cluburi de radioamatori se limitează în general să promoveze diplome pitorești pentru cine este în măsură de a fi satisfăcut diverse condiții de legături, FOC-ul are o viață socială activă de diverse tipuri, unde participă și membrii de familie. O particularitate interesantă: în callbook, alături de numele membrului, este trecut și numele consoartei.

Când un membru se duce într-o altă țară, membrii localnici îl asistă cum pot mai bine, în limitele posibilităților lor, cel puțin cu informații și rezervări. Este o formă de contact uman și amabilitate pentru străin, care face o deosebită plăcere; la sosire, perechea este "welcomed" cu căldură și cu un "fair play" și o eleganță tipică britanică; pentru doamnă se oferă o floare de bunvenit, și așa mai departe. Prânzurile societății au un stil de neconfundat: primul născut "Lords" un miting anual de trei zile la Londra unde participă câteva sute de membri provenind din toate părțile lumii, apoi în ordine: Germania cu Con Din(Continental Dinner); în Statele Unite, care are acum cel mai mare număr de membrii, au loc două întuniri foarte frecventate: North American Dinners din Washington și cel din Vasalia(California).

### Membrii Clubului

Pe primele locuri, ca număr de membri: USA, Regatul Unit al Marii Britanii, Germania, urmate de Australia, Canada, Danemarca, Japonia, Franța, Italia, Elveția, Rep. Cehă, Norvegia, Finlanda, Spania, Portorico, Belgia etc.

Printre americani se citesc nume faimoase, cum ar fi Maxwell(W6CF) cunoscut cercetător de antene, soții W1CW și W1YL cunoscuți în DXCC. Un caz interesant este acela al lui G4BUE, cunoscut DX-man, și se știe bine că a operat tot timpul în QRP, animator al G-QRP Club.

**I4SN Marino Miceli traducere YO8CNA, Ando Nota traducătorului.** Dintre români membri ai acestui prestigios Club amintim pe: **YOAPJ - Siniștaru Adrian, YO4PX - Grumberg Francisc și regătății YO3RF - George Craiu, YO3AC - Giurgea Andrei**

## LA MULTI ANI YO 2003

Call	OSO	Scor	YO3CZW	BU	92	9.828
YO8WW	NY	185	29.415	YO2BN	CS	87
YO3JOS	BU	187	28.985	YO7AWZ	DJ	85
YO9CIR	GR	186	28.934	YO3JW	NY	98
YO3KPA	BU	189	28.762	YO3HOT	BU	86
YO4KBJ	GL	189	28.610	YO9BRT	TR	76
YO4DIJ	CT	180	27.540	YO5OFJ	BH	80
YO8BGD	BC	175	27.315	YO3FYS	BU	77
YO8BPK	IS	174	26.568	YO6KAF	BV	80
YO2II	AR	163	24.785	ER3AC	ER	75
YO6BHN	CV	167	24.550	YO2LCV	HD	76
YO3KSB	BU	158	24.174	YO4UQ	BR	80
YO2DFA	CS	178	24.030	YO9GMI	PH	71
YO9GJY	PH	166	23.406	YO6OEJ	HR	83
YO7GWA	VL	156	22.308	YO2LBK	AR	74
YO6CFB	HR	160	22.240	YO9BSY	PH	75
YO9FL	CL	153	21.573	YO7BKT	NY	78
YO2IM	CS	142	21.158	YO8AII	BC	72
YO9KPM	TR	153	21.127	YO9KPD/P	PH	72
YO5PBW	MM	145	20.445	YO4GNJ	BR	71
YO9XC	BZ	138	20.048	YO4AVD	VN	85
YO3GCL	BU	130	19.890	YO2LBS	CS	70
YO6KNW	SB	133	19.882	YO8FZ	SV	64
YO9AGN	BZ	144	19.152	YO2DNO	TM	66
YO4AAC/P	BR	140	19.042	YO5BET	MH	61
YO5BET	AB	136	18.360	YO7LSI	NY	57
YO3RU	NY	134	18.190	YO3UA	BU	83
YO5CBX	BN	145	18.018	YO7BGB	DJ	63
YO4SI	CT	131	17.422	YO9GMH	NY	57
YO5KOP	SM	147	17.176	YO9GMH	NY	57
YO6MT	MS	128	17.024	YO2CED	CS	58
YO2LLL	TM	120	15.880	YO9KRV	IL	58
YO2QY	HD	118	14.750	YO2LAU	CS	67
YO7BEM	AG	107	14.660	YO4GJS	CT	56
YO7CVL	AG	114	14.576	YO7CYW	OT	50
YO3BWK	BU	116	14.268	YO8BFB	BC	65
YO2AQB	TM	116	14.036	YO7HBY	VL	51
YO8SS	SV	107	13.038	YO3NL	BU	50
YO2LIM	AR	112	12.768	YO9FON	IL	68
YO5-O22	CJ	111	12.768	YO6FCV	HR	43
YO2BLX	AR	99	12.672	YO2BRO	TM	46
YO3KYO	BU	106	12.296	YO9KPJ/P	DB	46
YO8MI	BC	97	12.222	YO2BUU	AR	43
YO7BUT	GJ	88	11.792	YO2LPC	HD	40
YO6MK	MS	93	11.408	YO7CZS	MH	37
YO5BEU	BN	95	11.210	YO9HD	BZ	31
YO9OC	GR	98	11.136	YO8SAO	BC	34
YO5OHZ	MM	94	10.602	YO9-087	DB	30
YO3CDN	BU	99	10.494	YO8GF	BC	22
YO3AAJ	BU	87	10.266			748

**Log control:** YO2 BV, 2CMI, 3JR, 3HBN, 3APJ/P, 4ASD, 5BIN, 5DAS, 5QCD, 5FMT, 5BLD, 6PBP, 7FO, 8RGC, 8ROO, 9BQW, 9FSB, 9HBL, 4CBA, 3LX, 4AB, 6FCV

Toți cei care au avut peste 50 de QSO-uri, au participat la tragerea la sorți, care s-a desfășurat în ziua de 29 martie la Adunarea Generală. Tragerea la sorți a fost efectuată de YO5AVN-QRPP asistat de YO3JW și YO9XC.

Fericiti căștigători a căte 30USD (sau c/v în lei) au fost: YO2LIM, YO3UA, YO3FYS, YO3HOT și YO8BGD.

Mulțumiri sponsorilor: **YO2BEH, YO3RU, YO3BY, YO3JW, YO7BKT, YO8WW, YO9XC și YO9GMH**

### HELP!

Vreau să cumpăr: manualul service pentru generatorul programabil HP8165, diode varicap cu un domeniu mare de variație al capacității, de ex.30-540 pF, gen BB413, BB313 sau echivalente. Pot fi contactat la tel. 0721.949.906, sau la e-mail-ul [fstanescu@lycos.com](mailto:fstanescu@lycos.com)

Vă mulțumesc. ing. Stănescu Florentin

## CATEGORIA "A"

1. YO4AAC/P	SAVU GEORGE	BRAILA	15508	BR
2. YO3KYO	CLUB COPIILOR SECTOR 2		14868	BU
3. YO9KXC	CS "UNIVERS B-90" BUZAU		13476	BZ
4. YO2CJXP	NESTERIUC VIRGIL	SIBIU	13354	SB
5. YO6KNW	RADIOCLUB S.A.T.I.R.E. S-BIU		8608SB	
6. YO4RIP	VASILENIUC VIOREL	GALATI	8796	GL
7. YO2LDK	PLIU ALEXANDRU	RESITA	6262	CS
8. YO2K/W	CERC MILITAR CARANSEBES		4180	CS
9. YO9KRV	CERC MILITAR SLOBOZIA		1228	IL

## CATEGORIA "B"

1. YO6MT	PANDEA CORNEL LUDUS		17640	MS
2. YO3AAJP	CAPRARU VASILE MATITA		14495	PH
3. YO5BEU	IRIMIE IACOB	BISTRITA	12936	BN
4. YO5OEF	BUGHESIU CAROLBAIA MARE		10936	MM
5. YC2LAU	PETREA LIVIU	RESITA	9688	CS
6. YO9DAF	FEDELES IOAN	ALEXANDRA	4132	TR
7. YO2LPC	SZEMES STEFAN	DEVA	2932	HD
8. YO4AXQ	SMARANDACHE V.	CONSTANTA	2604	CT
9. YO8CKU	LUCHIAN OCTAV	RADAUTI	1260	SV

## CATEGORIA "C"

1. YO3KPA	PALATUL COPIILOR BUCURESTI		17944	BU
2. YO8KOS	"AEROSTAR" BACAU		16192	BC
3. YO2KJI	PALATUL COPIILOR RESITA		15864	CS
4. YO6KNE	"SPORT CLUB" MIERCUREA CIUC		10894	HR
5. YO9KPV	C.S. TELEORMAN" ALEXANDRIA		9404	TR
6. YO6KQO	CARPAT CA BRASOV		5090	BV
7. YO2KQD	A.S. "TELECOM" PECICA		4004	AR

## CATEGORIA "D"

1. YC2BV	COLICLE ADRIAN ORAVITA		20682	CS
2. YD8BGD	ASOFIE EUGEN BACAU1		3672	BC
3. YO8MI	AILINCAI CONSTANTIN BACAU		12306	BC
4. YO2BLX	CH-S IOAN CHISINEU CRIS		11772	AR
5. YO5OAS	CHIS MIHA DANUT PISCOLT		9172	SM
6. YO5AIR	TAKACS CAROL ORADEA		8812	BH
7. YO8BPY	GERBER ROBERT IASI		8540	IS
8. YO9FL	CHRCULESCU ANTON CALARASI		8292	CL
9. YO5OSF	FLONTA SORIN BEIUS		8076	BH
10. YO7BEM	DUMITROVICI MIHAI CIMPULUNG		8064	AG
11. YO4SI	RUCAREANU VIRCEA CONSTANTA		6152	CT
12. YO7AHF	DRAGHICI DUMITRU CRAIOVA		4656	DJ
13. YO3JW	FENYO STEFAN BUCURESTI		4464	BU
14. YO5PCM	PASCA NILU ALBA ILIA		4388	AB
15. YO7BKT	ENESCU DAN TEODOR CIMPULUNG		1840	AG
16. YO7CZS	BLENDEA CONSTANTIN T. SEVERIN		1548	MH

## CATEGORIA "E"

1. YO7GWA	MARGHIOLU ICGRU R. VILCEA		9404	VL
2. YO7GNKP	COROBEA IONEL VEDEA		9260	AG
3. YO5PBW	MOLDOVAN STEFAN BAIA MARE		8508	MM
4. YO9GPH	CAJINITA VICTORICA ROSORII DE VEDE		3462	TR
5. YO2LEH	LINTAOV DIU CARANSEBES		3434	CS
6. YO7CYWP	MOGOS TUDOR MOTATEI		1280	OT

LOG CONTROL: YO2CXJ; YO2DHN; YO3BMJ; YO3FRI; YO3JOS; YO3UA; YO4RHK; YO6ODP; YO6PBP; YO7BUT; YO8RMV; YO9KIH.

LIPSA LOG: YO3ZO; YO4DIJ; YO4DU; YO4IMP; YO7HBY; YO7LPT; YO8BG; YO8BPK; YO8FMB; YO6SCB/P; YO8TIS; YO8TRS.

CUPA "25 OCTOMBRIE" EDITIA 2002 ESTE CISTIGATA DE ECHIPA JUDETULUI CARAS-SEVERIN: YO2LDK; YO2LAU; YO2KJI; YO2BV; YO2LEH.

MULTUMIRI TUTUROR PARTICIPANTILOR SI LE DOARIM MULT SUCCES

& CONTINUARESI LA VANCARE VINE PLIN DE IMPUNIRI.

73 ! COLECTIVUL DE LA YO2KJI.

## TAC 2001

SO	
HG3M	158866
YO3ND	43680
YD8BPK	40766
YO8FJW	35541
YO6MT	23764
YOSDAS	18795
YO6ALK	4200
YO8VI	2178
YOSCHC	15678
Check	YC3JCS

N.red. Felicitări și mulțumiri pentru YO5CRQ. Sperăm că acest concurs va deveni în curând, un eveniment internațional căutat și apreciat.

## PUBLICITATE

**Ciprian - YO3IZI OFERĂ:** 1. Transverter din 14MHz în 50MHz. Marcă TenTec, model 1208, all mode, 12 W output, 1W pînă la 5W input: preț 100 Euro.  
 2. Transverter din 28MHz în 144MHz. Marcă TenTec, model 1210, all mode, 8 W output, tranzitor final și quartz de rezervă, 1W pînă la 5W input: preț 100 Euro.  
 3. TRX Dragon SS-485, model 1999, benzile de 10m și 11m, all mode (mai puțin CW), 12W output, foarte puțin folosit: preț 120 Euro. Toate au scheme și manuale. Tel: 021 211 9647, 021 610 4660, 0722 218 443 e-mail: unicom@fx.ro

## YO International PSK31 Contest

## 1st Edition, 15-NOV-2002

Log de control: YO8RNP

Cu părere de rău vă informez că următoarele stații au fost descalificate pentru că nu au precizat nivelul de putere folosit în timpul concursului: UX0FF, YL2NN, OK1ACF, TA7AO, TA7T, YO4CPQ, YO4ATW și SQ6FHP pentru că a folsit putere mai mare decât cea admisă în concurs. Felicitări și mulțumiri pentru toți participanții!







Statistică parțiale privind prima ediție (o singură bandă - 80m, și durata de 6 ore):

- participanți: 99
- loguri sosite: 64
- stații clasificate: 55
- loguri de control: 1
- stații descalificate: 8

Eu mă bucur de rezultatele și participarea la acest prim eveniment, și sper că toți participanții s-au distrat bine. Diplomele și trofeele vor fi expediate în scurt timp. Mulțumesc mult pentru e-mail-uri, observații și sugestii, vom încerca să îmbunătățim căt mai mult edițiile viitoare. În acest an concursul se va organiza din nou, dar cu unele modificări în regulament, durată mai lungă și probabil pe mai multe benzi. Voi anunța noul regulament peste câteva luni, în timp util. Rezultatul concursului va fi publicat peste câteva zile și pe pagina mea de web la adresa <http://www.qsl.net/yo5crq>.

73 de Zoli / YO5CRQ

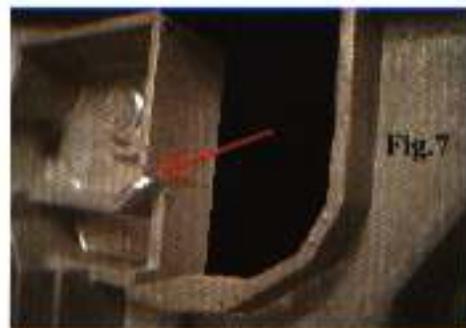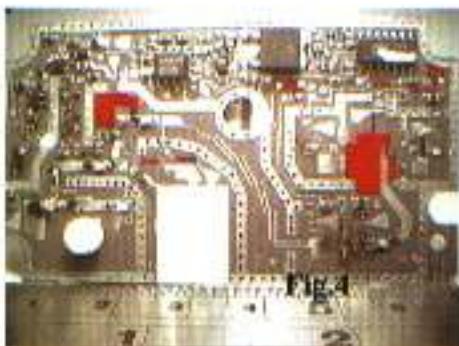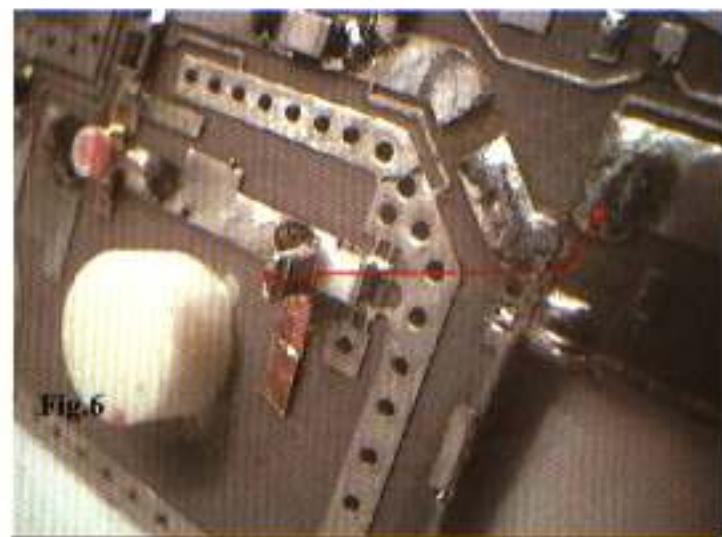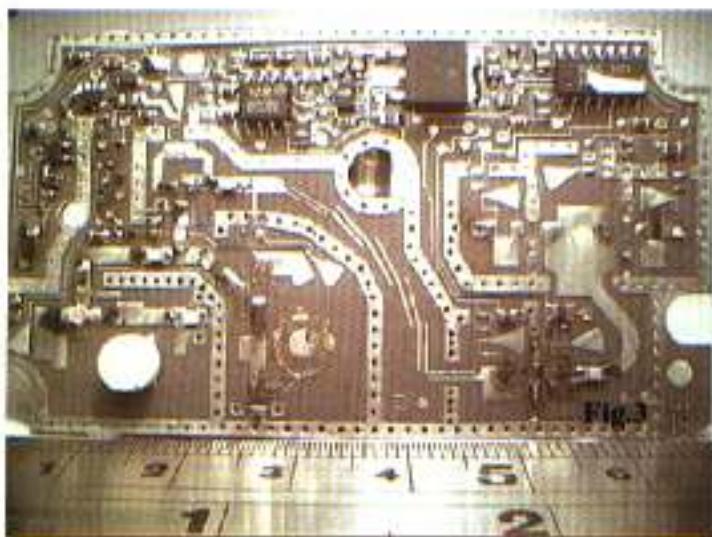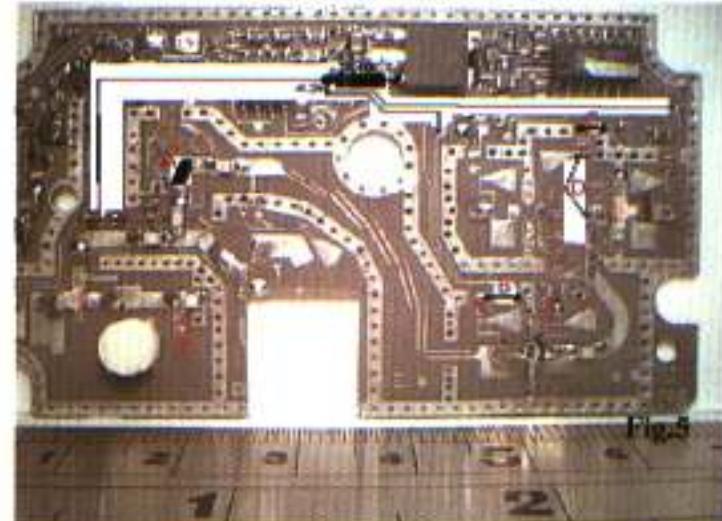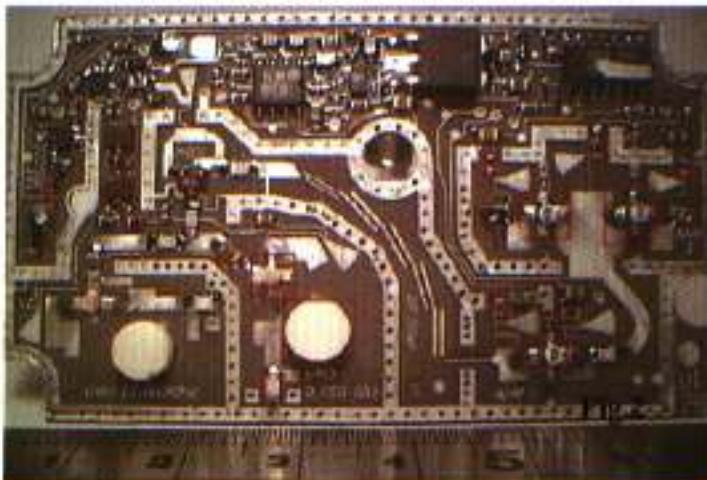ZoltanBordas <bordol@sbxelektronik.alphonet.ro>



Imaginiile reprezintă Fig.2-8 din articolul "Emițător ATV - 10,45 GHz/IK8UIF" de la pag.26 - 28

## DIVERSE

### Ofertă Specială Aprilie 2003

Cel mai mic preț la hard-disk portabil !

Hard-disk portabil - USB Flash Pen Drive

Cel mai ușor mod de a transporta și salva datele!

a.. inclusiv cablu USB

b.. nu necesită drivere pt. WindowsXP/2K

c.. write protect switch / password protected

64MB \$ 30 128MB \$ 48

Comrace Vânzări: Tel: 3211818, Fax: 3211819

Daniela Mihăilă: daniela.mihaila@comrace.ro

Alexandru Dumitru: alexandru.dumitru@comrace.ro

[www.comrace.ro](http://www.comrace.ro)

Prețurile - USD, fără TVA, curs BNR.

### Tarife poștale pentru "IMPRIMATE"

externe - poșta de suprafață

până la 20 gr ..... 7500 lei

până la 50 gr ..... 12000 lei

până la 100 gr.....16500 lei

până la 250 gr .....31000 lei

până la 500 gr ..... 55000 lei

până la 1000 gr .....92000 lei

până la 2000 gr.....130000 lei

QSL-urile intră la categoria "imprimeate"

Pachetul (scrisoarea) trebuie să permită verificarea conținutului!

# New IC-2720H 2m/70cm Mobile Transceiver

**REMOTE HEAD.** Mounts nearly anywhere! Bracket and separation cable included.

**COOLING FAN.** Large, adjustable speed.

**SPEAKER.** Large 3.5" speaker for crisp, clear audio.

**DIE-CAST ALUMINUM CHASSIS.** Rugged & Strong.

**PALM CONTROL.** HM-133 Remote Control Mic, with ICOM's exclusive hot keys for your most used settings.



**FLOW-THRU VENTILATION.** Directs heated air away from sensitive electronics.

**2 MIC CONNECTORS.** Attach Mic to Main Unit or Control Head!

**DATA JACK.** For Packet operation.

**SEPARATION CABLE.** 11' of cable, standard.

## Two Bands. Endless Possibilities.

Fresh off the drawing board! With ICOM's new IC-2720H you can have V/V, U/U simultaneous receive capability, plus V/U full duplex operation! Each band has independent controls for tuning, volume, and squelch. Change from the main band to sub-band with the touch of a button. The combination of the '2720H's one piece die-cast aluminum chassis and 50W VHF (35W UHF) of transmit power gives you a rugged, powerful package to get your signal out, even in the most demanding environments. With features like a Remote Mount Head with 11' of Separation Cable and Mounting Hardware, Remote Control Mic, and ICOM's exclusive DMS Scan System, this is one dual band mobile that has endless possibilities. Check with your authorized ICOM dealer for more details.

### IC-2720H Features

- **SELECTABLE OUTPUT POWER.** Output power is selectable in three steps; 50W (35W UHF), 20W, & 5W.
- **REMOTE MOUNT HEAD.** The '2720H comes standard with a remote mount head, 11' of separation cable, and mounting hardware, giving you limitless installation options. Put the control head where it's easiest to operate! Plus, you can connect the mic to the remote mount head or the main unit.
- **CTCSS AND DTCS OPERATION WITH TONE SCAN.** Get onto the repeater fast! 10x2 DTCS and 50 CTCSS codes help gain you quick repeater access. With pocket beep and tone scan.
- **212 MEMORY CHANNELS.** A total of 212 memory channels, including 2 call channels and 10 scan edges.

### IC-2720H. True dual band fun.

2M/70CM • 50W VHF/35W UHF • VV/UU/UU • CTCSS/DTCS Encode/Decode w Tone Scan • Wide Band RX including Weather & Air Bands • 212 Memory Channels • Remote Control Mic • DMS • DTMF Encode • 10dB Attenuator • Cross Band Repeat\* • Independent Controls • Rugged Construction

- **HM-133V REMOTE CONTROL MICROPHONE.** Control everything from the palm of your hand! ICOM's exclusive hot keys let you program the most used features for quick access. Bigger backlit keys allow you to operate in low light conditions.
- **DYNAMIC MEMORY SCAN (DMS).** ICOM's exclusive DMS system gives you flexibility to customize and manage your memory banks like no other dual bander.
- **DTMF ENCODE.** 12 DTMF memory channels with up to 24 digit DTMF codes can be used to control other equipment.
- **RUGGED CONSTRUCTION.** The one piece, die-cast aluminum chassis ensures reliable operation against shock and vibrations. A large cooling fan on the back keeps the internal components cool and allows you to operate in even the harshest environments.

**MIRA TELECOM SRL**

**IMPORTATOR EXCLUSIV IN ROMANIA al produselor ICOM PMR**

**Str. Teiul Doamnei nr. 2 Bl. 10, Ap. 1, Bucuresti, Sector 2**

**Tel.: 0040-1-242 42 52 Fax: 0040-1-242 79 13**

Setting a new standard

[www.icomamerica.com](http://www.icomamerica.com)



The ICOM logo consists of a stylized 'O' shape above the word "ICOM".