





# RADIOCOMUNICAȚII și RADIOAMATORISM

Revista Federației Române de Radioamatorism

Anul XIX / Nr. 227

**1/2009**




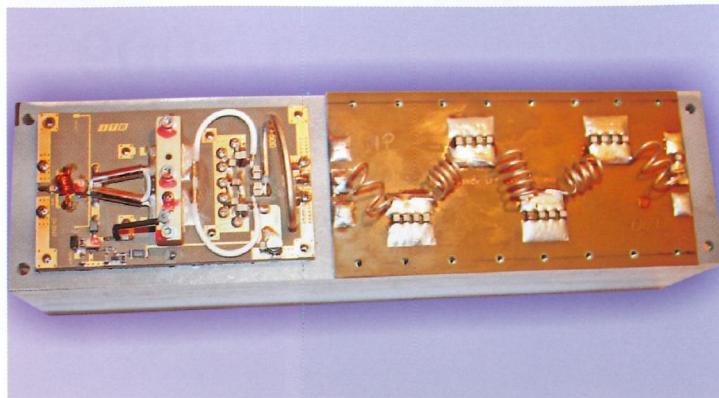
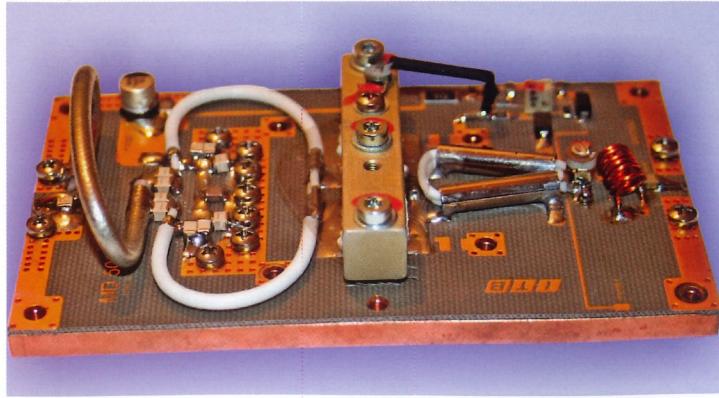


Imagini cu amplificatorul de putere

LD MOS testat de YO3HCV

(vezi pag.6-9)

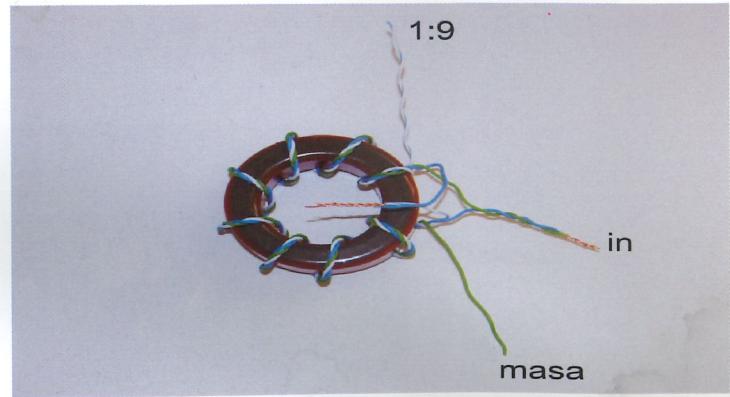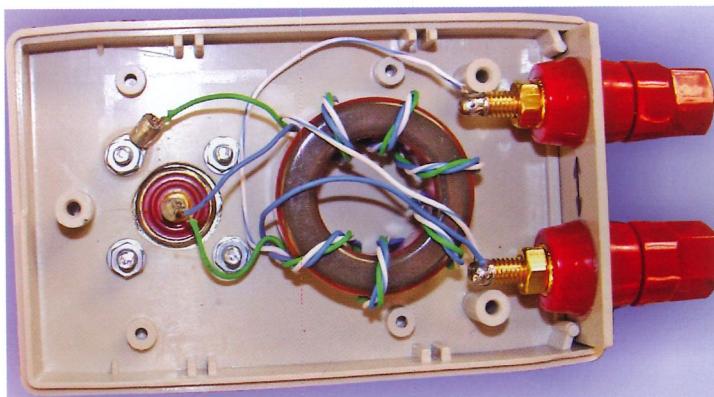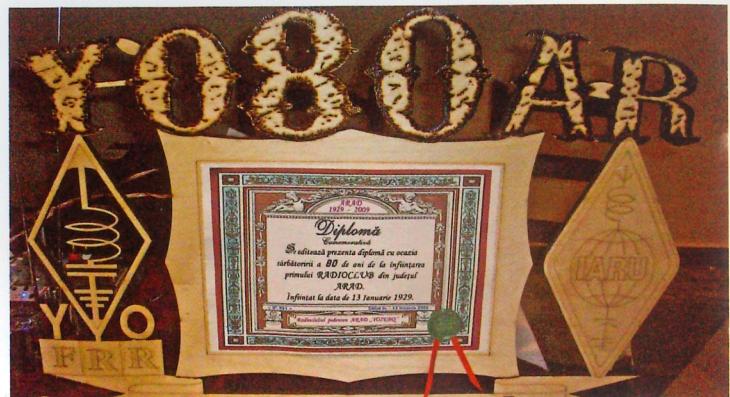Trofeul oferit de radioamatorii din Nădlac  
radioclubului YO2KBQ cu ocazia  
împlinirii a 80 de ani de la înființarea  
Asociației Radioamatorilor din Arad.



Balun-urile realizate de  
YO3IHG (vezi pag.13)

## LA INCEPUT DE AN

Moment de bilanț, cu adunări generale în toate cluburile și asociațiile afiliate. Prilej bun de analiză lucidă a activității din anul care tocmai s-a încheiat, dar și de stabilire a unor obiective fezabile pentru viitor.

Proiecte și strategii pentru 2009 precum și pentru următorii 4 ani avem, le vom dezbată împreună în adunarea generală a federației ce va avea loc la început de mai.

Principala noastră preocupare rămâne în continuare **Promovarea Radioamatorismului YO**. Tematică vagă la prima vedere, dar analizată cu atenție se poate vedea că acoperă toate domeniile noastre de activitate.

Este vorba de formarea, pregătirea și sprijinirea în obținerea de certificate și licențe de radioamator a unor noi tineri, din universități, școli și alte instituții de învățământ din întreaga țară. Aici se poate discuta mult și de colaborarea dintre radiocluburile noastre și Cluburile sau Palatele de copii din țară.

La viitoare adunare generală va trebui să găsim formele organizatorice privind problemele de **EDUCATIE**. Educație atât ca pregătire a candidaților ce doresc să devină radioamatori, colaborare cu ANC, dar și educație pentru noi în sensul larg al realizării unui trafic radio civilizat cu respectarea regulamentelor actuale.

Pe de altă parte este vorba de întărirea structurilor afiliate. Este vorba de creșterea numărului de membri ai acestora, de obținerea de spații și fonduri pentru dezvoltarea activității. Amenajarea unor baze competitive pentru competiții internaționale a început timid și se bazează în principal pe eforturile personale ale unor radioamatori pasionați și care dispun de mijloace financiare.

Exemplul ultimei perioade (YO9FNP, YO9OC, YO9FOC, YO9IKW, YO8CLN, YO8CT, YO8DHA, YO7LCB, YO7UP, YO6BHN, YO3HKW, YO3HOT, YO2I, etc) trebuie continuat. Vești bune vin acum de la: YO8OY, YO8SSX, YO3CZW, etc.

**Coperta I-a** 1. In localitatea Adunații Copăceni nu departe de București **YO9FOC - Catalin** și **YO9OC - Mihai** au realizat o nouă bază pentru concursuri.

2. **Iulian - YO2LIS** prezintă la **TV Antena 1** activitatea radioamatorilor din Arad.

### CUPRINS

La început de an .....	pag. 1
VFO DDS pentru 9 benzi de US .....	pag. 3
Protecție QRO LDMOS .....	pag. 6
Time-metru digital .....	pag. 10
Antenă Beam cu elemente scurte .....	pag. 12
Proiectarea unui transformator electric de mică putere .....	pag. 14
2kV/1A ușor de construit .....	pag. 17
Să învățăm împreună .....	pag. 20
Comunicații în US asistate de calculator .....	pag. 21
YR0HQ - 2008 . O scurtă analiză .....	pag. 22
Conferința IARU Regiunea I-a .....	pag. 23
Pilule lingvistice .....	pag. 24
Info DX .....	pag. 25
Calendar Competițional intern .....	pag. 26
Diploma Aniversară a Rad. Sighetul Marmației .....	pag. 27
Gala radioamatorilor din HA .....	pag. 28
Info eQSL .....	pag. 28
Rezultate competiții .....	pag. 29
QRM, QRM .....	pag. 30
Rezultate competiții .....	pag. 31
Memento Tehnic - 2008 .....	pag. 32

Tipărit BIANCA SRL; Pret: 2 RON ISSN=1222.9385

1

Deși prezența stațiilor YO în top-ten-ul marilor competiții a devenit ceva obișnuit, este încă mult loc de mai bine. Un exemplu concret se poate vedea în rezultatele echipei YR0HQ în Campionatul Mondial IARU. O analiză detaliată a făcut coordonatorul acestei echipe YO3APJ, analiză din care se vede că încă multe QSO-uri (având erori) ne-au fost anulate, iar sprijinul dat de celelalte stații YO este încă foarte redus.

Rezultate bune se pot obține în UUS în special în banda de 50 MHz, dar noi în loc să ne sprijinim reciproc, adesea ne creem perturbări artificiale.

Anul acesta în România se vor desfășura Campionatele Balcanice de RGA. Va fi nevoie de pregătire și de sprijin din partea unui număr cât mai mare de cluburi și radioamatori individuali.

Trebuie făcut mai mult pentru promovarea imaginii și activităților noastre în mass-media, pentru implicarea în viața comunităților locale. Prin colaborarea cu ISU, cu Consiliile județene, prin folosirea unor stații cu indicative speciale pentru a marca diferite evenimente (zile ale orașelor sau municipiilor, dierite ani versări, etc) se poate realiza și la noi ceea ce se străduiesc, de ex, colegii din SUA, și anume ca serviciul de amator să fie recunoscut ca Serviciu Public. Noi avem avantajul că activitatea federației este recunoscută legal ca fiind de utilitate publică, dar acest lucru trebuie să fie acum tradus și în practică. Participarea la diferite manifestări interne și internaționale cu sunt: Ziua Comunicațiilor (4 iunie), Expoziția de la Friedrichshafen, etc, ajută mult la cunoașterea de către alții a activităților noastre.

In martie ITU va avea la București un grup de lucru. Printre delegații vor fi și câțiva radioamatori. Trebuie să pregătim primirea acestor și chiar un program special pentru ei.

Probleme sunt multe (fonduri, spații, voluntari, etc), dar cred că împreună le putem depăși.

YO3APG

### Abonamente pentru Semestrul I - 2009

- Abonamente individuale cu expediere la domiciliu: 18 lei

- Abonamente colective: 14 lei

Sumele se vor expedia pe adresa: ZEHRA LILIANA P.O. Box 22-50, RO-014.780 București, menționând adresa completă a expeditorului.

### RADIOCOMUNICATII SI RADIOAMATORISM 01/2009

Publicație editată de FRR; P.O.Box 22-50 RO-014780

București tlf/fax: 021/315.55.75, 0722-283.499

e-mail: yo3kaa@allnet.ro www.hamradio.ro

Colectiv redacție: ing. Vasile Ciobănița YO3APG

ing. Ilie Mihăescu YO3CO

dr.ing. Andrei Ciontu YO3FGL

prof. Iana Druță YO3GZO

prof. Tudor Păcuraru YO3HBN

ing. Ștefan Laurențiu YO3GWR

col(r). Dan Motronea YO9CWY

DTP: ing. George Mersu YO7LLA

Nr. 1/2009

## DIVERSE

\* Reorganizarea Agenției Naționale pentru Comunicații aduce și o serie de schimbări ale numerelor de telefon utilizate. Prezentăm acum noile numere de telefon și fax de la **ANC serviciul Regional Iași** care vor fi folosite începând cu 01 februarie 2009. Secretariat: 0372-845214. Fax: 0372-713643. De activitatea de radioamatorism se ocupă în continuare Dl. Aniculaiesei Constantin care poate fi contactat la: 0372-845177 sau 0732-005707

\* La **CSTA Suceava** se va desfășura în ziua de **14 februarie 2009** o sesiune extraordinară de examene pentru obținerea certificatelor de radioamatori. Sunt așteptați candidați și din alte județe ale țării.

\* **SIMPOZION IASI - 26 aprilie 2009.** Prezentări referate, demonstrații, târg radioamatoricesc.

\* Felicitări pentru colegii de la **CS Silver Fox Deva** care au reușit să atragă sume importante din procentul de 2% din impozitul plătit la stat de diferite persoane fizice în 2007. Este o posibilitate care trebuie folosită de toate cluburile noastre de drept privat. Folosim prilejul pentru a mulțumi și colegilor care au complertat formularele 320-200 pentru federația noastră. Deși suma totală obținută nu este mare (cca 1.700 lei) ne ajută mult în această perioadă. Examenele desfășurate în decembrie la Deva s-au soldat cu rezultate foarte bune. Un singur restanțier la Regulamente.

\* Convorbirile telefonice și SMS-urile vor fi înregistrate de operatorii de telefonia fixă și mobilă și vor fi stocate timp de 6 luni, începând de marți, 20 ianuarie, potrivit Legii 298/2008 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice, intrată în vigoare.

Astfel, toți operatorii de telefonia fixă și mobilă, precum Romtelecom, RDS&RCS, UPC, Orange, Vodafone, Cosmote și Zapp, sunt obligați să stocheze timp de 6 luni numărul de telefon al apelantului și al celui care a fost apelat, adresa abonatului, locația celui care este apelat, când a fost făcut apelul și cât durează convorbia telefonică. În cazul convorbirilor internaționale va fi înregistrată identitatea internațională de abonamentul mobil (IMSI) al apelantului și IMSI al apelatului, precum și identificarea celulei din care a fost activat serviciul. Tot din 20 ianuarie, toți operatorii de telefonia fixă și mobilă sunt obligați să stocheze timp de 6 luni de SMS-urile pe care le trimitem, cui și cand le trimitem. Legea dispune ca toate informațiile înregistrate în această perioadă să fie puse la dispoziția procurorilor, în urma unei cereri aprobate de președintele instanței de judecată căreia i-ar reveni competența să judece cauza în prima instanță, dacă informațiile indică pregătirea unei infracțiuni grave, potrivit articolului 15 din actul normativ. Continutul convorbirilor telefonice ar putea fi preluate direct de către procurori în caz de urgență, "când întârzierea obținerei autorizării din partea judecătorilor ar aduce grave prejudicii urmăririi penale ori îndeplinirii obligațiilor pe care și le-a asumat România ca stat membru al Uniunii Europene". Dacă instanța dispune netrimiterea în judecată a persoanei învinuite, "datele reținute se arhivează la sediul parchetului și se păstrează până la îndeplinirea termenului de prescripție a răspunderii penale pentru fapta ce a format obiectul cauzei". Totodată, toți furnizorii de Internet, printre care se numără și RDS&RCS, UPC, Romtelecom, Orange, Vodafone și Zapp, sunt obligați să stocheze, începând din 15 martie 2009, timp de 6 luni, următoarele date cuprinse în poșta electronică a persoanelor care corespundă pe teritoriul României: de unde este trimis e-mailul, data și ora la care ne conectăm la Internet, cui ii este adresat e-mailul (adresa IP, numele și adresa fizică a abonatului), precum și data și ora la care ne deconectăm de la internet. Tot din 15 martie, cei care furnizează servicii de Internet sunt obligați să stocheze timp de 6 luni următoarele date despre navigarea pe Internet: numele, adresa fizică și IP-ul celui care s-a conectat la internet, data și ora la care s-a conectat, precum și data și ora la care s-a realizat deconectarea. Legea nr. 298/2008 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, precum și pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, a fost adoptată de Parlament pe 18 noiembrie 2008, a fost promulgată de președintele Traian Băsescu și ulterior publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 780 din 21 noiembrie 2008.

## SILENT KEY

\* **YO2CGP-SUCIU TEODOR**- cunoscut cu numele de TODY...a decedat în noaptea de 17 decembrie la spital în Timișoara în urma unor contuzii la cap. A lucrat ca depanator R-TV la cooperativa din Pâncota, iar la Casa Pionierilor a înființat împreună cu d-l Pătăuță un radioclub și a predat lecții de radioelectronică. De asemenea a înființat un radioclub și la Casa de Cultură. A colaborat cu Suciu și Dema reușind să promoveze radioamatorismul în zonă iar prin anii '80, fiind un excelent constructor, a realizat câteva transceive. A 412 după ce participase la o instruire centralizată la Palatul Național din București. A organizat cursuri de inițiere iar echipa de radiogoniometri era printre primele din țară. După revoluție Tody a trecut printr-o tragedie familiară (i-a decedat băiatul cel mare), iar Casa pionierilor s-a desființat. Lucrează puțin la Arad după care se pensionează, dar a fost alături de radioamatori la toate întâlnirile și simpozioanele când facea și reportaje pentru TV Arad. Singura lui bucurie în ultimii ani a fost o nepoțică de la băiatul cel mic - Ionel, care cândva concura și el la radiogoniometrie.

**YO2LFX**

\* In ziua de 19 ianuarie a încetat din viață **Rusnac Gheorghe (Gigi)** - **YO9FE** din Călărași. Era născut la 5 februarie 1942. A lucrat la Radioficare în Călărași ca tehnician electronist iar din 1971 a condus cercul de electronică și radiocomunicații de la Casa Pionierilor. Radioamator de emisie a devenit în 1963. Foarte bun constructor a realizat numeroase echipamente și antene. Ne amintim de antena YAGI full-size în 7 MHz cu care s-a lucrat în numeroase Campionate Mondiale. În 1987 a devenit Maestru al Sportului. Numeroase trofee și titluri a obținut și cu elevii pregătiți la Casa și apoi Palatul Copiilor. A fost arbitru în Comisia de RGA la toate competițiile organizate de MEC. **YO3ND, YO9FL**

\* Luni 19 ianuarie 2009, am condus pe ultimul drum pe prietenul nostru, **Vasile Stănescu**, **YO9GWD**, membru al Radioclubului Municipal Câmpina, născut la Măgureni, lângă Câmpina pe 17.03.1942, decedat pe 17.01.09 în urma unei boli necruțătoare. A îndrăgit activitatea de radioamator încă din școală, urmând cursurile de radioamatorism din cadrul AVSAP-ului conduse de regretatul YO9WL ing. Ion Răduță. A primit indicativ de emisie mai târziu și a fost interesat mai mult de radioelectronică aplicată decât de traficul radio. Unul dintre cei 3 băieți ai lui, Decebal Stănescu, este și el radioamator cu indicativul YO9GBW. Vasile era un fan al revistei noastre RR încă de la apariție și de fiecare dată când ne întâlneam avea de comentat îndelung cate un articol care i se părea deosebit. Lucrând ca technician electronist la Fabrica de anvelope Florești Prahova, spirit inovator, a obținut și un brevet de inventie pentru "clește ampermetru de current continuu", preluată de AEM Timișoara. Ori de câte ori a fost solicitat, a sprijinit cu drag activitatea radioclubului de la Clubul copiilor Câmpina, contribuind cu materiale radio și componente electronice.

**YO9IF**

## VFO DDS pentru 9 benzi de US

Cuibuș Iosif – YO5AT

Obiectivul principal la realizarea VFO-ului a fost ca acesta să lucreze în toate cele 9 benzi de US. Să aibă toate facilitățile de realizarea a modurilor de lucru. Să fie ușor de manevrat. Să fie încorporat și S-metrul. Să aibă gabarit redus și comenzi să se realizeze cu un efort minim la programare.

Programul pentru microcontroler a fost realizat de prietenul meu HA5KJ care mi-a făcut programul gratuit. Având în vedere toate aceste aspecte VFO-ul este cât se poate de simplu din punct de vedere al comenziilor. Nu are memorii și nu are înglobat și al doilea VFO (VFO A și VFO B).

Este foarte simplu de manevrat și asigura toate facilitățile necesare pentru un transceiver de US.

### Caracteristicile tehnice:

1. Comutarea benzilor de lucru de la comutatorul de game
2. Posibilitate de acord continuu de la 1,5MHz la 30 MHz
3. Alegerea modului de lucru de la un comutator de mod
4. Trecerea la emisie de la PTT sau VOX
5. Cuplarea RIT controlului la recepție cu posibilitatea de modificare a frecvenței față de frecvența de emisie cu 999,99kHz. La decuplarea RIT-ului frecvența revine la frecvența de lucru.
6. Afisarea frecvenței de lucru cu rezoluție de 10 Hz
7. Modificarea frecvenței se realizează cu ENCODER optic sau mecanic în 2 trepte de viteze: Prima treaptă cu pași de 10Hz, iar a doua treaptă cu 1KHz.
8. La ieșirea VFO-ului există un singur filtru care trece jos având frecvența de tăiere de cca 24MHz.
9. Nivelul semnalului de ieșire este cca.300 mV în toată gama de funcționare.
10. Shiftul între frecvența priorită și frecvența de lucru afișată, a fost ales după cum urmează:

Modul CW = 8864,170 kHz;

Modul USB = 8866,070KHz;

Modul LSB=8863,070kHz

11. Valoarea gradelor S sunt afișate cu: o bară și cifra 1 pentru S1, 9bare și cifra 9 pentru S9; după care un + pentru 20dB, ++ pentru 40dB, +++ pentru 60dB, respectiv > peste +60dB.
12. Tensiunea necesară comenzi S-metrului de la 0 la 5V

Valorile frecvențelor intermediare au fost alese pentru un filtru SSB (de tip scară) realizat de mine din quarturi de 8867,23kHz.

### Funcționarea VFO-ului:

Principala componentă a VFO-ului este circuitul integrat **AD9851** care asigură semnalul sinusoidal de mare stabilitate în toată gama de lucru. Circuitul funcționează cu un oscilator termostatat (Tcxo) de 24.0000MHz.

Afișarea frecvenței de lucru, a modurilor de lucru și a S-metrului este realizată cu un afișor alfanumeric de 2x16 caractere cu iluminare din spate. Comanda tuturor funcțiilor s-a realizat cu microcontrolerul tip **PIC18F252**.

Schema de principiu al VFO-ului se arată în Fig.1.

### Realizarea practica a VFO-ului

Ansamblul VFO-ului este realizat din 2 părți principale (cu dimensiuni identice) dintre care una este afișorul priorită și a doua este placa VFO-ului. Cele două plăci sunt montate cu distanțiere formând astfel o unitate compactă.

Placa de circuit a fost proiectat pe de o parte ca să fie posibilă o interconectare ușoară între cele două plăci (Placa afișor și Placa VFO) pe de altă parte circuitul integrat AD9851 să fie detașabil. În felul acesta circuitul AD9851 s-a montat pe o placă suplimentară și este introdus într-un soclu de CI cu 14 piciorușe.

Placa circuitului suplimentar este prezentată în Fig.2.

Circuitul AD9851 se lipște pe acest suport după grănduire foarte atentă cu ciocanul de lipit cu vârf de 0,3mm, după care se montează pinuri din sârmă cositoră de cca. 0,5mm. Diametrul și de lungime de 5-6mm.

Astfel realizat circuitul AD9851 se poate introduce în soclul respectiv. Această soluție are avantajul că circuitul se poate detașa oricând și se poate înlocui dacă se defectează sau dacă intenționăm să folosim și pentru alte aplicații.

Semnalul de ieșire trece prin filtru care trece jos de trei compartimente la care bobinele se poate realiza pe mosoare de la circuite de medie frecvență de 10,7MHz folosite la aparatele de radio portabile cu tranzistori.

Frecvența de tăiere este la cca 26MHz în funcție de materialul miezului de ferită utilizat. Bobinele sunt realizate din sârmă de 0,3mm cu izolație de email. Numărul de spire al acestora este: 7spire la prima bobină și câte 6 spire la a două și a treia. Un exemplu de cablaj se arată în Fig.2.

Cele două plăci se motivează împreună folosind distanțiere corespunzătoare iar întregul ansamblu se poate fixa pe panoul frontal al transceiverului.


Placa de circuit a VFO-ului se realizează pe circuit dublu placat, unde o parte reprezintă planul de masa. Unele trasee marcate cu o liniuță sunt legate la masa comună fie prin intermediul terminalor componentelor folosite fie prin strapare cu sârmă. Interconectarea între placa VFO și placa de afișare este realizată prin mufe tată și mamă. În felul acesta cele două plăci se poate detașa ușor fără lipituri.


Placa afișare alfanumerică de 2x16 caractere cu iluminat din spate este de tipul **EDT EW162GOYMY**.

Trebuie să avem în vedere că terminalele pentru interconexiuni să fie în aceeași parte cu la placa VFO-ului
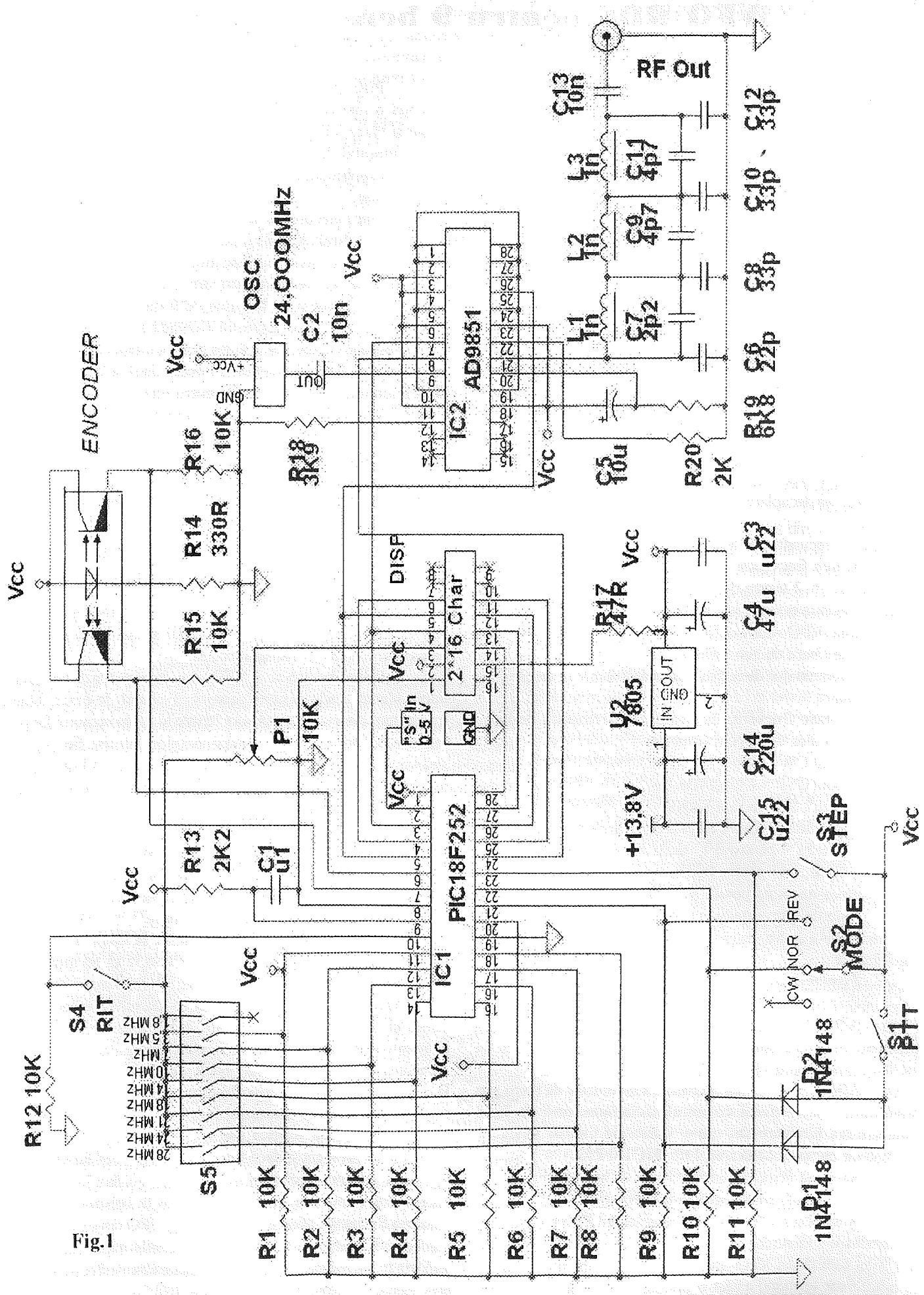
### Montare și punerea în funcție.

După instalarea componentelor se leagă la o sursă de 13,8V. Fără ca microcontrolerul și CI 9851 să fie introdus în soclu. Se verifică mai întâi dacă stabilizatorul asigură tensiunea de 5V. Dacă nu este nici o problemă cu tensiunea se decuplează sursa și se fac toate legăturile exterioare (encoderul și comutatoarele). Se introduc circuitele integrate după care se alimentează din nou prin intermediul unui miliampermetru reglat la cca 250mA. În mod normal acesta va indica cca. 150mA. Se reglează după aceea contrastul la afișor cu potențiometrul de 10K. După care se verifică prezența semnalului la ieșirea din DDS atât ca nivel cât și dacă frecvența afișată corespunde având în vedere valoarea frecvenței intermediare, evident în funcție de poziția comutatorului de bandă laterală. În benzi inferioare valoarea frecvenței afișate este frecvența VFO din care se scade valoarea frecvenței intermediare. În benzi superioare (de la 14MHz în sus) valoarea frecvenței afișate este de frecvența VFO plus valoarea frecvenței intermediare.



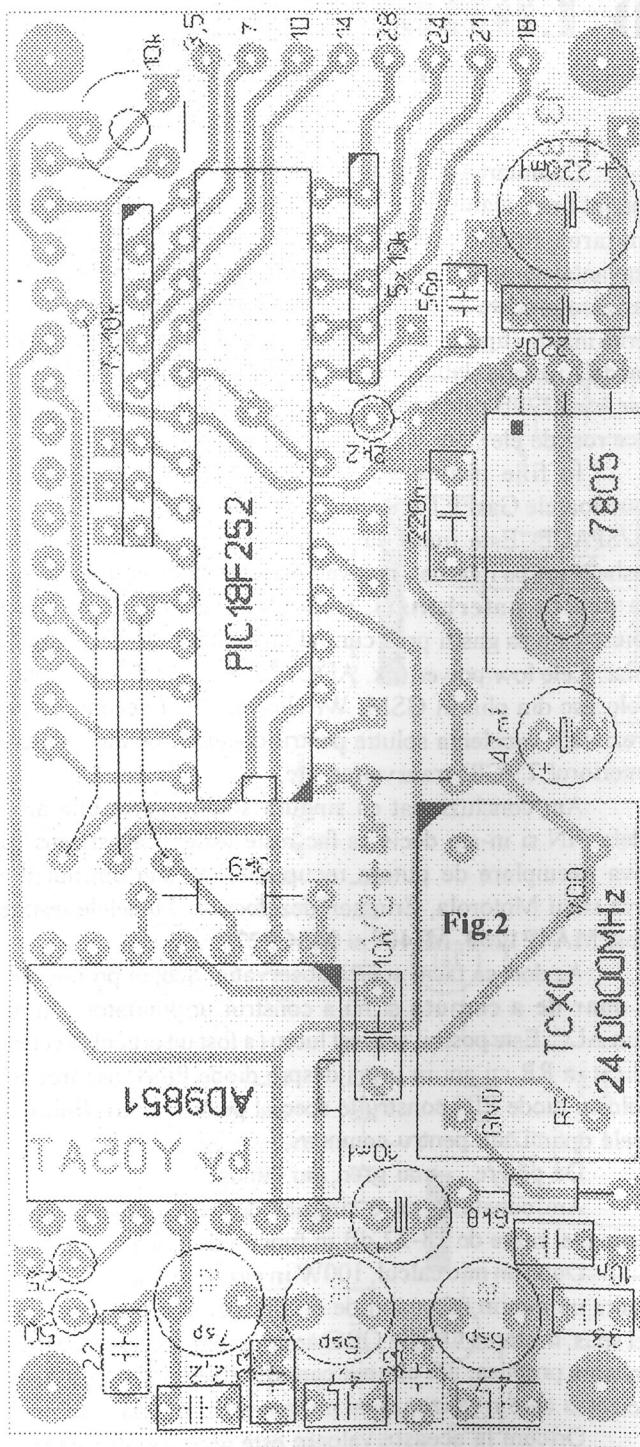


Encoderul se poate realiza ușor dintr-un mouse de calculator folosind mecanismul cu opto electronică aferentă și nu necesită o descriere separată. Dacă totul funcționează fără probleme se poate conecta acest DDS la un transceiver cu frecvență intermediară de 8864KHz sau se poate folosi în alte aplicații.

După cum se cunoaște deja, în acest an, mai exact în perioada 19-21 iunie în România, la Târgoviște, se va desfășura Campionatul Balcanic de radiogoniometrie de amator. Este o manifestare importantă ce presupune eforturi din partea federației, a Radioclubului Dâmbovița și a Comisiei Centrale de RGA.

Informații despre activitățile de pregătire, regulamentele și condițiile de participare, se pot urmări la:

Fig.3

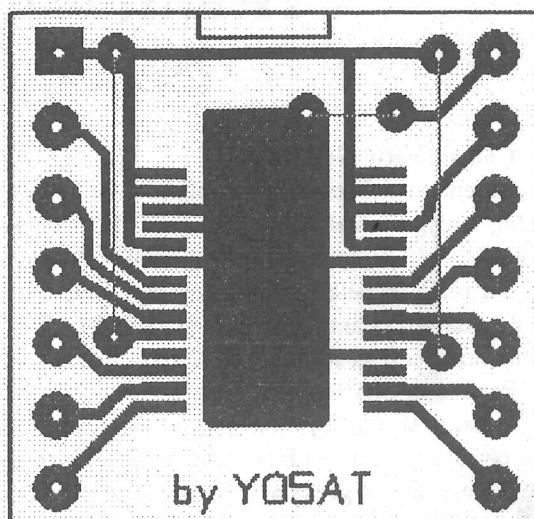

Se recomandă intercalarea între VFO și mixer a unui amplificator de bandă largă sau și mai bine unui amplificator cu filtre selective separate pentru fiecare bandă de amator.

În ceea ce privește programarea microcontrolerului eu pot să ajut pe cei care doresc să construiască acest DDS.

Pot să pună la dispoziție și programul în HEXA.

Dacă cineva dorește să lucreze cu altă frecvență intermediară poate să trimite pe internet programul ANSAMBLU.

#### *Lista de componente*

C1	= 56p	C2, C13 = 10n
C3, C15 = 220n	C4 = 47μ	
C5 = 10μ	C6 = 22p	
C7 = 2,2p	C8, C10, C12 = 33p	
C9, C11 = 4,7p	C14 = 220μ	
D1, D2 = 1N4148		
DISP = 2x16 Char		
IC1 = PIC18F252	IC2 = AD9851	
L1 = 7sp	L2, L3 = 6sp	
P1 = 1 x 10k		
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R15,		
R16 = 10k		
R13 = 2k2	R14 = 330	
R17 = 470	R18 = 3k9	
R19 = 6k8	R20 = 25	
R21 = 50		
S1, S2, S3, S4 = 4 x comutatoare		
TCXO = 24,000MHz	VR1 = 7805	

Adresa mea de E-mail este [y05at@rdslink.ro](mailto:y05at@rdslink.ro) și stau la dispoziție, după cum am menționat mai sus, pentru cei interesati. N.red. Lucrarea a fost premiată la Campionatul Național de Creație Tehnică ediția 2008.

<http://www.ardf2009.com/component/content/article/1-balkan-ardf-2009-bulletin/2-4th-balkan-amateur-radio-direction-finding-championships-bulletin-1.html>. Pentru orice problemă poate fi contactat YO5OBP - Olah Szabolcs (Syobi) ([y05obp@yahoo.com](mailto:y05obp@yahoo.com)) - președintele Comisiei Centrale de RGA. Colegii noștri care pot sprijini - inclusiv cu sponsorizări - organizarea acestor campionate sunt rugați să ne contacteze.

# Protectie QRO LDMOS

YO3HCV - Edi Gora

## Consideratii Generale

Recent am achizitionat un amplificator gen kit (palet) pentru 2m, realizat excelent pe cablaj PTFE, condensatoare de calitate RF AVX si doua **SD2942** montate in paralel.

Nu intru in detalii suplimentare QRO, probabil in aceasta vara daca o sa am timp voi construi alte 2 sau 4 pentru putere mai mare si o sa scriu un alt articol pe tema asta.

Pana una alta, tranzistoarele sunt cam scumpute (120eur bucata) si am decis sa ma joc un pic la etajele de protectie pe care le-as putea face... nu de alta dar mi-ar parea rau sa le prajesc dintr-o gresala. Fiecare palet debiteaza 500W CW pentru 4.5W intrare si merge la 48Vdc.

In acest articol o sa va descriu cum am realizat protectia pentru overdrive (depasirea puterii de intrare) precum si posibilitatea de interfatare cu (viitorul) modul de protectie SWR. Este foarte important a nu se depasi puterea maxima la intrarea QRO din mai multe motive :

- produsele IMD cresc considerabil
- apar inevitabil distorsiuni crossover, limitari, etc, exact ca in audio
- in final, se va arde tranzistorul sau tranzistoarele cu brio, precum si alte componente pe intrare, nedimensionate pentru puteri mai mari

De fapt, mi-am dorit o astfel de protectie si din alte motive. In cazul meu, ansamblul QRO, LNA, atenuatoare, etc. se comuta remote (pentru ca rezida remote) printr-o serie de relee in functie de necesitati, inclusiv pozitia **bypass**, astfel incat sa pot lucra numai cu transceiverul (cu orice putere) sau sa folosesc QRO, caz in care puterea de iesire trebuie sa fie maxim 5W. Este lesne de intedes ca daca uit vreodata TVCR pe putere maxima, practic spulber MOSFET-urile din QRO intr-o fractiune de secunda.

Asadar, se impune un montaj care sa limiteze la 5W intrarea QRO si sa comute rapid in caz de overdrive sau alte avarii. Cea mai mare problema este elementul de comutare RF in sine. Oricare ar fi el, trebuie sa raspunda in cazul de fata urmatoarelor cerinte :

- sa comute cat mai rapid posibil
- atenuare de insertie moderata, se accepta 1-2 dB
- sa reziste la putere RF continuu 100W fara probleme, macar cateva secunde
- sa fie procurabil fara costuri exorbitante

## Elementul de comutare

Cea mai atractiva solutie este un banal releu coaxial.

Sunt doua neajunsuri majore aici : timpul de comutare pentru un releu coaxial bun (si de putere) nu scade sub 10mS, media ar fi intre 15 si 20mS precum si faptul ca in caz de overdrive, acest releu ar comuta intreaga putere de RF in plina sarcina, lucru daunator pentru viata contactelor sale. Avantajele ar fi atenuare extrem de mica de insertie (tipic 0.15 dB @ 145 MHz) precum si izolatie mare intre contacte (tipic 60 dB).

O alta solutie ar fi diodele PIN de putere. In aproape orice statie radio comerciala sau de amator, comutarea RF emisie - receptie se face cu diode PIN.

Comutarea este extrem de rapida, de ordinul uS iar in montajul final, alaturi de socurile / capacitoarele de decuplare, comutarea finala este de ordinul zecilor-sutelor de uS. Dezavantajele ar fi : necesitatea unei surse de curent pentru polarizare precum si alte componente aditionale, atenuare de insertie marita (tipic 0.1...0.3 dB per dioda, discutabil in functie de model), izolatie slaba in starea OFF datorita capacitati propriei ( tipic 15...22dB per dioda) si nu in ultimul rand dificultatea de a face rost de ele... hi hi.

In fine ultima solutie investigata de mine ar fi comutatoarele GasFET folosite pe scara larga in echipamentele MIL/SPACE. Este inutil sa va spun ca desi se pot viziona datasheet-uri pe internet, nu aveti de unde sa faceti rost de asa ceva **pentru puteri mari**, poate doar recuperate desi ma indoiesc ca o sa gasiti prea curand un emitator de Apache sau similar. Cele low power (ex. ADG779, AS179, PE4210, etc.) se folosesc din plin in GSM, Wireless LAN, Telecom, etc. si reprezinta o excelenta solutie pentru comutari de mica putere in interiorul TVCR, transverter, etc.

Am concluzionat ca singura solutie accesibila ar fi diodele PIN si m-am decis sa fac niste teste in acest sens cu cateva exemplare de putere recuperate. Le-am obtinut din cateva statii Motorola, Ericsson dezafectate. Modelele testate au fost **MA4P1250**, **MI407** si **MSC9270**.

Aș dori sa fac o scurta observatie. Scopul propus aici este **doar de a comuta** si nu a construi un limitator sau un circuit ALC. Este posibil si acest lucru (a fost un articol excelent publicat in RR cu ani in urma despre diode PIN) insa trebuie sa folositi diode PIN construite special pentru **regim liniar** si nu cele optimizate pentru comutari.

De putere... mai greu, nu cunosc.

Am constatat ca o singura dioda nu poate oferi o izolatie mai mare de 18-22 dB in functie de model.

Dupa un mic calcul, 100W in caz de avarie (+50 dBm) necesita un minim rezonabil de 40 dB atenuare (izolatie) sau altfel spus, in starea OFF la QRO ar ajunge 10 mW (+10 dBm). In schema propusa, am obtinut cam 65-70 dB, mai mult decat suficient si care rivalizeaza cu un bun releu coaxial.


Oricum la aceasta valoare este greu de spus daca se poate si mai bine tinand cont de cuplajele parazite (intre socuri, prin aer) care falsifica masuratorile amanuntite.

Se observa generatoul de curent constant 25 mA construit cu batranul **LM317** si care este comun tuturor diodelor. Daca folositi alte diode, consultati datasheet pentru a observa curentul optim de functionare. Eu l-am determinat experimental urmarind insertion loss minim in starea ON. Se regleaza din 47 ohmi conform datasheet **LM317**. Daca sunteți carcati, se poate construi un generator de curent constant mai performant (drift) cu **LP2950** dar nu am considerat necesar, mai ales ca in montajul de fata ma intereseaza strict ON/OFF de la PIN-uri si nu o variatie liniara.

In rest, schema vorbeste de la sine, in starea OFF conduce doar D2, cu rolul de a scurta circuita semnalul RF prin capacitoarele din anod. In starea ON, D2 prezinta o rezistenta ridicata deconectand capacitoarele din anod de linia RF.

LDMOS QRO Protection

Y03HCV: Jan 2009

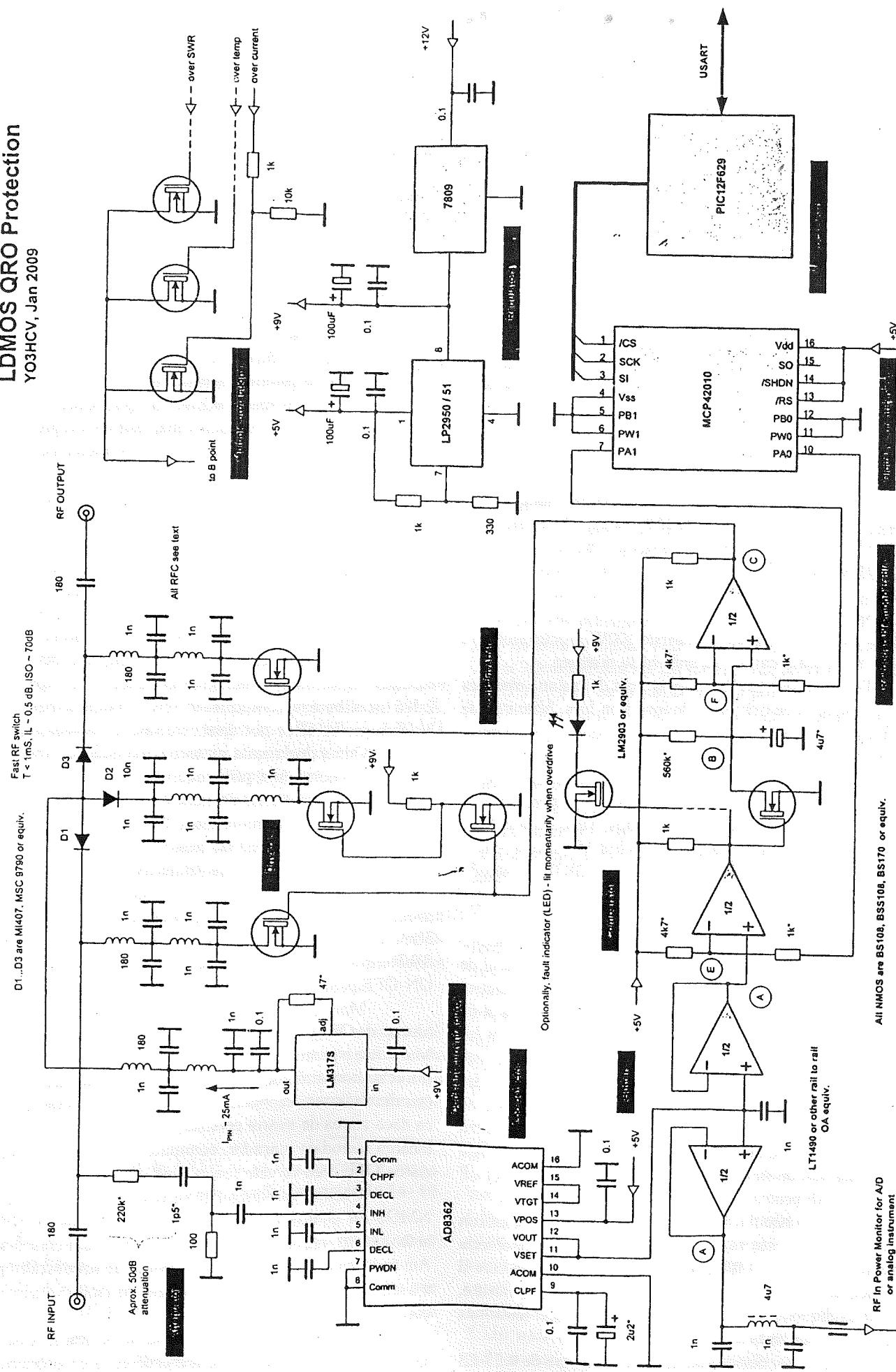

In schimb D1 si D3 conduc, asigurand o atenuare de insertie globala de aproximativ 0.4...0.5 dB.

Grupurile de diode sunt comutate DC de tranzistoare NMOS - am folosit **BS108** precum si varianta sa SMD numita **BSS108**. Comod pentru ca sunt foarte ieftine, se interfateaza usor cu logica din montaj, au Rdson de ordinul ohmilor si aproape nu necesita polarizari.

Socurile sunt realizate in aer. Au 20 spire pe 3mm si sarma de 0.4 – inductanta aprox. 1 uH. Am folosit initial niste miezuri cu 6 gauri cumparate de la targul din Militari insa la 100W se incalzeau periculos, in special primul la D1 (probabil ferita de proasta calitate @ 145 MHz) si am decis la le construiesc in aer. Atentie la pozitionarea geometrica, cat mai putine cuplaje intre socuri, cu atat mai buna izolatia in starea OFF per ansamblu.

Am incercat de curiozitate si diode PIN de mica putere **BAR64** special gandite pentru atenuatoare RF liniare, de mica putere. Am montat cate doua in paralel si am fost surprins sa constat ca rezista fara probleme la 5W. La 25W se incalzesc periculos dar pot fi folosite cateva zeci de secunde iar la 50W se spulbera instantaneu.

Diodele din statile Motorola GP300 cotate la 5W (produse de M/A Com **MA4P1250**... oare ?) rezista fara probleme la 50W insa la 100W se distrug. Cele mai rezistente au fost **MI407** produse de Mitsubishi pe care efectiv la 100W n-am reusit sa le distrug dupa ore intregi de functionare full power. Oricum, pentru aplicatia de fata, diode cotate din fabrica la 5W vor functiona excelent la avariile de 100W, practic protectia este atat de rapida incat nu au timp sa se distruga.

Per ansamblu am fost impresionat de izolatia obtinuta de acest montaj si deasemenea de insertion loss. Valoarea de 0.5 dB este excelenta pentru scopul propus si nu numai. SM5BSZ foloseste in fond diode PIN pentru a-si comuta QRO-ul de 1KW, consultati si colectia Dubus de anul trecut, a aparut un articol interesant si acolo. Deasemenea excelente note de aplicatii PIN au Agilent, SkyWorks, Philips, Microsemi si M/A Com. Este interesant sa consultati portofoliul Microsemi – au o multime de diode PIN de 1KW precum si de 10KW ... wow!

## Elementul de detectie RF

Detectia semnalului RF venit de la TVCR am facut-o cu **AD8362** de la Analog Devices. Se observa atenuatorul de aprox. 50 dB construit ad-hoc conform ideii din datasheet-ul **AD8307**. Practic intrarea nu simte prezenta detectorului si de aceea am folosit acest circuit si nu o dioda chioara... hi hi. Detectorul merge absolut excellent. Tensiunea de iesire este proportionala cu puterea RF aplicata la intrare pe cateva de-cade, are o excursie pana in 4.5V si este independenta de tensiunea de alimentare. Am marit Clpf la 2.2uF pentru rejectarea cat mai buna a spike-urilor eventuale de RF insa circuitul este atat de stabil incat probabil o sa revin la 0.1 uF cel mult 0.47 uF pentru a mari viteza de reactie.

Nu exista riscul a se distruge **AD8362** intrucat maxim permisibil la intrare este +15 dBm plus 50 dB atenuator rezulta +65 dBm adica peste 3kW... hi hi. Singurul reglaj pe care il puteti face este de a injecta un semnal cunoscut la intrare, urmarind ca din "atenuatorul" de intrare sa obtineti tensiunea echivalenta si precisa la iesire.

Dupa aceea, detectorul va oferi o precizie de 0.25 dB pana pe la 500 MHz, mult mai performant decat **AD8307**.

Consultati datasheet pentru relatii de functionare si detalii, in cazul meu, pentru 5W la intrare in punctul A am obtinut aproximativ 2.6V.

Ce trebuie sa retineti este ca semnalul dorit a fi masurat trebuie sa ajunga la **AD8362 numai prin atenuatorul discutat anterior** si cat mai putin prin cuplaje parazite prin aer, cablaj, etc. Am avut ceva probleme la montajul de test in aer (in special la puteri mari), insa odata ecranat si pus pe un cablaj dubla fata, lucrurile au intrat in normal. Acelasi lucru este valabil si pentru traseul de RF intrare – iesire.

Va recomand proiectarea in linie astfel incat intre conectori sa fie un minim de 5 cm. Detectorul va fi pus pe fata opusa a cablajului pentru o influenta cat mai mica.

## Partea de comanda

Detectorul furnizeaza asadar o tensiune liniara si proportionala cu puterea venita de la TVCR. Am bufferat aceasta tensiune cu doua AO rail-to-rail pentru ca in viitor, vreau sa-mi complic existenta si mai mult si sa construiesc un indicator (remote) al puterii de intrare. Am folosit ce aveam la indemana, un **LT1490** si se poate omite.

In punctul E se afla tensiunea de prag (de declansare a protectiei). Odata cu puterea care creste la intrare, la un anumit moment comparatorul va comuta, tranzistorul NMOS va scurtcircuita capacitorul incarcat la Vdd, comparatorul al 2-lea va comuta si el instantaneu, atragand dupa sine blocarea comutatorului PIN prin drivere.

La eliberarea conditiei de overdrive, primul comparator isi revine, capacitorul se incarca (lent) prin 560k urmand ca dupa depasirea pragului setat in punctul F comparatorul al 2-lea sa elibereze comutatorul PIN. Componentele sunt cu asterisc pentru ca se pot ajusta in functie de necesitatii.

Odata declansata protectia (comutator PIN in starea OFF) QRO nu va mai primi excitatie iar aceasta stare se va mentine pe durata dictata de monostabil. Acest monostabil este indispensabil intrucat majoritatea TVCR au sistem de protectie SWR (limitand puterea) iar acest comutator PIN, in starea OFF, va oferi TVCR o situatie similara unui cablu in scurtcircuit (ma rog, va vedea impedanta oferita de C1, primul soc si decuplarea de 1nF, simulat cu RFSim99 rezulta cam 2 pico ohmi + j935 la 150 MHz, apropiata de zero la 145 MHz sau SWR infinit). Fara monostabil, s-ar creea o bucla periculoasa ON-OFF pentru QRO precum si pentru TVCR.

Monostabilul este retriggerabil, adica starea OFF (durata de OFF) se prelungeste cu fiecare impuls venit la intrare. Mai exista o particularitate benefica pe care vreau sa o semnalez. Intrucat monostabilul se declanseaza prin descarcarea rapida (scurtcircuitarea) capacitorului de 4u7, se observa cu usurinta ca daca starea de avarie persista, acest capacitor nu se va mai incarca niciodata - asadar, comutatorul RF se va mentine in starea OFF ceea ce este foarte bine.

Dealtfel in punctul B se pot monta suplimentar alte NMOS-uri pentru a inhiba QRO si pentru alte avariile (SWR antena marit, curent drena crescut, temperatura crescuta, etc). Am montat un driver si un LED inainte de monostabil pentru a avea o indicatie distincta, un semnal de fault exclusiv pentru conditia de overdrive.

Pentru restul de protectii se va face similar si deasemenea, se poate monta un driver si pe semnalul de iesire al monostabilului in punctul C – el va indica conditia de fault general.

### Partea logica

Este cea mai simpla parte a proiectului. Se poate omite, intrucat toate decizile se pot lua analogic (RF safe... ar putea spune multi... hi hi). Am folosit un potentiometru digital dual **MCP42010** de la Microchip de 10k comandat de un **PIC12F629**. Daca nu veti folosi partea logica, conectati pur si simplu doua potentiometre la intrarile comparatoarelor, pe schema in punctele E si F.

Unul va regla pragul de putere la care se declansaza protectia iar celalalt timpul de mentinere in starea de avarie.

Personal am optat sa fac aceasta logica pentru a integra modulul intr-un proiect mai mare de monitorizare si control QRO (de fapt junction-box cu LNA, etc.). PIC-ul primeste serial comanda de modificare a parametrilor (am implementat cateva comenzi AT) apoi seteaza potentiometri si memoreaza aceasta valoare in EEPROM intern.

Este foarte comod ulterior sa modific aceste valori fara sa ma deplasez pe pilon pentru acest lucru.

Sigur ca a fost tentant sa preiau semnalul direct A/D in PIC si tot ce am prezentat anterior sa procesez in software (chiar am discutat o multime cu Cristi 3FFF pe tema asta) insa am lasat astfel posibilitatea de a realiza montajul analog, fara a fi legat de un MCU, mai ales pentru cei care nu sunt familiarizati cu aceste circuite. In plus, principiul KISS este verificat si se aplica si aici indiscretabil.

Cine este interesat de acest MCU imi poate scrie pe email. De aceea l-am figurat generic pe schema.

### Alimentare

Există un stabilizator general de 9V in montaj. Este suficient un **7809** in TO220, nu se consuma mai mult de 100mA. Pentru partea de 5V am optat pentru un **LP2950** sau **LP2951** disponibil, intrucat are o deriva termica extrem de redusa, rivalizand cu o referinta - doar 20 ppm/grad pentru intreaga gama de temperatura. M-a interesat acest lucru pentru ca folosesc QRO remote si acesta, impreuna cu partea de monitorizare si comanda functioneaza in conditii de outside. Există varianta **LP2950** sau **51** cu rezistente incorporate pentru 5V, este chiar mai bine.

Daca veti complica schema, va recomand sa alimentati cu **LP2950** doar partile de masura, pentru restul inclusiv LED-urilor sa folositi o sursa suplimentara gen **7805**. Astfel veti conserva proprietatile excelente de referinta de tensiune ale sale.

### Consideratii finale

Montajul se poate reproduce integral sau parcial. Diodele PIN se pot procură din statii de emisie comerciale dezafectate. Atentie la primul soc - este important sa nu rezoneze pe frecventa de lucru impreuna cu circuitele aferente.

Campionatul Mondial de ARDF se va desfasura in Croatia (pe o insula in apropiere de Dubrovnik) in perioada 14-19 Septembrie 2010.

\* La CS Glaris Galati se afla in teste un nou repetor ce va lucra pe frecventa 438,700 MHz (shift - 7,6 MHz).

\* Pentru abonamente la revista trimestrială DUBUS trebuie contactat **YO7AQF** - Gusti (tel. 0727.370.106 sau [yo7aqf@soliber.net](mailto:yo7aqf@soliber.net)

\* O impresionanta colectie de manipulatoare puteti vedea la adresa: <http://www.morsekey.net/keys.html>

Idea de baza este ca in starea OFF transceiverul sa "vada" high SWR si sa-si limiteze singur puterea cu circuitele interne.

Discutand cu Adi 3HJV, se poate introduce suplimentar un releu coaxial intre circuitul de detectie si comutatorul PIN astfel ca in starea de avarie, intrarea sa fie comutata suplimentar pe o sarcina cu beriliu de 50 ohmi insa in opinia mea, este mai util sa "vad" pe SWR al TVCR faptul ca am o problema decat sa debitez 100W intr-o sarcina si sa o incalzesc degeaba. Cei care nu au protectie SWR in TVCR vor trebui sa introduca acest releu obligatoriu.

Evident, se mai poate imagina un PIN care sa faca treaba asta.

Daca reproduceti schema pentru HF, este foarte posibil ca antena tunerul din TVCR sa poata acorda socal discutat urmand ca apoi sa se poata debita in el intreaga putere... hi hi. Redimensionati corespunzator, in fond este o aplicatie pentru cei care indrajesc experimentarea.

Nu recomand montaje in aer. Am facut in final un cablaj dublu placat SMD si am introdus totul intr-o cutie de aluminiu Velleman (Hammond).

Daca intentionati sa folositi outside montajul, aveți grija ca toate circuitele sa fie specificate -40/+85 si folositi pasive de calitate. Decuplati din plin toate traseele de alimentare, socruri si treceri capacitive sau PI sunt binevenite.

Intrucat izolatia depaseste 65 dB trebuie sa aveți mare grija la pozitionarea componentelor pentru a nu induce cuplaje parazite. Nu recomand montajul incepatorilor RF sau celor care nu au experienta VHF. Nu am facut masuratori decat in 2m si 70cm intrucat nu ma intereseaza decat VHF & Up insa in HF ar trebui sa functioneze fara probleme.

Nu folositi 1N4007... in opinia mea este o gogomanie.

Daca la bufferul spre iesire se adauga ceva gain precum si un mic montaj de reglaj zero, se poate conecta un miliampermetru pe post de indicator dinamic al puterii de intrare. Mai mult decat atat, daca reproduceti doar **AD8362** cu attenuatorul si bufferul de iesire, o sa aveți un watt-metru fara comutari de la 1W la 3kW (sigur, sa inchideti iesirea pe o sarcina de 50 ohmi). Circuitul va avea 0.5dB precizie pana pe la 2.5 GHz si 0.25 dB pana pe la 500 MHz.

Pe final, sunt absolut convins ca acest montaj nu renteaza timpul si investitia pentru un QRO gen Mirage, Toko sau similar. In schimb, cine isi va construi un QRO peste 500W sau mai mult (vezi ultimele 2 numere Dubus), cablaj PTFE, capacitoare scumpe, etc. poate va gasi un real folos in aplicatia de fata. Voi construi cateva cablaje industriale si cutii conectoarizate gen kit in masura in care o sa gasesc PIN rezonabile. Multumiri 3FFF si 3HJV pentru discutii si sfaturi.

73' de **YO3HCV - Edi Gora**

Colectia ii apartine lui **IK6BAK** Eliseo care este si un bun operator in CW.

\* Inregistrarea emisiunilor de QTC transmise in fiecare zi de miercuri pe 3.705 kHz incepand cu ora locala 18.00 poate fi ascultata-downloata pe [www.yo8kga.org](http://www.yo8kga.org) din sectiunea "Diverse".

\* Prin federalie se mai pot procură tuburi deputere **GU 46**.

\* Un nou examen pentru obtinerea de certificate de radioamatori va avea loc in martie 2009 la Pitesti. Info: **YO7FO** - Liviu - tel 0742-127271.

Să nu aruncăm încă ... TTL-urile!

## TIME-METRU DIGITAL

YO3 FGL

Boxa în care se poate monta Time-metrul este, relativ, de mici dimensiuni ( $30 \times 75 \times 95$ ), și aceasta poate fi aceea a unui convertor FIF-UIF dintr-un televizor (Fig. 1). Timerul este destinat să măsoare intervale mici de timp de maximum 100  $\mu$ s, cu o precizie absolută de  $(+/-)50\text{nS}$ , și să le afișeze pe un indicator cu leduri de 4 cifre.

Schema bloc a acestui măsurator de durată de timp foarte mici, ale unor semnale periodice, cu afișarea numerică a duratelor măsurate, este prezentată în Fig. 2, în care:

ORQ = oscilator cu rezonator de cuarț

MVC = multivibrator de citire

CP = circuit poartă

CN = circuit de numărare

ADL = afișor cu diode LED

ORQ generează o succesiune de impulsuri de ceas (clock) cu perioada  $T_c$  stabila de 50 nS, deci  $f_c = 1/T_c = 20\text{MHz}$ .

Durata necunoscută,  $t_i$ , a unui impuls dintr-o succesiune (deci un semnal periodic) este măsurată numărându-se cate impulsuri de ceas cu perioada  $T_c$  corespunzătoare duratei  $t_i$ :  $t_i = n \cdot T_c = n / f_c$

CN este capabil să numere și să afișeze pe ADL de la 1 la 1999 impulsuri. Rezulta că gama duratelor măsurate este:

$$t_{i \min} = 1 \cdot T_c = T_c = 50 \text{ nS};$$

$$t_{i \max} = n \cdot T_c = 1999.50 = 99950 \text{ nS} = 99,95 \text{ } \mu\text{s}$$

Eroarea absolută de măsură,  $\Delta t_i$ , este, evident de  $(+/-)50 \text{ nS}$ , și corespunde erorii de numărare de  $+/- 1$  impuls de ceas.

$$T_i + \Delta t_i = (n +/- 1) \cdot T_c \quad \text{de unde}$$

$$\Delta t_i = (+/-) T_c$$

Eroarea relativă de măsurare este:  $100\Delta t_i / t_i \%$

Dacă, în particular, avem de măsurat durata unui impuls dreptunghiular dintr-o succesiune de tip "meandre" (durata impulsului este egală cu durata pauzei dintre ele), succesiune care ar putea proveni din prelucrarea adecvată a unei tensiuni sinusoidale (asa cum se face și în cazul frecvențmetrelor digitale), atunci avem ca:

$$T_x / 2 = 1 / 2f_x = n / f_c \quad \text{și, deci} \quad f_x = f_c / 2n$$

Deci time-metrul poate fi folosit și ca măsurator de frecvență indirectă (este necesar și un mic calcul), între o frecvență maximă și una minimă:

$$f_{\max} = f_c / 2 = 10 \text{ MHz} \quad \text{pentru} \quad n = n_{\min} = 1, \text{ și}$$

$$f_{\min} = f_c / 2 \cdot 1999 = 5 \text{ kHz} \quad \text{pentru}$$

$$n = n_{\max} = 1999$$

Schema de principiu a

Timerului, corespunzătoare celei bloc din figura 2, este dată în Fig. 3.

După cum se observă, elementele active de bază folosite sunt circuitele integrate logice de tip TTL.


Timerul realizat se alimentează la tensiunea de +5V și consumă un curent de cca. 600 mA. Acest curent ar pară că este cam mare (deficiență generală a circuitelor TTL), dar el este perfect obținabil de la un alimentator portabil de +5V. Pentru constructorii scrupułosi care vor, totuști, că Timerul să nu consume mult curent, recomandăm înlocuirea circuitelor integrate TTL cu TTL-LS (Low Power Schottky), care se alimentează tot la 5V, dar care funcționează la curenti mici (a se vedea catalogele de echivalente).

Vom descrie pe scurt schema de principiu din Fig. 3 începând cu afisorul cu diode LED. Pentru 4 cifre s-au folosit 2 afisoare duble de tip VQE24D (german), dar se pot folosi și 4 afisoare simple de tip ROL77 (fabricate în țară).

Pentru ecranul lor se poate afisa un număr între 0 și 1999. În legătură cu afisorul este decodatorul, care decodifică numărul binar (rezultat al numărării) în comenzi corespunzătoare pentru cele 7 segmente din care se formează cifrele 0-9.

Decodatorul este format din tranzistorul T=BC107 (singurul tranzistor folosit) care decodifică prima cifră care nu poate fi decât 0 sau 1, și 3 CI=D147 (german), sau tipul românesc, CDB442E de decodificator BCD-zecimal, pentru decodificarea fiecareia din ultimile 3 cifre, cuprinse între 0 și 9.

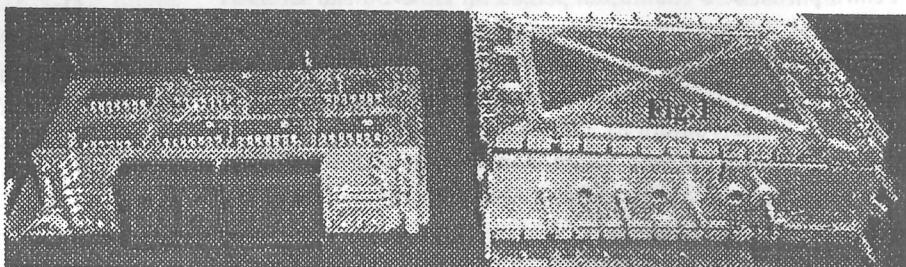
Număratorul de impulsuri cu pana la maximum 1999 este format din 3 divizoare cu 10 de tip CDB490, pentru cifrele 0 la 9, și un divizor cu 2, triggerul CDB473 pentru prima cifră care poate fi 0 sau 1.



Generatorul de ceas (clock) este realizat simplu (vezi articolul din nr. 1 / 2008 al revistei noastre) cu ajutorul unui rezonator cu quart pe 20 MHz și al CI = "CDB404".

Cu celelalte 3 porti ramase în capsula, după o schema similară s-a realizat oscillatorul de foarte joasă frecvență, de citire (MVC), în vederea unei noi afișări (împreună cu 1/2 CDB473 și CDB4121). Impulsurile de ceas se aplică la intrarea 10 a unei porti AND (1/4 CDB408), a carui intrare 9 este validată de impulsul a carui durată vrem să o măsurăm (IN). De la ieșirea 8 impulsurilor se aplică la intrarea număratorului (CN). În Fig. 4 se prezintă oscilogrammele de funcționare ale Timerului.

Din primele 2 impulsuri (6a) ce se aplică la intrarea IN (pentru măsurarea durării), o schema specială în care intră 2 triggere Master-Slave (o capsula CDB473), da la ieșire un singur impuls pozitiv (6c) între primele 2 tranzitii "sus-jos" (front posterior) ale impulsurilor de la intrare.

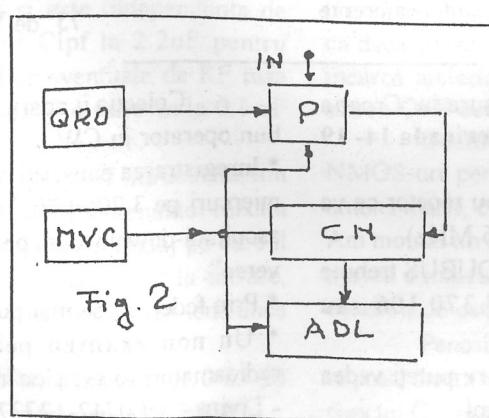

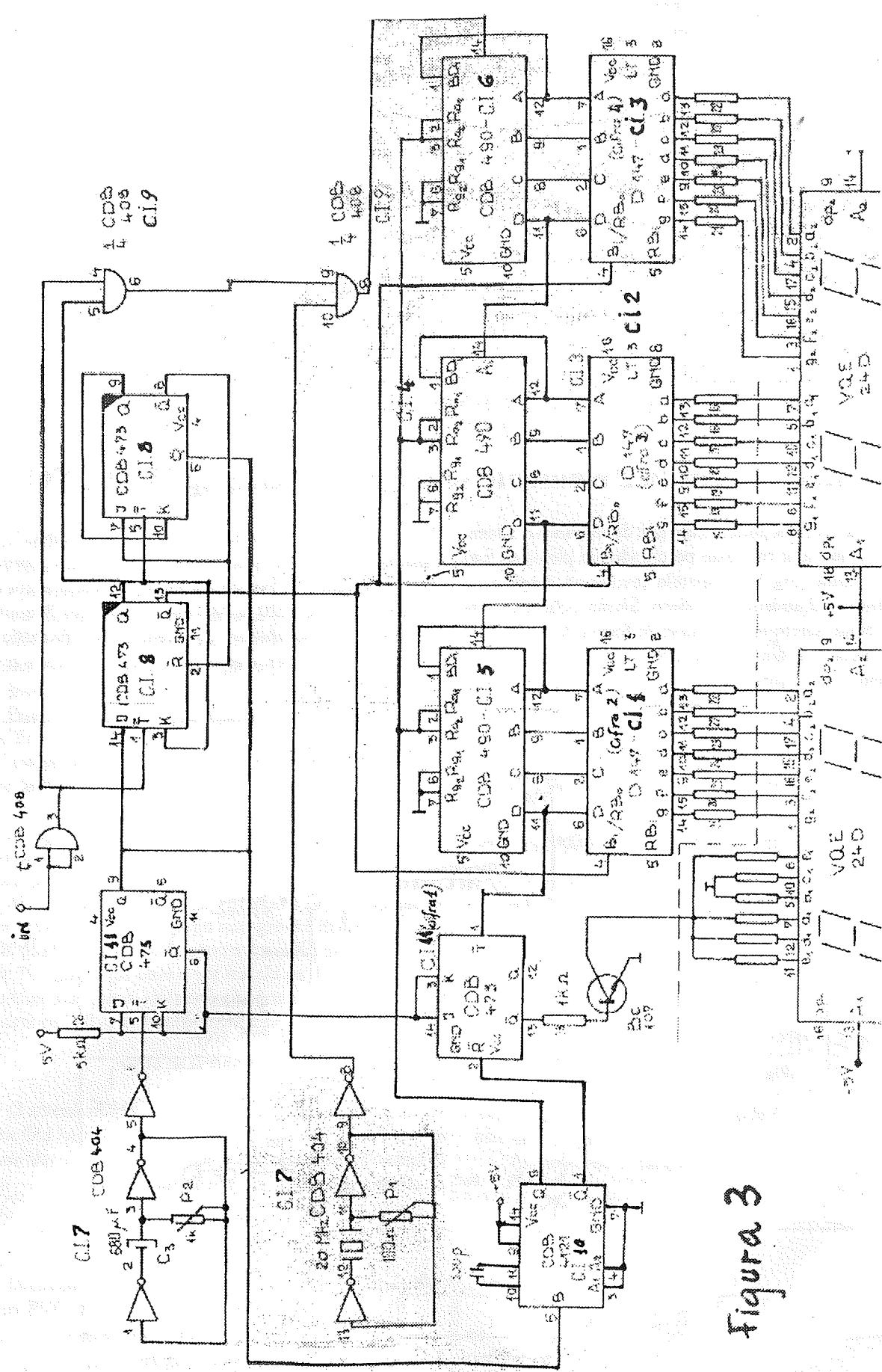


Figure 3

Impulsul 6b este cel al multivibratorului de citire.

Din tripla coincidență a impulsurilor, 6a-6b-6c, rezultă impulsul 6d care se compara cu impulsurile de clock, cu perioada de repetare etalon de durată. Stergerea din registrul numarator a informației (aducerea la zero), se face cu ajutorul unui impuls pozitiv (6f) pe R01, R02, în cazul circuitelor CDB490, respectiv a unui impuls negativ (6g) de scurta durată "non R" pentru circuitul CDB473. Aceste impulsuri se obțin de la cele 2 ieșiri ale monostabilului CDB4121, care este comandat de un front pozitiv al impulsurilor MVC.

Recapitând, pentru realizarea Timer-ului se folosesc urmatoarele tipuri de circuite integrate TTL, care s-au fabricat și în România:

CI1 = CI2 = CI3 = D147;


CI4 = CI5 = CI6 = CDB490;

CI7 = CDB404

CI8 = CI11 = CDB473 ;

CI9 = CDB408 ; CI10 = CDB4121

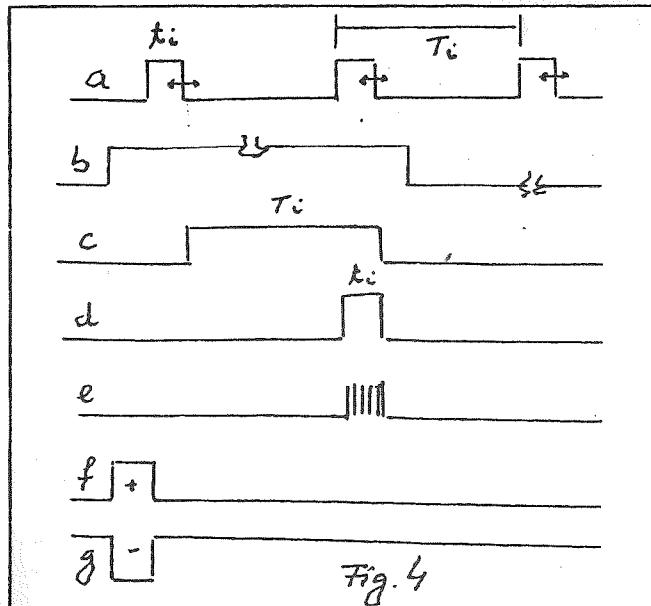De aceea este bine să nu le aruncăm, încă, decât pe cele defecte!




## Antenă Beam cu 3 elemente scurte 14 MHz tip WA1LNQ

Antena se confectionează din țevi de aluminiu F 30mm.

Bobinele sunt realizate pe cilindri de plexiglas sau textolit F 28,6mm (Fig.1). Capetele țevilor se despărță cu bomfaier pentru a fi strânse cu coliere. Sârma bobinelor este CuEm  $\Phi$  1,6mm. sarcinile capacitive în formă de cruce sunt formate din perechi de corniere de 20x20mm, lungi de 61 cm, prinse de elemente cu suruburi.

La cele 4 extremități se nituiesc "papuci", la care se cositorește sârmă de cupru  $\Phi$  1,6-2mm, pentru a forma pătrate.

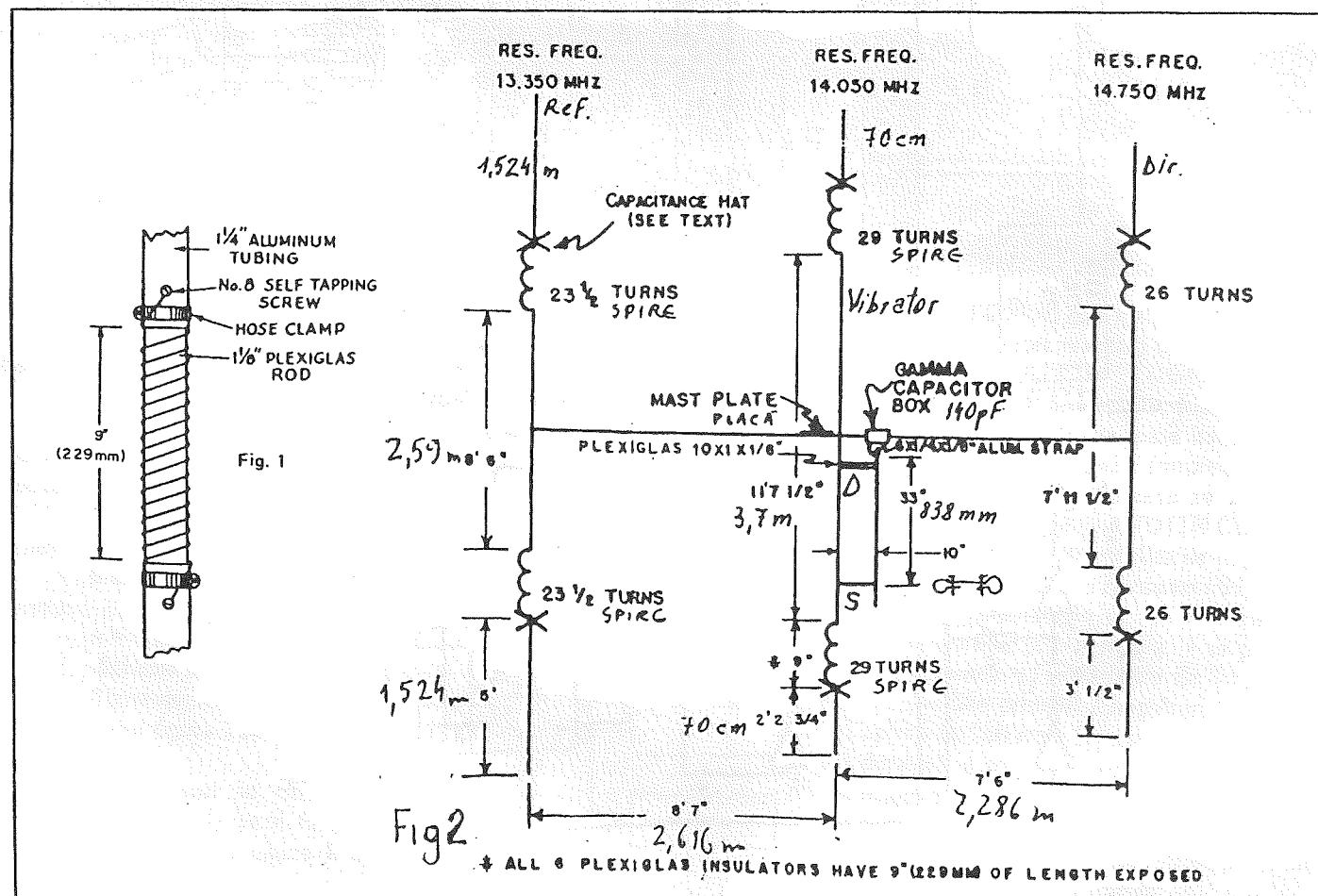Bumul se fixează de pilon prin intermediul unei plăci metalice pătrate (220 x 220 mm) și scoabe. Pilonul este mai înalt față de planul antenei, de vârful lui fiind fixate două ancore de nylon care susțin capetele bumului. Capetele țevilor sunt astupate cu dopuri.



Condensatorul variabil este protejat într-o cutie de plastic fixată pe bum, pe aceasta fiind amplasată și mufa de conectare. Dispozitivul Gama este o tija de  $\Phi 10\text{mm}$  din aluminiu lungă de  $1.016\text{ mm}$  fixată de țeava vibratorului cu un "scurtcircuitor" (S) din platbandă de aluminiu și un distanțier (D) din plexiglas. De la condensatorul variabil la tija dispozitivului Gama legătura se face cu sârmă de aluminiu  $\Phi 3\text{-}4\text{mm}$ , lungă de  $152,4\text{mm}$ .

Cu dimensiunile din Fig.2 RUS =  $1,1 : 1$  la  $14.050\text{ kHz}$  și  $2:1$  la  $14.350\text{ kHz}$ . Antena se reglează deplasând scurtcircuitorul (S) și rotind condensatorul variabil pentru RUS minim la  $14,1\text{ MHz}$ . Raportul față/spate este de cca  $18\text{ dB}$ . Cu mici modificări această antenă a fost realizată și de Dan - YO4CAH.

Traducere YO4MM - Lesovici Dumitru  
după The Radio Amateurs Handbook ed. 1978.


## MTFT (Magnetic Transformer For Transmission)

In această categorie intră și transformatoarele de RF (UnUn; Nesimetric - Nesimetric) de bandă largă,  $1.5\text{MHz} - 30\text{MHz}$ , cu raport de transformare de  $1:4$ ,  $1:9$  sau chiar  $1:16$ . Acestea se folosesc și cu antena tuner ajutând la acordul oricărei sârme mai scurte decât lungimea de undă (antene tip long wire, ce nu necesită contragreutăți). Un asemenea transformator este folosit în special la cuplarea unor antene pentru spații mici gen Diamond BB6W sau BB7V.

Ideea de a construi așa ceva (vezi foto pe Coperta a II-a) mi-a venit după ce am citit un articol mai vechi al lui YO7CKQ, articol care mi-a trezit un mare interes, deoarece nu am mult spațiu pe bloc pentru antene HF.

Primul UnUn este realizat pe tor Amidon T130-2 cu prize  $1:9$  și  $1:4$ , bobinat cu sarma de Cu izolată din cablurile UTP categoria 5 (6 spire bobinat trifilar). L-am construit pentru aplicații portabile sau "field day" (antena fiind o sârmă de vreo  $10\text{-}11\text{m}$  pe care o voi ancora de vreun copac).

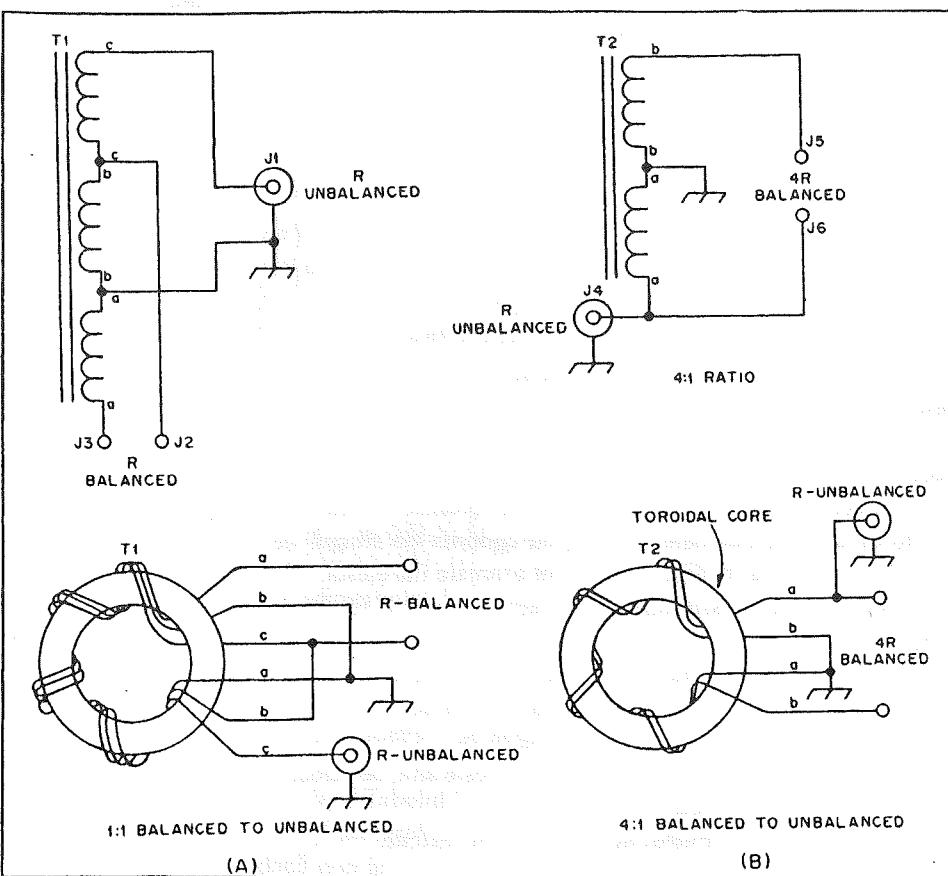Al doilea este realizat tor Amidon T200-2 bobinat tot cu sarma UTP categoria 6 (puțin mai groasă dacă categoria 5). Are 8 spire, cu priza  $1:9$ , pentru o antenă gen BB7V din undă de  $7\text{m}$ , antenă pe care o voi instala pe bloc în zilele ce urmează. Unui să ar putea să spună că sârmă este prea subțire, eu am lucrat cu  $100\text{W}$  în toate benzile și nu am avut probleme.



In momentul de față acasă am o sârmă orizontală de  $18\text{m}$  cu UnUn la capat atârnată între doi stâlpi de antene colective.


Pentru cei care doresc să se experimenteze mai mult aceste MTFT redau în figură alăturată modul de realizare a două transformatoare ( $1:1$  și  $4:1$  Nesimetric - Simetric).

73! de YO3IHG Vlad
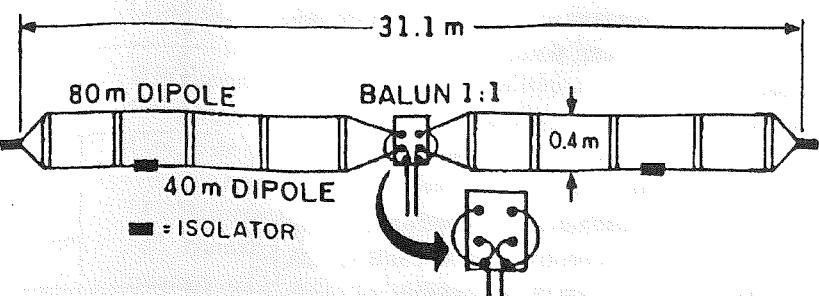
## Antenă dipol pentru 3 benzi

O antenă simplă ce lucrează în 3 benzi a fost descrisă în revista Old Man 2/94 de HB9KL și apoi a fost preluată în numeroase alte publicații de specialitate. Antena constă de fapt în doi dipoli paraleli aflată la  $0,4\text{m}$  distanță ce lucrează în benzile de  $80$  și  $40\text{m}$ . Dipolul de  $40\text{m}$  va lucra și în baza de  $15\text{m}$  ca dipol  $3\lambda/2$ . Cu dimensiunile din desen antenele rezonează pe  $3,7$  respectiv  $7,05\text{ MHz}$ .

Distanțierele sunt din material plastic, lenin sau tuburi PVC. Antena s-a montat și ca Inverted V - cu mijlocul ridicat la cca  $10\text{m}$  și unghiul dintre brațe de cca  $115$  grade. Astfel capetele se află la cca  $2\text{m}$  față de sol. Lungimea totală a celor doi dipoli pentru frecvențele de rezonanță arătate este:



# PROIECTAREA UNUI TRANSFORMATOR ELECTRIC DE MICĂ PUTERE

În Fig. 1 este arătată schema de principiu a unui transformator electric.

Transformatorul prezentat are o înfășurare primară, notată cu  $P$  și trei înfășurări secundare, noteate cu  $S_1$ ,  $S_2$  și  $S_3$ . Se fac următoarele notări:

$U_1$  = valoarea efectivă a tensiunii aplicată înfășurării primare, [V];

$I_1$  = valoarea efectivă a curentului prin înfășurarea primară, [A];

$U_{21}$  = valoarea efectivă a tensiunii obținută la bornele secundarului  $S_1$ , [V];

$U_{22}$  = valoarea efectivă a tensiunii obținută la bornele secundarului  $S_2$ , [V];

$U_{23}$  = valoarea efectivă a tensiunii obținută la bornele secundarului  $S_3$ , [V];

$I_{21}$  = valoarea efectivă a curentului prin înfășurarea secundară  $S_1$ , [A];

$I_{22}$  = valoarea efectivă a curentului prin înfășurarea secundară  $S_2$ , [A];

$I_{23}$  = valoarea efectivă a curentului prin înfășurarea secundară  $S_3$ , [A];

La construcția transformatoarelor se folosesc în cele mai multe cazuri tole laminatate la rece, cu conținut de siliciu, de tipul E + I, arătate în Fig.2, care sunt aranjate întrețesut.

Sunt standardizate următoarele tipuri de tole: E4; E5; E6.4; E8; E10; E12.5; E14; E16; E18; E20; E25; E32.

Se mai folosesc și miezuri spiralate și toroidale.

De exemplu, pentru tipul de tolă E18 dimensiunea "a", menționată în Fig.2,  $a = 18$  mm.

Toate înfășurările se amplasează una peste alta, pe coloana centrală, care are lățimea  $2a$ .

Se consideră următorul exemplu de calcul:

$$U_1 = 240 \text{ V};$$

$$U_{21} = 10 \text{ V}; \quad I_{21} = 5 \text{ A}$$

$$U_{22} = 12 \text{ V}; \quad I_{22} = 2 \text{ A}$$

$$U_{23} = 24 \text{ V}; \quad I_{23} = 1 \text{ A}$$

Se reamintește că valorile efective ale curenților  $I_{21}$ ,  $I_{22}$  și  $I_{23}$  de: 5 A, 2 A și respectiv de 1 A sunt valori în regim de durată.

Mai întâi trebuie să aflăm puterea consumată în cele 3 înfășurări secundare:

$$P_s = U_{21} \times I_{21} + U_{22} \times I_{22} + U_{23} \times I_{23} [\text{VA}] \quad (1)$$


$$P_s = 10 \times 5 + 12 \times 2 + 24 \times 1 = 98 [\text{VA}]$$

Randamentul acestor transformatoare, construite în regim de amatori, este cuprins între 75% și 95%. În exemplul de față consider o realizare mai îngrijită și presupun un randament de 85%, adică  $\eta = 0.85$ . În acest caz, puterea în primar este dată de formula:

$$P_1 = \frac{P_s}{\eta} = \frac{98}{0.85} = 115 \text{ [VA]} \quad (2)$$

Acum trebuie aflată aria  $A$  a secțiunii miezului magnetic (a coloanei centrale a pachetului de tole).

Aceasta se calculează cu formula:

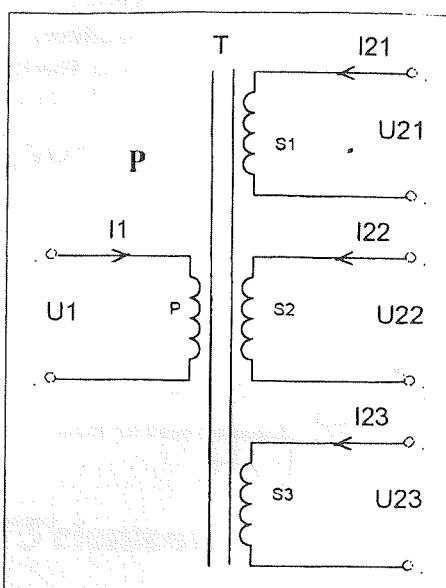

$$A = (1.3 \text{ pana la } 1.9) \times \sqrt{P_1} \quad (3)$$

unde aria  $A$  este dată în  $\text{cm}^2$  iar puterea  $P_1$  în [VA]. Coeficientul factorului radical din  $P_1$  este cuprins între 1.3 și 1.9, depinzând de solicitările transformatorului.

Am considerat o solicitare medie, pentru care am ales un coeficient de 1.6. În acest caz aria secțiunii coloanei centrale a miezului transformatorului va fi:

$$A = 1.6 \times \sqrt{P_1} = 1.6 \times \sqrt{115} = 17 \text{ [cm}^2]$$

Este preferabil ca secțiunea coloanei centrale a transformatorului să fie de formă pătrată. De aceea, în exemplul nostru se încearcă alegerea tolei de tipul E20, la care dimensiunea  $2a = 2 \times 20 \text{ mm} = 4 \text{ cm}$ . Grosimea  $2b$  (vezi Fig.2) a pachetului rezultă:


$$2b = \frac{A}{2a} = \frac{17}{4} = 4.25 \text{ [cm]} \quad (4)$$

Întrucât grosimea unei tole este  $0.35 \text{ mm} = 0.035 \text{ cm}$  rezultă numărul total de tole:

$$n = \frac{2b}{0.035} = \frac{4.25}{0.035} = 122 \quad (5)$$

Următorul pas este să aflăm numărul de spire pe volt  $n_0$ , care înseamnă să aflăm câte spire sunt necesare ca la bornele acestora (înseriate) să se obțină tensiunea de 1 V.

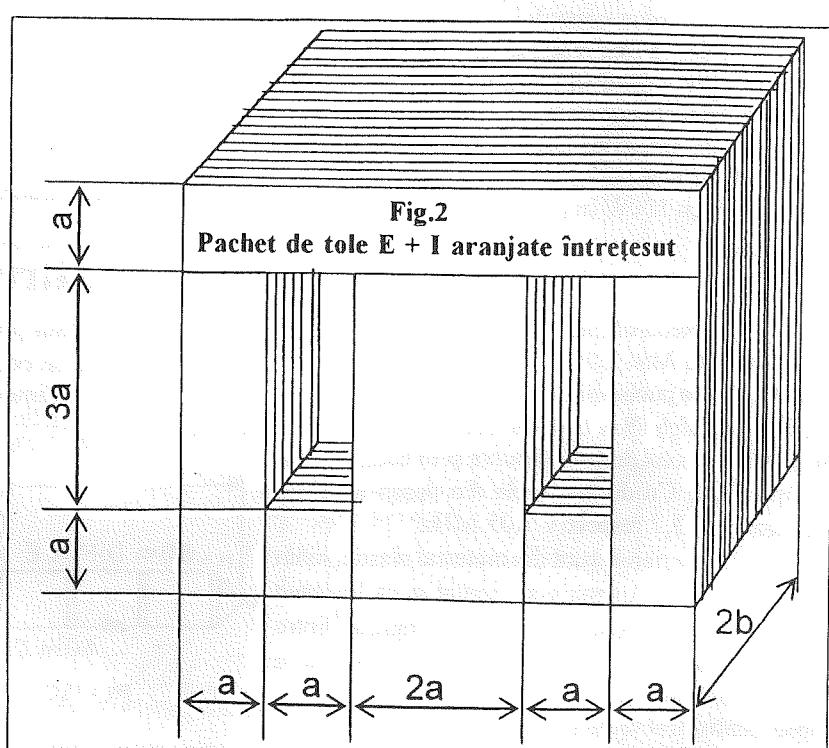Pentru acest lucru este nevoie de formula (6) a tensiunii induse într-o înfășurare:



$$E = 4.44 \cdot f \cdot N \cdot \Phi_m \quad [6]$$

unde:

$E$  = valoarea efectivă a tensiunii induse în înfăsurarea respectivă, [V];

$f$  = 50 [Hz], frecvența tensiunii;

$N$  = numărul de spire al înfăsurării respective;

$\Phi_m$  = valoarea maximă a fluxului magnetic în miezul transformatorului, [Wb] (weber). Dar:

$$\Phi_m = B_m \times A \quad (7)$$

unde:

$B_m$  = valoarea maximă a inducției magnetice (sau a densității de flux magnetic) în miezul transformatorului, [Wb/m<sup>2</sup>] care se numește Tesla, [T];

$A$  = aria secțiunii miezului magnetic, [m<sup>2</sup>].

Folosind ecuațiile (6) și (7) se poate calcula numărul de spire pe volt,  $n_0$ :

$$n_0 = \frac{N}{E} = \frac{1}{4.44 f \Phi_m} = \frac{1}{4.44 f B_m} \cdot \frac{1}{A} \quad (8)$$

Din experiență (vezi Fig. 3 și comentariile aferente), pentru inducție magnetică maximă se utilizează valoarea  $B_m = 0.9$  [T].

În acest caz rezultă:

$$n_0 = \frac{1}{4.44 \times 50 \times 0.9} \cdot \frac{1}{A} = \frac{0.0050}{A} \text{ [spire/volt]} \quad (9)$$

Dacă în ecuația (9) aria  $A$  se măsoară în cm<sup>2</sup>, rezultă pentru  $n_0$  următoarea relație:

$$n_0 = \frac{50}{A} \text{ [spire/volt]} \quad (10)$$

În exemplul ales avem  $A = 17$  [cm<sup>2</sup>]; atunci rezultă:

$$n_0 = \frac{50}{17} = 2.94 \text{ [spire/volt]}$$

Cunoscând pe  $n_0$  se poate afla numărul de spire al tuturor înfăsurărilor:

$$N_p = n_0 \cdot U_1 = 2.94 \cdot 240 = 705.6 \cong 706 \text{ spire} \quad (\text{în primar})$$

$$N_{s1} = n_0 \cdot U_{21} = 2.94 \cdot 10 = 29.4 \cong 30 \text{ spire} \quad (\text{secundarul S1})$$

$$N_{s2} = n_0 \cdot U_{22} = 2.94 \cdot 12 = 35.28 \cong 35 \text{ spire} \quad (\text{secundarul S2})$$

$$N_{s3} = n_0 \cdot U_{23} = 2.94 \cdot 24 = 70.56 \cong 71 \text{ spire} \quad (\text{secundarul S3})$$

Următorul pas este să calculăm diametrele conductoarelor pentru toate înfăsurările. Pentru efectuarea acestui calcul trebuie să alegem o densitate de curent prin conductoare, care poate fi cuprinsă între 2 A/mm<sup>2</sup> și 8 A/mm<sup>2</sup>.

Unii autori aleg pentru prima înfăsurare, cea amplasată lângă miez, o densitate mai mică și pentru cele exterioare o densitate din ce în ce mai mare, pentru că se presupune că acestea sunt mai "ventilate" și nu se încălzesc prea mult.

Eu sunt adeptul alegării aceleiași densități de curent pentru toate înfăsurările. În exemplul prezentat am ales o densitate de curent mică de 2 A/mm<sup>2</sup>. Cu această valoare temperatura înfăsurărilor va fi în limite normale.

Aria secțiunii conductorului este

$$\frac{\pi \cdot d^2}{4}$$

Se poate scrie:

$$\frac{I}{\pi \cdot d^2} = 2 \text{ [A/mm}^2\text{]} \quad (11)$$

unde:

$I$  = valoarea efectivă a curentului prin conductor, [A];

$d$  = diametrul conductorului fără izolație, [mm];

Efectuând calculele în relația (11), unde densitatea de curent este 2 A/mm<sup>2</sup>, se

obține:  $d = 0.8 \times \sqrt{I}$  (12)

Curentul din primar [A] se află din relația:

$$I_1 = \frac{P_1}{U_1} = \frac{115}{240} = 0.479 \quad (13)$$

Diametrul conductorului din primar [mm] va fi:

$$d_1 = 0.8 \times \sqrt{I_1} = 0.8 \times \sqrt{0.479} = 0.55$$

Utilizând tabelul 1, unde sunt date diametrele standard pentru conductoarele de cupru, pentru diametrul conductorului din primar se alege o valoare imediat mai mare ca 0.55 mm.

Se obține astfel  $d_1 = 0.6$  mm.

În mod asemănător se obține:

$$d_{s1} = 0.8 \times \sqrt{I_{21}} = 0.8 \times \sqrt{5} = 1.788 \text{ mm};$$

din tabelul 1 se alege  $d_{s1} = 2$  [mm]

$$d_{s2} = 0.8 \times \sqrt{I_{22}} = 0.8 \times \sqrt{2} = 1.13 \text{ mm};$$

din tabelul 1 se alege  $d_{s2} = 1.2$  [mm]

$$d_{s3} = 0.8 \times \sqrt{I_{23}} = 0.8 \times \sqrt{1} = 0.8 \text{ mm};$$

din tabelul 1 se alege  $d_{s3} = 0.8$  [mm]

Vezi Tabelul 1

Următorul pas ar fi să se facă un calcul ca să se constate dacă numărul de spire obținut se poate amplasa în fereastra transformatorului. Pentru aceasta se va ține cont de grosimea carcasei transformatorului. Apoi, cu datele din Tabelul 1, în special luând în considerare numărul de spire/cm<sup>2</sup> cu izolație între straturile spirelor, se va face calculul respectiv. Nu mai prezint acest calcul, îi las pe cei interesați să-l facă.

În situația în care numărul de spire nu încape în fereastra pachetului de tole alese, atunci se alege un alt tip de tolă, imediat mai mare, în cazul nostru se va alege tolă E25.

Se va reface obligatoriu tot calculul și cu siguranță că numărul de spire va avea loc în noua fereastră.

Imediat după relația (8) s-a făcut mențiunea că din experiență practică s-a ales pentru inducție magnetică maximă (densitatea de flux magnetic maximă) valoarea  $B_m = 0.9$  [T]. O justificare a alegării acestei valori este explicată în continuare.

În Fig. 3 sunt reprezentate curbele inducției magnetice  $B$  în miezul magnetic și al permeabilității relative a materialului feromagnetic din care este confectionat miezul magnetic, în funcție de intensitatea câmpului magnetic  $H$ .



În Fig. 4 este arătat un solenoid care are lungimea "l". Prin conductorul solenoidului trece curentul cu valoarea "I". Numărul de spire al solenoidului este  $N$ . În acest caz, intensitatea  $H$  a câmpului magnetic în interiorul solenoidului,

Diametrul conductorului, "d" [mm]		Numărul de spire/cm <sup>2</sup> cu izolatie între straturi ( $n_0$ )	Numărul de spire/cm
Fără izolatie	Cu izolatie		
0.05	0.068	13250	147
0.06	0.082	10250	120
0.07	0.092	8330	106
0.09	0.113	5970	87
0.1	0.123	4460	80
0.12	0.149	31900	66
0.15	0.18	2260	55
0.18	0.21	1730	47.5
0.20	0.231	1465	43.4
0.25	0.285	978	35
0.30	0.337	722	29.6
0.35	0.394	530	25.3
0.40	0.444	350	22.5
0.45	0.501	277	19.9
0.50	0.551	224	18.1
0.60	0.659	162	15.1
0.70	0.759	125	13.1
0.80	0.872	95.5	11.4
0.90	0.972	78	10.2
1.0	1.027	65	9.3
1.2	1.291	40.5	7.7
1.4	1.491	30.2	6.7
1.5	1.595	26.5	6.2
2.0	2.1	15.5	4.75

chiar dacă are sau nu miez fero-magnetic, este dată de relația (14):

$$H = N \cdot I / l [A/m]$$

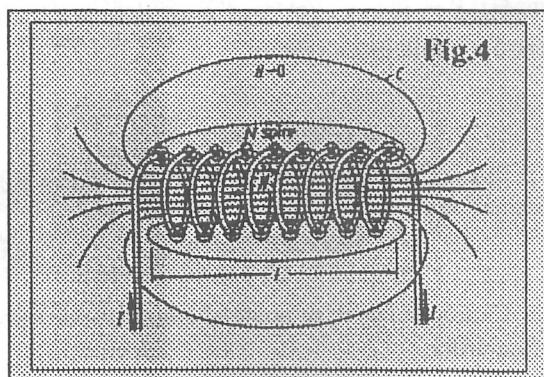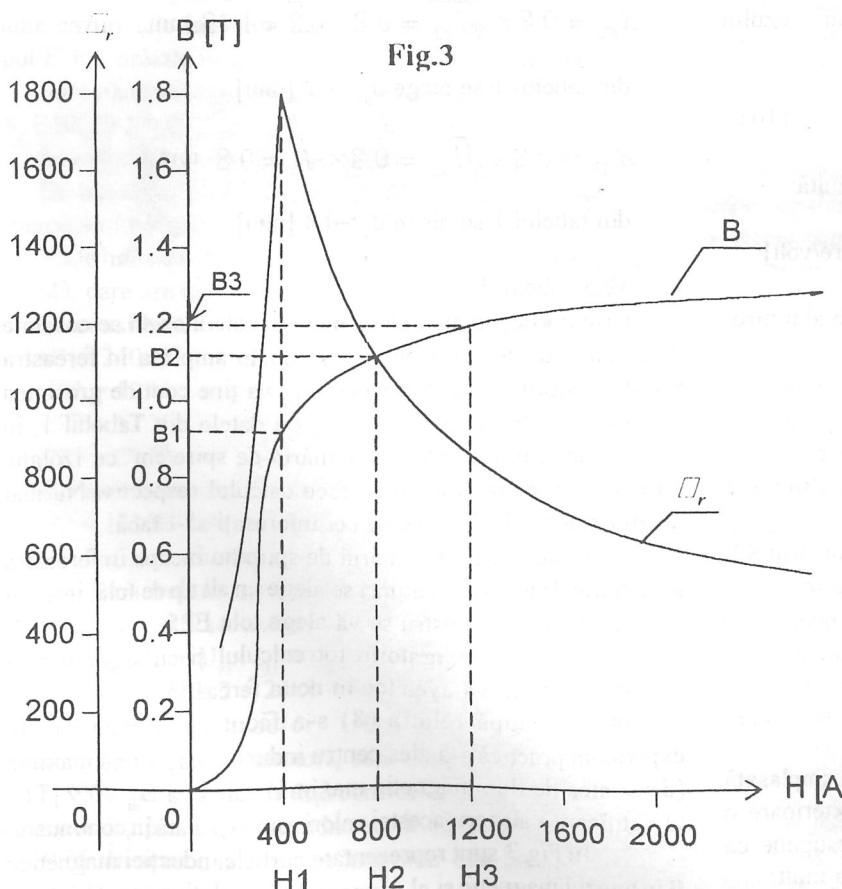Din relația (14) rezultă că unitatea de măsură pentru  $H$  este (amper-spiră)/metru. Întrucât cuvântul "spiră" indică doar că valoarea curentului din formula (14) este multiplicată cu numărul  $N$  de spire și pentru că de fapt cuvântul "spiră" nu este o unitate de măsură, rezultă că unitatea de măsură pentru intensitatea câmpului magnetic este amper/metru, [A/m].



Intensitatea  $H$  a câmpului magnetic se mai numește și "fortă de magnetizare".

Revenind la Fig.3 se observă că pentru valori mici ale lui  $H$ , sub 400 A/m, creșterile mici ale lui  $H$  produc creșteri mari pentru inducția magnetică  $B$  (densitatea de flux magnetic). Acest proces este arătat de panta abruptă a curbei  $B = B(H)$ .

Pentru valori ale lui  $H$  peste 400 A/m se observă că creșterile lui  $H$  produc creșteri din ce în ce mai mici pentru  $B$ .

Când  $H$  a crescut de la zero la valoarea  $H_1$  (400 A/m) se vede că densitatea de flux magnetic a crescut de la zero la valoarea  $B_1$  (0.9 T).

Dacă  $H$  este dublat de la  $H_1$  (400 A/m) la  $H_2$  (800 A/m), atunci densitatea de flux magnetic nu mai crește cu aceeași cantitate, ci crește de la  $B_1$  (0.9 T) la  $B_2$  (1.15 T).

O creștere în continuarea a lui  $H$  de la  $H_2$  (800 A/m) la  $H_3$  (1200 A/m) produce o creștere și mai mică a lui  $B$ , de la  $B_2$  (1.15 T) la  $B_3$  (1.2 T).

Din cele prezentate, cît și din Fig.4, se observă că o creștere în continuare a lui  $H$  nu mai produce nici-o creștere a lui  $B$ , curba lui  $B$  devenind practic orizontală.

Aceste fenomene se numește "saturația miezului magnetic", se spune că miezul magnetic s-a saturat.

În Fig.3 fenomenul de saturare începe de la valoarea  $H = 400$  A/m, unde curba lui  $B$  începe să facă un cot.

În practică nu este economic să se magnetizeze miezul peste limita la care începe să apară saturarea (dincolo de cotul curbei), pentru că o creștere a numărului de amperi-spiră va produce o creștere nesemnificativă a densității de flux magnetic  $B$  (a inducției magnetice  $B$ ).

În formula (8), pentru determinarea numărului de spire per volt, s-a folosit pentru inducția magnetică maximă valoarea  $B_m = 0.9$  T. Cu această valoare a rezultat pentru numărul de spire per volt relația  $n_0 = 0.0050/A$ , unde  $A$  este măsurat în  $m^2$ . Dacă aria secțiunii miezului se măsoară în  $cm^2$  atunci rezultă  $n_0 = 50/A$ .

Multi consideră numărul 50 de la numărătorul expresiei lui  $n_0$  ca fiind frecvența retelei, dar nu este adevărat, este doar o coincidență. Dacă pentru o forță de magnetizare de 400 A/m rezultă o inducție magnetică mai mare, de exemplu  $B_m = 1$  T, atunci pentru numărul de spire per volt rezultă o valoare mai mică:

$$n_0 = \frac{1}{4.44 \times 50 \times 1} \cdot \frac{1}{A} = \frac{0.0045}{A}$$

sau

$n_0 = 45/A$ , dacă  $A$  este măsurat în  $cm^2$ .

În cazul în care materialul din care sunt făcute tolele are o inducție magnetică mai mică de 0.9 T, pentru o forță de magnetizare de 400 A/m, atunci pentru  $n_0$  rezultă valori mai mari, de până la 60/A.

Cele mai uzuale materiale magnetice au valoarea inducției magnetice de 0.9 T la începerea procesului de saturare. De aceea pentru numărul de spire pe volt este cunoscută relația  $n_0 = 50/A$ .

Analizând Fig. 3 se poate verifica formula inducției magnetice  $B$  (a densității de flux magnetic) în funcție de intensitatea  $H$  a câmpului magnetic:

$$B = \mu_0 \mu_r H = (4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}) \cdot (1800) \cdot (400) = 0.9 \text{ [T]}$$

Mai trebuie menționat că în funcție de sarcinile celor 3 secundare, tensiunile respective pot avea o anumită abatere de la valorile nominale. Dacă sarcina este mai mică, este posibil ca tensiunea să fie mai mare și invers.


Valerică Costin, YO7AYH

costin.valerica@gmail.com  
costin.valerica@rdslink.ro
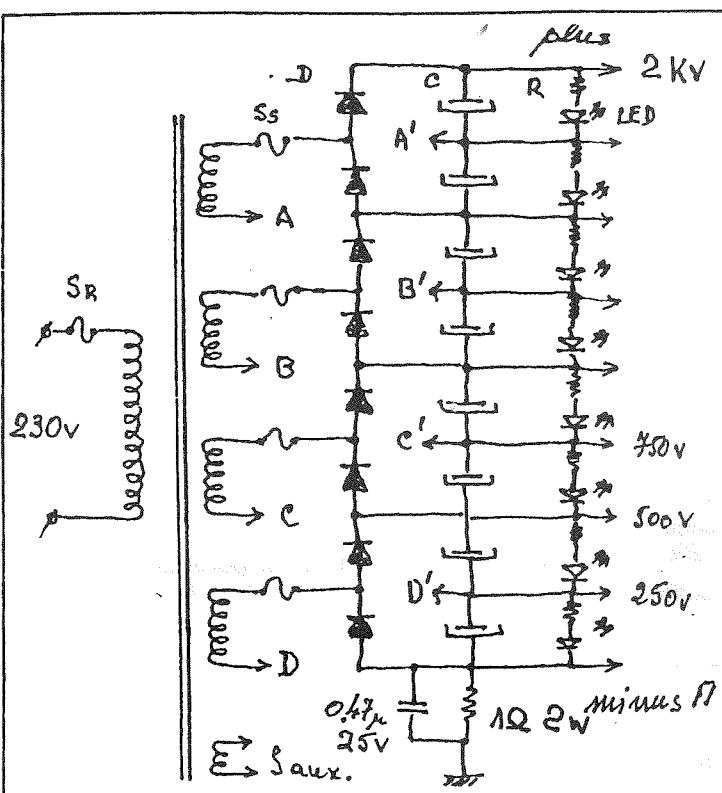
## 2kV/1A – ușor de construit

Alimentatorul a fost realizat în mai multe exemplare la Rad Suceava (YO8KGA) și funcționează fără probleme.

Dacă vreun condensator sau diodă cedează, alimentatorul continuă să funcționeze, evident cu tensiune mai mică, avaria este semnalizată.



Rezistențele sunt obligatorii, ele asigură descărcarea condensatoarelor la deconectare. Se pot utiliza și tensiuni intermediare, din 500 în 500V sau 250 în 250V.

Transformatorul: Miez = 40 cm patrați.

Bobinaje: Primar: CuEm F 2mm (minimum 1,8mm)

Secundar: Cu Em F 0,6mm

Toate 5 au câte 218 spire. Secundar auxiliar 5sp/0,3mm.

Condensatoare: C = 100uF/330V

Diode: 2A, Uinveres - 1000V

Siguranțe: Ss - 3,15A și SR - 16A.

Între minus IT și masă cu un voltmetriu de 1V se măsoară curentul. Rezistențele R sunt de 47K / 3WW.

Secundarul auxiliar este pentru semnalizarea prezenței tensiunii în primar. Unul sau mai multe LED-uri stinse indică avarie.

Erast Lojewski YO8OP

\* O interesantă prezentare asupra metodelor de previziune și prognoza ciclului solar 24 o găsim în comunicarea lui David H Hathaway de la Centrul de zboruri spațiale Marshall al NASA ținută la Conferința Mondială despre activitățile solare și evoluțiile posibile în ciclul 24, conferință ce s-a desfășurat la Berkeley CA SUA în perioada 7 - 12 decembrie 2008. Adresa: [http://sprg.ssl.berkeley.edu/RHESSI/napa2008/talks/Mon1\\_Hathaway.pdf](http://sprg.ssl.berkeley.edu/RHESSI/napa2008/talks/Mon1_Hathaway.pdf).

\* Un material video frumos prezentat despre WRTC2006 și în special despre PX5A se găsește la adresa: <http://www.youtube.com/watch?v=E0qMxt94Jlw>. De altfel, ne spune YO4ATW, pe site-ul <http://www.youtube.com/> dacă tastăm la search hamradio, putem găsi multe clipuri interesante legate de activitatea noastră.

\* The European PSK Club invită radioamatorii din întreaga lume să participe la EPC WW DX Contest. Se lucrează numai în modul BPSK125. Primul concurs va avea loc în zilele de 31 ianuarie și 1 februarie (12.00-12.00utc).

Dintre radioamatorii YO care au obținut de curând calitatea de membru al acestui club amintim pe YO3ZA - Dan Antoni din București.

\* Dacă doriți să învățați sau să vă perfecționați în recepția alfabetului Morse o puteți face apelând la adresa: <http://lcwo.net/?p=welcome&hl=ro&PHPSESSID=e40a652bc6bcaa8b.9a9fe26a070a730f>

## Să învățăm împreună

Preocuparea noastră pentru pregătirea examenelor, care a și dat deja rezultate concrete în acest an, continuă prin abordarea unor subiecte considerate de unii colegi "mai dificile"

Mulțumim din nou lui **Y03AL** care ne ajută și de data aceasta. Pentru început revenim cu câteva precizări relativ la notațiile folosite în testele grilă publicate de ANC.

Caracterul al cincelea din „codul” cu care sunt marcate intrebările reprezintă gradul de dificultate al întrebării.

Pentru începători acesta este „A” sau „B”, pentru avansați „C” sau „D”, iar pentru „extra” (categoria I-a) „E” și „F”. Cele 641 de intrebări ale chestionarului sunt repartizate astfel:

Dificultatea „A” este reprezentată de 87 întrebări (13,57%), „B” de 253 întrebări (39,46%), „C” 205 întrebări (31,12%), „D” 60 întrebări (9,36%), „E” 20 întrebări (3,12%), iar „F” 16 întrebări (2,49%).

**Observație:** Programa analitică conține 40 de paragrafe, deci dacă întrebările ar fi repartizate uniform, fiecărui grad de dificultate și paragraf din programă i-ar fi revenit câte două întrebări, deci prea ușor de memorat, prin urmare repartizarea ne uniformă este în sprijinul calității chestionarului.

Pentru dificultatea maximă („F”) chestionarul conține numai 16 probleme, din care trei grupuri cu conținut similar și numai una singură net deosebită de celelalte, cu care de altfel vom începe analiza.

\*\*\*\*\***16F18L** În ce condiții din spectrul unui semnal cu modulație unghiulară realizată cu semnal de modulație sinusoidal lipsește componenta centrală, cea care există la semnalul ne modulat?

1) Totdeauna există această componentă căci este „putătoarea”.

2) Numai la anumite rapoarte între frecvența purtătoare și frecvența de modulație.

3@ Numai la anumite valori ale indicelui de modulație.

4) Niciodată nu există această componentă dacă semnalul este modulat.

**Răspuns:**

Pentru a alege răspunsul corect sunt necesare noțiuni elementare despre modulația unghiulară (de fază sau de frecvență), de aceia (dacă este cazul) recomandăm să „digerăți” articolul intitulat „Modulația de frecvență” publicat în RCRA 1/2003 pag. 21\_23.

În acesta, printre alte noțiuni este prezentat și „indicele de modulație “B” ca fiind raportul între deviația de frecvență și frecvența de modulație.

(Alte surse notează indicele de modulație cu „m”, dar este bine să evitați posibila confuzie cu gradul de modulație în amplitudine, notat de asemenea cu „m”.)

Din același material veți putea afla că **fiecare** dintre componentele spectrului unui semnal modulat în frecvență (sau fază) se anulează atunci când indicele de modulație are anumite valori (diferite pentru fiecare componentă).

„Componenta centrală” a spectrului (care deoarece există și fără modulație se numește adesea „purtătoarea”) se anulează pentru mai multe valori ale lui „B”, dintre care cele mai mici sunt  $\beta=2,4$  și  $\beta=5,5$ , deci răspunsul corect este „3”.

**Observație:** Dacă doriți să vă perfecționați noțiunile despre acest fel de modulație vă recomandăm articolul publicat în: RCRA 1/2005 pag. 10\_15 (o excelentă traducere din QST).

\*\*\*\*Întrebarea **24F23N** și grupul **##F23P** necesită o scurtă recapitulare a cunoștințelor despre bobine cuplate mutual (prin câmp magnetic comun):

Două bobine cu inductanțele  $L_1$  și  $L_2$  cuplate prin inductanță mutuală „M”, când sunt legate în serie prezintă inductanță totală:  $L_t = L_1 + L_2 - 2M$

Unde semnul „+” corespunde legării cu bobinarea în același sens (liniile lor de câmp magnetic să se adune).

Factorul de cuplaj „k” între cele două bobine este definit ca fiind:

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}}$$

Practic valoarea sa este totdeauna subunitară, cu atât mai mică cu cât mai multe linii de câmp ale uneia dintre bobine nu se închid și prin celălaltă (există „scăpări” ale liniilor de câmp). Valori mai apropiate de unitate sunt posibile prin bobinarea pe un miez magnetic închis” (tor de exemplu).

\*\*\*\***24F23N** Două bobine identice sunt cuplate mutual. Măsurate fiecare din ele separat (cu celălaltă în gol), inductanțele sunt  $L_1=L_2=50\mu H$ , dar dacă sunt legate în serie în același sens, inductanța rezultată este de  $200\mu H$ , iar legate în sens contrar practic nu prezintă inductanță la borne.

Cum este cel mai probabil că sunt realizate cele două bobinaje?

1) Nu este posibilă această realizare deoarece ar însemna un factor de cuplaj supraunitar.

2) Cele două bobinaje sunt ecranate individual (fiecare separat).

3) Cele două bobinaje sunt realizate în aer, dar sunt introduse într-un ecran magnetic comun.

4@ Cele două bobinaje sunt realizate bifilar pe un tor din ferită cu permeabilitate mare.

**Răspuns:** Ecuația din care putem deduce inductanța de cuplaj poate fi:

$$L_t = 50 + 50 + 2M = 200\mu H \text{ sau: } L_t = 50 + 50 - 2M = 0, \text{ de unde } M = 50\mu H$$

Cu acesta

$$k = \frac{50}{\sqrt{50 \cdot 50}} = \frac{50}{50} = 1$$

deci  $k = 1$  și răspunsul cel mai potrivit este „4”.

**Observație:** Mulți dintre prietenii mei mai tineri, deși cunoșteau relațiile de calcul s-au blocat din cauza enunțului care oferea date mai multe decât ar fi fost necesar pentru rezolvare. (Au rezultat două ecuații din care se putea calcula „M”, dar (cum este normal la enunțuri corecte) ambele au aceeași soluție).

Am observat că această metodă de „speriat” candidații pripită mai este utilizată și la alte întrebări, deci atenție!

### Grupul „\*\*F23P”.

\*\*\*\*25F23P/ Două bobine identice sunt cuplate mutual. Măsurate fiecare din ele separat (cu celălaltă în gol), inductanțele sunt  $L_1=L_2=20\mu H$ , dar dacă sunt legate în serie în același sens, inductanța rezultată este de  $60\mu H$ , iar legate în sens contrar de  $20\mu H$ . Cât este factorul de cuplaj mutual K?

- 1)  $K=0,1$       2)  $K=0,2$   
3)  $K=0,3$       4)  $K=0,5$

Din motivele prezentate la întrebarea 24F23N ne vom limita la ecuația corespunzătoare conectării în sens contrar (patre mai ușor de văzut soluția), dar oricare din cele două situații oferă același rezultat.

R:  $L_t=L_1+L_2-2M=20+20-2M=20\mu H$ , sau  
 $L_t=L_1+L_2+2M=60\mu H$   
 $R: L_t=L_1+L_2-2M=20+20-2M=20\mu H$ , sau  
 $L_t=L_1+L_2+2M=60\mu H$

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}} = \frac{10}{\sqrt{20 \cdot 20}} = \frac{10}{20} = 0,5$$

$k = 0,5$  Deci răspunsul corect este „4”

\*\*\*\*26F23P/ Două bobine identice sunt cuplate mutual. Măsurate fiecare din ele separat (cu celălaltă în gol), inductanțele sunt  $L_1=L_2=20\mu H$ , dar dacă sunt legate în serie în același sens, inductanța rezultată este de  $50\mu H$ , iar legate în sens contrar de  $30\mu H$ .

Cât este factorul de cuplaj mutual K?

- 1)  $K=0,2$       2)  $K=0,25$   
3)  $K=0,3$       4)  $K=0,35$

R: Înțând seama de observațiile de la întrebările precedente vom folosi numai cazul cu *bobinele legate în același sens*:  $L_1+L_2+2M=20+20+2M=50\mu H$ , deci  $M=5\mu H$ , cu care:

$$k = \frac{5}{\sqrt{20 \cdot 20}} = \frac{5}{20} = 0,25$$

Deci răspunsul corect este „2”, dar noi am verificat cu același rezultat și cazul cu bobinele legate în sens contrar.

\*\*\*\*27F23P/ Două bobine identice sunt cuplate mutual. Măsurate fiecare din ele separat (cu celălaltă în gol), inductanțele sunt  $L_1=L_2=50\mu H$ , dar dacă sunt legate în serie în același sens, inductanța rezultată este de  $125\mu H$ , iar legate în sens contrar de  $75\mu H$ .

Cât este factorul de cuplaj mutual K?

- 1)  $K=0,2$       2)  $K=0,25$   
3)  $K=0,3$       4)  $K=0,35$

R: Vom proceda la fel ca la întrebarea precedentă:  $L_1+L_2+2M=50+50+2M=125\mu H$ , deci  $M=12,5\mu H$ , cu care:  $k = 0,25$  Deci răspunsul corect este „2”.

\*\*\*\*28F23P/ Două bobine identice sunt cuplate mutual. Măsurate fiecare din ele separat (cu celălaltă în gol), inductanțele sunt  $L_1=L_2=50\mu H$ , dar dacă sunt legate în serie în același sens, inductanța rezultată este de  $150\mu H$ , iar legate în sens contrar de  $50\mu H$ . Cât este factorul de cuplaj mutual K?

1) Imposibil.

2)  $K=0,2$

3)  $K=0,3$

4)  $K=0,5$

Problema foarte asemănătoare cu cea precedentă (de altfel și cu celelalte din grup) așa că:  
 $L_1+L_2+2M=50+50+2M=150\mu H$ , deci  $M=25\mu H$ , cu care:  $k = 0,5$  Deci răspunsul corect este „4”.

\*\*\*\*29F23P/ Două bobine identice sunt cuplate mutual. Măsurate fiecare din ele separat (cu celălaltă în gol), inductanțele sunt  $L_1=L_2=20\mu H$ , dar dacă sunt legate în serie în același sens, inductanța rezultată este de  $80\mu H$ , iar legate în sens contrar practic nu prezintă inductanță la borne.

Cât este factorul de cuplaj mutual K?

- 1) Imposibil.      2)  $K=0,5$   
3)  $K=1$       4)  $K=2$

R: Înțând seama de observația de la întrebarea 25F23P vom folosi numai enunțul cu bobinele legate în sens contrar, deoarece ecuația rezultantă pare mai simplă:

$L_1+L_2-2M=20+20-2M=0$ , deci  $M=20\mu H$ , cu care:  $k = 1$

Deci răspunsul corect este „3”  
(Vezi și întrebarea 24F23N)

\*\*\*\*Grupul „##F16M” conține 5 întrebări care diferă doar prin unele valori din enunț.

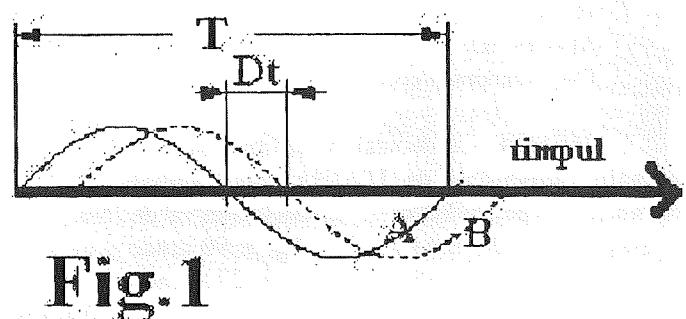


Fig. 1

Să le analizăm pe rând după o prealabilă observație:

Enunțurile se referă la o oscilogramă ca în Fig. 1, în care două semnale sinusoidale cu frecvență  $F=10MHz$ , deci cu perioada  $T=1/F=10\text{ Ns}$  (Nanosecunde), sunt decalate în timp cu  $\Delta t$  (microsecunde) și se cere să se calculeze defazajul (în grade) între ele.

Problema este destul de simplă: se exprimă decalajul respectiv în fracțuni de perioadă  $\Delta t/T$  și se ține seama că o perioadă corespunde unui unghi de 360 grade (o rotație completă). Deci defazajul este:  $\Delta\phi=360^{\circ}\Delta t/T$

Observații: Metoda este obișnuită în măsurarea defazajului cu ajutorul osciloscopului, dar nu este cea mai precisă. Cât despre cele două curbe se spune despre semnalul „B” că este în urma semnalului „A”, deoarece capătă aceleași valori abia după scurgerea a  $\Delta t$  secunde.

Este de la sine înțeles că pentru  $T$  și  $\Delta t$  vom folosi aceeași submultipli (noi vom folosi „Ns”, adică Nanosecunda)

\*\*\*\*31F16M/ Ce defazaj  $\Delta\phi$  (în grade) este între două semnale sinusoidale de 10MHz, dacă ambele trec din semialternanță pozitivă în cea negativă la interval de 0,0125ms (micro secunde)?

- 1)  $\phi=45$  grade. 2)  $\phi=90$  grade.  
3)  $\phi=180$  grade. 4)  $\phi=270$  grade.

R:  $\Delta t = 0,0125\mu s = 12,5Ns$  (nanosecunde), deci  
 $\Delta f = 360 * \frac{\Delta t}{T} = 360 * \frac{12,5}{100} = 45$  grade, deci  
 răspunsul corect este „1”

\*\*\*\*32F16M/ Ce defazaj  $\Delta f$  (în grade) este între două semnale sinusoidale de 10MHz, dacă ambele trec din semialternanță pozitivă în cea negativă la interval de 0,025ms (micro secunde)?  
 1)  $\phi=45$  grade. 2@  $\phi=90$  grade.  
 3)  $\phi=180$  grade. 4)  $\phi=270$  grade.

R:  $\Delta t = 0,025\mu s = 25Ns$ ,  $\Delta f = 360 * \frac{\Delta t}{T} = 360 * \frac{25}{100} = 90$  grade, deci răspunsul corect este „2”.

\*\*\*\*33F16M/ Ce defazaj  $\Delta f$  (în grade) este între două semnale sinusoidale de 10MHz, dacă ambele trec din semialternanță pozitivă în cea negativă la interval de 0,05ms (micro secunde)?  
 1)  $\phi=45$  grade. 2)  $\phi=90$  grade.  
 3@  $\phi=180$  grade. 4)  $\phi=270$  grade.

R:  $\Delta t = 0,05\mu s = 50Ns$ ,  
 $\Delta f = 360 * \frac{\Delta t}{T} = 360 * \frac{50}{100} = 180$  grade,  
 deci răspunsul corect este „3”.

\*\*\*\*34F16M/ Ce defazaj  $\Delta f$  (în grade) este între două semnale sinusoidale de 10MHz, dacă ambele trec din semialternanță pozitivă în cea negativă la interval de 0,075ms (micro secunde)?  
 1)  $\phi=45$  grade. 2)  $\phi=90$  grade.  
 3)  $\phi=180$  grade. 4@  $\phi=270$  grade.

R:  $\Delta t = 0,075\mu s = 75Ns$ ,  
 $\Delta f = 360 * \frac{\Delta t}{T} = 360 * \frac{75}{100} = 360 * \frac{3}{4} = 270$  grade  
 Deci răspunsul corect este „4”

35F16M/ Ce defazaj  $\Delta f$  (în grade) este între două semnale sinusoidale de 10MHz, dacă ambele trec din semialternanță pozitivă în cea negativă la interval de 25ns (nano secunde)?  
 1)  $\phi=45$  grade. 2@  $\phi=90$  grade.  
 3)  $\phi=180$  grade. 4)  $\phi=270$  grade.

R:  $\Delta t = 25Ns$ ,  $\Delta f = 360 * \frac{\Delta t}{T} = 360 * \frac{25}{100} = 90$  grade,  
 deci răspunsul corect este „2”.

\*\*\*\*Grupul „#F31L” este constituit din patru întrebări care se referă la un circuit în aparență foarte complicat, dar nu și pentru cei cu ochiul format în examinarea schemelor (vezi Fig.2).

De aceea mai întâi numerotăm cele trei rezistențe egale (de la stânga la dreapta:  $r_1$ ,  $r_2$  și  $r_3$  (așa ca în Fig.3)

Apoi profităm de faptul că toate ampermetrele sunt declarate „ideale” (au rezistență internă nulă), așa că pentru a calcula curentii prin fiecare rezistență scurtcircuităm ampermetrele cu „șrapuri” (doar tot au rezistență internă nulă) ca în fig. 3

După care urmărim traseele de la cele două borne de intrare (a și b) până la fiecare rezistor marcând bornele acestora cu litera corespunzătoare bornei de intrare la care este conectat.

Surpriză: toate cele trei rezistoare sunt conectate în paralel la bornele de intrare!

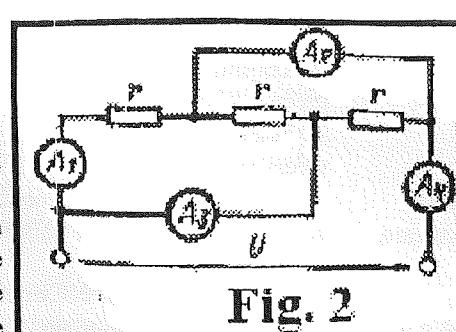


Fig. 2

Cum fiecare dintre ele are rezistență  $r=30\Omega$ , iar tensiunea la bornele circuitului este  $U=30V$ , rezultă un curent  $I=30V/30\Omega=1A$  prin fiecare rezistor. Acum putem trece la rezolvări, dar vom începe cu cazul cel mai clar:

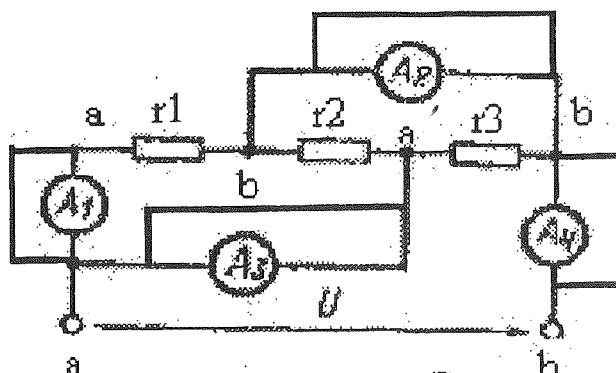


Fig. 3

\*\*\*\*18F31L/ Dacă ampermetrele din Fig.2 sunt ideale (rezistență internă nulă),  $U=30V$ , iar cele trei rezistoare au valoarea  $r=30\Omega$ , atunci ce curent indică ampermetrul A4?

- 1) 0,33A      2) 1A  
 3) 2A      4@3A

R: Ampermetrul A4 este intercalat între borna „b” și toate trei rezistoarele, deci este parcurs de toți cei trei curenti de câte un amper, deci răspunsul corect este „4”

19F31L/ Dacă ampermetrele din figura 2 sunt ideale (rezistență internă nulă),  $U=30V$ , iar cele trei rezistoare au valoarea  $r=30\Omega$ , atunci ce curent indică ampermetrul A3?

- 1) 0,33A      2) 1A  
 3@ 2A      4)3A

R: Prin ampermetrul A3 circulă curentul din  $r_3$  (1A), dar și cel din  $r_2$  (1A), care este conectat la borna „b” prin intermediul ampermetrului A2. În total curentul prin A3 este de 2A, deci răspunsul corect este „3”

20F31L/ Dacă ampermetrele din figura 2 sunt ideale (rezistență internă nulă),  $U=30V$ , iar cele trei rezistoare au valoarea  $r=30\Omega$ , atunci ce curent indică ampermetrul A2?

- 1) 0,33A      2) 1A  
 3@ 2A      4)3A

R: Prin ampermetrul A2 circulă curentul din  $r_1$ , dar și curentul din  $r_2$  (care este conectat la borna „a” prin intermediul lui A3), dar NU și curentul din  $r_3$  care este conectat direct la bornele de intrare (prin A3 și A4) ocolind ampermetrul A2.

Prin urmare prin A2 circulă un curent de 2A, deci răspunsul corect este „3”.

21F31L/ Dacă ampermetrele din Fig. 2 sunt ideale (rezistență internă nulă),  $U=30V$ , iar cele trei rezistoare au valoarea  $r=30W$ , atunci ce curent indică ampermetrul A1?

- 1) 0,33A      2@ 1A  
 3) 2A      4)3A

R: Prin A1 circulă numai curentul care circulă și prin  $r_1$ , căci celelalte rezistore sunt legate direct la bornele de intrare (prin A2 și A3).

Deci curentul prin A1 este de 1A, iar răspunsul corect este „2”.

## MUNICIPII ASISTATE DE CALCULAT în unde scurte (DIGIMODES)

**Să trecem la lucru!** Avem, din punct de vedere al dotării cu echipamente tot ce ne trebuie. Cred că cea mai spectaculoasă abordare a modurilor digitale este cea vizuală. Nu cred că sunt prea mulți radioamatori care să nu fi realizat o legătură în SSTV în banda de 20m, desigur, vara, când condițiile de propagare permit un raport semnal zgomot destul de bun. De cele mai multe ori, imaginile sunt afectate de perturbațiile inerente undelor scurte. Imaginea este "zgomotoasă", are "slant" (inclinare) și necesită mici ajustări ulterioare în cadrul programului pentru a fi vizibilă și inteligeabilă. Peste toate asta, imaginea are dimensiuni mici, de 320x240 pixel ceea ce reprezintă o imagine destul de mică! Cred că SSTV reprezintă prima mare evoluție a radioamatorismului și, deși a apărut în urma cu mai bine de 40 de ani, încă este un punct de atracție pentru începătorii în Digimodes.

În ultimii ani, ca rezultat al evoluției tehnicii de calcul și al accesibilității ei, o nouă formă de SSTV își face încet loc în benzile de unde scurte. Este vorba de imaginile transmise în format digital, ca blocuri de date și nu prin baleierea pixel cu pixel a imaginii.

Spre deosebire de SSTV clasic, cel digital are un dezavantaj: nu permite afișarea progresivă a imaginii receptioane. Imaginea receptioană parțial poate fi afișată, în funcție de setările programului, atunci când avem disponibile date reprezentând între 60 și 90% din fișierul transmis. Completarea datelor lipsă se face prin solicitarea de către stația de recepție a retransmiterii datelor lipsă.

În prezent există cam 6 programe ce permit transmiterea în format digital a imaginilor, și acestea sunt:

- EasyPal (fost HamPal), scris de VK4AES, Erik Sundstrup;
- Digitrx și HamDRM, scris de PY4ZBZ, Roland Zurnely;
- WinDRM, scris de HB9TLK, Francesca Lanza;
- DigiAce, scris de Martin Emerson;
- RDFT, scris de KB8VAK, Barry Sanderson.

Dintre toate acestea vă recomand EasyPal, întrucât este compatibil din punct de vedere al transmiterii informației cu WinDRM și cu HamDRM.

De asemenei, există și programe care permit transmiterea de imagini dinamice (în mișcare) la o rată de 1,5 FPS-(aproximație două cadre pe secundă).


Să revenim însă la EasyPal.

Programul poate fi descărcat de la următoarea adresă:

<http://www.g4rob.co.uk/easypalarchive.htm>, și folosește motorul DRM pentru transmiterea imaginilor.

Programul se descarcă sub forma unui fișier executabil tip .exe. Nu insist asupra instalării, căci este intuitivă și deosebit de simplă.

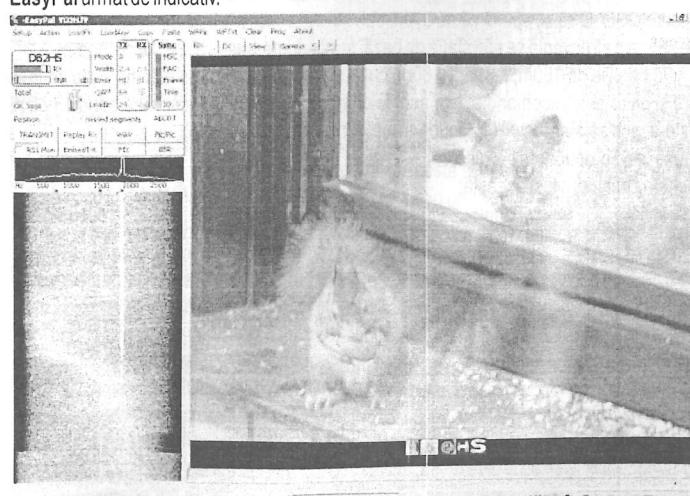După instalare, porniți programul pentru a efectua setările necesare. Prima setare va fi să vă înscripteți indicativul propriu accesând SETUP>CALLSIGN în bara de comenzi. După introducerea propriului indicativ, pe bara superioară a programului vom observa scris EasyPal urmat de indicativ.



În cazul în care calculatorul are mai multe plăci de sunet, tot în SETUP>SOUNCARDS efectuăm selecția celor care urmează să le utilizăm cu acest program. Este recomandabil ca interfața utilizată să aibă propriile reglații de volum IN și OUT pentru a nu apela la MIXER-ul incorporat în Windows.

Cea mai importantă secțiune de urmărit în timpul receptiei semnalului este în partea stângă a programului și este alcătuită din două subsecțiuni: cea analogică, compusă dintr-o fereastră ce prezintă caracteristica analogică a semnalului receptioană (waterfall) (fig.1) și cea digitală, care arată cum este decodificată informația digitală (fig.2).

Cel mai bine pentru a testa funcționarea programului este să setați transceiver-ul pe frecvența de 3,736 MHz, LSB, unde veți găsi în jurul orei 21 un grup destul de consistent de radioamatori din fostă URSS care realizează regulat legături în acest mod. Obligatoriu deselectați orice fel de filtrare analogică sau DSP a receptorului; filtrele de bandă IF trebuie

să fie setate pentru 2,4 kHz.

Reglați nivelul RF Gain acolo unde începe să opereze AGC și nivelul de audio către PC astfel încât pe Waterfall imaginea să fie de un gri închis.

Ecranul din Fig.1 vă este de ajutor pentru reglajul frecvenței receptorului dar și pentru stabilirea corectă a nivelului de intrare. Pe orizontală este arătată banda ocupată de semnal (maxim 2,4 kHz) și puteți observa trei markeri de culoare roșie pe orizontală care prezintă frecvențele în Hz. Atunci cand receptionati o transmisie DRM, semnalul prezintă trei linii fine, verticale, ce trebuie să suprapună peste cele trei markere. În momentul în care suprapunerea este corectă, pe ecranul de decodare vor începe să clipească indicațioarele din secțiunea SYNC iar barele de nivel din secțiunea CALLSIGN vor deveni galbene.

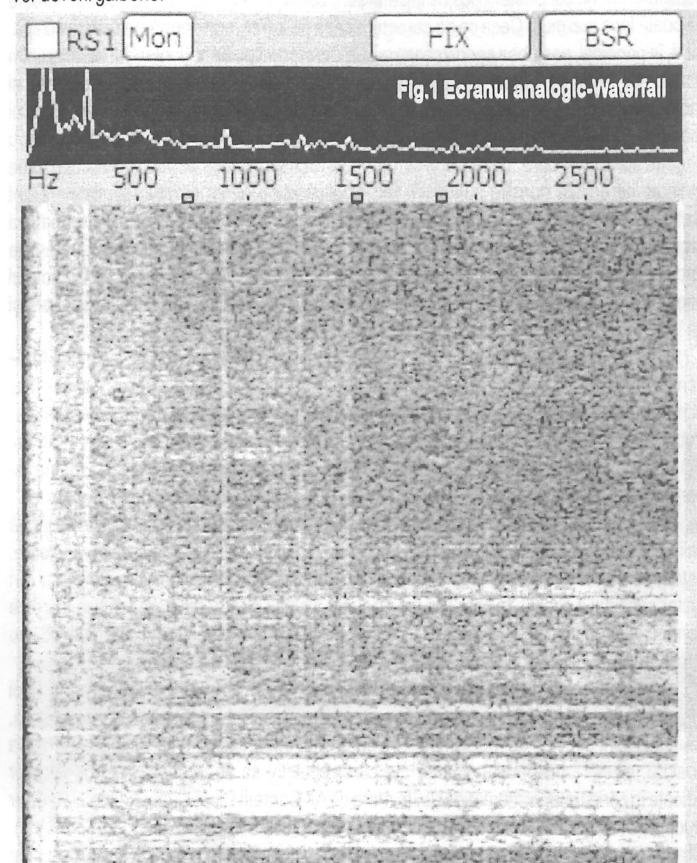


Fig.1 Ecranul analogic-Waterfall

În momentul în care există o cantitate suficientă de date receptioane și s-a realizat sincronizarea decodorului DSP, în partea dreaptă vom avea afișat indicativul stației emițător (dacă acesta l-a introdus în SETUP, desigur). În continuare, iată și ce semnificație au indicațiile aflate sub SYNC (verde înseamnă decodificare corectă a parametrului respectiv):

Fig.2 Ecranul de decodare

Callsign	TX		RX		Sync
	Mode	Width	Mode	Width	
	RX	SNR	dB	Error	MSC
Total				H/I	FAC
OK Segs				H/I	Frame
Position				QAM	Time
				16	IO
				LeadIn	ABORT
				24	Lng
				missed segments	

În momentul în care există o cantitate suficientă de date receptioane și s-a realizat sincronizarea decodorului DSP, în partea dreaptă vom avea afișat indicativul stației emițător (dacă acesta l-a introdus în SETUP, desigur). În continuare, iată și ce semnificație au indicațiile aflate sub SYNC (verde înseamnă decodificare corectă a parametrului respectiv):

Fig.2 Ecranul de decodare

Callsign	TX		RX		Sync
	Mode	Width	Mode	Width	
	RX	SNR	dB	Error	MSC
Total				H/I	FAC
OK Segs				H/I	Frame
Position				QAM	Time
				16	IO
				LeadIn	ABORT
				24	Lng
				missed segments	

În momentul în care există o cantitate suficientă de date receptioane și s-a realizat sincronizarea decodorului DSP, în partea dreaptă vom avea afișat indicativul stației emițător (dacă acesta l-a introdus în SETUP, desigur). În continuare, iată și ce semnificație au indicațiile aflate sub SYNC (verde înseamnă decodificare corectă a parametrului respectiv):

În cazul în care nu obțineți indicație "verde", este bine să manevrați ușor nivelul RF la receptor și nivelul de semnal audio la intrarea în PC.

Imediat în stânga indicațoarelor de sincronizare, există o subsecțiune dedicată setărilor de la emisie și de la receptie. Setările semnalului receptioană sunt întotdeauna extrase de către program din FAC. Parametrii semnalului la emisie se pot modifica cu un click direct pe textul corespunzător setării pe care dorim să o alterăm.

*Despre setările necesare pentru emisie, în numărul următor.*

Adrian Florescu YO3HJV

# RADIOCOMUNICAȚII ȘI RADIOAMATORISM

## YR0HQ o scurtă analiză a anului 2008

Stimați colegi,

În primul rând trebuie să vă mulțumesc Dvs. celor care vă aflați în sală și prin Dvs. tuturor membrilor echipei YR0HQ, fără de care participarea noastră în CM IARU 2008, nu ar fi fost posibilă. Faptul că vă aflați aici, îmi dă speranțe pentru participări în edițiile care vor urma.

Probabil ati așteptat să fac public un comentariu, referitor la participarea echipei YR0HQ în CM din anul acesta. Special, nu am vrut să-l fac public, deoarece s-ar fi găsit mulți cărcotasi, care ar fi căutat orice motiv să critice și să dezbină echipa care s-a închegat, de la an la an. Cu mulți dintre Dvs. am comentat, pe canale private, rezultatul din acest an. Noi ne cunoaștem posibilitățile și sunt convins că fiecare dintre Dvs. își dorește să poată face mai mult. Ceea ce ne caracterizează pe toți cei care formă această echipă, sunt, în principal, pasiunea pentru concursurile din eter și spiritul național. Noi nu ne reunim pentru că FRR să bifeze o activitate, ci din dorința de a reprezenta România și radioamatorii ei, în această competiție organizată de forul tutelar al radioamatorismului mondial. În multe dintre comentariile pe care le-am citit pe forumul YODX se arată cu degetul spre FRR care, după părerea unora este responsabilă pentru rezultatele slabe obținute de echipa noastră națională. În primul rând eu nu aş califica rezultatele drept slabe, ci pe măsura posibilităților. FRR este un for tutelar care reunește formațiuni organizatorice ale radioamatorilor de diferite categorii și trebuie să satisfacă pretențiile unei mase de indivizi, care abordează radioamatorismul sub diferite aspecte. Din totalul numărului de radioamatori autorizați în țara noastră, sunt foarte puțini cei care sunt atrași de latura cu adevărat sportivă a radioamatorismului.

Chiar dacă rezultatele echipei noastre par modeste în comparație cu cele obținute de echipele de pe primele locuri ale clasamentului, sunt convins că pentru fiecare membru al echipei noastre a însemnat un efort, pregătirea și participarea la acest concurs. Dacă ar trebui să vorbesc despre performanțe, ar trebui să repet ceea ce au subliniat Mihai, YO3CTK sau Alex, YO9HP, în numeroasele lor comentarii, cu referire la activitatea de performanță în concursurile de unde scurte.

Obținerea unor performanțe în concursurile internaționale de US, presupune pe lângă calitățile operatorilor și o dotare tehnică corespunzătoare. Ce înseamnă corespunzatoare, este greu de precizat, deoarece limitele dotării tehnice depend de foarte mulți factori. Un factor principal îl constituie finanțarea. Fondurile alocate pentru o dotare tehnică, care să contribuie la obținerea unor performanțe ridicate în competițiile internaționale de US, nu sunt de neglijat, într-un buget familial.

FRR nu ar găsi niciodată mijloace suficiente de a asigura fondurile necesare unei finanțări de această natură. Cluburile ar trebui să găsească aceste mijloace de finanțare. Cluburile sunt asocieri de radioamatori pe baza unor interese comune. Din păcate, în țara noastră, există foarte puține cluburi ale căror obiectiv să fie obținerea performanțelor ridicate în concursurile internaționale. În afara de A1 Contest Club, clubul Palatului Copiilor București (YO3KPA), Petrolul Ploiești, Dorna DX Club, CSTA Suceava, CS Baia Mare, Oradea DX Club, CS Miercurea Ciuc, Family Club, scuzăți-mi ignoranța, nu îmi vin în minte altele. Acest aspect reflectă realitatea privind interesul radioamatorilor români pentru "contesting". Cu excepția câtorva individualități, participarea radioamatorilor români în competițiile internaționale poate fi calificată drept sporadică și fără pretenții. Un alt aspect al activității cluburilor cu profil de "contesting" ar trebui să fie formarea de noi generații de operatori. Trebuie să recunoaștem că operatorii tineri sunt foarte puțini. și alte cluburi ar trebui să-și îndrume membrii către activitatea de "contesting". Acum se pot simula pe calculator tot felul de concursuri. Există programe care pot antrena operatorii "la rece". Există concursuri pe internet. Pentru ieșirea în eter rămâne însă problema dotării. Trendul, ca să mă exprim în termeni actuali, este totuși pozitiv, și poate spune. La urma urmei totul depinde de oamenii care animează activitatea în cluburi. Avem câteva exemple: la București, Suceava, Reșița, Piatra Neamț s-au obținut finanțări pentru achiziționare de echipamente sau chiar construcții de sedii. Poate mai sunt și alte exemple. Contribuțiile personale ale unor persoane din anumite cluburi, este foarte important. Si aici avem câteva exemple: Mihai, YO3CTK, Ghiță, YO8CLN, Nelu, YO2RR, Dorin, YO8DHA, au finanțat din buzunarul propriu dotarea cluburilor pe care le-au fondat.

După cum știți echipa YR0HQ este structurată în principal pe câțiva piloni principali, formată din cluburile amintite și persoane individuale, ca Alex, YO9HP, Mihai, YO3CTK, Ionuț, YO9WF, Cornel, YO4NA, Nelu YO2RR, Joska, YO6BHN, Adrian, YO3HOT care pentru acest CM își pun la dispoziție dotările proprii. În viitorul apropiat vor fi și alții: Dan, YO9FNP, Cristi, YO7LCB, Mihai, YO9OC, Piti, YO7UP, Doru, YO7DAA, Adrian YO8SXX. Fără aportul acestor cluburi și persoane individuale, performanțele echipei noastre ar fi fost minimalizate.

Pot afirma cu convingere că locurile ocupate de echipa noastră ne placează în elita participanților la acest campionat mondial. Sigur că ne dorim să intrăm între primii 10 și cred că este posibil.

Din păcate noi nu avem nicio bază de concurs așa cum există în alte țări, cu care ne întrecem în această competiție. Multe din bazele de concurs din aceste țări s-au format pe amplasamentele unor puncte de transmisiuni guvernamentale sau militare dezafectate. Există totuși intenția de a construi baza de concurs la care visam. Intenția apartine lui Adrian, YO3HOT care sprijină sub multe aspecte și de mulți ani echipa YR0HQ.

Dar să revin la caracterizarea participării echipei YR0HQ în CM IARU 2008. Ce aș putea spune? Cred că în 2008 am reușit să mobilizam cea mai puternică formăție de

operatori din toți anii de când FRR participă în această competiție. Nume noi s-au înrolat în rândurile echipei YR0HQ. Aș menționa pe YO2BB, YO4NA, YO5BIM, YO5OCZ, YO5ODU, YO5PVC, YO7UP, YO7DAA, YO7FB, YO8WW, YO8TK, YO8BIG, YO8CT, YO8CLN, YO8DAR, YO8BDQ, YO8RNF. S-a lucrat din 8 amplasamente noi: București (YO3HKW), Constanța (YO4NA), Suseni jud. Argeș (YO7UP), Lacul Babel - jud. Vaslui (YO8DHA), Neagra Șarului jud. Suceava (YO8CLN), Preluca Veche jud. Maramureș (YO5PVC), Săvînești jud. Neamț (YO8WW).

Un punct forte al participării din acest an, a fost utilizarea programului WL în toate punctele de lucru și rețea de interconectare a calculatoarelor, care a funcționat corect prin sistemul de servere, asistat de Adrian, YO3GW.

Câteva concluzii, pe marginea participării echipei noastre în CM IARU 2008, au fost prezentate de către Alex, YO9HP în materialul de pe WEB intitulat "YR0HQ in IARU HF Contest 2008" și le voi relua în materialul meu. Citez:

"...nu ne putem mulțumi cu locurile 11-14 ocupate în ultimii ani și trebuie să găsim soluții pentru a intra în Top 10. Spuneam că echipa este suma unor investiții și eforturi individuale, așa că nu îmi rămâne decât să dau sfaturi celor care au "bani de aruncat" să își procure antene și amplificatoare serioase. Ușor de spus, mult mai greu de pus în practică. Cred că elementele principale care își aduc aportul la scorul final sunt: locația (mă refer la poziția geografică pe continent și la implicațiile asupra punctajului), antenele și puterea debită de amplificatoare finale. Cum locația YO nu poate fi schimbată (așa cum în mod regulamentar au procedat SRR și URE, operând din Rusia asiatică, respectiv insulele africane ale Spaniei, pentru a majora punctajul) ne rămâne să discutam doar despre antene și amplificatoare.

Se pare ca suntem foarte mândri de antenele noastre cu 4 sau 5 elemente pentru benzile superioare. Totuși să nu uităm că în benzile superioare adversarii nostri lucrează cu stack de 3-4 antene yagi simfazate. La noi, după căte știu eu, există un singur amplasament care folosește stack de 2 antene, pentru benzile superioare. Chiar și în 40 m s-a ajuns la stack de 2 antene yagi. Deocamdată în YO sunt 3-4 antene yagi cu 3 elemente, dar în amplasamente diferite. Benzile de 80 m și 160 m, datorita specificului propagării de vară, necesită o abordare specială. Putem accepta o antenă omnidirectională la emisie, dacă puterea este consistentă, dar la recepție nu putem depăși adversarii, dacă folosim doar antene verticale sau Inverted-V.

Din respingerea oricărui compromis în materie de antene vin cele 200-300 QSO-uri per bandă și cele 20-30 multiplicatoare în plus, care fac diferența în clasament".

Spunea cineva pe forumul YODX că vecinii noștri emit cu 10 kW. Cum nu avem posibilități practice de a micsora puterea adversarilor, nu văd altă soluție decât să facem și noi același lucru... și nu mă refer la a construi liniare de 5-10 kW, ci de a le împrumuta sau "inchiria" de la servicii specializate. Știu că urmează argumente referitoare la limitările impuse de antenă și cablul coaxial, însă nu sunt probleme insurmontabile. De exemplu antenele Optibeam sunt proiectate pentru a suporta puteri output de maximum 5 KW.

YO3APJ, Adrian Sinițăru

Un alt aspect este cel al susținerii echipei naționale de către mareea masă a celor care nu intră în echipă. Astfel prin legăturile efectuate cu YR0HQ se acordă câte un punct la fiecare QSO. O să se spună că nu avem condiții de propagare în benzile superioare, că nu se știe pe ce frecvențe se află stația de bază, și alte numeroase scuze! Dar se poate!

În benzile de 160m, respectiv 80m, chiar și 40m benzile "merg" pentru YO la anumite ore și chiar este recomandabil ca aceste chemări se se facă atunci când banda încă nu este deschisă legăturilor mai îndepărtate dând astfel posibilitatea de a face puncte mai multe când propagarea permite.

Schema echipei a fost aceasta:

Banda	Mod	Stație 1	Operatori	Stație 2	Operatori	Echipament stație 1
160	CW	Y05KUW	YO2BB, YO5AJR, YO3APJ Y05OCZ, YO5ODU, YO5PVC	Y08KVS	YO8BIG, YO8BPK, YO8CT YO8DAH, YO8FLD	Trx:FT990 PA:1KW Ant:TX InvV Ant:RX EWE
160	SSB	Y05KDX	Y05BRZ, YO5BIM	Y08KRR	YO8BDQ, YO8DAR YO8RNF, YO8CLN	Trx:TS 850 PA:1,5KW Ant:1: Inv V
80	CW	YR7M	Y09GZU, YO3CTK	Y08WW	Y08WW, YO8TK	Trx:FT1000MV PA:1 KW Ant:4 SQUARE
80	SSB	Y07KJLp	YO2DFA, Y07ARY, Y07CKP Y07LB, Y07LFV, Y07LJJ, Y07LMU	Y08KRR	YO8BDQ, YO8DAR, YO8CLN, YO8RNF	Trx: ICOM756 PRO PA:ACOM 2000 Ant:Inv V
40	CW	Y09HP	Y09WF, Y09BPX, Y09AFY	Y03BL	Y03BL	Trx: ICOM756 PRO PA:ACOM 2000 Ant:OPTIBEAM OB17
40	SSB	Y09WF	Y09WF, Y09AGI	Y03HKW	Y03GOD, Y03JOS Y03HKW	Trx:FT1000MV PA:ACOM2000 Ant:OPTIBEAM OB17
20	CW	Y03KPA	Y03HAE, Y09OC, Y09FNP	Y03ND	Y03GW, Y03HOT Y03ND	Trx:FT2000 PA:1,5KW Ant:LTH7DX
20	SSB	Y04NA	Y04NF, Y04NA	Y06KNE	Y06CFB, Y06OAF Y06BZL	Trx:ICOM7800 PA:ACOM2000 Ant:OPTIBEAM OB24
15	CW	Y08KGA	Y08SS, Y08SX, Y08SSX	Y04AB	Y04AB	Trx:ICOM756 PRO PA:1 KW Ant: 5 el. Monobanda
15	SSB	YR7M	Y03JR, Y09GZU	Y07UP	Y07UP, Y07FB, Y07DAA	Trx:FT1000MV PA:1 KW Ant: 5 el. monobanda
10	CW	Y06BHN	Y06BHN, Y06FLW	Y04ATW	Y04ATW	Trx:FT2000 PA:500W Ant: 6 el. monobanda
10	SSB	Y02RR	Y02RR, Y02AOB	Y08KVS	Y04RDN, Y04RIU, Y04REC, Y04RX	Trx:FT1000MV PA:ACOM 1000 Ant:OPTIBEAM OB 16

International Amateur Radio  
Union Region 1




## Despre Conferința Regiunii 1 IARU

Total a început cu un an în urmă. Am discutat și am considerat că actualul regulament de la Campionatul IARU din Iulie ar putea fi îmbunătățit. Propunerea era simplă și ușor de aplicat începând din 2010. Urma să se schimbe modul de acordare a punctelor. În loc să se dea în funcție cu ce zonă ITU sau continent ai avut legătura, de această dată punctajul ar fi trebuit să se dea în funcție de distanța dintre cele două stații conform unui algoritm stabilit ca la undele ultrascurte, dar mult simplificat. Distanțele urmău să se stabilească între centrele careurilor mari (primele 4 semne din QTH locator) eliminând totodată multiplicatorii. Pentru legăturile cu stațiile HQ urma să se dea un punctaj dublu fata de maximul posibil de atins. Această propunere a fost inclusă în dosarul Conferinței și erau tare curios cum va fi dezbatută.

Un prim ecou l-am avut de la DL3TD care a considerat că nu se poate aplica deoarece propagarea în 40 m nu asigură legături la mică distanță și astfel nu îi avantajează, de asemenea am remarcat că nu le convine acest lucru din cauza posibilităților din zonă de a lucra comod coasta de est al Americii de nord. Ulterior am aflat că s-a discutat cam în aceeași termen și la RSGB.

Astfel am fost bucuros când am aflat că YO8WW, Gabi trebuie să fie prezent la Conferință pentru a participa la grupul de lucru HST (RTG la noi!). Am discutat și ne-am pus de acord să merge împreună. Așa că pe 15 noiembrie ne-am întâlnit la ora 0500 la ieșirea spre autostrada București-Pitești. Gabi a apasat zdravăn pe accelerator și km au început să defileze rapid. Pe post de copilot 2 urmăream indicațiile lui Gigel, Copilotul 1, o instalație de GPS montat la bord. Am trecut pe lângă Pitești pe întuneric, Craiova, apoi Turnu Severin. Am traversat digul de la Porțile de Fier și am luat calea Belgradului pe malul sărbească al cazanelor. Peisajul mirific merită de văzut pe îndelete. Din goana mașinii admiram ceea ce se putea. La un moment Gigel ne atenționează că trebuie să o cotim. Ajunge la o autostradă, facem vreo 50 km apoi iar Gigel ne scoate de pe drumul cel mare! De acum nu mai avem mult îi întrăm în Bosnia și Herțegovina. Mai aveam vreo 350 de km din cei 1000 cât avea traseul. Drumul devin din ce în ce mai sinuos semn că intrăm într-o zonă montană. Se lasă seara și vom merge la lumina farurilor. La un moment dat ajungem la un post de graniță. Aici aflăm că în loc să ajungem în Croația eram la intrarea în Muntenegru. Ne întoarcem, luăm drumul corect și nu peste multă vreme ajungem la trecerea către Croația. Odată formalitățile îndeplinite ne grăbim către locul de cazare, undeva la vreo 500m de hotelul unde se va ține Conferința. După ce ne-am așezat, am făcut o vizită la locul de desfășurare, la Hotel Croatia. Aici am îndeplinit formalitățile necesare. Am plecat la 5 și am ajuns la 20, deci 15 ore de drum aproape fără opriri.

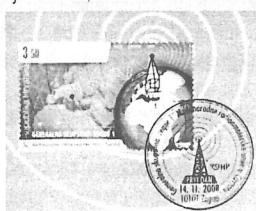

Dimineața au început lucrările Conferinței. Deschiderea s-a făcut în prezența oficialităților locale și în prezența adjunctului ministrului Comunicațiilor. Cu acest prilej poșta croată a emis un timbru special dedicat Conferinței Regiunii 1 IARU. După amiază au început lucrările grupurilor de lucru. Una din ele era cel al telegrafiei viteza (HST) unde Gabi trebuie să fie prezent. Aici, ca și la celelalte grupuri propunerile

erau transmise de multă vreme astfel că fiecare știa despre ce se va vorbi. Problema era să existe cvorumul necesar pentru a se lua deciziile. Aceasta s-a constituit la limită și au fost decise hotărâri. Nu toate propunerile au fost acceptate în urma supunerii la vot.

La ultima ședință a CA s-a stabilit ca dată de întâlnire miercuri 19 noiembrie. Așa că durata participării la Conferință era legată de acest termen. Luni era deja 17 noiembrie. În această zi începeau lucrările grupului C4 - unde scurte unde urma să se pună în discuție și propunerea noastră. Pe sală am avut bucuria să-l întâlnesc pe Hrane YT1AD și din discuții am ajuns și la această idee a noastră. S-a uitat la mine și mi-a întrebat: Ce ați făcut până acum? Această întrebare m-a derutat! Adică cum? Ce lobby ați făcut? Acum m-am lămurit ce și cum. Deci fiecare cu interesele lui. A fost clar că cei din vestul Europei nu vor accepta acest sistem care lor nu le este avantajos. Astfel atunci când s-a discutat delegatul din Germania chiar aînuit că ar fi de acord cu o modificare cu condiția să se acorde un punct pentru fiecare QSO. În ultimii ani ei având cel mai mare număr de legături. Degeaba am arătat că stațiile din UA și EA au fugit pe alt continent, fiecare cu interesul lui! Poate peste 3 ani cineva va mai încerca. Dar cum Conferința va fi în Africa de sud să sperăm că se vor găsi fonduri pentru participare. Apropo de participare. Este recomandat să fie doi care să cunoască toată problematica pentru a participa la toate ședințele care de multe ori se desfășoară în paralel. Din participare s-a văzut clar că anumite delegații au venit cu lectia bine învățată de acasă, pe când multe erau prezente numai fizic în sală și aveau scop de votant în funcție de anumite "criterii". A trecut și ziua de luni. Marți la prânz trebuie să plecăm pentru a ajunge la ședința CA. După participarea la o ședință a grupului C5 - ultrascurte. La prânz am luat calea spre București. De această dată a văzut pe lumină traseul străbatut la venire pe întuneric și am rămas uimiți de locurile văzute. Bosnia și Herțegovina ne-a arătat un traseu montan de o frumusețe deosebită. Seară am ajuns în Serbia. În final am ajuns la Porțile de Fier. Aici, în vama sărbească o mică surpriză. Vameșii descoperă că nu am sămpila de intrare în Serbia! Până la urmă

sistemele de comunicații să trăiască. A venit confirmarea de la punctul de intrare că am trecut pe acolo. Uitaseră să sămpile toate pașapoarte! Am ajuns în Turnu Severin. Am găsit un hotel unde am tras un pui de somn. Dimineață, direcția București. Pe drum aflat că ședința CA-s-a amânat!

Am ajuns în București și cu părerea de rău că am pierdut ocazia de a fi la toate întrenurile de lucru. Am lăsat o delegație pentru a fi reprezentată la ședința de închidere unde se vor vota hotărârile luate. Am înțeles că nu a putut fi folosită. Trebuia să o prezentăm la sosire! Dar atunci erau prezenți. Poate va trebui să se poată depune această delegație oricând. Dar probabil că alte delegații nu pleacă înainte de terminarea întregii Conferințe.

La ședința de încheiere sau votat toate deciziile care s-au luat în cadrul grupurilor de lucru, precum și noua conducere a IARU Regiunea 1. (aceasta s-a prezentat în numărul anterior). Concomitent s-au validat conducerile grupurilor de lucru astfel:

- Grupul de lucru unde scurte (C4): Ulrich Müller, DK4VW (nou),
- Grupul de lucru unde ultrascurte (C5): Michael Kastelic, OE1MCU,
- Comisia de politică externă: Colin J. Thomas, G3PSM (nou),
- Grupul de lucru privind reglementările în domeniul radio: Robert C. Whelan, G3PJT,
- Grupul de lucru ARDF: Rainer Flösser, DL5NBZ,
- Grupul de lucru HST: Oliver Tabakovski, Z32TO,
- Grupul de lucru EMC: Christian Verholt, OZ8CY,
- Grupul de lucru EUROCOP (reprezentarea intereselor IARU Regiunea 1 pe lângă parlamentul european): Thilo Kootz, DL9KCE (nou),
- Grupul de lucru ARSPEX (legătura cu prezentarea activităților spațiale și legătura cu învățământul școlar): Gaston Bertels, ON4WF,
- Grupul de lucru STARS (ajutarea căilor în curs de dezvoltare): Hans Welens, ON6WQ,
- Coordonatorul sistemului de monitorizare al IARU: Wolfgang Hadel, DK2OM,
- Coordonatorul sistemelor de urgență prin radio: Greg Mossup, G0DUB (nou),
- Coordonatorul sistemelor de balize în US IBP: Martin Harrison, G3USF,
- Coordonatorul IPHA (radioamatorii cu handicap): Rizkallah Azrak, OD5RI.

Se poate observa că reprezentarea este mai mare a societăților cu contribuții mai mari la bugetul IARU Regiunea 1. În paranteză fie zis, aceste delegații au venit bine pregătite pentru Conferință!



**CAVTAT și Hotel Croatia**  
Locul de desfășarea a Conferinței IARU R1



Aspecte din sala de lucru a Conferinței IARU Regiunea 1



**K1ZZ David Sumner** - o prezență permanentă la tot ceea ce reprezintă activitatea de radioamator. Începând de la activitatea în traficul cotidian, prezență în concursurile organizate de diferite societăți, la activitatea IARU la nivel mondial sau regional, la tot ceea ce este legat de pregătirile pentru WRC11.

A fost o onoare de a mă întâlni din nou cu Dânsul la acest eveniment deosebit. YO3JW Fenyo Stefan Pit

# PILULE LINGVISTICE

YO9AGI, Mircea

ordine, bonvolu! vă rog!, centprocente sută la sută, certe sigur, car caci, financa, cio tot, totul, ciu fiecare, ciuj toți, cu? oare, aşa este?, ciutage zilnic, danki a mulțumi, deziri a dori, dinamika dinamic, dipolo dipol, do deci, doni a da, drato sărmă, el din, elsendi - a transmite, a emite, elsendo emisiune, transmitere, en în, entute în totalitate, în întregime, esperi a spera, esti a fi, fari a face, farigi a deveni, fini a termina, fino sfârșit, finstupu etaj final, forta puternic, tare, frekvenco frecventă, gi el, ea (obiecte), gis până (la), goja bucuros, goji a se bucura, granda mare, havi a avea, hejme autoconstruit, informi a informa, internacia internațional, interreto internet, io ceva, io alia altceva, iomete puțin, jam dejă, jam kontakton qso before? hi, jen iată!, jes dal, kaj și, kamarado tovarăš, kara drag, scump, ke că, kial de ce, kiam-când, kiel cum, kiom-cât, kiu cine, care, komforta confortabil, kompreni a înțelege, komputilo computer, konfirmo confirmare, kilociklo kilociclu, kristala de cristal, kun cu, kvalito calitate, lau după, conform, komenco început, kontakto contact, legătură, korespondanto correspondent, lingvo limbă, literumi a silabisi, longe de mult, longtempe de mult timp, malgranda mic, mallonga scurt, mateno dimineață (bonan matenon! bună dimineață!), mesago mesaj, mikrofon microfon, ne nu, negi a ninge, negblovî a viscoli, nenio nimic, nepre neapărat, nia al nostru, a noastră, nokto noapte (bonan nokton! noapte bună!), nomo nume, nove din nou, nun acum, nuntempe în prezent, nur numai, ondlongo lungime de undă, ordo ordine, paroli a vorbi, pasi a trece, per prin, peti a ruga, plezuro placere, pli mai, plu (ne plu) nu mai, pluraj mai mulți, mai multe, pluvi a ploua, por pentru (destinația), povî a putea, povumo putere, preskau aproape, aproximativ, pri despre, priskribu descriere, pro pentru, raporto raport, control, reaudo reauzire, renkonti a întâlnii, reto rețea, ricevi a primi, a recepționa, ricevilo receptor, ricevo recepție, rilate cu privire la, rumana (stacio) - stație românească, same la fel, samideano prieten (de idei), sano sănătate (bonan sanon!- multă sănătate!), skribi a scrie, sendi a trimite, stacio stație radio, sukceso succes (multe da sukceso! multe succese!), supreniri a urca, a sui (în frecventă), sur pe, sangi a schimba, stupu treaptă, etaj al unei stații, tago zi (bonan tagon! bună ziua!), tiam atunci, tie ci aici (ci tie), tre foarte, tutu tot, întreg, tute ne deloc, unuafõje prima dată, urbo oraș, uzi a folosi, a întrebuiuța, veni a veni, ventego vijelie, furtună, vespero seară (bonan vesperon! bună seară!), vetero vreme (meteo), via al vostru, a voastră, vidi a vedea, vin pe voi, vă, pe tine, te, voki a chema, voko chemare, voksigno indicativ, zepelin zenelin.

N.B. Regret faptul că n-am dat peste un program de scriere care să conțină unicul semn diacritic de pe câteva litere (căciula în jos/sus), pentru a obține ortoepia din esperanto. Pentru detalii sunt QRV pe orice cale. Până atunci, **PER RADIO KAJ ESPERANTO AL INTERNACIA AMIKEKO!** *Gisla reaudio, kara amikoj!*

**2. TEST DE FIDELITATE.** Dat fiind faptul că încercările de a face o estimare sumară a interesului general de *pilule*, în rândul lectorilor revistei nu sunt edificatoare - cel puțin pentru autor - cu excepția câtorva întrebări numărate pe degetele unei singure mâini (v. poșta pilulelor), am decis să ofer ca premiu câteva tuburi finale de colecție acelor cititori YO de pretutindeni, care vor depista și explica tipul de abateri din exemplele de mai jos. În acest scop este necesară, sau nu, recitarea materialelor publicate în numerele anterioare din acest an și expedierea răspunsurilor fie la adresa de e-mail, fie la cea poștală a subsemnatului ([www.qrz.com](http://www.qrz.com)). Fiecare recunoaștere a unei abateri de la normele limbii literare se cotează cu 10 puncte dacă este însoțită și de explicația cuvenită. Altfel, respondentul primește un punctaj diminuat, stabilit de inițiator/sponsor, proporțional cu adevărul științific:

- a) Abatorile curg gălă în mass media fără a fi sanctionate de cineva (TV Realitatea).
  - b) Doisprezece mii de brăileni au participat la această manifestare (TV Realitatea).
  - c) Să intervenim prompt și oportun în scopul salvării vieților omenești... (TVR 1).
  - d) Responsabil statie.....Ajutor statie.....(Actualele autorizații emise de ANRCTI).
  - e) Un om mort și-a pierdut viața (TV Realitatea accident pasarelă Tâncăbești).
  - f) Să se convingă că copiii au nevoie de protecție totală (Radio actualități).
  - g) Fișelede concurs trebuie expediate la organizator ( FR.Radioamatorism).
  - h) Printre ploaie va fi și ceva soare numai dimineața (Buletin meteo TV Realitatea)
  - i) Aceste împedimente ne împiedică să rezolvăm problema casei lui Brâncuși(TVR 1).
  - j) Subsolul petrolier al acestor meleaguri este în atenția specialiștilor (ZIUA).
  - k) Când cei mici vor ajunge la nivelul clasei întâia va trebui să evaluăm... (TVR1).
  - l) Începând de când a început justiția să fie restructurată... (TV Antena 1).

m) Care este pluralul corect al substantivelor: aeropost, aeroposturi/aeroposte, aragaz - aragaze/aragazuri, dop doape/dopuri, festival festivalie/festivaluri, nivel nivele/niveuri, plăpumă plăpumi/plăpume, raport raporturi/rapoarte, spital spitale/spitaluri, sezon sezoani/sezoane, vis vise/visuri.

**3. ORIGinea UNOR EXPRESII.** Din aceeași distinsă sursă universitară (prof. St. Cazimir), am mai refinat sorgintea unor expresii românești păstrate în limbaj:

\* Alua piuitul poate fi tradusă prin a lăsa perplex, a reduce pe cineva la tăcere, a-l lăsa cu gura căscată sau a-l pune cu botul pe labe. Nu rareori semnifică și curmarea vieții cuiva. Cât despre originea acestei sintagme populare se poate afirma cu certitudine că izvorăște din situații concrete: piuitul puilor crescând în ogradă primăvara este brusc întrerupt atunci când apare un pericol, când pătrunde un răpitor în zonă cu intenții agresive. Cloare sau eretele fac să amutească orice piuit gălăgios și plăcut auzului. În același sens, se spune că la români guralivi și tupeiași apare o stare de amuțire în anumite situații, încât își pierd glasul în fața primejdiei, asemenea puilor de găină.

**\*** A *tine* isonul marchează un consens în chip servil vizavi de cineva, a nu contrazice nici că negrul sub unghie. Înainte de începerea liturghiei la ortodocși slujba era susținută de doi dascăli. Pe lângă acești cântăreți cu vechime se alăturau și tinerii invățăței, care scoțeau din gâtlej sunete prelungi acordate cu aproximativă pe aceeași frecvență a dascăllilor. Acest acompaniament se numea *ison*, iar ucenicii *isonau*. Expresii similare mai pot fi întâlnite deseori: a cânta cuiva în strună, a *tine* hangul. În totalitatea lor, acestea exprimă faptul de a fi în consens cu cineva spre a-i câștiga favoarea sau simpatia, fără a *tine* seama de adevăr sau denaturându-l cu bună intenție.

\* A se apropia funia de par însemnă a ajunge într-o situație-limită, a se apropia de deznodământ. În vechiul sistem al treieratului cu cal, pe un teren bătătorit de formă circulară, erau împrăștiati snopii de grâu sau de orz. În centrul suprafeței respective era bătut un par de care se legea funia. La capul opus al funiei erau cuplați caii pentru a fi mânătu la trap și a-și face datoria de treierători, hi... În momentul opririi calilor funia era însirată complet în jurul parului și acțiunea se finaliza prin strigarea a ajuns funia la par. Echivalente mai sunt și alte expresii: s-a umplut paharul, a ajuns cuțitul la os, a ajuns la ananghie, etc. Toate relievează un impas, un final nedorit.

\* A înșira la gogoși are conotațiiile: a spune palavre, a umbla cu minciuni, a spune balverne, a flecări, etc. Se știe că minciuna ia naștere prin denaturarea adevărului, prin umflarea acestuia. Asocierea cu gogașa este perfectă, aspectul fizic al acesteia cu golul din interior mărginit de un înveliș gogonat, o demonstrează pe deplin. O altă creație culinară, făcută din aluat nedospit, prăjită în grăsime poartă numele de *minciunea*. Diminutivul sugerează comparația cu gogașa, care fiind făcută din aluat dospit, prin prăjire se umflă. De aici și versurile unui romantic din secolul al 19-lea : *Cu iaurt, cu gogosele // Ajunsei vornic, mîsele...*

**4. ULTIMA ORĂ.** În criză de răspuns la rubrica poșta pilulelor am purces la „vânătoare” de abateri pe diferite forumuri ale hamilor noștri, la data de 17.11.08. Îmi asum ipostaza unor semeni care acuză, dar nu nominalizează, care nu prezintă dovezi de teamă sau din oportunism, afirmând că *nu dau nume*, dar...bat și eu șeaua să priceapă iapa, nu în virtutea intențiile de mai sus, ci motivat de principiul pedagogic al persuașiunii. Ordinea relevării greselilor este cu totul întâmplatătoare:

\* Grafiile YAHOO ne frustrează de semnele diacritice ale limbii române. Exemple de mari confuzii în mesaje am prezentat într-o pilă anterioară. Nu mai revin asupra lor. Chestiunea poate fi evitată prin modificarea configurației semnelor pe tastatură. Schimbările se fac pe 11 taste din claviatura standard, iar revenirea la grafia englezescă prin schimbarea abrevierii RO în EN. Sunt convins că există și alte procedee pe care subsemnatul, amator novice class în domeniul IT, nu le cunoaște încă la un nivel apropiat profesionistilor.

\* Scrierea cu **î** din A și cu U la prezentul verbului a fi (**sunt**, **suntem**, **suntem**) valabilă până la reforma impusă în 1953 și reluată de mai mulți ani, a generat controverse. Academia a decreat căva ani în urmă formele vechi cu rădăcina (etimonul) din **indicativul prezent** al latinescului a fi (sum, es, est, sumus, estis, sunt), pe când alti lingviști și unele periodice folosesc formele cu **î** din I având ca susținere etimonul din **conjunctivul prezent** al latinescului a fi (sím, síš, sít, símus, sítis, sítnt). Regula impusă de Academie ar avea un plus de credibilitate și se aplică în mod oficial în școli, facultăți, administrație, parțial în presa scrisă, etc. în sensul că este vorba de o evoluție de la **prezentul indicativ latinesc** tot la **prezentul conjunctivului** din limba română, pe când în cealaltă variantă se susține etimonul din **conjunctivul latinesc** în **prezentul indicativului** românesc, ceea ce necesită alte argumente... Cert este un fenomen lingvistic manifestat în istoria limbii oricărei națuni: **legile academice le impun vorbitoři etniei respective**. Observație: majoritatea forumiștilor de vârstă a treia utilizează pe **î** din I fiindcă nu și-au mai schimbat deprinderea ca în cazul lui YO9AGI, care profesional a trebuit să se adapteze ultimei „reforme”. și tot subsemnatul are o teorie: dacă nu se schimbă înțelesul cuvântului (**conținutul semantic**), scrieți și pronunțați cum doriti(!)... ceea ce la catedră nu prea se recomandă.

\* Locuțiunile de asemenea, de aceea, de vreme ce, se scriu totdeauna dezlegă

\* Formulele de adresare ale mesajelor trebuie să respecte regulile *stilului epistolar studiat* în școli, adică poziționare centrală în pagină și urmă obligatoriu de virgulă. Sau de semnul exclamării dacă sunt exclamative (Salutare umbră veche! Hallo!).

\* Sfărşitul fiecărui cuvânt, semnele de punctuaţie, finalul propoziţiilor și ai frazelor sunt urmate în mod obligatoriu de **blanc** o necesitate estetică-grafică.

Respectați cuvântul scris, fiindcă ...SCRIPTA MANENT! Mihai Badoloc



## 2009 CQ WPX CONTEST (Schimbare Regulament)

Randy Thompson, K5ZD, Director al CQ WPX Contest, ne anunță câteva schimbări în Regulamentul 2009 CQ WPX Contest. Schimbările nu sunt semnificative și nu afectează scorul. Parte din schimbările au avut ca scop alinierarea cu Regulamentul CQ WW Contest. Noul Regulament este disponibil la: <http://www.cqwpdx.com/rules.htm>

## BLACK SEA CUP INTERNATIONAL

Membrii Ukrainian Black Sea Contest Club (BSCC) invită toți radioamatorii să participe la ediția 2009 a Black Sea Cup International, care se va desfășura în perioada 7-8 Februarie (sâmbătă 12.00 - duminică 12.00 UTC). Benzi de lucru: 160/80/40/20/15/10, modurile CW și SSB. Info: <http://www.bscc.ucoz.ru>

## E51, SOUTH COOK ISLANDS (6m/2m EME)

Operatorii Lance/W7GJ și Bob/ZL1RS se vor afla pe Rarotonga (Grid BG08dr) în perioada 26 Martie la 4 Aprilie pentru a activa prefixul E51 în EME, pe 6 m (Lance) și 2 m (Bob). Indicativul lui Lance va fi E51SIX, iar operațiunile pe 6m se vor desfășura pe frecvența de 50.190 MHz. Info: <http://www.bigskspaces.com/w7gj/E51SIX.htm>

## FH, MAYOTTE

Operatorii Phil/G3SWH și Richard/G3RWL (Dick în CW) vor fi activi din această zonă, în perioada 26 Februarie la 5 Martie. Mayotte conținează ca AF-027, din punct de vedere IOTA. Ambii operatori vor folosi indicativul FH/G3SWH. Activitatea se va desfășura îndeosebi în CW, în benzile 80-10 m, cu posibilitatea de a opera și în banda de 160m/CW. QSL via G3SWH. Info: <http://www.g3swh.org.uk/mayotte.html>

## FW, WALLIS &amp; FUTUNA ISLANDS

Eli, HA9RE, împreună cu o echipă de operatori, va fi activ pe Wallis Island, cu indicativul FW5RE. Grupul va sosi pe insulă pe data de 26 Ianuarie, speră să înceapă activitatea pe data de 28/29 Ianuarie și va rămâne aici pentru o lună. Activitatea se va desfășura în benzile 160-10 m, inclusiv 30/17/12 m, în modurile CW, SSB și RTTY. Vor avea la dispoziție 2 stații și antene: verticală de 24m pentru benzile 160/80/40m, Spiderbeam pentru 20/17/15/10m, HB9CV pentru 20-15m și un 7-band Butternut. QSL Manager va fi HA8IB.

## HB, SWITZERLAND (6m News)

Autoritățile Elvețiene vor aloca radioamatorilor din acestă țară banda de 50 MHz, ca serviciu secundar, începând cu 1 Ianuarie 2009. Toate stațiile HB9 și străine CEPT vor putea emite cu 100W în portiunea 50-52 MHz.

## HE8, SWITZERLAND (Special Event/AAW)

Walter, HB9BHY, a anunțat recent că va participa la a 6-a Săptămână de Activitate Antarctică (AAW, 16-22 Februarie 2009), cu indicativul HE8ICE (WAP-81). QSL via HB9BHY. Prefixul HE8 este unul special, pentru a celebra a 8-a aniversare USKA. Info: <http://www.waponline.it/Default.aspx?tabid=113>

## HI, DOMINICAN REPUBLIC

Tino, HI3CCP, va participa în CQWW WPX RTTY Contest (14-15 Februarie) de la Lomas del Toro în Santiago (stația de concurs HI3CCP a Lomadeltoro Contest Team). QSL via ON4IQ. Info: <http://www.lomadeltoro.com>

## HQ9, HONDURAS

Ray, WQ7R, va fi activ cu indicativul HQ9R în CQ 160-Meter CW Contest (23-24 Ianuarie), categ Single-Op/High-Power. QSL via K5WW.

## KH2, GUAM (OC-026)

Yoshi, JE2EHP, va fi activ cu indicativul K1HP/KH2 în perioada 16-19 Ianuarie, în toate benzile HF și 6 m, modurile CW, SSB și RTTY. QSL via Bureau pe indicativul personal, JE2EHP.

## Activități LIGHTHOUSE...

Membrii grupului turc TCSWAT (Special Wireless Activity Team) vor activa o serie de faruri maritime în următoarele 5 luni, în cadrul "Istanbul Lighthouses On The Air", iar activitățile se vor desfășura de la Karaburun (TUR 036), Sile (TUR 046), Anadolu (TUR 014), Ahirkapi (TUR 056), Rumeli/Turkeli (TUR 053) și Fenerbahce (TUR 021). Perioade de lucru: 17-18 Ianuarie - Sile Lighthouse (TUR 046) indicativ TC2SLH 24-25 Ianuarie - Anadolu Lighthouse (TUR 014) indicativ TC2ALH 21-22 Februarie - Ahirkapi Burnu Lighthouse (TUR 056) indicativ TC1ALH 21-22 Martie - Rumeli/Turkeli Lighthouse (TUR 053) indicativ TC1RLH 4-5 Aprilie - Fenerbahce Lighthouse (TUR 021) indicativ TC2FLH Cei care vor contacta minim 4 stații din cele de mai sus, vor primi diploma "Istanbul Lighthouses On The Air Award". Info <http://tcswat.tripod.com> <http://ta0u.com>

In viitor, mai multe faruri vor fi active de către TCSWAT. Echipa TCSWAT cuprinde pe: Urcun/TA0U, Leonardo/TA1FR, Mert/TA1ST, Tevfik/TA1HZ, Erhan/TA2DJ, Bekir/TA2RX, Mehmet/TB1J și Onur/TB2MYE.

## PJ2, NETHERLANDS ANTILLES

Jan, PA4JJ, va fi activ cu indicativul PJ2/PA4JJ de pe Curacao (SA-006, WLOTA LH-0942) în perioada 1-11 Aprilie, într-o operatiune stil vacanță. Foloseste un echipament FT-897 și o antenă ZS6BKW (poate fi acordată în 6m, pentru lucru JT6M). QSL via indicativul personal

## Prefixe speciale Canadieni

Radioamatorii Canadieni vor sărbători în perioada 1 Ianuarie la 28 Februarie, 400 de ani de la folosirea de către Galileo Galilei a instrumentelor optice de cercetare a universului. Anul

2009 va fi declarat Anul Internațional al Astronomiei (International Year of Astronomy, IYA). O parte din radioamatori Canadieni își vor schimba prefixele astfel:

**VE devine CG    VO devine CH    VA devine CF    VY devine CI**

Operatiuni anunțate în cadrul IYA:

**CG3OIJ** - Operator Darin, VE3OIJ; pe 80m-70cm (WW Loc. FN25EJ). QSL via VE3OIJ, prin Bureau, eQSL sau direct: P. Darin Cowan, 674 Southmore Dr. W, Ottawa, ON K1V 7A1, Canada.), și **CG9NC** - Paul, VE9NC, din Hampton, New Brunswick; îndeosebi pe 20 m, în moduri Digitale. QSL via VE9NC.

## S2, BANGLADESH

Yoon, 6K2AVL, ne anunță că o parte din membrii Korea DX Club vor fi activi din Dhaka / Bangladesh, în perioada 7-12 Martie. Operatorii îñ cauză sunt: Kim/6K5YPW, Kang/DS2AGH, Lee/DS2BGV, Kim/ HL3QP, Choi/HL5FUA și Yoon/6K2AVL. Ei speră să obțină indicativul luna următoare. Activitatea se va desfășura în benzile 160-10 m, modurile CW, SSB și digitale, cu 3 amplificatoare și antene verticale plus directive. Frecvențe recomandate:

**CW** - 1822/1824, 3515, 7015, 10115, 14015, 18075, 21015, 24895 și 28015

**SSB** - 3795, 7095, 14195, 18130, 21295, 24950 și 28460

**Digi** - 14082, 21082 și 28100 kHz

QSLs via HL5FUA. Info: <http://dxpedition.co.kr>

## SV5, DODECANESE

Membrii Greek DXpedition DX PLUS Team vor activa stâncoasa Levitha Islet (EU-001, GIOTA DKS-050, MIA MGD-019, WLOTA LH-0846) în Marea Egee de Sud pentru aproximativ 10 zile, în perioada 8-14 Iunie. Vor folosi indicativul special SX5LA. QSL via SV1GRM. Info: <http://www.grz.com/db/SX5LA>

## S7, SEYCHELLES

Jan, DL7JAN, va fi activ cu indicativul S79JF de pe Praslin Island (AF-024) în perioada 22 Februarie la 6 Martie. Activitatea se va desfășura în benzile 40-10 m, modurile CW, SSB, RTTY și posibil PSK31. QSL via DL7JAN, direct sau prin Bureau.

## TT8, CHAD


Sylvain, F6CIS, ce este activ cu indicativul TT8SK, ar putea rămâne în eter de aici pentru următoarele 6 luni sau următorii 3 ani. S-a raportat că a fost auzit între orele 1830-1930z, în benzile de 40 / 20 m, SSB. QSL via F5OZF.

## VP2M, MONTSERRAT

Operatorii Mike/W1USN, Scott/W1SSR și Bob/AA1M vor fi activi din Montserrat, în perioada 25 Februarie la 7 Martie, în modurile CW, SSB și PSK31. Indicativele nu sunt încă cunoscute, dar ei speră să obțină VP2MPR (W1USN) și VP2MPL (AA1M). Dacă nu, vor folosi VP2M/homecall. QSL via adresa din CallBook.
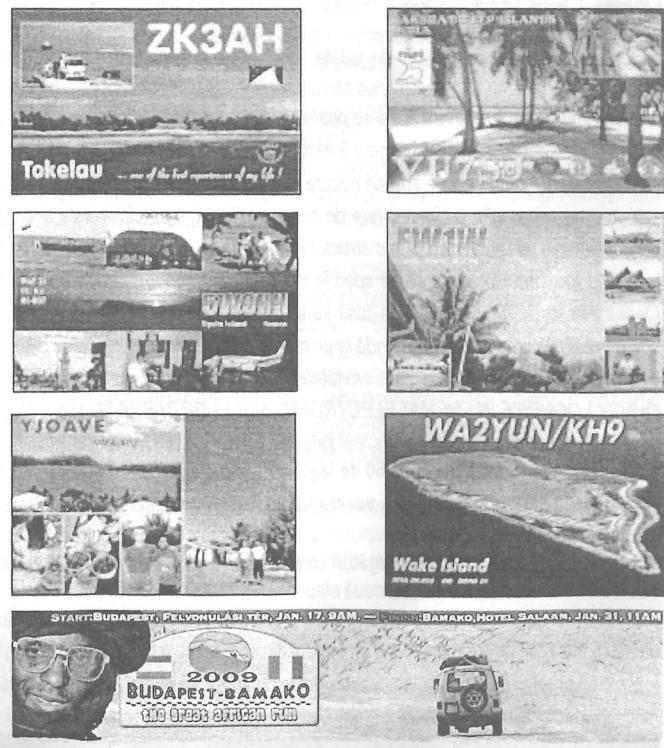
## VQ9(8), CHAGOS ISLANDS

Jim, ND9M, a revenit pe Diego Garcia pentru o perioadă de 4 luni (lucrează ca ofițer electronist îmbarcat pe M/V Sgt William R Button). A reinnoit usor licența VQ9JC, dar a solicitat și indicativul VQ9JC pentru perioada 18-31 Decembrie. A fost auzit în benzile de 30/20/17/15 m, CW. QSL-urile pentru VQ9JC vor fi tipărite la revenirea acasă, în Aprilie 2009. Orar de lucru: 1200-1630z (duminică pană marți) și 1200-1730z (vineri și sâmbătă) QSL via indicativul personal, ND9M.



În perioada 17 Ianuarie - 17 februarie 2009 o stație cu indicativul special HG5BAMAKO, va fi activă cu ocazia raliului Budapesta - Bamako.

Tnx info HA50MM(YO5AEX)

# CALENDAR COMPETITIONAL INTERN

## Programul competitional intern: 2009

Campionatele Naționale de Unde Scurte 3,5 MHz radiotelegrafie (CW):	2 și 9 martie
Concursurile Memorial Dr. Savopol (YO7KAJ)	
1,8 MHz CW și SSB	6 martie
3,5 MHz Digimodes RTTY și PSK31	6 martie
Concursul BUCUREȘTI (YO3JW) 3,5 MHz CW și SSB	16 martie
Concursul Ziua Jandarmeriei Române (AS Delta Jandarmi TL) 3,5 MHz SSB	23 martie

Pe site-ul FRR pe Internet se poate informa cu detaliu.

## CAMPIONATUL NAȚIONAL DE UNDE SCURTE 3,5 MHz TELEGRAFIE

**Organizator:** Federația Română de Radioamatorism

**Desfășurare**

**Telegrafie:** prima și a doua zi de luni din martie 2009 - 2 și 9 martie

15.00 - 16.59 UTC (două semi-etape); timpul unei semietape este de la minutul 00.00 la minutul 59.59. La limita de separare a celor două semietape nu se aplică regula de 5 minute abatere de timp între orele înscrise în loguri.

**Benzi și moduri de lucru:** 80 m CW 3510-3560 kHz

**Categorii de participare:** Pot participa și vor fi inclusi în clasamente stații a căror operatori sunt membri ai unei structuri sportive afiliate la FRR indiferent de amplasarea acestora. A. seniori individual - stații de clasa I, a II-a și a III-a cu vechime mai mare de 5 ani de la data autorizării

B. juniori individual - stații de clasa a III-a cu vechime sub 5 ani de la data autorizării

C. QRP- indiferent de clasa de autorizare maxim 10 W input - 5W out

D. receptori

E. stații de club cu maxim 2 operatori

Operatorii individuali nu pot opera o stație de club în aceeași competiție

**Controlare:** RS(T) + cod (în continuare în etape) + prefix județ, BU pentru București sau AA pentru alte amplasamente din afara României. Codul se formează la prima legătură din cifra din indicativ + numărul de ani împliniți de la autorizare, dacă este sub 10 ani se adaugă cifra 0 înainte, sub un an se foloseste 01. La legătura următoare se transmite codul recepționat la legătura anterioară.

**Punctaj:** 1 QSO valabil = 2 pct; 1 receptie valabilă (ambele indicative și cod + prefix transmis) = 2pct.

**Multiplicator pe etapă:** Numărul de județe, inclusiv cel propriu, AA(o singură dată), în fiecare oră.

În cadrul unei etape cu aceeași stație se poate lucra în prima oră a etapei și încă odată în a doua oră a etapei. În primele și ultimele 5 minute ale unei etape nu se pot face legături cu stații din propriul județ. Înainte și după fiecare etapă a zilei de concurs, în cele 15 minute, este interzis orice trafic pe frecvențele de concurs. Pentru a se clasa este necesar ca participantul(iii) să fie membru(i) la o structură organizatorică afiliată la FRR - se va trece pe fișă (la formatul electronic se va specifica la rubrica "Soapbox") unde este membru (denumirea sau codul respectiv), în lipsă se va trece la lista "log control". Un participant poate avea un singur semnal pe bandă la un moment dat. Stații individuale nu pot să fie asistate sau să folosească mai multe emițătoare. Logurile pe hârtie vor fi conforme cu cele tip FRR. LOGURILE ÎN FORMAT ELECTRONIC VOR FI TIP CABRILLO (Se recomandă folosirea programelor pentru concurs realizate de DL5MHR, YO9CWY și YO9HG).

Stații care efectuează cel puțin 60 de legături într-o etapa (2 semietape), respectiv cel puțin 100 legături pe concurs, vor trimite logurile numai în format electronic tip Cabrillo.

**Scor/etapă:** Suma punctelor din legături x multiplicatorul pe etapă (din ora 1 și din ora 2)

**Scor final:** Suma scorurilor din cele două etape

**Penalizări:** Se anulează la ambii corespondenți punctele și multiplicatoarele: dacă timpul diferă cu mai mult de 5 minute, dacă orele sunt din semietape diferite, dacă sunt înscrise legături cu propriul județ în primele 5 sau ultimele 5 minute ale etapei, dacă sunt greșeli la inscrierea indicativului sau a județului, dacă sunt mai multe greșeli la codul numeric.

Se penalizează cu 50% la ambii corespondenți o singură greșeală la inscrierea codului numeric.

Participanții care efectuează cel puțin 60 legături pe etapă, respectiv cel puțin 100 legături pe concurs, și trimit fisile pe suport hârtie vor fi trecuți "la log de control".

Legăturile dublate se iau în considerare o singură dată și anume prima legătură care este corectă la ambii participanți.

**Arbitraj:** Arbitrii se desemnează de către C.A. la propunerea Comisiei de specialitate cu cel puțin 45 de zile înaintea primei etape și se publică. Arbitrii au sarcina de a verifica prin monitorizare activitatea din concurs, să verifice modul de lucru și respectarea regulamentului de concurs și regulamentul de radiocomunicații pentru serviciul de amator din România. Participanții sau arbitri care constată nereguli în timpul desfășurării campionatului pot trimite informările respective însoțite de probe relevante în termen de 24 ore după fiecare etapă. Pentru contestație, care va fi numai în formă scrisă în termen de 7 zile de la afișarea rezultatelor pe site-ul FRR, privind numai activitatea proprie, se va taxa cu suma de 50 lei. Această sumă se returnează dacă contestația este admisă. În caz contrar suma devine venit la federație.

Clasamentele se confirmă de către C.A. care poate discuta eventuale contestații.

**Clasamente/premiu:** Se întocmesc clasamente separate pentru fiecare categorie. Primii clasăți la fiecare categorie primesc titlul de "Campion Național al României" (dacă sunt minim 10 participanți pe categorie), medalia și tricoul de campion (la QRP și receptori nu se acordă). Cei clasăți pe locurile 2 și 3 primesc medalii.

Primii 10 clasăți primesc diplome. Premierea se face într-un cadru festiv.

**Termen/adresă:** În 10 zile după etapa a II-a la:

YO3JW oferă o Cupă stației aflate pe locul I la categoria QRP cu condiția să fie minim 10 clasăți la această categorie

**Arbitrii:** Ionescu Mărgărit YO9HG, 107311 Iordacheanu, județ Prahova - yo9hg@yahoo.com împreună cu Motronea Daniel, YO9CWY

## MEMORIAL Dr. SAVOPOL 1,8 MHz CW/SSB

**Organizator:** CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CRAIOVA

**Data/Ore:** 06 martie 2009 19.00 - 19.59 UTC

**Categorii:** -individual; -echipe; -SWL

**Frecvențe:** 1850 - 2000 kHz în (recomandabil)

**Control:** RS(T) urmat de un număr de cod după care se adaugă prescurtarea județului propriu (BU pentru București) iar stațiile maritim mobile vor transmite în locul județului grupul de litere AA. La prima legătură codul este format de cifra din indicativ propriu urmată de două cifre oarecare (stabilită la alegere dar diferite între ele). La QSO-ul următor se transmite codul recepționat la legătura precedență (tip "șafată").

**Punctaj 1 QSO în SSB = 1 punct;**      **1 QSO în CW = 2 puncte.**

**Multiplicator:** suma județelor luate (inclusiv BU) + fiecare stație maritim mobilă (AA).

**Scor:** suma punctelor x multiplicatorul. Mențiune: Se poate lucra cu aceeași stație în CW și SSB la o diferență de timp de minim 10 minute, iar multiplicatorul conținează o singură dată indiferent de modul de lucru.

**Clasamente:** se vor întocmi clasamente pentru fiecare categorie.

**Premii:** Primii 3 clasăți din fiecare categorie primesc diplome.

**Termen/Adresă:** trebuie expediate în termen de 10 zile la adresa: rcjdj@oltenia.ro sau: CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CRAIOVA, C.P. 107, RO-200850 CRAIOVA-1, DJ

## MEMORIAL Dr. SAVOPOL 3,5 MHz digimodes

**Organizator:** CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CRAIOVA

**Data/Ore:** 06 martie 2009 - etapa I-a RTTY 15.00 - 15.59 UTC

- etapa a-II-a BPSK 16.00 - 16.59 UTC

**Categorii:** -individual; -echipe; -SWL

**Frecvențe:** 3580 - 3620 kHz

**Control:** RST urmat de un cod începând cu 001 (în continuare în etapa următoare) urmat de prescurtarea județului, BU pentru București sau AA pentru stațiiile maritim mobile.

**Punctaj:** se acordă două puncte pentru fiecare legătură.

**Multiplicator / etapă:** suma județelor luate (inclusiv BU) plus fiecare stație maritim mobilă (AA).

**Scor:** suma punctelor din ambele etape înmulțită cu suma multiplicatorilor din ambele etape. Mențiune: folosirea altor moduri de lucru duce la descalificarea stației și anularea legăturii corespondentului.

**Clasament:** se vor întocmi clasamente pentru fiecare categorie.

**Premii:** Primii 3 clasăți din fiecare categorie primesc diplome.

**Termen/Adresă:** trebuie expediate în termen de 10 zile la adresa: rcjdj@oltenia.ro sau: CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CRAIOVA, C.P. 107, RC-200850 CRAIOVA-1, DJ

**Dacă ati participat într-un concurs, trimiteți fișa de participare, de preferat în format electronic!**

Diploma PELENDAVA-CRAIOVA se poate obține gratuit dacă în timpul concursurilor s-au efectuat cinci QSO-uri cu cinci stații membre ale CSM Craiova. Se va face mențiunea pe fișa de concurs: <http://yo7kaj.oltenia.ro/Members/Members.html>

## Concursul BUCURESTI Unde scurte NOU!

<http://www.bucuresti.110mb.com> sau <http://www.asfilaretdx.3x.ro>

1. Data/oră: anual în a treia zi de luni din martie în două etape:  
etapa I-a între 16.00-17.29 UTC (în 2009 - 16 martie)  
etapa II-a între 17.30-18.59 UTC

2. Obiectivul concursului este acela de a angaja un număr cât mai mare de radioamatori să participe în concursuri. În acest mod se va îmbunătăți pregătirea individuală sau de grup (din toate punctele de vedere) pentru participarea unui număr cât mai mare de stații în concursuri. Limitarea voluntară a puterilor folosite și demonstrarea calităților operator în aceste condiții.

3. Benzi/mod de lucru: 80 m. cw - între 3510-3560 kHz; ssb - între 3675-3775 kHz;

4. Categorii de participare:

A - QRP - (10W input/5W output) un singur operator

B - LPI - Low power individual - un singur operator (maximum 200 W input / 100 W output) - echipamentele de proveniență industrială pot fi utilizate la această categorie dacă în prospect puterea de ieșire este 100W. În cazul în care depășesc această putere, în concurs se va reduce nivelul de ieșire până la 100 W.

C - LPG - Low power grup - doi sau mai mulți operatori (maximum 200 W input / 100 W output) - În cazul în care depășesc această putere, în concurs se va reduce nivelul de ieșire până la 100 W.

D - SWL - receptori

**Nota:** Nu este permisă folosirea unor puteri mai mari de 200 W input / 100 W output. Se consideră că în acest concurs participantii vor limita din proprie inițiativă puterea folosită. Sperăm ca veți da dovada de fair-play. Abuzurile vor fi penalizate prin descalificarea participantului. Pe fișa de concurs se va specifica tipul echipamentului și puterea folosită (pe fișă format cabrillo acest lucru se va face la rubrica comentarii <soapbox>). Această lucru se va face pe propria răspundere. Lipsa acestor informații va plasa participantul la LOG CONTROL

5. Controle:

- Stații YO: RS(T) + nr. serial începând cu 001 (în continuare de la etapa I-a la etapa a II-a) + cod 2 litere (cod sector XA-XF pentru stațiile din București, prescurtare județ pentru celelalte stații YO)

- Stații străine: RS(T) + nr. serial începând cu 001 (în continuare de la etapa I-a la etapa a II-a) + cod 2 litere (cod de țară folosit pe internet ca de exemplu Rusia=RU, Ungaria=HU, Bulgaria=BG, Moldova=MD, etc).

6. Punctaj stații YO:

- 1 QSO YO3 - YO3, YO-YO, YO-non YO = 2 pct
- 1 QSO YO3 - YO, YO - YO3, YO3-non YO = 4 pct

7. Punctaj stații străine:

- 1 QSO cu o stație YO sau non YO = 2 pct.
- 1 QSO cu o stație YO3 = 4 pct.

Sunt permise QSO-uri între stațiile non YO.

Pentru receptori se acorda punctajul QSO-ului recepționat, cu condiția ca receptia să conțină indicațiile celor doi corespondenți și numerele de control schimbate între ei în timpul legăturii.

8. Multiplicator pe etapa: nr. coduri județ + nr. coduri țară + nr. coduri sector YO

**Nota:** În fiecare etapa cu o stație se poate lucra o dată în cw și odată în ssb, NUMAI pe segmentul de bandă alocat fiecarui mod de lucru. Ca multiplicator contează doar o singură dată.

9. Scorul pe etapă: suma punctelor din legătură x multiplicatorul pe etapă.

10. Scorul final: suma scorurilor din cele două etape.

11. Loguri: se preferă numai loguri în format electronic de tip Cabrillo (se recomandă programele realizate de DL5MHR, YO9CWY și YO9HG).

12. Mod de completare loguri pe suport de hârtie:

În coloana sent se trec în ultimele trei căsuțe numărul de ordine transmis, iar la rcvd numărul receptionat. Controlul RS(T) se trece în primele trei căsuțe la sent și rcvd DOAR la începutul etapelor, filelor și schimbarea modului de lucru.

13. Clasamente/premii: Clasamente separate București, YO și non YO, pentru fiecare categorie de participare. Primii 3 clasăți primesc diplome, în cazul în care sunt minim 7 participanți / categorie. Se pot acorda premii speciale în funcție de sponsorizările primite. Toți participanții primesc clasamentul oficial. Pentru aceasta este necesar să existe o adresă poștală valabilă în rubrica respectivă de la cabrillo sau pe fișa de participare.

14. Termen/adresă: 10 zile

Loguri pe suport hârtie: Fenyo Stefan Pit, CP 19-43, 033210 București 19, România

Loguri electronice: [fеноy3jw@yahoo.com](mailto:fеноy3jw@yahoo.com)

15. Descalificare/penalizări:

a. Nerespectarea Regulamentului de Radiocomunicații pentru serviciul de amator din România (pentru stațiile YO)

b. Nerespectarea Regulamentului de concurs.

c. Încercare de fraudare a rezultatului propriu sau al altor participanți

d. Penalizări: Se anulează la ambii corespondenți punctele și multiplicatoarele: dacă timpul înregistrării legăturii diferă cu mai mult de 5 minute (la limita dintre etape nu se ia în considerație, timpul trebuie să fie în etapa respectiva la ambii corespondenți), dacă sunt greseli la înscrierea indicativului sau a județului, dacă sunt greseli la codul numeric (acesta trebuie transmis fără prescurtări)

Obiectiv la termenul limită: Organizatorul va ține seama (fără a consulta participanții) de termenul limită în care e necesar a se trimite fișele de concurs, atât la scrisori (data de pe

stampila de plecare a plicului) cât și la formatul electronic.

Orice log ajuns după data limită participă la verificare, dar în clasament va apărea ca LOG CONTROL.

Orice problemă referitoare la acest concurs se face în scris la adresa de mai sus, prin poștă sau E-mail. Termenul limită este de 10 zile de la prezentarea rezultatelor pe site. Nici o altă formă de adresare nu este acceptată.

Toate acțiunile și deciziile organizatorului sunt finale.

Sponsorii se vor specifica la comunicarea clasamentului final.

Asociația Sportivă "DELTA-JANDARM" Tulcea

## REGULAMENTUL CONCURSULUI "ZIUA JANDARMERIEI ROMÂNE"

**ORGANIZATOR:** Asociația Sportivă "DELTA-JANDARM" Tulcea și Serviciul Comunicații și Informatică din Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

**DATA:** 23.03.2009 între orele 15.00 - 15.59 UTC

**BANDA/MOD DE LUCRU:** 3675 - 3775 kHz / SSB.

**PUTERE:** maximum 100W output

**PUNCTAJ:** fiecare legătură acordă 2 puncte, iar legăturile cu stații care transmit în locul județului "JR" sunt cotate cu 10 puncte.

**CONTROL:** fiecare stație transmite o serie de cifre și litere formată din controlul RS, urmat de numărul de ordine al legăturii pornind de la 001 și prescurtarea județul de unde se lucrează. Pentru București se va folosi BU. Radioamatorii care fac parte din asociațiile sportive ale jandarmeriei române, sunt cadre militare active sau în rezervă ori retragere, jandarmi, vor transmite în locul județului literale "JR", de exemplu 59001TL, 59032JR

**SCORUL:** se stabilește prin suma punctelor obținute pentru fiecare legătură

**PREMII:** primii 12 clasăți vor primi diplome omagiale, iar stații care vor lucra cu indicațiile YO4MM, YO4FTC, YO4HAB, YO4HUJ și YO4HTX, respectiv cu stații radio operate de membrii Asociației Sportive "DELTA-JANDARM" Tulcea, vor primi QSL-ul omagial - "JANDARMERIA ROMÂNĂ" 159 ani -

Logurile se trimite în termen de 15 zile la una din următoarele adrese în format .txt:

a. [jandameriatulcea@yahoo.com](mailto:jandameriatulcea@yahoo.com)

b. I.J.J. TULCEA Casuta Poștală 19, 820260 Tulcea 3, TL

c. A.S. DELTAJADARMITULCEA, Str. Isaccei 163, 820226 Tulcea, TL



## DIPLOMA WMRS (lucrat membru radioclubului SIGHET)

Cu prilejul sărbătoririi jubileului a 50 ani de activitate a Radioclubului Municipal Sighetu Marmației (1958-2008), YO5KAP, se instituie Diploma WMRS (lucrat membru radioclubului Sighet)

Cu această ocazie apare în eter indicativul special YR5S

Diploma se conferă radioamatatorilor români și din întreaga lume (receptori și emițători-receptori), care îndeplinește condițiile minime ce urmează:

Cumulează un număr de 100 puncte, în urma legăturilor efectuate cu radioamatorele Radio-clubului Municipal Sighet. Aceștia acordă puncte astfel:

- 30 puncte de platiniă Radioclubul Municipal YO5KAP

- 30 puncte de platiniă indicativul special YR5S

- 20 puncte de aur, membrii radioclubului Sighet, care sunt și membri ai clubului de performanță român YODXC, Campionilor Naționali și Maștrilor Sportului Radioamatator. Aceștia sunt: YO5LC(Pavel Vasile), YO5NL(Oceanu Vasile), YO5YJ(Vizauer Ferdy), YO5AVN(Lingvay Josif), YO5AUV(Ferenczy Csaba), YO5QDN(Danci Radu), YO2NAA(Fabri Adrian) ex YO5QCF și YO5AY(Csick Vasile).

- 10 puncte de argint din partea membrilor cluburilor "CQ Șolovanul" și "CQ Iză din Sighetu Marmației": YO5CU; YO5FS; YO5BIN; YO5CES; YO5CER; YO5OJC; YO5OJP; YO5GNZ; YO5OTU; YO5QBP; YO5QBS; YO5COF; YO5OAL; YO5OFD; YO5OFE; YO5OGX; YO5OHG; YO5OGR; YO5OKG; YO5OKH; YO5OOU; YO5PRA; YO5QAJ; YO5QAY; YO5QBC; YO5QBD; YO5QBQ; YO5QBY; YO5QCG; YO5QCJ; YO5QCK; YO5QCN; YO5QDI; YO5PGW; YO5KLJ; YO5KUR și YO5AAA.

Este obligatorie o legătură cu stația Radioclubului Municipal Sighetu Marmației YO5KAP sau cu stația specială YR5S.

Legăturile sunt valabile pe toate benzile de frecvențe alocate radioamatorelor români indiferent de mod de lucru, trafic diurn sau concursuri, timp (din 1958 până în prezent și timp de doi ani de aici încolo), din amplasament fix, mobil sau portabil.

Diploma se conferă gratuit.

Pentru obținerea ei se transmite o cerere cu extras din log sau copie după QSL-uri la adresa de e-mail a lui YO5NL, Toto ([yo3nl@yahoo.com](mailto:yo3nl@yahoo.com)), sau adresa poștală: Oceanu Vasile, Str. 22 Decembrie nr. 24, RO-435500 Sighetu Marmației, județ Maramureș. Stație YO, în cazul că doresc primirea diplomei acasă sau la o anume adresă, trimite în plus un plic format C4 timbrat și autoadresat pe adresa menționată,

Solicitantul va primi o confirmare a diplomei, cu număr de ordine și dată, după care i se va expedia prin poștă diploma obținută. *Radioclubul Sighetu Marmației*

Corespondență din Budapesta

## Gala radioamatorilor din Ungaria - Ediția a VI-a \* decembrie 2008 -

A devenit deja o tradiție ca la sfârșitul fiecărui an să se desemneze cei mai buni sportivi ai anului. Primul sfârșit de săptămână din luna decembrie este rezervat pentru radioamatorii sportivi din R. Ungaria. În sala de festivitate a Agenției Sporturilor din Budapesta s-a desfășurat Gala radioamatorilor HA - 2008, organizat de MRASZ (Federația Ungară de Radioamatorism). În acest an, festivitatea este la ediția a VI-a, ediția Jubiliară, când federația de specialitate împlinește 80 de ani de existență.

Ceremonia a fost pregătită pentru 165 de invitați din capitală și provincie. Pe mesele din apropierea prezidiului sunt așezate premiile, 78 de cupe, 294 medalii cu tricolor, diplome și pachete cu cadouri. Invitații ocupă loc la mesele special amenajate și încărcate cu sendviciuri, prăjitură, fursecuri, cafea, sucuri și apă minerală.

La masa prezidiului ocupă loc Dr. Felber Gyula HA1TJ președintele MRASZ, vicepreședintii federației, Horváth László HA5PTL, directorul Colegiului de Telecomunicații „Puskás Tivadar” din Budapesta, D-nii Czuczy András, Șef serviciu și Tarkovács Sándor HA7WM, din partea Autorității Naționale pentru Comunicații.

Secretarul federației Dallos László HA7PL dechide ceremonia de premiere. Se intonează imnul național. După discursul președintelui se trece la evidențierea și înmânarea premiilor celor mai valoroși radioamatori maghiari care s-au remarcat de-a lungul anului 2008.

Cu acest prilej se acordă titlurile primilor clasări la competițiile internaționale, campionatele naționale de unde surte și ultrascurte, radiogoniometrie, telegrafie viteza, YL-OM, premiile speciale ale federației și se desemnează cei mai buni sportivi ai anului.

În cele ce urmează doresc să Vă prezint doar echipele și sportivii desemnați ca cei mai buni sportivi ai anului 2008:

Echipa anului pentru activitatea de unde scurte:

HA1S - Radioclubul municipiului Győr

Echipa anului pentru activitatea de unde ultrascurte:

HA5KDQ - Radioclubul BKV Budapesta

Sportivul anului pentru activitatea de unde scurte:

HA1TJ - Felber Gyula

Sportivul anului pentru activitatea de unde ultrascurte:

HA8MV - Papp Gábor

Sportivul anului la radiotelefrafie viteza sală:

HA7YB - Kiss Andrea

HA8KW - Provics Ferenc

Sportivul anului la radiogoniometrie de amator:

Fent Marianne

Mucsi Mihály

La finalul festivității gazdele au mulțumit invitaților pentru participare. Participanții au gustat din tortul uriaș pregătit cu concursul lui Nagy Miklós HA7PR originar din Oradea și au continuat discuțiile despre problemele radioamatorilor din Ungaria.

Mă folosesc de acest prilej pentru a dori mult succes radioamatorilor din ambele țări, multă sănătate alături de tradiționala urare LAMULȚIANI - 2009!

Ing. László HADNAGY - HA5OMM (YO5AEX).



Premiile și așteptă câștigătorii



Prezidiul adunării



Sala de festivitate



Tortul jubiliar „MRASZ - 80”

De ultimă oră 13 ianuarie 2009

**Revista CQ acceptă confirmările prin eQSL pentru diplomele pe care le eliberează.**

"CQ to Accept eQSL Confirmations for Award Credit"

Începând cu data prezentului anunț se acceptă pentru diplomele eliberate de revista CQ confirmările efectuate prin sistemul eQSL de la eQSL.cc au anunțat editorul Rich Moseson, W2AU și fondatorul-webmaistru de la eQSL Dave Morris N5UP

Pentru început vor fi unele limitări în funcție de fiecare tip de diplomă. Numai confirmările de la membrii "Authenticity Guaranteed" vor fi acceptate și în concordanță cu politica de la eQSL va trebui să fii membru la nivel de bronj sau superior pentru a participa la programe cu QSL de la eQSL.

"Este pentru prima dată când revista CQ acceptă alte confirmări decât tradiționalele QSL-uri pe suport de hârtie" a comentat W2AU "Noi am lucrat împreună cu N5UP și echipa sa mai multe luni pentru a asigura integritatea programului nostru de diplome și de a crea mecanismele necesare pentru a ușura lucrul celor care cer diplomele, cât și a celor care le eliberează folosind confirmările prin eQSL. Toți managerii de diplome au fost implicați în acest proces și susțin acest demers. Vrem să ne exprimăm marea noastră apreciere către WN5UP și echipa sa pentru toate cele care au fost făcute pentru ca această înțelegere să devină posibilă. A fost o plăcere să colaborăm cu ei și sperăm să avem o colaborare îndelungată" a mai adăugat W2AU.

"Noi suntem satisfăcuți să adăugăm la colaboratorii pe cei de la revista CQ care vor folosi și acceptă eQSL. Diplomele oferite de aceasta au una din cele mai înalte aprecieri și noi am lucrat ani buni pentru a crea acreditarea acestora cu un mecanism care să asigure integritatea programului de diplome fără face pe managerii de diplome să facă eforturi suplimentare. Noi credem că folosirea confirmărilor electronice QSL-urilor va reduce drastic costurile, iar sistemul de obținere a diplomelor pe care l-am dezvoltat va aduce la o eficiență redusă a costurilor atât pentru cel care le solicită cât și pentru cei care le eliberează" a comentat N5UP.

Solicitantii pentru diplomele CQ DX și CQ DX Field vor trebui să tipărească eQSL-urile lor și să le trimită împreună cu QSL-urile pe hârtie la un punct de verificare sau la CQ DX Manager: Billy Williams, N4UF. eQSL are și un procesator automat pentru cei care solicită CQ-WAZ, WPX sau USA Counties. În acest caz solicitantul se duce la "My Screen" El va da click pentru diploma la care dorește să facă cerere. Aici va apărea o listă de posibile "credite" pe care le poate accesa. Aici sunt căsuțe ce vor trebui selectate în funcție de ceea ce dorim, iar programul va "umble" automat fiecare cerere, astfel că nu avem nevoie de alte interventii, dacă nu dorim ceva special. Aici vom găsi două "butoane": Submit to CQ, respectiv Print Paper Application. Folosind butonul Submit va trimite fișierul cu QSO-urile selectate la managerul diplomei, pe când butonul Print va genera o listă tipărită pentru a fi trimisă în mod tradițional prin poștă.

Este necesar de amintit că cei care solicită diplomele trebuie să trimită contravaloarea lor la CQ Award Manager, indiferent de modul în care se trimită lista cu QSO-uri. Pentru toate diplomele CQ se acceptă în continuare QSL-uri pe hârtie cât și cele eQSL. Pentru diploma USA-CA cei care solicită diploma vor trebui să noteze pe formular sau fișierul printat pentru fiecare "county" dacă este confirmat cu QSL pe hârtie cu un semn X sau dacă este cu eQSL cu un semn E

Pentru mai multe informații puteți accesa la eQSL, <http://www.eQSL.cc>

În limba română este un articol care prezintă sistemul eQSL scris de Feri, YO6OWN la [www.yo6kxp.org](http://www.yo6kxp.org) unde se accesează în stânga RADIOAMATORISM. Apoi în banda de sus Biblioteca, în noua bandă- trafic și aici în stânga găsim informațiile necesare.(site-ul are și multe alte lucruri folosităre. Merită să treceți pentru a le vedea....)

Pentru mai multe informații privind diplomele CQ vizitați paginile WEB la <http://www.cq-amateur-radio.com>. Este posibil ca aici să nu apară încă aceste informații. Paginile vor fi actualizate cât mai curând, dar înțelegerea este deja în vigoare cu privire la folosirea eQSL.



### Regulament EPC WW DX Contest 2009

Începând din 2009 EPC organizează un WW DX contest. Concursul se va desfășura anul acesta în zilele de 31 ianuarie - 1 februarie între orele 12.00-11.59 utc lucrând numai în PSK125. Sistemul este: toți cu toții cu multiplicatoare. Se poate lucra în benzile de 80m (3580-3600 kHz), 40m(7035-7040 kHz), 20m(14070-14099 kHz), 15m(21080-21100 kHz) și 10m(28080-28100 kHz). Multiplicatorul este dat de entitățile DXCC pe fiecare bandă. Se transmite controlul urmat de 001 în continuare.

Un QSO cu țara proprie 1 punct indiferent de bandă, legăturile cu propriul continent 2 puncte în benzile de 80m, 40m și 20m, iar în 15m și 10m câte 3 puncte. Legăturile cu alt continent: 4 puncte în 40m, 20m și 15 m; 5 puncte în 10m; 6 puncte în 80 m. Logurile în format Cabrillo prin e-mail la: [epcwwdx@srars.org](mailto:epcwwdx@srars.org)(30 zile) Sunt multiple categorii de participare ce pot fi găsite la: <http://www.epcwwdx.srars.org/index.php/contest-rules.html>

## REZULTATE COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

## EU HF C 2008

Loc	Indicativ	Rev	Vld	Mlt	QPts	%Bad	Score
<b>HP cw &amp; ssb</b>							
1	YR1A	1539	1529	325	1519	0.65%	493675
22	YO9HP	1171	1161	272	1151	0.85%	313072
41	YR5N	817	784	257	751	4.04%	193007
52	YR1C	528	514	174	500	2.65%	87000

din 81 participanți

## LP cw &amp; ssb

13	YO3FRI	753	730	216	707	3.05%	152712
36	YO2MAX	299	293	143	287	2.01%	41041
40	YO9IF	313	280	147	247	10.54%	36309
54	YO4AAC	227	220	115	213	3.08%	24495
61	YO9BXC	172	165	101	158	4.07%	15958
67	YO3APJ	147	146	84	145	0.68%	12180
72	YO6ADW	116	107	78	98	7.76%	7644

din 95 participanți

## HP cw

74	YO5AJR	495	480	197	465	3.03%	91605
85	YO5CUQ	210	205	133	200	2.38%	26600

din 115 participanți

## LP cw

2	YQ6A	974	962	255	950	1.23%	242250
34	YO4KCC	563	521	230	479	7.46%	110170
45	YO5AIR	593	570	184	547	3.88%	100648
50	YO8SS	552	528	178	504	4.35%	89712
64	YO4SI	404	397	197	390	1.73%	76830

din 297 participanți

## HP ssb

45	YO7KAJ	70	66	35	62	5.71%	2170
din 51 participanți							
<b>LP ssb</b>							
17	YO7KJX	398	382	159	366	4.02%	58194
28	YO7LBX	238	226	129	214	5.04%	27606
35	YO3CZW	165	163	91	161	1.21%	14651
82	YO4FTC	56	44	35	32	21.43%	1120

din 138 participanți

Checked QSOs: 301602; CW QSOs: 219389 (72.74%)  
SSB QSOs: 82197 (27.26%)

## RESULTATE UKRAINIAN DX CONTEST 2008

CALL	QSO	CfmPTxMUL	Result
<b>MULTI-OP</b>			
3	YP9W	1830	6791x287 1949017 (din 30 statii)
<b>SINGLE-OP ALL HIGH</b>			
45	YO5BBQ	484	1602x137 219474
46	YR1C	434	1551x139 215589 (din 113 statii)
<b>SINGLE-OP ALL LOW</b>			
34	YO3CZW	625	2182x171 373122
65	YO6VCB	410	1385x126 174510
81	YQ9CWY	352	1339x99 132561
123	YO3JW	250	653x96 62688
151	YO9XC	163	585x72 42120
250	YO7BGB	60	217x31 6727
261	YO4BTB	50	113x32 3616
277	YO2LWX	23	98x16 1568 (din 293 statii)
<b>SINGLE-OP 160M</b>			
16	YO2R	73	376x32 12032 (din 25 statii)
<b>SINGLE-OP 80M</b>			
11	YO2KJI	334	1430x61 87230
38	YO5OHY	91	425x37 15725 (din 62 statii)
<b>SINGLE-OP 40M</b>			
56	YO6PEG	37	159x19 3021 (din 71 statii)
<b>SINGLE-OP 20M</b>			
19	YO5CBX	373	1065x61 64965
59	YP2Y	101	308x27 8316

72	YO5CUQ	64	182x18 3276
80	YO6EZ	80	51x23 1173 (din 92 statii)
<b>SINGLE-OP ALL QRP</b>			
8	YO4AAC	295	1326x104 137904 (din 35 statii)
<b>Rezultate RDXC-2008</b>			
<b>Romania</b>			
Indicativ	QSOs	Points	DXCC Obl Total
<b>MOST Multi operators - single TX</b>			
48	YR2X	342	1877 62 74 255272
(din 66 statii)			
<b>SOAB-MIX Single operator - Mixed</b>			
5	YR7M	2211	14699 311 291 8848798
13	YP9W	2031	13266 254 253 6725862
103	YO5BBQ	295	1056 112 61 182688
(din 135 statii)			
<b>SOAB-MIX-LP Single operator - Mixed - Low power</b>			
7	YO3FRI	1031	6102 204 201 2471310
19	YR5O	837	3693 166 100 982338
76	YO3CVG	186	688 82 44 86688
131	YO9BPX	0	0 0 0 0
(din 131 statii)			
<b>SOAB-MIX-QRP Single operator - Mix - QRP (max 5 Wt)</b>			
13	YO2MAX	288	1637 77 52 211173
20	YO4AAC	200	1004 65 41 106424
38	YO6KNY	90	359 42 17 21181
(din 71 statii)			
<b>SOAB-CW Single operator - CW</b>			
39	YQ6A	912	5966 128 181 1843494
(din 221 statii)			
<b>SOAB-CW-LP Single operator - CW - Low power</b>			
60	YO3BWK	408	2556 101 115 552096
69	YQ9CWY	397	2627 90 97 491249
96	YO5PBF	419	2167 78 72 325050
179	YO9BPX	137	858 48 45 79794
231	YO6MT	91	449 38 21 26491
241	YR6M	88	398 35 22 22686
300	YO9HG	48	151 30 5 5285
317	YO5OHO	13	58 8 4 696
(din 332 statii)			
<b>SOAB-SSB Single operator - SSB</b>			
24	YO3HKW	624	4249 88 106 824306
36	YO5AM	406	2141 100 85 396085
(din 90 statii)			
<b>SOAB-SSB-LP Single operator - SSB - Low power</b>			
7	YO3CZW	761	4529 151 150 1363229
17	YQ7LFV	473	2558 101 92 493694
32	YO5OHY	304	1565 82 65 230055
35	YO6HSU	275	1374 82 67 204726
78	YO2LWX	91	615 28 43 43665
107	YO6AJI	99	383 43 23 25278
109	YO4US	88	433 29 22 15078
143	YO2MHD	39	186 29 5 6324
(din 183 statii)			
<b>SOSB-1.8 Single operator - 1.8 MHz</b>			
9	YR8D	371	1607 40 44 134988
13	YO5AJR	308	1468 40 43 121844
20	YO2IS	184	936 31 33 59904
21	YO2CJX	197	845 36 31 56615
27	YO2R	97	368 23 12 12880
(din 40 statii)			
<b>SOSB-3.5 Single operator - 3.5 MHz</b>			
21	YO5BJW	625	3117 48 59 333519
29	YO8TOH	469	2514 46 51 243858
42	YO5AIR	347	1606 42 45 139722
68	YO4RIW	150	801 29 28 45657
78	YR8B	88	473 23 25 22704
84	YO5CCX	84	254 25 21 11684
94	YO3JV	38	115 14 8 2530
(din 101 statii)			

din 399 statii Operator: YQ6A: YO6BHN.

**SINGLE-OP HIGH**

1(006) YR7M 899 590 1 724 1 547 570 RRDXA

2(012) YP9W 790 530 1 652 1 294 260

3(086) YO5AJR 213 242 0 51 546

4(097) YO3JW 157 171 42 34 029

5(148) YR8D 35 56 0 1 960 DORNADXG

Din 170 statii Operator: YP9W: YO9WF, YR7M: YO3JR, YR8D: YO8DAR.

**MULTI-OP**

1(011) YR1C 728 422 908 690 392

din 50 statii Operator: YR1C: YO4NA, YO4NF, YO4AB

**SOSB-7 Single operator - 7 MHz**

19 YR1C 679 4390 55 60 504850

31 YO2AOB 532 3028 51 57 327024

38 YO9AGI 531 2612 54 52 276872

80 YO2GL 180 705 40 30 49350

117 YO3DLK 47 173 15 13 4844

129 YO6QT 8 57 2 6 456

(din 145 statii)

**SOSB-14 Single operator - 14 Mhz**

14 YO3BL 598 4533 59 66 566625

15 YR1C 683 4385 56 65 530585

29 YO5CBX 494 3344 59 60 397936

81 YO4MM 184 1318 43 40 109394

128 YO8MI 125 625 33 23 35000

156 YO5CUQ 77 488 17 23 19520

157 YO8AXP 90 483 20 18 18354

180 YO8RIJ 72 213 28 14 8946

207 YO7AHR 26 170 11 11 3740

(din 254 statii)

**SOSB-21 Single operator - 21 MHz**

11 YO2R 206 1540 31 37 104720

28 YO8RIJ 76 233 26 21 10951

31 YO9BXC 47 319 16 15 9889

(din 53 statii)

**Baltic contest 2008**

Mixt indicativ QSO Pct

34 A HP YO6QT 58 274 din 35 statii

**CW**

15 B LP YQ5Q 175 796

# QRM, QRM, QRM QRM, QRM, QRM

● Rectificare la Clasament YO DX HF Contest 2008 categoria QRP stații românești

I	YO4AAC	Eu	YO BR	215	60	804	48240
II	YO6QT	Eu	YO BV	116	37	352	13024
III	YO9HMB	Eu	YO PH	72	35	248	8680
4	YO8RIX	Eu	YO BT	76	28	280	7840
5	YO2IS/P	Eu	YO AR	95	17	376	6392
6	YO2LYN	Eu	YO CS	73	19	300	5700
7	YO4AYE	Eu	YO GL	25	10	100	1000

Ne cerem scuze pentru inconvenientele create!

----- x x x x -----

● Pentru a lucra corect prin sistemul "echolink" vă prezentăm unele informații care vă pot ajuta în acest sens:

- sistemul se compune dintr-o stație de emisie-recepție care este cuplată la un calculator. Calculatorul rulează programul "Echolink" și este conectat permanent la internet.
- prin intermediul internetului, programul conectează calculatorul la rețea mondială a utilizatorilor sistemului "Echolink".
- sistemul folosește protocolul VOIP (voice over internet protocol), care presupune transmiterea de semnale vocale prin rețea de internet, utilizând un regim de compresie specific.
- legătura dintre calculator și stație, se face prin intermediul unei interfețe bidirectionale care asigură interactivitatea între cele două.

-pentru a facilita accesul la acest mod de comunicare tuturor radioamatorilor care pot accesa "R0", stația lucrează pe frecvența acestui repetitor.

-se poate lucra de pe orice stație care deschide R0 și este dotată cu DTMF sau direct de pe un calculator care este conectat la internet și are instalat programul "Echolink".

Principalele comenzi care se pot transmite prin cod DTMF sunt următoarele:

\*(stelută) -determină transmiterea unui mesaj vocal care conține identificatorul nodului nostru.

#(dez) -deconectează ultimul nod conectat.

## -deconectează toate nodurile conectate în acel moment.

09 -reconectează ultimul nod care a fost conectat.

08 -starea în care se află în momentul respectiv (conectat sau deconectat).

9999 -se conectează la un server de test (papagal).

-pentru cuplarea la un anumit nod căruia î se cunoaște codul, se tastează pe DTMF codul respectiv. Acesta trebuie format cursiv, timpul între două semne să nu depășească o secundă.

Vă prezentăm codurile de acces pentru câteva noduri de la noi din țară:

TIMIȘOARA - YO2KQT 280250; ARAD (ȘIRIA) - YO2LIS 115722; SEMENIC - YO2LIZ 132151; DEVA - YO2MBK 206711; BUCUREȘTI - YO3FUU 144900; CONSTANȚA YO4KCA 66130; BISTRITĂ - YO5D 54452; CLUJ-NAPOCA - YO5KUD 97334; ALBA IULIA - YO5OMT 74875; MIERCUREA CIUC - YO6KNE 274623; Tg MUREŞ - YO6OSC 237547; IAŞI - YO8KOM 232956; ROMAN-YO8KZR 126272; SUCEAVA - YO8SSH 130929; PLOIEȘTI - YO9FAF 43641. Cu stimă, YO2LRU-Nicu

● Din 14 decembrie 2008, a intrat în test și nodul Echolink YO2BTW-R, care este cuplat la repetorul din Parang 439.450 MHz, care are o raza mare de acțiune, Arad, Timișoara, Craiova, Tr. Severin etc... YO2BTW-R Echolink este situat la 1000m altitudine, KN150K

● Stația canadiană CHU care transmite etalon de timp și frecvență se reposiționează:- după ce timp de 70 de ani a transmis timpul oficial al Canadei, stația de unde scurte cu indicativul CHU al Institutului Național de Cercetări. Începând cu data de 1 ianuarie 2009 ora 00.00 UTC se va reposiționa de pe frecvența de 7335 kHz la noua frecvență 7850 kHz - Aceasta se datorează faptului că prin reorganizarea benzii de radiodifuziune din jurul frecvenței de 7335 kHz această stație era puternic interferată. Se speră ca noua frecvență să fie accesibilă.

● Nevoia de informații! De aproape doi ani pregătesc ultimele pagini ale acestei reviste. Nu știu dacă am reușit să vă prezint lucruri interesante și la zi. Concurența cu internetul este acerbă. Fiecare își apără propriile lucrări menționând dreptul de autor. Astfel unele dintre articole rămân numai la îndemâna celor care au acces la internet. Dar sunt o sumedenie de evenimente care se petrec în țară și care trec mai mult sau mai puțin neobservate. La aceste evenimente participă de multe ori numeroase persoane, unele au în dotare aparate de luat imagini, alii le înregistrează ca filme, dar foarte puțini scriu despre aceste întâmplări și aproape nimeni nu le comunică pentru a fi introduse în revistă. După cum am observat există totuși o cale: se dă telefon lui Vasile YO3APG, deoarece uneori mai este nevoie de aprobare, sau se comunică câteva vorbe ce sunt notate fugă de secretarul general care apoi le folosește să mai aducă ceva vesti la QTC-ul săptămânal. Să cu asta gata! Apoi se așterne lăcerea.... Am mai făcut un apel la Domnilor Voastre și chiar am primit promisiuni. Am început câteva rubrici. Unele mai merg. Altele au capotat. În să multumesc tuturor celor care m-au ajutat. În acest fel și ajutat pe toți cei care citesc fiecare filă a revistei. Dar pentru ca să ai consistență și nevoie de mai mult. Poate cer prea mult! Dar dacă nimeni nu face un minim de efort și îți așteptă doar să primească credeti că va merge? La un moment echilibrul nu va mai putea fi menținut. Atunci vom pierde toți! 73 Pit

● Dragi colegi,

Sunt sigur că, în urma acestui mesaj, îmi voi atrage unele antipatii. Dar în contextul sloganului "Dacă acum nu, atunci când? Dacă eu nu, atunci cine?" m-am hotărât să răspund la ultimele aproximativ zece mesaje ce s-au scris pe yo-dx-groups, grupul radioamatorilor români.

Când am început să deschid scrisorile virtuale, aveam impresia că nu sunt pe un grup de radioamatori, ci mai degraba pe "hifive", "jocuri și concursuri", "cine știe câștigă" sau mișiu eu ce... Mai lipseau niște poze cu pisicute și eventual câteva anunțuri matrimoniale...! Domnilor, puțină seriozitate! Aveți destule saituri de divertisment, glume și umor. Lăsați yo-dx-groups curat, nealterat de lucruri inutile. E deajuns că, cu ceva timp în urma tot aici se înjură și scupau unii colegi de-a noștri.

Dacă vreți să-i scoateți din amărtelea, folosiți alte metode. Veniți cu probleme specifice activității noastre, cu întrebări legate de pasiunea noastră la care nu găsiți răspuns, puteți chiar să ne povestii din activitatea D-voastra. Haideți să ne lăudăm! Nu e adevărat că "lauda de sine nu miroase a bine". Nu e cazul aici. A împărtășii din propria experiență poate fi un îndemn și un ajutor indirect pentru ceilalți, care pot afla nouătăți sau răspunsuri la propriile probleme nerezolvate.

Ce am mai înțeles din aceste ultime mesaje, e că sămbătă, la București, la sediul ANS, ne vom întâlni membrii Echipel Naționale de U.S. și alți radioamatori pasionați pentru a premia cu o sticlă de vischi veritabil pe cel ce a răspuns corect la o sondă ce, cum spuneam mai sus, nu își are rostul pe acest grup. Se pare că sunt doi câștigători, asa că problema e dacă vor fi două sticle de licoare banică, sau norocosii și valoroșii câștigători își vor împărtășii premiul. Abia aştept să văd și mor de necaz că nu sunt și eu printre ei!!! Se pare că e scris în matricea noastră genetică, a românilor, să luam lucrurile peste picior și băscălia să fie ridicată la rang înalt.

O parte din cei ce au răspuns sondării, nu prea i-am mai văzut postând ceva pe yodxgroups. Se pare că s-a reușit scoaterea lor din amărtelea, scop ce a fost declarat, deci s-a și realizat. Cu așa soluții, nu mă mir de ce suntem puțini în eter, în trafic normal sau în concursuri, în timpul săptămânii sau doar în week-end...

Îmi pare rău că a trebuit să scriu aceste rânduri. Dar așa am crezut de cuvintă să răspund la o atitudine ce nu își are rostul pe un grup de radioamatori. Măcar dacă era o glumă legală de radio sau ceva de genul asta... Dar așa? Să dacă tot e de glumă, aştept și următoarele întrebări, că probabil e un serial, de vreme ce s-a ajuns la sondă nr. 2...

Îmi pare rău și că acest mail din partea mea a venit cu 3 zile înainte de adunarea de la ANS. Sper că cei ce s-au simțit deranjați de ce am spus să nu înnăspărarea și sămbătă să vorbim ce e de vorbit.

Nu vreau să fiu "heirupist", dar haideți să ne schimbăm puțin câte puțin mentalitatea! Haideți să fim și noi puțin nemți! Dacă prin posibilități materiale nu îi putem egala, atunci măcar prin experiență și atitudine să o facem!

Vă rog să mă credeți, nu mint! Trăiesc pentru radio. Nu am prieteni mulți în afara celor din radio, nu am nici posibilități financiare îndeajuns de mari pentru a face radio cum aş vrea, nu am nici mult timp liber, dar credetă-mă, mă injectez în vene cu "contesting" și prizez doză dublă din acest drog de către ori am ocazia. Aștept cu drag să ne revedem și să ne mai și auzim în eter! Ionuț, YO9WF

● Repetor local YO3 RV63 (R7X) 145,7875 - 145,1875 MHz CTCSS 100 73 de YO3HQQ

● Sâmbătă 20 decembrie 2009 la cunoscutul "etaj 8" al clădirii din Vasile Conta 16 a avut loc o întâlnire de lucru cu operatorii echipei YR0HQ. Au participat numerosi alți radioamatori. YO3APJ a făcut un bilanț al rezultatului preliminar al activității din 2008. Acest bilanț pregătit împreună cu YO9HP a arătat lipsurile care s-au manifestat. Printre altele s-a remarcat lipsa unor operatori experimentați într-un număr suficient de mare pentru a face față unei competiții dure în care alte echipe s-au rodat și obțin performanțe mai bune decât echipa noastră. S-a menționat că aceste echipe beneficiază de echipamente care le oferă un semnal consistent pe bandă ceea ce le permite să monopolizeze căte o frecvență/bandă/mod de lucru. S-a pus problema ca să se încerce dotarea prin autoconstruire a unor astfel de amplificatoare de putere cu sprinț voluntar sau cu participarea sponsorilor sau a unor instituții specializate. Cei prezenți din BU, CT, CS, GL, CV, DB, GR, PH, SV, VS, și alții au avut diverse opinii care vor fi preluate de coordonatorul echipei YO3APJ. S-a solicitat ca frecvențele folosite în concurs de stațiile de bază/bandă/mod de lucru să se poată cunoaște operativ pentru ca stațiile YO care doresc să contacteze echipa să le poată căuta mai comod. S-a menționat rolul deosebit pe care îl au stațiile YO pentru aportul de puncte și pe această cauza se multumește tuturor celor care au apelat YR0HQ.

De asemenea, a rămas ca și în 2009 să se elibereze diploma YR0HQ conform regulamentului existent.

Cu acest prilej s-au acordat câștigătorilor la Campionate și Concursuri diplomele și medalialile. YO3HOT a sponsorizat o serie de premii pentru câștigători. În final totul s-a încheiat la o masă festivă la un restaurant din vecinătate unde discuțiile au continuat.....

● După o lungă perioadă de absență, nodul echolink YO8SSH-R a fost repus în funcțiune, Duminică 4 Ianuarie 2009. Seby-YO8SSH și Andrei-YO8SSQ au înlocuit computerul vechi și au reconectat repetorul Suceava la restul lumii prin VOIP.

● În data de 11 decembrie 2008 s-a desfășurat emisiunea QTC a radioamatorilor hunedoreni cu numărul 575, emisiune care s-a dorit și una jubiliară.

● Pentru ca site-ul www.hamradio.ro să fie la zi cu info trimisă materiale la webmaster!

● Noi, radioamatorii din YO suntem devoratori de informații dar nu găsim niciodată timp să arătăm celorlalți că putem și produce ceva. (de la Vali, YO2LDC citire!)

● Alfabetul telegrafic cunoscut sub denumirea "alfabetul Morse" nu era aşa cum îl cunoaștem azi. La origine fiecare literă era caracterizată prin linii de diferite lungimi și puncte. În jurul anului 1851 Clemens Friedrich Gerke aduce o modificare de esență. Stabilește un raport între punct și linie, și anume o linie este egală cu durata a trei puncte. În urma acestei definiții alfabetul Morse a suferit ajustări la aproape 50% din litere și cifre. Astăzi alfabetul telegrafic este varianta modificată de Gerke.

● Pentru a avea acces la DXCluster-ul de la MixW, trebuie descărcat fișierul WebCl.dll de la adresa <http://mixw.net/beta/WebCl.zip>. Se dezarchivază și se copiază în directorul rădăcină unde este instalat programul MixW (alături de cele existente), apoi după pornirea programului, în DXCluster se deschide fereastra SETTINGS (ultima casuță din dreapta) unde se introduc următoarele date:

Server: [www.dxsummit.fi](http://www.dxsummit.fi); Port: 80; Page: /text/dx25.html; Send Page: /SendSpot.aspx  
Mult succes! 73's de YO2MAX, Răzvan (MAX)

● A fost lansată versiunea 2.19 a cunoscutului program MixW ce poate fi găsită la: <http://www.mixw.net/index.php?j=downloads>

## ● REGULAMENT DE CLASIFICARE SPORTIVA (Extras)

### I. UNDE SCURTE

#### 1.1. MAESTRU EMERIT AL SPORȚULUI

Ordinul MTS 43/02.02.1994, prevede printre altele:

Art.1. Pentru rezultatele deosebite obținute de sportivii români în competițiile internaționale oficiale, Ministerul Tineretului și Sportului, acordă acestora, precum și antrenorilor care i-au pregătit titlurile de „Maestru Emerit al Sportului” și respectiv „Antrenor Emerit”. Aceste titluri se acordă la propunerea federațiilor de specialitate.

Art.2. Titlul de „Maestru Emerit al Sportului”, respectiv „Antrenor Emerit” se acordă de către MTS, sportivilor care au participat la competiții internaționale oficiale la categoria seniori și au obținut unul din următoarele rezultate:

#### 2.2. La ramurile neolimpice:

- Două sau mai multe medalii la Campionatele Mondiale

- Două sau mai multe medalii de aur la Campionatele Europene

#### 1.2. MAESTRU AL SPORȚULUI, să îndeplinească una din cerințele de mai jos:

1.2.1. - Clasarea pe I-VI pe concurs în clasamentul individual sau al stațiilor cu mai mulți operatori lucrând pe mai multe benzi de frecvență, la unul din următoarele concursuri internaționale:

a) „IARU” b) „CQWWDX” c) „WAE”

1.2.2. - Clasarea pe I-III pe concurs în clasamentul stațiilor lucrând pe o singură banda de frecvență, la unul din următoarele concursuri internaționale:

a) „IARU” b) „CQWWDX” c) „CQWPX” d) „WAE”

1.2.3. - Să dovedească lucrul cu stații de radioamatori din cel puțin 250 de entități DXCC și să se fi clasat pe locurile I-III, la categoria „Seniori”, stații individuale sau de club, în Campionatul Internațional YODXHF.

1.2.4. - clasarea de două ori pe locurile I-VI, în clasamentul stațiilor lucrând pe o singură banda, într-unul din concursurile internaționale:

a) „IARU” b) „CQWWDX” c) „CQWPX” d) „WAE”

1.2.5. - clasarea de două ori pe locul I, la categoria „Seniori”, stații individuale sau de club, în Campionatul Internațional YODXHF.

1.2.6. - clasarea de patru ori pe locul I (campion), la categoria „Seniori”, stații individuale sau de club, în Campionatul Național de Unde Scurte.

#### 1.2.7. - să îndeplinească condițiile pentru obținerea diplomei 5 BDXCC.

1.2.8. - să dovedească lucrul cu stații de radioamatori din cel puțin 300 de entități DXCC diferite.

#### 1.3. CATEGORIA I-a, să îndeplinească una din cerințele de mai jos:

1.3.1. - Clasarea pe I-X la categoria „Seniori”, stații individuale sau de club, în Campionatul Internațional YODXHF.

1.3.2. - Clasarea pe locurile I-III, la categoria „Seniori”, stații individuale sau de club, în campionatele naționale.

1.3.3. - să dovedească lucrul cu stații de radioamatori din cel puțin 200 de entități DXCC diferite.

#### 1.3.4. - să realizeze 5 norme de categoria I-a din capitolul 7.1.(vezi în numerele viitoare)

#### 1.4. CATEGORIA II-a, să îndeplinească una din cerințele de mai jos:

1.4.1. clasarea pe locurile I-XV, la categoria „Seniori”, stații individuale sau de club, în Campionatul Internațional YODXHF.

1.4.2. clasarea pe locurile I-VI, la categoria „Seniori”, stații individuale sau de club, în campionatele naționale

1.4.3. să dovedeasca lucrul cu stații de radioamatori din cel puțin 75 de entități DXCC diferite.

1.4.4. să realizeze 5 norme de categoria II-a din capitolul 7.1.(vezi în numerele viitoare)

#### 1.5. CATEGORIA JUNIORI, să îndeplinească una din cerințele de mai jos:

1.5.1. - Clasarea pe locurile I-X, la categoria „Juniori”, stații individuale, în Campionatul Internațional YODXHF.

1.5.2. Clasarea pe locurile I-X, la categoria „Juniori”, stații individuale, în campionatele naționale.

1.5.3. să dovedească lucrul cu stații de radioamatori din cel puțin 50 de entități DXCC diferite

1.5.4. sa realizeze 4 norme de categoria „Juniori” din capitolul 7.1.(vezi în numerele viitoare)

● Despre ANTILELE OLANDEZE. În urmă cu câteva luni circula zvonuri că aceste insule vor deveni independente ceea ce ar duce la schimbarea statutului lor ca entități DXCC. PB2T pe pagina WEB de la EUDXF aduce câteva lămuriri suplimentare. Astfel tratativele privind viitorul acestor insule continuă. Ultima întâlnire a fost pe 15 decembrie 2008. Aceste tratative vor continua și în 2009 pentru a putea pune în practic cele convenite. Se speră că acestea să fie finalizate în 2010. Încă din 2005 s-a convenit ca Curacao(PJ2) și Sint Maarten(PJ7) să devină autonome în cadrul Regatului Olandez, de asemenea insulele Bonaire(PJ4), Sint Eustatius(PJ5) și Saba(PJ6) vor deveni municipalități olandeze. Din punct de vedere DXCC aceste schimbări vor duce la trecerea PJ2 și PJ7 pe lista entităților „deleted” și apariția a patru noi entități DXCC: 1.Curacao(cu statut aparte), 2.Sint Maarten (cu statut aparte), 3.Bonaire, 4.Sint Eustatius și Saba. Oricum mai avem de așteptat!

● Pentru că nu știu să lipsesc de la ultima întâlnire din acest an a radioamatatorilor bucureșteni (și nu numai) și pentru că trebuie să urmez tradiția, m-am hotărât să merg din-de-dimineață la Radioclubul Municipal București; de fapt, această întâlnire era trecută de mult în „calendarul” din 2008. De data asta nu am mai plecat singur din cartier către destinație, am mers împreună cu vecinul Marian – YO3DIU, așa că drumul pe care l-am avut de străbătut mi s-a părut mult mai scurt de data asta. Și în acest an, surpriza a fost să-l reîntâlnesc pe nea Gică – YO3RB care la cei peste nouăzeci și ceva de ani ai domniei sale ne-a onorat cu prezența. Încă de la început am constatat că de la an la an, la aceste întâlniri suntem din ce în ce tot mai puțini, ceea ce mi se pare un lucru îngrăitor. Atmosfera placută și destinsă. Mi-a părut nespus de rău că nu am putut să ajung mai devreme de la 12:30 ora locală pentru că i-am „scăpat de la pozat” pe cei care au venit de la prima oră și au plecat înainte să ajung eu. De data astă l-am avut în mijlocul nostru pe Ludwig Till – DL5MHQ / HA5IX (QSL manager al landului Bavaria) împreună cu soția. Till este originar din Timișoara, dar din 1977 este stabilit în Germania. Am închinat câte un pahar de vin, ne-am urat „La Mulți Ani!” după care ne-am dus fiecare pe la casele noastre. Și de acestă dată am rămas cu amintiri plăcute. La despărțire ne-am promis să ne întâlnim din nou la anul. Nini YO3CCC



foto: YO3CCC

## Programul competititional internațional:

Data/ora începerii	Data/ora sfârșit	Concurs	denumire	moduri
2009-01-01 00:00	2009-12-31 23:59	CQ DX Marathon		All
2009-02-28 22:00	2009-02-28 23:59	open Ukraine RTTY Championship - Low Band (1)		RTTY
2009-03-01 00:00	2009-03-01 01:59	open Ukraine RTTY Championship - Low Band (2)		RTTY
2009-03-01 08:00	2009-03-01 11:59	open Ukraine RTTY Championship - High Band		RTTY
2009-03-03 02:00	2009-03-03 04:00	ARS Spartan Sprint		CW
2009-03-03 19:00	2009-03-03 21:00	AGCW YL CW Party		CW
2009-03-07 00:00	2009-03-08 24:00	ARRL International DX Contest		SSB
2009-03-07 11:00	2009-03-08 17:00	DARC 10-m-DIGITAL-Contest (Corona)		DIGI
2009-03-08 14:00	2009-03-08 20:00	AGCW QRP Contest		CW
2009-03-14 12:00	2009-03-15 12:00	Russian DX Contest		CW/SSB
2009-03-14 12:00	2009-03-14 17:00	DIG QSO Party (10-20m)		SSB
2009-03-14 16:00	2009-03-15 16:00	EA PSK31 CONTEST		PSK
2009-03-15 07:00	2009-03-15 09:00	DIG QSO Party (80m)		SSB
2009-03-15 09:00	2009-03-15 11:00	DIG QSO Party (40m)		SSB
2009-03-16 16:00	2009-03-16 17:29	Bucharest Contest (1)		CW/SSB
2009-03-16 17:30	2009-03-16 18:59	Bucharest Contest (2)		CW/SSB
2009-03-21 02:00	2009-03-23 02:00	BARTG Spring RTTY Contest		RTTY
2009-03-21 12:00	2009-03-22 12:00	DARC HF-SSTV Contest		SSTV
2009-03-28 00:00	2009-03-29 23:59	CQ WW WPX Contest		SSB

Acestea sunt o parte din concursurile ce se vor desfășura în luna martie 2009. Altele pot fi găsite la <http://www.sk3bg.se/contest/> sau <http://www.hornucopia.com/contestcal/>

De asemenea regulamente și rezultate pot fi găsite la același site-uri.

**Formatul preferat pentru fișiere din concursurile de unde scurte este “CABRILLO”, iar pentru cele din unde ultrascurte este “EDI”**

## CUPA 1 DECEMBRIE 2008

### Categorie A

- YO4SI CT 20.292 Mircea Rucareanu
- YO2AQB TM 19.712 Adrian Kelemen
- YO7LGI DJ 17.270 Doru Haizman
- YO3BWZ BU 16.166 Ilie Stoica
- YO3AAJ BU 13.524 Vasile Capraru
- YO4RST VN 12.792 Romeo Gales
- YO2BLX AR 12.144 Chis Ioan
- YO9BQW GR 11.110 George Craicu
- YO5CCX CJ 10.710 Alexandru Fatol
- YO5CUQ CJ 8.800 Stefan Pilbak
- YO8BGD IS 8.036 Eugen Asofie
- YO6OAF HR 7.708 Adalbert Tamas
- YO6HSU CV 7.470 Ioan Tanarek
- YO5OJC MM 7.452 Ioan Molnar
- YO5BET AB 7.266 Emil Canciu
- YO7BEM AG 7.144 Mihai Dumitrovici
- YO2LWX HD 6.840 Mihai Carol
- YO7LSI MH 6.808 Stelian Stefan
- YO4GNJ BR 6.750 Marian Cioaca
- YO6PEG SB 6.624 Stelian Fuerea
- YO7HBY DJ 6.256 Stan Costinel
- YO4AAC BR 6.060 Savu Gheorghe
- YO6MT(YR6M) MS 5.460 Cornel Pandrea
- YO9FKN CL 5.040 Constantin Beldica
- YO9XC BZ 4.256 Ovidiu Burducea
- YO2ADQ TM 4.160 Petru Latcu
- YO9OR PH 4.123 Ion Miu
- YO3AAK BU 3.772 Aurel Marze
- YO9FDX PH 3.640 Agu Romica Florin
- YO9BYG PH 3.300 Dragomirescu V. Jean
- YO8FB BC 2.606 Viorel Tomoze
- YO3CZD IF 2.320 Ilie Moldovan
- YO7CZS MH 2.160 Constantin Blendea
- YO9FKU CL 2.146 Aurelian Vasilache
- YO8GF BC 1.674 Nicolae Sicoe
- YO2CJX CS 1.548 Nesteriuc Virgil
- YO5CCQ CJ 1.150 Stefan Jitaru
- YO9BXC PH 812 Florentin Nastase
- YO8CGR SV 544 Eugen Mihai

### Categorie B

- YO8RZJ BC 12.540 Ionel Cojocariu
- YO9HMB PH 9.588 Birza-Carzol Dumitru
- YO6CRV HR 6.030 Constantin Vaidos
- YO5PCY BH 5.440 Margareta Milea
- YO2LGW CS 4.560 Constantin Mocanu
- YO5OHT AB 4.346 Vasile Bortos
- YO8THG BC 3.996 Gheorghita Herghelegiu
- YO8CKR SV 3.968 Vasile Preutescu
- YO4RSS GL 3.420 Aurel Niculeț
- YO9ION PH 3.036 Ionut Antonescu
- YO5BXK CJ 2.480 Iosif Nemeti
- YO5OKX MM 2.184 Constantine Balan
- YO6PNM SB 1.762 Marin Naicu
- YO9HJY BZ 1.362 Roxana Motronea
- YO4CSL TL 1.160 Vasile Hars

### Categorie C

- YO2KJI CS 24.840 Palatul Copiilor Resita
- YR90U BC 20.064 Rad. AEROSTAR
- YO2KQK HD 17.554 Clubul Copiilor Petrosani
- YO2KJW CS 16.324 C. Militar Caransebes
- YO8KZC NT 13.216 Colegiul Tehnic I Creanga
- YR8TGN NT 12.593 R.Orasenesc Tg. Neamt
- YO9KVPH 10.672 Sc. Valea Calugareasca
- YR8V VS 7.216 R.I Podul Inalt Vaslui
- YO9KPM TR 5.520 CS Teleorman Alexandria
- YR5S MM 4.828 Rad. CQ Solovanu
- YO6KEA BV 2.912 CSR Universitatea BV

### SWL

- Y05-032 CJ 6.528 Antonio Clubul Copiilor Dej
- YQ90U AB, YO9HP PH, YO4ATW  
Log control: YQ90U AB, YO5BQQ SM, YO9FL CL,

Y06OEJ HR, YO4RFR GL, YO4RTW VN,  
YO4ASD GL, YO5DDD AB

Lipsă log: YO3FSU, YO9BHI, YO2MIL

Clubul Sportiv C.F.R. Oravița

## CUPA FEROVIARULUI -2008

### Clasament Oficial

#### Categorie A(Feroviari)

I.	YO2CJX	CS	3289
II.	YO9BRT	TR	1353
III.	YO2CED	CS	1235
4.	YO9FGY	BZ	940
5.	YO2LGW	CS	545
	YO2KJG	CS	Check LOG

#### Categorie C (Juniori)

I.	YO8TOH	SV	2904
II.	YO5BEU	BN	1823
III.	YO8THG	BC	1166

#### Categorie B (Seniori)

I.	YO7KFA	AG	3686
II.	YO9AGI	DB	3372
III.	YO8DDP	VS	3293
4.	YO8RAW	VS	2992
5.	YO3AAJ	PH	2644
6.	YO7AUS	AG	2525
7.	YO2AQB	TM	2492
8.	YO4SI	CT	2295
9.	YO8KAN	BC	2292
10.	YO7AWZ	DJ	1902
11.	YO9HMB	PH	1811
12.	YO7BEM	AG	1794
13.	YO6MK	MS	1731
14.	YO4AAC	BR	1600
15.	YO9XC	BZ	1428
16.	YO9OR	PH	1401
17.	YO6PEG	SB	1308
18.	YO9GCC	BZ	1201
19.	YO5OJC	MM	1119
20.	YO7CZS	MH	1051
21.	YO6VCB	MS	943
22.	YO8CGR	SV	923
23.	YO9HL	PH	792
24.	YO8RFD	NT	785
25.	YO7HBY	VL	620
26.	YO2LWX	HD	550
27.	YO9FDX	PH	451
	YO2KJI	CS	Check LOG

Lipsă LOG HA6FQ, YO3YZ, YO8BDW, YO8DOH, YO8SSX, YO8SXX

Primul clasat la fiecare categorie va primi „Cupa Feroviului 2008”. Toți participanții vor primii diplome.

Președinte C.S. C.F.R.Oravița Adrian Colicu - YO2BV

Arbitru: Ovidiu Orza YO2DFA

## CONCURS INTERNATIONAL BANAT432

Category: 432 MHz, A- Single operator

Loc	Indicativ	Scor	QSO	Locator
1.	YO7LBX/p	6375	26	KN06UG
2.	YO5AVN	4770	14	KN34CK
3.	YO5TP/p	4338	17	KN16NH
4.	YO2GL	3772	16	KN05PS
5.	YO2LLZ	3002	12	KN05OS
6.	YO5CRI/p	2893	11	KN16NH
7.	YO5OST/p	2575	9	KN16NH
8.	YO8FB	672	3	KN36JM
9.	YO2LHD	473	3	KN05WQ
10.	YO9HMB	396	4	KN25WB
11.	YO2CDX	339	1	KN05WQ
12.	YO2BF	44	1	KN05RJ

Category: 432 MHz, B-Multi operator

1.	HA7P	9151	30	JN97KW
2.	YR8D	3048	12	KN27OD

Check log YO9AGI

## MEMENTO TEHNIC 2008

I/ Antene, Fideri, Propagare	1/13
1.Antene yagi pentru 50 MHz.....	1/16, 18
2.Automat pentru rotirea antenelor.....	1/21
3.Antene pentru 160, 80, 40 m.....	2/16
4.Antene yagi de mare performanță K1FO.....	3/3 ; 4/10
5.Curenti pe exteriorul tresei fiderului coaxial.....	3/7
6.Antene T pentru 1,8 / 3,5 / 7 MHz.....	3/7
7.Antene multiband.....	3/9
8.Masurători cu impedanță metrul.....	5/8
9.SWR-interpretare.....	5/13
10.Antene yagi performante 144/432/ MHz.....	5/18
11.SWR pe fiderul neadaptat.....	5/19
12.Măsurarea câmpului electromagnetic.....	6/3
13.MFJ-731 filtru reector.....	7/12
14.Despre antena Quad.....	7/15
15.Antena sloper λ/4 pt. 1,8/3,5 MHz.....	7/17
16.Antena 5 λ / 8 pentru 50 MHz.....	8/9
17.Impedanța de intrare a fiderului neadaptat.....	9/9
18.Scurt breviar de propagare pt.US.....	9/15 ; 10/10
19.Antena L-pole 144-146 MHz.....	10/16
20.Antene verticale.....	11/19
21.Antena Horn.....	12/14
22.Antena J-Pole dual band 2m/70cm.....	12/15
23.Cateva antene ciudate.....	12/17
II/ Oscilatoare, Sintetizoare	2/10
1.VFX pentru 2m.....	4/19
2.VFO 39,3-41,3.....	4/19
III/ ARFP, Emitătoare, Transceiveare	5/3
1.Liniarizarea etajelor ARFP.....	1/3 ; 2/3 ; 3/11 ; 4/14 ; 5/3
2.Transceiverul "Junior 200 E".....	1/9
3.ARF liniar 20 W pentru US.....	4/21
4.TX-RX pentru US.....	5/14 ; 6/6
5.Ar cu tranzistoare MOSFET.....	6/12
6.Un transceiver monobanda SSB.....	7/3
7.ARF liniar 400 w pentru 2m.....	8/3
8.Transceiver 40 m CW/SSB.....	8/11
9.ARFP 50 MHz.....	10/6
10.Preseleto pentru transceiveare HM.....	10/7 ; 11/12
11.Etajul final pentru US.....	10/15
12.PA pentru 1296 MHz.....	11/11
13.SSB/P ; Ghid practic.....	11/19 ; 12/11
14.ARFP 1 kW pentru US.....	12/6
IV/ Transvertere, Receptoare	2/6
1.Magic transverte 50/122 MHz.....	2/6
2.SDR...in 120 de minute.....	4/3
3.Controlul automat al nivelului (ALC).....	5/9
4.Transverter cu ARFP liniar pe 50 MHz.....	9/3 ; 10/3 ; 11/3
5.Receptor sincrodină 3,5 MHz pt.RGA.....	10/14
V/ AMC, Testere, Accesorii	2/13
1.Puntea de reflexii.....	2/13
2.Să construim un Q-metru.....	4/17
3.Analizor de antenă.....	.8/8
4.SWR-metru.....	8/19
5.Analizoare de antenă: nouă generație.....	8/20
6.Generator de funcții.....	12/13
7.Afișarea caracteristicilor pe display LCD.....	12/3
VI/ Surse de alimentare	1/13
1.Sursă în comutatie 13,8/25 A.....	1/13
2.Converteoare DC/DC, Zgomote.....	3/8
3.Alimentator pentru laborator.....	7/14
4.Sursă liniară de tensiune.....	8/16
5.Sursă liniară 1600V/ 1A.....	12/5
6.Sursă multiplă modulară în comutare.....	12/12
VII/ Diverse, Hobby	1/6
1.Multivibratoare RC simple.....	1/6
2.Fenomene radioelectrone: întrebări și răspunsuri.....	1/14
3.Filtre pentru 2,4 GHz.....	2/9
4.Ancheta tehnică continuă.....	2/15
5.Atenuatori.....	2/15
6.Un BUG economic.....	3/13
7.Amplificatoare de microfon.....	5/20
8.Modulatia unghiulară.....	6/16
9.Tuburi metetalo-ceramice.....	6/16
10.ATV, sau cum începem ?.....	7/9
11.Interfață cu PC și transeiver pentru CW.....	7/17
12.Transponder pe satelit.....	7/25
13.Decodator de telegrafie.....	9/2
14.Etajul separator.....	9/13
15.Comandă vocală.....	9/19
16.Comunicații asistate de calculator.....	9/21
17.Comunicație parazită a bobinelor.....	10/17
18.Starter automat pentru RGA.....	11/5
19.Greseli în revistele de radioamatori.....	11/6
20.Aplicații atipice ale dispozitivelor semiconductoare.....	11/15
21.Să nu aruncăm(inca) TTL-urile !.....	12/9
22.Digi Mode.....	12/24

# Transceiver Portabil

Banda 70 cm

## Caracteristici tehnice generale

- Frecvența de lucru: 400 – 470 MHz
- Tensiunea (CC)- încărcător inclus: 7.2 V (Acumulator Ni-H)
- Memorii: 99 canale
- Impedanța antenei: 50 Ω
- Mod de operare: Operare simplex aceeași frecvență sau operare simplex frecvențe diferite
- Volum: 80 x 50 x 28 (mm)

## Caracteristici emisie




- Putere: 5 W
- Tip modulație: Modulație în frecvență
- Deviere max. frecvență:  $\leq \pm 5$  KHz
- Curentul de emisie:  $\leq 1600$  mA

## Caracteristici recepție

- Sensibilitate:  $\leq 0.16$   $\mu$ V
- Rezistență la interferențe de intermodulație: 50dB
- Putere audio:  $\geq 300$  mW
- Intensitatea curentului la recepție:  $\leq 100$  mA
- Curent pe recepție în lipsa semnalului: 20mA



**PREȚ: 300 RON/bucată**

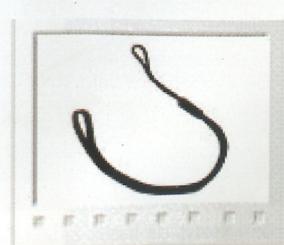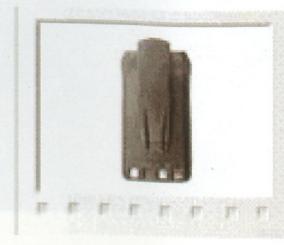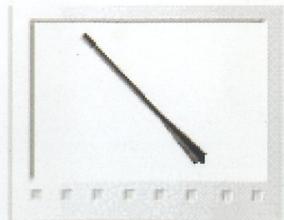

## Accesorii incluse

**ICOM**

HF/50MHz Transceiver with IF DSP

**IC-7200**

# Simple, Go-Anywhere Digital IF

The IC-7200 HF/50MHz transceiver maintains all the traditions of high-quality engineering expected from Icom. Rugged in design and easy to operate, the IC-7200 utilises the very latest digital technology and includes useful functions normally associated with more expensive models

including; digital IF filter, twin PBT and manual notch filter.

The IC-7200 is one of the most practical rigs available today. You can take an IC-7200 anywhere, because it will be equally at home in the field or your shack.



- Built-in, class-leading IF DSP and digital functions
- AGC Loop Management controlled by DSP
- Highly flexible, selectable filter width and shape from soft to sharp
- Manual notch-filter delivers 70dB of attenuation
- Digital, twin PBT shifts or narrows the IF passband
- Digital noise-blanker reduces pulse-type noise

- RF speech compressor increases average talk power
- Clean and stable 100Watt output power
- USB port for CI-V format PC control and audio in/out
- Tough construction against water intrusion
- Rugged design for outdoor use
- Convenient optional carrying handles

Echipamente Radio de Inalta Fidelitate produse de **ICOM**

- functionalitati complete
- sistem de operare prietenos
- preturi si garantii competitive
- service asigurat

ICOM este lider de piata in productia de echipamente pentru radioamatori (HAM) de peste 40 ani

**2-Year  
Warranty**

**MIR Telecom**  
Integrated Telecommunication & Security

Count on us!