



# RADIOCOMUNICATII și RADIOAMATORISM

Revista Federăției Române de Radioamatorism


Anul XVI / Nr. 185

7/2005





Imagini de la stația HA7PR

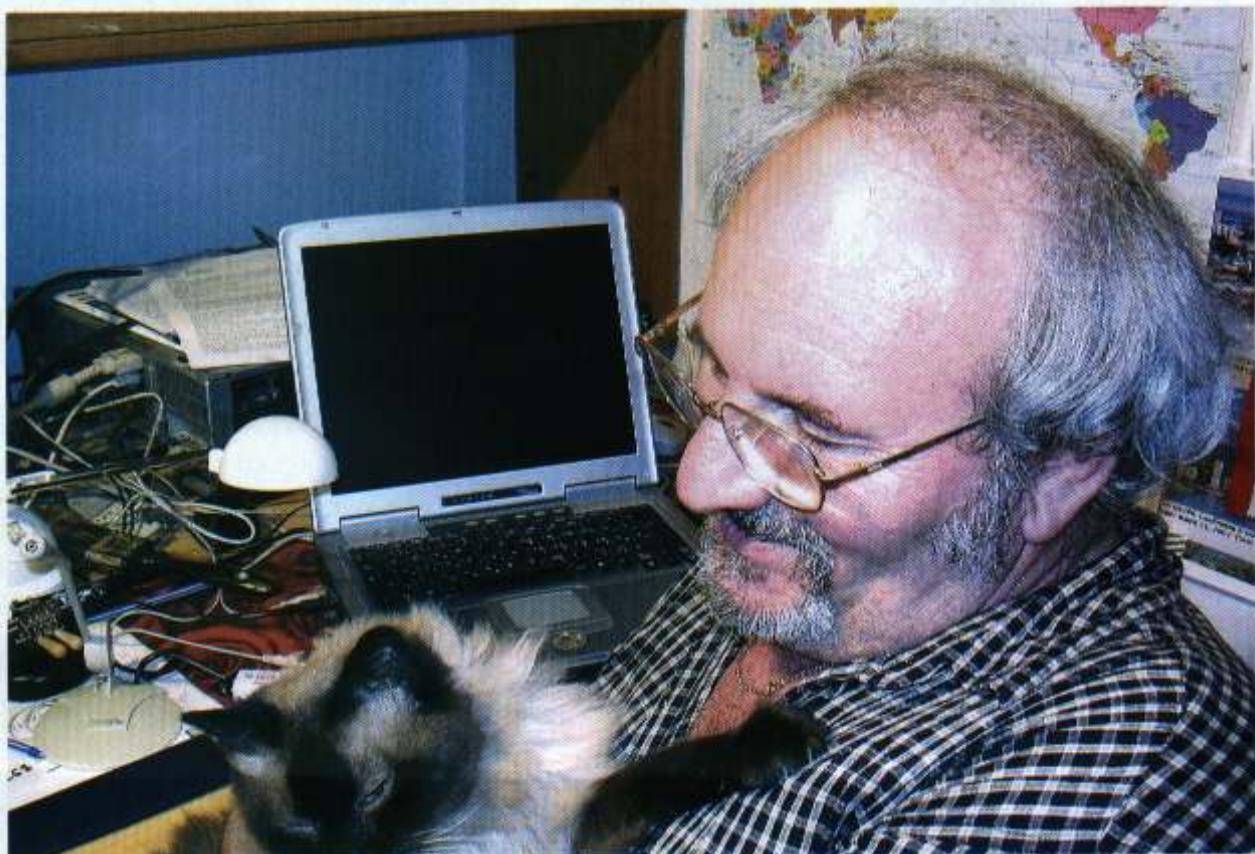

# CAMPIONATELE MONDIALE DE TELEGRAFIE VITEZĂ

## Comportare deosebită a Echipei României

Nu știu în câtă măsură vă pot împărtăși din bucuria imensă pe care o am după ultima ediție a Campionatelor Mondiale de telegrafie viteză ce a avut loc la Ohrid în Macedonia în perioada 13-17 iunie 2005. Pe scurt: 21 de medalii.

Este cel mai mare număr de medalii obținut vreodată de echipa României. Dar nu e numai asta... Am depășit barierele imposibilului. Record mondial obținut de Buzoianu **Emil Bogdan YO8RJV** - legitimat la Clubul Sportiv Ceahlău Piatra Neamț la RUFZ.

Și dacă ar fi numai atât am fi mulțumiți. Dar am obținut medalia de argint pe națiuni, după echipa națională a Bielorusiei.

E mare bucuria pentru această medalie, când știm că Echipa Rusiei, cu cele mai multe titluri de campioană mondială din istoria telegrafiei, a urcat acum pe podium după România.

Lacrimile noastre de bucurie ne-au dus cu gândul la cei ce ne privesc din rai și care au dorit ca telegrafia românească să învingă. Dem Dascalu, George Craiu, Radu Bratu, Geo Campeanu, Costi Balan și mulți alții sunt mândrii de acești minunați tineri care au purtat cu cinste tricolorul românesc. Rezultat final: 3 Medalii de aur, 7 medalii de argint și 11 medalii de bronz.

Cinste lor și sincere felicitări echipei noastre.

Sunt mândru când văd munca încununată de succes.

**Antrenor Gh. Paisa YO8WW**

Adăugăm și noi la cele spuse de Gabi - sincere felicitări pentru rezultatele obținute. Este munca echipei, este munca antrenorilor, este meritul celor care au ajutat să se ajungă aici.

Mai jos este redat clasamentul pe țări, precum și un tabel general în care este arătat numele, categoria de participare, clubul la care este afiliat, locul obținut la Campionatul de Recepție, Campionatul de Transmitere, Camp. RUFZ/PED, Clasamentul Sumă (așa zisul individual compus), cei care au punctat pentru ca echipa noastră să fie pe extraordinarul loc II și în sfârșit o coloană deosebit de importantă și anume - cine a asigurat cheltuielile de deplasare. Tabelul este important căci se pot trage multe concluzii ca de exemplu.

## CUPRINS

Campionatul Mondial de Telegrafie viteză	pag. 1
Sintetizare de frecvență fracționare (1)	pag. 3
Puterea radiată. Energia reflectată	pag. 5
Decoder pentru telegrafie	pag. 6
BPL în circuit dar sigur	pag. 7
Aproape totul despre decibel	pag. 8
Antena OPTIBEAM OB17-4	pag. 12
Datele de catalog pentru tubul GU70B	pag. 14
Construire bobine pentru VHF	pag. 16
Măsurarea inductanțelor și capacitaților cu DVM	pag. 16
Tunere de antenă (2)	pag. 18
ainele dipolului (3)	pag. 19
A-B-C Antene	pag. 20
Internet la 220V și prin țevi de gaz	pag. 21
Distribuitor audio	pag. 22
Ambasador român în Venezuela	pag. 23
Amintiri și documente	pag. 24
YODX Club. Clasamente	pag. 26
Amintirile unui concurent (II)	pag. 27
Drumuri spre performanță	pag. 28
Concursuri. Regulamente. Clasamente	pag. 30

Fără sprijinul lui YO8TU - care prin Eurom Bank - a asigurat participarea a 2 concurenți, fără sprijinul Palatului Copiilor din Iași (adică a lui Cristi - YO8RCP), fără sprijinul CS Petrolul și al CSM Bistrița, noi nu am fi avut o echipă completă, cu toate eforturile FRR de a plăti pentru 5 sportivi și un conducător de echipă (YO8WW) precum și cheltuielile de transport pentru YO3FU - care a fost chemat ca arbitru internațional.

Echipele Bielorusiei și a Rusiei sunt extraordinar de bine pregătite, au condiții de selecție, antrenament și cantonamente pe care noi nici nu le putem visa. L-am invins pentru că avem copii talentați, iar ei au fost prea siguri de victorie. Au venit fără o veterană (S2), iar un junior li s-a descalificat la o probă de recepție. Ce o fi pățit ei la întoarcerea acasă?

Marele Zelenov rămâne totuși un TITAN al telegrafiei și un sportiv exemplar. YO3FU povestește cum și-a dat probele, fără ifose, fără comentarii, că nu sunt bune căștile, că lumina, că aerul, ...etc, etc.

De la noi a impresionat transmiterea lui Manea Janeta - YO3RJ și a lui Cristi Covrig - YO4RHK. Imppecabile.

De fapt Cristi a devenit în ultima perioadă un sportiv adevărat, serios, preocupat de concurs. Cinste lui.

Intrădevăr, de excepție punctajul lui Bogdan - YO8RJV la RUFZ. Record mondial care sperăm să fie premiat de ANS. Păcat că la PED sărbul la făcut zob. Bogdan merita o medalie de aur. Privim împreună cu YO8WW un CD în care sunt imagini de la edițiile trecute ale Campionatelor mondiale.

Acest radioamator sărb era un puștan prin 1999.

Acum este un mare campion. Cinste lui!

La rezultatul echipei a ajutat mult și pregătirea făcută de Gabi - YO8WW la Piatra Neamț precum și munca și dotarea pe care a asigură Cristi - YO8RCP la Palatul Copiilor din Iași. E laudat și eforturile CSTA București care a asigurat calculatoare și indemnizații de efort lunare pentru echipa de telegraftiști.

**Coperta I-a. La Piatra Neamț nu de parte de Ploiești Alex - YO9HP și-a montat o antenă OPTIBEAM tip OB 17-4 și și-a dotat stația personală cu cele mai moderne echipamente. Aspecte din vizita făcută lui YO9HP de către YO9BPX - Mihai și YO3APG - Vasile.**

### Abonamente pentru Semestrul II - 2005

- Abonamente individuale cu expediere la domiciliu: 90.000lei
- Abonamente colective: 80.000 lei
- Sumele se vor expedia pe adresa: ZEHRA LILIANA P.O. Box 22-50, RO-014.780 București, menționând adresa completă a expeditorului.

### RADIOCOMUNICATIISIRADIOAMATORISM 7/2005

Publicație editată de FRR; P.O.Box 22-50 RO-014780  
București d/fax: 021/315.55.75, e-mail: yo3kua@allnet.ro

Redactori: ing. Vasile Clobanuță	YO3APG
ing. Mihăescu Ilie	YO3CO
prof. Iana Druță	YO3GZO
prof. Tudor Păcuraru	YO3HBN
ing. Stefan Laurențiu	YO3GWR
elev. Andrei Ungur	YO3HGD
DTP: ing. George Mersu	YO7LLA

Tipărit BIANCA SRL; Pret: 1,4 RON ISSN=1222.9385

## CLASAMENT ECHIPE

## Rezultatele Echipei României

		Rec	Trs	RUFZ	Suma	Echipa	Cheltuieli
		PED					
Aștefani Adelina	jm	CSM Iași	7	5	5	6 II	FRR
Popa Alexandra	jm	CSM Iași	5	7	7	7 -	PC Iași
Bidirliu Andrei	jm	CSM Iași	8	III	III	4 II	PC Iași
Neagu Cristian	jm	CSTA	II	8	8	5 -	Eurom Bank - 8TU
Trofin Vasilica	JM	CSM Iași	II	III	4	III II	FRR
Haldan L. Cristian	JM	CSM Iași	II	III	II	III II	FRR
Manea Daniela	S	CSM Bistrița	III	III	13	5 II	CSM Bistrița
Trofin Ionela	S	CSM Iași	13	12	III	7 -	PC Iași
Covrig A. Cristian	S	CS Petrolul	III	II	13	5 II	CS Petrolul
Buzoianu E. Bogdan	S	CS Ceahlăul	12	13	II	6 -	FRR
Manea Janeta	S2	CSTA	III	I	I	II	FRR
Coca Pavlic Alexandru	S2	CS Petrolul	4	4	7	5 II	Eurom Bank - 8TU

Buzoianu E. Bogdan Record mondial RUFZ 231.870 puncte

Trebuiesc sublimiate și eforturile cluburilor CSTA București, CS Petrolul, CSM Bistrița și CS Ceahlăul, care au asigurat pentru echipa de telegrafiști indemnizații lunare sau calculatoare pentru antrenament.

Pe ruși noi nu i-am băut niciodată într-un campionat european sau mondial. O singură dată ne-am clasat înaintea lor la Cupa Dunării. Noi ne "băteam" de obicei cu Ungaria, Bulgaria, Cehia sau Macedonia pentru locul III.

După ce euforia rezultatelor va trece, trebuie să analizăm fiecare rezultat în parte, să vedem unde mai trebuie lucrat. Anul viitor în septembrie, este posibil să se organizeze un campionat European la Burgas în Bulgaria, iar peste 2 ani ediția viitoare a CM va fi probabil în Serbia.

Nouă ne trebuie o baza mai mare de selecție. Trebuie să existe preocupări pentru HST în mai multe cluburi.

Sunt mulți copii buni care apar sporadic prin taberele organizate de MEC (anul acesta se pare că nu se va mai ține tabăra pentru CW), dar aceștia dispar rapid. Este cazul celor din: BT, TR, SM, BV, etc. Radiocluburile din Constanța și Buzău ar putea să ne ajute din nou, căci au o bogată tradiție.

Din clasamentul pe nații se vede că majoritatea celor care au prezentat echipe sunt din fostele țări socialiste.

Ne pare rău că nu au participat echipele din Italia, Slovenia, Polonia, etc. Oliver Tabacovski - cel care conduce Grupul de lucru HST în Iară Reg. I și care a fost organizator principal s-a străduit mult. Dar nu a fost nimeni din Asia. Până acum participau cu regularitate: China, Japonia și Coreea.

Belgia, Croația și USA au fost prezente simbolice.

Felicitan pentru american, care aflăm că a învățat singur CW, RUFZ și PED și vine pe banii lui, deși normal ar fi să fie reprezentant al ARRL.

Sunt multe nuanțe care ar putea fi discutate. Lipsa echipelor din OE sau F are la bază probabil unele motive subiective. Pe noi ne afectează aceste lucruri căci conform Ordinului 86 din 12.03.2004 al ANS, pentru a fi premiate rezultatele înregistrate la un CM, trebuie să fie îndeplinite cumulativ 4 condiții. Dacă pe primele două le îndeplinim relativ ușor (existență federație care organizează Campionate Naționale, valoare, existență Campionate IARU), ultimele două cer ca să fie prezente la aceste CM minimum 15 țări, din cel puțin 3 continente!!

Apoi mai vin și alte condiționări, referitoare la numărul minim de participanți la fiecare probă (minimum 8 exclusiv cei din România).

Condiții greu de îndeplinit la Telegrafia Viteză în etapa actuală. Este oarecum nedrept acest ordin, dar este adaptat la cerințele europene!! Discutăm cu YO8WW și YO3FU despre organizare (a fost modestă) și despre arbitri - excelenți!

De fapt, toți sunt bine cunoscuți, sunt telegrafiști pasionați, din Belgia, Bulgaria, Germania, etc. Majoritatea au fost și la noi la Campionatele Mondiale de la Constanța sau la Cupa Dunării.

Dacă cineva este interesat de rezultatul detaliat (viteze, număr de erori, punctaje), le putem pune la dispoziție.

Încă odată felicitări echipei, antrenorilor și mulțumiri sponsorilor!

YO3APG Vasile

\* A încetat din viață YO5CCF, Mitică Cimpoca din Cluj. Era născut în noiembrie 1924 la Sadu-Sibiu. A urmat școala în satul natal, apoi liceul și școala militară de transmisiuni din Sibiu. A fost repartizat în Cluj unde a activat în cadrul MAI și ulterior la Aeroportul Cluj, de unde a și ieșit la pensie. A fost radioamator încă din 1957, având atunci indicativul YO5LX.

A participat astfel la înființarea radioclubului YO5KAI, club în cadrul căruia și-a desfășurat activitatea până la ultimul QSO din luna februarie a.c. ...un QSO care va rămâne adânc în memoria celor care erau prezenți în aceea dimineață pe repetorul R7x. Se stie că pensionarii clujeni se întâlnesc în fiecare dimineață la "ora opt fix trecute" pentru salutul matinal... Cineva a apăsat PTT-ul stației și încerca să transmită un text în CW, formând semnalele de di di da din gură... Era nea Mitică care cu o zi înainte făcuse un atac cerebral care i-a iuat grău...voia să ne transmită că e acolo și el...și mai avea puterea și voința de a face acest lucru în telegrafie!!!

A fost prieten bun cu toți.

\* A încetat din viață YO5NT - Ioan Mocianu din Cluj. Era născut în 1928 la Beiuș. Rămas orfan de mic (la 2 ani i-a murit mama, iar la 11 ani și-a pierdut și tatăl), a muncit mult, a fost un elev strălucit, a intrat la Facultatea de Mecanică și a obținut o bursă de studii în URSS.

A lucrat la Institutul de Agronomie în calitate de conferențiar. A activat la YO5KAI încă de la înființarea acestui radioclub. A fost pasionat și de RGA.

Duninezeu să-i ierte și să-i odihnească!

# Sintetizoare de frecvență fractionare (1)

ing. Florin Crețu YO8CRZ

Sintetizoarele de frecvență, cândva utilizate numai în echipamente profesionale, au devenit astăzi componente uzuale chiar și în radioceptoare ieftine AM/FM.

In mod normal un singur circuit integrat este suficient pentru un receptor de radiodifuziune, unde rezoluția sintetizatorului este de ordinul a 10kHz.

Tehnica utilizată are limitări însă, ce în de principiu de funcționare și din această cauză sinteza unei frecvențe de 1GHz sau mai mare având aceeași rezoluție de frecvență este imposibilă în condiții calitativ acceptabile.

Limitarea fundamentală provine din proprietatea unei bucle PLL de a multiplica zgromotul referinței de frecvență cu factorul de divizare a VCO-ului. La o frecvență de 1GHz și o referință de 10kHz (egala cu rezoluția) factorul de divizare în buclă este de 100 000. Pentru orice aplicație obișnuită, zgromotul rezultat este mult prea mare.

Lucrurile se complică și mai mult dacă rezoluția necesară este de ordinul a 10Hz la aceeași frecvență. În afară de coeficiențul de divizare enorm, mai apare și problema filtrului de buclă care are un impact puternic asupra timpului de comutare a buclei PLL.

De regula banda filtrului din bucla PLL este de ordinul a 1/10 din frecvența de referință (rezolutia buclei), ceea ce implică la o rezoluție de 10Hz o banda de 1Hz. Rezultatul este că la comutarea frecvenței, în special atunci când ecartul este mare, se ajunge la tempi de stabilizare a frecvenței inaceptabil de lungi.

Să menționăm că rezoluția necesară la acord, depinde de tipul de emisie folosit: 100kHz poate fi suficient pentru o emisie FM de radiodifuziune însă pentru o emisie SSB de bandă îngustă, 100Hz va fi minimum acceptabil, iar în alte cazuri cerințele ajung la 10Hz sau chiar mai puțin. Există cel puțin trei metode prin care se poate obține o rezoluție de ordinul a 10Hz sau mai bună la frecvențe de ordinul a 1-6GHz.

Folosirea de bucle multiple, în care frecvența de referință pentru o buclă este furnizată de altă buclă PLL.

Metoda necesită de regulă și un număr de mixări, ceea ce sporește complexitatea.

Folosirea unui circuit DDS pentru generarea referinței unui PLL.

Practic se folosește o referință variabilă. Intrucât rezoluția unui circuit DDS este mai bună de 1MHz, în final se pot atinge rezoluții de ordinul a 10Hz sau mai bune, păstrând un coeficient de divizare în bucla PLL rezonabil (< 1.000).

Folosirea PLL-urilor fractionare. În ultimii 6-7 ani au apărut circuite ce folosesc un principiu neconvențional pentru obținerea de rezoluții mari la frecvențe ridicate.

Toate PLL-urile moderne necesită un microcontroler pentru a putea fi programate, precum și pentru afișarea frecvenței. În cele ce urmează sunt prezentate câteva detalii despre modul cum lucrează circuitele PLL fractionare.


## PLL-uri fractionare

Cât de bune pot fi PLL-urile fractionare?

Figura de mai jos prezintă o comparație între patru PLL-uri întregi și trei fractionare (LMX2354/64 și 2470) an ceea ce priveste zgromotul de fază pentru PLL-urile produse de National. Chiar dacă figura de mai jos prezintă performanțe ce se pot atinge doar în condiții teoretice, diferența calitativă este evidentă. Așadar: zgromot mai mic apoape de purtătoare și rezoluție net superioară.

Principiul folosit în situația de frecvență fractionată nu este nou. Încă din anii '60 se făceau încercări cu astfel de circuite, însă abia recent progresele tehnologice au făcut posibilă fabricarea unor circuite cu adevărat performante.

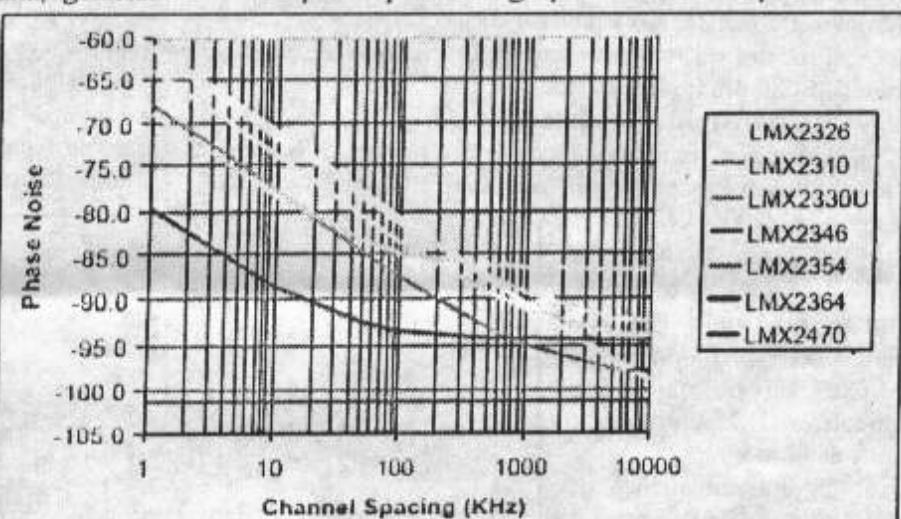Se poate spune fără greș că PLL-ul fractionar actual



reprezintă un pas evolutiv major al vechilor PLL-uri întregi.

Ideea este că se poate de simplă: presupunând că avem nevoie de un circuit care să divizeze cu 100.1, va trebui ca divizorul să divida de nouă ori cu 100 și a zecea oară cu 101.

Figura 1 ilustrează o divizare cu 2.25.

Ecuția fundamentală de funcționare a unui PLL clasic este:  $F_{VCO} = N \cdot F_{REF}$

Ecuția de funcționare a unui PLL fractionar devine:

$F_{VCO} = (N + 0.F) \cdot F_{REF}$  Unde 0.F este partea fractionară, pentru cazul din fig. 1  $N \cdot F = 2.25$

Construcția unui astfel de divizor este relativ simplă, însă problema majoră este că din cauza acestui mod de lucru, bucla PLL va genera foarte multe semnale parazite.

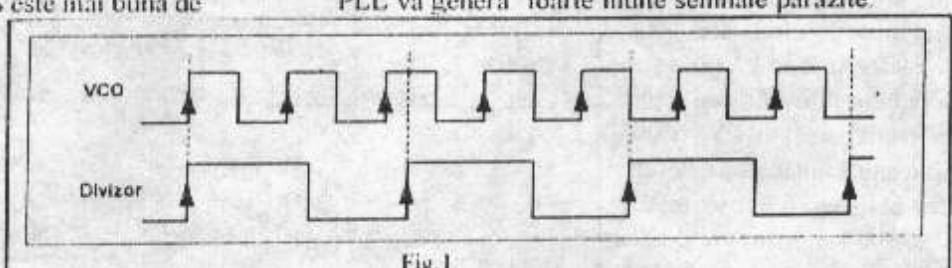


Fig. 1

Deși frecvența rezultată este corectă, problema majoră o reprezintă distorsiunile mari de fază care apar și care generează semnale parazite cu amplitudine mare.

## Metode de compensare a semnalelor parazite în PLL-uri fracționare

Au trebuit să fie imaginat diverse metode pentru compensarea produselor parazite. Inițial au fost folosite circuite analogice care erau sensibile la variațiile și toleranțele componentelor, însă ulterior s-au impus metodele digitale de compensare. Trei metode au fost folosite în construcția sintetizoarelor fracționare de-a lungul timpului:

### 1. Folosirea unui circuit de întârziere.

Intrucât erorile de fază sunt cele care cauzează semnalele parazite, în mod logic, prin adăugarea unor circuite de întârziere se poate compensa eroarea de fază și implicit îmbunătăți rejecția semnalelor parazite. Metoda duce însă la creșterea ușoară a nivelului de zgromot în bucla PLL. Aceasta a fost metoda utilizată inițial în circuitele integrate de acest gen, de către National (LMX2350/51/52/53/54/64) sau Fujitsu.

### 2. Injectarea unui curent controlat în pompa de curent pentru crearea unui offset în frecvență.

Metoda nu produce creșterea zgromotului în bucla PLL însă necesită uneori o calibrare manuală a curentului injectat (de obicei o rezistență variabilă externă).

Probabil cel mai cunoscut PLL fracționar de acest gen este SA8026 produs de Philips.

### 3. Utilizarea unui modulator AO.

Este cea mai modernă metodă și se pare că se va impune

ca soluție universală în construcția de PLL-uri fracționare.

Exemple ar fi: LMX2470,

LMX2471 de la National,

CX74038 (sau varianta mai nouă SKY74038-13) de la Skyworks (fost Connexant),

MAX2150 (care conține și un modulator I/Q pe același circuit) de la Maxim.

Figura 2 ilustrează cele trei moduri de compensare a semnalelor parazite într-un PLL fracționar. Fiecare metodă de compensare duce la reducerea semnalelor parazite însă nu și la anularea lor completă.

Din această cauză se pot observa diferențe destul de importante în ceea ce privește amplitudinea semnalelor parazite generate funcție de producătorul circuitului integrat. Fig.3 prezintă schema bloc simplificată a unui PLL fracționar cu modulator AO.

Teoria care stă în spatele modulatorului AO este legată de transformata Z (transformările Laplace sau Fourier sunt ceva mai cunoscute).

Fără a intra în detaliî matematice (care par dificile la prima vedere însă care sunt de fapt genial de simple), să menționăm că ordinul modulatorului are o mare importanță în eficiența acestuia.

Ordinul modulatorului în principiu poate fi de la 1 la n.

Un modulator de ordinul 1 alternează factorul de divizare între două valori. Practic nu se asigură nici un fel de compensare a semnalelor parazite. Este cazul unui banal divizor fracțional. (0 și 1)

Un modulator de ordinul 2 alternează factorul de divizare între 4 valori (2<sup>2</sup>). Se produc de patru ori mai multe semnale parazite însă amplitudinea acestora este mult mai mică decât în primul caz. (-2,-1,0,1)

Un modulator de ordinul 3 alternează între 8 valori, vor apărea de opt ori mai multe semnale parazite însă cu amplitudini și mai mici. (-4,-3,-2,-1,0,1,2,3).

Un modulator de ordinul n alternează între 2<sup>n</sup> stări.

Ideea de bază aici este să se reducă cât mai mult amplitudinea acestor semnale parazite (chiar dacă sunt mai multe) pentru a putea fi filtrate mai ușor de filtrul de buclă.

In principiu, puterea de zgromot (care înglobează și semnalele parazite) rămâne aceeași însă energia semnalelor parazite este împărțită pe un spectru de frecvență mai mare..

Filtrul de buclă are un rol esențial aici în atenuarea semnalelor discrete care cad în afara benzii de trecere..

PLL-urile fracționare realizate până acum, folosind tehnica AO, folosesc modulatoare de ordinul 2, 3 sau 4.

Utilizarea modulatoarelor de ordinul 3 sau 4 duce la apariția de semnale parazite subfracționare, de multe ori impredictibile datorită faptului că deși secvența de lucru a modulatorului AO este periodică, punctul de start se schimbă continuu.

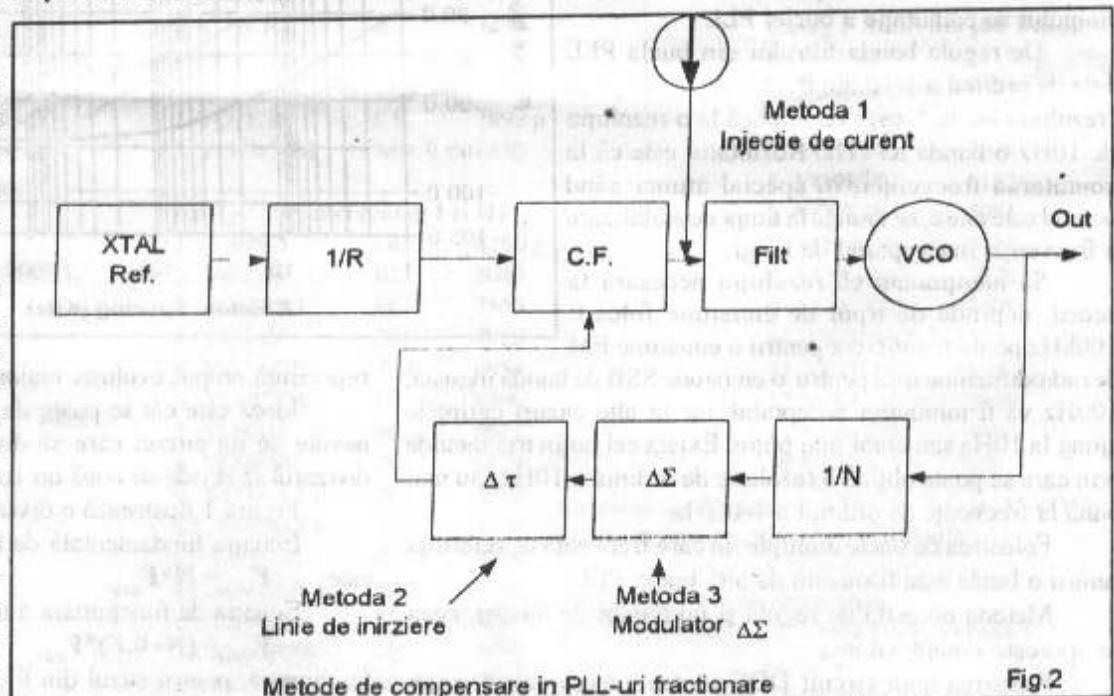


Fig.2

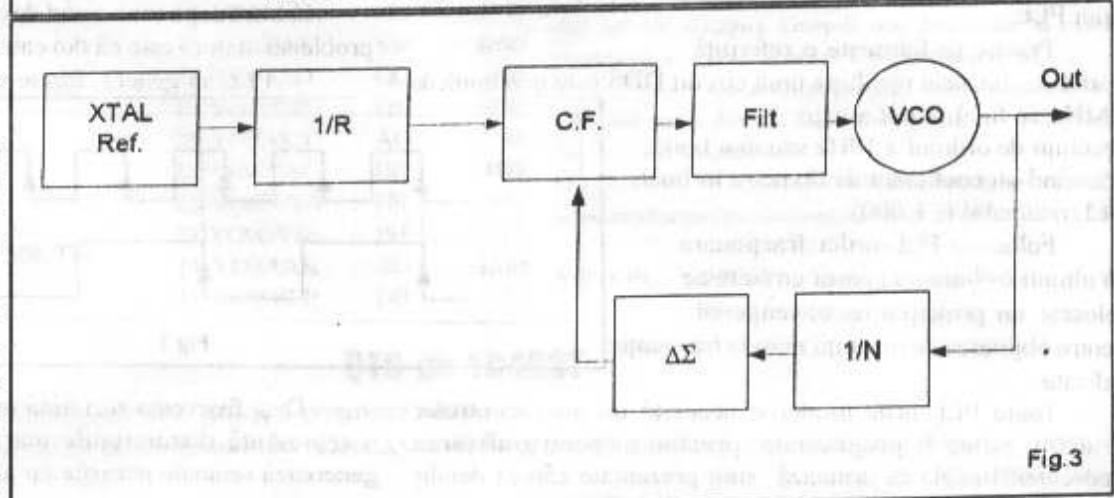


Fig.3

Practic la un modulator de ordinul 2, dacă dorim un factor de divizare de 1000.2, divizorul va alterna între 998, 999, 1000, 1001. Datorită principiului de funcționare însă, vor apărea și semnale parazite care cad în interiorul benzii de trecere a filtrului de buclă și care nu pot fi eliminate. Este cazul așa numitelor "integer boundary spurs" care apar în vecinătatea multiplilor frecvenței de comparare.

De exemplu, dacă frecvența comparatorului este de 20MHz și se sintetizează 440.005MHz, iar banda filtrului de buclă este 20kHz, vor putea fi văzute două semnale parazite la distanță de +/-5kHz de semnalul generat. Acestea pot fi de ordinul a -35, -50dBc și practic fac imposibilă folosirea acestui gen de sintetizor într-o bandă de frecvență de câteva zeci de kHz de ambele părți ale  $n^*F_{REF}$ . Există cîteva metode ce pot fi folosite pentru a "scăpa" de această problemă:

1. Alegerea unei frecvențe de referință mai mare decât banda de frecvență ce trebuie acoperită și care nu are nici un multiplu în interiorul acesteia.
2. Utilizarea a două referințe. Metoda necesită fie două oscilatoare cu cristal fie utilizarea unei DDS pentru a genera două frecvențe. Folosirea DDS ca referință de frecvență duce la o ușoară degradare a performanțelor la zgromot.

Frecvența maximă de comparare pentru PLL-urile fracționare este de ordinul a 30MHz, deși recent National a realizat LMX2471 ce poate opera cu până la 50MHz.

In consecință este posibil să se obțină o bandă de frecvență de 30MHz sau chiar 50MHz fără semnale parazite și fără a se comuta frecvența de referință.

O alta limitare, care este însă specifică tuturor PLL-urilor, deci nu numai celor fracționare, rezultă din numărul minim de divizare cu care poate lucra divizorul PLL-ului.

Acest gen de limitări nu sunt uneori vizibile la prima lectură a datelor de catalog.

Ca exemplu, pentru PLL-ul LMX2471 numărul minim de divizare valabil este 65. Astă înseamnă că la frecvență de 1.2GHz valoarea maximă a referinței poate fi

$$1200/65 = 18.46\text{MHz}$$

O altă limitare la același circuit integrat este circuitul Lock Detect care nu funcționează la frecvențe mai mari de 20MHz (limitarea este menționată în pag. 19 a foii de catalog...). Altfel spus, poți încerca să lucrezi cu frecvență de comparare de 50MHz însă fără semnalul lock detect nu poti să dacă bucla este calată.

Eventual se poate monitoriza tensiunea de acord a VCO!

Este singurul caz de acest gen pe care l-am întâlnit și care va fi corectat probabil în viitoarele modele de la National.

Un alt PLL fracționar produs de Maxim, MAX2150, are numărul minim de divizare N=35, ceea ce permite folosirea frecvenței de comparare maxime (care e de 30MHz pentru acest integrat) pentru a genera frecvențe mai joase.

CX74038 produs de Skyworks are factorul de divizare minim de 64, iar frecvența de comparare maximă de 15MHz.

#### Rezoluția sintetizoarelor fracționare

Rezoluția sintetizoarelor fracționare este dată de numărul de biți ai divizorului fracționar și de frecvența de comparare.

Divizoarele fracționare au de regulă valori de la  $2^{10}$  la  $2^{28}$  biți. Cu cât mai mulți biți, cu atât rezoluția în frecvență va fi mai bună. Calculul coeficienților de divizare se face simplu:

**Exemplu:** să presupunem că utilizăm MAX2150 care are un divizor fracționar de 28 biti, o frecvență de referință de 20MHz și dorim să generăm 1721.125MHz

Evident, factorul de divizare va conține o parte întreagă și una fracționară:  $D = N \cdot F = N + F/2^8$

Pentru exemplul nostru:  $D = 1721.125/20 = 86.05625$

Rezultă:  $N = 86$ ,  $F = 0.05625/2^{28} = 15099494$

Rezoluția maximă este dată de frecvența de comparare divizată cu valoarea numărătorului fracționar. Pentru 30MHz frecvență de comparare și un numărător de 28 biți rezultă

$$30 \times 10^6 / 2^{28} = 0.111\text{Hz}$$

În mod similar pentru circuitul LMX2471 ce utilizează un numărător fracționar de 22 de biți, rezoluția maximă este de cca. 7Hz la aceeași frecvență de comparare de 30MHz.

- va urma -

## Putere radiată. Energie reflectată

ing. I. Mihăescu – YO3CO

În multe articole, dar și în limbajul curent din QSO-urile găsim afirmația că atunci când raportul de unde staționare (SWR) este diferit de 1:1 apare o putere reflectată. Această afirmație preocupa pe mulți radioamatori întrucât foarte rar valoarea impedanței de sarcină (antena) este perfect conjugată cu valoarea impedanței liniei de alimentare (cablu coaxial) și deci în cele mai multe cazuri valoarea SWR este diferită de valoarea ideală. Ca să lămurim relația de cauzalitate fizică între valoarea SWR și puterea reflectată de la sarcină, trebuie să ne reamintim unele considerații legate de acest subiect.

Puterea în curent alternativ este rezultatul produsului dintre tensiune E și curent I și are valoarea maximă când acești parametri sunt în fază. Dacă unghiul de fază între tensiune și curent este diferit de zero, puterea rezultată este mai mică și se referă numai pentru defazări mici. Se constată că atunci când defazajul este de  $90^\circ$  rezultă o putere nulă, adică nu se transmite putere.

Un caz aparte îl constituie defazarea cu  $180^\circ$  între tensiune și curent. Într-o linie deschisă, adică nelegată cu o sarcină oarecare (ce poate fi chiar o antenă), nu se transferă energie și se face trecere în ambele sensuri ale liniei cu o defazare de  $180^\circ$ . De aceea într-o linie ideală, adică fără pierderi, nu există disipare de energie, zicem energie fiindcă aceasta se transformă în căldură. Într-o linie ce este cuplată la o sarcină perfect adaptată, toată energia ce sosește la sarcină se transformă în putere, de exemplu puterea radiată de antenă.

Dacă impedanța caracteristică a liniei Z0 este diferită de impedanța Z, deci nu există adaptare, apare o parte de energie reflectată de la sarcină către emițător.

În aceste condiții, care de fapt reprezintă situațile normale de lucru, sunt prezente în lungul liniei doi vectori de curent și doi vectori de tensiune.

Un grup de curent și tensiune care sunt în fază sunt absorbiți de sarcină și apare o importantă putere radiată, dar mai mică față de puterea furnizată de emițător.

Al doilea grup de tensiune și curent, adică cel reflectat de sarcină este indicat de reflectometru și această energie poate constitui o bună parte din puterea furnizată de etajul final.

În aceste condiții de linie neadaptată există un curent proporțional cu puterea absorbită de sarcină și un curent inutl care se plimbă între sarcină și emițător. Acest curent, provocat de neadaptarea de impedanță, încalzește cablul, producând pierderi de energie. Instrumentul de la SWR-metru pune în evidență efectul acestor curenți "direct" și "reflectat" în realitate suma algebrică (vectorială) a două componente care sunt proporționale cu puterea radiată de antenă (P direct) și cu energia neconvertită în putere (P reflectat).

# DECODOR PENTRU TELEGRAFIE

Stănică Jac YO5CST Zalău

Transmisiunile radio-telegrafice în codul Morse sunt și rămân importante pentru radioamatori și pentru faptul că ele sunt transmisiuni digitale și pot fi procesate ca atare.

Din totdeauna s-a pus și problema vizualizării semnalelor telegrafice, cu ceva timp în urmă ele fiind transpusă pe role de hârtie sub formă de puncte și linii, sistem folosit și la căile ferate. Varianta modernă, actuală, permite conversia semnalelor telegrafice direct în litere, în cifre și în semne de punctuație și vizualizarea lor pe un display.

În „era calculatoarelor” desigur că au fost elaborate o multitudine de programe care operează stațiile în diferite moduri de lucru digitale, mai mult sau mai puțin consacrate, inclusiv în telegrafie, dar accesul la ele și la tehnologia necesară, este încă scump.

Această operațiune de decodificare și vizualizare, a literelor, a cifrelor și a semnelor de punctuație, din codul Morse, poate fi realizată și cu ajutorul unui microcontroler, împreună cu un mic display LCD.

Radioamatorul Italian Francesco Morgantini, IK3OIL, a realizat și publicat, pe situl personal <http://digilander.libero.it/ik3oil/> un asemenea aparat, folosind un microcontroler PIC16F84 împreună cu softul adecvat.

Aparatul are două intrări diferite: una pentru manipulator iar a doua pentru preluarea semnalelor de la finalul amplificatoarelor de audio frecvență din tranzistori fiind astfel destinat atât antrenamentului cât și receptiei în trafic a mesajelor telegrafice. Deși cred că este inutil, doresc totuși să reamintesc că nu s-a inventat încă un aparat care să se apropie de perfecțunea urechii umane, să înlocuiască talentul, antrenamentul și perseverența factorului om, dar pentru a ne perfecționa până la măiestria necesară traficului radio-telegrafic, putem utiliza și acest montaj simplu.

El este util începătorilor în dezvoltarea tainelor telegrafei, între care recunosc că mă număr și eu, precum și în eventuale concursuri din portabil unde transportul, alimentarea și operarea echipamentului mai sofisticat este dificilă, (ne mai vorbind că el trebuie să și existe).


În ce privește display-ul utilizat acesta a fost descris în numărul 2 al Revistei Conex Club din 2003 sub titlu: "Module de afișare alfanumerice LCD tip matrice, amănunte în acest sens pot fi găsite și pe situl firmei producătoare: [www.display-elektronik.de](http://www.display-elektronik.de). Display-ul, sub mai multe variante constructive, afișează 16 caractere pe două rânduri, pe fond verde sau galben reflexiv.

Decodorul de ton folosit la intrare este NE567, (LM567 sau KIA567P) el necesită cel puțin 100 mV, dar prin înlocuirea rezistenței R12 cu una de 100 Ω sensibilitatea se îmbunătățește ajungând la cca 20 mV diodele montate antiparale sunt cu germaniu. Frecvența circuitului PLL de la intrare se reglează din potențiometrul semireglabil RV2 plaja fiind între 700 și 1000 Hz. Calarea corectă a frecvenței este semnalată prin LED. Din experiența personală am constatat că este bine ca grupul RV2-R10 să fie înlocuit printr-un potențiometru de 20 kΩ accesibil din exterior iar LED-ul să fie montat pe panoul frontal pentru o calare facilă pe semnalul telegrafic receptionat în boxele audio.

Prin RV1 se reglează luminozitatea display-ului.

Pe KEY se intră direct cu manipulatorul sau bug-ul electronic, semnalul audio obținut prin MMC-4093 poate fi monitorizat, optional, prin un difuzor miniatural cu impedanță de 32 W, (sau mai mare). Prin punerea la masă, pentru scurt timp, în punctul marcat prin P1, cu ajutorul unui intrerupător cu revenire, cu contact normal deschis, la sfârșitul unui mesaj telegrafic, pe display se afișează numărul de caractere pe minut cu care s-a lăsat. Prin soft decodorul este setat să afișeze automat pauzele dintre caractere funcție care poate fi anulată

**SCHEMA ELECTRICA**

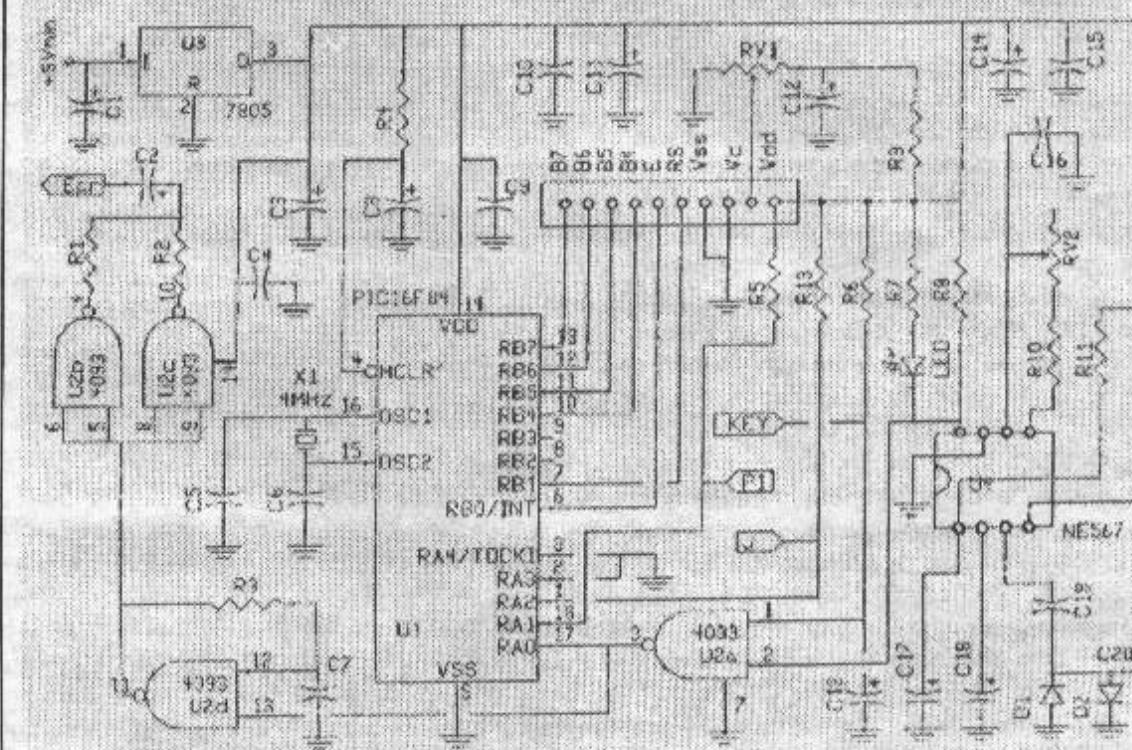

prin punerea la masă, printr-un întrerupător, a punctului marcat prin litera J, (microîntrerupător montat pe peretele posterior).

Circuitul imprimat este realizat pe simplu placat, cu dimensiunile de 60x80 mm, iar în varianta mea constructivă, totul, inclusiv difuzorul și bateria de alimentare cu 9 V, au fost introduse în aceeași cutie.

În partea frontală, înclinat la 45 grade, pe distanțe din tablă de aluminiu de 1 mm, este montat, cu șuruburi, displayul, iar în partea laterală, cu un colier, este fixat difuzorul.

Pe peretele posterior al cutiei, spre exterior, sunt fixate: o mufă pentru alimentare cu 12 V, butonul pentru afișarea numărului de caractere pe minut, (viteza de manipulare), întrerupătorul pentru afișarea sau nu a spațiilor dintre caractere, un întrerupător pentru decuplarea optională a difuzorului miniatural, potențiometrul de 20 kΩ pentru parametrizarea filtrului audio, mufa „Key” pentru intrare bug electronic sau manipulator, mufa „In” pentru semnalul audio preluat de la ieșirea audio pentru căști sau boxa exterioară a TCVR, și un întrerupător general pentru alimentare. (Toate de tip miniatural). LED-ul, de formă plată, este montat pe partea frontală, sub display.

Consumul montajului este de cca. 15 mA, fără iluminarea display-ului și poate fi suportat și de o baterie internă.



Pentru antrenament sau pentru trafic poate fi realizat și folosit manipulatorul electronic cu microprocesor și memorie internă realizat de DL4YHF și care a fost publicat în revista noastră.

Decoderul de telegrafie funcționează fără probleme până la viteza de 120-130 caractere pe minut.

Dacă pentru învățarea telegrafiei și pentru antrenament acest decoder CW este, neîndoelnic, util, las în seama telegrafoștilor experimentați să aprecieze utilitatea lui în trafic. Oricum, satisfacția constructorilor va fi deosebită, montajul fiind simplu, ușor de realizat și perfect funcțional chiar în condițiile „grele” de recepție zgomotoasă din benzile de unde scurte. Totodată, lucrarea va constitui și o „experiенță utilă” pentru construcțiile radioamatoricești cu microcontrolere pe care sunt sigur că viitorul apropiat o să ni-le ofere în mod generos.

Monitorizarea silentioasă, pe display, a traficului radio CW, în special la „ore mici”, prin decuplarea boxelor audio îmbunătățește desigur și „confortul ambiental” dispărând o „potențială sursă de stres” pentru colocatarii retinenți la conversațiile în Codul Morse și care, din păcate, preferă încă vechile telefoanele mobile. etc.

## Circuitul imprimat

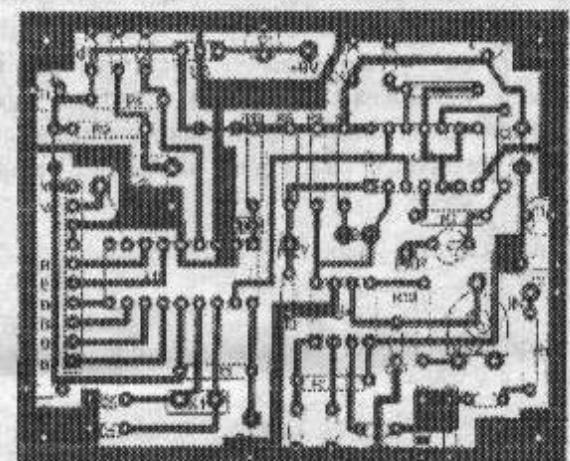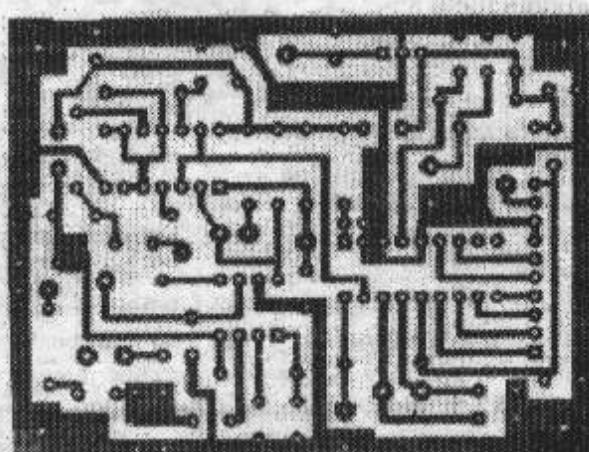

P.S. – Pentru completarea documentării prealabile se poate studia și articolul scris și publicat de YO4UQ, ing. Cristian Colonati în revista Tehnium Nr.11/1985 pagina 6, privind decodarea semnalelor CW și RTTY cu NE567.

## BPL încet dar sigur?

Să ne fie viața din ce în ce mai amară...

"Samsung intenționează să pună în funcționare un sistem de informatizare a traficului în București și să dezvolte proiectul Power Line Communications, aflat pe lista testelor pilot la Electrica. Tehnologia menționată permite transmisii în bandă largă prin intermediul liniilor electrice aeriene de joasă și medie tensiune existente. Astfel, nu este necesară alocarea unui spectru de frecvență ca în cazul tehnologiilor fără fir."

73 de Zoli / YO5CRQ

Cred că ne îngrijorăm degeaba în privința BPL-lui.

Cu toate că se cheltuiesc o mulțime de dolari în proiectarea și dezvoltarea unui standard uniform, BPL este o tehnologie care nu va avea prea multă viață. De ce? Deoarece BPL este tare susceptibil în câmpurile de RadioFrecvență. În măsurările făcute în laboratorul nostru un Handie setat la 0.5W a cauzat o cădere generală a linkului BPL care a intrat în oscilație.

Am incercat 6 apătare diferite de la 6 producători diferiți și de asemenea avem două prototipuri diferite care au prezentat aceeași sensibilitate la câmpurile de RF.

Dacă sunteți la 500m departare de linia de înaltă tensiune cu un aparat de emisie de 5W puteți disturba BPL-ul foarte grav. Dacă lucrați cu 1500W atunci distanța se mărește la 2300m.

De aceea nu-mi fac griji în privința BPL-ului în special în orașele care au emițătoare puternice de TV și/sau radio.

Pe ce trebuie să ne axam noi ca radioamatori, este să nu permitem emisarea unei legislații în care BPL-ul are prioritate mai mare decât Radioamatorii.

Cât timp legislația spune că BPL trebuie să accepte fără probleme interferențele datorate Radioamatorilor, sunt liniștit. Aici trebuie să ne concentrăm eforturile. Legislația astă nu trebuie să se schimbe. Restul va fi hotărât de piață.

Căți mușterii cred că va avea BPL-ul dacă îi va deconecta de fiecare dată când cineva apasă un PTT?

Alex - N2NNU alex@sandlabs.com

## APROAPE TOTUL DESPRE DECIBEL

ing. Gh. Revenco YO3ARG

În radiotehnică destul de frecvent întâlnim o unitate de măsura mai aparte - "decibelul" - pe care o utilizăm uneori poate fără a-i înțelege semnificația corectă.

În cele ce urmează, ne propunem să elucidăm misterele acestei unități.

De regulă mărimile fizice se exprimă prin unități de măsură absolute, dimensionale, de exemplu tensiunea se măsoară în volți, lungimele în metri, timpul în secunde, viteza în m/s etc. Există însă situații în care este convenabil să folosim o exprimare relativă a unei mărimi fizice, ca raport a două mărimi fizice dimensionale de aceeași natură, cum ar fi de exemplu amplificarea, sau atenuarea unui cuadripol. O astfel de unitate este adimensională, ea neexprimându-se în unități ale unor mărimi fizice. O astfel de unitate arată de câte ori o mărime este mai mare sau mai mică decât alta de aceeași natură. Vom vedea că "decibelul" astă face, într-o manieră aparent mai complicată, dar în realitate foarte practică.

Să presupunem că avem un cuadripol, un amplificator de exemplu, ca cel din Fig. 1

Puterea electrică "injectată" la intrare este

$$P_1 = \frac{U_1^2}{Z_1}, \text{ iar puterea rezultată la ieșire va fi:}$$

$$P_2 = \frac{U_2^2}{Z_2}$$

Amplificarea în putere a acestui cuadripol va fi raportul dintre

$$P_2 \text{ și } P_1. \text{ Prin definiție, mărimea: } A = \log_{10} \frac{P_2}{P_1} \quad (1)$$

care va fi un număr real, pozitiv sau negativ, reprezintă amplificarea în putere exprimată în "Belii". Deci, unitatea de măsură introdusă prin această definiție este "BELUL" notată cu B., de la numele cunoscutului inventator american de origine scoțiană Alexander Graham Bell, care prin anii 1875 a inventat telefonul. Unitatea astfel definită s-a dovedit însă a nu fi suficient de practică, fiind prea mare, motiv pentru care s-a incercat utilizarea unui submultiplu al acesteia, de 10 ori mai mic - "DECIBELUL" - notat cu dB.

Deci  $1B=10 \text{ dB}$  și atunci relația de definiție devine:

$$A[\text{dB}] = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} \quad (2)$$

formă care adesea apare în literatură chiar ca relație primară de definiție. Dacă vom exprima puterea prin tensiune și impedanță, se va putea scrie :

$$A[\text{dB}] = 10 \log_{10} \frac{\frac{U_2^2}{Z_2}}{\frac{U_1^2}{Z_1}} = 10 \log_{10} \left[ \frac{U_2^2}{U_1^2} \cdot \frac{Z_1}{Z_2} \right] \quad (3)$$

$$\text{Dacă } Z_1=Z_2, \text{ atunci } A[\text{dB}] = 20 \log_{10} \frac{U_2}{U_1} \quad (\text{dB}) \quad (4)$$

care este de data aceasta amplificarea în tensiune exprimată în dB. Din cele de mai sus am lămurit misterul factorului 20 din formula (4), (2 de la logaritmarea raportului pătratului tensiunilor și 10 de la raportul dintre unitate și submultiplul sau). Dacă vom exprima puterea prin curenti și impedanțe, vom obține formule similare cu (3) și (4).

Amplificarea în tensiune este mult mai frecvent utilizată, motiv pentru care formula de mai sus este adesea considerată ca relația de definiție a exprimării în dB a raportului tensiunilor, uitându-se definiția inițială, care rămâne istorie, ignorându-se și condiția de egalitate a impedanțelor cerută de definiția primară.

Pentru a nu greși în practică, este cazul să rezumăm concluziile ce se pot desprinde din analiza relațiilor (2) și (4).

Astfel, în cazul general, cele două relații se pot utiliza independent de considerațiile asupra impedanțelor de intrare/ieșire, cu condiția de a preciza dacă este vorba de amplificarea în tensiune sau în putere. În mare majoritate a cazurilor, amplificarea în tensiune exprimată în dB ia în calcul numai raportul tensiunilor, independent de impedanțe.

În cazul particular, când impedanța de intrare este egală cu cea de ieșire, cifra care exprimă în dB amplificarea în tensiune, este aceeași cu cea ce exprimă în dB amplificarea în putere. Evident că în acest caz raportul puterilor nu este egal cu raportul tensiunilor, ci cu pătratul acestora. Independent de impedanțe, pentru aceeași valoare a raportului puterilor și al tensiunilor (două situații distincte), cifra care exprimă în dB amplificarea în tensiune, este de două ori mai mare decât cea ce exprimă în dB amplificarea în putere. Evident că nu putem avea la același amplificator, simultan, egalitatea raportului dintre tensiuni și puteri, deci această ultimă concluzie nu este incompatibilă cu precedenta.

În cazul general, când impedanțele nu sunt egale, recurența între exprimarea în dB a amplificării în putere și cea în tensiune, pentru unul și același cuadripol, se poate face prin însumarea algebrică a termenului  $10 \log Z_1/Z_2$ , la valoarea amplificării în tensiune, iar în cazul impedanțelor complexe (care este de fapt cazul real dacă se face o evaluare riguroasă), apare și un termen care evaluatează defazajul ce apare între tensiunea de intrare și cea de ieșire. În practică acest termen nu prezintă prea mare interes.

Există cuadripoli care realizează amplificări mari în tensiune, dar nu și în putere (chiar cu pierderi în putere), sau invers. Aceasta se explica prin "jocul impedanțelor", realizat de termenul  $10 \log Z_1/Z_2$  de mai sus, care poate fi pozitiv sau negativ. Exemplificăm prin transformatoarele de adaptare, care putem considera că realizează amplificare (sau atenuare) în tensiune, conservând puterea (în ipoteza că admitem un randament de 100%), sau cazul repetorului pe emitor, care realizează o amplificare în tensiune aproape unitară (0 dB), dar o amplificare în putere supraunitară, datorită raportului impedanțelor intrare/ieșire care este supraunitar și în acest caz, din relația (3) rezultă, dacă  $U_1=U_2$ ,  $A = 10 \log Z_1/Z_2 > 1$ .

Desigur, se pune fireasca întrebare, la ce bun toată aceasta complicație cu logaritmi, cu decibeli?

Complicația este numai aparentă și numai pentru cei nefamiliarizați cu acest mod de exprimare. Avantajele sunt datorate proprietăților logaritmilor. Astfel, dacă avem un lanț de cuadripoli în cascadă, amplificarea sau atenuarea lanțului se obține prin simpla însumare algebrică a factorilor de transfer exprimăți în dB, nu prin înmulțire sau împărțire.

Dacă rezultatul este un număr pozitiv, avem amplificare, iar dacă este un număr negativ, avem atenuare.

Dar adevaratul avantaj al exprimării în dB se pune în valoare la reprezentările grafice ale caracteristicelor de frecvență ale filtrelor, ale circuitelor acordate etc. Astfel, axa pe care se reprezintă amplificarea sau atenuarea nu va mai fi lineară (în ceea ce privește raportul tensiunilor sau al puterilor) ci logaritmică, adică mult mai comprimată (dar linear pentru gradațiile în dB), și vom avea posibilitatea de a ilustra pe același grafic, fără discontinuități, atât puncte ce reprezintă amplificări mici, cât și puncte ce reprezintă amplificări foarte mari.

În Fig. 2 este ilustrat acest lucru prin curba de selectivitate a unui amplificator cu un simplu circuit acordat. Astfel, de exemplu, la frecvența  $f_1$ , amplificarea (în tensiune) este de 20 dB, adică de 10 ori, iar la frecvența  $f_3$  amplificarea este de 60 dB, adică de 1000 ori (exprimată ca raport de tensiuni). Putem ușor aprecia deci că la frecvența  $f_1$  semnalul este atenuat cu 40 dB față de frecvența centrală, sau că banda de trecere pentru o atenuare dată față de valoarea maximă, de ex. 6dB (adică de două ori mai mică decât valoarea maximă), este cuprinsă între  $f_2$  și  $f_4$ .

Dacă se folosea o scară lineară pentru amplificare, axa Y ar fi trebuit să fie impracticabil de mare. În cazul în care dispunem de caracteristicile de frecvență a doi sau mai mulți cuadripoli interconectați în cascadă, compunerea caracteristicei rezultante se poate face grafic foarte ușor în cazul reprezentării în dB, prin simpla însumare grafică a ordonatelor, spre deosebire de cazul reprezentărilor lineare.

Cred că este util să discutăm semnificația semnului algebric al exprimării în dB. Conform relațiilor de definiție și proprietăților logaritmilor, valorile pozitive reprezintă amplificare supraunitară, iar valorile negative reprezintă amplificare subunitară, adică atenuare. În practică însă, destul de frecvent, dacă

precizăm că ne referim la atenuare, o putem exprima cu numere pozitive. Astfel, despre un atenuator, vom putea spune, de exemplu, că are o atenuare de 20dB (sau o amplificare de -20dB), sau că un anumit filtru introduce o atenuare de 50dB la o anumită frecvență. Referindu-ne la Fig. 2, libertatea de a jongla cu semnul algebric ne dă posibilitatea să reprezentăm o astfel de caracteristică de frecvență inversând scara de pe axa amplificării, notând cu 0dB nivelul corespunzător amplificării maxime. În acest caz, cele două nivele exemplificate pe Fig. 2 vor fi notate cu -6dB, respectiv -40dB, sau chiar cu valori pozitive dacă vrem să reprezentăm atenuarea introdusă la dezacord. Astfel de reprezentări sunt mai sugestive în unele cazuri cum ar fi, de exemplu, filtrele de rejecție. În literatura și în unele documentații tehnice întâlnim astfel de variante.

Deci, dacă se înțelege corect sensul fizic al cazului ce dorim să-l exprimăm în dB, avem lejeritatea de a "jonga" cu semnul algebric. La calculul factorului de transfer al unui lanț de cuadripoli legați în cascadă însă, se impune că semnul algebric să fie luat în considerație conform relațiilor de definiție.

În definirea decibelului s-a folosit logaritmul zecimal (bază 10). Spre informarea cititorilor, trebuie spus că mai există o unitate de natură logaritmică, sora bună cu BELUL, care se numește NEPER și se definește similar cu BELUL, folosind însă logaritmul natural, care are ca bază numărul  $e = 2,302585$ .

Relația de recurență este

$$1 \text{ Neper} = 8,686 \text{ dB} \quad 1 \text{ dB} = 0,1151 \text{ N}$$

Această unitate este folosită mai mult în telefonie, dar și acolo a cam trebuit să cedeze locul decibelului.

Pentru ușurarea transformării rapoartelor de tensiuni, curenți sau puteri în dB și invers, tabelele 1 și 2 pot fi foarte utile, mai ales pentru cei mai puțin familiarizați cu calculul logaritmilor. Nomograma 1 răspunde aceleiasi probleme, dar mai puțin precis, în schimb oferă și relația de transformare între dB și Neper.

Comoditatea exprimării în dB, inițial folosită pentru evaluarea amplificărilor și a atenuărilor în tensiune sau în putere, a făcut ca aceasta să se extindă și pentru evaluarea altor parametri electrici și nu numai electrici, ba chiar și pentru exprimarea valorii unor mărimi dimensionale, cum ar fi nivelele de tensiune, curent, sau de putere. Forma de exprimare logaritmică a raportului a două mărimi este aplicabilă, în principiu, mărimilor fizice de orice natură. Domeniul de predilecție rămâne însă, indiscutabil, electronică.

Dacă vom analiza prospectul unui radioreceptor

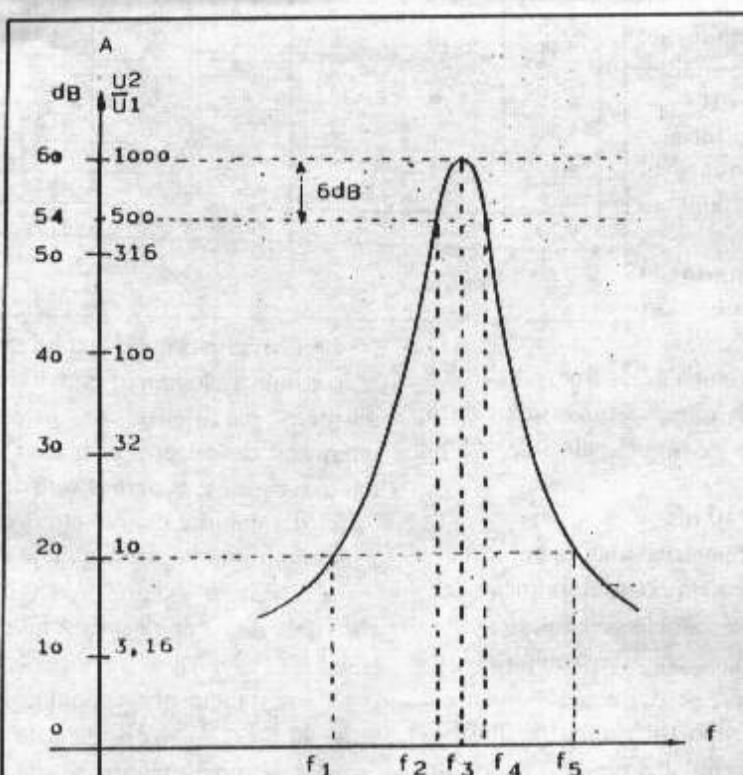


Fig. 2

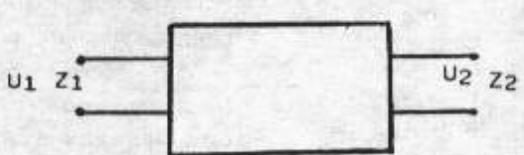


FIG. 1

profesional, vom constata că un număr apreciabil de parametri sunt exprimăți în dB, sau în unități derive din dB, astfel:

- la definirea sensibilității (care se exprimă de obicei în mV), raportul semnal/zgomot (fără de care sensibilitatea ramâne de fapt nedefinită) se exprimă în dB, valorile curent întâlnite fiind 10 dB și 20 dB (raport semnal/zgomot 3, respectiv 10 ori). Uneori sensibilitatea este exprimată în dBm, care este o unitate derivată din dB despre care vom vorbi detaliat mai jos.

- selectivitatea se definește ca banda de trecere pentru o anumită atenuare, exprimată în dB, față de frecvența centrală de acord. Valorile uzuale sunt banda la 3 dB și la 6 dB.

In literatura mai veche, sau mai puțin profesională, putem întâlni noțiunea "banda la 0,707", adică ecartul de frecvență la care semnalul (amplificarea) scade la 0,707 față de frecvența centrală. Dacă vom consulta tabelele de transformare, vom constata că aceasta corespunde exact la 3 dB.

- atenuarea canalului adjacente, parametru legat direct de selectivitate, se exprimă tot în dB, valorile curente fiind de cel puțin 40 dB.

- atenuarea canalului imagine, pentru receptoarele performante, are valori de cel puțin 60 dB

- dinamica semnalului de intrare, pentru un anumit factor de atenuare al distorsiunilor de intermodulație – ambele noțiuni se exprimă în dB.

- eficacitatea (profundimea) reglajului automat de amplificare – are valori de ordinul a 30 până la 60 dB.

- neuniformitatea caracteristicelor de frecvență în RF, FI, AF (atât pentru amplificatoare, cât și pentru traductoare, adică microfoane și difuze), are de regulă valori de ordinul 0,5 până la 10 dB.

- factorul de zgomot : 1- 10 dB.

Aceștia ar fi principaliii parametri ai unui radioreceptor, ce se exprima de regula în dB, dar lista poate fi extinsă.

Factorul de zgomot necesită unele comentarii.

Pentru aprecierea unui cuadripol activ (amplificator) din punct de vedere al zgomotului, se definește factorul de zgomot ca fiind raportul dintre raportul semnal/zgomot la intrarea cuadripolului și raportul semnal/zgomot la ieșire, iar raportul semnal/zgomot este raportul dintre puterea semnalului util și puterea de zgomot. Pornind de la aceste definiții se ajunge la următoarea formulă pentru factorul de zgomot:

$$\frac{1}{A} \frac{P_{ZOUT}}{P_{ZIN}} \quad \text{sau} \quad F[\text{dB}] = 10 \log F$$

unde A este amplificarea și Pz puterile de zgomot la ieșire, respectiv la intrare.

TRANSFORMAREA RAPORTULUI DE PUTERI, TENSIUNI SAU CURENȚI ÎN dB								
RAPORT	dB PUTERE	dB TENSIE CURENT	RAPORT	dB PUTERE	dB TENSIE CURENT	RAPORT	dB PUTERE	dB TENSIE CURENT
0,01	- 20,00	- 40,00	0,80	- 0,97	- 1,94	11,0	10,41	20,83
0,02	- 16,99	- 33,98	0,85	- 0,71	- 1,41	12,0	10,79	21,58
0,03	- 15,23	- 30,46	0,90	- 0,46	- 0,92	13,0	11,14	22,28
0,04	- 13,98	- 27,96	0,95	- 0,22	- 0,45	14,0	11,46	22,92
0,05	- 13,01	- 26,02	1,00	0,00	0,00	15,0	11,76	23,52
0,06	- 12,22	- 24,44	1,10	0,41	0,83	16,0	12,04	24,08
0,07	- 11,55	- 23,10	1,20	0,79	1,58	17,0	12,30	24,61
0,08	- 10,97	- 21,94	1,30	1,14	2,28	18,0	12,55	25,11
0,09	- 10,46	- 20,92	1,40	1,46	2,92	19,0	12,79	25,58
0,10	- 10,00	- 20,00	1,50	1,76	3,52	20,0	13,01	26,02
0,11	- 9,59	- 19,17	1,60	2,04	4,08	21,0	13,42	26,85
0,12	- 9,21	- 18,42	1,70	2,30	4,61	24,0	13,80	27,00
0,13	- 8,86	- 17,72	1,80	2,55	5,11	26,0	14,15	28,30
0,14	- 8,54	- 17,08	1,90	2,79	5,58	28,0	14,47	28,94
0,15	- 8,24	- 16,48	2,00	3,01	6,02	30,0	14,77	29,54
0,16	- 7,96	- 15,92	2,20	3,42	6,85	32,0	16,05	30,10
0,17	- 7,70	- 15,39	2,40	3,80	7,60	34,0	15,32	30,63
0,18	- 7,45	- 14,90	2,60	4,15	8,30	36,0	15,56	31,13
0,19	- 7,21	- 14,42	2,80	4,47	8,94	38,0	15,80	31,60
0,20	- 6,99	- 13,98	3,00	4,77	9,54	40,0	16,02	32,04
0,22	- 6,58	- 13,15	3,20	5,05	10,10	42,0	16,23	32,46
0,24	- 6,20	- 12,40	3,40	5,32	10,63	44,0	16,43	32,87
0,26	- 5,85	- 11,70	3,60	5,56	11,13	46,0	16,63	33,26
0,28	- 5,53	- 11,06	3,80	5,80	11,60	48,0	16,81	33,63
0,3	- 5,23	- 10,46	4,00	6,02	12,04	50,0	16,99	33,98
0,32	- 4,95	- 9,90	4,20	6,23	12,46	55,0	17,40	34,81
0,34	- 4,69	- 9,37	4,40	6,43	12,87	60,0	17,78	35,56
0,36	- 4,44	- 8,88	4,60	6,63	13,26	65,0	18,13	36,26
0,38	- 4,20	- 8,40	4,80	6,81	13,62	70,0	18,45	36,90
0,40	- 3,98	- 7,96	5,00	6,99	13,98	75,0	18,75	37,50
0,42	- 3,77	- 7,53	5,50	7,40	14,81	80,0	19,03	38,06
0,44	- 3,57	- 7,13	6,00	7,78	15,56	85,0	19,29	38,59
0,46	- 3,37	- 6,74	6,50	8,13	16,26	90,0	19,54	39,08
0,48	- 3,19	- 6,38	7,00	8,45	16,90	95,0	19,78	39,55
0,50	- 3,01	- 6,02	7,50	8,75	17,50	100,0	20,00	40,00
0,55	- 2,60	- 5,19	8,00	9,03	18,06	10 <sup>1</sup>	30,00	60,00
0,60	- 2,22	- 4,44	8,50	9,29	18,59	10 <sup>1</sup>	40,00	80,00
0,65	- 1,87	- 3,74	9,00	9,54	19,08	10 <sup>1</sup>	50,00	100,00
0,70	- 1,55	- 3,10	9,50	9,78	19,55	10 <sup>1</sup>	60,00	120,00
0,75	- 1,25	- 2,50	10,00	10,00	20,00	10 <sup>1</sup>	70,00	140,00

TABELUL 1

În prospecțele amplificatoarelor profesionale, precum și în catalogele amplificatoarelor și mixerelor integrate, este dat acest parametru, care este pentru utilizator un criteriu important de selecție, mai ales în cazul amplificatoarelor de înaltă frecvență, deoarece sensibilitatea sistemelor realizate cu astfel de amplificatoare este determinată de raportul semnal/zgomot obținut la primele etaje de amplificare.

Putem exemplifica cu amplificatoarele folosite la sistemele de recepție prin sateliți, unde bine-cunoscutul LNB (sau LNA, LNC) are ca principal criteriu de apreciere funcțională și valorică, factorul de zgomot. Astfel, cele considerate foarte bune au F=0,3 – 1 dB, iar cele uzuale F=1 – 1,6dB.

Se poate chiar aprecia că raportul prețurilor de cost este aproximativ egal cu inversul raportului factorilor de zgomot.

In domeniul filtrelor, în afara de neuniformitatea în banda, sau atenuarea la o anumită frecvență, adesea se indică pantă de atenuare, care se exprimă în dB/octava sau dB/decada.

Atenuarea cabelelor coaxiale, precum și a altor linii de transmisie, se exprimă în dB/unitatea de lungime, care de obicei este 100m. De exemplu un cablu de tipul LCD60, folosit în UHF și SHF, are o atenuare de 6dB/100m la 50MHz, și 40dB/100m la 1,7GHz.

## TRANSFORMAREA dB ÎN RAPORTE DE PUTERI, TENSIUNI, SAU CURENȚI

dB	RAPORT TENSIUNI SAU CURENTI		RAPORT PUTERI		dB	RAPORT TENSIUNI SAU CURENTI		RAPORT PUTERI	
	Amplificare	Atenueare	Amplificare	Atenueare		Amplificare	Atenueare	Amplificare	Atenueare
0,1	1,01	0,989	1,02	0,977	8,0	2,51	0,398	6,31	0,158
0,2	1,02	0,977	1,05	0,955	8,5	2,66	0,376	7,08	0,141
0,3	1,03	0,966	1,07	0,933	9,0	2,82	0,355	7,94	0,126
0,4	1,05	0,955	1,10	0,912	9,5	2,98	0,335	8,91	0,112
0,5	1,06	0,944	1,12	0,891	10	3,16	0,316	10,00	0,100
0,6	1,07	0,933	1,15	0,871	11	3,55	0,282	12,6	0,079
0,7	1,08	0,923	1,17	0,851	12	3,98	0,251	15,8	0,063
0,8	1,10	0,912	1,20	0,832	13	4,47	0,224	19,9	0,050
0,9	1,11	0,902	1,23	0,813	14	5,01	0,199	25,1	0,040
1,0	1,12	0,891	1,26	0,794	15	5,62	0,178	31,6	0,032
1,1	1,13	0,881	1,29	0,776	16	6,31	0,158	39,8	0,025
1,2	1,15	0,871	1,32	0,759	17	7,08	0,141	50,1	0,020
1,3	1,16	0,861	1,35	0,741	18	7,94	0,126	63,1	0,016
1,4	1,17	0,851	1,38	0,724	19	8,91	0,112	79,4	0,013
1,5	1,19	0,841	1,41	0,708	20	10,00	0,100	100,0	0,010
1,6	1,20	0,832	1,44	0,692	25	17,8	0,056	316,0	0,00316
1,7	1,22	0,822	1,48	0,676	30	31,6	0,032	1.000	0,001
1,8	1,23	0,813	1,51	0,661	35	56,2	0,018	3160	0,000316
1,9	1,24	0,803	1,55	0,646	40	100	0,010	10.000	10 <sup>-4</sup>
2,0	1,26	0,794	1,58	0,631	45	177,8	0,006	3,16·10 <sup>4</sup>	3,16·10 <sup>-3</sup>
2,2	1,29	0,776	1,66	0,603	50	316	0,003	10 <sup>5</sup>	10 <sup>-5</sup>
2,4	1,32	0,759	1,74	0,575	55	562	0,002	3,16·10 <sup>3</sup>	3,16·10 <sup>-6</sup>
2,6	1,35	0,741	1,82	0,550	60	1.000	0,001	10 <sup>6</sup>	10 <sup>-6</sup>
2,8	1,38	0,724	1,91	0,525	65	1.780	0,0006	3,16·10 <sup>6</sup>	3,16·10 <sup>-7</sup>
3,0	1,41	0,708	1,99	0,501	70	3.160	0,0003	10 <sup>7</sup>	10 <sup>-7</sup>
3,2	1,44	0,692	2,09	0,479	75	5.620	0,0002	3,16·10 <sup>7</sup>	3,16·10 <sup>-8</sup>
3,4	1,48	0,676	2,19	0,457	80	10.000	0,0001	10 <sup>8</sup>	10 <sup>-9</sup>
3,6	1,51	0,661	2,29	0,436	85	17.800	0,00006	3,16·10 <sup>8</sup>	3,16·10 <sup>-10</sup>
3,8	1,55	0,646	2,40	0,417	90	31.600	0,00003	10 <sup>9</sup>	10 <sup>-11</sup>
4,0	1,58	0,631	2,51	0,398	95	56.200	0,00002	3,16·10 <sup>9</sup>	3,16·10 <sup>-12</sup>
4,2	1,62	0,617	2,63	0,380	100	100.000	0,00001	10 <sup>10</sup>	10 <sup>-10</sup>
4,4	1,66	0,603	2,75	0,363	105	178.000	0,000006	3,16·10 <sup>10</sup>	3,16·10 <sup>-11</sup>
4,6	1,70	0,589	2,88	0,347	110	316.000	0,000003	10 <sup>11</sup>	10 <sup>-11</sup>
4,8	1,74	0,575	3,02	0,331	115	562.000	0,000002	3,16·10 <sup>11</sup>	3,16·10 <sup>-12</sup>
5,0	1,78	0,562	3,16	0,316	120	1.000.000	0,000001	10 <sup>12</sup>	10 <sup>-12</sup>
5,5	1,88	0,531	3,55	0,282	130	3,16·10 <sup>6</sup>	3,16·10 <sup>-7</sup>	10 <sup>13</sup>	10 <sup>-13</sup>
6,0	1,99	0,501	3,98	0,251	140	10 <sup>7</sup>	10 <sup>-7</sup>	10 <sup>14</sup>	10 <sup>-14</sup>
6,5	2,11	0,473	4,47	0,244	150	3,16·10 <sup>7</sup>	3,16·10 <sup>-8</sup>	10 <sup>15</sup>	10 <sup>-15</sup>
7,0	2,24	0,447	5,01	0,199	160	10 <sup>8</sup>	10 <sup>-8</sup>	10 <sup>16</sup>	10 <sup>-16</sup>
7,5	2,37	0,422	5,62	0,178	170	3,16·10 <sup>8</sup>	3,16·10 <sup>-9</sup>	10 <sup>17</sup>	10 <sup>-17</sup>

TABELUL 2

In domeniul antenelor menționez doar 4 parametri ce se exprimă în dB, și a caror examinare ne permite să apreciem și să selectăm o antenă:

- câstigul, în cazul unei antene de recepție, este definit ca raportul dintre puterea captată de către antena respectivă și puterea captată de o antenă de referință, de regulă un dipol  $\lambda/2$  (definiția nu este foarte riguroasă):  $G = \log P_a / P_r$  [dB]

- raportul față/spate
- directivitatea
- atenuarea lobilor secundari.

Ca orientare în privința valorilor curent întâlnite pentru câstigul antenelor cu mai multe elemente, folosite în televiziune și în practica radioamatoricească, avem :

- dipol simplu
- dipol + 6 elemente
- $G = 0$  dB
- $G = 7 - 9$  dB

- dipol +10 elemente

$G = 10 - 12$  dB

- dipol +35 elemente

$G = 18 - 20$  dB.

Și intensitatea câmpului electromagnetic se exprimă uneori în unități derive din dB, și anume,  $\text{dB}\mu\text{V/m}$  pentru intensitatea componentei electrice, respectiv  $\text{dB}\mu\text{A/m}$  pentru intensitatea componentei magnetice.

Asupra acestor unități derive vom reveni mai jos.

După cum enunțăm la începutul articolelor, această unitate – decibelul – poate fi utilizat și pentru exprimarea valorii unei mari dimensiuni, nu numai a unui raport.

Astfel, dacă pornim de la relațiile de definiție

$$A_u = 20 \log \frac{U_2}{U_1} \quad [\text{dB}] \quad A_p = 10$$

$$\log_{10} \frac{P_2}{P_1} \quad [\text{dB}]$$

observăm că dacă vom lua ca referință, bine precizată, una din mărimele din rapoarte, cealaltă mareime din rapoarte va fi perfect determinată și atunci vom putea exprima în dB un nivel de tensiune sau de putere.

Un exemplu va clarifica ideea.

Sa presupunem că alegem ca

referință  $U_1 = 1\text{mV}$  și ca  $U_2 = 1\text{V}$ .

Aplicând formula de mai sus rezultă:

$$A_u = 20 \log \frac{1000 \mu V}{1 \mu V} = 20 \log 1000$$

= 60dB

Atunci putem spune că în punctul în care am măsurat tensiunea de 1V, avem un nivel de 60dB (fata de 1 $\mu\text{V}$ ).

Aceasta maniera de exprimare a nivelelor de tensiune este frecvent întâlnită, și această nouă unitate derivată se notează  $\text{dB}\mu\text{V}$ , dar practic, uneori, pentru simplificare,  $\mu\text{V}$  se omite, dar se subînțelege.

Literatura sau prospectele ce exprimă astfel nivelele de tensiune, precizează inițial care este nivelul de referință, care în principiu poate fi oricare, dar în practică se folosește cel mai frecvent 1mV și mai rar 1 $\mu\text{V}$ .

Deci,  $\text{dB}\mu\text{V}$  înseamnă nivel de tensiune raportat la 1 $\mu\text{V}$ .

În aceeași maniera putem exprima și valori de curent, unitatea uzitată, ce-i drept mai rar, fiind  $\text{dB}\mu\text{A}$ .

-va urma -

# Antena Optibeam OB17-4

Alex Panoiu YO9HP

*Motto: Citius - Altius - Fortius*

*Mai repede = răspuns la prima chemare*

*Mai înalt = 25 m*

*Mai puternic = 7-8 dBd câștig*

Orice radioamator experimentat știe că din elementele principale, care compun echipamentul unei stații de radioamator pentru unde scurte, adică transceiver, amplificator de putere și antena, acesta din urmă are (sau ar trebui să aibă) ponderea cea mai mare în demersul pe care, presupun, orice operator îl vizează: recepție mai bună, semnale mai consistente la emisie, eficientizarea traficului DX și de concurs. Din păcate majoritatea operatorilor, și nu vorbesc numai de YO, ci de pretutindeni, își concentrează eforturile financiare în achiziționarea unui transceiver performant, poate chiar de ultimă generație, construiesc (sau cumpără) un amplificator de putere (iar tubul și piesele nu sunt chiar aşa ieftine) și abia în ultimul rând investesc în antene. Este adevărat că se pot stabili contacte radio și cu un dipol filar sau o antenă verticală, deci cu investiții infime, dar este nedrept să fim chiar multumiri de aceste compromisuri.

Ba chiar dăm vina pe propagare atunci când stațiile chemate nu răspund la apel, în loc să acceptăm punctul slab al dotării proprii.

Recunosc că am trecut și eu prin aceleași faze, însă decât să-i invidiez la nesfârșit pe cei cu antene directive am făcut tot posibilul să intru în acest "club select".

Așa că în anii '90, cu eforturi financiare deloc neglijabile, am reușit să fac un prim pas înainte și să instalez o antenă directivă (Yagi 3 elemente cu trapuri, pentru: 14, 21, 28 MHz). În acel moment am jurat să nu mă mai întorc la antene omnidirectionale.

Un alt pas înainte l-am realizat cu circa 3 ani în urmă, când am găsit la Radioclubul din Muscat - Oman, o antenă disponibilă, Hy-Gain TH5MKII - 5 elemente cu trapuri, pentru 14, 21, 28 MHz, plină de praf, dar nefolosită, care nici măcar nu a fost foarte ieftină (este cineva care a cumpărat ceva ieftin din lumea arabă??!!), dar mi-a permis să câștig cca 2 db față de vechea antenă. În lupta cu decibelii, constructorii cheltuiesc timp și fonduri serioase pentru a gospodări orice fracțiune de dB, așa că nici eu nu am putut să neglijez câștigul antenei.

De fapt saltul calitativ a fost evident: DX-uri auzite bine și lucrate de la prima chemare, poziții decente în concursurile internaționale, etc.

Să totuși am simțit că este loc de mai bine.

Așa că în urmă cu câteva luni am început să investighez piața antenelor performante, atât pe internet cât și în discuții cu contest-mani renumiți.

Înțeleg că am fost atras de antena C31XR produsă de FORCE12: 14 elemente, fără trapuri, boom de 9.5 m, 43 kg greutate, pentru 14,21 și 28 MHz (observați că interesul permanent a fost pentru benzile de concurs, nicidcum pentru benzile WARC). Am verificat opinii exprimate pe internet de către alți utilizatori și concluzia a fost negativă: în principiu antena are performanțe bune, dar există un procent alarmant de mare de greșeli de fabricație, lipsă de suport din partea constructorului și fiabilitate discutabilă. Intrucât chiar clienții din SUA așteptau luni întregi remedierea defecțiunilor, mi-am dat seama că aceasta antena nu este cea mai bună opțiune pentru mine.

La recomandarea specială a lui D44TT (D4B), OE6MBG, IK0YVV și a altor contest-mani experimentați, mi-am îndreptat atenția către antenele produse de **Optibeam**.

Optibeam este o firma germană condusă de Tom - **DF2BO**, care produce numai antene multiband pentru unde scurte, fără trapuri. Opiniile exprimate de utilizatori, pe diverse forumuri de discuție, sunt suprinzătoare de pozitive, atât în legătură cu produsele Optibeam, cât și referitor la răspunsul prompt oferit de DF2BO, la orice solicitare suplimentară.

## OPTIBEAM - FIȘĂ TEHNICĂ

Optibeam a apărut relativ recent pe piața antenelor HF. Practic antenele produse de Optibeam reprezintă mai multe antene monoband montate pe același boom și au câteva caracteristici comune:

- \* nu folosesc trapuri
- \* sunt antene Yagi multiband (acoperă 2 - 6 benzi)
- \* fiecare bandă are vibrator propriu
- \* alimentarea vibratorilor se face după patent Optibeam prin așa numitul "direct coupled feed system"
- \* poziția vibratorilor pe boom este modelată și optimizată de programe sofisticate
- \* vibratoare sunt conectați printr-o linie de fazare formată din două tuburi de aluminiu cu secțiune pătrată (20 x 20 mm), deci toți vibratoare sunt în fază.
- \* distanța dintre vibratoare este astfel aleasă, încât să nu permită atingerea unuia de celalalt în condiții dificile de vant sau furtuna (critica frecvența la adresa antenelor produse de Force12).
- \* la punctul de alimentare impedanță este exact  $50\Omega$  pentru toate benzile, fără alte dispozitive de adaptare, așa că un singur cablu coaxial va fi suficient pentru conectarea antenei deoarece toți vibratoare sunt conectați printr-o linie specială de fazare, se obține un câștig suplimentar și o lărgime de bandă suplimentară.

Totuși, întrucât antena nu reprezintă o celulă log periodică (toți vibratoare sunt în fază), antena va lucra numai în limitele benzilor de radioamator, deci nu va fi susceptibilă la intermodulații produse în alte frecvențe. Poziția directorilor și reflectorilor este astfel aleasă cu ajutorul simulării pe calculator, încât în afara rolului de element parazit pentru o anumită frecvență, același element este implicat pozitiv în procesul de radierea unei benzi vecine (adică în loc să interacționeze negativ, ele aduc câștig). Această observație este valabilă mai ales pentru elementele din jumătatea frontală a antenei. Practic s-a constatat că antenele Optibeam au câștigul comparabil, sau chiar superior, cu al unor antene monoband cu dimensiuni fizice mai mari sau cu mai multe elemente decât Optibeam. Cu o singură excepție, toate antenele Optibeam au boom-ul din țeavă rectangulară de aluminiu.

Toate accesorii (șuruburi, piulițe, cabluri de ancore, întinzătoare, etc) sunt din oțel inoxidabil; toate elementele sunt izolate față de boom prin intermediul unor plăci speciale.

Ca element de noutate, Optibeam a lansat recent și primele antene monoband (pentru banda de 80 m).

In general Optibeam fabrică antene monoband numai la comenzi speciale. Singura "nemulțumire" exprimată de majoritatea utilizatorilor a fost legată de prețul relativ ridicat al acestor antene. Dar dacă reușești să te autoconvingi că "viața este prea scurtă pentru a accepta compromisuri în materie de antene", atunci totul este rezolvat.

Așa că am comandat antena OB17-4, un "monstru" cu 17 elemente pentru 4 benzi pe boom de 12 m lungime. Este drept că lungimea boom-ului și dimensiunea celui mai lung element (14,6 m) fac ca extremitățile antenei să depășească lăpmea amplasamentului meu, dar cine stă să verifice asemenea detaliu când antena va fi la 25 m înălțime? (...hi).

Iată specificațiile tehnice ale antenei:

Benzi:	40 / 20 / 15 / 10
Câștig (dBd)*:	4,8 / 7,3 / 7,8 / 8,0
Câștig (dBs)**:	11,7 / 14,9 / 15,5 / 15,8 (including 5 db ground reflection)
Față/Spată (db):	25 / 20 / 22 / 24
Număr elemente:	17
Elemente active/bandă:	3 / 4 / 4 / 6
Lung. max elem (m):	14,60
Lungime boom (m):	11,90
Raza de rotire (m):	9,15
Cablu alimentare:	1 Coax 50 Ohm
Greutate (kg):	98
Sarcina la vânt (130km/h):	1.989 N/2,48 m / 26,8 feet

Intrucât antena cântărește cca. 100 Kg, nu se punea problema transportului spre YO cu avionul. Comanda a fost onorată prompt printr-o firmă de transport rutier.

Nu intru în detalii referitoare la sumele plătite în vamă, dar merită să informez cititorii interesări că, în conformitate cu actualele reglementări, pentru antene nu se plătesc taxe vamale (cu condiția să nu includă componente electronice, receptoare, etc), dar se plătește TVA (19%), taxa aplicată la valoarea de facturare a produsului importat. Pentru mine această taxă a însemnat chiar mai mult decât prețul la care achiziționasem TH5MKII, cu 3 ani în urmă.

Nu m-am grăbit să montez antena, în primul rând pentru că am primit-o în plin sezon rece (ianuarie-2005), în al doilea rând pentru că încă eram în aşteptarea rotorului (AlfaSpid), care să poată roti o antenă de asemenea dimensiuni și în al treilea rând, pentru că pilonul era "ocupat" de antena TH5MKII. Imediat cum vremea s-a mai încălzit, adică în luna Aprilie, am trecut la "coborârea" pilonului și demontarea antenei cu 5 elemente.

Din păcate aceasta a fost ultima operație la care am participat efectiv, întrucât sosise vremea să plec la serviciu, în afara țării. Aveam două alternative: să accept executarea doar a lucrărilor pregătitoare, urmând să montăm antena după întoarcerea mea în țară (adică după 20 Mai) sau o echipă de prieteni radioamatori din Ploiești să treacă la montarea antenei în lipsa mea, atât că va permite vremea și timpul disponibil. Din motive pur practice am ales a doua variantă, fiind totuși conștient că voi rata o experiență unică.

Pe de altă parte, deja jubilam la ideea că voi găsi antena montată și practic nu voi pierde nici macar o zi de posibil trafic, ba chiar antena va fi operațională înainte de concursul WPX-CW, din ultimul week-end al lunii Mai.

Intrucât sărbătorile de Paști se apropiau, echipa din YO9 a fost mobilizată la capacitate maximă pentru prima fază a instalării: montarea elementelor la înălțimea minimă a pilonului: adică la 4 m.

Aceasta operație a fost mult facilitată de modul de ambalare și de marcarea a sub-ansamblelor. Majoritatea elementelor au fost parțial pre-asamblate de către Optibeam. Marcarea clară a poziției pe boom, precum și faptul că boomul are secțiune dreptunghiulară a contribuit la montarea rapidă și sigură. Toate accesoriile furnizate de Optibeam sunt din oțel inoxidabil, iar coletul conține chiar și cheile necesare montării.

Datorită dimensiunilor apreciabile, elementele pentru banda de 40 m au fost ancorate de un suport vertical fixat pe boom. La fel s-a realizat ancorarea boom-ului de mast-ul antenei cu cablu de oțel și întinzătoare inox, toate furnizate de producător. Alimentarea antenei se face printr-un balun produs de WX0B (1:1, toroidal, 5 KW CW / 10 KW PEP). Punctul de "injectare" a radiofrecvenței este vibratorul pentru banda de 10 m, conectat prin linii de fazare cu vibratoarele pentru 40, 20 și 15 m.

Măsurătorile efectuate la înălțimea de 4 m au fost mai mult decât încurajatoare. Benzile de 28 și 21 MHz prezintă SWR mai bun decât cel specificat de producător. Chiar și în 14 și 7 MHz SWR era acceptabil, dar frecvența de rezonanță era decalată către capătul benzii (spre SSB în 14 MHz) și spre CW (în 7 MHz). În mod sigur, înălțimea mică la care s-a făcut măsuratoarea și obiectele din jur au avut influență negativă, mai ales în benzile inferioare.

Antena oferă posibilitatea reglajului fin al frecvenței de rezonanță, prin scurtarea sau lungirea vibratoarelor la una din cele 3 găuri existente.

Antena a fost blocată temporar în această poziție, urmând ca în primul week-end fără ploaie să se treacă la ridicarea pilonului la înălțimea planificată.

Din păcate, ploile care au afectat toată țara (chiar tragic în unele zone) nu au permis pentru două săptămâni decât lucrări de scurtă durată: instalarea ancorelor inferioare, instalare izolatori la ancorele superioare, etc.

In sfârșit, marea zi sosise: Sâmbătă 14 Mai, pe parcursul a peste 10 ore de muncă susținută, cele 10 tronsoane ale pilonului, cu OB17-4 instalată în vârf (unde altundeva ???!) au fost ridicate la înălțimea de 25 m. Ridicarea propriu-zisă a fost realizată de un lift actionat de motor electric trifazat, dar numeric echipa a avut nevoie de minimum 7-8 persoane (4 persoane la acționarea manuală a celor 4 trolii care slăbeau sau întindeau ancorele, 2-3 persoane la introducerea fiecărui tronson de 2,4 m lungime în liftul electric, etc.

Măsuratorile intermediare arătau îmbunătățirea progresivă a SWR-ului, astfel că la înălțimea finală, în toate cele 4 benzi, SWR-ul obținut îl surclasăză pe cel anunțat de Optibeam.

SWR specificat de DF2BO și SWR final la YO9HP  
Freq [MHz]: 7.0 7.06 7.1 14.0 14.2 14.35 21.0 21.25 21.45  
28.0 28.5 29.0

DF2BO: 1.7 1.0 1.5 1.4 1.08 1.4 1.5 1.08 1.6 1.3 1.2 1.3  
YO9HP: 1.4 1.0 1.05 1.05 1.0 1.05 1.5 1.05 1.0 1.3 1.05 1.0

Conform discuției telefonice purtată la circa o oră după ridicarea antenei, toată echipa era satisfăcută nu numai de rezultatul neașteptat de bun al măsurătorilor, dar și de faptul că operația s-a încheiat cu circa 5 zile înainte de întoarcerea mea acasă. Ba chiar au reușit în aceeași seară să demonteze platformele din lemn de cca 12 lungime, construite sub boom, care înlesniseră lucrul la nivelul boom-ului, dar care afectau grav "estetica" grădinii unde este montată antena.

Rezultate în trafic? Ceva mai târziu, după ce antena va fi testată "la cald", în marile concursuri internaționale.

Mulțumesc colegilor din YO9 pentru promptitudinea cu care au răspuns la apelul meu, pentru profesionalismul și rapiditatea cu care s-au achitat de angajamentul luat.

Este vorba de: **YO9AFY - Aurel, YO9BPX - Mihai, YO9PH - Teo, YO9CAB - Costică, YO9HNK - Gelu, YO9JMM - Dragoș, YO9JZZ - Andreea și YO9BZK - Cristian.** Totodată îi asigur că le ofer timp de relaxare... doar pentru câteva luni. Se pare că în toamnă o nouă antenă și un nou pilon le vor pune la încercare priceperea.

**Alex Pănoiu YO9HP**

**N.red.** Pe internet, de unde am preluat textul acestui articol, se află și câteva observații și comentarii primite de la diferiți radioamatori. Am ales pentru Dvs stimați cititori doar punctul de vedere exprimat de Morel 4XIAD

"Felicitări din toată inima pentru finalizarea acestui proiect complicat logistic și costisitor din punct de vedere financiar. Dar investiția și eforturile vor fi răsplătite din plin intrucât Optibeam a devenit astăzi liderul producătorilor de antene din toată lumea. Calitatea excepțională a materialelor, a proiectării și mai ales a suportului excepțional oferit de DF2BO înainte și după vânzare fac OB 17-4 un căstigător clar.

Un dezavantaj ar fi greutatea mare a antenei și prețul, dar calitatea și performanța au prețul lor. Am avut plăcerea să văd fotografiile instalării expuse la Dayton, la standul lui Optibeam unde Tom - DF2BO se mândrea cu această realizare, antena lui Alex fiind printre primele modele de 17 elemente livrate. În aceeași măsură, felicitări se cuvin și echipei care a transpirat copios la instalarea beam-ului, operație complicată și grea și la propriu și la figurat. Mă bucur că în ultima vreme au apărut un număr de antene performante și în România (vezi YO3CTK) și sper că aceasta să constituie un salt calitativ dar și un precedent în activitatea radioamatorilor YO.

Nu toți trebuie să-și instaleze monștrii ca acest OB 17-4, dar mentalitatea în materie de antene a lui Alex constituie un model demn de urmat. Dacă situația în YO în materie de transceiver este rezonabilă, situația și mai ales mentalitatea în materie de antene este încă deficitară. Fără îndoială, un beam cere multă investiție, efort, sacrificii și chiar complicații cu vecinii, însă fără antene bune, performanța oricărei stații este compromisă (chiar dacă există o multitudine de motive obiective).

## xMax - o altă tehnologie de comunicație wireless

O nouă tehnologie wireless denumită xMax a atrăs recent atenția specialiștilor din domeniu.

Chiar dacă este mare agitația în jurul tehniciilor de transmisie WiMax și 3G celulare în ceea ce privește transportul datelor la viteza ridicată folosind laptopuri și telefoane celulare, cea mai mare provocare impusă acestor tehnologii este transmisia unor cantități însemnante de date pe distanțe lungi, fără a seca prea repede durata de funcționare a bateriilor.

xG Technology - compania care a dezvoltat noua tehnologie xMax, are planificată în curând o demonstrație publică la Miami a tehnologiei pentru a proba că aceasta este funcțională. Pe parcursul testelor ceva mai laborioase, care vor începe în septembrie, se vor transmite date la viteze de 40 Mbps pe distanțe mai mari de 24 km, folosind puteri sub 1 Watt.

Agora News, 11 iulie 2005

## Datele de catalog pentru tubul GU70B

(B.V. Kaptelison & ... Elektrovakuumnâe elektronnâe i ionnâe priborâ „Energhia” / Moskva 1978/ pag. 740)

### 1/ Date generale:

1.1/ Categoria: Tetrodă de putere pentru amplificarea lineară semnalelor de RF până la frecvența de 250 MHz.

1.2/ Structură metal\_ceramică, cu borne de ieșire sub formă de pini și conexiune de ecran dublată cu o bornă circulară.

Conformația, legăturile la soclu și curbele caracteristice sunt prezentate în fig. 1 [NT 1].

1.3/ Anodul (exterior) prevăzut cu aripioare de răcire radiale din cupru. Răcire cu aer forțat la un debit minim de 45 metri cubi pe oră (aprox. 0,75 m.c./minut) [NT 2].

1.4/ Masa: 150g

1.5/ Catod cu încălzire indirectă (cu oxizi), prin urmare durata de viață foarte dependentă de stabilitatea tensiunii de încălzire!

### 2/ Parametrii fundamentali:

(Regimul la care se fac măsurările:  $U_f=6$  V,  $U_a=2$  KV,  $U_{g2}=400$  V și  $I_a=350$  mA)

2.1/ Curent de filament:  $I_f=(3,1 \pm 0,5)$  A

2.2/ Tensiunea (negativă) pe grila de comandă (pentru  $I_a=350$  mA):  $(20 \pm 5)$  V

2.3/ Curent de ecran:  $I_g=18$  mA

2.4/ Factor de amplificare  $G_2 \cdot G_1: (13,5 \pm 4,5)$

2.5/ Panta:  $S=(20 \pm 6)$  mA/V

2.6/ Puterea utilă la ieșire:  $P_{un} \geq 250$  W

2.7/ Timpul necesar pentru încălzirea catodului:  $T_f \leq 1$  minut

### 2.8/ Capacități proprii [NT 3]:

Cintrare= $<29$  pF; Cieșire= $<7,5$  pF;

Cde trcere= $<0,06$  pF


2.9/ Durata de viață (garatată):  $T_v>1000$  ore

2.10/ Criterii pentru stabilirea duratei de viață: Puterea utilă la ieșire  $P_u>200$  W

### 3/ Parametrii limită în exploatare.

3.1/ Tensiunea de filament ( $U_f$ ): între 5,7 și 6,3 V,  $\{6V \pm 5\%$

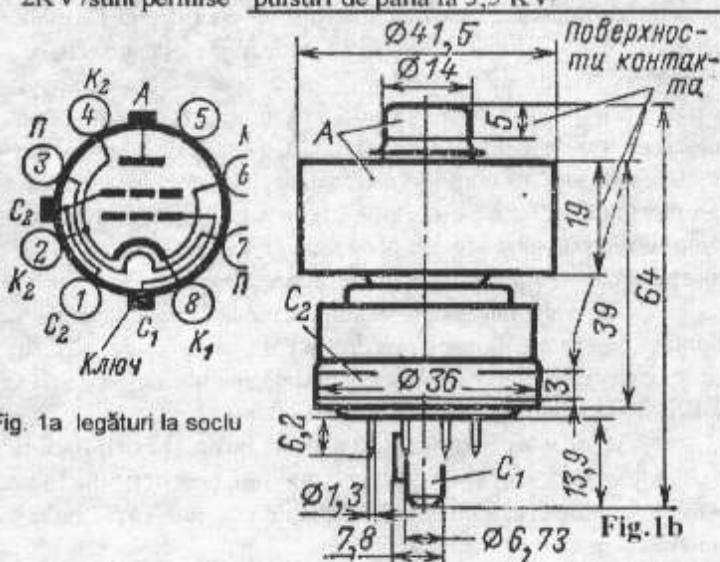3.2/ Tensiunea de alimentare anodică ( $E_a$ ): maximum 2 KV/sunt permise pulsuri de până la 3,5 KV!



3.3/ Tensiunea de alimentare a ecranului (Eg2): max. 400V

3.4/ Tensiunea negativă de polarizare a grilei (Eg1): max. 150V

3.5/ Puterea dissipată pe anod (Pda): max. 350W

3.6/ Puterea dissipată pe grila\_ecran (Pdg2): max. 8W

3.7/ Puterea dissipată pegrila de comandă (Pdg1): max. 2W

3.8/ Amplitudinea pulsului de curent catodic (Ikm): max. 1200mA

3.9/ Componenta continuă a curentului catodic (Iko): max. 360mA

3.10/ Temperatura anodului și a sudurilor metal/ceramică (Ts): max. 200 grade C

3.11/ Tensiunea maximă între catod și filament (Ukf): 100V [NT4].

3.12/ Frecvența maximă: 250 MHz

3.13/ Temperatura mediului înconjurător: între -60 și +50 grade Celsius.

#### 4/ Regimul tipic de funcționare.

Amplificator linear de putere pentru semnale cu bandă laterală unică (SSB).

4.1/ Tensiunea de filament: Uf=6,0 V

4.2/ Tensiunea de alimentare anodică: Ea=2KV

4.3/ Tensiunea de alimentare a ecranului: Eg2=400V

4.4/ Componenta continuă a curentului anodic fără semnal: Iao=175mA

4.5/ Regim dinamic (semnal cu un singur ton):

Componenta continuă a curentului anodic: Iao=330mA

Componenta continuă a curentului de ecran: Ig2~10mA

Componenta continuă a curentului degrilă: 0 (zero)!

Puterea utilă la ieșire: aprox. 300W

Linearitate: IMD de ord. 3 și 5 sub -30 dB

Notele traducătorului (NT):

NT 1/ Tubul este destul de apropiat de tipurile de largă circulație 4CX350A (8321; YL1340; CV8698; QV2\_350A).

Chiar și legăturile la soclu sunt aceleași, dar sunt posibile mici deosebiri dimensionale.

Deosebirea esențială provine de la temperatura permisă pentru radiatorul anodic și la îmbinarea metal\_ceramică (200 grade față de 250 la tipurile citate) [NT 2].

NT 2/ Deși conformația externă a radiatorului anodic este foarte apropiată de cea a unor tuburi similare [NT 1], debitul de aer minim necesar este mult mai mare: 0.75 mc/min, față de 0.22 mc/min.

În catalog nu se precizează căderea de presiune pe radiator la debitul nominal (Dp), dar este de așteptat să fie mult mai mare decât la tuburile similare, la care Dp~31 mm coloană de apă. Situația este explicabilă nu numai prin „geometria” radiatorului, ci mai ales prin temperatura mult mai mică admisă pentru acesta: numai 200 grade Celsius, față de 250\_300 grade la alte tuburi metalo\_ceramice (pet. 3.10). Atragem atenția că Dp depinde (printre altele) de patratul debitului de aer.

NT 3 / Este de presupus că valorile sunt fără soclu și în conexiune cu catodul la masă.

Fig.1c caracteristici Ia\_Ug


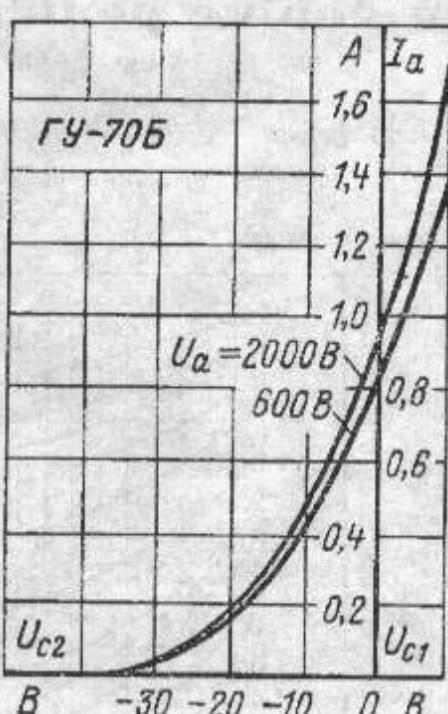


Fig.1d caracteristici Ia\_Ua

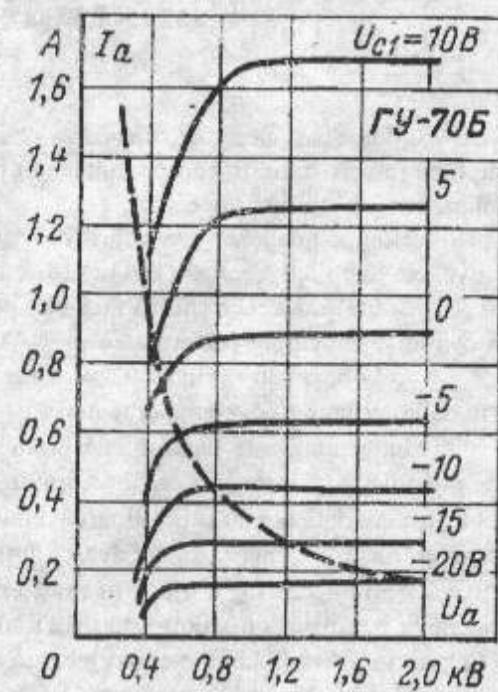

NT 4/ Atenție la montajele cu una sau amândouă grilele la masă!

YO3AL

## QTC de YO3FFF

Relativ la concursul YODX VHF 2005 vă pot spune că în ciuda vremii nefavorabile, propagarea a fost acceptabilă, sămbătă fiind și un scurt FAI.

Din păcate participarea YO a fost mai slabă comparativ cu anul trecut (81 YO față de 66 YO anul acesta).

Nu pot să înțeleg de ce în Campionatul Național apar chiar și 200 de stații iar în Internațional până într-o sută.

Eu unul desprind o singură concluzie.

Operatorii YO nu sunt interesați de performanța realizării legăturilor DX în VHF! Unii spun că nu au echipament adecvat... În această privință îl dau exemplu pe Ticu, YO3JJ care a lucrat mult timp cu o antenă omnidirecțională quadrifilară și max 30W în concursuri și la DX cu rezultate admirabile!

Tot în cunoștință de cauză pot să-l dau exemplu (dacă mai este nevoie) și pe YO2IS care dintr-o locație "imposibilă" dpuv UUS a obținut rezultate extraordinare. Partea bună este că tot mai multe stații serioase DX indreaptă antenele către KN24! Poate și din cauza activității mele extra competiționale din weekend-uri... Sper că pe viitor să popularizăm tot mai mult acest concurs întrucât se află într-un weekend plin de competiții europene, deci participarea stațiilor DX este foarte numeroasă! Totodată sper că anul acesta clasamentul să fie corect de la început și să fie finalizat până la o dată rezonabilă!

Pentru a crește nota de seriozitate a competiției, poate că n-ar fi rău să avansăm (pentru ediția 2006) și o dată limită de afișare a rezultatelor pe site-ul de internet al FRR!

Cele bune și la reauzire! 73 de YO3FFF Cristi

13 și 14 august Campionatele Naționale UUS

## Construim bobine pentru VHF

ing. I. Mihăescu – YO3CO

Marea pasiune a radioamatorilor de a construi aparatul implică folosirea unor componente electronice întră care bobinele ocupă un loc important.

Cumperi de toate, rezistoare, condensatoare, elemente active, etc. etc., dar bobinele trebuie să le facem.

Totdeauna cei ce știu să facă bobine reușesc să definiteze aparate performante.

O bobină sau un inductor se caracterizează prin două atribute: inductanță și factorul de calitate.

Inductanța este determinată de numărul de spire, diametru și formă fizică. În multe scheme, bobinele sunt date numai prin valoarea inductanței și deci constructorul urmează să stabilească dimensiunile fizice. Graficul din fig. 1 ajută în mod esențial la realizarea bobinelor cu valori cuprinse între 2nH și 100nH și se referă la bobine cilindrice fără carcăsă.

Dacă bobina primește un miez feromagnetic inductanța se multiplică cu un factor cuprins între 1,7 și 1,2 funcție de calitatea miezelui.

Din grafic se obține inductanța la 1 spiră ( $L_0$ ), iar inductanța totală rezultă din înmulțirea cu pătratul numărului de spire. Să luăm următorul exemplu:

Construim o bobină cu sărmă de diametru 1mm pe un diametru de 4mm la care realizăm 4 spire, iar lungimea bobinei este de 6mm. Diametrul mediu al bobinei este egal cu diametrul suportului pe care s-a bobinat (în cazul nostru 4mm) la care se adaugă diametrul sărmăi (1mm) rezultând  $4+1=5\text{mm}$ .

Curbele din grafic sunt trasate pentru aceste diametre și deci căutăm curba 5. Linia orizontală (abscisa) este gradată în lungimi de la zero la 50mm; linia verticală (ordonată) este gradată pentru valori de inductanță între 1 și 100nH.

Aplicând la grafic valorile din exemplu găsim

$$L_0 = 3 \text{ nH} \text{. Rezultă } L = 3 \times 4^2 = 48 \text{ nH}$$

Un nou exemplu:

Dorim să construim un circuit oscilant pe frecvență de 145MHz folosind un condensator de acord de 8,2pF (valoare standardizată). Din formula rezonanței

$$f_0 = 1/[2\pi(LC)^{1/2}]$$

rezultă că avem nevoie de o inductanță de 150nH.

Ne impunem ca bobina să nu fie prea lungă și să aibă 6 spire; folosim sărmă cu diametrul de 0,8 mm, lungimea fiind de 6mm. Din calcul rezultă  $L = 150\text{nH}$

$$\text{Deci, } L_0 = L/n^2 = 150/36 = 4,16 \text{ nH/sp}^2$$


Urmărим pe grafic și aflăm că diametrul mediu al bobinei trebuie să fie de aproximativ 5,5mm; astă înseamnă că vom bobina pe un suport de 5mm. Exemplul pot continua la infinit. Știm cu toții ce înseamnă câmpul de dispersie și cuplajele între bobine: instabilitate totală a montajului.

Reducerea sau chiar dispariția câmpului de dispersie la bobine putem obține când bobinele au formă toroidală.

Se pot construi bobine toroidale și fără miez feromagnetic, adică în aer sau pe un suport dielectric.

Se construiește deci o bobină din 6-7 spire cu sărmă 0,8-1mm pe un dorn de  $\phi = 5\text{mm}$ .

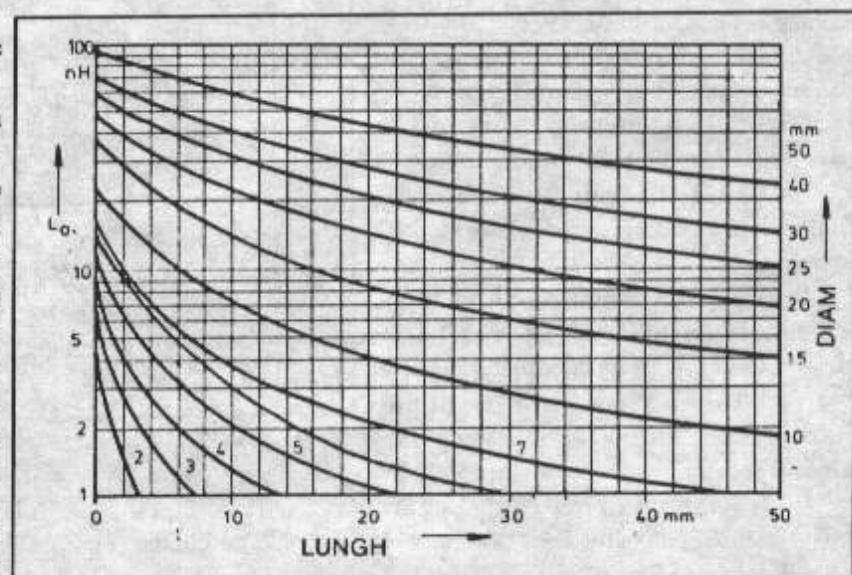Bobina astfel obținută se curbează până terminalele se apropie la 3-4mm, spirele din exteriorul bobinei se distanțează, iar cele din interiorul bobinei se apropie.



Se pot realiza astfel de bobine pe un suport de plexiglas sau de alt material izolator, dar la astfel de bobine dacă apropiați un grid-dip-metru sau o altă sondă nu veți constata un cuplaj.

Factorul de calitate la aceste bobine este foarte mare (120 – 160) fiindcă pierderile prin cuplaje sunt anihilate.

### Măsurarea inductanțelor și a capacităților cu ajutorul voltmetrului digital (DVM)

Mulți dintre noi avem un DVM (voltmetru sau un ohmetru digital), dar puțini avem un capacimetru sau un inductanțimetru. Dacă ați avut vreodată nevoie să aflați valoarea unor condensatoare sau bobine ale căror notări s-au șters, aceste montaje vă vor fi de folos. Ele pot fi construite într-o singură seară și cu ajutorul lor veți putea măsura inductanțe și capacități cu ajutorul unui multimetru digital.

Ambele montaje sunt calibrate cu ajutorul unor piese de valori cunoscute, fapt care permite ca precizia măsurătorilor să depindă doar de precizia pieselor de calibrare și nu de toleranțele pieselor din montaj. În cazul în care calibrarea se face cu grijă, precizia măsurătorilor este de aproximativ 10%.

#### I. Adaptorul pentru măsurat inductanțe

Circuitul prezentat în fig. 1 transformă valoarea unei inductanțe într-o tensiune care poate fi măsurată cu ajutorul voltmetrului. În gama joasă, dispozitivul poate măsura inductanțe cu valori cuprinse între 3 și 500μH, iar în gama înaltă pot fi măsurate inductanțe cu valori cuprinse între 100μH și 7mH. Poarta NAND U1A este folosită ca oscillator dreptunghiular, capabil să genereze două frecvențe distincte astfel că frecvența de ieșire (pin3) este de aprox. 600kHz în gama joasă și de aprox. 6kHz în gama înaltă.

Semnalul dreptunghiular trece prin U1B, care are rol de tampon (buffer), și este aplicat unui etaj diferențiator format din R3 și inductanță necunoscută LX. Perioada de descreștere a impulsurilor produse la pinul 9 este proporțională cu constanta de timp a circuitului R3-LX. Cum valoarea lui R3 este constantă, perioada impulsurilor este direct proporțională cu valoarea inductanței LX.

Poarta U1C transformă impulsurile pozitive ale semnalului de la pinul 9 într-un tren de impulsuri negative dreptunghiulare, a căror lățime este proporțională cu valoarea LX. Aceste impulsuri sunt inversate de poarta U1D (pin11) și integrate de R4 și C2, pentru a produce o tensiune continuă constantă la terminalul +. Tensiunea rezultată este proporțională cu valoarea LX și cu frecvența oscilatorului.

Rezistențele R6 și R7 sunt folosite pentru a calibra montajul, respectiv pentru a seta valoarea frecvenței oscilatorului, care să producă o tensiune proporțională cu valoarea inductanței necunoscute.

Dioda D1 împreună cu semireglabilul R1 asigură o tensiune de offset, folosită, în gama joasă, pentru aducerea la zero a indicației voltmetrului.

#### Testare și calibrare

Scurtcircuitează terminalele LX cu o bucată de cablu și conectați un voltmetru digital setat pe scală de 200mV la ieșirea montajului. Reglați valoarea lui R1 pentru ca voltmetrul să indice 0mV. Înlocuiți firul de scurtcircuit cu o inductanță de valoare cunoscută, de aproximativ 400μH. Poziționați S1 pe gama joasă și reglați semireglabilul R7 pentru a citi pe voltmetru o indicație echivalentă cu valoarea inductanței. Comutați apoi S1 pe gama înaltă și conectați o inductanță de valoare cunoscută, de aprox. 5mH. Reglați R6 pentru a citi valoarea corespunzătoare. De exemplu, dacă valoarea inductanței este de 4,76mH, ajustați semireglabilul R6 pentru ca voltmetrul să indice 476mV.

Valoarea lui R3 poate fi crescută puțin, dacă montajul nu se poate calibra.

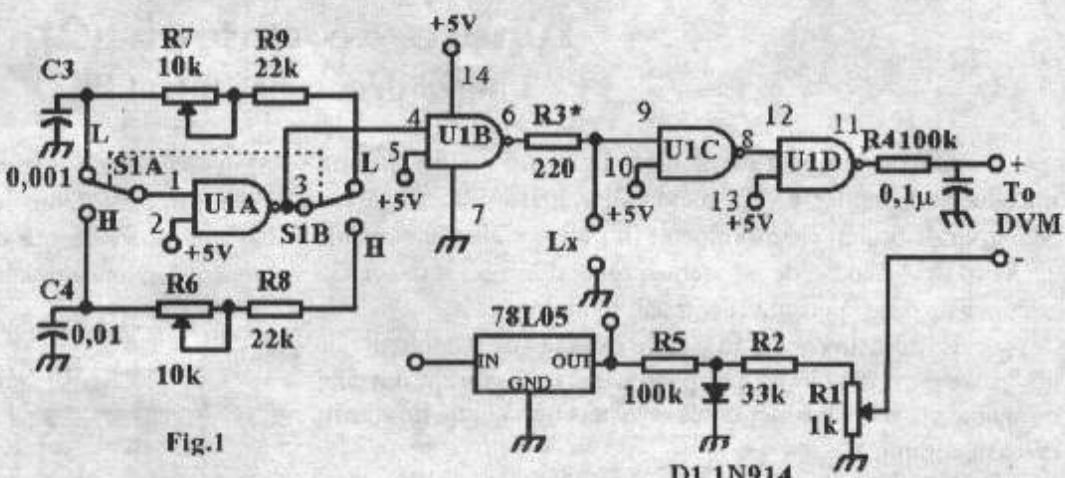


Fig.1

#### Adaptorul pentru măsurat capacitate


Circuitul prezentat în fig. 2 măsoară capacitatea cu valori cuprinse între 2,2 și 1000pF în gama joasă și valori cuprinse între 1000pF și 2,2 μF în gama înaltă.

Poarta U1D a circuitului 74HC132 (pin11) produce un semnal dreptunghiular cu frecvență de 300Hz. Pe frontul crescător,  $C_x$  se încarcă rapid prin D1, pe frontul negativ,  $C_x$  se descarcă lent, prin R5, în gama joasă și prin R3-R4 în gama înaltă. Astfel, la pinul 8 al portii U1C apare o formă de undă asymmetrică, a cărei rată de repetiție este proporțională cu valoarea lui  $C_x$ . O tensiune de referință constantă este produsă prin integrarea semnalului dreptunghiular la pinul 3 al portii U1A și aplicată bornei pozitive a voltmetrului. Această tensiune asigură aducerea la zero a indicației voltmetrului, în gama joasă. Voltmetrul măsoară diferența dintre borne (cea pozitivă și negativă), diferență care este proporțională cu capacitatea lui  $C_x$ .
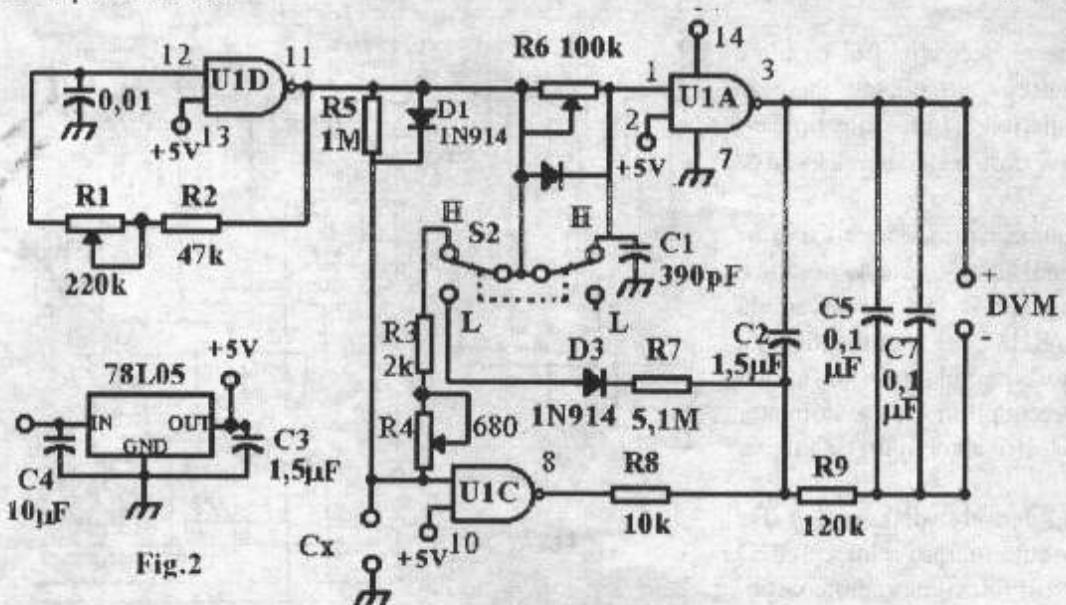
#### Testare și calibrare

Fără a fi conectat un condensator la intrare, poziționați SW2 pe gama joasă și conectați la ieșire un voltmetru, setat pe gama 2V. Aduceți indicația voltmetrului la zero ajustându-l pe R6. Conectați apoi un condensator de calibrare de 1000pF și reglați R1 pentru a citi 1.00volti. Comutați SW2 pe gama înaltă și conectați un condensator de 1μF. Reglați R3 pentru a citi 1,00 volt. Valoarea condensatorilor de calibrare nu trebuie să fie neapărat 1000pF și 1μF, atât timp cât este o valoare cunoscută. De exemplu, dacă valoarea condensatorului de calibrare este de 0,940μF, reglați R3 pentru ca voltmetrul să indice 940mV.

Traducere și prelucrare după The ARRL Handbook - 2005 de elev **Ungur Andrei YO3HGD**



**OFER:** Osciloscop E0103, Alimentator de laborator, Componente active și pasive diferite. Info: Mihai - YO3ABX tel.021-653.22.78

**OFER:** Handy MAXON și MOTOROLA cu 16 canale. Stațile au baterii de rezervă. YO3AGH - tel. 0721-830225 sau 0724-709.782

## Tunere de antenă (2)

### Lungul drum spre filtrul Pi

Un pas important a fost, în urmă cu 50 de ani, introducerea stațiilor FM în banda VHF joasă (20...50 MHz). Mai greu de bruiat, ele au înlocuit în numai câțiva ani vechile TRX-uri AM rămase de pe vremea războiului. Și, într-adevăr, „tehnica de pace” permitea acest salt tehnologic.

La aceasta concurau o serie întreagă de tehnologii „de lux”, care și astăzi stârnesc respect: șasiuri antivibrație din aliaj de magneziu, blocuri funcționale etanșate, inductanțe turnate în carcăsă ceramică...

Un singur aspect nu fusese rezolvat: sursele de putere. În AM, consumul maxim se înregistrează numai la vârf de modulație; în FM, consumul e tot timpul maxim... Iar tehnica acelor ani cu greu permitea o soluție. Astfel, cele mai „performante” surse primare electrochimice erau acumulatoarele fero-nichel din seria 2-NK, cu electrolit alcalin. Prin forța lucrurilor, puterea noilor stații era redusă: sub 1,5 W în cele mai multe cazuri.

Devoie – de nevoie, a trebuit să „se umble” la cuplajul antenei. Astfel au apărut, prin 1949 - 1950, primele adaptoare de antenă cu autotransformator (fig. 1: stația 105D). Acest tuner – tot cu circuit oscilant paralel – permitea adaptarea rapidă a impedanței antenei, de la minim (priza cea mai apropiată de masă) și până la maxim (priza apropiată de anod). Deși nu filtrează armonice superioare, acest montaj simplu a constituit vreme de decenii un „standard nedeclarat” și e cel mai „primitiv” montaj și în prezent folosit de unele Tx-uri de amator.

Soluția era însă departe de ideal. E adevarat, mergea la stațiile R105, unde gama e de la 35 la 45 MHz adică, în procente, de la 100 la 125. Dar existau și cazuri mai dificile: stațiile RBM spre exemplu, cu gama lor de la 1,5 la 5 kHz – adică, procentual, de la 100 la 330. La aceste stații binecunoscute radioamatorilor români, pentru prima dată antena tuner-ul e clar separat de etajul final al Tx-ului (fig. 2). Etajul final e un circuit acordat paralel, grupat în jurul inductanțelor comutabile L106, L107 (corespunzând celor două game de lucru). Printr-un cuplaj inductiv reductor de impedanță, semnalul ajunge la un filtru „L”, alcătuit din boibină cu prize L100 și condensatorul variabil C112 (400 pF).

Deși acordul se face tot pe ... bec, circuitul ca atare este și astăzi folosit de mulți radioamatori. Calitățile sale: lucrează multiband și atenuază armonice superioare. Limitările: fiind cel mai simplu dintre transmach-uri, nu acordă o gamă prea largă de impedanțe și reactanțe...

Concret, pentru a lucra trebuia să întinzi antena filară – ceea ce nu e întotdeauna la îndemâna! Următoarea generație a dus deci mai departe principiul. La stația R-104 spre exemplu (fig. 3), etajul de ieșire este similar cu RBM, dar antena tuner-ul e mult mai complex. Cuplajul inductiv cu tubul final este variabil iar semnalul, ajuns la un tuner „L”, e trecut printr-un transformator de simetrizare care dă posibilitatea folosirii a trei tipuri de antenă: dipol, long wire și baston.

Montajul este eficient, însă deosebit de complex. De aceea, deși este descris și în cunoscuta lucrare a lui G3BDQ „Antene filare practice”, arare ori a fost folosit de radioamatori.

Mult mai folosit este acordorul de antenă în „Pi” (filtrul Collins), pe care tehnicienii militari „de pe spațiu est” par a-l fi descoperit odată cu apariția stației R-130 – și ea, binecunoscută radioamatorilor români.

Fig.1


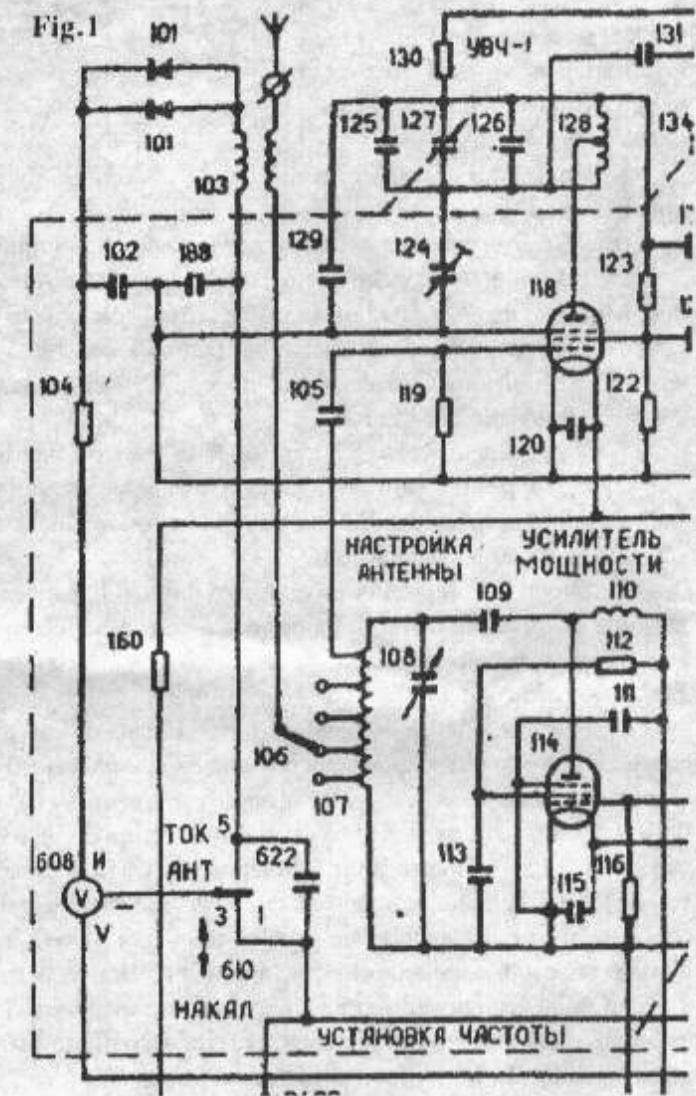


Fig.2

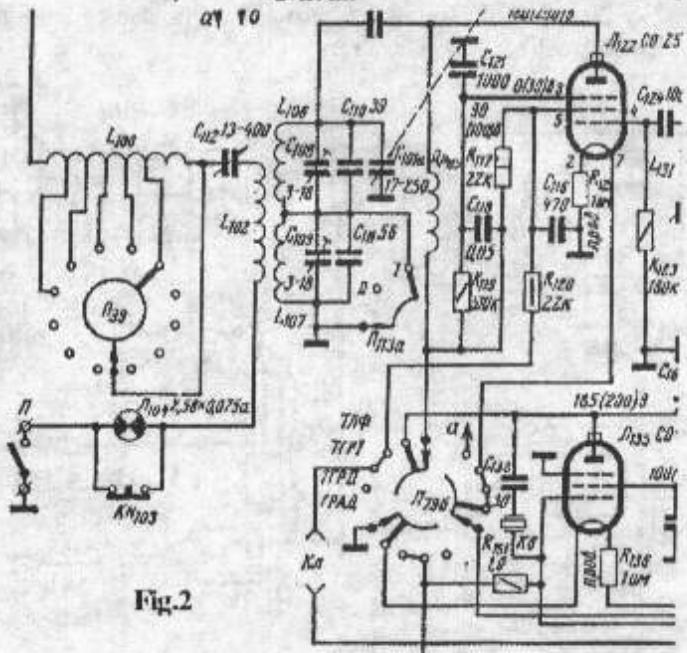

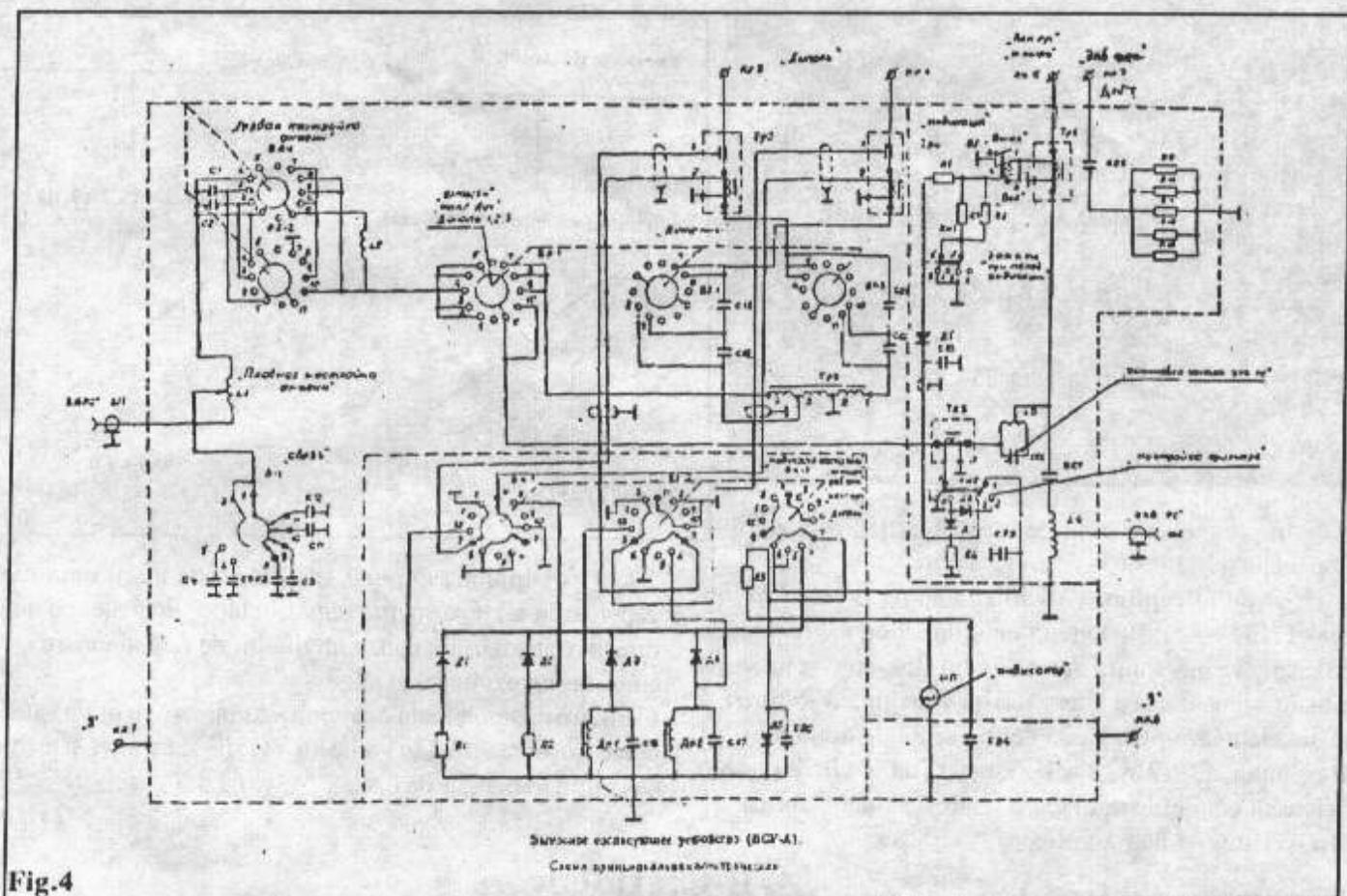


Fig.4

Greoaie și limitată la USB, R-130 nu e cine știe ce căutată, dar blocul său de adaptare a antenei (BAA) e căutat. Pe bună dreptate! Aruncând o privire (fig.4) regăsim un filtru „Pi” cu inductanță variabilă și condensatori ficsi, comutabili. Ca o particularitate la care s-a renunțat ulterior, primul condensator (de cuplaj) e conectat la o priză a inductanței variabile. Ieșirea se face direct (pentru antene baston sau *long wire*) sau prin transformator de simetrizare (Tr3). În dreapta schemei e vizibil un circuit de rejecție (L3 – L4 – C27 – C26) care permite lucrul pe aceeași baston a două stații: R130 (HF) și R105 (VHF).

BAA de 130 sau R1300 este, pe bună dreptate, o „piesă” căutată de radioamatori: această schemă e deosebit de eficientă, indiferent dacă lucrată pe condensatori variabili (cazul curent) sau pe inductanță variabilă (pentru fericiții care au aşa ceva).

Iar

În episodul viitor: primele antene tuner-uri automate!

YO3HBN

#### A-B-C: Antene


### Tainele dipolului (3)

Dipolul în cele două forme clasice ale sale – *Inverted V* și drept – este cea mai cunoscută antenă filără pentru amatorul român. Există însă și forme mai ... atipice de dipol, fiecare cu avantajele și dezavantajele sale:

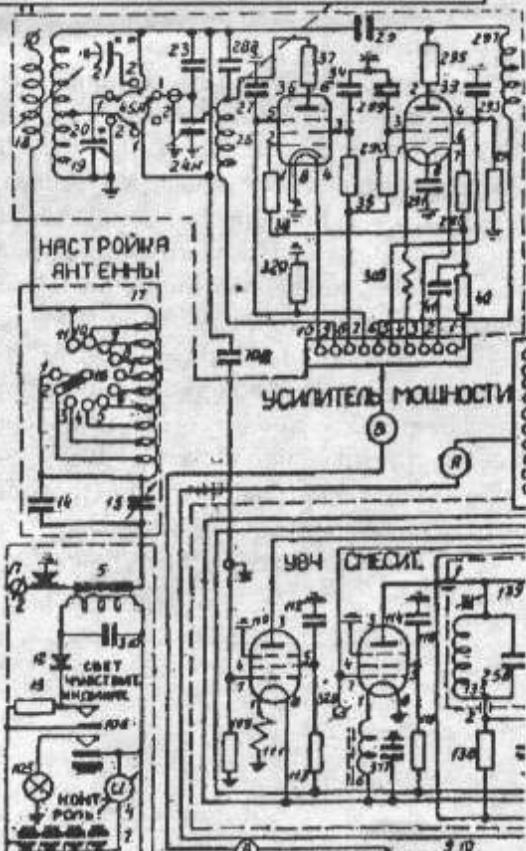
#### Variante constructive

Cele mai uzuale sunt dipolul „inverted V” și dipolul drept, alimentat central. Mai există însă:

-**Dipol alimentat excentric**, aşa-numitul „Windom”. E un dipol fără izolator central, care funcționează pe armonici pare (deci 80 – 40 – 20 – 10m) dar cere o înălțime mare de suspendare, fiindcă fiderul monofilar prin care e alimentat (de diametru critic!) e radiant. Cel mai adesea, condiția e urbanistic greu de realizat.



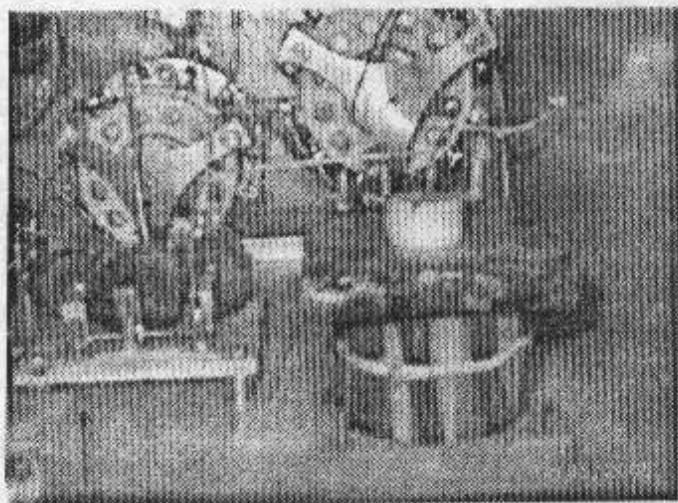**-Dipolul cu fider „scăriță”** lucrează multiband, dar are nevoie de transformator simetrizor (foto: trafo de simetrizare la stația R-130) pentru a se adapta corect cu ieșirile asimetrice de impedanță joasă ale TRX-urilor actuale.



În plus, e cam greu de scos „scăriță” prin colțul termopanelor, HI!

-**Dipolul repliat**, cu varianta sa *terminated folded dipole* (T2FD). Această antenă omnidiirectionala, repliată și înclinată e ceva mai scurtă decât dipolul „deschis” și lucrează multiband, alimentată cu fider „scăriță”. Cu un SWR între 1,5 și 2,6 se adaptează pe o gamă de frecvențe de minimum 1:4 (spre exemplu, de la 7 la 28 MHz) și oferă un unghi de plecare mic, chiar în condițiile unui pilon relativ „scund”. Totuși are aceeași servitute: simetrizorul!

### A-B-C: Antene


În ultimii ani, am întâlnit destul de adesea o situație stranie: tineri radioamatori se apucă și buchisesc regulamentele, obțin indicativ de emisie, își procură stație US și... se lasă pe Tânjală. Cauza: dificultățile mari pe care le întâmpină în proiectarea, instalarea și reglarea unei antene corespunzătoare. Formule sunt destule dar... mici secrete ale meșteșugului se pierd. Îmi propun ca, într-o serie de mici „tablete”, să inițiez un fel de A-B-C al domeniului, pentru uzul începătorilor (și nu numai!).

#### I. „Filatori” și „verticaliști”


Prima alegere pe care trebuie să o facă începătorul se referă la tipul de antenă pe care o va căuta, achiziționa (eventual, confectiona) și ridică în curte sau pe bloc.

Lumea radioamatorilor YO (și nu numai!) este dominată de două mari familii de antene:



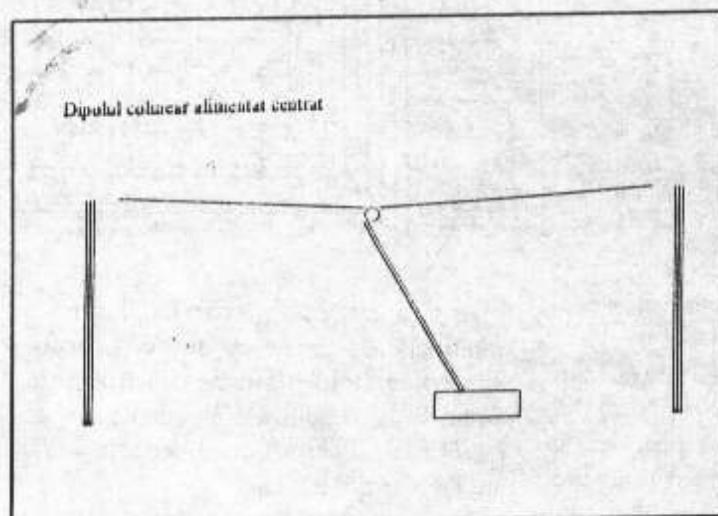
- **antenele filare**, cel mai adesea *long wire*, *inverted V* sau *dipol*;



#### Variante de dipol:

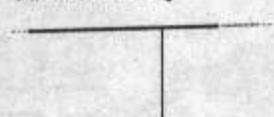

Alimentat excentric (Windom)

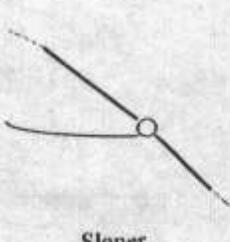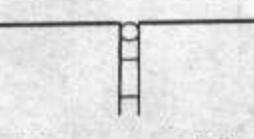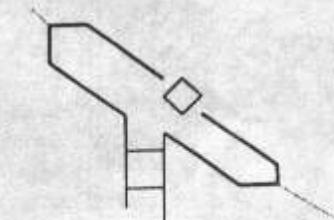

Sloper



-**Dipolul „sloper”**, montat înclinat (cu unul dintre capete ridicat). E o soluție bună „la bloc”, mai ales că nu are directivitate, dar din cauza unghiului de radiație mare nu dă cine știe ce rezultate la DX.

**Concluzii:** Dipolul este o antenă ieftină, care cu puțină atenție poate fi ușor realizată și, vorba lui YO3JW, „e simplă și merge”! Cel puțin în benzile de jos... (Sfărșit)


YO3HBN

#### Antene filare curente:

Long wire

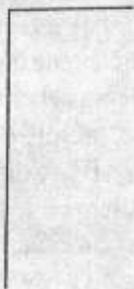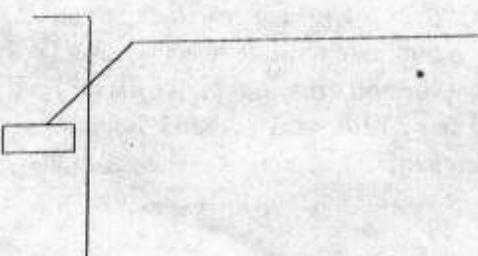

Inverted „V”

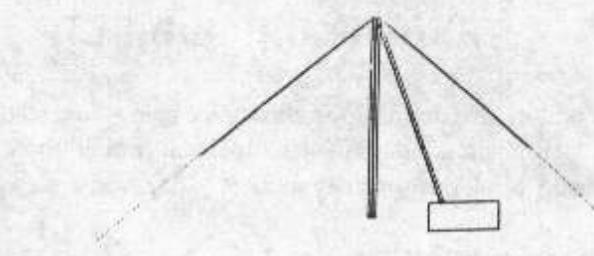

- **antenele verticale**, cel mai adesea, *14AVQ*, ambele sau *18 VS „de Bacău”*.

Evident, fiecare OM își laudă antena, și aceasta nu face viață începătorului mai ușoară. Să enumerez deci avantajele și dezavantajele cele mai evidente:

- Antenele filare par „economice”, dar în realitate au nevoie de puncte de susținere sigure și degajate: unul (*inv. V*) sau două (*long wire, dipol*). Adesea e costisitor sau imposibil să ridici un stâlp de 10 m pentru a agăta o antenă, iar dialogul cu vecinii din blocul de vizavi poate fi foarte anevoios.

În plus, antena trebuie acordată după instalare – ceea ce poate fi dificil în cazul unui fir suspendat între două blocuri, la etajul 10. Și nu e vorba numai de un singur fir: antenele acordate lucrează bine pe o singură bandă, cea pentru care au fost proiectate.


Pentru restul benzilor, fie trebuie mai multe antene, fie antena singură trebuie adaptată folosind un acordor de antenă (*transmatch*), care dă rezultate, dar nu excepționale. La capitolul avantaje, antenele filare degajate lucrează bine în benzile joase: 160, 80 și 40 m. Dacă mă uit prin log, 95% din legăturile efectuate în 80m le-am făcut cu colegi având antene filare. Se cuvine însă remarcat că a desea radioamatorul de astăzi nu are loc pentru antene filare în banda de 160m, și adesea nici măcar în banda de 80m!

- Antenele verticale par „compacte”, dar în realitate au cel mai adesea nevoie de radiali acordați în sfert de lungime de undă. Sunt antene „de bloc”: nu merg puse pe un țâruș în curte, dar plasate pe un acoperiș bine înălțat și pe un catarg (*măstă*) de câțiva metri, dau rezultate frumoase – însă nu în 160 și 80m. De fapt, nu cunosc antenă verticală care, în practică, să acopere cu un SWR acceptabil întreaga bandă de 3,5 ... 3,8 MHz! Lucrurile se schimbă însă peste 10 MHz, unde o bună parte din legături se face cu verticale, mai ales la DX: unghiul de plecare al undelor e mai mic, ceea ce avantajează propagarea de la 10 MHz în sus. Majoritatea construcțiilor sunt cu 3 – 4 sau mai multe benzi, ceea ce e avantajos.

Sunt oră să punem și un poftă de ceea ce a destrămat excelentul colectiv de „antenniști” de la Aerostar Bacău, suntem nevoiți să plătim pe ele același preț ca și colegii din W – ceea ce adesea nu ne e la îndemână. În plus, nu cunosc firmă serioasă care să aducă în România antene de

Antenă verticală curcuită.

I4 AVQ

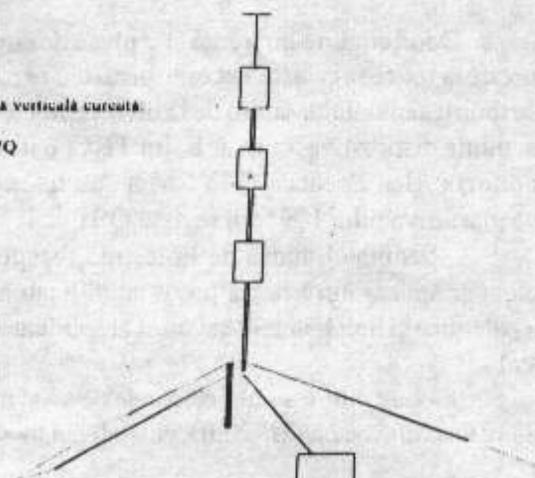

radioamatori, de marcă – motivul cel mai adesea invocat fiind că „DHL nu acceptă colete de asemenea lungime”.

Dacă însă, și se spune un preț să-ți treacă pofta. Hh...

**Sfatul autorului:** instalați un dipol pe 80 - 40m, spre exemplu un dipol cu trapuri W3DZZ perpendicular pe direcția de interes. Folosiți pentru simetrizare un simplu colac de fider coaxial. Dacă e propagare în 10m (ceea ce nu s-a mai întâmplat cam din 2002!) construiți o verticală simplă, monoband pentru 28.350 kHz, folosind o undă telescopică, cablu de cupru și alte materiale la îndemână.

Cu acest prilej veți dobândi experiență și veți vedea cum cu ce se lucrează în bandă, așteptând să devină „crocodil” și să vă crească un *beam* în sufragerie...

YO3HBN

## Internet la 220 V și prin tevi de gaz

de Alexandru Rădescu

Internetul prin liniile electrice rămâne în continuare un proiect în care se investesc sute de milioane de dolari, fără să aducă încă rezultatele așteptate. Mai nou, a apărut și ideea de Internet prin țevile de gaz ("Broadband-in-Gas").

Deși nu a adus rezultatele așteptate de investitori și utilizatori, Internetul la 220 V continuă să stârnească numeroase "pasii". Din Statele Unite și pâna în România, nu puține sunt proiectele care urmăresc dezvoltarea tehnologiei Power Line Communications (PLC). Până și gigantul Google a decis să intre pe această piață, cu o investiție de mai multe milioane de dolari.

De fapt, sunt mai multe companii care continuă să credă, alături de firma lui Page și Brin (fondatorii Google), în furnizarea de Internet prin liniile electrice.

La sfârșitul săptămânii trecute, Current Communications Group (unul dintre principalii furnizori americanii din domeniul Power Line Communications) a anunțat investiții masive (după unele informații, ar fi vorba de un total de 100 milioane de dolari) din partea Google, Hearst Corporation și Goldman Sachs.

Dupa cum se precizează într-un comunicat al CCG, se urmărește extinderea acestor servicii pe întreg teritoriul SUA, precum și apariția pe piețe externe.

**MASURI EUROPENE.** În aprilie 2005, Comisia Europeană a elaborat un act privitor la Power Line Communications. Astfel, țările membre UE trebuie să vină cu măsuri clare în domeniu, prin care să atragă companiile interesante și să stimuleze competiția.

**INTERNET "CU GAZ".** Oricât de bizar ar putea părea, "Broadband-in-Gas" este numele unei tehnologii noi, dar și "sloganul" sub care se va organiza în SUA un prim congres (24-25 august) pe marginea proiectului "Internet prin țevile de gaz".

Nethercomm este numele companiei care a brevetat tehnologia "broadband-in-gas" și care încearcă să-și extindă serviciile pe teritoriul SUA, atât pentru persoane fizice, cât și pentru mediul business.

După cum se arată în prezentarea de pe site-ul companiei, tehnologia se bazează pe un sistem în care semnale ultra-wideband sunt folosite pentru transmiterea informației prin "mediul gazului natural". Nethercomm spune că "Broadband-in-Gas" ar putea furniza o conectivitate între 40 și 100 Mbs, cu mult peste cea oferită de fibra optică și la prețuri cu mult mai mici.

**LOCAL** Proiecte care să vizeze implementarea tehnologiei Power Line Communications (PLC) nu au ocolit nici România. Electrica Muntenia-Sud a anunțat experimentarea, în această vară, a tehnologiei PLC într-un bloc din București (zona Unirii), precum și într-o unitate de învățământ.

Ministerul Comunicațiilor lucrează la un proiect public privat privind furnizarea de servicii Internet la sate prin liniile electrice. Obiectivul îl reprezintă reducerea decalajului digital între urban și rural și crearea premiselor furnizării Serviciului Universal la punct fix.

# DISTRIBUITOR AUDIO

Două circuite integrate și o placă de circuit imprimat reprezintă tot ceea ce este necesar pentru a rezolva problema distribuirii semnalului audio de la un receptor (receiver) spre mai multe dispozitive, cum ar fi: un TNC, o interfață PC sau un difuzor. Ben Spencer, G4YNM a descris acest proiect în luna martie a anului 1995, în revista QST.

Semnalul audio de la ieșirea receptorului este preluat și aplicat intrărilor a patru amplificatoare de nivel mic, identice și independente și unui amplificator de putere (1W).

Fiecare dintre amplificatoarele de nivel mic poate să asigure un câstig de până la 20dB, ajustabil în mod independent.

### *Descrierea circuitului*

Elementele principale ale celor 4 canale sunt 4 amplificatoare operaționale identice, montate în aceeași capsulă (ex. LM324, TL084). Schema circuitului este prezentată în desenul alăturat.

Condensatorul C1 conectează mufa de intare J1 la intrarea neinversoare a amplificatorului U1A. R3 și R4 setează câstigul în tensiune al lui U1A. Din R4 se regleză câstigul, astfel: când rezistența este maximă, câstigul este de 20dB, iar când rezistența este minimă, câstigul este 0dB.

Banda de frecvențe se întinde de la 16 Hz (valoare setată de C2 și R6), depășind pragul de sus al spectrului de frecvențe audio.

Ieșirea fiecărui canal este izolată în curent continuu de sursă; de exemplu, ieșirea lui U1A este izolată de C3.

Din R17 se regleză nivelul semnalului de ieșire al amplificatorului de putere U2. Acest etaj poate asigura o putere de 1W, pe o sarcină de  $4\Omega$ .

### *Construcția*

Întregul montaj trebuie închis într-o cutie metalică; potențiometrele pot fi fixate pe panoul frontal, caz în care mufe de intrare și ieșire trebuie plasate pe latura dorsală.

Tensiunea de alimentare este de 12V, curentul necesar fiind de 500mA.

### *Lista de componente:*

C1, C3, C4, C6, C7, C9, C10, C12, C13, C15, C17—  
100 $\mu$ F / 16V

C2, C5, C8, C11—1 $\mu$ F / 16V

C14, C16—0.1 $\mu$ F / 50 V

R1, R2, R5, R6, R9, R10, R13, R14—100 k.

R3, R7, R11, R15—10 k

R4, R8, R12, R16, R17—100-k log

R18—2.7 1/2 W.

Toate rezistențele sunt de 0,25W, cu o toleranță de 5%

U1—TL084, TL074, LM324

U2—LM380N (capsulă DIP, 14 pini)


### *Verificarea circuitului*

După verificarea cablajului și a lipiturilor, alimentați montajul cu o tensiune de 12V.

Curentul absorbit nu ar trebui să depășească 50mA, atunci când nu este aplicat semnal audio la intare.

Conectați mufa J1 la ieșirea audio a receptorului și un difuzor la mufa J6, reglând din R17 nivelul audio necesar unei audieri comode.

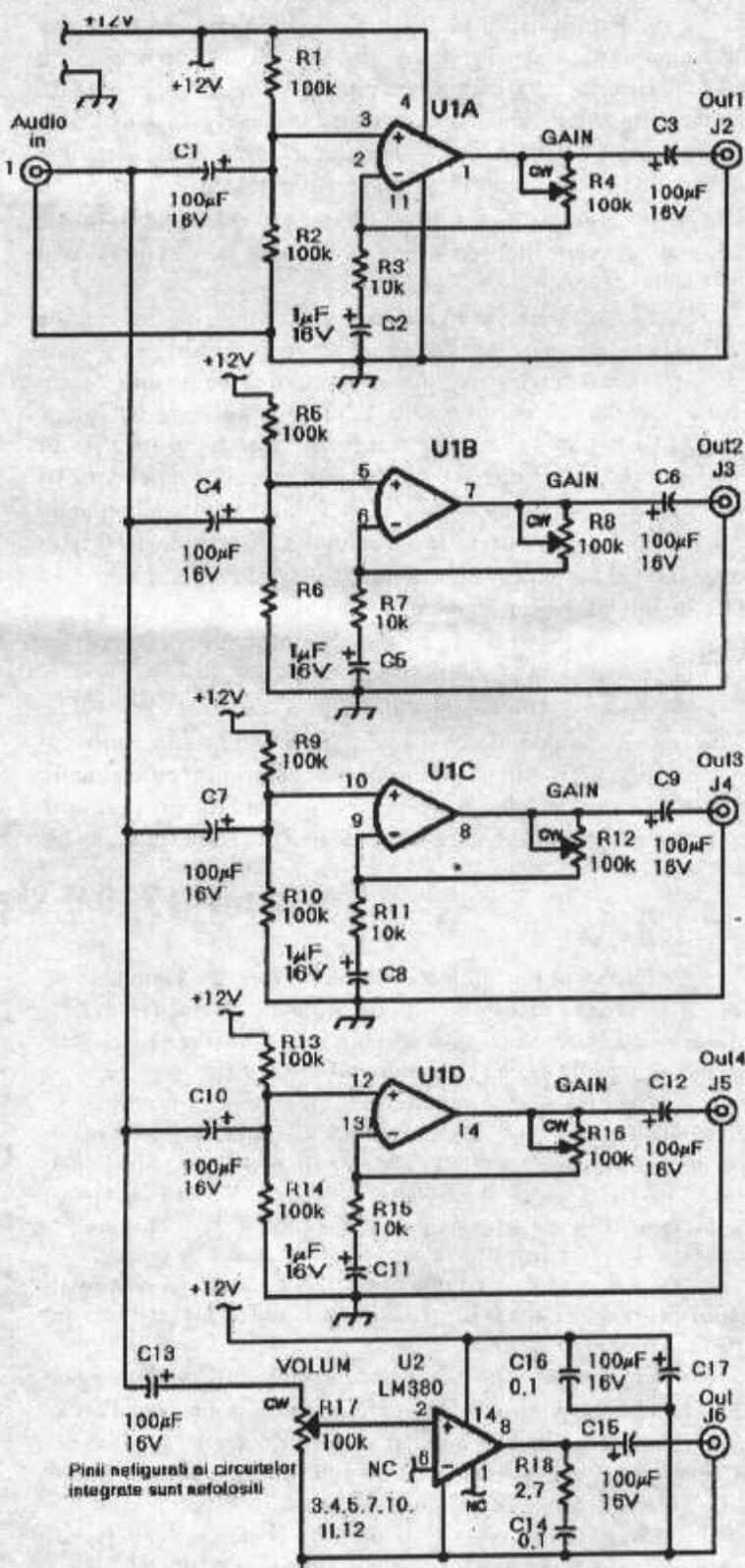Verificați funcționarea celor patru canale prin conectarea succesivă a unei căști la mufe J2, J3, J4, J5 și prin ajustarea potențiometrelor respective.



Traducere după "The ARRL Handbook 2005"  
de elev Andrei Ungur – YO3HGD

## Ambasador român în Venezuela

Stăjenit de emoția ce precede o întâlnire plăcută, de multe ori am renunțat la alte treburi, că la 21.30 utc să fiu prezent pe 14,133 MHz. Alături de alți radioamatori YO ascultăm și răspundem acelei voci calde, catifelate, cu inflexiuni melodioase neolatine în care abundă vocalele, dar cu exprimare sigură și corectă în dragă noastră limbă românească.

Întâlnirile nocturne cu preludiu informațional pe plan local se sfărșeau brusc la 21.30 când, la gestul unui traumaturg se deschideau căile cerului și de la 9544 km se auzea vocea ce ne vestea legătura cu **YV6QD**, operator **Marcel Faraudo-QTH Valencia din Venezuela**. Se schimbă controale, informații tehnice, meteo, etc. Am avut placerea să-i trimit reviste Conex Club, am avut confirmarea primirii și aprecierii elogioase asupra conținutului. La începutul lunii mai cu bucurie în glas, YO3ZR mă vestește că Marcel vine în România.

Am privilegiul să-l întâlnesc pe durata a peste 3 ore în ambianța ospitalieră de la YO3ZR.

Întâlneam un bărbat cu o ținută riguroasă, mobilă, puțin grizonat la tâmpile, afabil și prietenos, care căștigă imediat simpatia interlocutorului. Am beneficiat de ocazie și i-am înmânat o diplomă specială a redacției Conex Club, ca o recunoaștere a activității sale de radioamator răspânditor de spirit romanesc.

Ca și alți prieteni radioamatori YO să-l cunoască mai bine pe **YV6QD** am cerut permisiunea și implicit date biografice pe care Marcel le-a acceptat fără rezerve.

Marcel Farando s-a născut la 15 februarie 1926 în București într-o familie de horticultori peisagiști stabiliți în România la începutul secolului XIX venind din Elveția.

Elevul Marcel urmează cursurile prestigiosului liceu bucureștean Sf. Iosif și își susține bacalaureatul la Colegiul Sf. Sava. Locuind vremelnic la Mangalia își construiește un radioreceptor cu gașenă prin 1937. Asculta fascinat emisiunile postului de radio Romania și chiar Sofia și rămâne pasionat de construcții în acest domeniu. Pe perioada conflagrației mondiale simte lipsa componentelor electronice și pentru satisfacerea pasiunii de constructor recurge la utilizarea a ce mai rămânea din avioanele doborate.

Beneficiind da un pașaport elvețian părăsește România în 1947 cu motonava Transilvania. Rămâne puțin în Elveția unde avea și o soră după care pleacă în Maroc.

Ajuns în Maroc își cumpără un radioreceptor Gratz, alimentat la baterii și urmărește cu interes evenimentele din țara natală prin intermediul postului Radio Romania, dar asculta și Radio Paris și BBC.

Se mută apoi în Venezuela în 1958 și cu ajutorul presei și al radioului, în șase luni vorbește limba spaniolă.

Până la părăsirea Europei audiază cursuri universitare în Franță și Germania. Astăzi pe lângă limba maternală română Marcel vorbește fluent: spaniola, franceza și germana.

Aparatul de radio Zenith Transoceanic cumpărat în 1960 îi permite să recepționeze pe lângă stații de radiodifuziune și traficul radio între navele aeriene și maritime. Lipsit de telefoane sau alte mijloace de comunicație, în 1964 pe când lucra în Guiana Venezueleană în șantierul viitorului oraș Puerto Gidaz pe malul fluviului Orinoco, solicită și primește autorizație emisie-recepție în banda de 27 MHz devenind radioamator.

Urmează cursuri și după suspinerea unui examen în anul 1970 devine cel pe care îl știm azi: **YV6QD**.

Lucrează intensiv în 14 și 21 MHz folosind un YAESU 400 și o antenă TH3 junior. Realizează până în prezent peste 30.000 QSO-uri cu 200 de țări.

Stabilește prietenii aparte pe care le cultivă de 35 de ani cum ar fi F6CND - Daniel sau VE2GB - Gregoire care se întâlnește zilnic din 1981. Regretă dispariția prematură a unui alt prieten ON4PS - George.

Un loc aparte în existență să ca om și radioamator înseamnă România și radioamatorismul YO.

Ora 21.30 reprezintă și pentru **YV6QD** un moment emoțional. Se revede adolescent alături de prietenii și de vise în Micul Paris bijuterie arhitectonică și peisagistică care altădată atragea valori spirituale europene.

Admîră și participă la activitatea "Academiei de Noapte" acel farmec radioamatoricesc născut din inițiativa distinsilor: YO3ZR, YO3ZC, YO3RT, YO3ARD, YO3JA, alături de YO3AO, YO7DJ, YO3BAA, YO7FT, YO3SV sau YO3CO, etc.

Marcel declară cu mâna pe inimă că pentru el radioamatorismul este o punte de legătura cu România și cu radioamatorii. Se bucură de fiecare QSO care îi oferă posibilitatea de a vorbi în limba română.

DE exemplu, în perioada calendaristică 13 martie 2001-2 februarie 2005 în cadrul Academiei de Noapte, YV6QD a efectuat 807 QSO-uri.

La distanță de 9544 km de la YV6QD, situat la 10°16'N și 68°02'W, YO3CO utilizând un 14 AVQ sau un Inverted V și o putere de 100W, a primit controale de 56-59.

Stabilit în Venezuela Marcel Faraudo se căsătorește cu Piau Mouray și are trei copii: Sandra - stomatolog, Carolina - inginer și Leandro - inginer. Se bucură și de cei 5 nepoți. Toți cei 3 copii sunt radioamatori, iar Carolina a obținut licență la vîrstă de 12 ani, cu aprobarea de a lucra de la stația YV6QD.

La locuința din Valencia (situată în centrul Venezuelei) are montat un pilon de 12 m cu o prelungire din țevă (încă 6m) pe care sunt fixate antenele: un Masley rotary cu 3 elemente, un dipole Inverted V pentru 40 și 80 m plus Yagi cu 22 elemente pentru 2 m.

În Shack sau Studio cum îi spune el, mai are un Yaesu 101EE (un fel de Volcks Wagonal al radioamatorilor cum se laudă Marcel), un Yaesu 77 (conectat la calculator), un ICOM 229H, ICOM AT24 și un Yaesu 7B, folosit altădată pe propriul velier. Iubeste mult un radioreceptor RCA din 1930 care îi permite să asculte în bune condiții Radio România Internațional.

Este necăjit că are în spatele casei munți de 1200 m care îi obțurează legăturile cu aria Pacificului și cu Japonia.

Este membru al Ligii Navale Romane din 1940, iar astăzi după 55 de ani, la dorința de reînoire a carnetului, a devenit Membru Onorific. Marcel povesteste cu mult har ocupațiile și muncile prestate în decursul timpului: a fost pe rând sau horticultor, peisagist, pepinierist, profesor la Universitatea Centrală din Caracas la catedra Arhitectură Peisagistică. A participat la expediții în pădurile tropicale din sudul Venezuelei dar a înființat și Societatea Venezueleană a Arhitecților Peisagiști. Deține societatea **Faraudo CA** care proiectează și execută lucrări în parcuri și grădini.

Ca o apreciere internațională a muncii depuse, prietenul nostru Marcel Faraudo YV6QD, este membru în Societatea Venezueleană de Arhitecților Peisagiști (carnet nr.4), Grupul de arhitecti Peisagiști (Franța), Societatea de Științe Naturale, Radio Club Venezuela, Rețea de emițători francezi, Asociacion de Marinos Reporteras, Club de Velas de la Armada, Membru al Ligii Navale Române, membru onorific și fondator al ligii masonice Respectable Logia Diego de Ordaz '67 și al Lojei Domingo F.S in Orientul de Ciudad Guiana și în Asociacion Carabolenia de Astronomie.

O carte de vizită impresionantă de admirat și luat ca exemplu. La ultima noastră întrevedere paleta discuțiilor a fost de dimensiuni impresionante, întinzându-se de la elemente de istorie antică, geografie, muzica, pictură, filozofie incluzând sociologie, ornitologie, botanică, mass media și chiar politică contemporană.

## AMINTIRI ȘI DOCUMENTE

**Miki - HA7PR**, pe numele său complet Miklos Nagy, locuiește la Budaors, undeva la ieșirea din Budapesta spre Gyor. L-am reîntâlnit și anul acesta la Burabu. A rămas același om deschis, amabil, prietenos, așa cum l-am cunoscut dintotdeauna.

Îl cer voie să reîntoarcem timpul, să ne reamintim de întâmplări petrecute cu ani în urmă cu 20 de ani, în perioada acea grea a anilor '80, când Miki locuia la Oradea întrucât pe mine m-a impresionat povestea vieții sale și pasiunea sa pentru radioamatorism.

Lucra pe atunci la IJGC, dar era pasionat și de radioamatorism. Mergea des pe la radioclubul județean **YOSKAU**, radioclub condus de Ioan Mierluț - YO5ATV - un mare campion la RGA dar pe care alcoolul l-a făcut să moară de Tânăr. El preluase conducerea radioclubului județean după trecerea în lumea celor drepți a regretatului Pop Ioan - **YOSDH**.

Miki susține examenul de radioamator pentru a obține autorizație de emisie și pleacă la Brașov, unde regretatul Sandy - **YO6VZ** îi vinde contra 10.000 lei un transceiver A412.

Era de fapt cadoul pe care îl făcuse soția de ziua lui, mai exact de Sf. Nicolae (6 decembrie).

Mândru, Miki pleacă acasă și apoi la radioclub pentru a se lăuda cu stația achiziționată.

Acolo pe lângă Mierluț Ion era și Tăuțan Liviu - locotenentul ce răspunde de radioamatorii bihoreni.

Stația venea la fix, căci se apropia Campionatul Național și trebuiau să apară în bandă cât mai multe indicative din fiecare județ. Miki, împreună cu Tomo, cel care va deveni mai târziu **YOSOAG**, și un vecin Zoli - ce avea deja autorizație de emisie, primesc de la Mierluț vreo 6-7 indicative pe care trebuiau să le activeze pe durata concursului.

Deja își montase un Delta Loop. Aveau și un R250. Locuia pe strada Cazaban nr.5. Pe atunci Campionatul Republican de 3,5 MHz avea 3 etape de căte 2 ore (15-17.00 utc) în 3 zile de luni din luna ianuarie. Lucrează ei ceva în prima etapă, dar stația se defectează, căci i se arde finalul. Astăzi răsfoiesc arhivele pentru a vedea ce stații au lucrat din județul BH în acel ianuarie 1985. Găsim astfel numeroase stații cu locuri relativ bune în clasament. Seniori: **YOSBRZ** (loc8), YO5TO (55), YO5AIR (56), YO5AMH (63), YO5AMA(65), YO5AMF(66), YO5LN(73), YO5LR(78), YO5RE(82).

Echipe seniori - **YOSKAU loc III** (op. 5AFD, 5BBO).

Juniori - YO5BWQ (50), YO5NX(52), YO5CHK(55), YO5BLW(60), YO5ANN(61), YO5CUX(62), YO5CIN(65),

El Profesor Marcel Faraudo a dovedit calitatea de veritabil coșeur și cunoștințe enciclopedice, un adevarat regal să-l ascultă.

Am fost încântat să aud că această reală personalitate, indiferent de imprejurare, s-a prezentat simplu, "sunt un român născut la București". De fapt chiar mulți radioamatori îl denumesc „românul din Venezuela..”

Toată activitatea, toate intervențiile și în special pozitia ce o ocupă în societatea Venezueleană, face din prietenul nostru un adevărat și eficient ambasador al României în acea zonă geografică.

Să știți că atunci când veți auzi **YV6QD**, auziți indicativul lui **El Ambasador de la Romania in Venezuela**, un prieten devotat și statoric căruia și noi îi oferim stima și prietenia noastră fără limite.

ing. Ilie Mihăescu - **YO3CO**

YO5BYA(66), YO5BRE(67), YO5CHY(76).

Echipe - juniori- YO5KLH(11, op.5BYV, 5CUU), YO5KDC (23, op.5APH, 5CDE), YO5KLW (25, op. 5BYx, 5CTY).

Intradăvar mobilizare serioasă.

La câteva zile Miki este chemat la cadre, este dus la MI și timp de aproape 5 ore este interogat de Lt. Tăuțan și de un alt individ. Dacă are stație, dacă a lucrat, etc, etc.

Evident nu avea cum să nu recunoască.

I se face percheziție acasă pe 18 ianuarie și el le arată și predă aparatul. Erau câteva persoane și un... inginer - spune Miki. Iată transcrierea exactă a Procesului verbal de percheziție.

### Ministerul de Interne Inspectoratul Județean Bihor

Proces verbal de percheziție domiciliară

Anul 1985 luna ianuarie ziua 18 la Oradea,

Lt. Col. Tiucan Liviu, Mr. Baba Mihai și Lt. Tăuțan Liviu din Ministerul de Interne, Inspectoratul Județean Bihor, pe baza consimțământului scris din ziua de 18.01.1985, ne-am deplasat la locuința numitului Naghy Nicolae-Gheorghe, născut la 24.01.1950 în Arpașel, jud. Bihor, fiul lui Francisc și Rozalia din Oradea, str. Căzaban nr.5, BI.P43 ap.1, unde după ce ne-am legitimat, în prezența sa și a martorilor asistenți:

- Kocsh Iosif născut la 19.11.53 în com. Cefa jud. Bihor, fiul lui Iosif și Rozalia, posesor al buletinului de identitate seria AK nr.227242, eliberat de milizia oraș Salonta, cu domiciliu în Oradea str. Căzaban nr.5, BI.P43, etaj. 1, Ap.3,

- Gulyas Ioan, născut la 27 iulie 1954, în com. Sălacea jud. Bihor, fiul lui Emeric și Iuliana, posesor al buletinului de identitate seria BU nr.053430, eliberat de Consiliul Popular al com. Sălacea cu domiciliul în Oradea str. Căzaban nr.12, Bloc P22, Ap. 1, jud. Bihor, am efectuat o percheziție domiciliară, prilej cu care i-am cerut lui Nagy Nicolae-Gheorghe să ne prezinte și să ne predea aparatul de emisie-recepție pe care-l definește la locuința sa, deoarece definește autorizație de radioamator numi pentru recepție.

Ofișeri MI Martori asistenți Perchezițional Semnaturi și indescifrabil

Pagina 2

Numitul Naghy Nicolae Gheorghe în prezența martorilor asistenți ne-a spus că aparatul de radio emisie-recepție, confectionat manual, se găsește în debaraua aflată



**CLASAMENTELE MEMBRILOR YODXC SECTIA U.S.**

**la data de 30.06. 2005 Clasamentul după numărul total de entități DXCC (active + anulate) confirmate.**

Poz#	Indicativ	DXCC	1	YO8CF	357	40 YO7BGA	307	79 YO2LGH	241	118 YO8KOS	203	157 YO5CRQ	164	19 YO6LV	320	
2	YO3APJ	353	41 YO4RDN	303	80 YO7CGS	241	119 YO5BFJ	202	158 YO6CFB	163	20 YO2KHK	317				
3	YO3JW	353	42 YO2DHI	300	81 YO4RXX	240	120 YO2BV	201	159 YO3KAA	162	21 YO3KWJ	317				
4	YO2BB	350	43 YO3NL	300	82 YO3ZP	239	121 YO2DDN	201	160 YO6XA	162	22 YO6BHN	317				
5	YO2BM	350	44 YO4DCF	299	83 YO8CRU	238	122 YO3HOT	201	161 YO7LHN	161	23 YO7APA	316				
6	YO3CV	344	45 YO6MZ	296	84 YO8ROO	238	123 YO4KBJ	201	162 YO8ROM	161	24 YO2CMI	315				
7	YO8FZ	342	46 YO9HH	295	85 YO5QAW	234	124 YO3CZ	200	163 YO5CTY	158	25 YO4WO	314				
8	YO5BRZ	340	47 YO4NF	293	86 YO7ARY	230	125 YO4BEX	200	164 YO5KAD	154	26 YO9ABL	314				
9	YO2RR	337	48 YO4ATW	292	87 YO4CIS	229	126 YO8MI	200	165 YO9DFQ	154	27 YO8BCF	312				
10	YO8OK	337	49 YO3AIS	291	88 YO6ADM	229	127 YO5AVP	199	166 YO7VS	153	28 YO2DFA	310				
11	YO6DDF	336	50 YO3DCO	290	89 YO4BSM	228	128 YO6UO	199	167 YO4GAO	152	29 YO3FU	308				
12	YO8OU	334	51 YO7BUT	290	90 YO7ARZ	227	129 YO4GDP	198	168 YO5KAU	152	30 YO3RX	308				
13	YO2AOB	332	52 YO4RIU	289	91 YO8CNA	227	130 YO5AUV	198	169 YO7KFX	151	31 YO6KBM	308				
14	YO7LCB	332	53 YO9BGV	289	92 YO7LFV	225	131 YO9XC	198	170 YO6MD	150	32 YO5AVN	306				
15	YO9HP	331	54 YO3FRI	284	93 YO8FR	225	132 YO2GZ	195			33 YO2BS	303				
16	YO5BBO	330	55 YO3GOD	278	94 YO5LU	224	133 YO3RK	195			34 YO3ND	303				
17	YOSALI	328	56 YO7DIG	278	95 YO6MK	223	134 YO4ASG	193			35 YO8MF	303				
18	YO6EZ	328	57 YO6BZL	275	96 YO4AAC	222	135 YO8WW	193			36 YO4RDN	302				
19	YO6LV	327	58 YO3JF	273	97 YO6EX	221	136 YO3JJ	192			37 YO7BGA	301				
20	YO3RX	325	59 YO4BTB	271	98 YO8BPY	220	137 YO5AY	192			38 YO2ARV	300				
21	YO3KWJ	324	60 YO9DAF	270	99 YO5LN	219	138 YO5DAS	192								
22	YO7APA	323	61 YO4JQ	269	100 YO6OJE	218	139 YO9AGI	190								
23	YO9ABL	323	62 YO2AQB	265	101 YO3FLR	214	140 YO2KCB	189								
24	YO4WO	322	63 YO8BNG	265	102 YO6OBH	213	141 YO4FRF	189								
25	YO2KHK	321	64 YO8BSE	264	103 YO3KPA	212	142 YO6AE	187								
26	YO3FU	321	65 YO2ADQ	262	104 YO5CUU	212	143 YO9WL	185								
27	YO2CMI	320	66 YO3BWK	260	105 YO4AYE	211	144 YO8RL	184								
28	YO6BHN	320	67 YO6AVB	259	106 YO4KCA	211	145 YO8AXP	183								
29	YO2BS	317	68 YO4CBA	257	107 YO8BPK	211	146 YO2CJX	181								
30	YO2DFA	315	69 YO2IS	256	108 YO8DDP	211	147 YO5AFJ	180								
31	YOSAVN	315	70 YO2BN	253	109 YO4UQ	210	148 YO6AUI	180								
32	YO6KBM	314	71 YO6AWR	252	110 YO7DAA	210	149 YO7FJK	178								
33	YO8BCF	314	72 YO7CKQ	252	111 YO8GF	210	150 YO8QH	176								
34	YO8ATT	313	73 YO7VJ	251	112 YO5QDN	208	151 YO4BEW	173								
35	YO9AWV	310	74 YO7BSN	250	113 YO6KAF	206	152 YO9HI	172								
36	YO2QY	308	75 YO6ADW	248	114 YO6QT	206	153 YO3LX	170								
37	YO3ND	308	76 YO7LGI	245	115 YO2NAA	204	154 YO9FLD	168								
38	YO8MF	308	77 YO3YZ	244	116 YO9DQ	204	155 YO8KAN	167								
39	YO2ARV	307	78 YO8AII	243	117 YO7LBX	203	156 YO6ODN	165								

**MEMBRI NOI YODXC**

Nr.	Indicativ	Nume și prenume	Localitatea	Județ	Calitatea	Data	Secția	DXCC
328	YO8BPY	GERBER ROBERT	Iași	IS	activ	19.04.2004	US	207
329	YO8ROM	OLARIU IOAN	Iași	IS	activ	19.04.2004	US	150
330	YO3HOT	TOTU ADRIAN	București	BU	activ	18.05.2004	US	186
331	YO4RIU	DOBRIȘAN BOGDAN	Galați	GL	activ	18.05.2004	US	275
332	YO3JF	RUSOVICI ION	București	BU	activ	22.07.2004	US	273
333	YO8CNA	ANDRUCHOVICI C.TIN	Pașcani	IS	activ	15.10.2004	US	227
334	YO7LHN	TARÂȚĂ MIHAI	Craiova	DJ	activ	10.09.2004	US	159
335	YO9DFQ	COȘCIUG ȘTEFAN-PAVEL	Slobozia	IL	activ	27.10.2004	US	152
336	YO3KPA	PALATUL NAȚIONAL AL COPIILOR	BU	activ	10.11.2004	US	212	
337	YO4GJH	VATCU REMUS	Brăila	BR	activ	25.11.2004	UUS	34 (2m)
338	YO8RNF	ȚĂRUŞ RELU	Dorohoi	BT	activ	09.12.2004	UUS	20 (2m)
339	YO4FNG	LIVIU BABI	Constanța	CT	activ	11.01.2005	UUS	15 (2m)
340	YO6AE	PADAR MIRCEA	Brașov	BV	activ	14.06.2005	US	187 (US)

**YO DX HF  
Contest  
27-28 august  
2005**

Din istoria radioamatorismului romanesc

## Amintirile unui concurrent (II)

S-a întâmplat în urmă cu 35 de ani.

Scriam anul 1970, când însuflarei pentru excursii montane, doream să luăm parte la cât mai multe concursuri. Astfel pentru a participa la tradiționalul concurs de unde ultrascurte <Polnii Den> (Ziua câmpului) inițiat de radioamatorii cehoslovaci, ne-am propus o deplasare cu YO5KAS/P pe muntele Mesesului.

Echipa secției de radioamatorism a asociației sportive a Intreprinderii <Unirea Cluj> s-a constituit din 4 radioamatori și anume: YO5STD - Reisinger Francisc, YO5AML - Varga Alexandru, YO5IP - Lazăr Iuliu și YO5AEX - Hadnagy Vasile.

Studiem harta, evaluăm legăturile posibile și punctajul estimativ înainte de a porni la drum. În ziua de vineri 3 iulie, după pregătiri serioase pentru procurarea de corturi, asigurarea echipamentului și a alimentelor necesare, ne urcăm în mașina care avea să ne rezolve deplasarea. Pentru mine era primul concurs în cort.

Am transportat pe munte un emițător experimental cu patru etaje, pilotat cu quart, având ca etaj final un QQE-03/12, o stație de rezervă, două receptoare 1-V-3, suport telescopic, o antenă Yagi cu 9 elemente cu mecanism de rotire, grup electrogen și acumulatori.

Până seara ne-am instalat tabăra de corturi. Într-un cort, lângă baliza cu cota 870 m, am montat echipamentul și la o distanță apreciabilă am aşezat grupul electrogen.

Am pus în funcțiune receptorul. Îl auzim pe colegul nostru YO5LI/P Muresan Ionel de pe vârful Vlădeasa.

Ne bucurăm că a ajuns cu bine la destinație și îl lucrează aparatula.

După miezul nopții au început să apară în banda de doi metri numeroase stații străine. Ne-am culcat cu gândul la concursul care începea a doua zi...



Primele legături, le-am făcut înainte de masă, cu un interes deosebit deoarece nu cunoșteam performanțele aparatului. Am constatat că totul merge bine, traficul era perturbat doar de zgromotul grupului electrogen. Ploaia mărună începea a ne îngreuna lucrul, ceața ce se lăsase acționa ca un ecran în calea undelor, atenuând emisia și îngreunând recepția. Oprim grupul electrogen. Trecem pe rezervă. Prima legătură o stabilim cu YO5ALP, la o distanță nu prea mare. Înseamnă că rezerva funcționează bine. Din cauza ploii stația mare nu mai putea fi pusă în funcțiune, neputând folosi grupul electrogen. Ne limităm la rezerva de energie electrică din acumulatori. Continuăm apelurile, rotim antena și adunăm la legături.

Încet, încet, scriem în logul stației alături de: YO5AUG, YO5NU, YO5LI, YO5KDH, YO5AVU și stații străine: UT5DZ, HG5AX, HG6KVK, OK3CDI, etc.

Condițiile atmosferice, în special descărcările electrice din ce în ce mai violente, ne-au obligat să coborâm antena, iar banda intens aglomerată până atunci a devenit mută. Având frica descărcărilor electrice am coborât antena telescopică în timp record.

Am continuat însă să facem apeluri cu antena coborâtă, deși eram uzi până la piele. Apa a pătruns în cort. Cu un vas pentru salată am început să scoatem apă din cort. Doi dintre noi au continuat concursul, iar ceilalți doi scoteam apă și protejăm echipamentul contra apei care se revărsa șiroi de pe deal. La ora 15:00 GMT se închide concursul. Bilanțul nostru se încheie cu 38 de legături.

Mai lăsăm receptorul în funcțiune, dar după o jumătate de oră în bandă este liniste deplină.

Suntem mulțumiți de ceea ce am realizat având în vedere condițiile de lucru. Ne-am strâns repede bagajele și am pomit spre Cluj, la casele noastre.

ing. László Hadnagy HA5OMM (YO5AEX).

## Stația specială - YP100JV

În perioada 5 - 14 august 2005 în localitatea Capidava, pe insula „Inelul de Piatră” (20 km în aval de Cernavodă, locator KN44AL), va avea loc a șaisprezecea ediție a „Academiei de vară ATLANTYKRON”.

Tabara din acest an, intitulată „Căpitani la 15 ani”, este dedicată în principal comemorării a 100 de ani de la moartea binecunoscutului scriitor Jules Verne.

Cu această ocazie pe insulă va activa o stație de radioamator cu indicativul special YP100JV.

Se vor face prezentări multimedia și demonstrații cu scopul mediatizării radioamatorismului în rândul copiilor și invitaților, precum și alte activități conexe: radioastronomie,

recepție sateliți meteo, etc.

Operatori: Andrei YO8SSQ și Cezar YO8TLC.

Echipament: transceiver FT-817ND, antenă tuner MFJ-971, antenă Inverted Vee.

Alimentare de la rețea și acumulatori SLA.

Modurile de lucru vor fi: PSK31, CW și SSB, toate în regim QRP.

Se caută operator cu vîrstă 18 - 40 ani (eventual posesor al unui laptop cu placă de sunet).

Taxa de participare 40 Lei noi (400.000). Cazarea la cortul personal. Pentru detalii scrieți la: yo8tlc@yahoo.com.

73's de Cezar YO8TLC

## OPINII

Cer permisiunea să-mi exprim un punct de vedererelativ la arbitrarea electronică a Campionatelor Naționale.

1. De când se face arbitrajul electronic, sunt o îmbunătățire substanțială a calității acestuia.

Și anterior, comisia de arbitraj putea fi acuzată, în cel mai rău caz, doar de o neintenționată și nesemnificativă neglijență, lucru omenesc de altfel.

Acum a dispărut și chestia asta.

De cele mai multe ori punem neglijențele noastre în sarcina echipei de arbitraj, ca să fim sinceri. Mi-am întocmit întotdeauna log-ul cu respect față de cei care îl vor corecta și în mulți ani de participare în concursuri, absolut niciodată nu am avut impresia că am fost dezavantajat în vreun fel.

2. Arbitrajul electronic ar trebui să ne sensibilizeze mai mult la capitolul "attenție la întocmirea log-urilor". Ar trebui să pricepem că întocmirea și expedierea log-ului face parte din concurs. La concursurile internaționale regulile sunt dure (precise), chiar și dublele nesemnalizate de peste 2% te pot descalifica, ca să nu mai spun de greșeli în log sau întâzieri la expediere. La noi de ce ar fi altfel? Tot cu negocieri?

3. Cel care a greșit log-ul (dacă este așa) ar trebui să-și asume această neglijență și nu să conteste munca cinstiță a altora.

4. Nu comentez doar, ci propun și soluții:

- pe viitor la concursurile organizate de FRR să se accepte numai log în format electronic. Nu este greu, oricine poate accesa un calculator la serviciu, acasă, la club, la un prieten, un INTERNET CAFE (1/2 ora costă mai puțin decât o scrisoare recomandată)..... oriunde, numai să se vrea.

- pe log se va trece CLAIMED SCORE

- la primirea log-lui arbitrul va face VALIDAREA INITIALĂ A LOG-ULUI, verificând dacă este acceptat de calculator, are data corectă,... și va confirma expeditorului;

- după primirea totală a log-urilor, se vor corecta, se va intocmi o listă provizorie, iar cei care au diferențe de scor CLAIMED față de REAL CORECTAT mai mari de 10% vor fi atenționați.

- logurile primite cu întâzire vor fi considerate Log Control, fără negocieri....

- apoi: Clasament oficial, Contestații.

Total trebuie planificat pe date și ore, participanții să cunoască.

Hotărârile odată luate devin literă de lege, valabile pentru toți, în mod egal. Implicarea mai pronunțată a FRR va da un plus de autoritate arbitrului, care de altfel, este unul dintre cei mai onoști dintre noi.

Propun: contestatarul (care practic acuză arbitrul de necinste), dacă nu are dreptate, să fie penalizat cu 10% din punctaj. De ce?

Pentru că aduce acuzații nefondate unor oameni cinstiți, întâzrie rezultatele, creează suspiciuni.

In final consider că introducerea arbitrajului electronic a fost una din cele mai mari realizări pe plan intern a radioamatorismului în YO.

Cu respect, YO9CWY - Dan

## DRUMURI SPRE PERFORMANȚĂ

Acum când citim aceste rânduri Campionatul Mondial IARU s-a terminat. Mulțumim celor care au răspuns apelului nostru și au făcut parte din echipa YR0HQ. A fost un efort deosebit pe care-l vom comenta detaliat în numerele viitoare ale revistei. Adrian - YO3APJ s-a străduit să formeze o adevarată ECHIPĂ. Iată doar câteva din mesajele transmise înainte de campionat de către: YO3APJ, YO3CTK și YO9HP:

\* Mai sunt câteva zile până la noua ediție a Campionatului Mondial IARU ediția 2005.

Echipa reprezentativă a FRR face ultimele pregătiri.

Echipa va totaliza 45 de operatori, care vor lucra cu indicativul YR0HQ, din 12 puncte de lucru, pe benzile de 160, 80, 40, 20, 15 și 10m.

Din păcate, anul acesta nu ne mai putem baza pe punctele de lucru de la Constanța (YO4KCA), Zlatița (YO2LDC) și Galați (YO4KBJ).

Totuși avem și elemente noi. Prin eforturile lui Mihai (YO3CTK) și ale lui Alex (YO9HP), echipa va dispune de antene mai bune pe benzile de 15, 20 și 40m.

Echipele de la Craiova (YO7KAJ) și Baia Mare (YO5KAD) vor lucra din amplasamente noi și cu antene noi, pentru emisie și recepție pe 80m.

Prin contribuția personală a lui Adrian (YO3HOT), echipa va dispune de un nou program de concurs (WriteLog) și posibilități de interconectare prin Internet.

In echipa au intrat operatori noi (YO2AOB, YO3GSM, YO3GWK, YO3HKW, YO5BJQ, YO9FLD, YO9OC, YO9GJY).

Vom face unele experiențe noi.

Prima va fi interconectarea cătorva puncte de lucru prin Internet. (YO3KPA cu YO3HOT și YO3ND prin VPN Mazarom, YR7M cu YO3RU și YO3BL, prin conexiuni Orange).

O a doua experiență va fi amenajarea unui punct de lucru pe 160m SSB la Brădet, în jud. Argeș.

Gabi - YO9FLD se va deplasa acolo, prin mijloace proprii, împreună cu Mihai - YO3JOS și YO3GWK, transportând un liniar Harris, transceiver HF, transceiver VHF, laptop, modem, cabluri, sărmă.

Ei vor instala antene pe un pilon de 40m, existent acolo și vor întinde antene Beverage prin pădure.

Dacă stau să mă gândesc puțini compoziții ai echipei vor sta acasă în ziua concursului.

Silviu (YO4NF) se va deplasa de la Constanța tocmai la Rădești, la 25km de Pitești, spre Câmpulung, unde este amplasamentul YR7M.

YO9FLD, YO3JOS, YO3GWK se vor deplasa la Brădet. YO9OC, YO9GJY se vor deplasa la București, de la Giurgiu și respectiv Valea Calugărească.

YO3FF și YO3CDN se vor deplasa undeva tot prin județul Arges. YO3RU va fi la Băjești, 6km distanță față de YR7M.

YO7LGI și echipa sa se vor deplasa undeva lângă Craiova.

Echipa de la YO5KAD se va deplasa la turnul de parașutisti de pe aerodromul Tăuți, de lângă Baia Mare.

Paul - YO5BRZ și echipa sa se vor deplasa la punctul lor de lucru de lângă Oradea. Ionuț - YO9WF, Mihai - YO9BPX și Aurel - YO9AFY se vor deplasa din Pucioasa și Ploiești, la Pleașa, în județul Prahova, unde este amplasamentul lui Alex - YO9HP.

Nici bucureștenii nu vor rămâne acasă.

Sandu - YO3ND va face curse între domiciliul său și Palatul Copiilor - YO3KPA, YO3GDA, YO3HAE vor fi la Palat.

Mihai -YO3CTK, Andy -YO3JR, Tibi -YO9GZU și cu mine, ne vom aduna la Rădești, în amplasamentul YR7M.

De la distanță, Nicky - DL5MHR) ne va ajuta cu mixajul și filtrarea logurilor. Mulți se vor deplasa cu echipament, cabluri, alimente.

Amploarea și efortul depus pentru realizarea acestei operațiuni este destul de greu de apreciat.

Toate acestea numai pentru 24 de ore de concurs. VPN-ul Mazarom este operațional.

Logul care este accesibil are denumirea TEST1 și conține câteva sute de QSO-uri fictive.

Acest log va rămâne accesibil până sâmbătă 9 iulie ora 12.00 (ora locală). Pentru teste verificări, puteți loga QSO-uri în acest log.

In caz că veți întâmpina probleme, vă rog să-l contactați telefonic pe DI. Adrian Totu, YO3HOT la: 0722 391 837 Sâmbăta 9 iulie, la ora 12.00 (ora locală) se va activa logul IARU2005 care, va fi logul de concurs al echipei YR0HQ.

Vă doreșc succes! Adrian YO3APJ

#### \* Situația de la YR7M:

1. De la noi se face o banda CW și una SSB. Operatorii pe care îi vom avea la locație sunt foarte buni în ambele moduri de lucru, așa încât întrevăd o combinare a lor între cele două puncte de lucru într-un mod convenabil și nu neapărat în felul descris în tabel-varianța 7.

#### 2. Legătura cu vânătorii:

Dacă aceasta nu există, eficiență vânătorilor este foarte redusă, ceea ce s-a văzut anul trecut și la YR7M.

Ideea că stațiile principale să facă vânătoare nu cred că este fezabilă, cel puțin în benzile de 7 și 14 SSB, întrucât dacă pleci de pe frecvență este garantat că nu o mai găsești liberă la întoarcere. Așa că un multiplicator vânător poate aduce o scădere drastică a ratei stației principale.

In cazul YR7M avem la ambele puncte de lucru transceive FT1000MP care au un receptor suplimentar și astfel am putea încerca ceva, dar chiar nu știu dacă va fi posibil la alte puncte de lucru.

3. Nu sunt convins că logurile se vor mixa la nivel Cabrillo. Există cel puțin o altă metodă mai bună: portarea logurilor în ADIF și mixarea lor în WL.

#### 4. Duble:

Nu există o limitare de duble dacă este prezentat în Cabrillo. Insist că să nu se șteargă nici o dublă.

#### 5. Participarea stațiilor românești:

Revin la cele scrise de Adrian; fiecare punct contează și cel mai ușor este de a face puncte cu stațiile românești. Pentru sprijinirea echipei naționale, fiecare stație activă, indiferent de dotarea tehnică, trebuie să încerce să contacteze YR0HQ pe cât mai multe benzi și moduri de lucru.

Fiți siguri că operatorii de la YR0HQ se vor bucura căuți chemați.

Mihai - YO3CTK

\* Formatul Cabrillo se pretează ușor la verificare vizuală. Eu apreciez efortul lui Nicky - DL5MHR, de a pregăti exact soft-ul care ne trebuie.

Este un avantaj faptul că softul de procesare și mixare a fost testat și anul trecut și, dacă nu mă înșel, lui i se datorează detectarea erorii de punctare.

Ma refer la punctajul pentru "claimed score" pînă altfel Cabrillo nu are nici o legătură cu puncte, multiplicatoare sau legături duble.

Totuși organizatorii, ca să intrețin confuzia, mențin în regulament "perla" care intra în contradicție cu ideea de Cabrillo: "For electronic logs, a one-QSO penalty will be assessed for a miscopied callsign or a duplicate QSO claimed for QSO credit."

Este foarte buna și ideea lui Mihai de a importa logurile parțiale (format ADIF) în Writelog sau N1MM-logger și a recalcula scorul și statisticile finale.

Am testat aceasta operație cu log-uri generate de 3 programe diferite, iar Writelog și N1MM-logger au reacționat corect. Din pacate formatele ADIF nu erau toate corecte, deci va fi necesară munca suplimentară de "cosmetizare" a fișierelor input.

In legătura cu vânătorii, dacă există unul disponibil pentru 21 MHz/CW, îl rog să ia legătura cu YO9WF. Înțeleg că folosi laptopul personal pînă log, dar nu știu exact ce soft a hotărât să folosească.

Conexiunea la internet va fi realizată prin Zapp EVDO. Altfel eu contez pe experiența lui de Single Op, care știe să își caute rapid multiplicatoarele și stațiile noi. Iar în 21 MHz găsirea unei frecvențe libere pentru apel, nu va fi aşa critică precum în 14 sau 7 MHz.

Este bine că au fost reactualizate listele membrilor IARU. Anii trecuți au fost discuții pe forumurile de contesting, în legătura cu stații HQ, care folosesc abreviații identice.

De exemplu Moldova, Monaco și Macau au abreviația: ARM. În 2004 chiar au lucrat stațiile ER7HQ și XX9ARM.

Încă nu este clar dacă programul de arbitrage folosit de ARRL este suficient deabil pentru a le considera multiplicatoare diferite.

In aceeași situație se află Peru și Paraguay (RCP) și Haiti și Honduras (RCH), dar este mai puțin probabil ca ambele perechi să fie QRV în concurs.

Un alt conflict în legătura cu abrevierea asociației, este numărul mare de caractere neacceptate de unele programe de concurs.

Cred că CT și TR acceptă că număr de control primit, maximum 5 caractere.

In acest caz, pentru PJ2HQ (dacă va lucra), care transmite VERONA, sau alte stații HQ care transmit mai mult de 5 caractere, trebuie găsită o soluție de compromis (de ex. VRONA - nu se poate insera VERON, pînă ca aceasta abreviere să aparțină deja asociației din Olanda).

Nu uitați să adăugați la lista de multiplicatoare: R1, R2, R3 și AC, pînă secretarii celor 3 regiuni IARU și Consiliul Administrativ al IARU.

Succes în concurs și vreme bună!

Alex - YO9HP

## CUPA INDEPENDENȚEI 2004

## Zilele radioului - 2005

## la Miercurea Ciuc

Secția de radioamatorism a Sport-Club Miercurea Ciuc (**YO6KNE**) organizează în zilele de 5 și 6 august 2005 o întâlnire radio-amatoricească internațională în orașul Miercurea Ciuc (str. Nicolae Balcescu nr. 9), județul Harghita. Manifestarea este organizată în colaborare cu Mikro Atlas SRL, Primăria municipiului Miercurea Ciuc, Universitatea Sapientia, Campusul din Miercurea Ciuc și alte firme din localitate.

Cazarea participanților se asigură în căminul Campusului universitar (P-ta Libertății nr. 1).

Masa și cazarea, începând de vineri după amiază până sămbătă seara costă 25 Euro, iar până duminică dimineață costa 35 Euro.

Inscrierea pentru participare până la data de 1 august 2005.

Relați și informații: Schmidt Petru **YO6FVC** pe adresa de e-mail: yo6fcvpeti@freemail.hu.

## All Asian DX Contest, CW-2005

Call: YR7M

Operator(s): YO3CTK, YO3JR, YO9GZU

Station: YO3CTK

Class: M/S HP

QTH: Rădești/AG

Operating Time (hrs):

Summary:

Band QSOs Mults

160: 4 4

80: 27 21

40: 146 71

20: 471 136

15: 83 54

10: 88 42

Total: 819 328 Total Score = 308,976

Club: A1 Contest Club

## Categ A Stații de club

1. YO8KOB BT 140

2. YO7KFA/P AG 2

## Categ B Seniori

1. YO5OAW BH 644

2. YO2AQB TM 504

3. YO2CJX CS 312

## Categ C Juniori

1. YO2LGW CS 50

2-3. YO6HHT BV 8

2-3. YO7LYM DJ 8

Cităm din impresiile mai multor participanți:

"Propagarea a fost o catastrofă"

Au participat 24 de stații, din care 8 au trimis log control, 8 nu au trimis log de concurs, iar ceilalți 8 figurează în clasament.

Dat fiind numarul foarte redus de stații clasate, conform regulamentului nu se acordă Cupa și nici diplome.

## CUPA INDEPENDENȚEI 2005

**Cupa Independenței** se acordă stației **YO9WF**,

operator Ionut Pitigoi, căruia îi adresăm sincere felicitări.

## Categ A Stații de club

1. YO9KIG PH 6956 p

2. YO9KPM TR 6578

3. YO8KOB BT 5874

4. YO7KJX DJ 5114

5. YO6KNY CV 4670

6. YO8KRR SV 4444

7. YO5KUJ AB 3912

8. YO5KOP SM 3636

9. YO9KRV IL 3250

26. YO9FIM TR 1816

27. YO7AHR DJ 1248

28. YO9HG PH 656

29. YO2BPZ HD 442

## Categ D Juniori (categ III)

1. YO4RST VN 6200 p

2. YO5PCV BH 4260

3. YO5GHA AB 2852

4. YO7CYW/P OT 2448

6. YO5PEJ MM 2200

## Categ F Stații din jud Buzău

1. YO9XC 11180 p

2. YO9HB 9354

3. YO9HDW 8400

4. YO9KPO 7038

5. YO9KPN 6152

6. YO9KPI 5084

7. YO9AGN 4424

8. YO9CWY 3878

9. YO9CXE 3608

10. YQ9CWZ 2202

11. YO9FHW 2134

12. YO9HJR 2040

13. YO9GZR 1380

14. YO9DCT 670

## Categ B Stații de club ale Palatelor Copiilor

1. YO2KJI CS 7892 p

2. YO5KMM MM 1430

## Categ C Seniori (categ I și II)

1. YO9WF DB 8280 p

2. YO3JW BU 8040

3. YO8BGD BC 7550

4. YO3AV BU 7010

5. YO2AQB TM 6954

6. YO3CZW BU 6396

7. YO8MI BC 6612

8. YO9FNR PH 6174

9. YO3AAJ/P PH 5870

10. YO7BEM AG 5498

11. YO2CJX CS 5454

12. YO6CFB HR 4986

13. YO4BBH TL 4844

14. YO9BQW GR 4598

15. YO5OJC MM 4434

16. YO2MAX HD 4350

17. YO5DAS SM 4080

18. YO4ASD GL 3600

19. YO7BGB DJ 3384

20. YO7AKY AG 3244

21. YO4AAC BR 3012

22. YO6FCV/P HR 2602

23. YO9GVS PH 2412

24. YO3AAK BU 2376

25. YO9OR/P DB 2151

Au trimis log de control: YR9UE, YO3UA, YO5BQQ, YO8SS, YO9GSB, YO9HBL, YO9KRW

Nu au trimis log de participare:  
YO3KWA, YO7AWZ, YO7KFA/P, YO9AFT

Obs: Au participat 71 de stații din 26 județe (15 stații din județul Buzău). Greșeli mai frecvente în calculul punctajului: - s-au acordat 8 p pentru jud BZ;

- s-a acordat punctaj dublu pentru CW - fiecare stație din jud BZ a fost cotată ca multiplicator.

Nu au fost contestații.

Organizatorii YO9KPI și YO9KPN, în colaborare cu FRR aduc multumiri participanților și vă invită la ediția 2006

YO9KPI, YO9CWY - Dan yo9cwq@abuzau.ro

## QTC de YO4RST

La adresa <http://www.vremea.com/ro/> găsiți o prognoză meteo.La adresa <http://www.met.fu-berlin.de/terra3d/video/skycovr.mpg> se află simulare a evoluției atmosferei în perioada următoare. Mărime cca 2,5MB.]

Cătălin Gales

**EA RTTY CONTEST 2005**

Categ. A - Single OP, Multiband

Indicativ	QSOs	PTSMULT	TOTAL
1. K4GMH	892	2785	290 807650
289. YO9KPI	42	68	30 2040
304. JAIXUY	13	21	18 378
Categ. B - Single OP - 40 METRI			
1. HA1WD	423	1626	98 159348
26. YOSBYV	107	354	42 14868
27. YO9BPX	100	345	42 14490
36. YO3BBW	52	183	27 4941
37. YO9CWY	52	180	26 4680
41. YO2GL	21	63	12 756
44. K5SF	2	6	3 18

**ARRL DX CW 2005****TOP TEN - DX**

Single Operator - Assisted

1. 9Y4W (YL2KL, op)	5,922,000
2. V26G (N2EI, op)	4,649,226
3. HG3M (HA3MY, op)	2,028,747
4. YT7A (4N7DW, op)	1,482,468
5. DK3GI	1,436,400
6. YR7M (YO9GZU, op)	1,206,498

**Locul 4 in EU**

7. PY2EX	1,130,364
8. SN8F (SP8FHK, op)	1,058,184
9. UU4JMG	988,140
10. DJ5MW	845,010

**Romania**

Single Op - QRP - All Bands

1. YO4AAC	6,216
-----------	-------

Single Op - QRP - 40 m

1. YO4RHK	168
-----------	-----

Single Op - Low Power - All Bands

1. YO3APJ	818,856
2. YO7LGI	70,470
3. YO9WF	25,428
4. YO7ARY	1,458

Single Op - Low Power - 80 m

1. YO5CRQ	1,386
-----------	-------

Single Op - Low Power - 40 m

1. YO5CBX	15,552
-----------	--------

Single Op - Low Power - 20 m

1. YO9AGI	19,200
2. YO8RIJ	3,060

Single Op - Low Power - 15 m

1. YO6BHN	22,800
2. YO2IS	17,871

3. YO4ATW	15,330
-----------	--------

Single Op - HP - All Bands

1. YO7BGA	81,885
-----------	--------

Single Op - High Power - 40 m

1. YR2I	140,085
2. YR5O	50,862

Single Op - High Power - 15 m

1. YO2RR	41,796
----------	--------

Multioperator Single Transmitter

YO6KNY (YO6DBA, 6FNA,)	8,532
------------------------	-------

Alex - YO9HP

**CAMPIONATELE NATIONALE DE · UNDE****ULTRASCURTE (144,432,1296 MHz)****organizator FRR**

Data/ora - 13 și 14 august 2005

144 MHz - sămbătă în două etape: 12-16 utc și 16-20 utc

432 MHz - duminică în două etape: 03-05 utc și 05-07utc

1296 MHz - duminică în două etape: 07-09 utc și 09-11 utc

Mod de lucru: cw, ssb, fm în segmentele de bandă alocate

CW - 144,050-144,150, 432,050-432,150, 1296,050-1296,150 MHz

SSB - 144,150-144,400, 432,150-432,500, 1296,150-1296,500 MHz

FM - 145,200-145,600, 432,500-432,800, 1296,500-1296,800 MHz

Categorii de participanți: A. individual

B. stații de club cu maxim 2 operatori

Operatorii individuali nu pot opera o stație de club în aceeași competiție

Controle: RS(T)+ cod (în continuare în etape)+WW QTH Locatorul

Codul se formează la prima legătură din cifra din indicativ urmată de două cifre diferite între ele și fată de prima). La legătura următoare se transmite codul receptionat la legătura anterioară. Pe fiecare bandă se începe cu un cod nou

Punctaj: 1 km = 1 pct pentru benzile de 144 MHz , 432 MHz și 1296 MHz;

Notă: În cadrul unei etape cu aceeași stație se poate lucra o singură dată indiferent modul de lucru;

Nu se admit legături mixte ssb/cw.

Dintron amplasament, diferit de cel inscris pe autorizatie, este interzisă efectuarea unor legături una după alta pe diferite indicative: Folosirea mai multor indicative este permisă numai la interval de timp de minim 10 minute, atât pentru stații individuale, cât și pentru cele de club.

Un participant poate avea un singur semnal pe bandă la un moment dat. Operatorii individuali nu pot fi asistati sau să folosească mai multe emițătoare.

Pentru a se clasa este necesar ca participantul să fie membru la o structură organizatorică afiliată la FRR - se va trece pe fisă unde este membru (denumirea sau codul respectiv), - în lipsă se va trece la lista "log control"

Logurile pe hârtie vor fi conforme cu cele tip FRR( vezi site-ul: www.hamradio.ro)

Penalizări: Se anulează la ambii corespondenți punctele: dacă timpul diferă cu mai mult de 5 minute, dacă sunt greșeli la înscrierea indicativului sau a QTH locatorului, dacă sunt mai multe greșeli la codul numeric.

Se penalizează cu 50% la ambii corespondenți o singură greșelă la înscrierea codului numeric. Se penalizează cu 10% din punctajul total fiecare dublă legătură cotată.

Arbitraj: Arbitrii se desemnează de către C.A. cu cel puțin 45 de zile înaintea primei etape și se publică. Arbitrii au sarcina de a verifica prin monitorizare activitatea din concurs, să verifice modul de lucru și respectarea regulamentului de concurs și regulamentul de radiocomunicații pentru serviciul de amator din România

Scorul: suma punctelor din cele două etape pentru fiecare bandă

Clasamente/premii: Se întocmesc clasamente separate pentru fiecare categorie/bandă.

Primii clasati la fiecare categorie/bandă primesc titlul de "Campion Național al României" (dacă sunt minim 10 participanți pe categorie), medalia și tricoul de campion. Cei clasati pe locurile 2 si 3 primesc medalii. Primii 6 clasati primesc diplome. Premiera se face într-un cadru festiv. Termen/adresă: până la 31 august la: FRR, CP 22-50, 014780 București

E-mail: la yo7aqf@soliber.net

**Upgrade pentru WriteLog, versiunea 10.54C**<http://www.writelog.com/Downloads/WL1054CUPG.ZIP>

- salvați arhiva pe hard

- intrați în ea, nu e nevoie să-o extrageți, și dați dublu click pe setup.exe

Atenție, WL trebuie să fie oprit.

- urmați pașii, gen next next samd, și astfel versiunea nouă se va suprapune peste cea veche.

- reporniți WL și dacă mergeți în meniu Help -&gt; About veți constata cu satisfacție că versiunea WL v-a fost upgradată la 10.54C.

Atenție din nou: acest lucru merge numai la programele WL care au fost instalate prima oară cu Registration Key VALID și LEGAL. Mulțumiri lui Steve N9OH pentru ajutorul on-line oferit

**Mircea YO3GDA**

## CUPA OTC ROMANIA – 2005

## Ediția I

**Categorie A – Membrii OTCR**

I. YO6CFB	HR	419		
II. YO3AV	BU	413	LDC I	
III. YO9AGI	DB	392		
4. YO2BV	CS	384	2LDC II	
YO9IF	PH	384	LDC II	
6 YO5DAS	SM	373		
7. YO2CJX	CS	372		
8. YO2LAU	CS	365		
9. YO8MII	BC	354		
10. YO8KOB	BT	348	LDC I + LDC II	
11. YO7AWZ	DJ	341		
12. YO2QY	HD	332	LDC I + 2 LDC II	Primii 3 clasăți la fiecare categorie vor primii diplome;
YO7BGA	DJ	332	LDC I	Tragerea la sorți pentru premiul surpriză se va face ulterior, eventual cu ocazia "Cupei Ivana la RGA". Nu au fost contestații.
14. YO2BLX	AR	330		Arbitru Ovidiu Orza – YO2DFA
15. YO6QT	BV	329		
16. ER5AA	AA	326	2 LDC II	Mulțumim tuturor participanților la concurs pentru promptitudinea cu care au expediat fișele de participare și lui Ovidiu YO2DFA pentru corectitudinea arbitrajului.
17. YO9XC	BZ	316		Mulțumesc și celor 25 de participanți care au făcut observații în legătură cu desfășurarea concursului. Nu este cazul să amintesc aprecierile favorabile, cu toate că unele sunt la modul superlativ și nu doresc să fac o propagandă pro domo. Încerc să răspund la problemele punctuale ridicate de către unii dintre participanți.
18. YO5AXB	MM	294	LDC I + 2LDC II	
19. YO9ALY	DB	285	LDC II	
20. YOSAY	MM	251	3LDC II	
21. YO5CTZ	SJ	237	LDC I	
22. YO4BGK	GL	234		
23. YO2BMK	HD	221		
24. YO2FV	CS	186		
25. YO2IC	TM	157		
YO9HL	PH	157	LDC II	
27. YO5BYV	BH	144		
28. YO8GF	BC	140		
29. YO5OCE	AB	111	LDC II	
30. YO9HGP	PH	101		
31. YO6ADW	CV	95		
32. DL5MHR	AA	40		

**Categorie B – Sub 18 ani**

I. YO9HHO	PH	315
-----------	----	-----

**Categorie C – Seniori**

I. YO8BGD	BC	421		
II. YO4RDK	GL	410	LDC II	
III. YO2AQB	TM	401	LDC I	
4. YO4GDP	CT	396		
5. YO7BEM	AG	385		
6. YO2ARV	HD	383	LDC II	
7. YO5AIR	BH	367		
8. YO5OED/P	BH	336		
9. YO5AJR	MM	318		
10. YO9PH	PH	310	LDC I + 2LDC II	3. Stabilirea datei concursului s-a făcut în conformitate cu solicitarea coorganizatorului YO2KIV astfel că decalarea datei nu este posibilă.
11. YO2LXE	CS	289	LDC I + 2 LDC II	4. Problema utilizării unor puteri ce depășesc puterea stabilită prin legislație.
12. YO5OJC	MM	287		Răspuns: Acest aspect al participării cred că nu e de competență organizatorilor. Cred că limitarea, prin regulamentul concursului a puterii maxime la 100W ar remedia situația? Pe de altă parte, obligativitatea părăsirii frecvenței după stabilirea unei legături poate favoriza și stațiile QRP.
13. YO9KXC	BZ	273		5. Obligativitatea de a face parte dintr-o structură afiliată la FRR este o aberație.
14. YO8CLX	NT	268	LDC II	Răspuns: Clubul OTCR este în cadrul FRR, iar concursul este prevăzut în calendarul competițional al federației, deci consider că membrii unei structuri sportive afiliate și care au anumite obligații materiale către cluburile din care fac parte, să beneficieze și de drepturile pe care le acordă Federația. Nu este normal ca un titlu de campion în orice domeniu și care este acordat de o federație să fie câștigat de unul care nu este membru al acesteia. Prin extrapolare, vedeați care sunt drepturile sportivilor de la alte federații, la nivel național și chiar internațional. Nu este nimeni obligat să facă parte din federație, dar nici să nu solicite drepturile acordate membrilor acesteia.
15. YO2LBS	CS	266		Vom menționa clar în regulament că această prevedere nu se referă stațiile străine. Am considerat că în regulamentul inițial nu era necesară această menționare, ea subînțelegându-se.
16. YO9CWY	BZ	262		6. Ce rost are categoria B?
17. YO7KBS/P	MH	258		Răspuns: În ideea mobilizării tinerilor radioamatori care pot câștiga unul dintre trofeele puse în joc și participă și la tragerea la sorți a unui premiu surpriză.
18. YO7BGB	DJ	251		7. De ce nu se întocmește clasament separat: CW, SSB, MIXT?
19. YO6AJK	HR	248		Răspuns: Posibilitățile materiale sunt cele care sunt așa că în loc de 3 cupe ar fi necesar să asigurăm cumpărarea unui număr de 9 cupe, câte trei 3 pentru cele trei categorii de bază, OTC, alții și juniori. Mulțumesc tuturor pentru bunăvoie de a se implica dar doresc ca toate solicitările să fie argumentate logic, luând în considerare numărul de participanți pe categorii și calificarea acestora.
20. YO4AAC	BR	241		În încheiere, amintesc faptul că un număr de 20 de competitori au avut cuvinte de laudă la adresa organizatorilor.
21. YO6FCV/P	HR	224	2LDC I + LDC II	
22. YO2LXW	HD	217		
23. YO4SI	CT	198		
24. YO7FI	AG	194	LDC II	
25. YO2BPZ	HD	165		
26. YO5GHA	AB	134		

Președinte

Adrian Călicue YO2BV

# Digital on the Go!

**NEW**

UHF Version **IC-U82**

VHF Version **IC-V82**

MONO BANDERS!





# EUROM BANK

**Eurom Bank S.A.** este o bancă comercială privată cu capital străin care face parte din **Grupul Robinson**, holding ce cuprinde instituții financiare, comerciale și industriale internaționale.

Eurom Bank oferă servicii bancare de înaltă calitate, persoanelor fizice și persoanelor juridice, iar pentru o căt mai mare apropiere față de clienți, Eurom Bank a dezvoltat și va continua să dezvolte o rețea teritorială care este formată, în prezent, din 35 de sucursale. Eurom Bank asigură efectuarea operațiunilor bancare în sistem on - line între toate unitățile sale teritoriale, iar datorită implementării unui sistem informatic de ultimă generație, banca a lansat serviciul de tip internet banking căt și carduri de

debit și de credit sub sigla **MasterCard**.

Eurom Bank are un portofoliu larg de produse și servicii ce cuprinde tipuri variate de depozite pe diferite termene cu dobânzi avantajoase, credite ce se acordă atât în lei căt și în valută, pe termen mediu și scurt, pentru persoanele fizice și juridice, în condiții competitive.

Eurom Bank este una din primele bănci din România, ce oferă clienților săi produse derivate cum ar fi produsele forward pe curs de schimb căt și posibilitatea intermediarii pe piața de capital, printr-un departament specializat, fapt ce duce la scurtarea circuitului banilor prin diminuarea termenelor de decontare, fructificarea maximă de către clienți a fondurilor lor.

Eurom Bank S.A. are relații de corespondent bancar cu bănci din întreaga lume beneficiind de o infrastructură care asigură maximă operativitate și siguranță în derularea decontărilor internaționale, operațiunilor valutare și de comerț exterior. Eurom Bank efectuează de asemenea transferuri de bani în sistem internațional Western Union.

Din luna aprilie 2004, acțiunile băncii au fost cotate la Bursa Electronică RASDAQ, fapt ce asigură un mare grad de transparentă în relația cu acționarii și clienții săi.

Vă așteptăm la noi!  
Conducerea Eurom Bank