
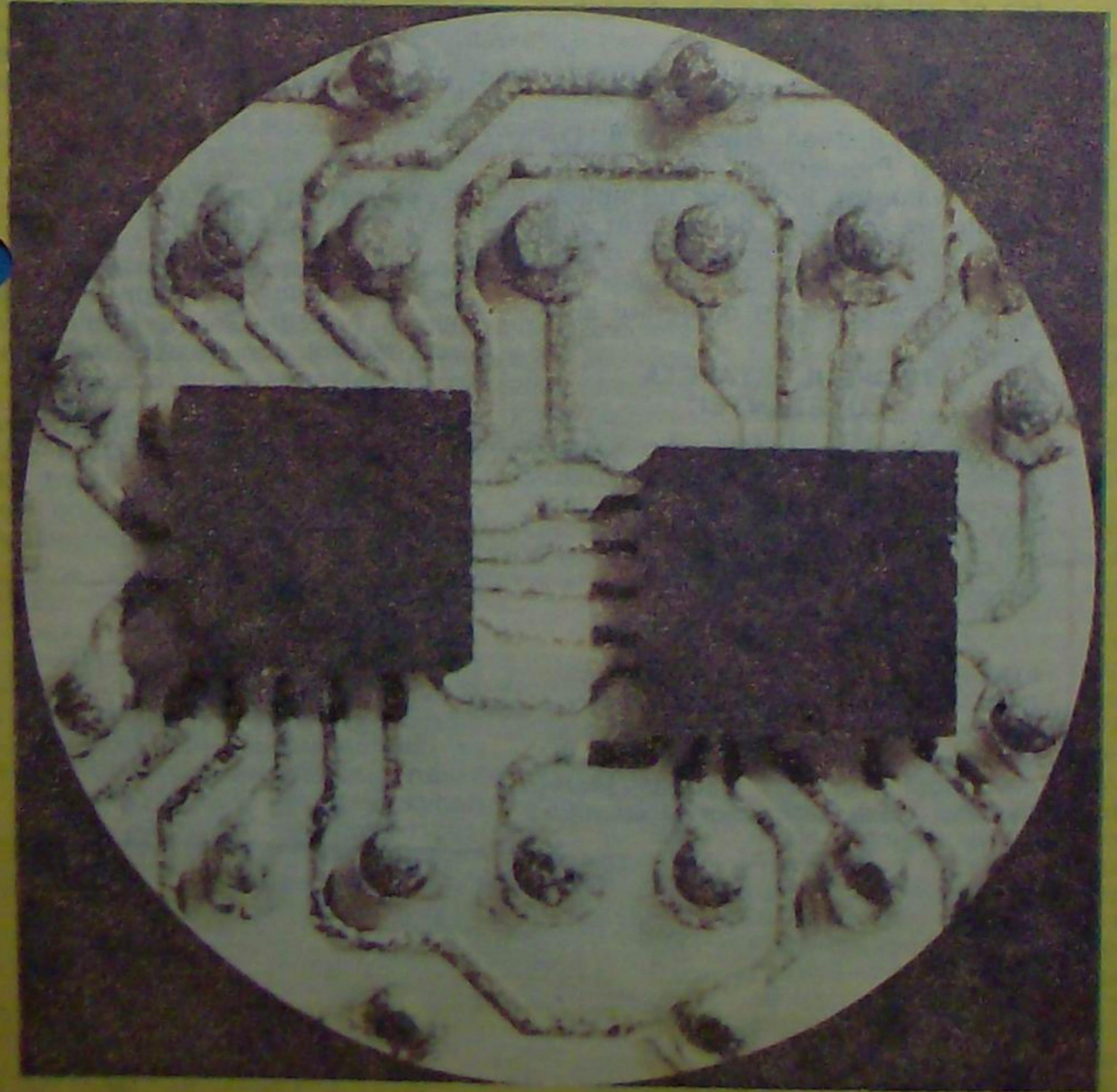


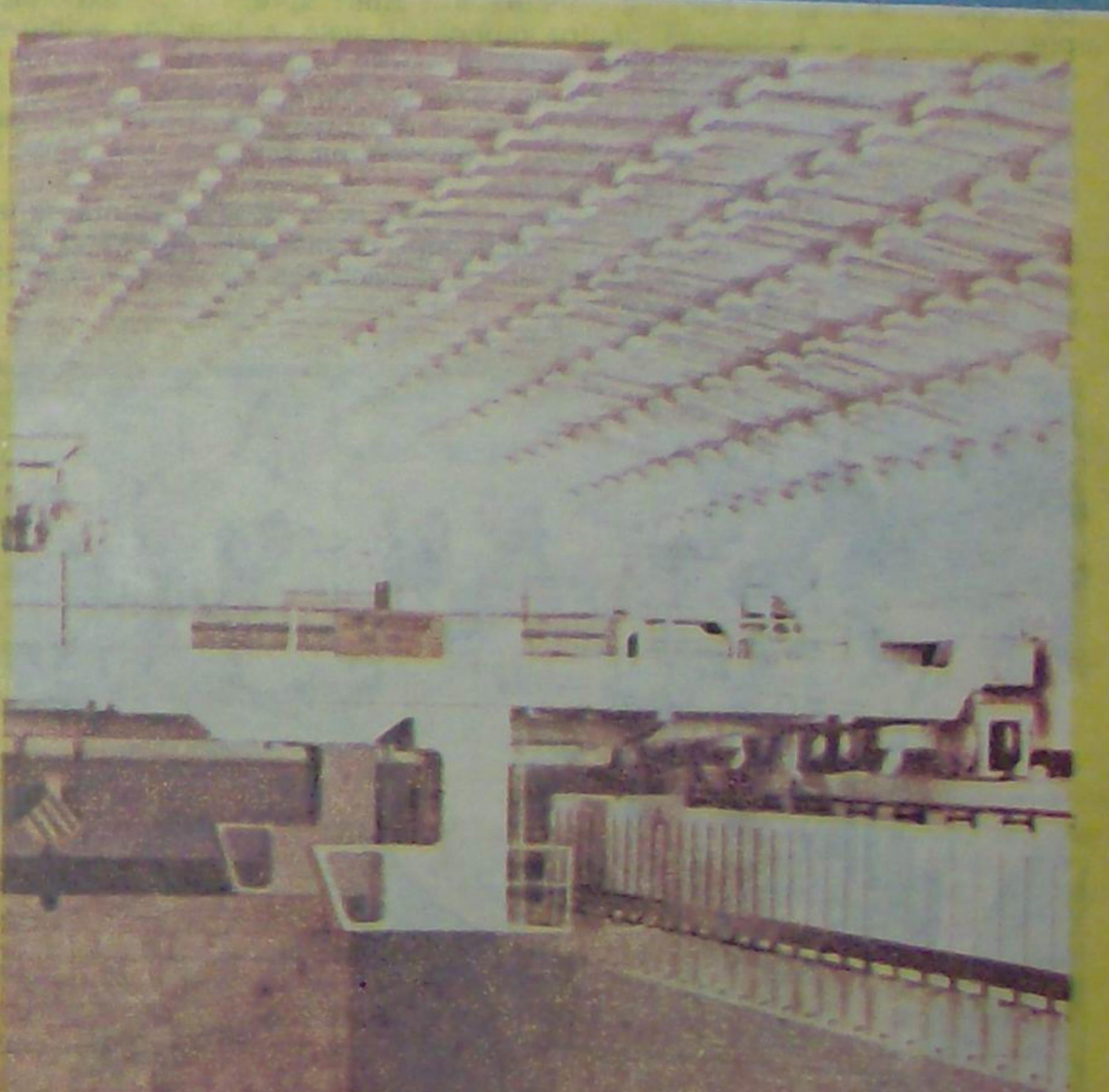REVISTĂ TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ A PIONIERILOR ȘI ȘCOLARILOR, EDITATĂ DE CONSILIUL NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR



Un eveniment aşteptat de pionierii tehnicieni

EXPOZIȚIA REPUBLICANĂ „START SPRE VIITOR“

La Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România s-a deschis ediția 1983 a Expoziției republicane de creație tehnico-științifică a pionierilor și școlarilor „Start spre viitor”, manifestare organizată de Consiliul Național al Organizației Pionierilor, în cadrul Festivalului național „Cintarea României”.

Expoziția se constituie într-un omagiu pe care purtătorii cravatei roșii cu tricolor îl aduc conducerii de partid și de stat, secretarului general al Partidului Comunist Roman, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai apropiat prieten și îndrumător al tinerei generații, pentru grijă permanentă de a asigura tuturor copiilor patriei condiții minunate de învățătură și muncă, de creștere și afirmare.

Rodul de cetezanțe și gindirii creațoare a celor peste 360 000 de pionieri participanți la actuala ediție a concursului „Start spre viitor”, exponatele prezentate atestă pregătirea pentru muncă și viață a tinerilor tehnicieni, dorința lor de a se întrebi participanți activi la mariile realizări ale poporului român. Înaltul grad de aplicabilitate al lucrărilor demonstrează cunoșterea de către realizatori a necesităților imediate din cele mai diverse domenii: electronică, mecanizarea agriculturii, economisirea energiei și combustibililor, mecanică, protecția mediului etc.

În numărul 9 din luna septembrie a.c. revista noastră va prezenta pe larg această manifestare a pasiunii și creativității pionierești, publicând și lucrări din cele mai reușite, lucrări ce atestă capacitatea de inovare manifestată de la cea mai fragedă vîrstă.



IMPULS

Încă o expoziție anuală „Start spre viitor” și-a deschis porțile. În standurile ei am regăsit mesajele unei vîrste dăruite dorinței de a cunoaște, de a aplica, de a inventa.

Dincolo de fiecare lucrare am întîlnit autori talentați, echipe strîns unite prin aceeași pasiune și cetezanță.

Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru ingenioasele mașini imaginate de voi, făurite de voi și incredințate de voi unor alese finalități. Vă mulțumim deopotrivă pentru aeromodelele și carturi, pentru aparatele electrice și mașinile destinate agriculturii, pentru bogatul material didactic și pentru frumoasele jucării.

Vă mulțumim pentru dimensiunea viitorului pe care am întîlnit-o în machetele voastre, în lucrările de artă plastică prezentate în cadrul secțiunii „Atelier 2000”. Minunate anticipații trăiesc în fiecare dintre lucrări.

Indreptăm un gînd însoțit și către lucrările prezentate în expozițiile școlare și județene, reflectînd la fel pasiune, inventivitate, sete de nou. Valoarea întrecerii izvorăște din caracterul de masă al acesteia, din faptul că în România socialistă copiii au la îndemâna, prin concursul „Start spre viitor”, o adevărată stațiune-pilot a talentului și a cetezanței tehnice, a afirmării ca viitori constructori și inventatori.

Întrucît realizarea fiecărei invenții sau inovații, a fiecărei construcții cunoaște diferite faze de elaborare — de la idee, la funcționalitate practică și evaluare —, să nu uităm că și însoțitul trimestru al vacanței constituie un anotimp rodnic în idei și pasiuni.

Vă puteți decide, așadar, încă acum, asupra domeniului pentru care optați, va puteți imagina deja lucrările viitoare, puteți căuta documentația necesară, piesele, va puteți asocia prietenii cu preocupari similare.

Odată nascute aceste idei, odată elaborat proiectul și asigurată cooperarea, treceți neîntîrziat la lucru. Aurul medalialilor și al trofeelor vă aşteaptă, dragi prieteni, pe fiecare dintre voi!

Mihai Negulescu



PREMIILE ACORDATE LA FAZA REPUBLICANĂ

A CONCURSULUI DE CREAȚIE TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ A PIONIERILOR ȘI ȘCOLARILOR START SPRE VIITOR - EDIȚIA 1983

MARELE PREMIU COLECTIV

Aparat universal pentru recuperarea metalelor prețioase din soluții și depunerile metalice neconvenționale

— Casa pionierilor și șoimilor patriei Gherla, județul Cluj; Realizator: Cristian Stănescu, Andrei Tămaș, Eugen Tămas, Emil Lote; Îndrumător: Iuliu Eszenyi, Tiberiu Szász.

MARELE PREMIU INDIVIDUAL

Impedantmetru în coordinate polare — Casa pionierilor și șoimilor patriei Iași, județul Iași; Realizator: Nelu Chebac; Îndrumător: Gheorghe Popovici.

MARELE TROFEU TRANSMISIBIL „START SPRE VIITOR”

Casa centrală a pionierilor și șoimilor patriei București, pentru calitatea și valoarea aplicativă deosebită a lucrărilor prezentate.

TROFEUL „BRĂȚARA DE AUR”

Consiliul județean Botoșani al Organizației Pionierilor, pentru calitatea și valoarea lucrărilor cu aplicabilitate în procesul de producție a unor unități economice (în domeniul protecției muncii, a unor noi surse de energie, în domeniul agriculturii).

TROFEUL „STAFETA CUTEZANTEI”

Cercul tehnico-aplicativ din scoala generală Poiana Stampei, județul Suceava, pentru calitatea și valoarea lucrărilor cu aplicabilitate în procesul instructiv-educativ din scoala.

TROFEUL „MÎINI DE AUR”

Lucrarea Economică — pentru calitatea și valoarea aplicativă a acestei lucrări realizată de: Ovidiu Lungu, Marian Dubină, Daniel Stanciu; Îndrumatori: Marian Ciurea, Maria Semina, Casa pionierilor și șoimilor patriei Brăila.

TROFEUL „ORIZONT 2000”

Casa pionierilor și șoimilor patriei Pucioasa, județul Dimbovița pentru lucrarea Complex de cercetări subacvatice (Secțiunea „Atelierul fanției”).

TROFEUL „RAMPA DE LANSARE”

Consiliul județean Galați al Organizației Pionierilor, pentru calitatea și valoarea lucrărilor cu aplicabilitate în procesul instructiv-educativ din școli.

TROFEUL „PALETA DE AUR”

Lucrarea Inflorescență — obiect decorativ luminos, Casa pionierilor și șoimilor patriei Galați.

PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI

Casa pionierilor și șoimilor patriei Sinaia, județul Prahova, pentru lucrarea Xilofon. Realizator: Sergiu Clinci, Catalin Stan, Daniel Imre, Roxana Colța; Îndrumător: Nicolae Lazar.

MENTIUNI SPECIALE ALE JURIULUI

Poporul, Ceaușescu, România, Casa pionierilor și șoimilor patriei Tecuci, județul Galați, Realizator: Elena Misură, Ion Misură; Îndrumător: Elena Sandu.

Vioară cu două goarne și sistemul de rezonanță din lemn; Casa pionierilor și șoimilor patriei Aleșd, județul Bihor. Realizatori: Simon Kotiteac, Ramona Pop; Îndrumător: Ioan Mădar.

Lista completă a premiilor acordate lucrărilor prezentate în cadrul concursului a fost adusă la cunoștință censibilor județene ale Organizației Pionierilor. Revista noastră va publica această listă în numărul 9 din luna septembrie a.c., număr dedicat expoziției republicane „Start spre viitor” ediția 1983.



NOI ORIZONTURI CUTEZĂTOARE ALE ȘTIINȚEI ROMÂNEȘTI

Eveniment cu semnificații majore în istoria poporului nostru, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a inaugurat în planul gîndirii științifice, revoluționare și al practicii sociale un climat nou de muncă. Realizările fără precedent obținute în această etapă nouă pe care pe drept o numim *Epoca Ceaușescu*, poartă amprenta gîndirii revoluționare profunde, a viziunii clare, a capacitații novatoare, științifice, originale, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Bilanțul celor 18 ani de la istoricul Congres al IX-lea, din vara anului 1965, scoate în evidență faptul că, în acest răstimp, știință, tehnica, învățămîntul au cunoscut dezvoltări și salturi spectaculoase. În această rodnică perioadă au apărut o serie de subramuri noi privind producția de mașini-unei grele și mașini-agregat, tractoare, autoturisme, aeronave, nave maritime și utilaje de transport de mare capacitate, utilaj petrolier, instalații de calculatoare, componente electronice de performanță, aparatură modernă de radiocomunicații etc.

Deosebit de semnificativ este faptul că în perioada 1965–1982 au apărut pentru prima dată în producția românească o serie de produse ce reflectă nivelul calitativ al progresului industrial, al tehnicii și tehnologiei. În acest cadru au fost înregistrate ritmuri superioare în obținerea unor produse reprezentative, față de ritmul mediu al întregii producții industriale, ca de exemplu: producția de oțel aliat și înalt aliat a crescut de 7,1 ori, cea de rulmenti de 7,5 ori, autoturisme de 24,2 ori, fibre și fibre chimice de 9,8 ori, polietilenă de 15,8 ori.

La noi în țară și pretutindeni în lume este cunoscută azi vocația de inventare și inovare a poporului român, preocuparea marelui detașament de specialiști ce lucrează pe tărîmul cercetării și creațivității de a înscrie tehnica și tehnologia românească pe orbitele celei mai spectaculoase dezvoltări și înnoiri. În acest context s-a desfășurat la mijlocul lunii iunie, un adevarat „forum al inteligenței creative a țării” — Plenara Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. Atmosfera de lucru și analiza pătrunzătoare au dominat lucrările plenarei desfășurate în momentul aniversar al împlinirii a 35 de ani de la înfăptuirea actului revoluționar al naționalizării mijloacelor de producție, prag istoric ce marchează debutul României în opera de făurire a societății de tip nou, socialist.

În cadrul plenarei, s-a dat o înaltă apreciere contribuției hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului, la creșterea forței economice a țării, la înflorirea continuă a patriei, la

Imaginea prezintă unul din modernele calculatoare românești destinate echipării navelor maritime. Cu ajutorul lor se rezolvă în timp rapid problemele ce apar în circulație, încărcarea și descărcarea navelor.



Ca și în alte rînduri, preludiul plenarei a fost consacrat unui fructuos dialog de lucru între secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și cadrele de specialiști din institute de cercetare științifică, din minister și din alte organisme de stat. Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în institute de cercetare, proiectare și inginerie tehnologică din Capitală constituie un eveniment remarcabil, care pune încă o dată în evidență preocuparea constantă a conducătorului partidului și statului nostru pentru ridicarea întregii munci de creație științifică și tehnică la un nivel calitativ superior, pentru dezvoltarea științei și promovarea progresului tehnic, pentru sporirea eficienței cercetării, în scopul înfăptuirii programului de înflorire economico-socială a patriei.

creșterea prestigiului țării noastre pe arena mondială. Participanții la lucrările plenarei au adresat de asemenea, în numele tuturor oamenilor de știință din țara noastră, cele mai vii mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, eminent om politic, savant de renume mondial, pentru modul strălucit în care organizează, îndrumă și conduce activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, pentru contribuția de cea mai mare importanță adusă la progresul științei românești și la afirmarea ei tot mai puternică, pe plan mondial.

În cuvîntarea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, document de înaltă valoare analitică și științifică, se evidențiază forța și valoarea cercetării științifice realizată atât în cadrul institutelor specializate cât și în întreprinderi și instituțiile de învățămînt. Referirile facute la realizările anului trecut scot în evidență rezultate cu care puține țări din lume se pot mîndri: 3 360 mașini, utilaje, aparate și instalații noi intrate în fabricație; mai mult de 950 materiale și bunuri de consum și peste 1 450 noi tehnologii aplicate în producție.

Un asemenea bilanț este rezultatul politicii consecvente a partidului nostru de a atribui științei și tehnicii sarcini de mare răspundere și importanță, aflate în chiar miezul strategiei dezvoltării țării. Acum, cînd întregul popor a pășit în cea de a doua jumătate a actualului cincinal 1981–1985, în fața puternicului corp de cercetători, de oameni de știință cu o înaltă pregătire științifică și tehnică stau obiective de excepțională importanță pe calea îndeplinirii sarcinilor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului. Astfel, se are în vedere largirea bazei de materii prime și energetice, creșterea gradului de

valorificare a materiilor prime, materialelor și semifabricatelor. Totodată, prin recuperarea și reciclarea materialelor refolosibile, pînă în anul 1985 trebuie să se obțină o reducere cu circa 20 la sută a consumurilor de materii prime, iar 50 la sută din necesarul de materii prime și materiale să rezulte din recuperări. Ramurile industriale de vîrf ca energetică nucleară, chimia fină, microelectronică, aeronaftica, automatică, metalurgia înalt aliatelor etc. vor cunoaște de asemenea dezvoltări accentuate.

Prințre multiplele teze formulate la plenara C.N.S.T. un rol de seamă îl ocupă dezvoltarea culturii tehnice și științifice, creșterea orizontului de cunoaștere a fiecărui om al muncii astfel încît informația și experiența științifică să devină accesibile fiecărui dintre noi, circulația lor să se facă optim și rapid. Aceasta presupune ca fiecare om să posede un vast bagaj de cunoștințe din domenii de activitate multiple.

A învăță, a asimila cu seriozitate tot ceea ce se predă în orele de școală, a aplica în practică în cadrul atelierelor școlare și cercurilor tehnico-aplicative cunoștințele teoretice — iată punctul de plecare spre integrarea rapidă și eficientă în viață după absolvirea școlii a fiecărui dintre voi, cei aflați la vîrstă cravatelor roșii cu tricolor. Anii viitori vor aduce noi și nebunuite, spectaculoase și extraordinare împliniri pe frontul cercetării și creației tehnico-științifice. Toate acestea se vor afîa în beneficiul și valorificarea pe plan superior și a celor care astăzi, în cadrul amplei competiții de creație care este Concursul republican „Start spre viitor” fac dovadă spiritului creator al poporului român de la cea mai fragedă vîrstă.



Pagina realizată de
Ing. Ioan Volcu

MICROHIDROCENTRALE


Se va mai intii un buștean de stejar uscat (16, fig. 1), lung de 4,5 m, cu diametru de 300 mm, care se fasonează cît mai rotund. În buștean, prin gauire, se introduc axial, la ambele capete, cîte o bucătă de otel, lungă de 600 mm, cu diametrul de 60 mm. Rămîn afară în partி cîte 100 mm pentru lagăruire. La ambele capete se vor monta cîte două inele din otel pentru asigurarea axelor metalice. O data terminată capetele, se trece la dăltuitul pentru montarea celor două roți ale instalației — cea cu cupe și cea dintată de transmisie. Roata cu cupe se construiește din cherestea de brad cu o grosime de 25 mm. Partile ei laterale se realizează însă din cherestea de stejar cu grosimea de 50 mm, trebuie respectate cotele din fig. 1 și 2. Roata de transmisie se construiește din cherestea de stejar cu grosimea de 40 mm. Ea se montează din două bucăți, una peste alta, cu fibre la 90 grade. Cu un burghiu cu diametrul de 30 mm se vor da 40 de gauri pentru cei 40 de dinți, fiecare dintă fiind redat, la poziția 17 din schemă, cu toate cotele. Dintii se confectionează din lemn de corn. După montare, se trece la confectionarea din lemn de fag a roții de transmisie pentru generator. Roata are grosimea de 100 mm. Fixarea roții se va face cu cîte două suruburi conform desenului nr. 2, detaliile 1 și 14 din figura 1, a schemei A.

La microhidrocentrală se instalează un generator de la mașinile „Dacia 1300” sau „Aro”. Acesta, împreună cu restul de piese necesare — relee, baterie, voltmetru, ampermeter etc. — asigură tensiunea necesară pentru iluminatul încăperilor și alimentarea unui televizor și a unui aparat de radio. Puterea generatorului-alternator este de 500 W, tensiunea de 12 V și curentul de 35 A. Schema B prezintă detaliat toate componentele generatorului-alternator.

Condițiile construirii instalației: existența unei ape curgătoare și posibilitatea realizării unui stâvlă de unde să se aducă apa pe un iaz, sau să fie trasa pe o conductă subterană, crescîndu-l totodată înălțimea cu cel puțin 2,5 m. Microhidrocentrală poate fi construită pe toate văile pe care curge apă cu o secțiune nu mai mică de 300 cm², pentru a putea debita o putere de minimum 10 CP. Aceasta putere crește în raport cu debitul și înălțimea apei, pînă la sute de cai putere. Fără generator-alternator, prin transmisie directă, instalația poate actiona un agregat, ca moară, circular, gater, sau poate fi folosită pentru pompaj apă potabilă. Ea funcționează chiar și în timpul ploilor torrentiale, pînă trei sau lemnale carate de apă trezind fară urmări peste roata.

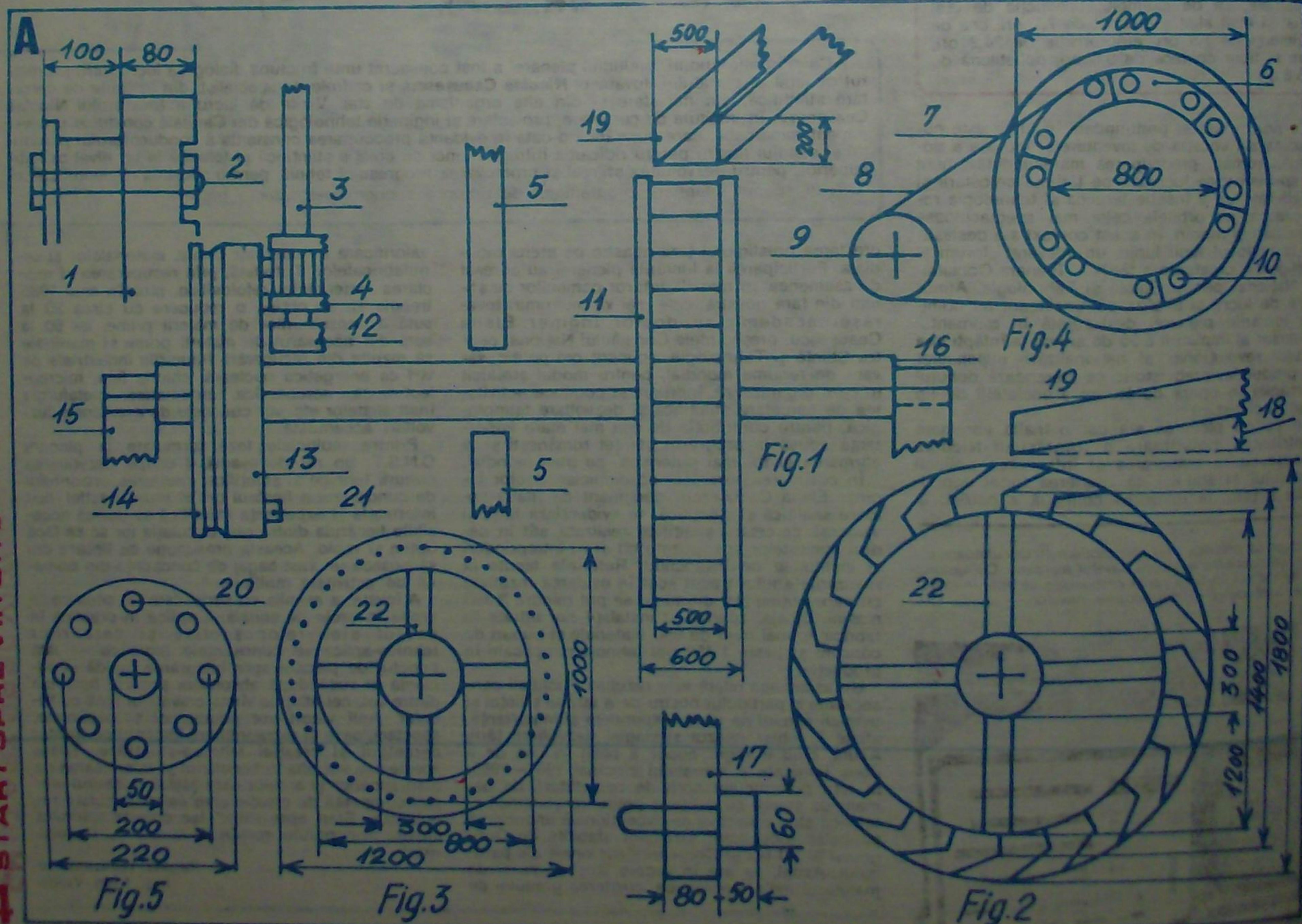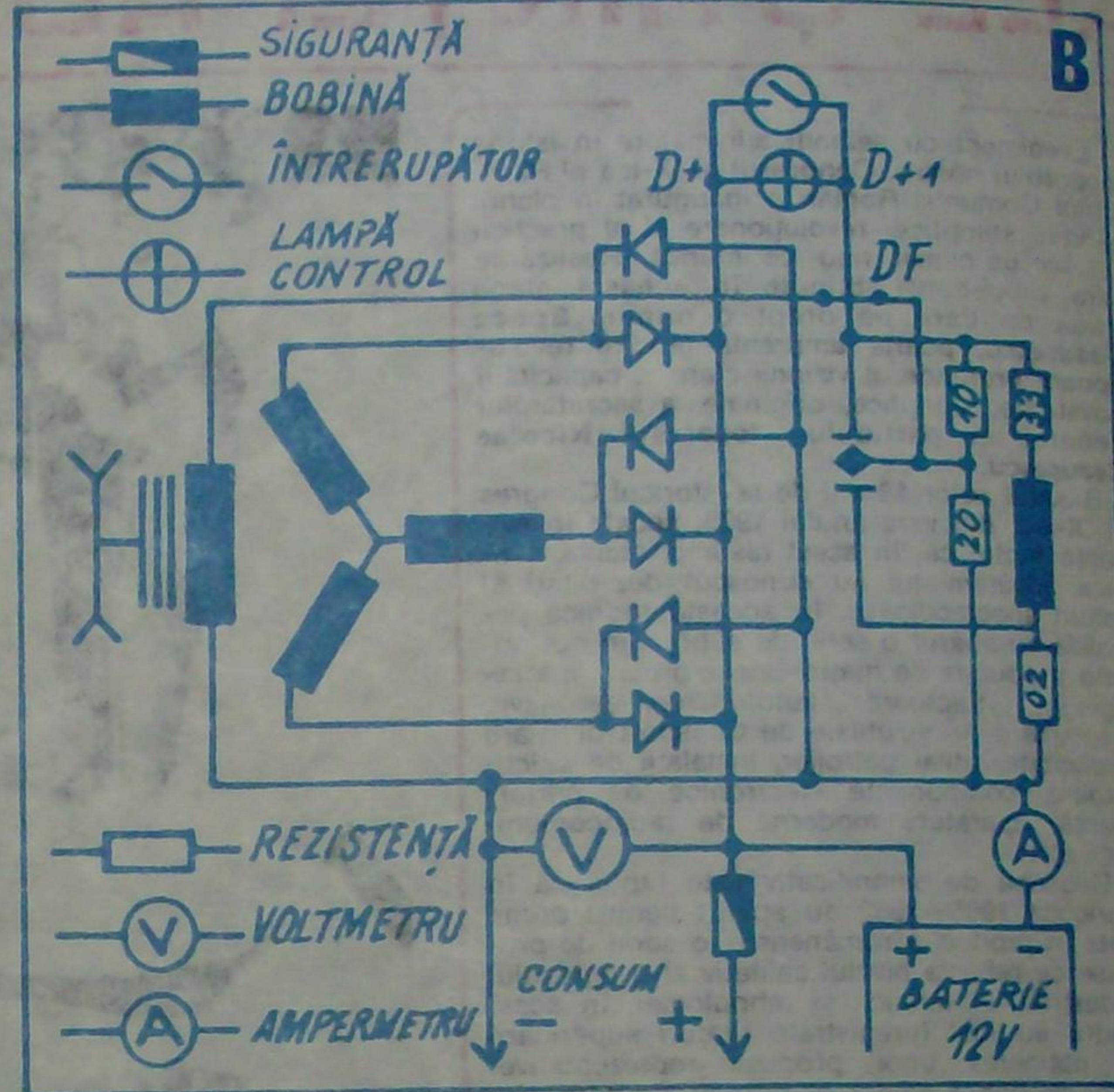


PENTRU TABERE

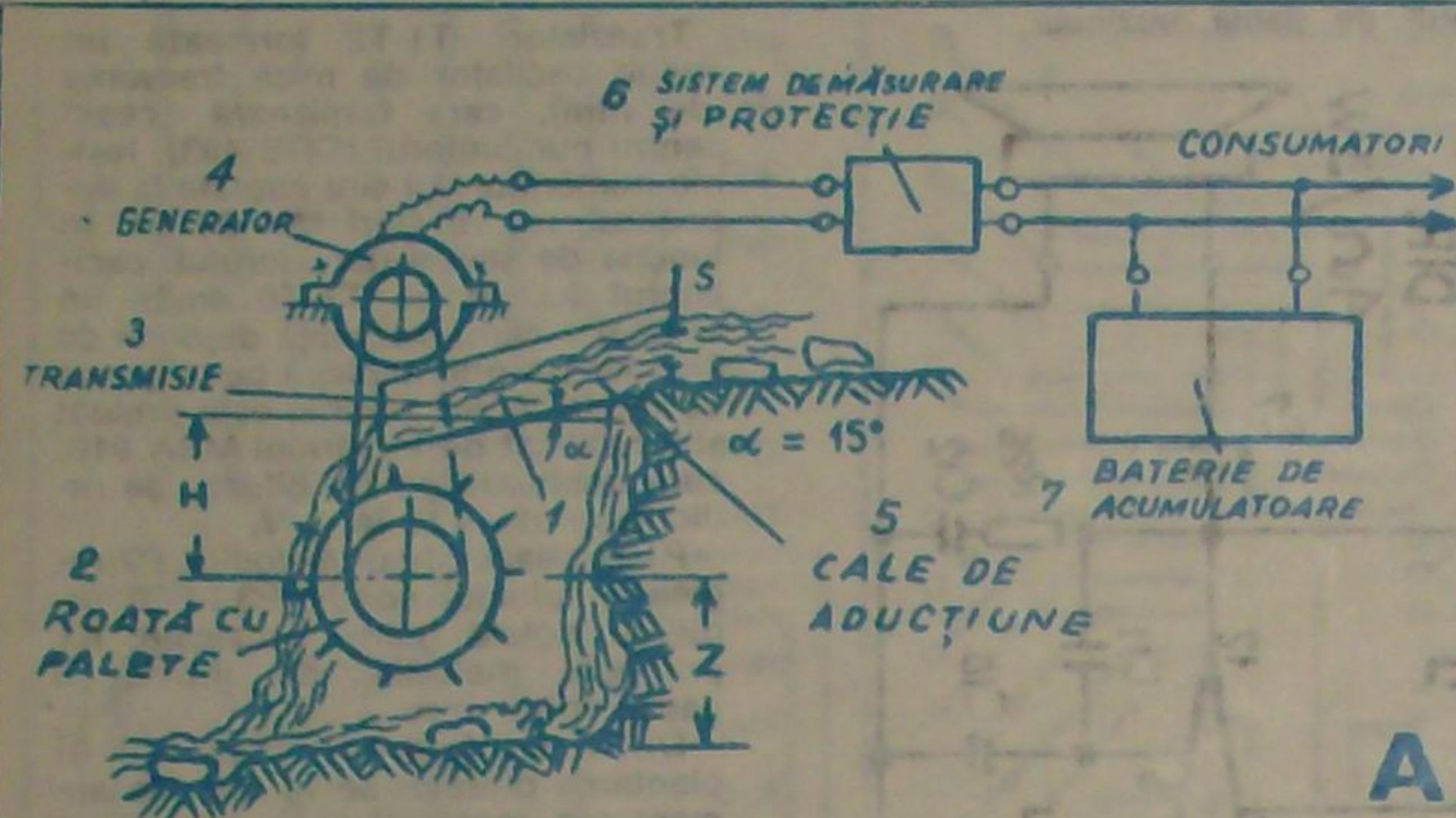


Microhidrocentrală, a cărei schema detaliată ne-a fost furnizată de realizatorul ei, cercetătorul științific ing. Vasile Călineșcu, se recomandă să fie construită tot în asezările izolate, disperse, din zona de munte ori colinară, unde alimentarea cu energie electrică de la rețeaua națională este mai dificilă sau este supusă riscului unor dese întreruperi. Construcția ei este condiționată, desigur, și de existența în zona a unui curs de apă în pantă. Puterea energetică furnizată de microhidrocentrală de pantă este de 0.5 kW, suficientă pentru alimentarea a 5–6 becuri de cîte 40–60 W, la unui televizor, a unui aparat de radio și a unui frigidier de mici dimensiuni. Tensiunea de alimentare este de 12 V, curenț continuu.

Cum funcționează microhidrocentrală în pantă? Un suvoi de apă (1) (schema A) direcționat antrenează, pe baza unei diferențe de nivel, roată cu palete (2). Aceasta, prin transmisie (3), pune în mișcare un generator electric (4). Apa este ghidată de o cale de aducție. Generatorul electric – un diham – debitează tensiunea prin intermediul unui sistem de măsurare și protecție (6) și a unei baterii de acumulatoare (7). În acest fel, se asigură energia electrică, fie atunci cînd consumul depășeste, în scurte intervale, puterea furnizată, fie atunci cînd microhidrocentrală nu este în funcțiune.

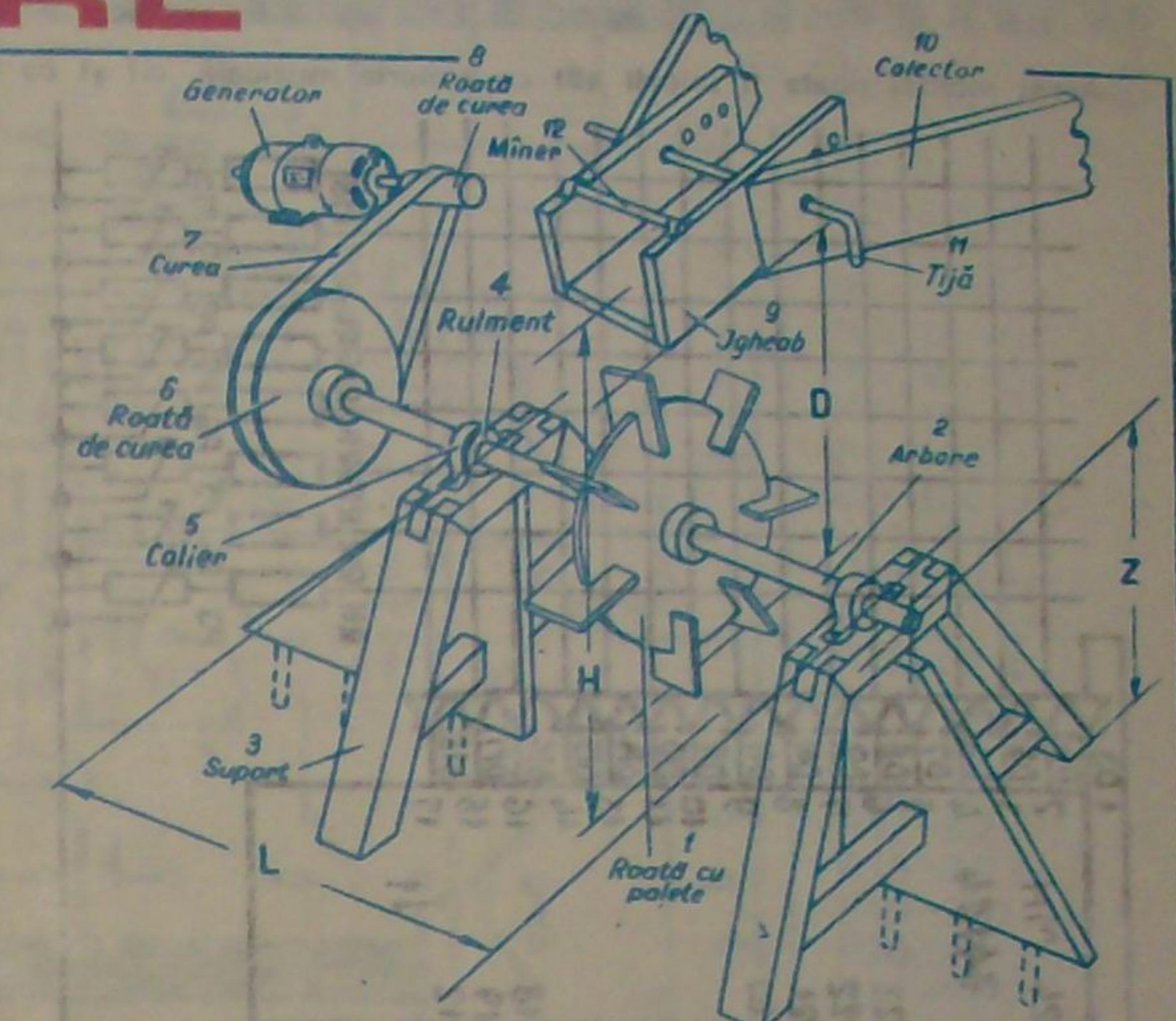

L = Lățimea instalației
H = Înălțimea căderii apei
D = Diametrul roții cu palete
Z = Înălțarea roții cu palete față de nivelul solului

Generatorul poate fi recuperat de la un autotanăr ieșit din uz sau cumpărat din comerț. În schema (B) se pot vedea principalele părți constructive: roata cu palete (1) este prinsă pe un arbore (2) și lagăruită pe suporti (3). O roată de curea (6) transmite mișcarea la generator prin curea (7). Roata de curea (8) se montează pe axul generatorului. Calea de aducție a apei are două părți principale: jghiabul (9) și colectorul (10).

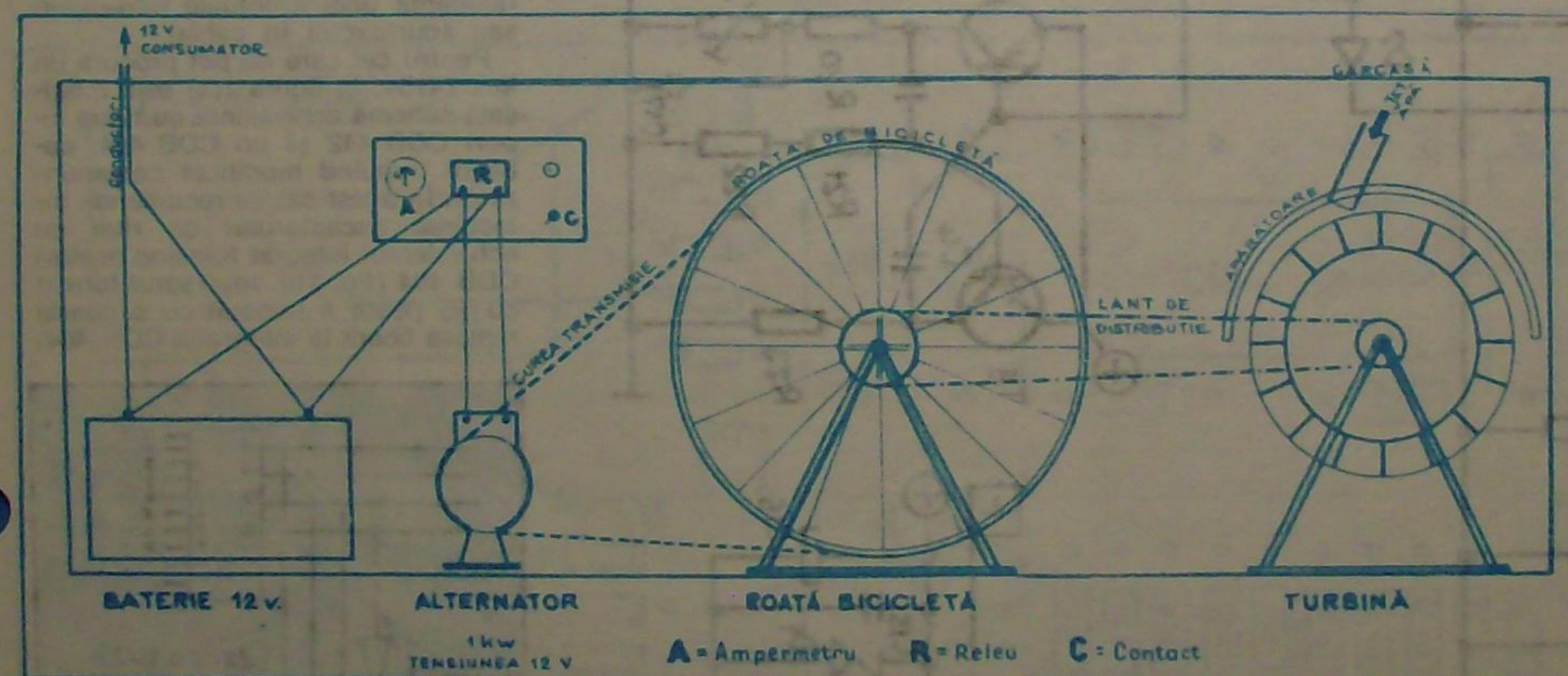

Construcția alăturată a fost realizată la o cabană din Nucșoara-Argeș. Pentru construirea ei sunt necesare o turbină, adică o roată cu cupe, acționată ca orice roată de moară prin cădere jetului de apă pe cupe, o roată de bicicletă, căreia î se imprimă o viteză accelerată prin intermediul lanțului de distribuție care leagă, la același nivel, două roți dințate (de la turbină și de la roata de bicicletă). Printr-o curea de transmisie, cu ajutorul unui alternator, al unui ampermtru, al unui releu și al unei baterii de 12 V, energia mecanică se transformă în energie electrică, utilizată în tabără pionierească.

INSTALATIE SOLARĂ MOBILĂ


Instalația prezentată, realizată de prof. Constantin Baron, încălzește într-o zi insorită 400 litri de apă la 45–50°C, din care 100–150 litri pot fi stocați într-un bazin colector. Fiind mobilă, poate fi ușor demontată, deplasată și montată în alt loc. Mobilitatea s-a realizat prin fixarea bazinului de stocaj la captorul solar, ambele formind un singur corp ce poate fi cu ușurință demontat și montat acolo unde este nevoie de el.

Instalația se compune din trei

subansamblu principale: captorul solar, bazinul de stocaj și conductele de legătură. Captorul plan termosolar cu o suprafață de 1–1.5 mp se bazează pe două fenomene fizice – efectul de sera și efectul de corp negru. Bazinul de stocaj, confectionat din metal, are forma unui butoiș, cu o capacitate de 100–150 litri. Conductele de legătură sunt tot metalice și au deschiderea interioară de cel puțin un țol. Cum funcționează instalația, pe care o avem



în schema? Rațele patrund prin geamul transparent, încalzind tabla și țevile în care se găsește apă. Pe măsură ce se încalzește, apă se ridică, transportând calorile din rezervorul amplasat mai sus. Se formează astfel un circuit de curenți calzi care se ridică și reci care coboară prin conducta de return.

Pagini realizate de Traian Dumitrescu

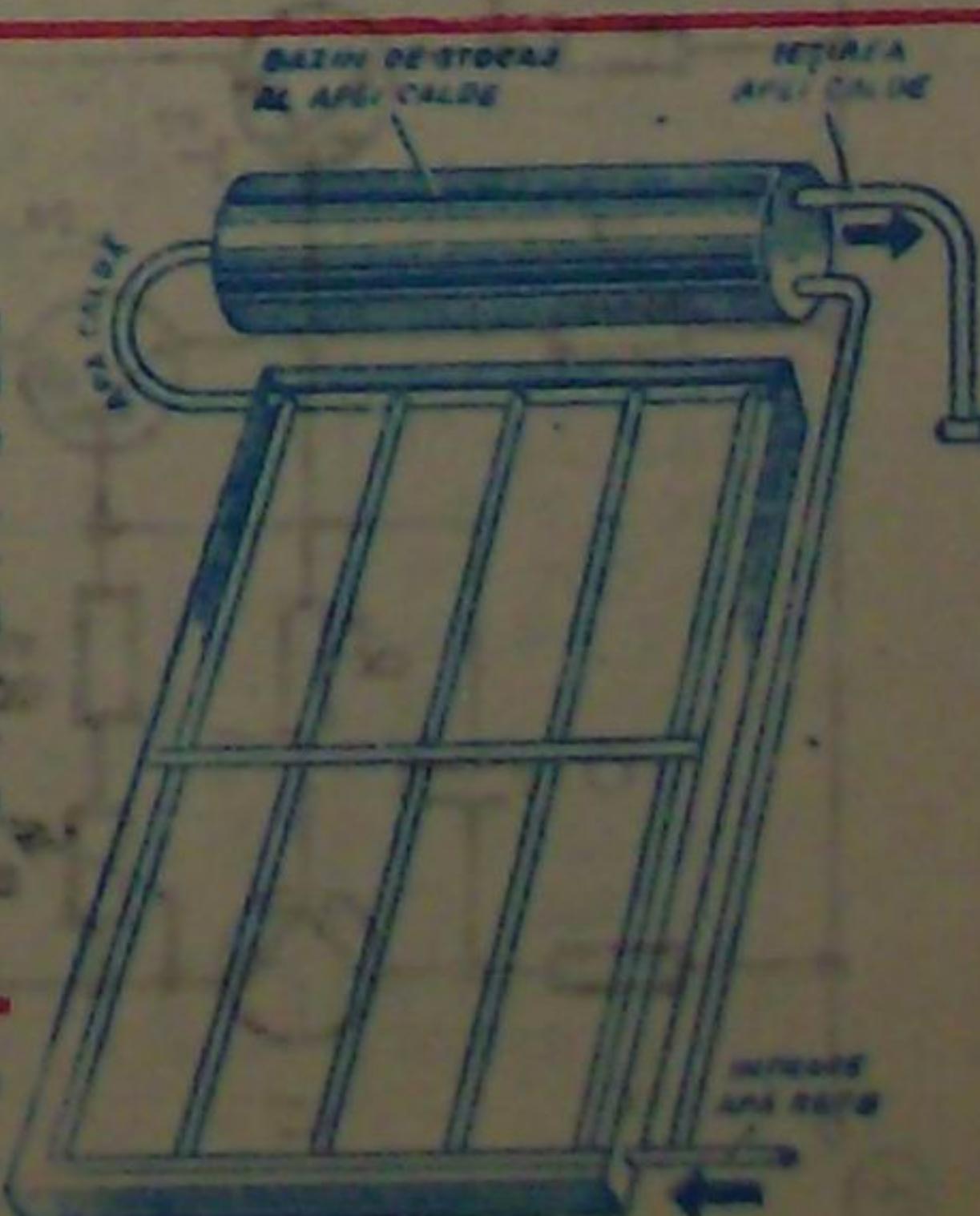

SONERIE MUZICALĂ PROGRAMABILĂ

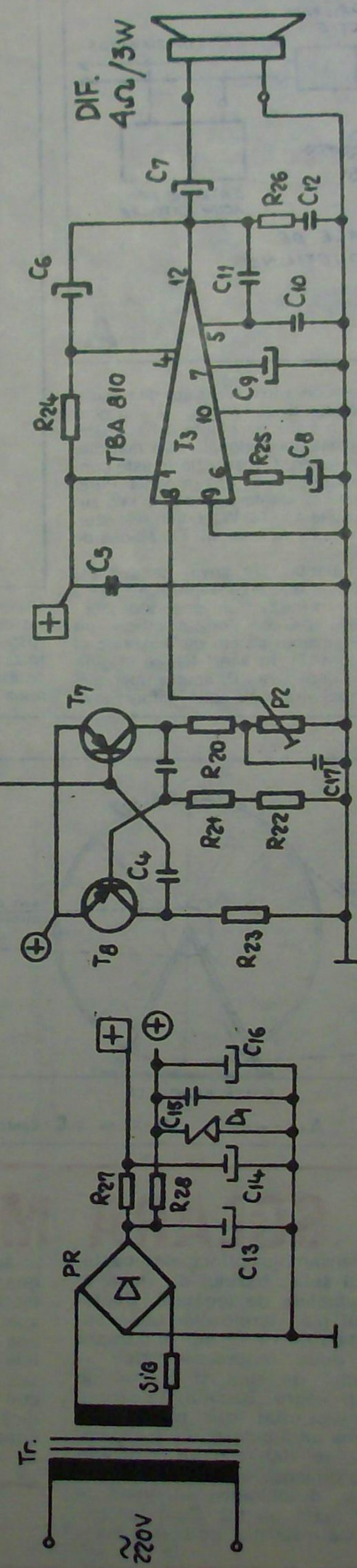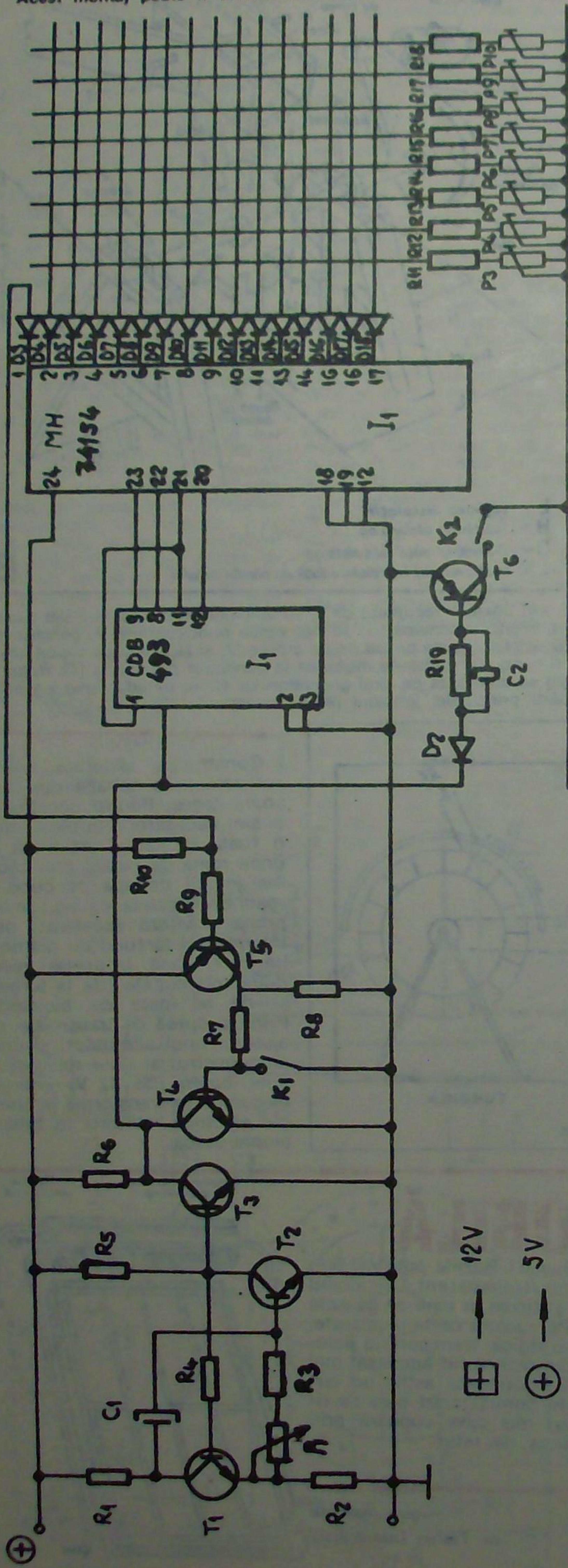Acest montaj poate fi folosit atât ca sonerie muzicală, cât și ca generator de gamă muzicală.



Tranzistorii T1-T2 formează un circuit oscilator de mică frecvență (de ritm), care furnizează „ceas” pentru numărătorul (CDB 493). Iesirile numărătorului sunt cuplate la decodoul cu 16 stări MH 74154. În funcție de starea decodoului, oscillatorul format cu T7-T8 emite un semnal a cărui frecvență depinde de linia aleasă prin cablajul pe matrice de diode. Acest semnal este preluat și amplificat de integratul MBA 810, care debitează pe un difuzor de radioicare de 4Ω la 3 W.

P1 regleză ritmul melodiei; P2 regleză volumul sonor; P3-P10 regleză notele gamei muzicale; K1 pornește melodia; K2 introduce pauza între note.

După verificarea cablajului și plantarea pieselor se va trece la alimentarea montajului. În caz că, la închiderea lui K1, în difuzor nu se vor auzi o succesiune de note muzicale, se va depăsa montajul în modul următor:

— Se verifică tensiunile de alimentare +5 și +12 V;

— Pe pinul 1 al CDB 493 se vizualizează, la un osciloscop de laborator, apariția semnalului de numărare;

— Se urmărește trecerea pe rînd în „O” logic a pinilor 1-17 din decod;

— Se verifică semnalul audio pe pinul 8 al integratului amplificator, precum și semnalul audio pe difuzor.

Defectul găsit se va remedia prin schimbarea piesei defecte sau prin refacerea unei eventuale interruperi sau scurtcircuit în cablaj.

Pentru cei care nu pot procura un MH 74154, în figura 1(a) este înfășată schema echivalentă cu două cipuri CDB 442 și un CDB 404, cablajul trebuind modificat corespunzător. În acest caz se recomandă înlocuirea oscillatorului de ritm cu echivalentul integrat folosind același CDB 404 (fig. 1b). Inversorul format cu T5 poate fi înlocuit cu o poartă ramasă liberă la integratul CDB 404.


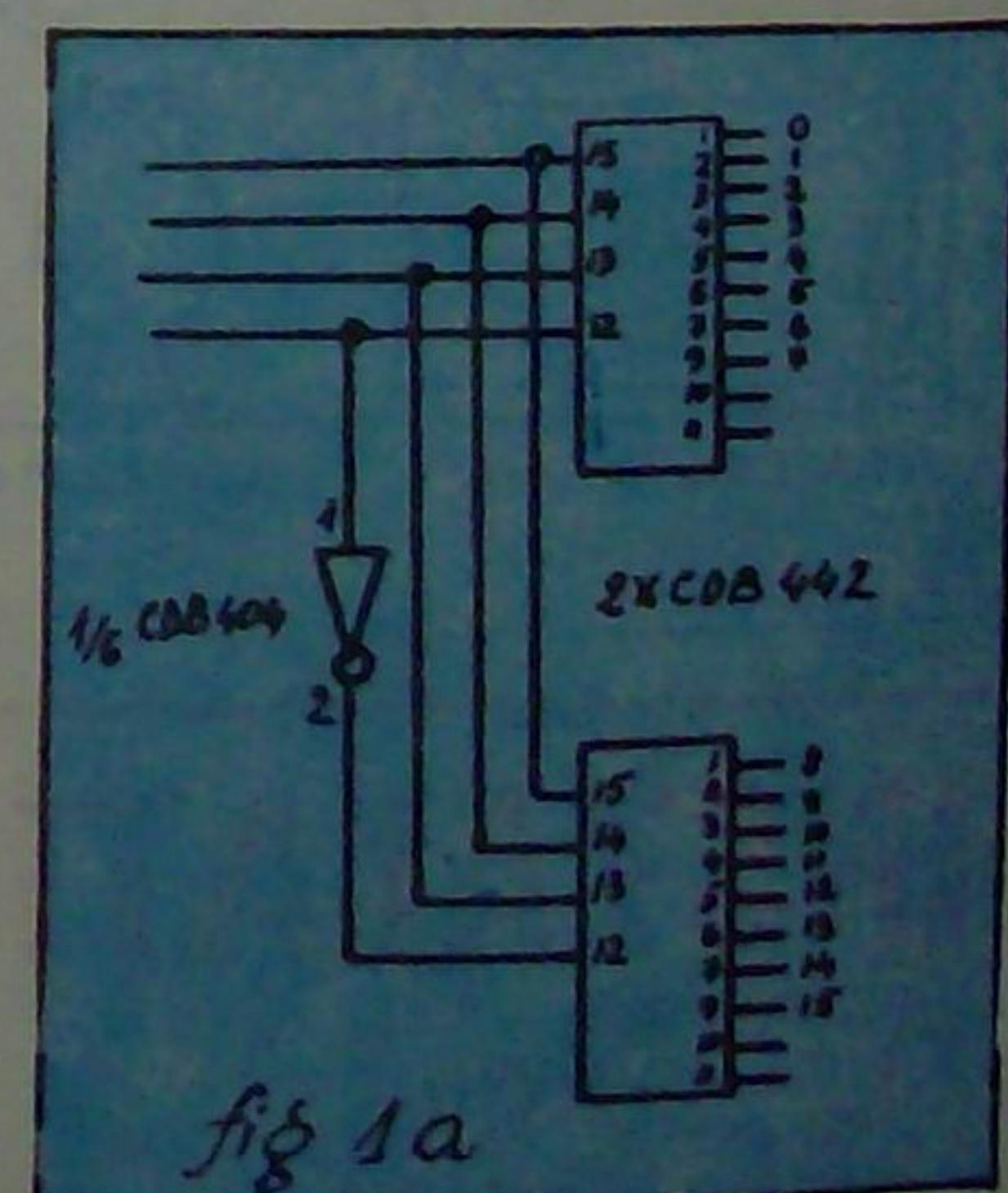


fig. 1a

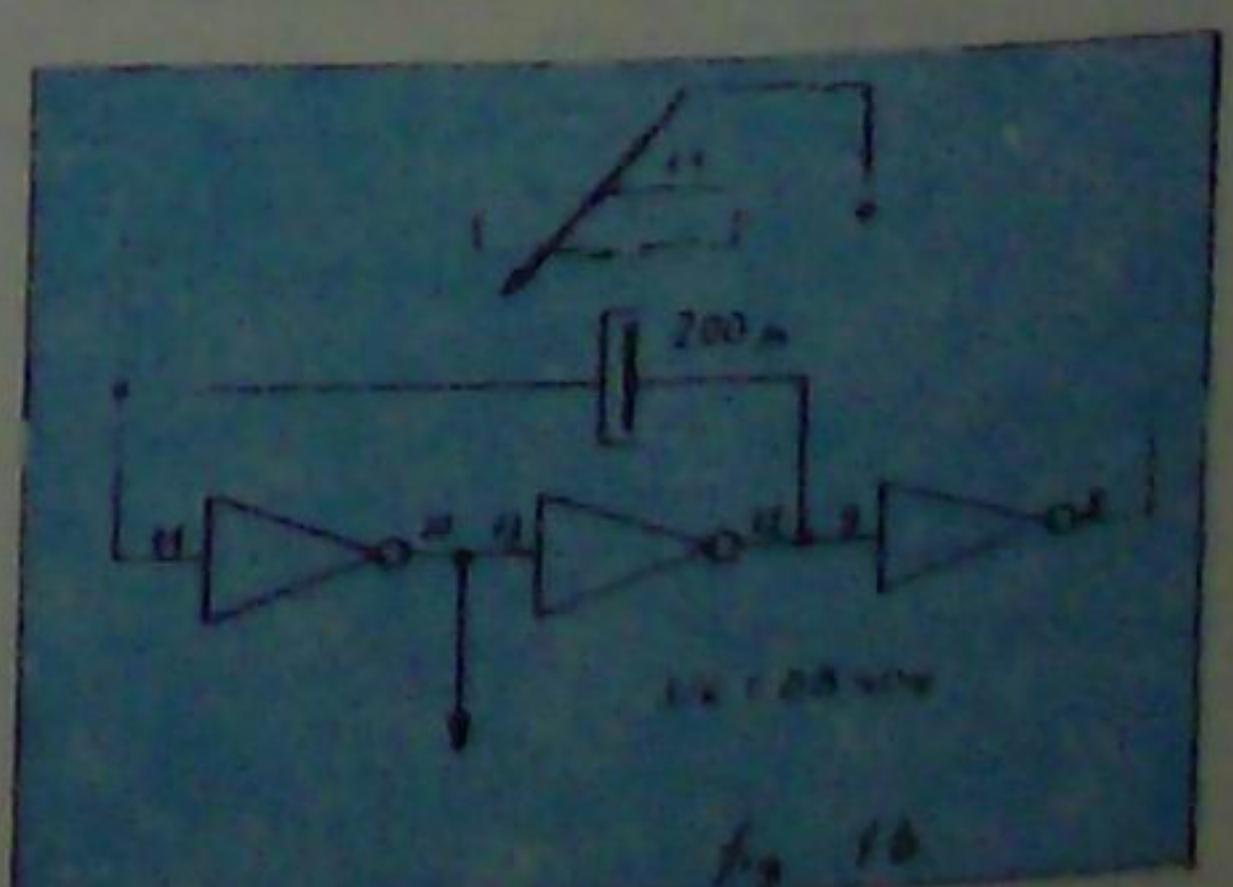



**PIESELE
COMPONENTE**

R1-2,2 kΩ;
R2-3,3 kΩ;
R3-47 kΩ;
R4-100 kΩ;
R5-10 kΩ;
R6-10 kΩ;
R7-10 kΩ;
R8-10 kΩ;
R9-100 kΩ;
R10-5 kΩ;
R11-33 kΩ;
R12-27 kΩ;
R13-22 kΩ;
R14-18 kΩ;
R15-15 kΩ;
R16-12 kΩ;
R17-8,2 kΩ;
R18-8,2 kΩ;
R19-250 kΩ;
R20-1,5 kΩ;
R21-18 kΩ;
R22-0-5 kΩ;
R23-1,5 kΩ;
R24-100 Ω;
R25-50-200 Ω;
R26-1 Ω;
R27-10 Ω;
R28-33 Ω;
T1, T2, T3, T4
— BC171;
T5, T6, T7,
T8—BC 177;
D1—DZ5V6
sau PL 5V6;
D2 = D18-BA
182

(orice diodă
cu siliciu)
PR—4x1N4007;
C1-1 μF;
C2-5 μF;
C3-100 nF;
C4-100 nF;
C5-100 nF;
C6-200 μF 15 V;
C7-1000 μF/15 V;
C8-500 μF/15 V;
C9-100 μF 12 V;
C10-3,3 nF;
C11-470 pF;
C12-100 nF;
C13-500 μF/15 V;
C14-100 μF 15 V;
C15-68 nF;
C16-50 μF 6 V;
C17-100 nF;
I1—CDB493;
I2—MH 74154;
I3—TBA 810;
P1-470 kΩ;
P2-100 Ω;
P3, P4, P5,
P6, P7-10 kΩ;
P8, P9,
P10-5k Ω.
Tr poate fi
și de sonerie.
Siguranță — 1 A.

Radu Butică

START SPRE VITOR

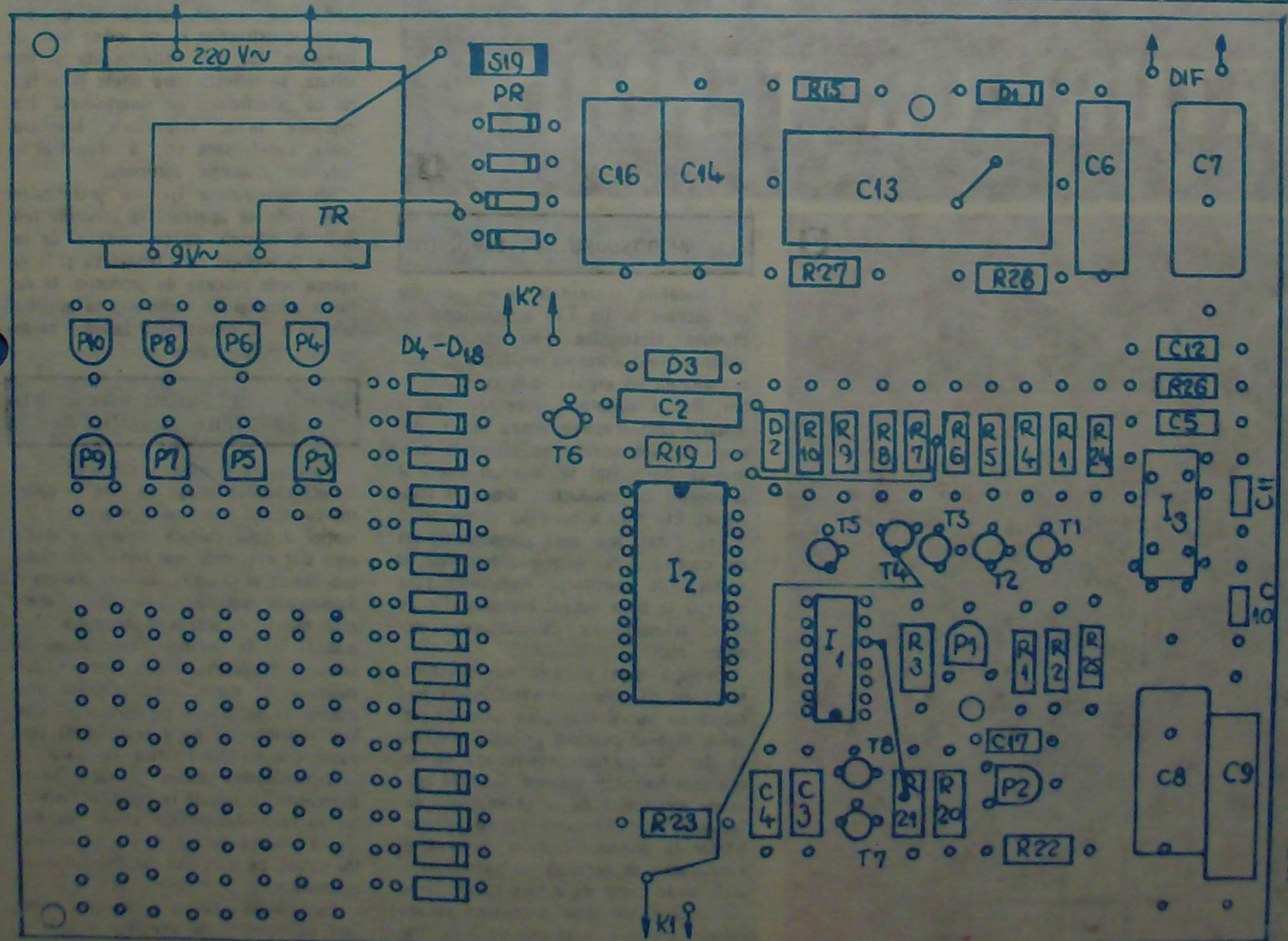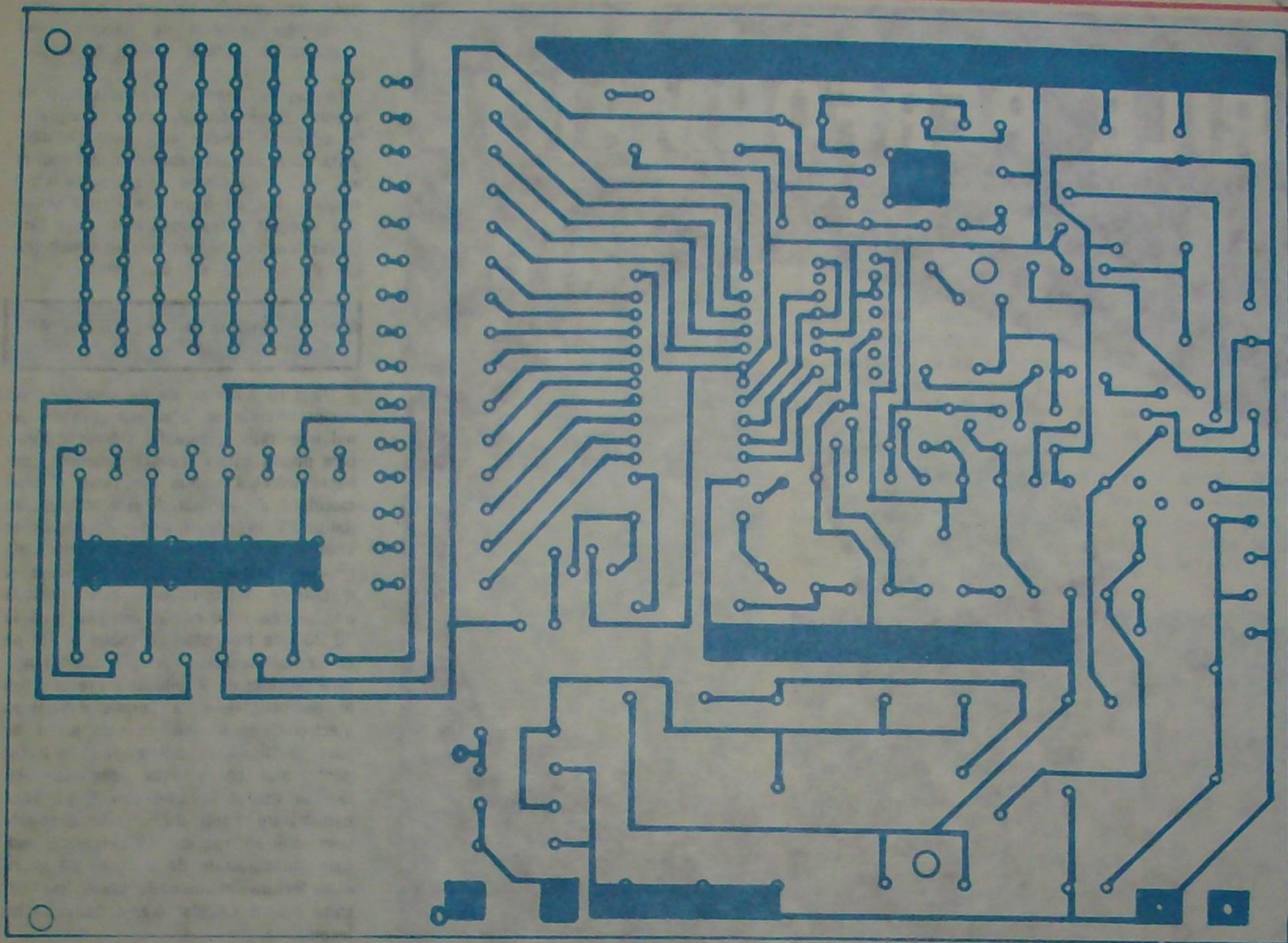

MARILE PERFORMANȚE ale



MINIATURILOR TEHNICE



2

CU MICROSCOPUL LA EXPOZIȚIE

Exponatele prezentate acum aproape un deceniu la un Tîrg internațional de produse electronice s-au remarcat și printr-un fapt oarecum ieșit din comun: majoritatea nu erau vizibile cu ochiul liber. Numai vizitatorul, care recurgea la ajutorul microscopului, putea să se convingă că, întradevăr, pe plăcuțele milimetrice de cristal se află un adevărat păienjeniș de conductori, diode și tranzistori. Expoziția a venit să demonstreze astfel, o dată mai mult, ritmul vertiginos cu care înaintă microminiaturizarea în sectorul de construcții electronice care stăteau la baza tuturor receptoarelor de radio, televizoarelor, calculatoarelor moderne etc.

Evoluția este cu atit mai spectaculoasă cu cit obiectivul specialiștilor nu-l constituia numai reducerea greutății pieselor. Mobilul principal pe linia integrării și, deci, al microelectronicii era obținerea unei fiabilități maxime. Dacă la aparatelor electronice de tip convențional defecțiunile sunt frecvențe datorită perturbărilor la nivelul diferențelor joncțiuni și conductoarelor de legătură, în microelectronică, unde avem de a face cu elemente constructive ale căror dimensiuni variază între o mîmă și o zecime de milimetru,

realizarea conexiunilor este parte integrantă din procesul de finisare, fiind efectuată cu ajutorul tehnicii de metalizare.

În centrul atenției s-a aflat un alt avantaj al miniaturizării: reducerea preluui de cost. Tehnica de construcție integrată face posibilă realizarea mai multor singură fază de lucru. Un circuit imprimat integrat corespunde în privința răndamentului unui aparat de tip convențional de zeci de ori mai scump.

MII DE TRANZISTORI PE CĂTIVA MILIMETRI

Dacă în urmă cu un deceniu print-un circuit integrat se înțelegea ceva de genul unei grile, elementul subminiaturizat, care poartă astăzi această denumire, reunește întregul sistem electronic al unui calculator de buzunar. Aceste progrese se datorează în primul rînd perfecționărilor enorme introduse în sectorul tehnicii de finisare. Grație tehnicilor de gravare și metalizare ultramoderne este posibilă amplasarea unui număr mergind pînă la 30 000 de tranzistori cu cablaj cu tot pe un cristal minuscul („chip”) avînd lungimea muchiei de 4 milimetri. Prețul redus al microcristalelor a permis extinderea electronicii în domenii în care prețul de cost constituia o barieră greu de trecut pentru mari categorii de beneficiari. Astăzi se desfăc în mod curent, pe lîngă nenumărate tipuri de circuite destinate unor utilizări speciale în cercetare, modele standardizate de memorii de imprimare-lectură, memorii de valori fixe, circuite pentru calculatoare, circuite cu telecomandă.

Apariția acestor noi familii de elemente constructive cu un indice înalt de integrare, tot mai perfecționate și mai ieftine, se reflectă între altele și în faptul că „electronica de divertisment” (receptoare radio, televizoare, magnetofoane, casetofoane etc.) a înregistrat un spor de producție apreciabil.

Microelectronica își are pretutindeni locul unde se apelează la serviciile tehnicii de măsură, de comandă și de reglare, la reglajul caloriferului ca și la direcțarea unor procese de producție, la dozarea admisiei de carburanți la automobile ca și la repartizarea fluxului de informații în centralele telefoniice.

„CHIPUL” DE SILICIU ÎNLOCUIEȘTE ARCURILE ȘI ROTILE

Rapiditatea enormă cu care pot fi prelucrate cantități uriașe de date cu ajutorul circuitelor electronice imprimă informației o nouă calitate. Operațiile mecanice sunt executate mai ieftin, mai rapid, mai precisi și la un răndament mai mare. Numeroase produse noi au putut fi realizate numai datorită compozițiilor electronice — de exemplu, calculatorul de buzunar. Predecesorul său mecanic, calculatorul de masă, avea mărimea unei mașini de scris, era cu mult mai înțel, mai zgromot și nu executa decât cele patru operații matematice de bază.

Nenumăratele arcuri și roți dințate, săsambilate cu migălă în cutia ceasornicului au fost înlocuite de „chipul” de siliciu, o plăcuță de mărimea unui milimetru pătrat, pe care sunt dispuse circuitele electronice.

Lista neînălțătoare a aparatelor și sistemelor realizate cu componente integrate nu se re-

Primul dispozitiv electronic folosit de computeri a fost tubul cu vid, deja cunoscut prin utilizarea lui în aparatelor de radio

Miniatrizarea a început atunci cind tuburile cu vid au fost reduse la o fracție din mărimea lor originale

Tranzistorul era în stare să facă tot ceea ce făcea tubul cu vid, dar era cu mult mai redus ca dimensiune

Tranzistorul ultra-miniatuzat cu circuite integrate (chips), de acum



zumă, bineînțeles, la aceste exemple. Sectorul tehnicii de reglare, al electro-medicinei, al instalațiilor de semnalizare și securitate, al tehnicii de radio și televiziune se bazează în primul rând pe criteriul miniaturizării elementelor de construcție. Circuite integrate, care cuprind 2 000 de elemente de funcție pe un milimetru pătrat, ilustrează gradul de miniaturizare atins în producția de serie.

MICROELECTRONICA ȘI VIITORUL

Impresionanta varietate a circuitelor moderne, condiție de bază a perfecționării miniaturizării, își găsește expresia în bogăția de forme a elementelor de con-


strucție. Acestea se vor dezvolta în continuare în decursul anilor viitori, microelectronică urmând să indeplinească un rol principal în tehnica de automatizare, de la sistemele de comandă și reglaj pînă la sistemele de dirijare a proceselor, de manipulare comandată de ordinatator. Veritabili roboți la banda rulantă, comandanți de microprocesoare vor contribui la modernizarea universului muncii. Consolă de televiziune vor dota fiecare loc de muncă, oferind toate informațiile necesare. Firmele de calculatoare au lansat deja mașini, care identifică sute de comenzi vorbite, necodificate. Ordinatoarele capabile ele însele să „înțeleagă” și să „vorbească”, adică să alcătuiască propoziții imbinind cuvintele din memoria electronică și să le articuleze ne mai constituind excepții, vor fi capabile să traducă texte și din limbi străine.

Laserul deschide noi perspective cu totul inedite în construcția de ordinate, stabilind noi performanțe în ceea ce privește densitatea informațiilor înmagazinate, miniaturizarea spunându-și cuvin-



tul în proiectarea elementelor constructive, a circuitelor și tranzistoarelor.

Microordinatoarele de înaltă capacitate în execuție compactă, la un preț avantajos, va permite și întreprinderilor mai mici racordarea la tehnica computerelor. Noi instalații electronice cu componente integrate vor intra în dotarea rețelelor de poștă și telecomunicații, în cabinetele medicale și în birouri. În continuă perfecționare se află și echipamentele electronice miniaturizate destinate să asigure un diagnostic sigur pentru motoarele de automobile, la un preț convenabil și pentru autoamatori, care vor simplifica lucrările de revizie și depărtare.

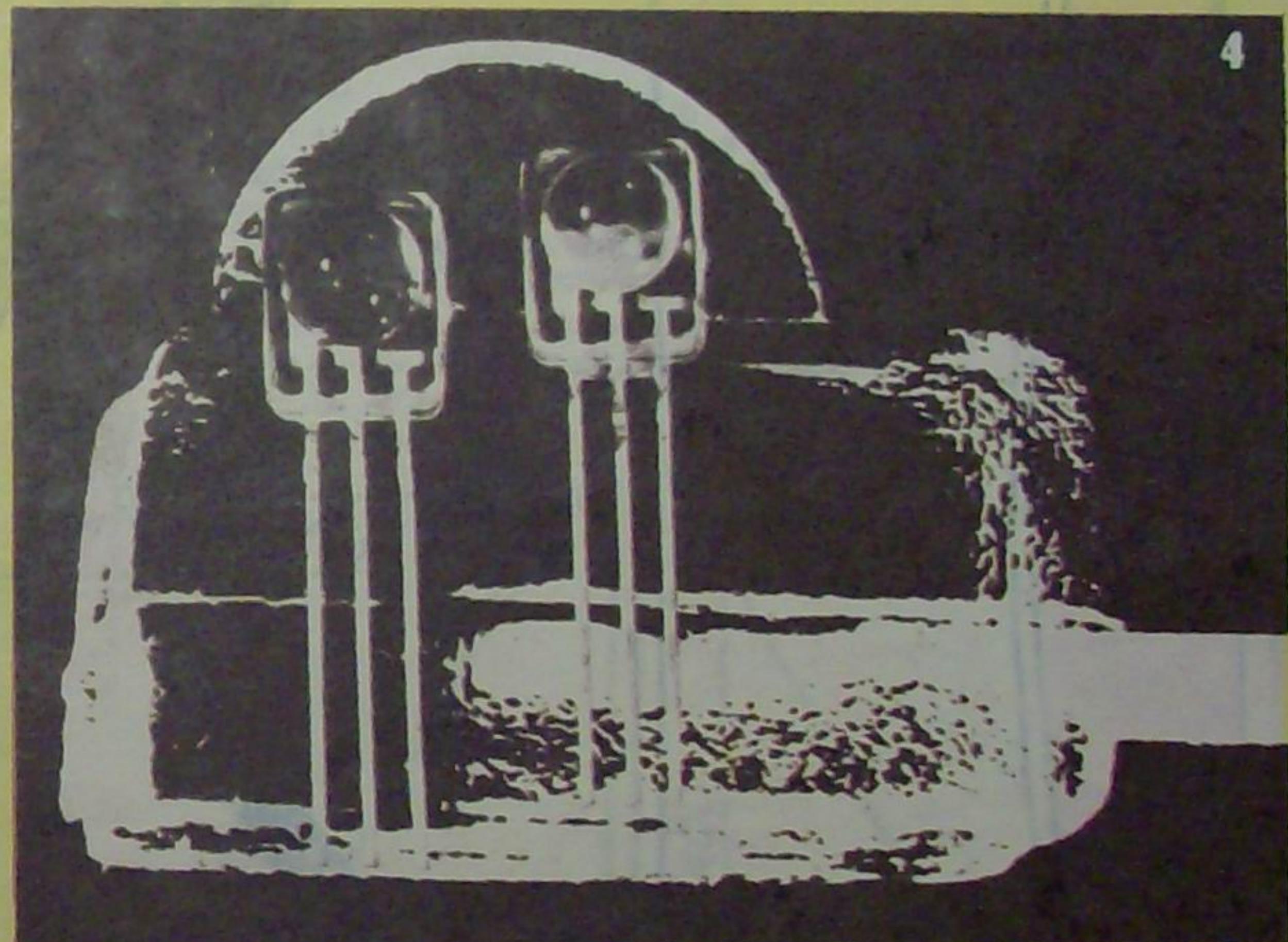Introducerea pe scară tot mai largă a electronicii în viața cotidiană va antrena formarea unor noi categorii de specialiști, cu un înalt nivel de pregătire profesională. Microprocesorul și rudele sale din domeniul microelectronicii sunt considerate drept veritabile motoare ale progresului tehnologic, atât în prezent cât și în deceniile viitoare.



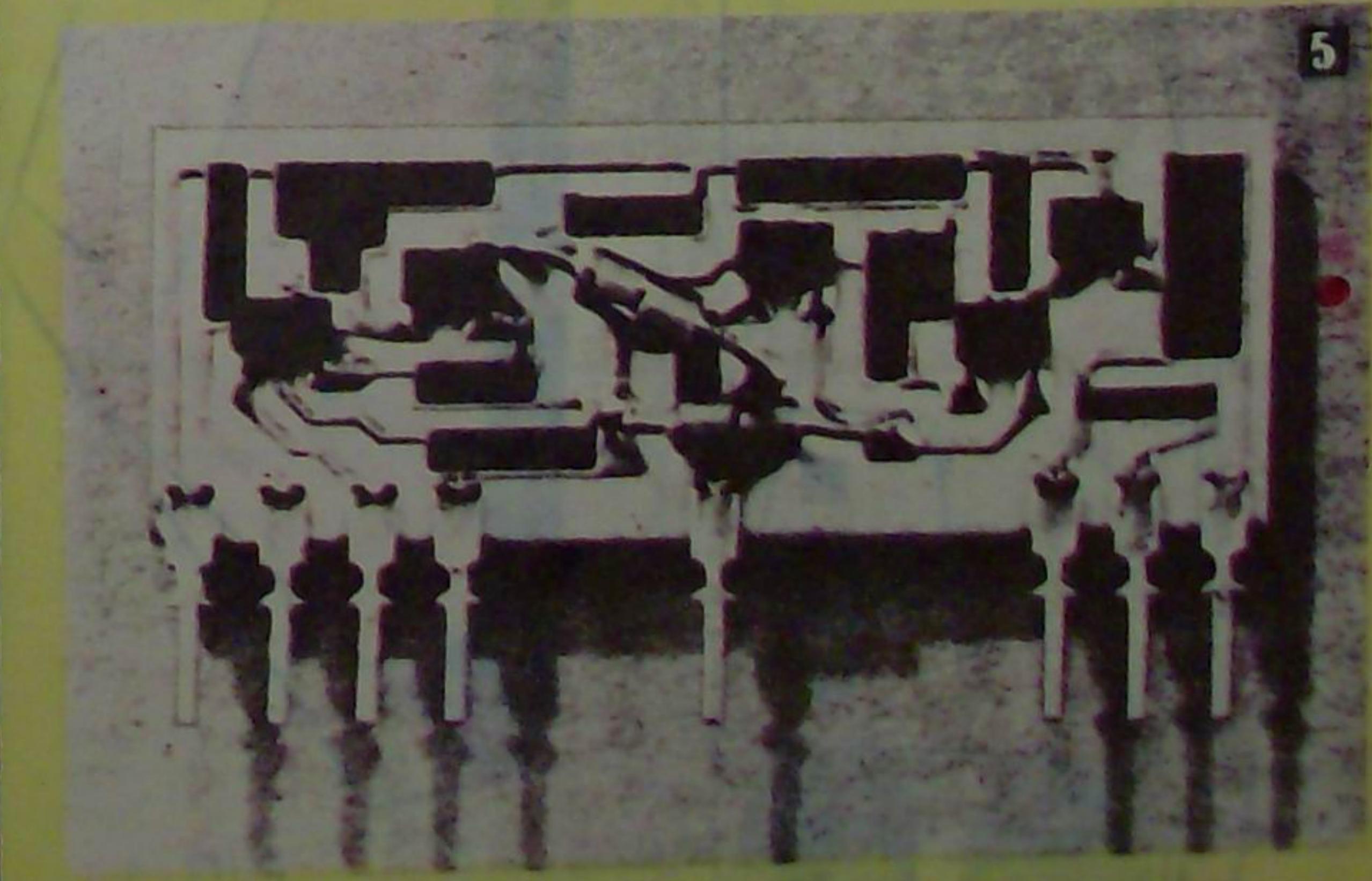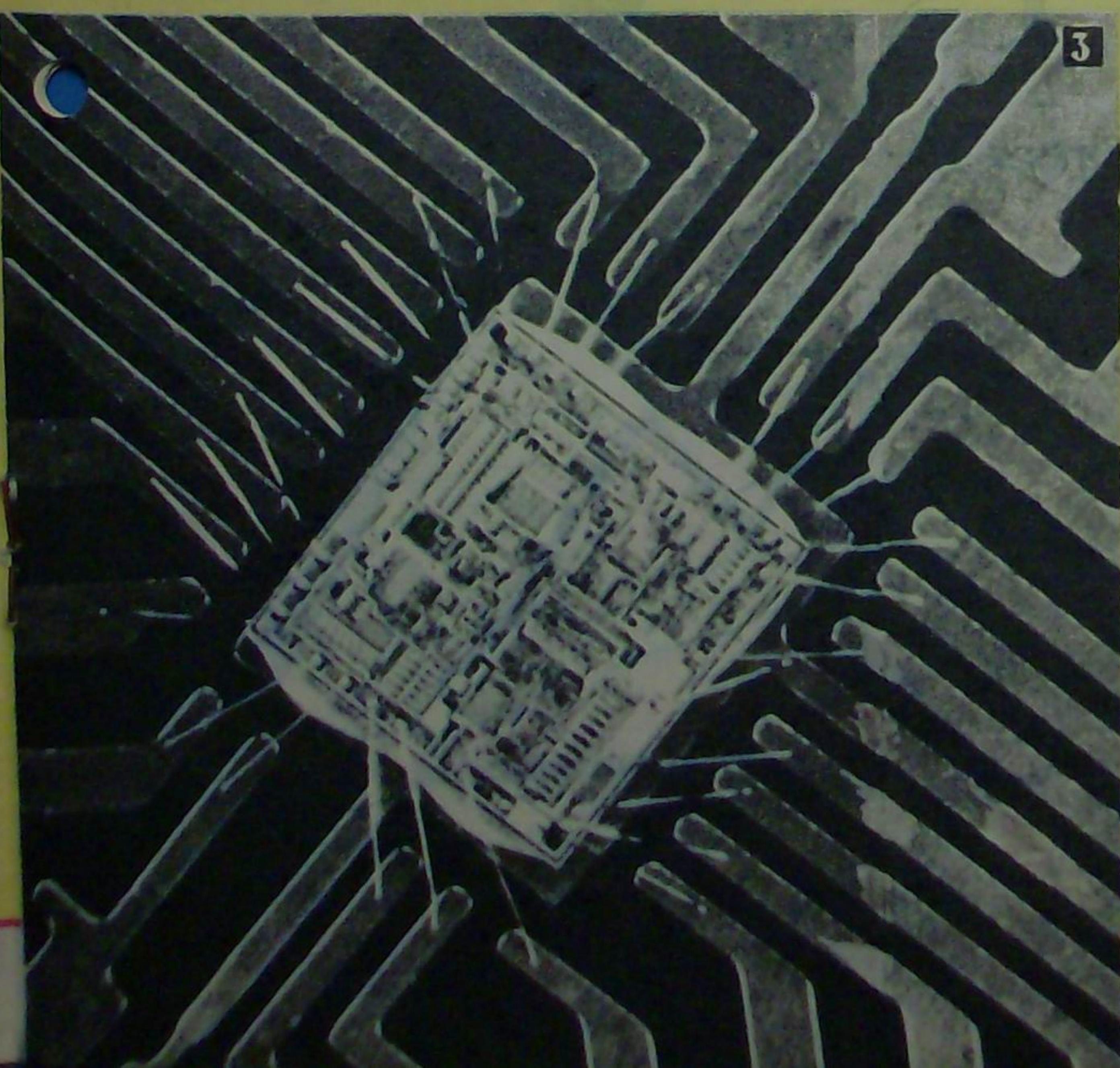1. Acum minuscul creier electronic, ce poate fi sărătinut pe un deget, este capabil să programmeze întreaga rețea de semnale de circulație rutieră a unui mare oraș.
2. De la tubul electronic pînă la cubulețul din dreapta jos au trecut doar cîțiva ani. Numai că micul cub îndeplinește funcțile a mii de tuburi electronice.
3. Piesa centrală a unui ordinatator, o placă de siliciu mare de numai cîțiva milimetri pătrați.
4. Un fototranzistor cu siliciu extrem de sensibil.
5. Circuit electronic realizat pe film gros și prin intermediul căruia pot fi asamblate într-o cutie componentă active și pasive de conexiune cu structuri diferite. Circuitul din imagine este alcătuit din 13 rezistențe, 5 tranzistori și 2 diode.



DE LA JOC LA MĂIESTRIE • DE LA JOC LA MĂIESTRIE • DE LA JOC LA MĂIESTRIE

AEROMODEL

PENTRU
ZBORURI
PLANATE

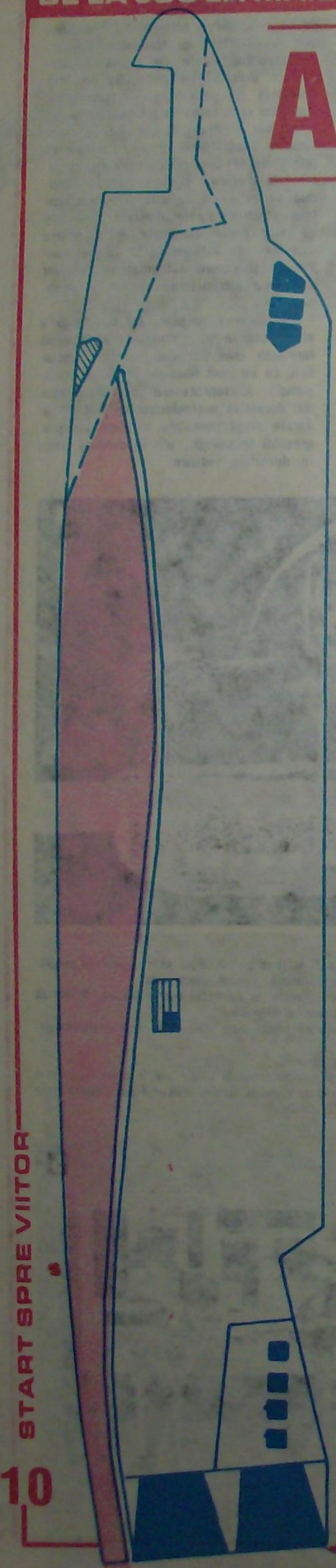


Fig. 1

Fig. 1


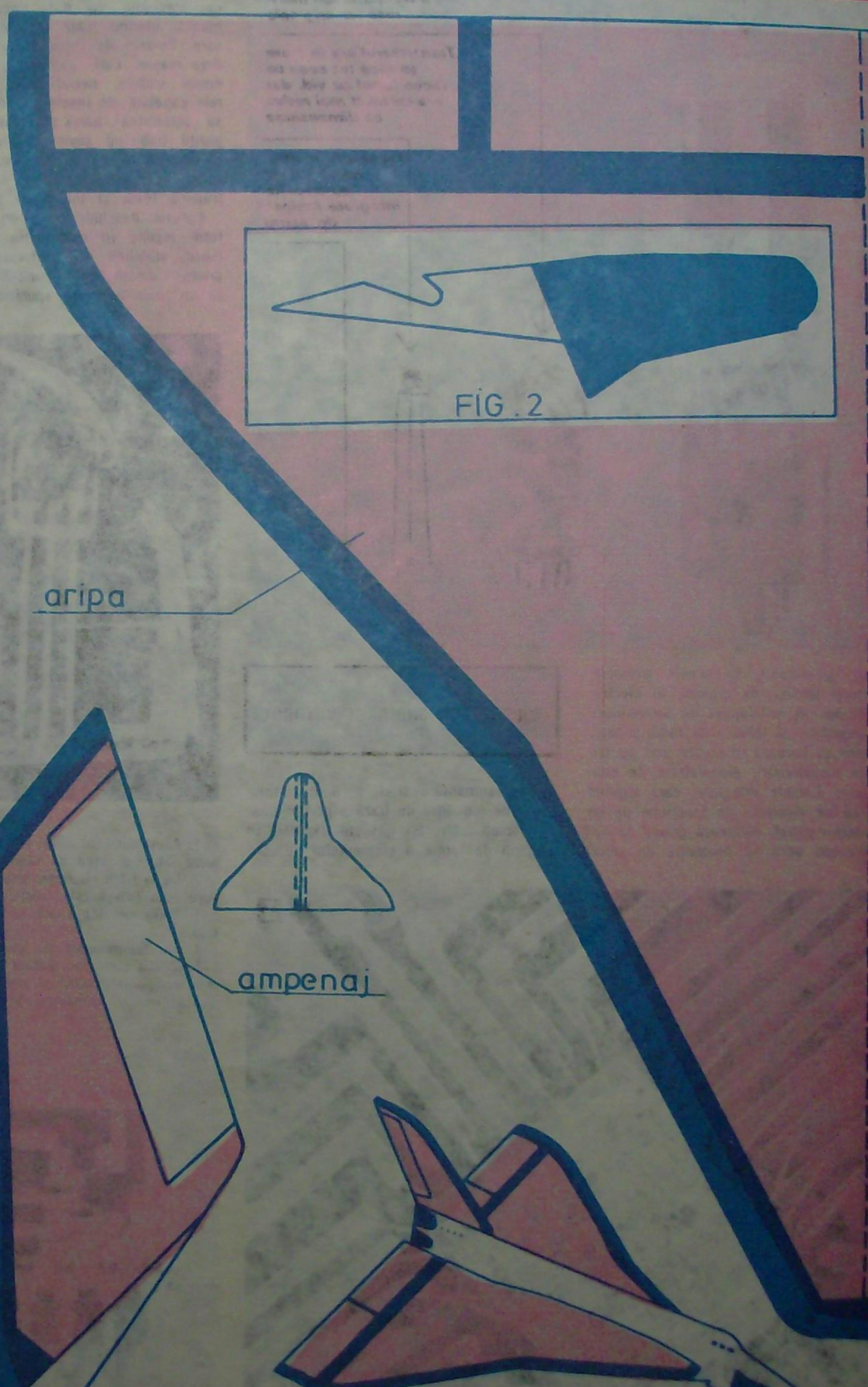
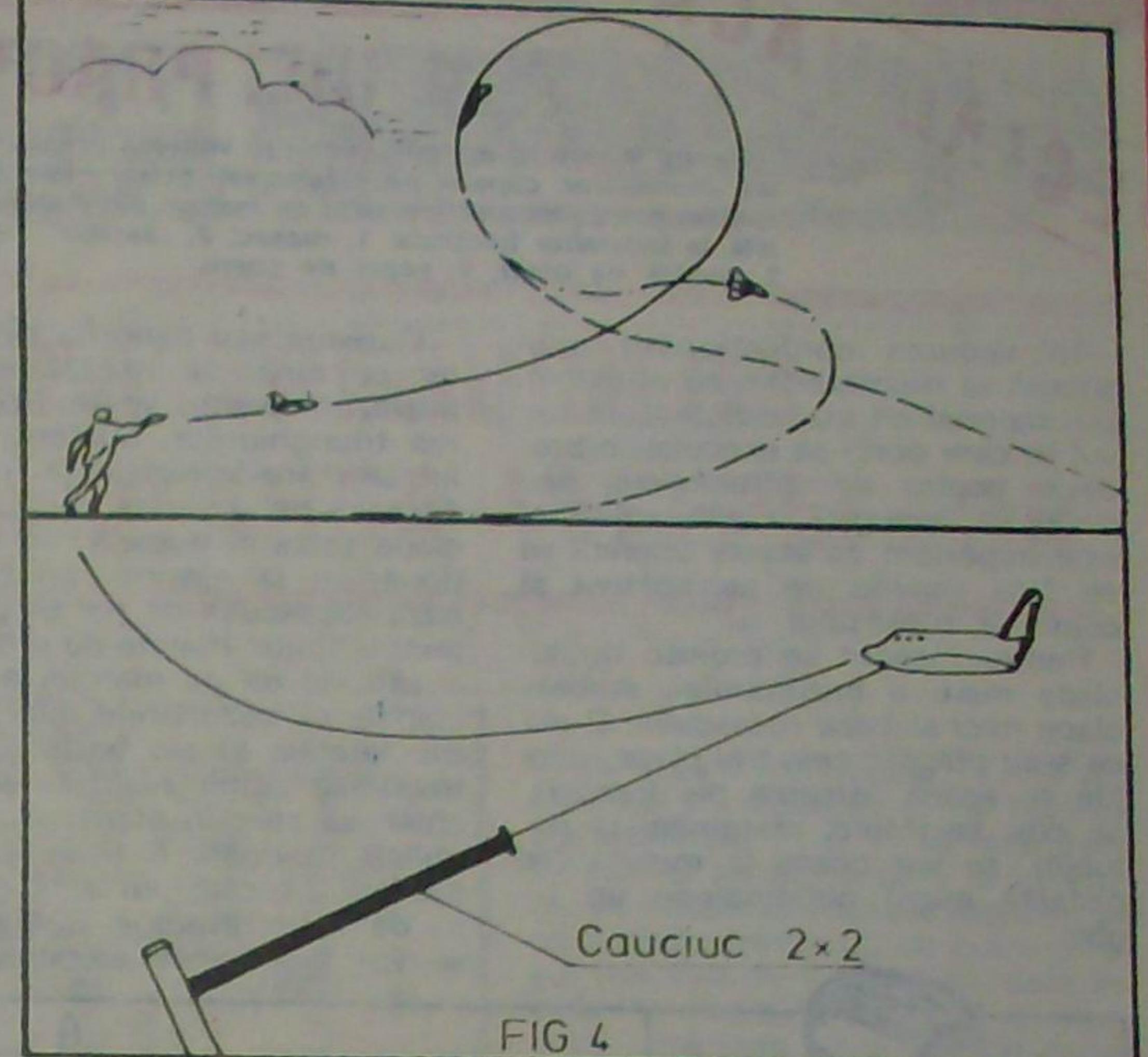


Fig. 2

FIG. 3

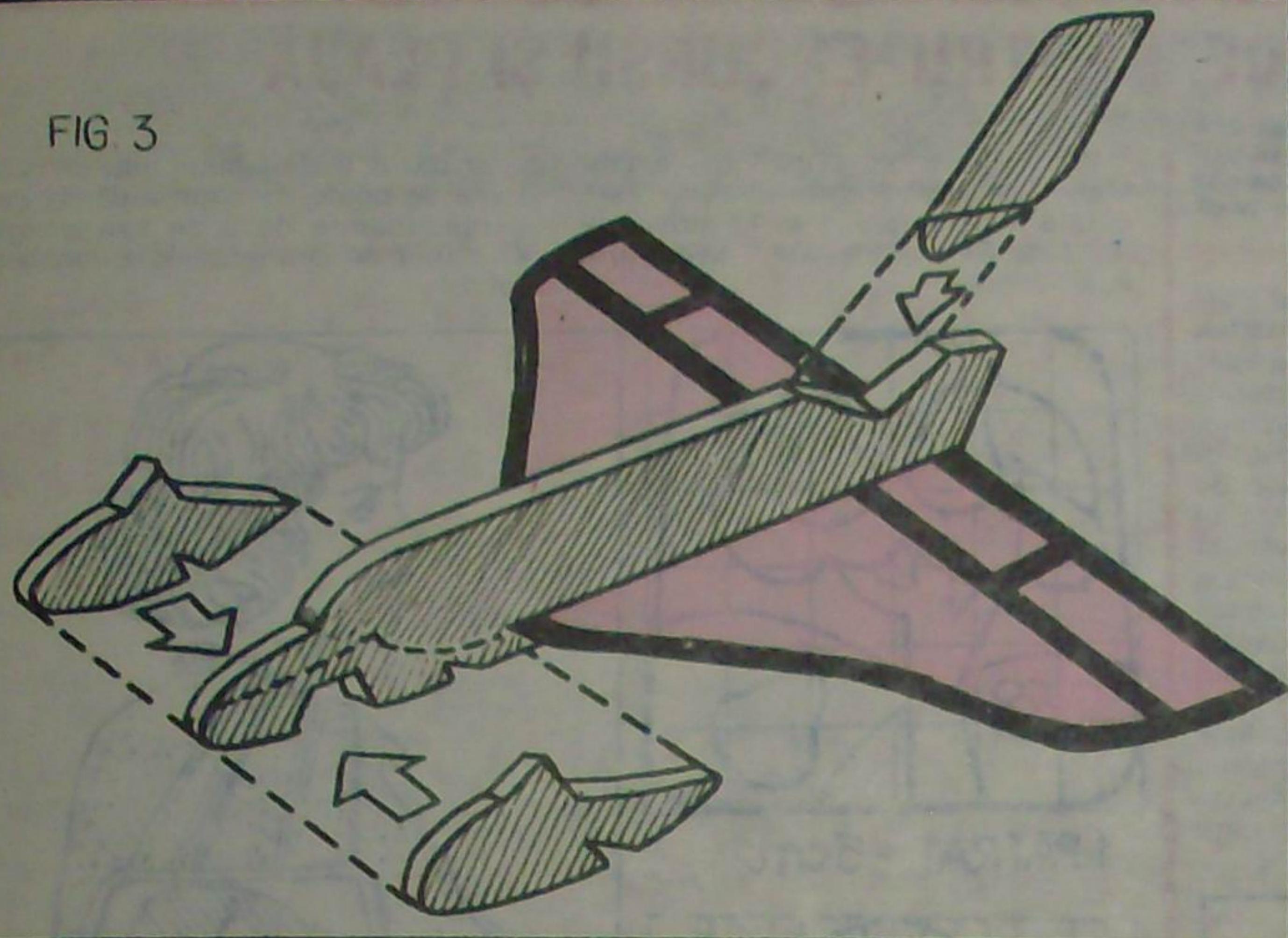

Vă propunem realizarea machetei unui aeromodel pentru zbor planat. Aripa, ampenajul vertical și fuselajul sunt redate în desen la scara de 1/1, iar montarea reperelor se execută ca în figura 3.

Aripa, avind în plan o formă specială, se realizează din balsa sau placaj de 1,5 mm. În desen s-a redat jumătate din aripă. Ampenajul vertical se construiește din placaj de 1,5 mm.

Fuselajul se confectionează din placaj de 2–2,5 mm în care se practică degajarea pentru introducerea și montarea aripii. Botul este placat pe ambele fețe cu placaj de 1,5 mm având forma în plan din figura 2.

După adăugarea unor bucățele mici de plastilină în bot pentru centraj se pot executa zboruri planate cu lansare din mână sau cu ajutorul unor fire elastice de cauciuc de 2 x 2 mm, ca în figura 4.

MINIMODEL CU REACȚIE

Cu ajutorul unui balon cilindric umplut cu aer și a unui aeromodel de dimensiuni mici se poate realiza un model cu reacție, care zboara foarte spectaculos.

Principiul de funcționare este simplu: jetul de aer, care ieșe cu viteză din balon, face ca aeromodelul să fie propulsat în sus. După ieșirea întregului aer din balon, modelul va plina lin către sol.



Construcția aeromodelului, în cele două variante prezentate în figura 2, se realizează destul de ușor. Fuselajul se poate confectiona din polisti-

ren de 10–15 mm grosime sau dintr-o baghetă de brad de 3 x 3 mm.

Aripa și ampenajul se realizează din placă de polistiren de 5 mm sau din lemn de balsa de 1 mm.

Prinderea aeromodelului de balon se face înainte de umflarea acestuia cu ajutorul unui colier elastic din cauciuc de 1 x 1 mm.

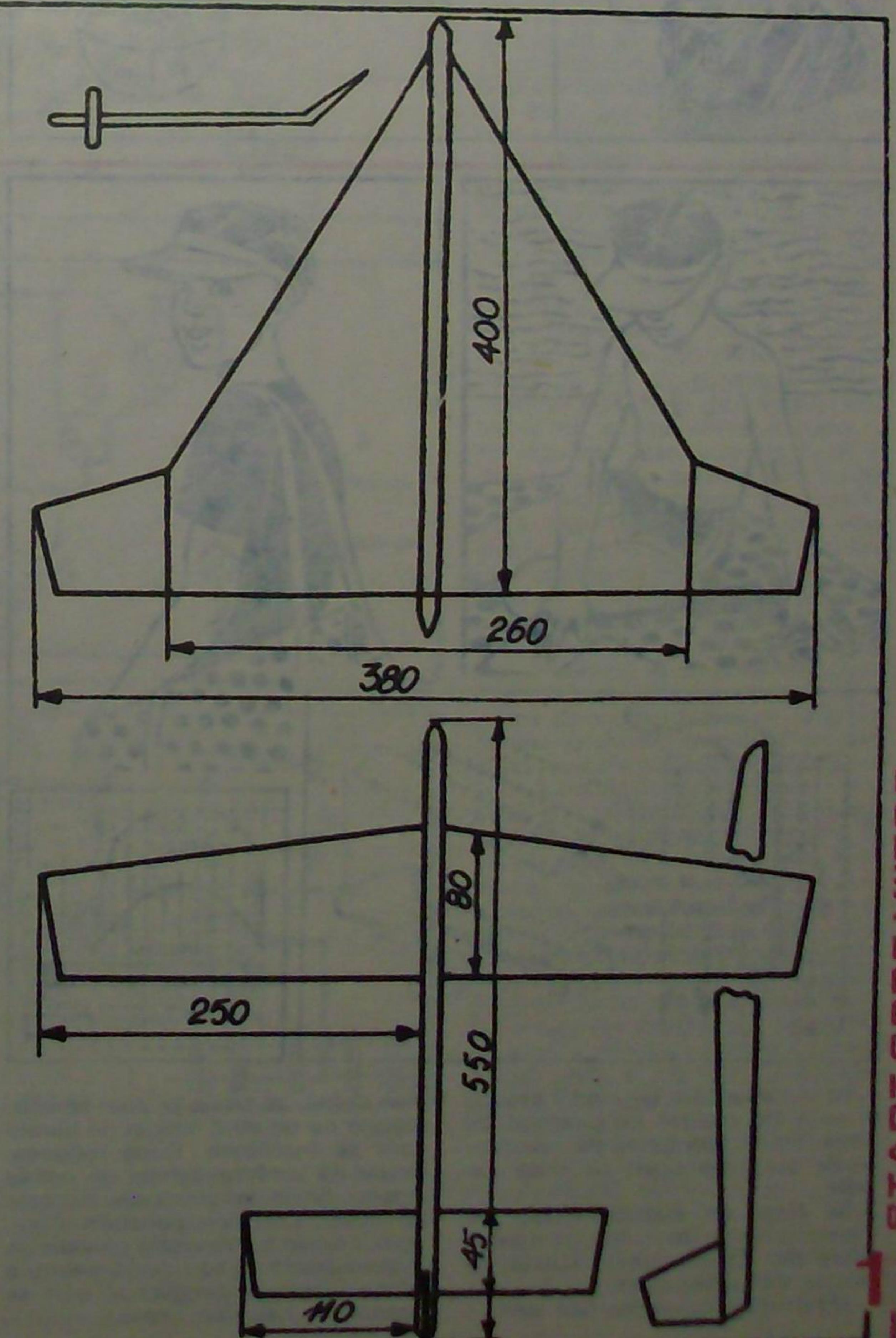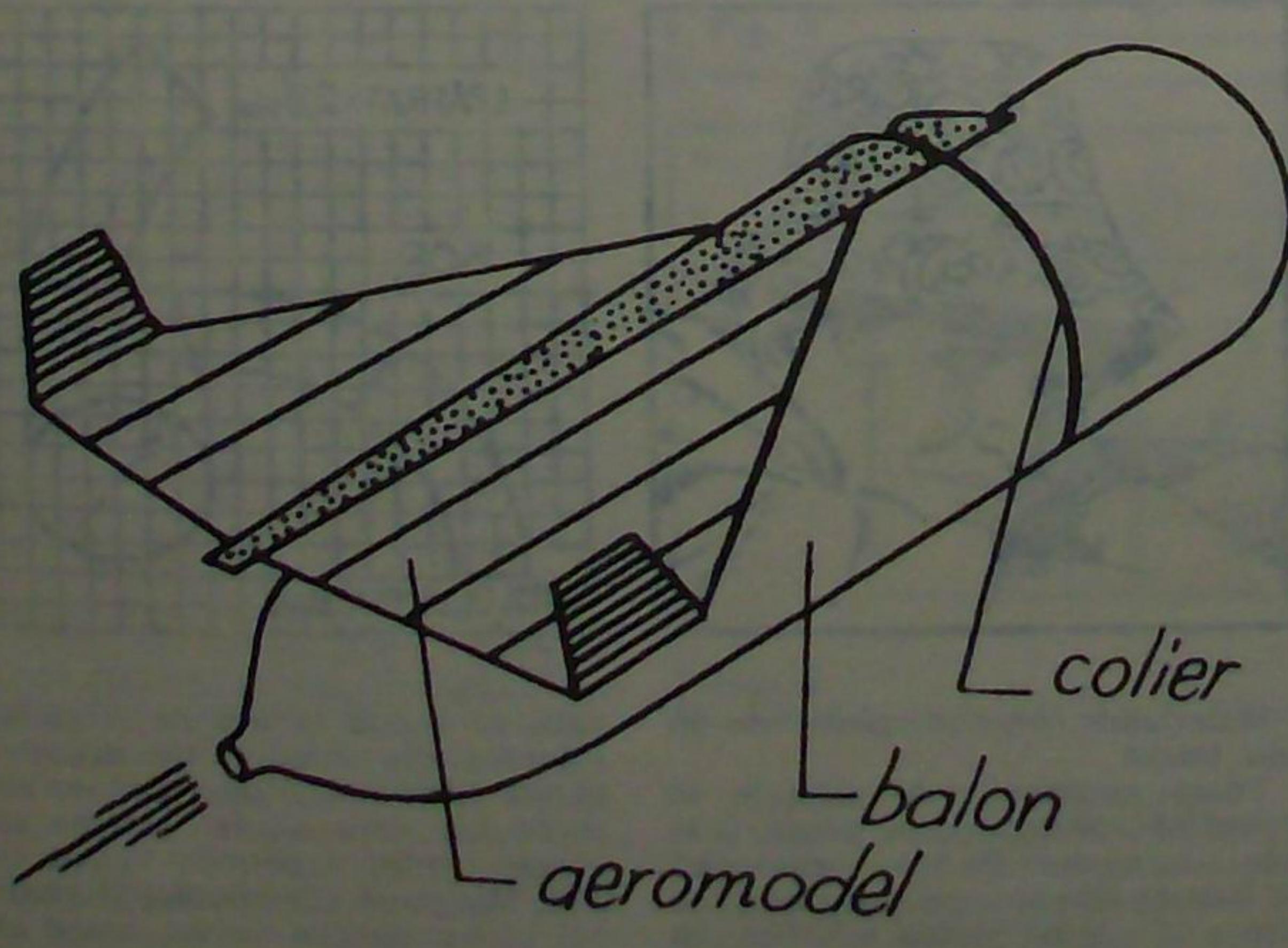Marian Barbu,
Casa pionierilor și șoimilor patriei
Curtea de Argeș, jud. Argeș.




4 IDEI PRACTICE PENTRU EXCURSII ȘI PLAJĂ

Pentru a veni în ajutorul vostru în vederea pregătirii excursiilor, drumețiilor, clipelor pe care le veți petrece la plajă, vă prezintăm patru idei practice, ușor de realizat din materiale care se află la îndemâna fiecărui: 1. rucsac; 2. „sacoșă” pentru plajă; 3. geantă de umăr; 4. șepci de soare.


În vederea confectionării unui rucsac va recomandam să vă alegeți un material cuțit mai rezistent. În cazul în care doriti să executați o broderie pentru a-l înfrumuseța sau doriti să adăugați o altă aplicație este important ca aceste operații să se facă înainte de asamblarea și coaserea rucsacului.

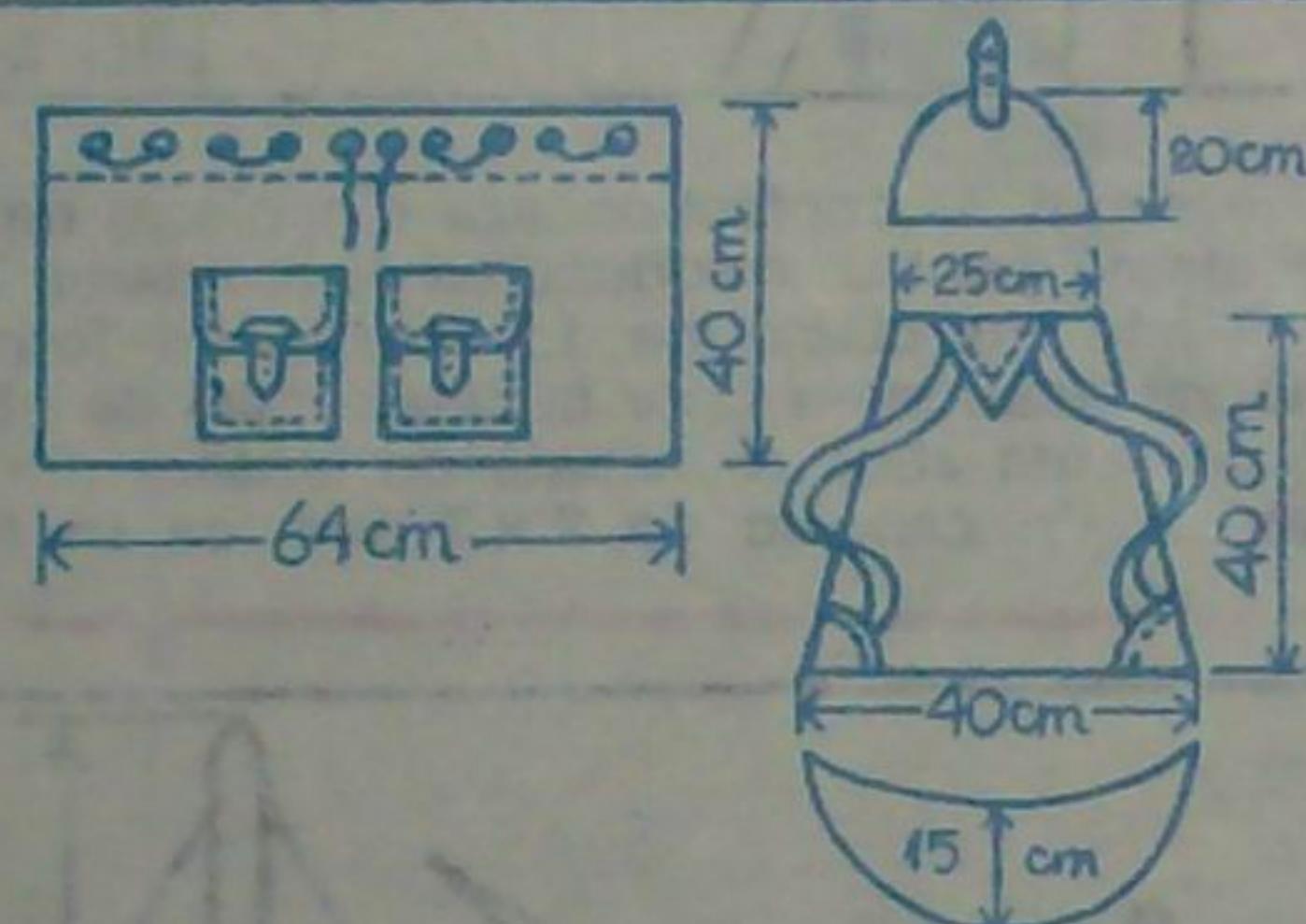Pentru început se croiesc dublu, clapa mare a buzunarului ambele clape mici și baza rucsacului. După ce s-au pregătit cele trei clape, parțile se aplică (dreapta pe dreapta), se cos, se întorc, marginile, la rotunjiri, se vor coase la mașină (la distanță mică) obținindu-se un tișgel.




Parțile se croiesc în dublu exempliar. Cusăturile trebuie astfel executate încât muchiile să fie orientate în afară. În acestea vor fi tivite cu o fișie oblică.



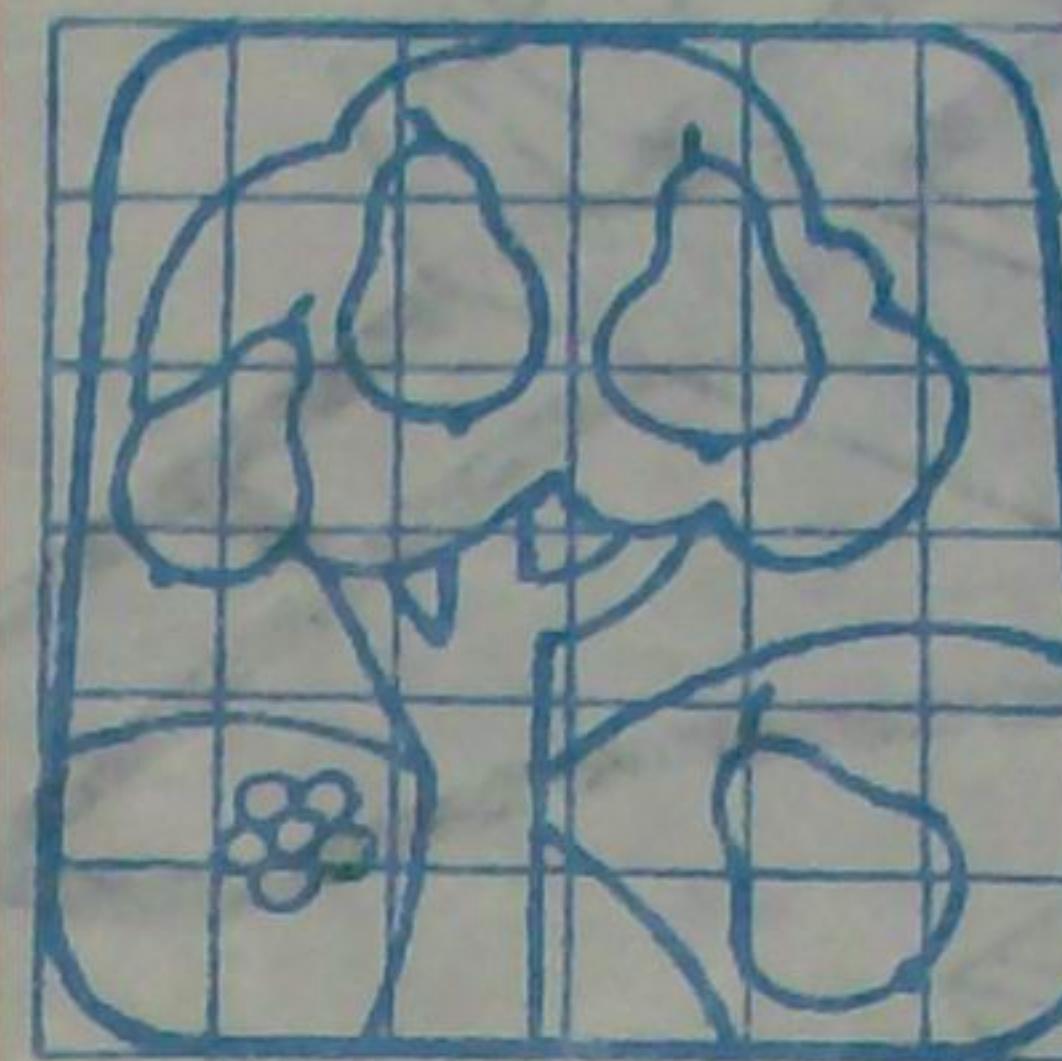
În cazul materialelor foarte rezistente se poate renunța la capturarea genții. Înainte de a se fixa panglica-miner se probează lungimea optimă.



1 PATRAT = 5 cm

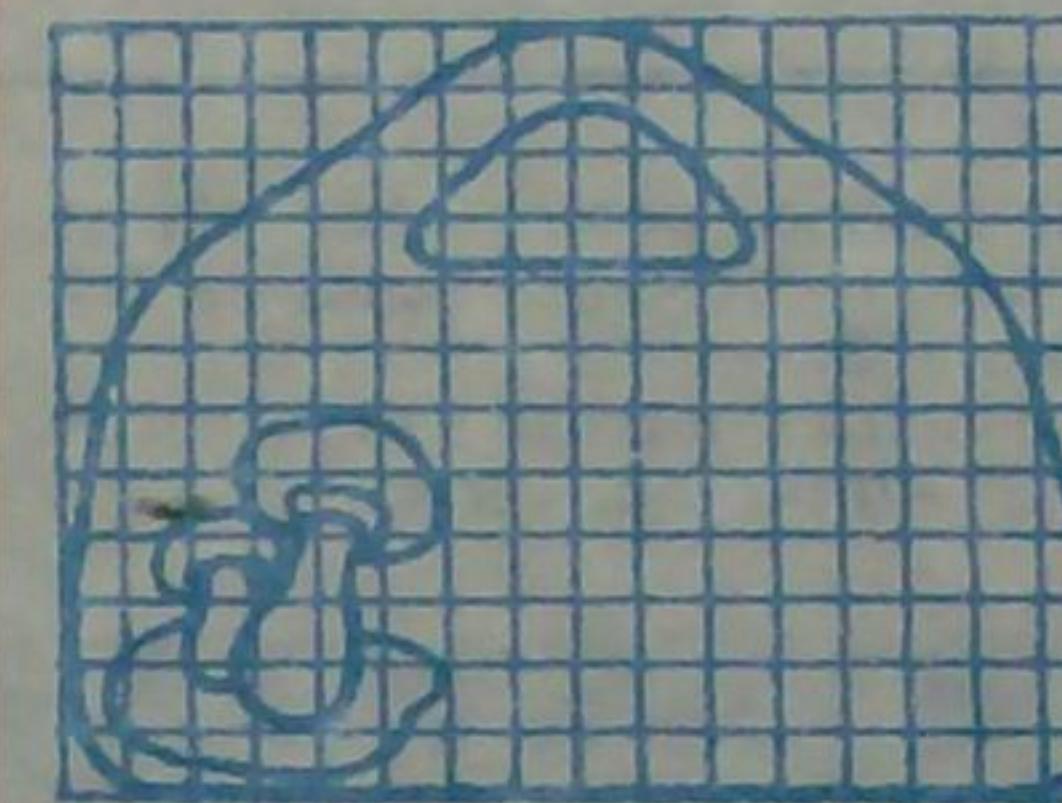

1 PATRAT = 3 cm

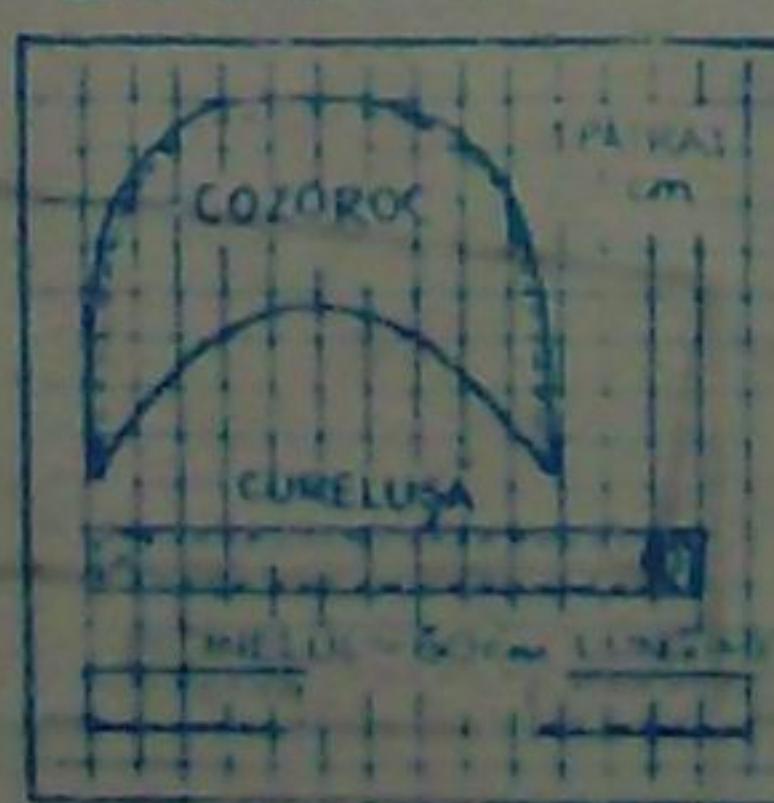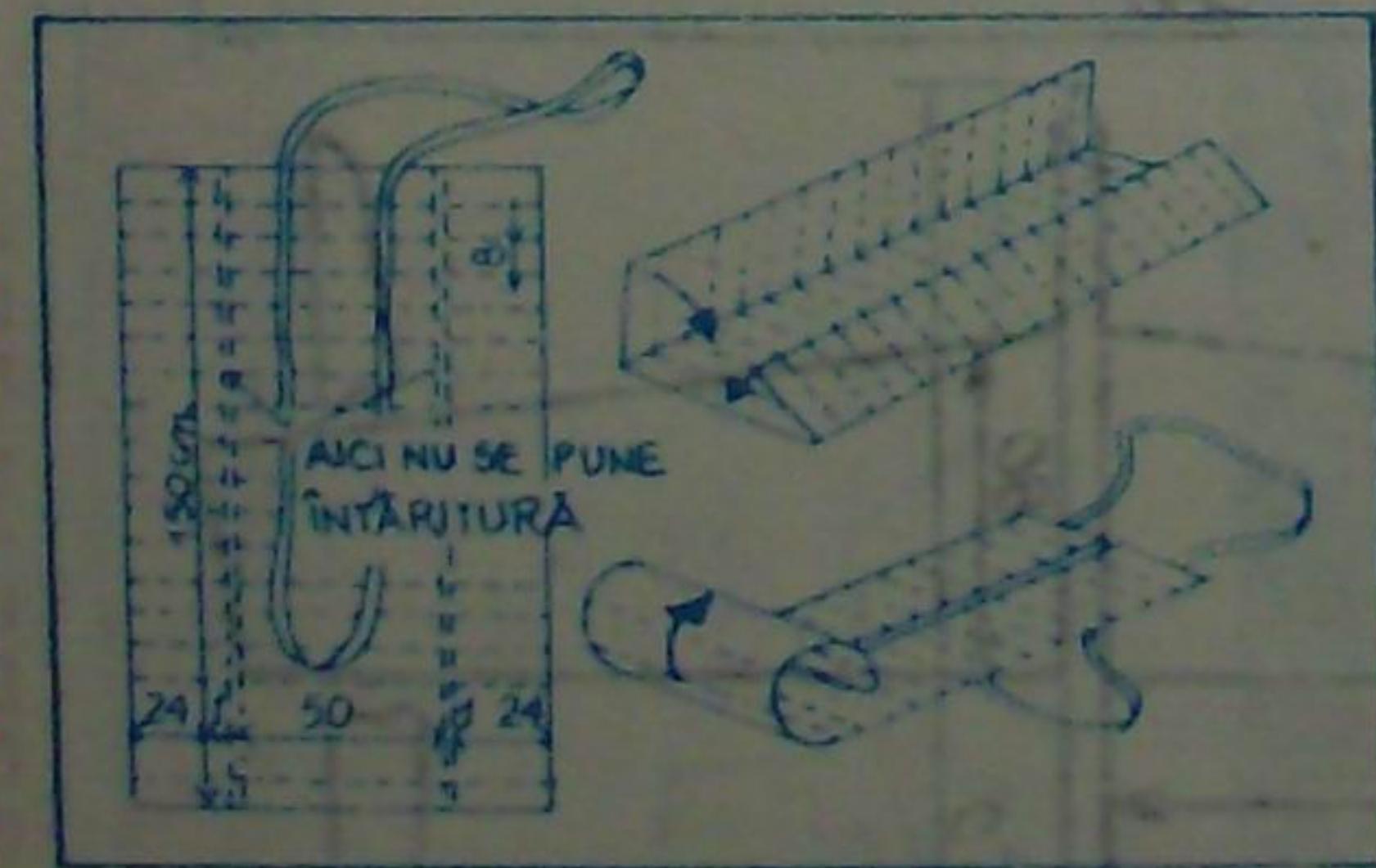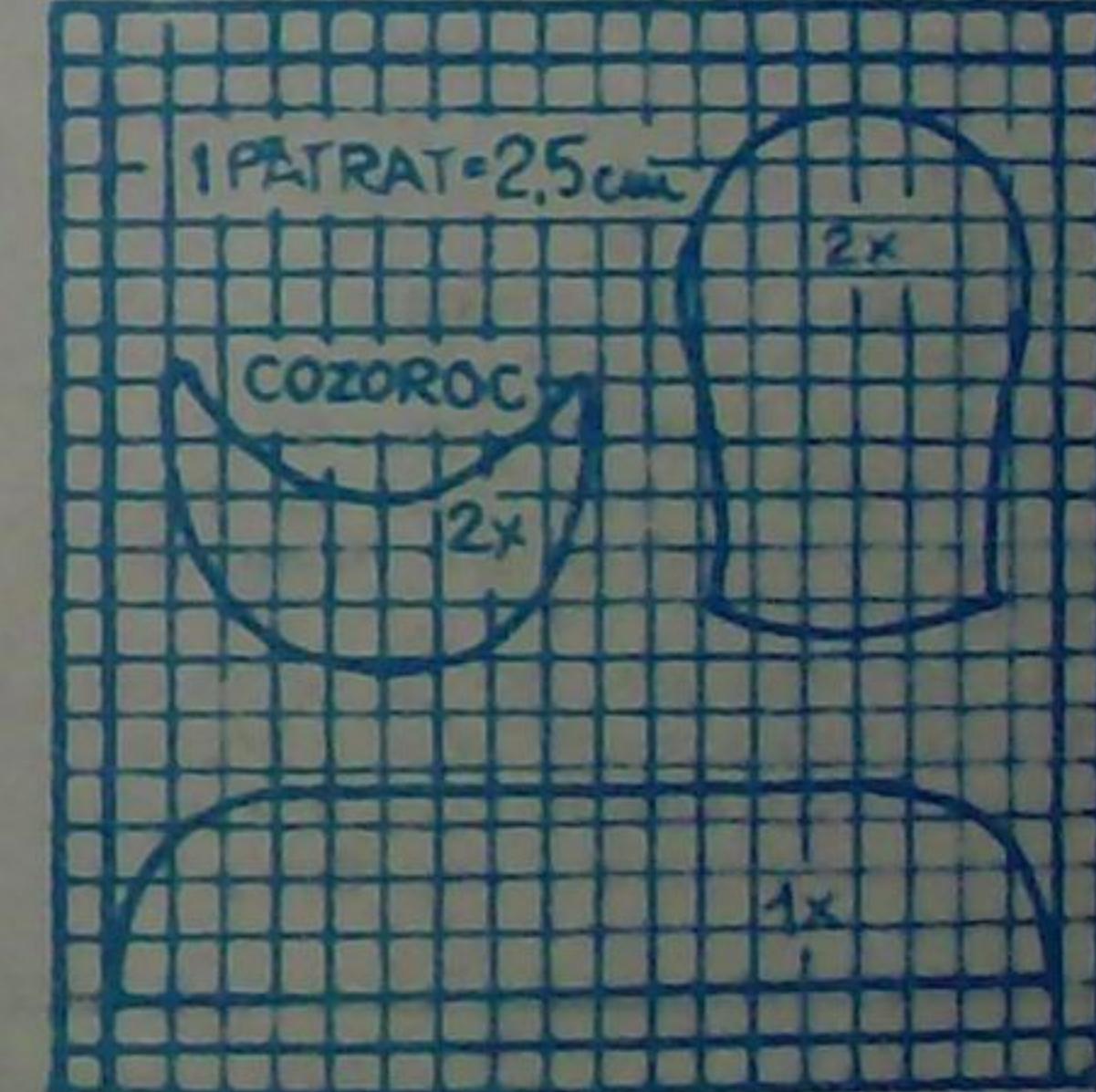

Vă recomandăm un model practic și ușor de realizat de cearceaf de plajă. Strîns, sub formă de sul, el se poate purta pe umăr ca orice săcosă.

Se alege un material moale, de exemplu frotir, în culori și desene preferate. Dimensiunile notate pe desen sunt orientative.

Materiul, luat dublu față de întă-

re, se croiește, apoi se capătușește cu un strat simplu de burete care se înșailează. După îndoirea, executată conform schiței, se cos la mașină linile longitudinale marcate pe desen prin linii punctate. Apoi, se cos linile transversale paralele, la 8 cm distanță, și se rulează pentru a proba lungimea panglicilor, care se fixează în cele din urmă.

Materialul necesar pinza de in sau tercot

Toate componentele schităte în desen se vor croi dublu pentru a le mări rezistența. Partea cozorocului se fixează (dreapta pe dreapta) și se coase la mașină partea rotunjita din exterior. Se întoarce, se adaugă o folie rigidă de grosimea ~ 0.2 mm,

apoi se coase la mașină și partea rotunjita din interior. Se coase o bandă transversală de marginea cozorocului, care se termină cu un elastic pentru a permite fixarea pe cap. Marginea cozorocului și elasticul sau panglicile se vor coase cu mașina.



MONTAJE PENTRU ALIMENTAREA TRENURILOR ELECTRICE MINIATURALE SI REGLAREA VITEZEI LOR

Accelerarea și încreșterea progresivă a vitezei trenurilor electrice miniaturale se poate realiza cu ajutorul unor montaje de comandă electronică relativ simple. Utilizarea lor, la încredință oricărui amator, permite pornirea lenta și oprirea treptată în gari, limitarea vitezei în anumite zone: tuneluri, poduri, portiuni de cale în reparatie etc.

Toate acestea contribuie, în mare măsură, la perfeționarea jocului nostru, apropiindu-l cu încă un pas de modelul său real: trenurile adevărate.

Cea mai simplă schemă apare în fig. 1. Transformatorul T_r poate fi un transformator de sonerie sau oricare altul care livrează în secundar o tensiune de 8–10 V. Diodele D_1 – D_2 sunt cu germaniu și au un curent de 1 A. Rezistențele R_1 – R_5 se aleg în funcție de sarcina (numărul de locomotive) și au valoarea cuprinsă între 10 și 100 Ω la o putere de 3–6 W. Condensatoarele C sunt de 500 μF /15 V. În poziția 4 a comutatorului, tensiunea livrată de redresor este nula (trenul este opri). Învertind comutatorul spre stânga prin pozițiile 3, 2, 1, trenul va porni și își va spori viteza, deoarece tensiunea redresată în dioda D_2 va fi din ce în ce mai mare. Din contră, dacă treiem comutatorul prin pozițiile 5, 6, 7, trenul va porni și va merge din ce în ce mai repede, dar în sens contrar, deoarece de data aceasta dioda D_1 va conduce curentul, iar tensiunea la bornele de ieșire va fi polaritatea inversă.

Un alt montaj care permite variația continuă a vitezei este prezentat în fig. 2. Tensiunea continuă livrată de punctea de redresare D este transmisă către sarcina prin intermediul aîhă o putere de circa 4 W, să fie montat pe un radiator de racire cu suprafață de minimum 150 cm². Baza acestui tranzistor este polarizată cu o tensiune variabilă provenită de la bornele potențiometrului P. În felul acesta sunt comandate tensiunea de ieșire și, totodată, viteza trenului. În montaj mai sunt figurate și borne de 3,5 și 8 V tensiune alternativă, din secundarul transformatorului, care folosesc pentru iluminare sau comandă. Pentru schimbarea sensului de circulație se folosește un comutator inversor de polaritate K.

În schema din fig. 3 sunt introduse cîteva dispozitive noi: limitatorul de curent, semnalizatorul de funcționare corectă și de scurtcircuit.

Transformatorul de retea T_r livrează în secundar 12–16 V. Această tensiune este redresată prin punctea de diode D. Tranzistorul T_1 , de 4 W, montat pe un radiator de 200 cm² din tabă de aluminiu cu grosimea de 2 mm, comandă tensiunea de ieșire. În baza sa este montat

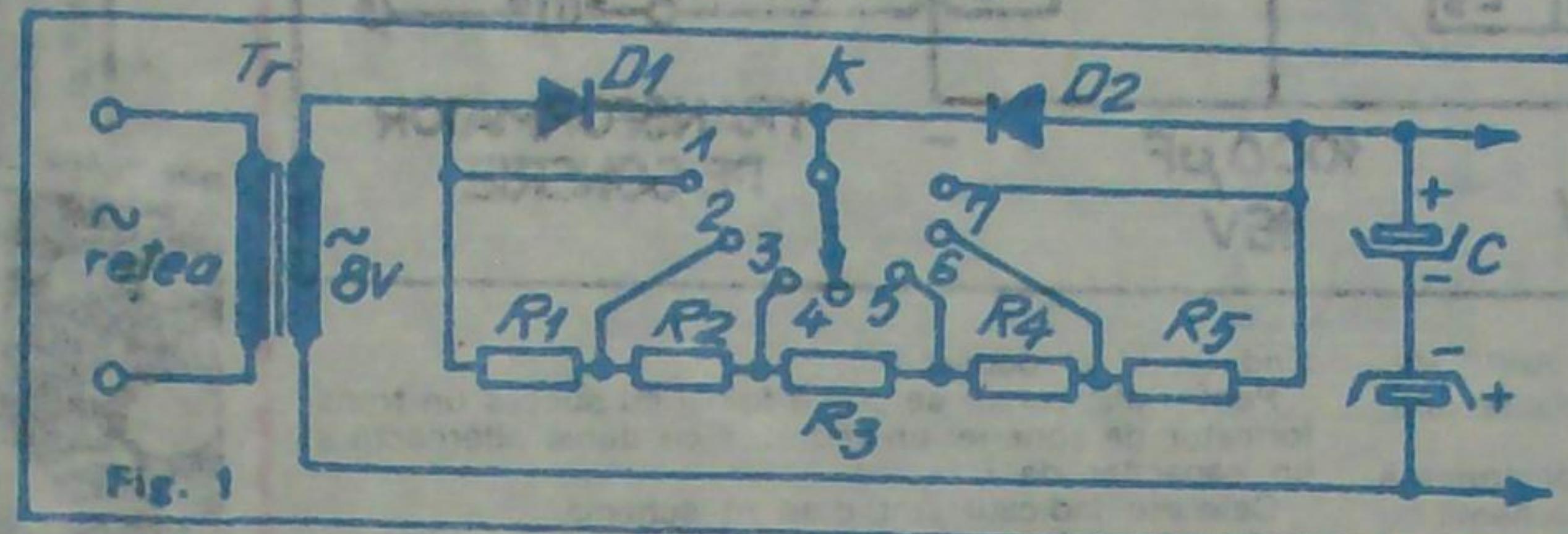


Fig. 1

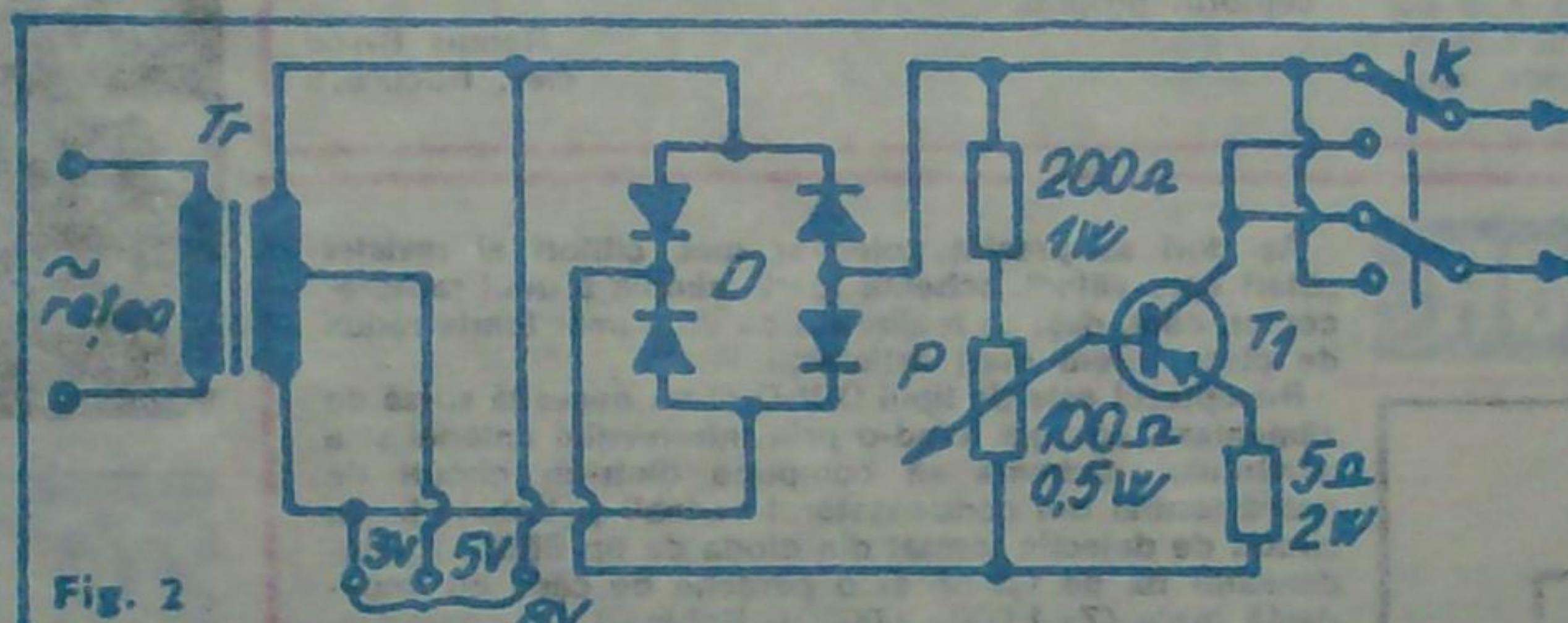


Fig. 2

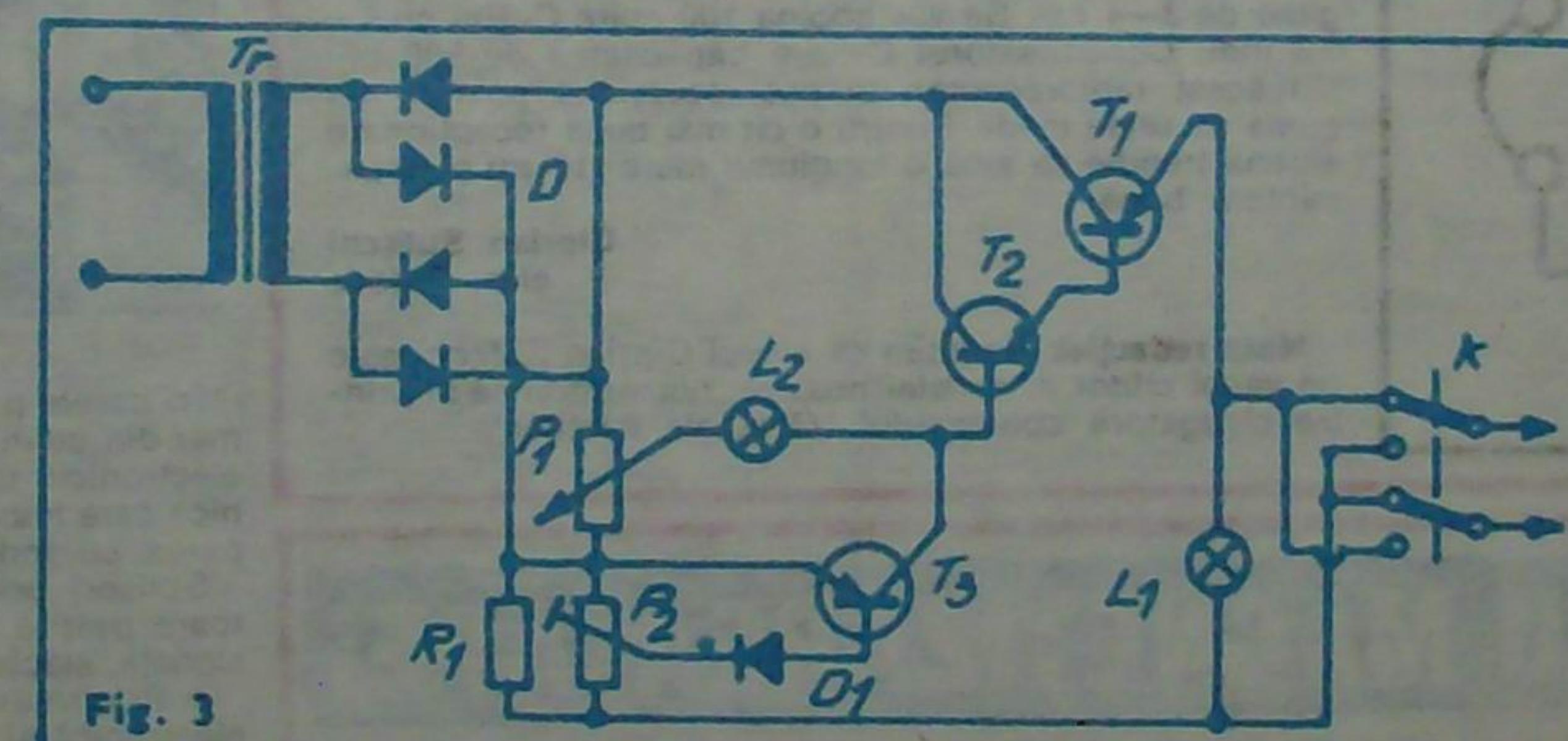


Fig. 3

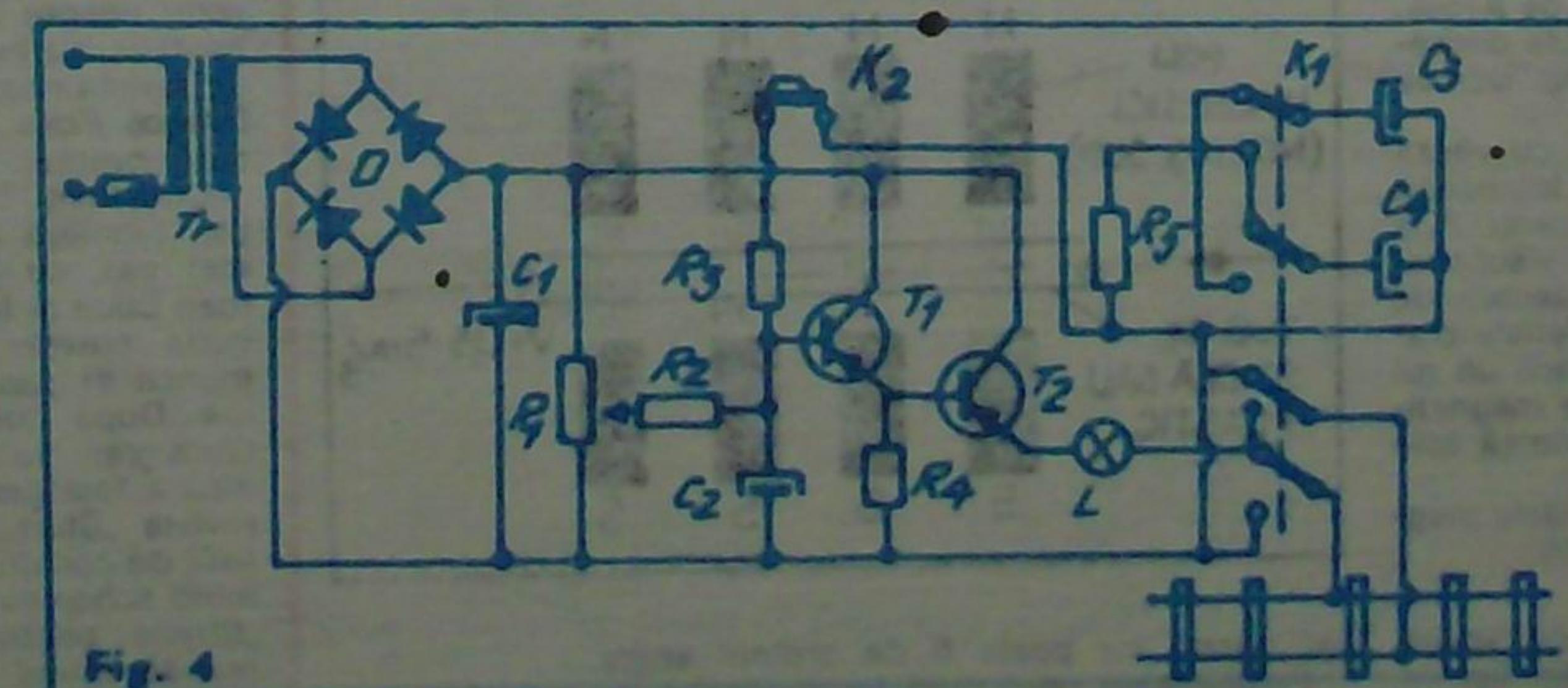


Fig. 4

tranzistorul T_2 , cu puterea de 1 W, care este comandat de potențiometru P_1 , în valoare de 100 Ω , la 5 W. Cu ajutorul său se reglează în tensiunea de ieșire și, deci, viteza locomotivelor. În cazul unui scurtcircuit, care ar putea pune în pericol tran-


zistoarele de reglaj T_1 și T_2 , tensiunea culeasă la bornele rezistenței R_1 (de valoare foarte mică, circa 0,5 Ω) va crește. O parte din această tensiune, culeasă de potențiometru P_2 , de 100 Ω , care este reglat la un anumit curent — și dioda D_1 va po-

lariza baza tranzistorului T_3 (1–4 W), care se va deschide și va face ca tranzistoarele T_1 și T_2 să măsoare tensiunea de ieșire pînă la întreruperea ei totală. În acel moment se va aprinde lampa L_1 , de culoare roșie (un bec de 12 V/0,1 A), care indică scurtcircuit pe linie. Dimpotrivă, atât timp cât la bornele de ieșire consumul este normal, tranzistorul T_3 este blocat, T_2 și T_1 conduc, montajul livră o tensiune proporțională cu poziția potențiometrului P_1 , și este aprinsă lampa L_1 (verde), de același tip ca și L_2 . Inversorul de polaritate este similar cu cel din schema precedentă.

Tot pe linia îmbunătățirii performanței surselor de alimentare este concepută și schema din fig. 4. Transformatorul T_r , punctea de diode D și condensatorul C de 2 000 μF la 15–25 V asigură tensiunea de curenț continuu. Potențiometrul P, de 1 k Ω (bobinat în caracteristica IH înară) folosește la comanda tensiunii de ieșire, iar celula $C.R_2$ are un efect de întirzere a aplicării tensiunii pe baza tranzistorului T_1 . În consecință, chiar printr-o rotire rapidă a cursorului potențiometrului, tensiunea aplicată la sine crește progresiv. Cu valorile de 250 μF /16 V și, respectiv, 33 k Ω /1 W, constanta de timp a celulei $C.R_2$ este alesă astfel încât trenul să atingă viteza maximă în 10 secunde. Tranzistoarele T_1 și T_2 sunt montate în cascadă, cu scopul de a avea o impedanță mare de intrare, care să nu influențeze constanta de timp a celulei de întirzere. Prin rezistența R_3 de 100 Ω /1 W și butonul K, se poate polariza baza tranzistorului T_1 , astfel încât să se întrerupă brusc tensiunea la ieșire în caz de avarie. În circuitul emiterului tranzistorului T_2 , se montează o lampa de semnalizare L_1 de 12 V/1 A pentru limitarea curentului în sarcină. Aceasta nu influențează cu nimic funcționarea montajului atât timp cât consumatorul este numai motorul locomotivei. Din contră, în cazul unui scurtcircuit pe linie, lampa va prelua întreaga sarcină, protejând astfel tranzistorul de reglaj. O altă îmbunătățire este adusă inversorului de sens. Pentru a nu se produce „evenimente” în circulația trenului, se folosește în acest montaj inversorul quadripolar K. Astfel se evită o inversare brutală a sensului de mers al trenului. Condensatoarele C_3 și C_4 de circa 150 μF /16 V și rezistența R_5 de 100 Ω /1 W au o constantă de timp suficientă pentru că după schimbarea prin comutare a polarității tensiunii de ieșire, aceasta să devină mai întâi nulă, după care să crească încet și progresiv. Ca urmare, trenul se oprește încet și porneste din nou în sensul contrar din cauza în care mai repede

MUZICĂ ȘI CULOARE ELECTRONICE

ASZ 15...18

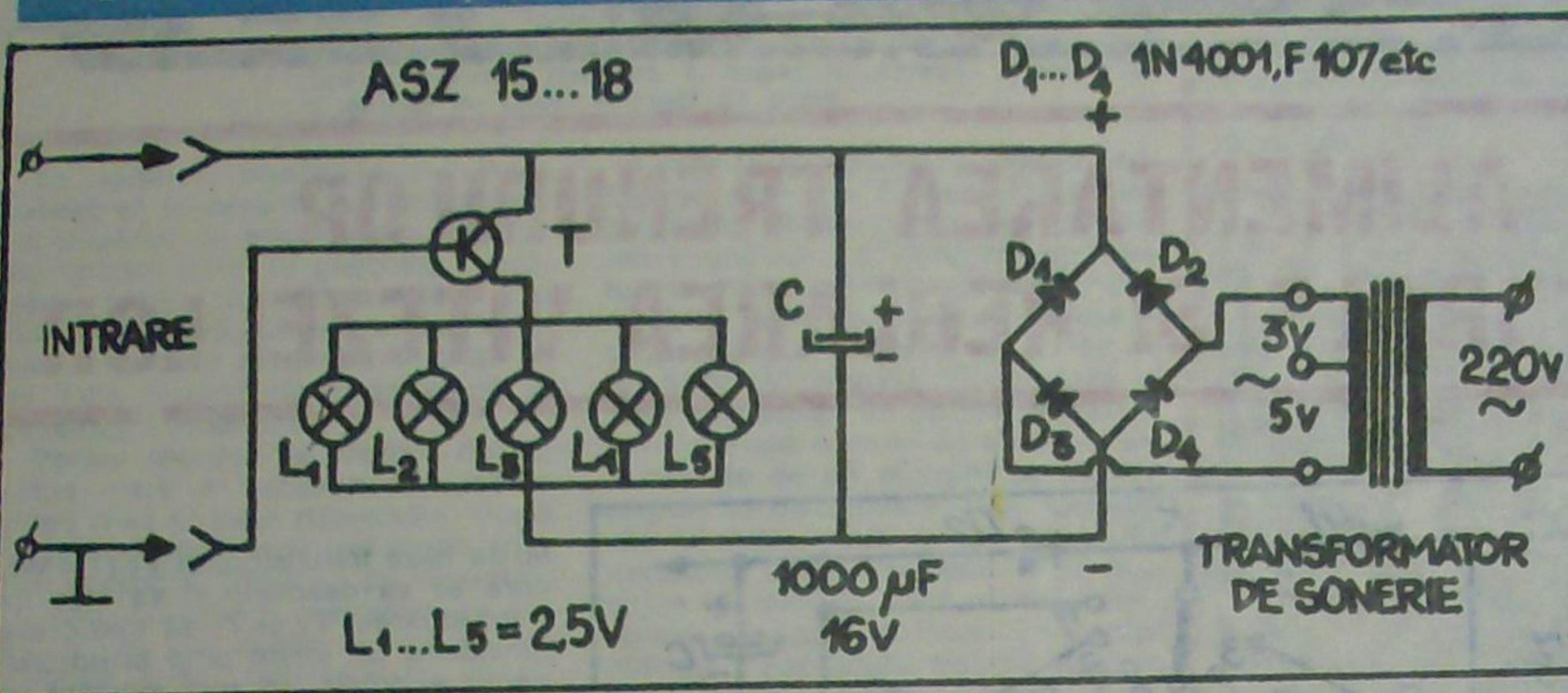

Sunt un cititor pasionat al revistei „START SPRE VIITOR” și am construit multe din schemele publicate obținând rezultate bune.

Doreșc să propun cititorilor dormici să-și construiască un ansamblu placut de muzică și culoare, o schemă cu foarte puține piese și cu rezultate satisfăcătoare.

Señalul preluat de la un casetofon, radio, sau altă sursă, este aplicat bazei tranzistorului. Ca urmare, becurile, aflate în colectorul acestuia, se vor aprinde, realizând un efect deosebit.


Pentru alimentare se poate folosi cu succes un transformator de sonerie, un redresor cu dublă alternanță și un capacitor de litrat.

Celelalte indicații sunt date în schemă.

Montajul a fost realizat de mine și echipașă radioreceptorul propriu.

Remus Blăoc
elev, București

RADIORECEPTOR

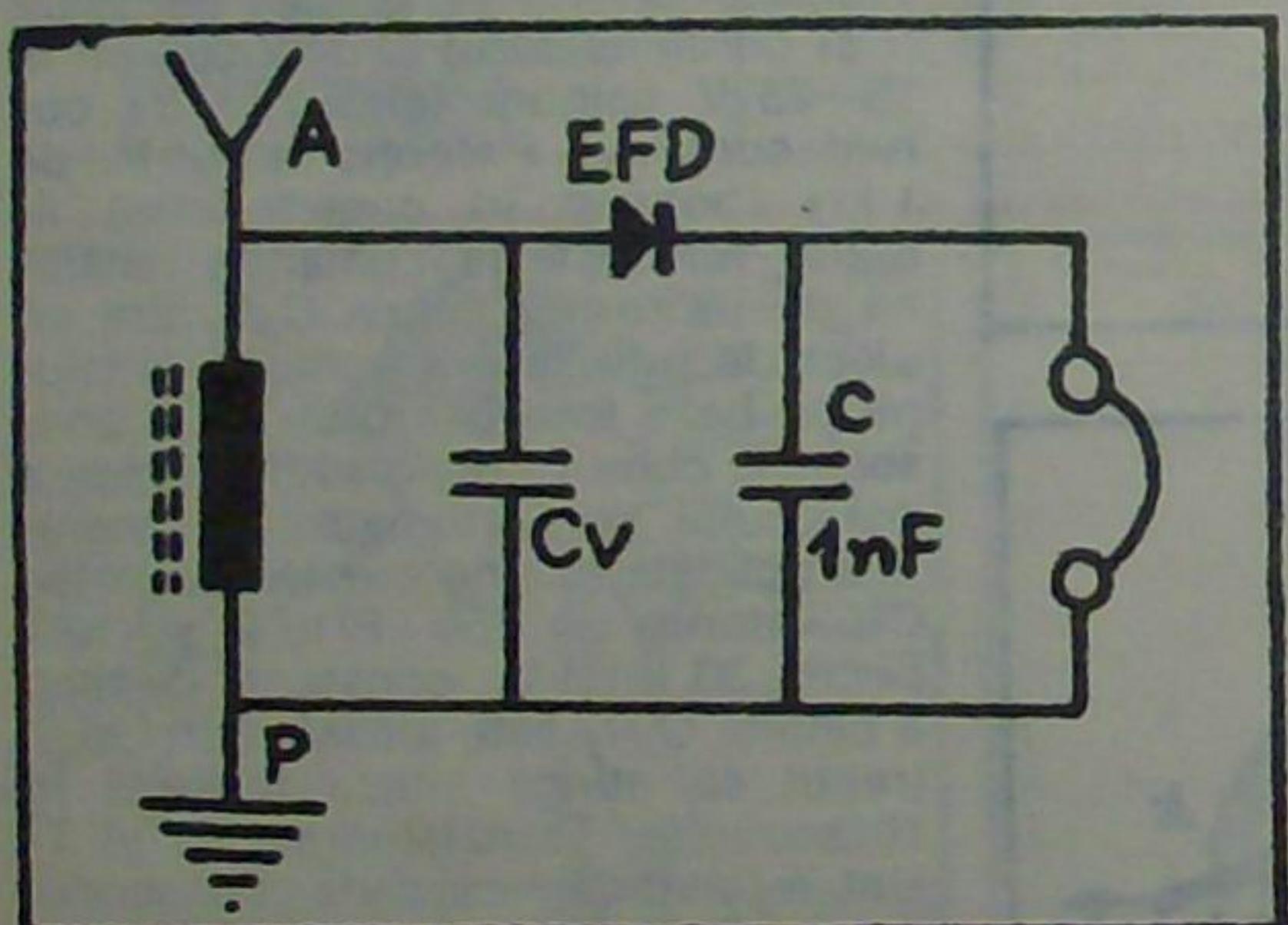

Aș dori să prezint colegilor mei, cititorii ai revistei „Start spre viitor”, schema foarte simplă a unui radioreceptor, care, deși se realizează cu un număr foarte redus de piese, oferă mari astfelici.

Receptorul este de tipul O-V-O și nu necesită sursă de alimentare, energia luând-o prin intermediul antenei și a pământului. Schema se compune dintr-un circuit de acord format din condensatorul variabil și bobina L, un circuit de detecție format din dioda de tip EFD, un condensator fix de 1,3 nF și o perche de căstigător cu impedanță mare ($Z = 1\ 000 - 2\ 000 \Omega$). Bobina L se confectionează pe un cilindru de carton de diametru 1 cm și lungime de 3-4 cm. Se vor bobina 100 spire CuEm cu $\varnothing = 0,8$ mm. Condensatorul Cv are capacitatea de 500 pF. Cu acest radioreceptor se poate recepta posturi din gama de unde medii. Pentru o cit mai bună recepționare antena trebuie să aibă o lungime mare (10 m) și împămîntare bună.

Ciprian Sufiichi
elev, Tulcea

Nota redacției: Amintim că elevul Ciprian Sufiichi este un vechi cititor al revistei noastre, numărindu-se și printre câștigătorii concursului „Greșeala ișteților”.

APARAT PENTRU MAGNETIZAREA APEI

Pionierii Maria Ungureanu și Florentina Ana, de la Casa pionierilor și șoimilor patriei din Curtea de Argeș, prezintă cititorilor o metodă simplă, dar cu efecte deosebite în stimularea creșterii plantelor și anume: udarea acestora cu apă magnetizată.


Cum procedăm? Trecem un curent de apă cu viteza de 0,5-5 m/sec. printr-un cimp magnetic de intensitate relativ mică creat de polii unor magneti permanenti. Apa magnetizată își schimbă proprietățile normale, viscozitatea și tensiunea superficială. Conducta și recipientele de udare și păstrare a apei trebuie să fie din materiale diamagnetic (sticlă sau plastic). Temperatura joacă un rol important, cu cît este mai scăzută, efectul de magnetizare este mai puternic și timpul lui de persistență este mai îndelungat.

Autoarele ne solicită cîteva date despre lichidele magnetice. Le răspundem în rîndurile de mai jos.

Prințele lichide magnetice au fost realizate de Gowin Knight în anul 1979, prin dispersia plășiturii din fier în apă, dar, din păcate, a fost o nereușită, plășitura sedimentându-se în scurt timp și lichidul nepuțind fi utilizat.

Astăzi, folosindu-se o metodă similară, dar cu o tehnică îmbunătățită, este posibilă fabricarea unor lichide magnetice stabilite sub formă de coloizi, în care particule feromagnetice sunt suspendate într-un fluid transportor.

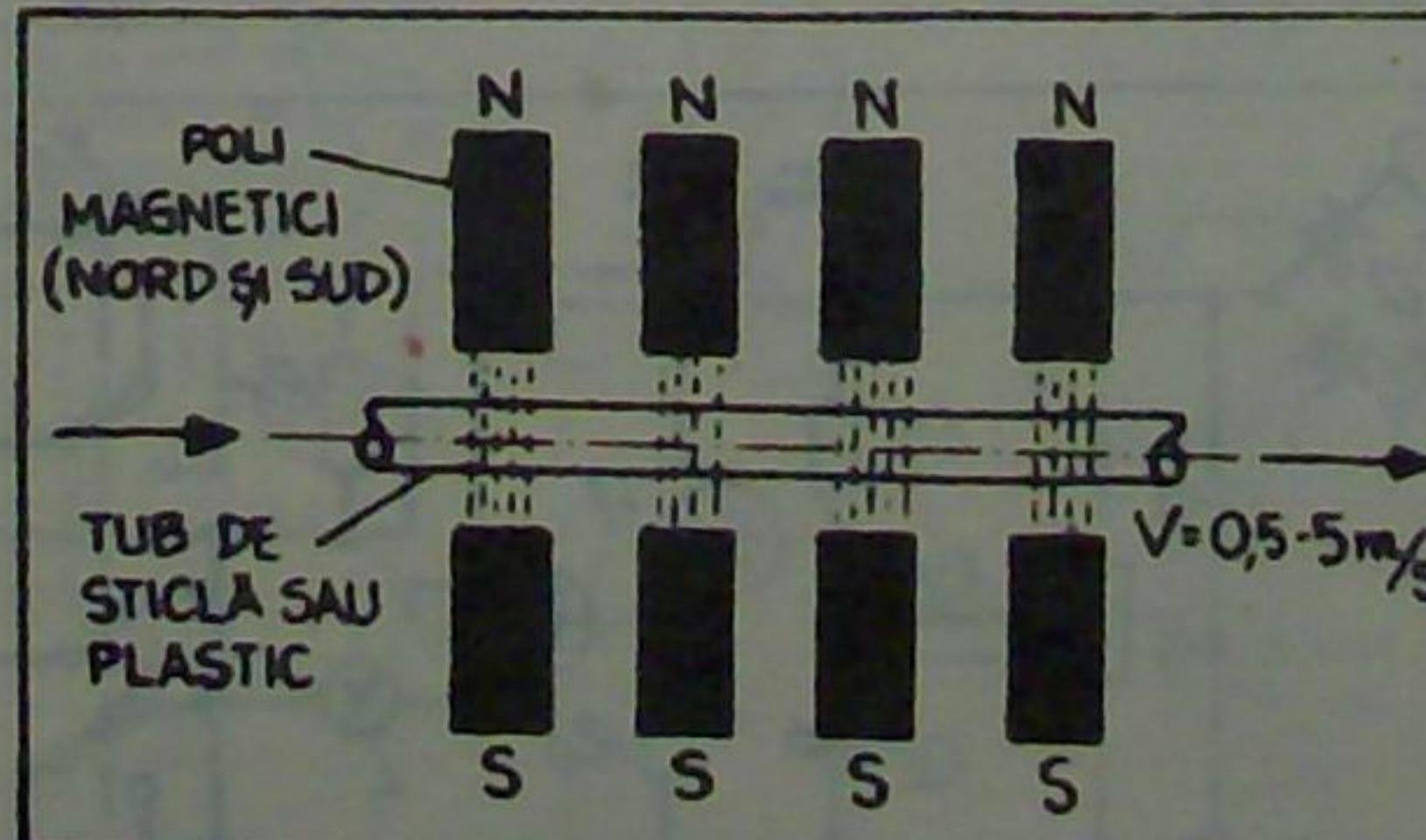Lichidul rezultat are multe din caracteristicile materialelor feromagnetic, reacționând prompt față de un cimp magnetic și putând fi atret de polii unui magnet. Ferofluidul este stabilit în cimpuri gravitaționale sau magnetice,



iar durata lor poate fi de ordinul anilor.

Potibilitatea unui fluid feromagnetic de a fi menținut într-o poziție dată, prin forțe magnetice exterioare acesteia, generează un larg săr de aplicații. Spre exemplu, pot fi realizate etanșări foarte sigure, lagăre, microfoane etc. Dar cele mai spectaculoase aplicații deja au început să apară în domeniul medicinii, unde introducerea unui ferofluid într-o venă poate fi localizată în diverse zone cu ajutorul unor magneti; de asemenea, în domeniul unor intervenții chirurgicale în care, la ruperea unor vase, circulația singelui să poate fi opriță. Afără la începutul aplicațiilor lor, ferofluidurile vor ocupa un loc important în numeroase domenii tehnice de vîrstă.



AU CONSTRUIT DUPĂ SCHEMELE REVISTEI

În casele pionierilor și șoimilor patriei, în școli un număr din ce în ce mai mare de pioneri deschid tainele electronice, unul din multiplele domenii ale creației tehnice care îmbină armonios construcția cu fantezia, pricepera cu îndemnarea.

Scrisori primite la redacție ne aduc vesti îmbucurătoare despre frumoasele rezultate obținute de către pasionații electronicii.

• Printre acestea se numără și cea de la Cercurile de electronică și construcții radio al Casei pionierilor și șoimilor patriei din Sibiu. Membrii celor două cercuri ne scriu despre satisfacția lor de a fi construit o serie de aparate, cu bune rezultate, pe baza schemelor publicate de revista noastră. O atestă și fotografia în care pionierul Dragoș Poșa efectuează reglajul amplificatorului de audiofrecvență.

Conștient că mariile realizări încep de la lucruri simple, pionierii sibieni, membrii ai acestor cercuri, au urmat pas cu pas îndemnurile profesorilor conducători Ioan Luca și Ioan Codorean, cei care le-au dezvăluit bucuria creației tehnice, învățându-i să perseveră în munca și pasiunea lor.

• După cum ne mărturisește Marin Armalescu din Gura Vâii, județul Mehedinți, gustul său pentru electronică a fost deschis de construcții pe care le-a găsit în revista „Start spre viitor”. El prezintă o impresionantă listă de construcții executate cu foarte bune rezultate urmând schemele noastre: „Lumini muzicale”, „Betametr”, „Sirena pentru carturi”, „Instalație de telefon”, „Comandă optică” și-a. Realizarea acestor montaje l-a încurajat în a gîndi și construi și singur scheme electrice. Un prim rezultat l-a obținut construind un „Semnalizator optic”.

• Dănu Boghor, elev la Liceul Industrial din Baraolt, județul Covasna, după cum îne să precizeze „un pasionat cititor al revistei „Start spre viitor”, deși a depășit vîrstă pionieriei, continuă să-l pasioneze revista noastră. Urmărind schemele publicate în paginile ei, a reușit să-și construiască multe montaje printre care: „Sirena Wau-Wau”, „Generatorul Morse”, „Radioreceptorul cu diodă”, „Radioreceptorul cu un tranzistor” etc., toate aflate în funcție.

DISPOZITIV PENTRU UDAT PLANTE

Pentru a asigura umiditatea necesară bunei dezvoltări a plantelor de apartament, în cazul cind plecați pentru scurt timp de acasă, va recomandăm un ingenios dispozitiv destinat udatului plantelor.


Pentru aceasta aveți nevoie de placaj, șipci, folie de plastic sau alt material impermeabil, racorduri elastică și o șipcă (4) la marginea cutiei. În aceasta șipcă se practică cu burghiu un orificiu de diametru egal cu al tubului.

Pe piaca (1) se fixează la marginile 4 șipci (2) de 5×6 cm. Pe tavă obținută se aplică folie de plastic sau alt material impermeabil. Racordul elastic (9) se fixează pe direcția necesară cu o șipcă (4) la marginea cutiei. În aceasta șipcă se practică cu burghiu un orificiu de diametru egal cu al tubului.

Suportul vasului de sticlă (5) se confectionează din șipcă de 10 mm grosime și se calculează să depășească circumferința vasului care se fixează cu un colier (6) din platbandă, cu dimensiunile de 3×3 mm, prinț la capăt cu un șurub.

Vasul de sticlă se poate monta și pe o structură separată de tavă, care să suporte greutatea sa cind este plin.

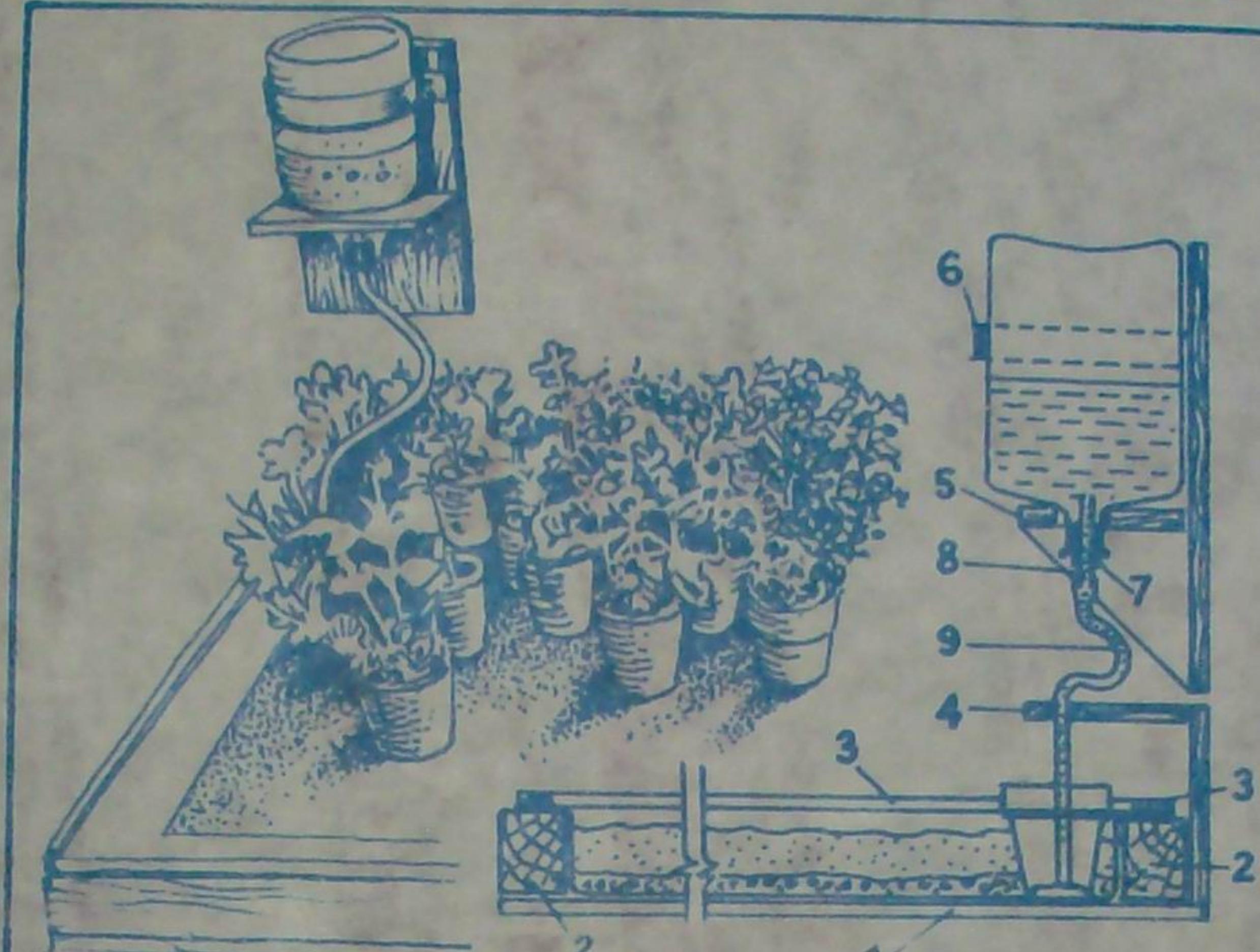Prin dopul (7) se trece un segment de țeavă metalică sau din sticlă (8), care să aibă diametrul potrivit pentru racordarea la tubul flexibil (9).



Deasupra foliei de la baza tavii se aşterne un strat de pietris (1–2 cm), peste care se pun 5 cm de nisip. Tubul (9) în partea inferioară se montează într-un ghiveci gol. Nisipul se umezește bine, iar apa va trece în ghiveci ridicându-se la cca. 1 cm.

Se montează vasul plin cu apă. Tubul (9) va fi racordat și pensat,

pînă ce va fi introdus în ghiveci. Lungimea lui se va regla astfel încît să se afle 2–3 mm sub apă.

În acest moment se poziionează ghivecele cu plante avind grijă să îndepărteze farfurioarele, iar partea lor inferioară să treacă prin stratul de nisip și pietris la folia de la baza cutiei. Apa din stratul inferior va fi aspirată și, pe măsură ce nivelul va scădea în ghiveciul gol, picură din borcanul rezervor o nouă cantitate.

REZULTATELE „OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ”

START SPRE VIITOR

Dupa primirea la redacție a raspunsurilor la cele sase etape ale concursului inițiat de revista, publicam numele pionierilor care au obținut punctajul maxim.

CLASA a VI-a: Cristian-Emil Dumitrescu, Cartier Cîng II, B1, 7A, EL. 3, Ap. 12, cod 5100 Buzău; Anca Liviu, Scoala nr. 155, Str. Tîrgu Neamă nr. 28, Bloc M II, b.8/1, Scara B, Et. 3, Ap. 57, București; Adam Leontin, Str. Șoimilor, Bloc 100 A, Sc. B, Ap. 21, Tîrnăveni, Jud. Mureș, cod 3225.

CLASA a VII-a: Dumitru Ștepcă, Str. Uranus nr. 11, Bloc 11, Sc. A, Ap. 1, Brașov, cod 2200.

CLASA a VIII-a: Stefan Dobre, Scoala generală nr. 1 Costești, județul Argeș; Andrei Gămulea, Str. Bodesti nr. 9, Bloc 29 A, Sc. A, Et. 10, Ap. 42, Sector II, București; Liviu Cristian Suciu, Str. Războieni, Bloc J-14, Sc. B, Et. 3, Ap. 15, Pitești, județul Argeș; Camelia Ludovic, Str. Jupiter nr. 11, Bloc 145, Ap. 2, Brașov, județul Brașov.

Toti câștigătorii vor primi, prin poșta, premiile oferite de redacția „Start spre viitor”, împreună cu Diploma de onoare „START SPRE VIITOR”.

ȘTIATI CĂ...

...intreaga vegetație a globului păminesc absoarbe într-un an din atmosferă aproximativ 550 de miliarde tone de bicarbonat de carbon și redă atmosferei 400 de miliarde tone de oxigen?

...plantele dorm? Leguminoasele, de exemplu, își strânge folie într-o poziție de somn, abandonând poziția orizontală și aplecându-se spre pămînt.

...presupune lichidului din interiorul celulelor din care este alcătuită o capătina de ceapă este de peste 24 de atmosfere? Suficientă pentru a face să explodeze ciuvetele cauzane cu abur.


...mangrovele sunt unicele plante ale căror semințe încojește înainte de a cădea din copac?

...o singură plantă de floarea-soarelui „bea” un butoiu de apă cu o capacitate de 200–250 l.? Dacă întreaga cantitate de apă pe care o consumă un hecator de grâu ar acoperi suprafața de teren – fără ca pămîntul să o absoarbe –, apă ar forma o patură de 30–40 cm? Pentru coacere, 1 kg de cereale are nevoie de cel puțin 1.200 l de apă?

LECTURI DE VACANȚĂ

Cîteva recente aparții în cunoscuta colecție „Știință și tehnica pentru toți”, aparținând Editurii tehnice, reprezintă pentru pionieri pasionați de știință și tehnica, lecturi deosebit de instructive și atractive pentru zilele de vacanță.

Sub semnatura lui Iulian Popescu a apărut volumul „MECANISME INGENIOASE FOLOSITE DE-A LUNGUL TIMPULUI ÎN TEHNICA POPULARĂ ROMÂNEASCĂ”. Cartea trece în revistă multe dintre instalațiile, dispozitivele și montajele existente în diferite muzeu din țară și care fac dovada capacității și posibilității poporului nostru de a inova, de a pune tehnica în slujba dezvoltării și progresului. Dintre numeroasele mecanisme prezentate în volum am ales pentru cititorii noștri pe cei cu două trepte de turajii folosit la mori. Datele și modul de funcționare se găsesc în paginile cartii pe care o recomandăm tuturor celor pasionați de construcțiile tehnice.

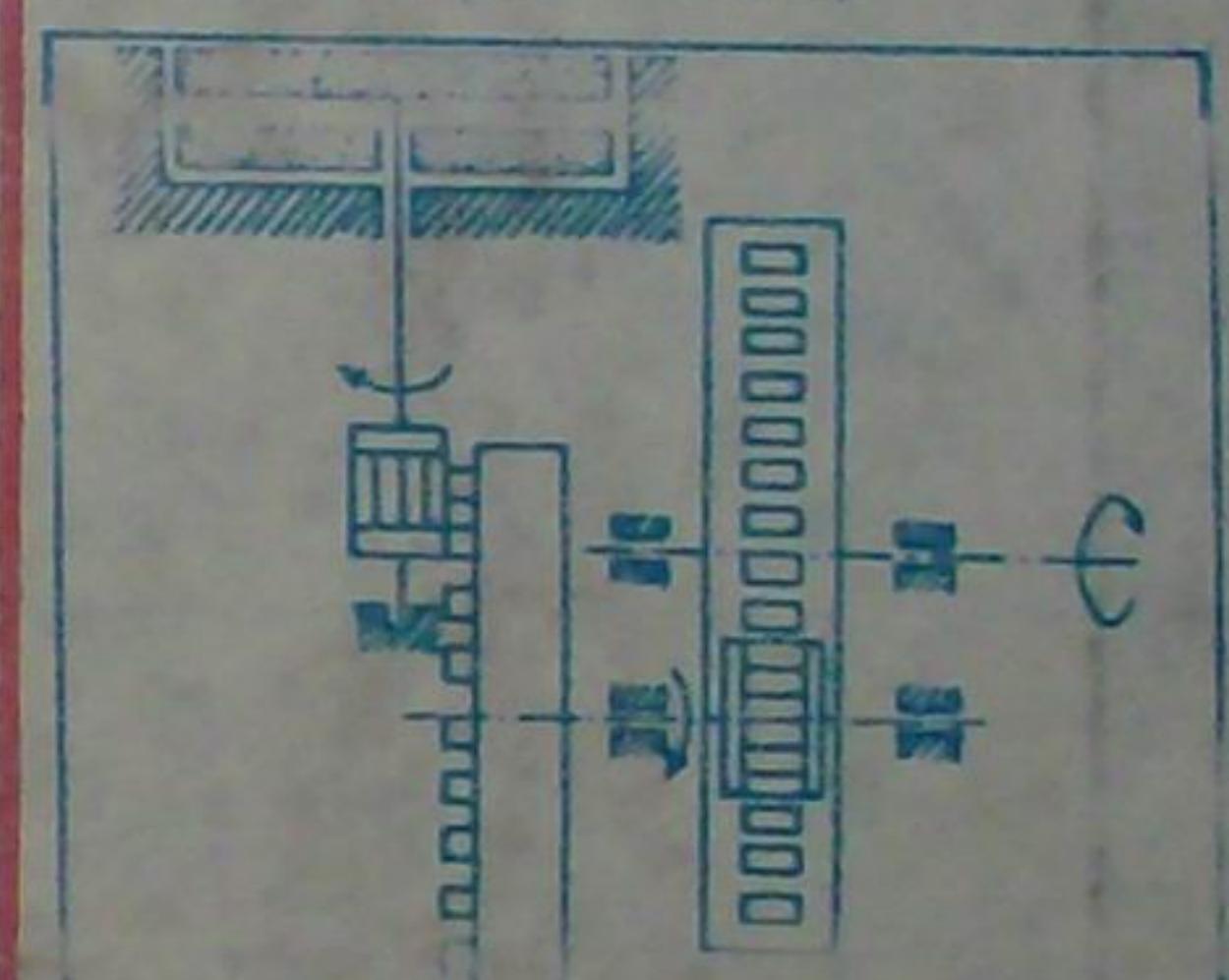


Pentru cei care sărăcău pînă la numarale ori întrebări privind formarea unor bogătii din „camările Terrei”, carteau „FORMAREA PETROLULUI SI A ZACĂMINTELOR DE PETROL” avându-l ca autor pe Valeriu Stănescu vine să răspunda la cele mai diverse probleme legate de palpitanta istorie a acestei substanțe ce ne dă lumină și căldură, ne dă puterea de a ne deplasa fără efort și cu mare rapiditate pe apă, pe uscat și în aer, ne dă mijloace utilizate în industrie, agricultură etc.

Dintre celelalte aparții ale colecției vă mai recomandăm: Vasile Maniliu și Ecaterina Maniliu PIE-TRELE VORBESC Constantin Vlad și Dumitru Dinu INTERVENTII SUBACVATICE.

GRESEALA ISTETILOR

Desen de NIC NICOLAESCU

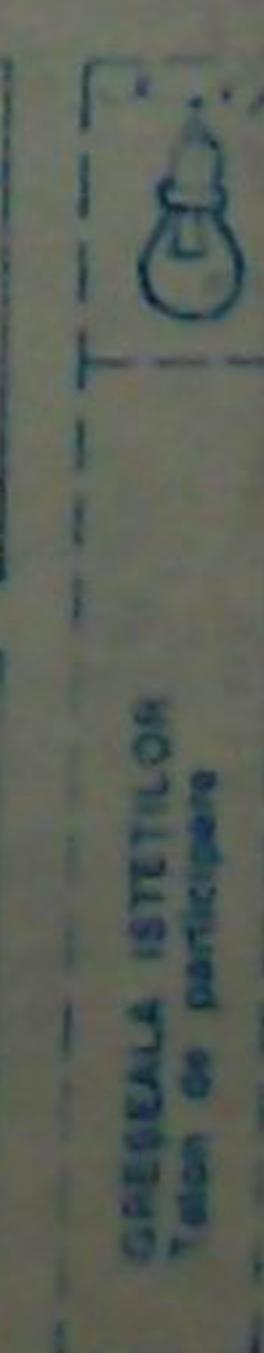

Vă rugăm pe voi, dragi cititori, să-l ajutați pe șeful nostru, arăindu-i greșeala. Raspunsurile ni le veți trimite într-un pli pe care veți împrieta și să-l săturați. Câștigătorul va primi Diploma revistei „Start spre viitor” și un premiu în obiecte.

Raspunsul corect la „Greșeala Istetilor” din numărul trecut pe cadrul bucurilor proiecte SE și SV să fie inversat.

Câștigătorul etapei:
Ion Papazan, Str. Dumbrăvi nr. 48, et. 3, ap. 15,
3050 Sighișoara, județul Mureș

Redactor-șef:
MIHAI NEGULESCU
Secretar responsabil
de redacție:
ing. Ioan Voicu
Prezentare artistică:
Valentin Tânase
Prezentare tehnică:
Nic. Nicolaescu

REDACTIA: București,
Piața Scînteii nr. 1, telefon
17 60 10, interior: 1444.

ADMINISTRAȚIA: Editura
„Scînteia”. Tiparul: Combinatul
poligrafic „Casa Scînteia”.

ABONAMENTE — prin oficile
și agenții P.T.T.R. Din străinătate
ILEXIM — Departamentul export-import presă,
București, Str. 13 Decembrie
3, P.O. Box 136—137, telex
112 226

43911
16 pagini 2,50 lei

MACHETE DE LOCOMOTIVE
ALBUM

